

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



Orario

Corso

Giorno	Ora	Aula
Lunedì	11:00 – 13:00	A6/Teams
Mercoledì	11:00 – 13:00	A6/Teams
Venerdì	9:00 – 11:00	A6/Teams

Ricevimento

Giorno	Ora	Studio
Martedì	11:00 – 13:00	D.I.E.T.I. (via Claudio 21, Edificio 1, 2p) /Teams

AdE: scheda del corso

<http://cs-informatica.dieti.unina.it/index.php/it/corsi-di-laurea/insegnamenti/laurea-triennale/15-corsi-di-laurea/corsi/146-architettura-degli-elaboratori-i>

La scheda indica:

- CFU assegnati al corso
- durata in ore ed eventuale divisione in moduli
- semestre di svolgimento
- obiettivi formativi
- contenuti e prerequisiti
- modalità didattiche
- materiale didattico
- modalità di esame

Architettura degli elaboratori

Titolo insegnamento in inglese: Computer Architecture	Lingua Italiano
Insegnamento: Architettura degli elaboratori	Anno di corso: 1
CFU: 5	SSD: INF/01
Ore di lezione: 72	Semestre: 2
Modulo:	Codice:
Obiettivi formativi:	
Conoscere e sapere le principali costitutive digitali del dati. Saper interpretare e rendere esplicito l'oggetto d' studio. Saper trarre un'ipotesi o formulare la tesi da considerare e discutere. Dovere trattare con competenza l'argomento. Conoscere le macchine di Mealy e Moore. Conoscere la struttura dei più comuni circuiti logici-estremisti e delle ALU.	
Conoscere l'architettura dei microprocessori basati sul paradigma ARM. Saper realizzare programmi in linguaggio assembly di un processore ARM. Conoscere le principali architetture di memoria, incluse le memorie cache e la memoria virtuale.	
Contenuti:	
Rappresentazioni digitali dei dati. Operazioni aritmetiche e overflow. Algebra di Boole, funzioni booleane, circuiti combinatori e porte logiche. Minimizzazione di funzioni booleane. Multiplexer e decoder. Elementi di timing. Circuiti sequenziali elementari: latch e flip-flop. Macchine di Mealy e Moore: analisi e sintesi. Circuiti addizionali e ALU. Architettura ARM: elementi hardware, formato istruzione, architettura interna. Programmazione in assembly ARM. Connessioni con i costituti del linguaggio C. Introduzione alle memorie cache. Analisi delle prestazioni di sistemi con cache. Introduzione al concetto di memoria virtuale. Traduzione degli indirizzi. Architetture a ciclo singolo, a ciclo multiplo e basate su pipeline.	
Prerequisiti: Conoscenze di algebra elementare, Teoremi numerici, Insiematica, Logico elementare.	
Modalità didattiche: Lezioni frontali.	
Materiale didattico:	
• D. Harris e S. Horowitz, Digital Design and Computer Architecture: ARM Edition, Morgan Kaufmann 2015. • Invito, trasparenze delle lezioni	
Modalità di esame:	
Esame si articola in prova	Scritto e orale:
In caso di prova scritta i quesiti sono Altri	A risposta multipla X A risposta libera X Esercizi numerici
Docente Icodale A-Q: Susto Luigi	
Docente Icodale H-Z: Alinizio Alberto	

Obiettivi del corso

- Introdurre le principali strutture logiche e i componenti digitali che consentono l'elaborazione dei dati:
 - Rappresentazione dell'informazione: interi unsigned/signed, reali (float), etc.
 - Algebra di Boole e circuiti combinatori: comparatore, sommatore, multiplexer, etc.
 - Circuiti sequenziali: flip-flop, registri, automi finiti etc.
 - Componenti di base di un elaboratore elettronico: memoria (S/D)RAM, ALU, etc.
- Descrivere la struttura di un sistema di elaborazione con particolare riferimento all'architettura ARM:
 - Microarchitettura: formato delle istruzioni, elementi hardware, single/multiple cycle datapath, etc.
 - Memorie cache e memorie virtuali
 - Linguaggio Assembly: data-processing instructions, conditional-loop statements, function calls

Testo adottato (<https://bit.ly/2Ele10Y>)


Harris&Harris, *Digital Design and Computer Architecture ARM Edition*, Elsevier

David Money Harris Sarah L. Harris **Sistemi digitali e architettura dei calcolatori**
Progettare con tecnologia ARM, Trad. di O. Scarabottolo, rev. di N. Scarabottolo 2017

Dalla Prefazione:

This book is unique in its treatment in that it presents digital logic design from the perspective of computer architecture, starting at the beginning with 1's and 0's, and leading through the design of a microprocessor.

We believe that building a microprocessor is a special rite of passage for engineering and computer science students. The inner workings of a processor seem almost magical to the uninitiated, yet prove to be straightforward when carefully explained. Digital design in itself is a powerful and exciting subject. Assembly language programming unveils the inner language spoken by the processor. Microarchitecture is the link that brings it all together.

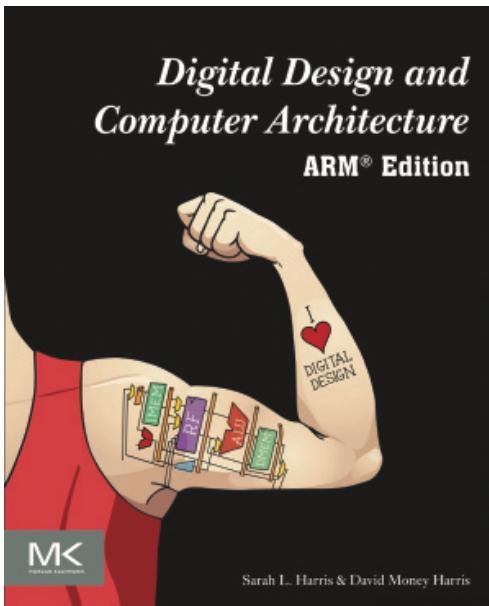

ARM

- Advanced RISC Machines
 - RISC = *reduced* instruction set computing
 - A.k.a. load/store architecture
 - Alternativa a:
 - CISC = *complex* instruction set computing

Materiale didattico ausiliario

- Dispense del corso:
 - [Teams](#)
 - <https://www.docenti.unina.it/SILVIA.ROSSI>
 - Tratte dalle dispense degli anni precedenti
 - Dispense del libro di testo
 - Materiale didattico -> Architettura degli elaboratori

il materiale didattico ausiliario (slide, registrazioni del corso, etc) non devono considerarsi sostitutivi del testo adottato che rimane la *fonte principale* per poter sostenere al meglio l'esame

Indice e Pianificazione del Corso

Indice

1 From Zero to One
2 Combinational Logic Design
3 Sequential Logic Design
4 Hardware Description Languages
5 Digital Building Blocks
6 Architecture
7 Microarchitecture

5 CFU

3 CFU

3	8 Memory Systems	487
55	9 IO Systems	531
109	Appendix A Digital System Implementation	533
173	Appendix B ARM Instructions	535
239	Appendix C C Programming	542
295	Index	543
385	Copyright	

- 9 CFU, suddivisi in:
 - 5 CFU: logica combinatoria e sequenziale + elementi ed architetture circuitali di base
 - 3 CFU: architettura dei processori ARM, memorie cache e memorie virtuali
 - 1 CFU: attività di laboratorio / Esercitazioni

Pagina docente

- <https://www.docenti.unina.it/silvia.rossi>
- Nella sezione *Avvisi* della pagina docenti troverete durante il corso diverse tipologie di informazioni:
 - Possibili assenze
 - Appelli
 - Esito esami
 - Altre comunicazioni
- E' bene controllare spesso

Appelli d'esame

- Si applica il Regolamento della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
- 7 appelli durante l'anno accademico che cadono *orientativamente* nei mesi di giugno, luglio, settembre, ottobre, gennaio, febbraio e marzo.
- Fra due appelli devono intercorrere almeno 15 giorni

5.4 Ripetizione di un esame.

Nell'ambito della disciplina generale stabilita dal Regolamento Didattico di Ateneo*, si dispone che gli studenti possano sostenere un esame non superato senza alcuna limitazione, purché tra l'appello dell'esame sostenuto e il successivo siano trascorsi almeno 15 giorni solari.

5.6 Raccomandazioni e linee di indirizzo

Per i corsi tenuti nel periodo didattico e nell'ambito del coordinamento trasversale potranno essere previsti "pre-appelli" immediatamente successivi alla fine del corso, nel quadro di una bilanciata collocazione complessiva degli appelli nel periodo di esame.

Per gli esami che prevedono più prove (ad es. scritto e orale) si raccomanda fortemente di contenere l'intervallo temporale intercorrente tra le stesse al minimo compatibile con le normali operazioni di correzione degli elaborati. Si raccomanda inoltre di curare la tempestiva trasmissione dei verbali alle Segreterie Studenti competenti.

5.3 Numero di appelli di esame e loro distribuzione.

Per tutti gli insegnamenti riferibili che costituiscono il prospetto della Didattica Programmata del Corso di Studio e per gli studi Iscritti In corso è previsto un numero minimo di appelli, tra i quali devono intercorrere almeno 15 giorni solari, così articolato:

- due appelli nel primo periodo di esami;
- due appelli nel secondo periodo di esami;
- un appello nel terzo periodo di esami;
- un appello straordinario per il recupero degli esami in debito nel mese di ottobre;
- un appello straordinario per il recupero degli esami in debito nel mese di marzo.

5.1 Periodi didattici e periodi di esami.

La durata del periodo didattico concordata annualmente con l'organizzazione didattica semestrale dei Corsi di Studio, i periodi didattici (il o il periodo didattico) ed i periodi di esami (il periodo di esami), di norma tra le tre e le quattro settimane, sono stabiliti in base alla durata del corso di studio e alla durata del periodo di esami di norma tra la fine del periodo di vacanza accademica ed il 30 settembre. Punto salvo che per i corsi di laurea magistrale di durata non superiore a tre anni, il periodo di esami di norma è di tre settimane. I periodi didattici diversi da quello non possono essere eseguiti nel corso del periodo didattico. Gli studenti iscritti all'ultimo anno del percorso normale di studi possono sostenere esami in debito a partire dalla conclusione del corso di studio. I periodi didattici e i periodi di esami sono stabiliti in base alla durata del corso di studio e alla programmazione delle sedute di esame stabilita dalla Struttura Didattica di concerto con i docenti. Gli studenti iscritti ai corsi post-laurea accademica esamini durante il periodo didattico in cui viene approvata la programmazione delle sedute di esame stabilita dalla Struttura Didattica di concerto con i docenti.

Modalità di esame

- L'esame consiste in una prova scritta e un colloquio orale
- Accedono alla prova orale gli studenti che hanno raggiunto o superato allo scritto la soglia di ammissione di 18/30 -> (A,B,C,D)
- Il superamento della prova scritta in un appello permette l'accesso all'orale **solo ed esclusivamente** nello stesso appello
 - Studiare **durante il corso** vi permette di assimilare per tempo e in maniera graduale le nozioni necessarie per sostenere al meglio l'esame
 - I programmi dei due gruppi sono completamente allineati
 - Per ragioni amministrative non è possibile fare cambi di gruppo

Prova scritta

- La prova scritta è suddivisa in una parte relativa agli argomenti trattati nei primi 5 crediti ed una parte relativa ai rimanenti 3 crediti.
- Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi di ogni singolo esercizio
- Un esercizio è svolto correttamente *se e solo se il suo risultato è corretto*

Prova intercorso

- Per incentivare uno studio *in itinere* ed favorire un rapido svolgimento dell'esame è prevista una prova scritta *intercorso*
- La prova intercorso è riservata agli studenti iscritti al corso
- La prova scritta intercorso si tiene subito dopo aver svolto il programma relativo ai primi 5 CFU
- Il superamento della prova intercorso da diritto all'esonero della prova scritta per gli argomenti relativi ai primi 5 CFU
- La votazione complessiva dello scritto sarà in questo caso ottenuta sommando alla valutazione della prova di esonero quella della seconda parte della prova scritta
- L'esonero acquisito con il superamento della prova intercorso è valido durante tutti gli appelli della sessione estiva (giugno, luglio e settembre) del corrente anno. Ad ottobre la prova intercorso decade

Alcune *Frequently Asked Questions*

- Ho superato la prova intercorso con il massimo dei voti: posso accedere direttamente alla prova orale ?
 - No, va sempre sostenuta la prova scritta relativa ai rimanenti 4 CFU
- Posso usare l'esonero per sostenere l'esame in un appello straordinario?
 - No, l'esonero vale solo nella sessione estiva, poi decade
- Posso sostenere la prova scritta in un appello e quella orale successivamente?
 - No, prova scritta e orale vanno sostenute sempre nello stesso appello
- Ho superato la prova intercorso ma non ho superato l'esame nell'appello di giugno\luglio, dovrò a settembre sostenere la prova scritta per intero?
 - No, l'esonero della prova intercorso rimane fino a settembre valido

Contatti



- Email: silvia.rossi@unina.it
 - La mail è utilizzata per informazioni di carattere organizzativo, non per dubbi riguardanti argomenti del corso
 - Per dubbi riguardo gli argomenti del corso c'è il ricevimento

Storia degli elaboratori

- Alcuni cenni
 - se volete qualche altra informazione
<http://www.computerhistory.org/timeline/>
- Chiaramente è fortemente legata alla storia dell'Informatica, ma non coincide con essa!
 - Così come la storia degli strumenti musicali non coincide con la storia della musica

Strumenti di calcolo

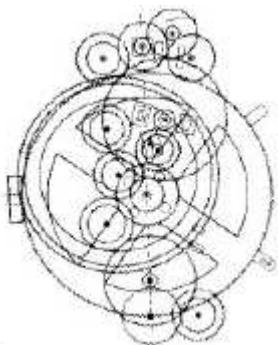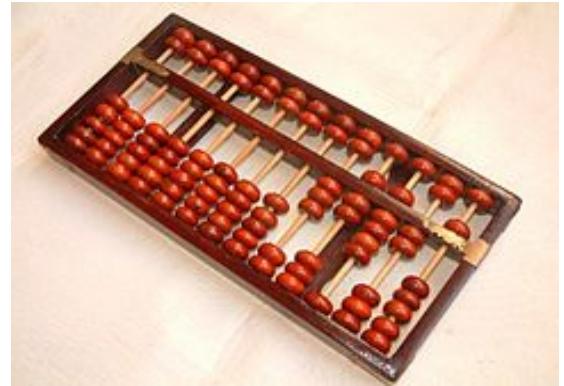Fin dall'antichità l'uomo ha sviluppato strumenti che l'aiutassero nello svolgimento di calcoli matematici. Un tipico esempio è l'**abaco** (**3000 a.C.**), probabilmente originario della Cina, aiuta ad eseguire le quattro operazioni (somma, sottrazione, prodotto e divisione intera).




La **macchina di Antikythera** (**150 - 100 a.C.**) è un sofisticato planetario ritrovato in una isola greca. Esso è mosso da ruote dentate, che serviva per calcolare il sorgere del sole, le fasi lunari, i movimenti dei 5 pianeti allora conosciuti, gli equinozi, i mesi e i giorni della settimana.

Pascalina

L'abaco è un strumento che aiuta ad eseguire calcoli, ma di per sé non li svolge in maniera autonoma.

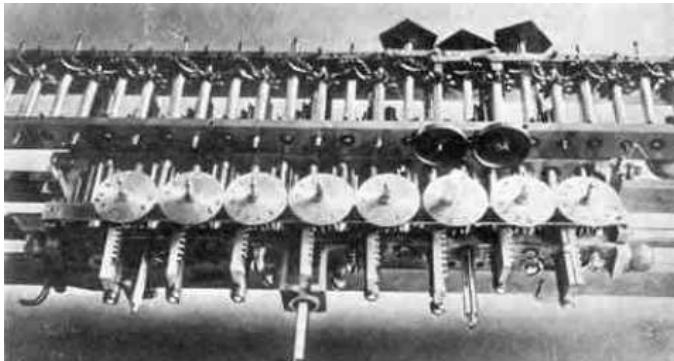
Uno dei primi esempi di macchina aritmetica fu la **pascalina** (1640). Progettata da Blaise Pascal, era in grado mediante un sistema di rotori di operare i riporti di una somma. Quindi, a differenza dell'abaco, la pascalina poteva eseguire autonomamente la somma di due numeri di massimo dodici cifre.



La **Stepped Reckoner** (1673) è una macchina per addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e radice quadrata progettata da Gottfried Wilhelm von Leibniz.

L'addometer

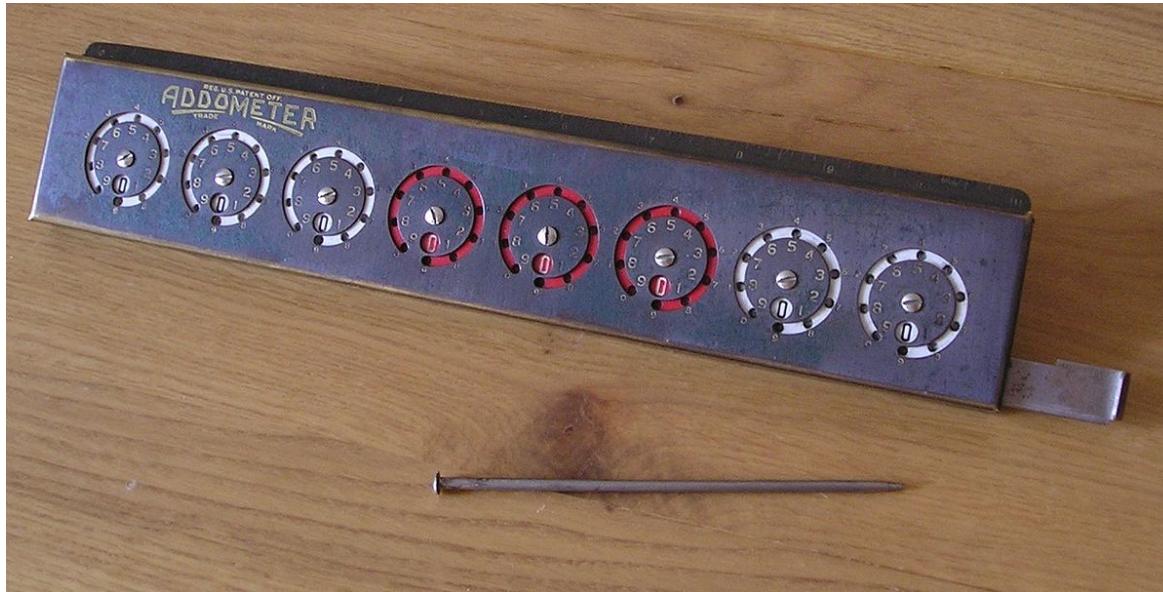Intorno agli anni sessanta si vendeva ancora un addizionatore meccanico del tutto analogo alla pascalina.



6\$ su eBay

Discipline

- Intentionally restrict design choices
- Example: Digital discipline
 - Discrete voltages instead of continuous
 - Simpler to design than analog circuits – can build more sophisticated systems
 - Digital systems replacing analog predecessors:
i.e., digital cameras, digital television, cell phones, CDs



The Three -y's

- **Hierarchy**
 - A system divided into modules and submodules
- **Modularity**
 - Having well-defined functions and interfaces
- **Regularity**
 - Encouraging uniformity, so modules can be easily reused




The Digital Abstraction

Most physical variables are **continuous**

Voltage on
a wire

Frequency
of an
oscillation


Position of
a mass

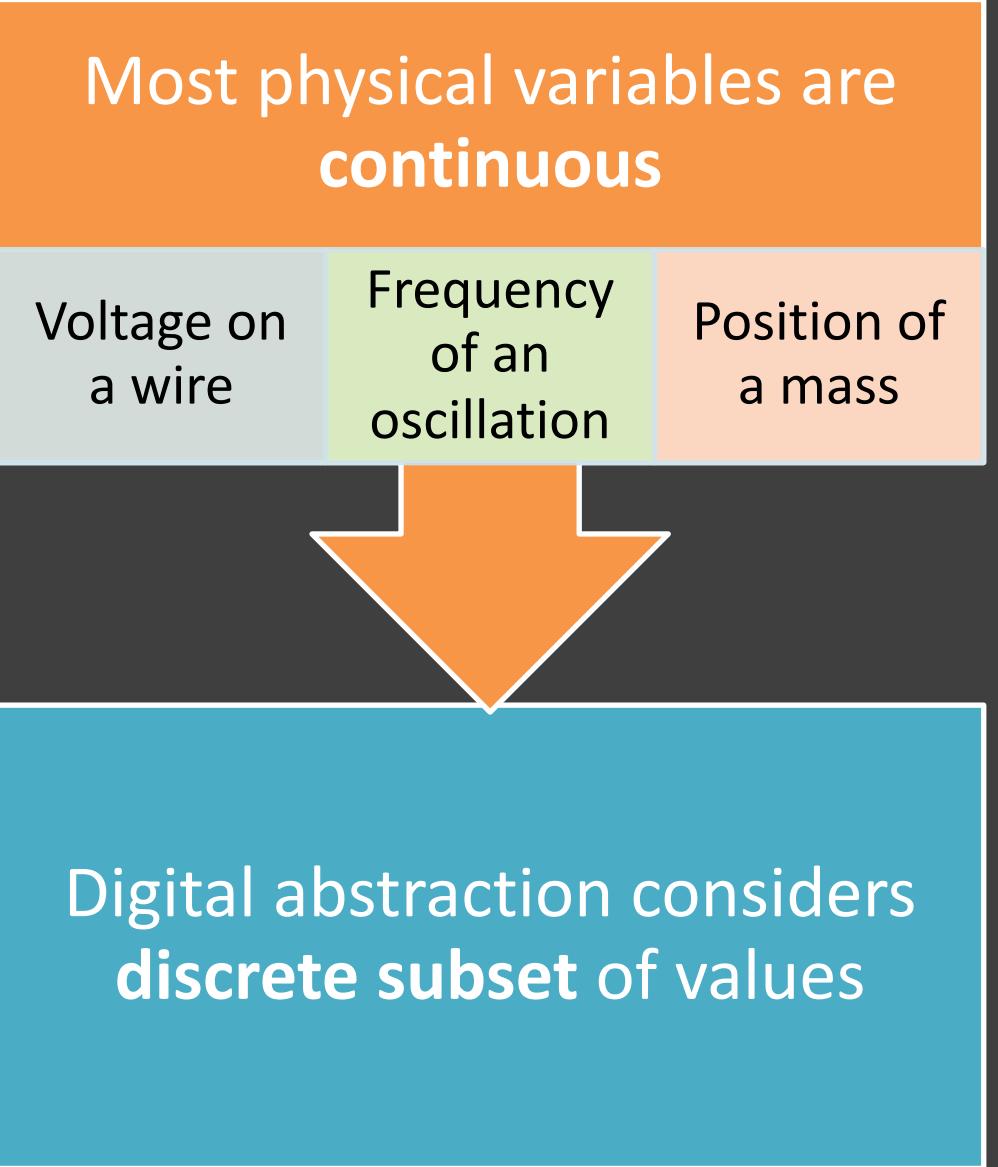

Digital abstraction considers
discrete subset of values

The Analytical Engine

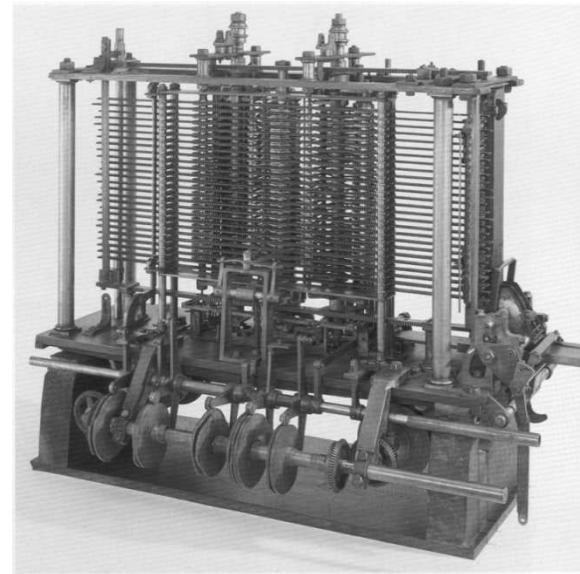- Designed by Charles Babbage from 1834 – 1871
- Considered to be the first digital computer
- Built from mechanical gears, where each gear represented a discrete value (0-9)
- Babbage died before it was finished



La Macchina Differenziale all'Opera

Charles Babbage (1791-1871)


- Macchina Differenziale (calcolo di funzioni polinomiali)
- Macchina Analitica (general purpose! Schede perforate)

Ada Lovelace (1815-1852)

- Primo programmatore
- Programma per la macchina analitica
- Algoritmo per calcolare I numeri di Bernoulli

La macchina analitica

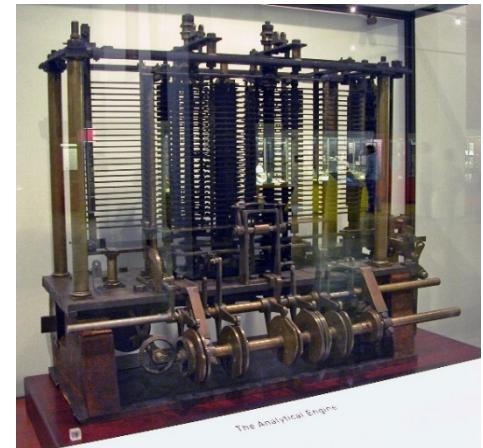La **Analithcal Engine** (1824) è una macchina *programmabile* progettata dal matematico inglese Charles Babbage. Questo viene considerato il primo tentativo di realizzare un calcolatore moderno.



Allo sviluppo della macchina analitica contribuì anche la contessa Ada Lovelace (1815-1852). In una delle sue note è descritto un algoritmo per calcolare i numeri di Bernulli. Queste note sono considerate il primo programma della storia.



La macchina tabulatrice

Il censimento degli Stati Uniti nel 1880 durò nel suo complesso circa sette anni. Di fatto i dati, una volta disponibili era già obsoleti.

Per ovviare a questo problema, Herman Hollerith realizzò una macchina tabulatrice per il censimento del 1890. Grazie ad essa, il censimento durò solo qualche mese.

Ispirandosi ai biglietti ferroviari dell'epoca, questa macchina utilizzava schede perforate per immagazzinare le informazioni.

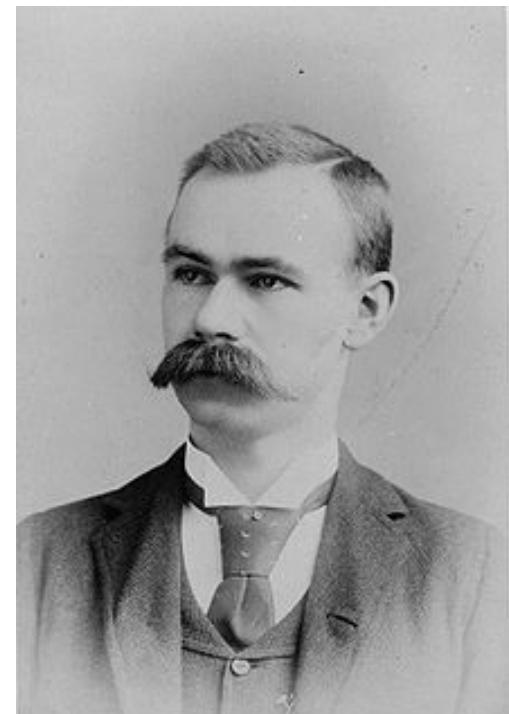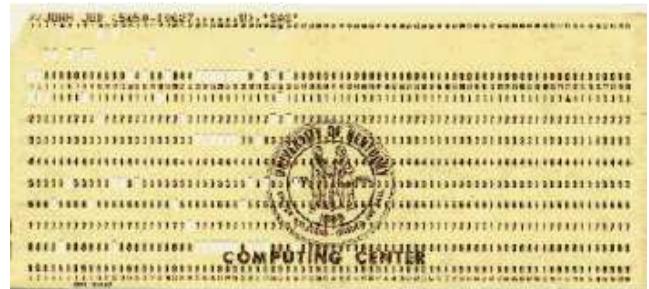Hollerith fondò la Tabulating Machine Company che nel 1924 diventò la IBM.



Digital Discipline: Binary Values

Two discrete values:

1's and 0's

1, TRUE, HIGH

0, FALSE, LOW


1 and 0: voltage levels, rotating gears, fluid levels, etc.

Digital circuits use **voltage** levels to represent 1 and 0

Bit: Binary digit

Relè

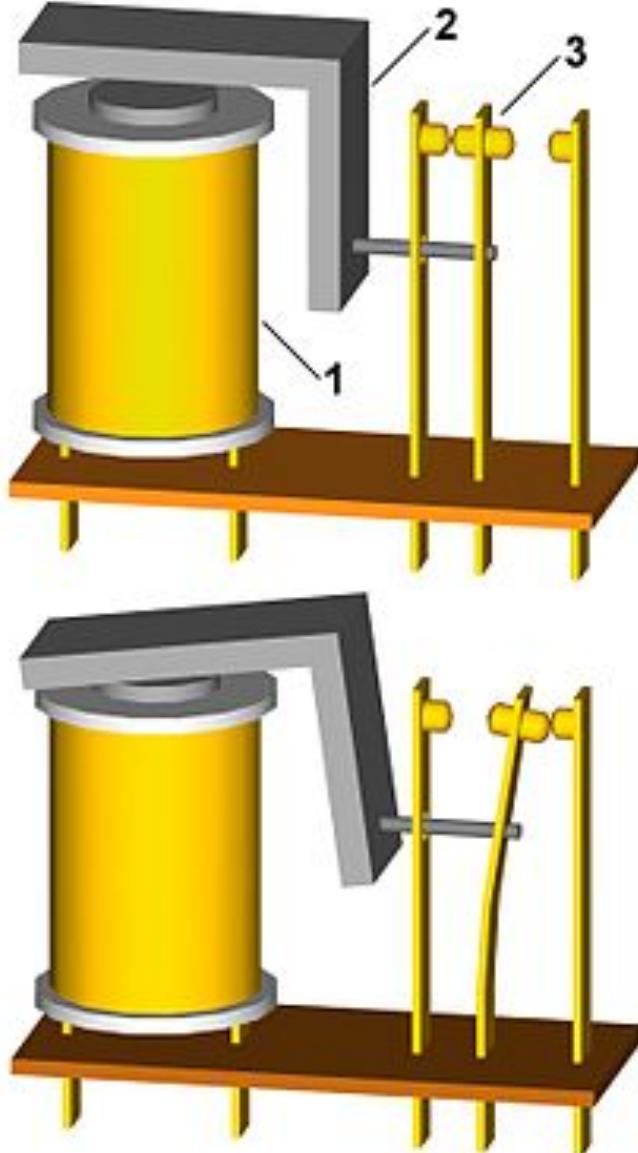- Il **relè** è un componente elettromeccanico il cui azionamento avviene mediante un elettromagnete costituito da una bobina di filo conduttore elettrico, generalmente di rame, avvolto intorno ad un nucleo di materiale ferromagnetico. Al passaggio di corrente elettrica nella bobina, l'elettromagnete attrae l'ancora alla quale è vincolato il contatto mobile che quindi cambierà posizione.






Valvole Termoioniche

- il catodo emette elettroni per effetto termoionico, cioè per riscaldamento; il flusso di elettroni, cioè la corrente, passa fra il catodo e un altro elettrodo, l'anodo, controllato dalla tensione a cui sono poste alcune parti metalliche (griglie) frapposte tra i due elettrodi. Poiché il flusso di corrente è dovuto agli elettroni (non a ioni), taluni chiamano il dispositivo **valvola termoelettronica**.

Colossus

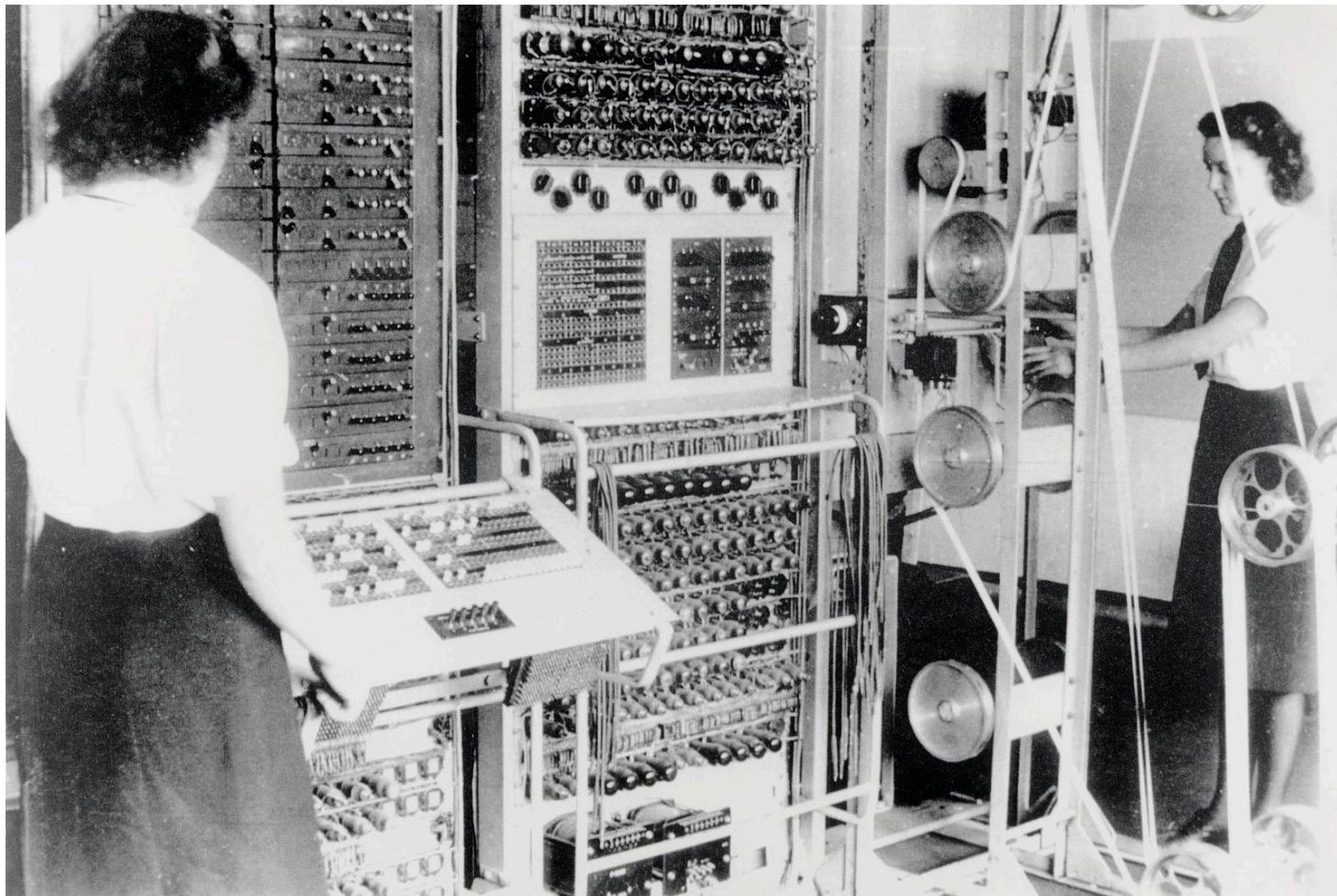


La «Bomba»

Nel 1941 viene completato in Inghilterra il primo modello della “Bomba”, una macchina elettromeccanica il cui scopo era quello di decrittare il codice nazista ENIGMA.

L'Informatica viene impiegata per risolvere un problema “difficile” e di grande importanza strategica.

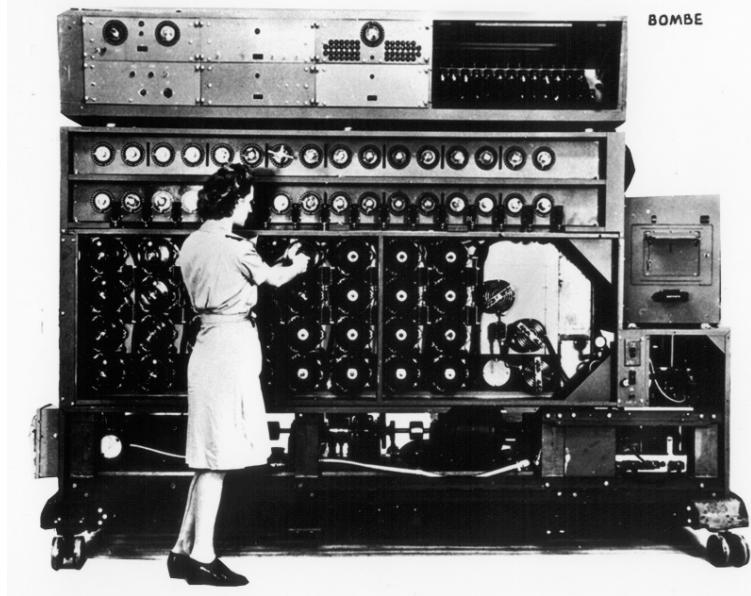A capo del gruppo di matematici ed enigmisti che realizzò la Bomba c'era uno dei padri fondatori della scienza informatica, Alan Turing.




ENIAC

Nel 1946 Dr. John W. Mauchly e J. Presper Ecjert realizzarono presso l'Università della Pensilvania uno dei primi calcolatori moderni, l'Electronic Numerical Integrator and Calculator (ENIAC).

L'ENIAC era un calcolatore *Turing-completo* che fu usato soprattutto per calcolare traiettorie balistiche per l'esercito statunitense.

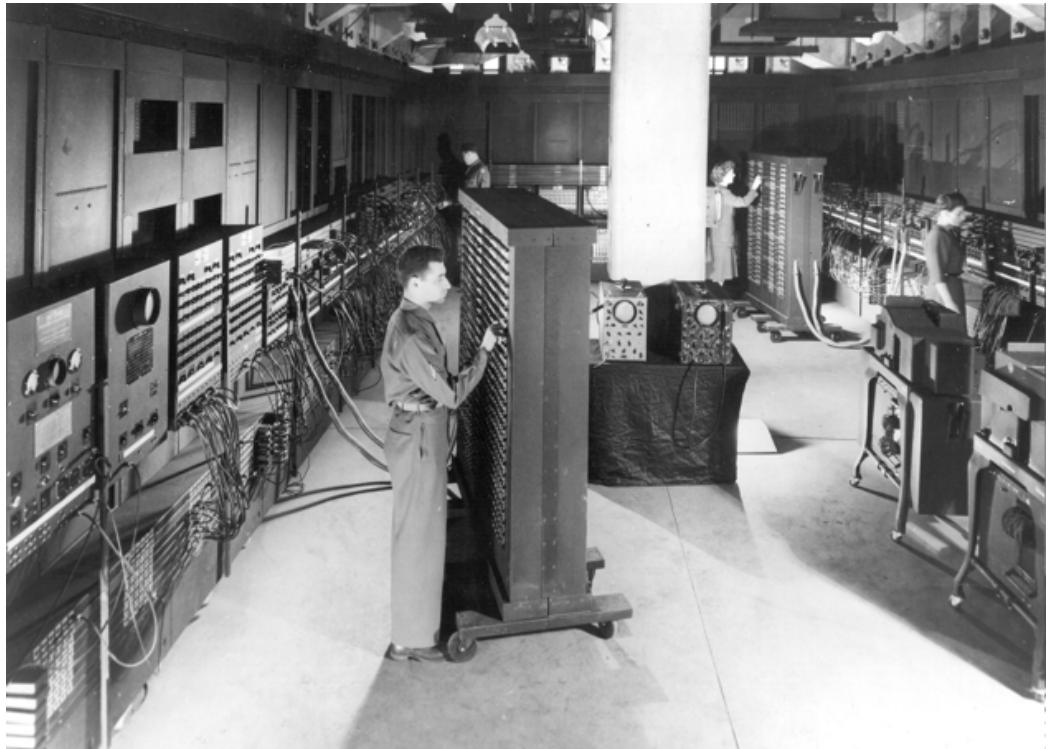Pesava circa 27 tonnellate, occupava un area di 127 m² e conteneva 17468 valvole termoioniche.



- https://www.youtube.com/watch?v=k4oGl_dNaPc

92

9/9

0800 Arctan started

1000 stopped - arctan ✓

13'00 (033) MP-MC

(033) PRO 2

cosine

{ 1.2700 9.037 847 025

9.037 846 995 cosine

~~1.982149000~~~~2.130476415~~

4.615925059(-2)

2.130476415

2.130476415

Relays 6-2 in 033 failed special speed test

in relay

10.000 test.

Relay 3145
Relay 3371

1100 Started Cosine Tape (Sine check)

1525 Started Multi Adder Test.

1545

Relay #70 Panel F
(moth) in relay.

1600 First actual case of bug being found.



Arctan started.

closed down.

EDVAC

L'Electronic Discrete Variable Automatic Computer (1951) fu realizzato dagli stessi progettisti dell'ENIAC.

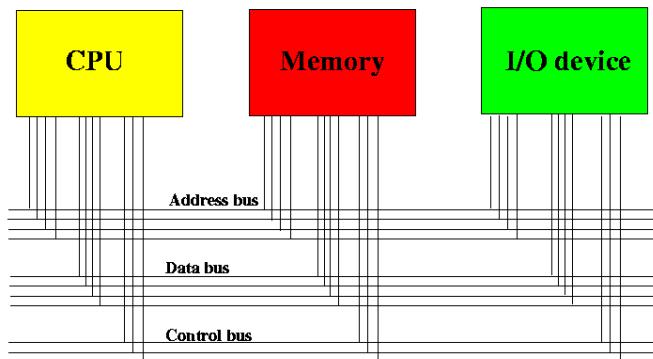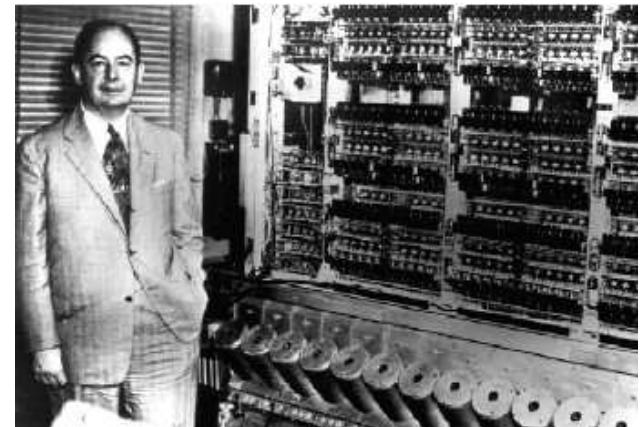
Diversamente dall'ENIAC, in cui i programmi erano cablati, l'EDVAC è uno dei primi esempi di architettura di von Neumann.



L'intuizione del grande matematico ungherese è quella di rappresentare i programmi in codice binario, esattamente come i dati. In questo modo sia i dati che i programmi sono caricati in memoria.

L'architettura di von Neumann è il modello su cui si basano ancora oggi i nostri computer.

Transistor

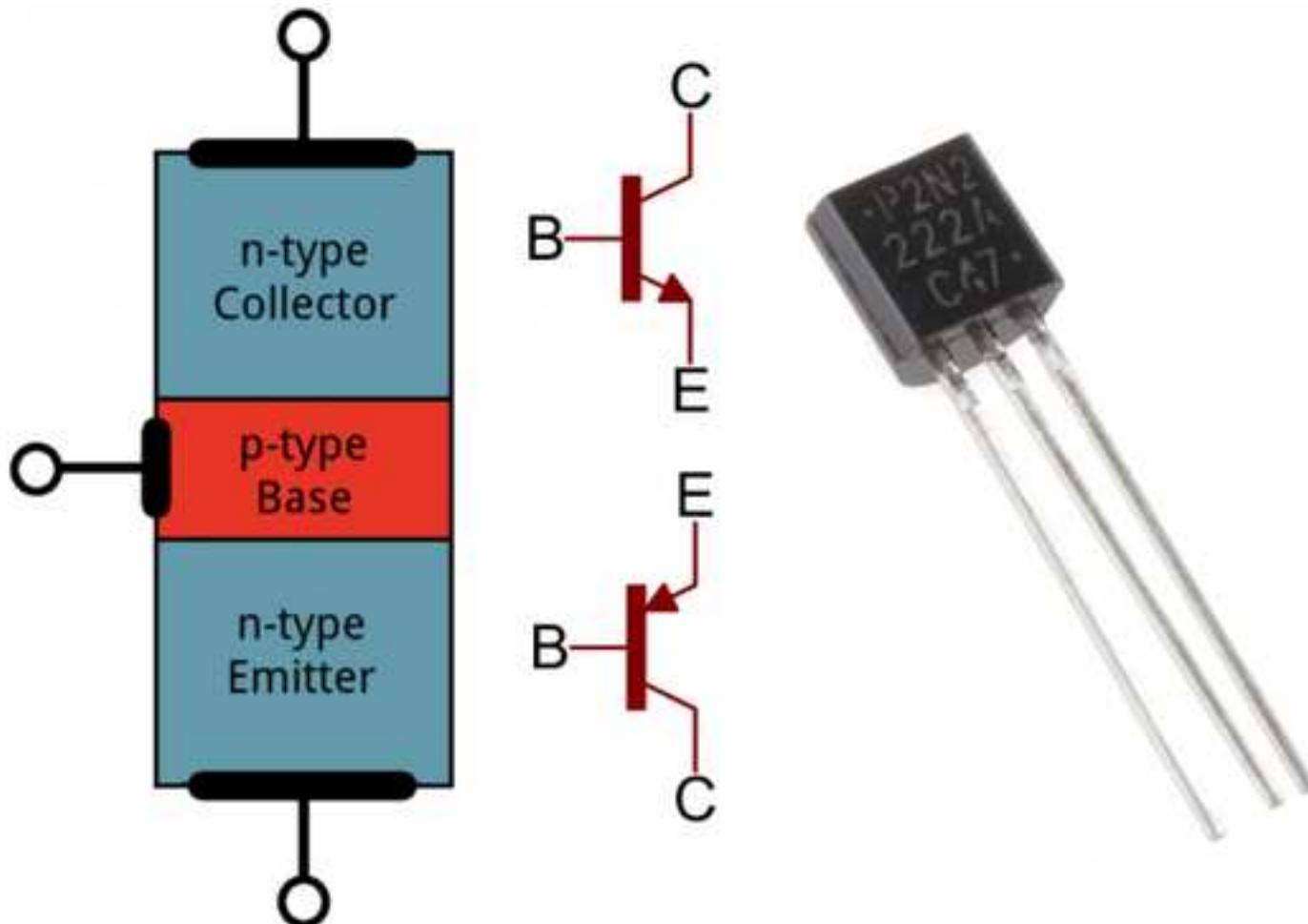



IBM 1401

Nel 1961 la IBM realizza il mainframe 1401. Le valvole termoioniche sono sostituite con i più stabili e piccoli transistors.

Il 1401 può essere considerato il primo successo commerciale, pochi anni dopo circa la metà dei computer in circolazione erano un 1401.



Programma 101

Nella fiera di New York del 1965 la Olivetti presenta il primo personal computer della storia, la Programma 101.

Se si pensa che i computer di allora erano grandi come armadi, Programma 101 era una macchina strabiliante per dimensioni, prestazioni e semplicità d'uso.

44 mila esemplari venduti di cui il 90% negli Stati Uniti. Fu usata anche dalla NASA.

<https://www.youtube.com/watch?v=2RjIRKletP8>

Circuiti Integrati



- Un **circuito integrato (IC)**, dall'inglese *integrated circuit*), in elettronica digitale, è un circuito elettronico miniaturizzato dove i vari transistori sono stati formati tutti nello stesso istante grazie a un unico processo fisico-chimico.
- Un *chip* (lett. "pezzetto") è il componente elettronico composto da una minuscola piastrina del wafer di silicio (die), a partire dalla quale viene costruito il circuito integrato; in pratica, il *chip* è il supporto che contiene gli elementi (attivi o passivi) che costituiscono il circuito. A volte si utilizza il termine *chip* per indicare complessivamente l'integrato.

ATARI 2600

Nel 1977 viene commercializzata la console ATARI 2600. Nasce l'industria videoludica.

CPU: 8-bit 1.19 MHz MOS

Technology 6507

RAM: 128 bytes



IBM 5150

Il mercato dei personal computer crebbe esponenzialmente negli anni ottanta grazie all'imponente campagna pubblicitaria della IBM.

Il primo PC della IBM era il 5150. Montava un processore Intel 8088 a 4.77 Mhz e usava il sistema operativo DOS di Microsoft.

IBM 5150 costituì anche uno dei primi “ecosistemi” di software, periferiche e altri accessori sviluppati per questa piattaforma.



C64

Negli anni ottanta i computer iniziarono a popolare milioni di case grazie allo sviluppo di computer economicamente accessibili. Il maggior successo commerciale fu il Commodore 64.

Coi suoi 64 Kbyte di memoria RAM, il C64 era un ottimo computer per uso domestico. Oggi un portatile di fascia media ha una memoria circa 100.000 volte più grande.



Macintosh

Nel 1984 viene commercializzato il primo Macintosh. La macchina era fornito di 128KB di memoria Ram ma non possedeva un hard disk interno. Inoltre aveva problemi di surriscaldamento.

La vera innovazione era in realtà il sistema operativo, il primo che supportava in maniera nativa un interfaccia grafica.



Era il 1998 quando vide la luce il primo modello di l'IMac. Questo all-in-one computer segnerà la rinascita della Apple e la sua scalata economica fino a diventare il colosso che conosciamo oggi.

Aveva un processore G3 a 233 Mhz, 32MB di RAM, e una memoria di massa di 4 GB.



- <https://www.youtube.com/watch?v=MGL047HMxSk>

IPhone


Nel 2007 Apple presenta IPhone, il computer è ormai così miniaturizzato da entrare in tasca.

Subito molte altre compagnie (Samsung, Google) si lanciano nel promettente settore degli smartphone.


Grazie ai social networks e un vasto ecosistema di apps gli smartphone sono di fatto la tipologia di computer che utilizziamo di più durante la giornata.

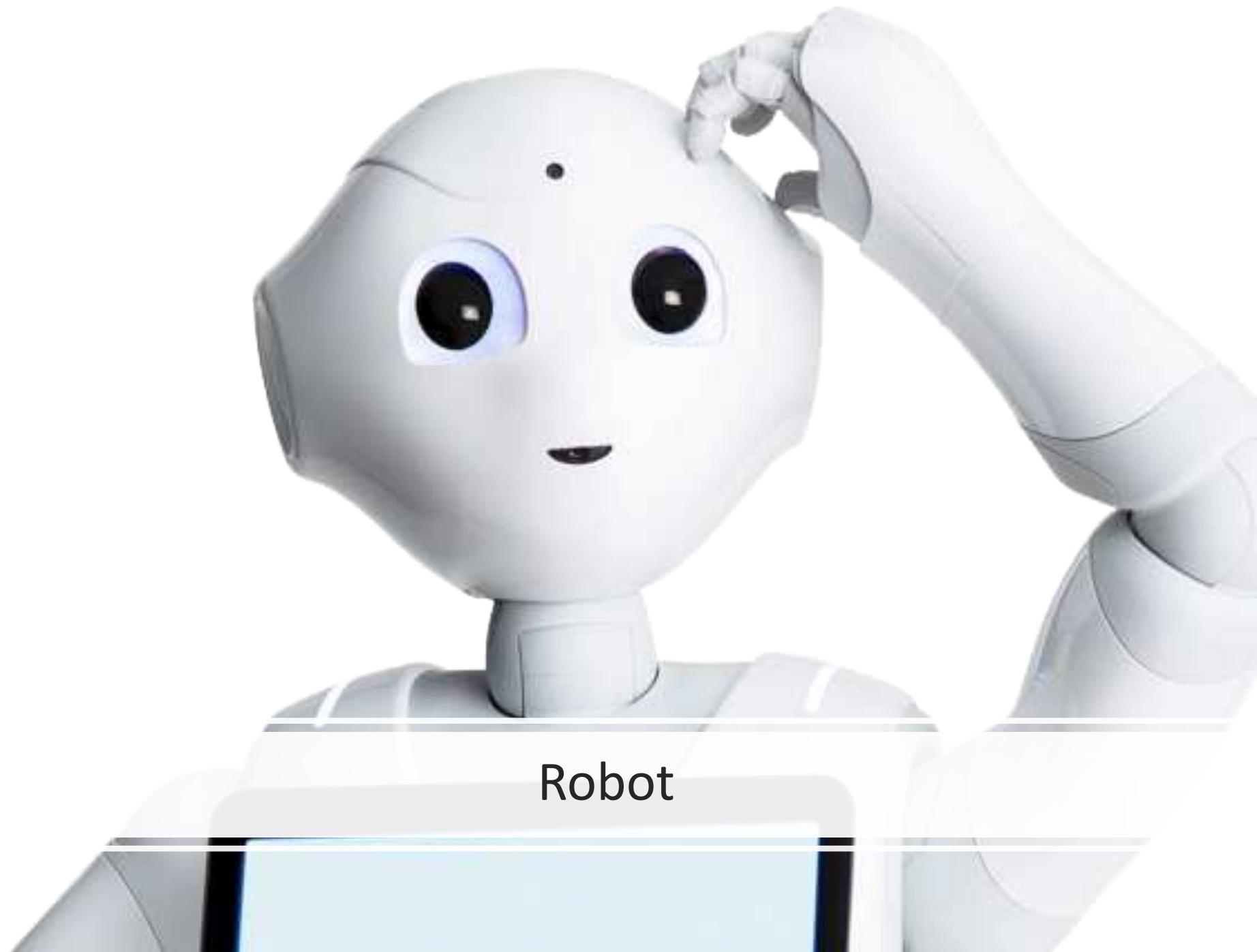Le caratteristiche peculiari degli smarthphone hanno favorito lo sviluppo dei processori ARM.






Robot

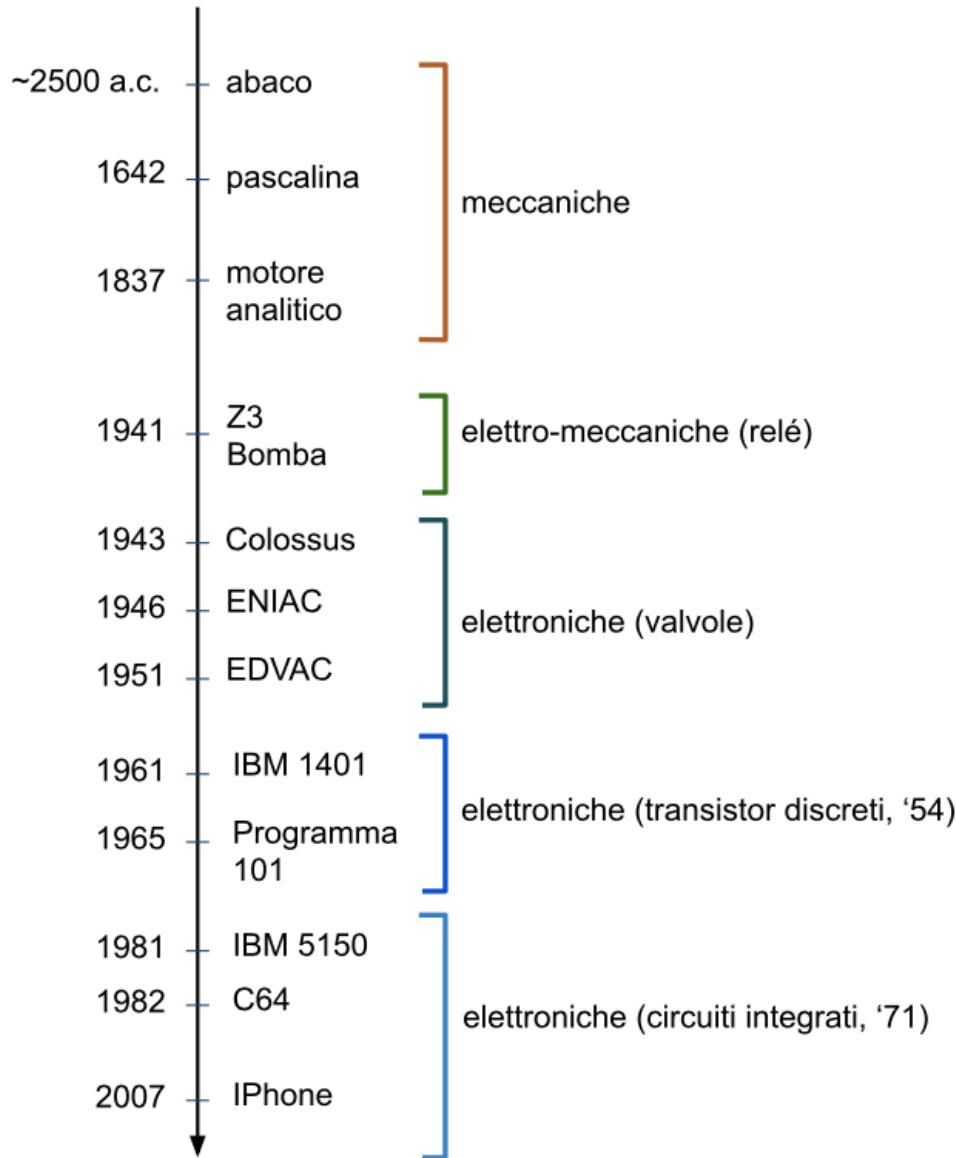

Sviluppo degli elaboratori

- Memoria RAM di un portatile di fascia media:
 - 256 MB (2000) 1GB (2005) 4GB (2010) 16GB (~~2015~~ 2020)
 - Fino ad oggi, le caratteristiche dei componenti hardware hanno avuto una crescita esponenziale.
 - Legge di Moore: il numero di transistor di un processore raddoppia ogni 18 mesi

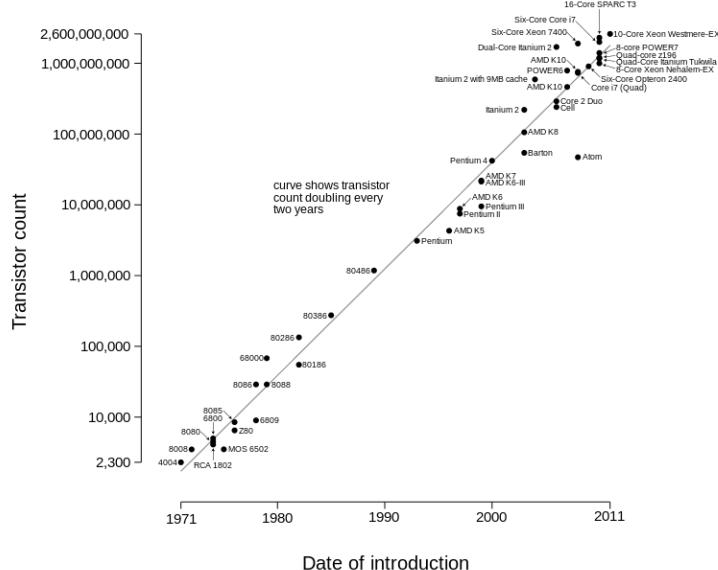
Microprocessor Transistor Counts 1971-2011 & Moore's Law



Sviluppo degli elaboratori

Tuttavia alcune caratteristiche hardware sembra che abbiano rallentato la loro crescita esponenziale


35 YEARS OF MICROPROCESSOR TREND DATA

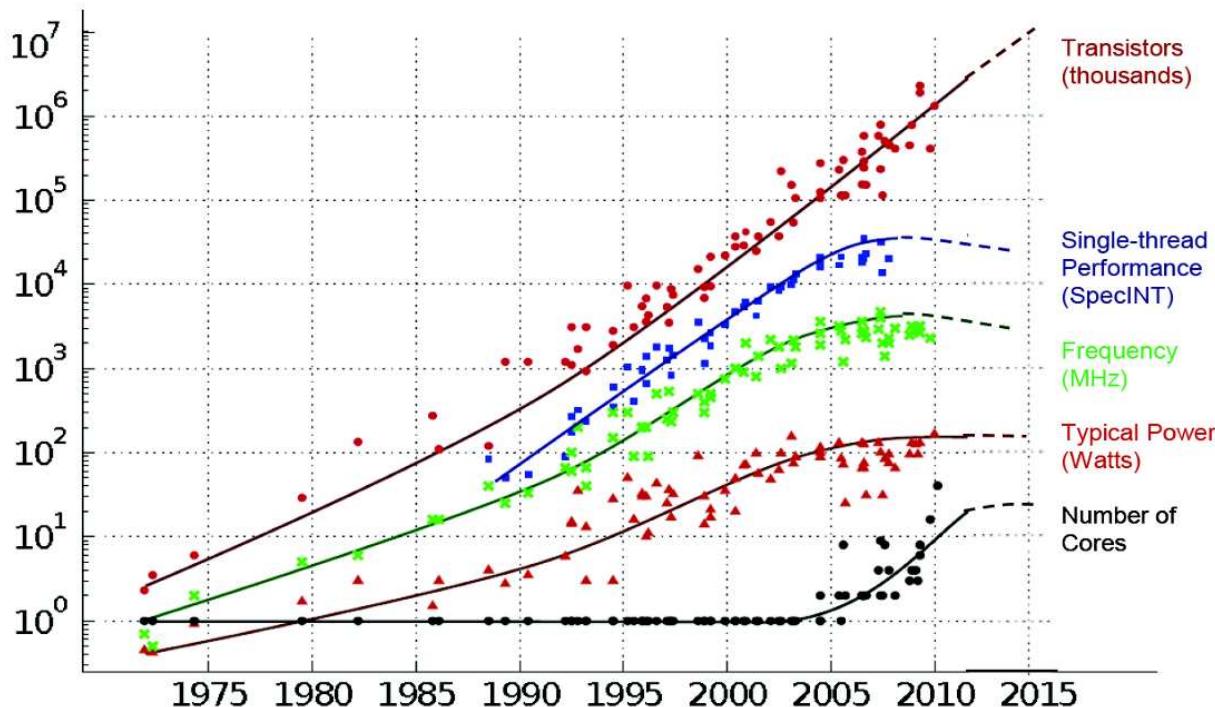

Original data collected and plotted by M. Horowitz, F. Labonte, O. Shacham, K. Olukotun, L. Hammond and C. Batten
Dotted line extrapolations by C. Moore


Build

Execution

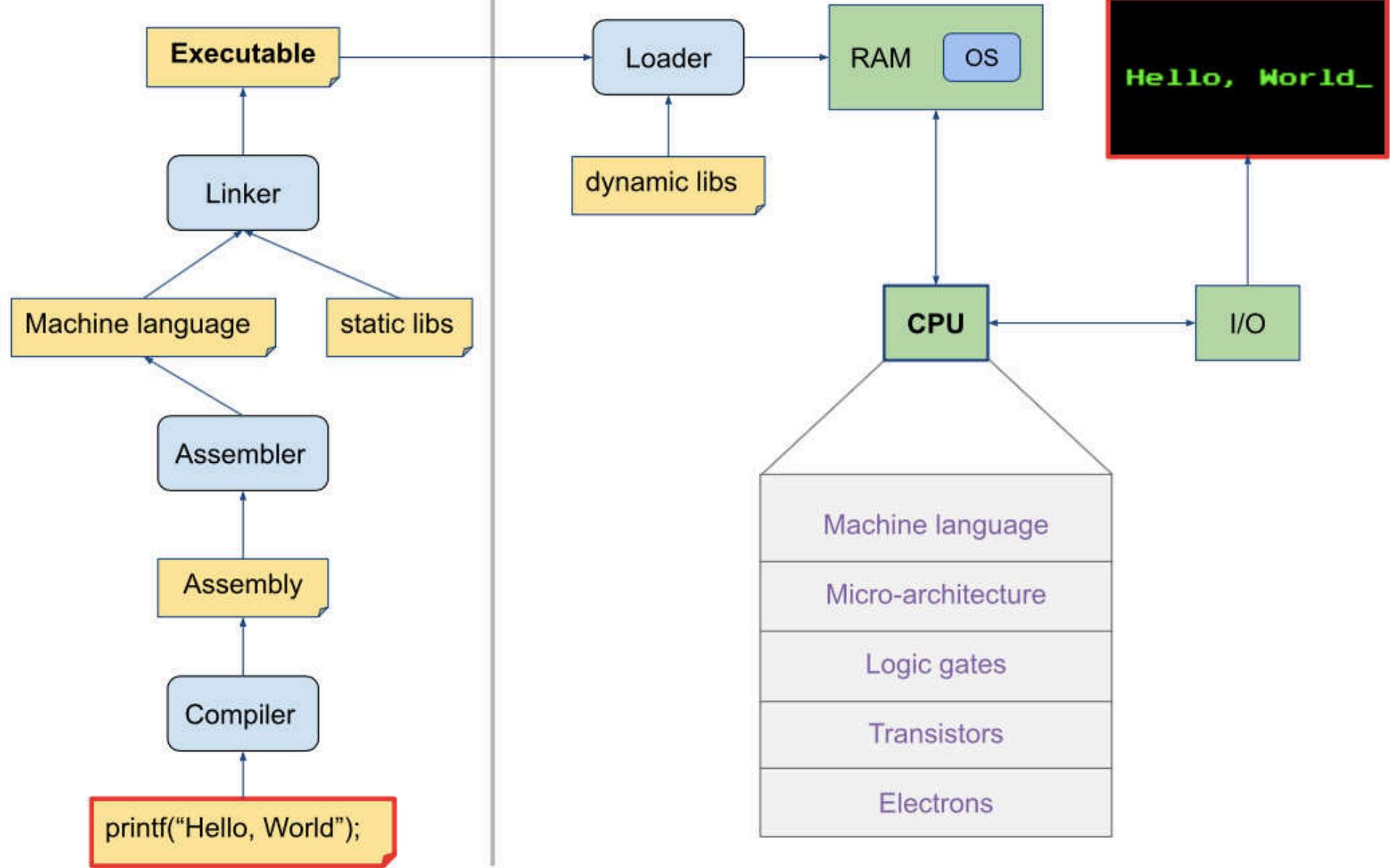

Livelli di astrazione

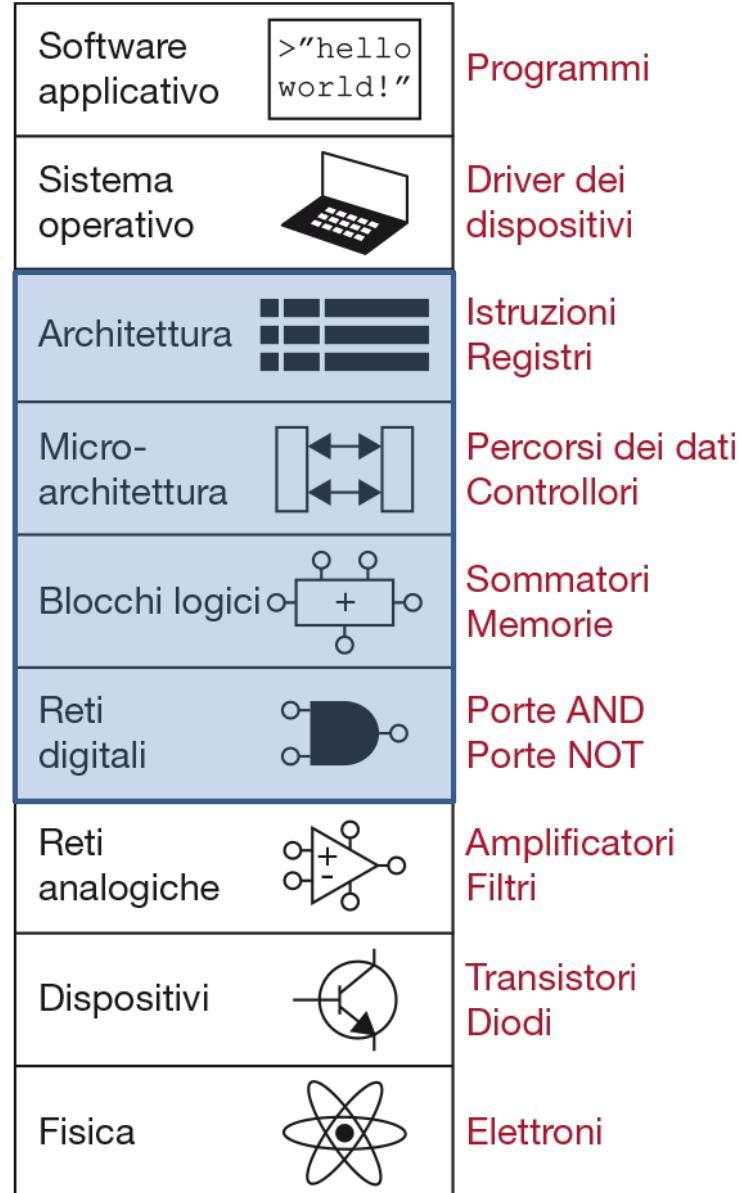Nascondere i dettagli quando non sono importanti...



ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



Rappresentazione dell'informazione

- Informazione: notizia, dato o elemento che consente di avere conoscenza più o meno esatta di fatti, situazioni, modi di essere
 - Consente di ridurre l'incertezza
- Dato: elementi di informazione costituiti da simboli che debbono essere elaborati

Consideriamo un mazzo di carte

- E peschiamo una carta a caso senza guardarla
 - La carta potrebbe essere una qualsiasi delle 56 a disposizione
- Se vediamo che è una carta di cuori
 - Le possibilità si riducono a 13
- La carta è un asso di cuori

Rappresentazione dell'informazione

- In generale ogni rappresentazione è una funzione che associa ad ogni elemento una sequenza di simboli
- Per ogni rappresentazione, oggetti (numeri) distinti devono avere differenti rappresentazioni e la rappresentazione di ogni oggetto deve essere **unica e non ambigua**
 - pesca
- Le rappresentazioni usate sui calcolatori impiegano tutte sequenze finite di simboli, tali quindi da rappresentare insiemi finiti di naturali

Most physical variables are continuous

Voltage on
a wire

Frequency
of an
oscillation

Position of
a mass

The Digital Abstraction

Digital abstraction considers
discrete subset of values

Alfabeti, parole, linguaggi

- Per alfabeto A intenderemo un insieme finito e distinguibile di segni che chiameremo a seconda del contesto cifre, lettere, caratteri, simboli etc.
 - Le nove cifre dell’alfabeto decimale $A=\{‘0’,…,‘9’\}$
 - Le ventisei lettere (minuscole) dell’alfabeto $A=\{‘a’,…,‘z’\}$
 - I quattro simboli delle carte francesi $A=\{\clubsuit, \diamondsuit, \heartsuit, \spadesuit\}$
- Una parola (o stringa) su A è una sequenza finita di simboli dell’alfabeto A
 - “18945” ($A=\{‘0’,…,‘9’\}$)
 - “pkwocod” ($A=\{‘a’,…,‘z’\}$)
 - “♣ ♣ ♦ ♠” ($A=\{\clubsuit, \diamondsuit, \heartsuit, \spadesuit\}$)
- Con A^* indicheremo tutte le possibili parole generabili a partire dall’alfabeto A

Alfabetti, parole, linguaggi

Un linguaggio L sull'alfabeto A è un qualsiasi sottoinsieme di A*.

Parole italiane

- “pwfnfkr”
- “dog”
- “siengs”
- “**casa**”
- “door”
- “**porta**”

Parole inglesi


- “pwfnfkr”
- “**dog**”
- “siengs”
- “casa”
- “**door**”
- “porta”

Codifica, decodifica

- Le parole di un linguaggio non sono altro che sequenze di simboli che non hanno alcun senso finché non forniamo un modo per interpretarle
 - “♣ ♣ ♦ ♠” ?
- Associare gli elementi di un insieme D alle parole di un linguaggio L viene detta codifica o rappresentazione di D.
- Ad esempio sia D l’insieme dei concetti cane, gatto e aquila (notate bene che sto parlando dei concetti non delle parole “cane”, “gatto” e “aquila”). Allora nella usuale codifica della lingua inglese
 - Cane → “dog”
 - Gatto → “cat”
 - Aquila → “eagle”
- Formalmente una codifica è una funzione totale $f:D \rightarrow L$
 - Se f non è suriettiva allora diremo che è ridondante (1 a 1)
 - Se f non è iniettiva allora diremo che ambigua (più di 1 a 1)

Codifica, decodifica

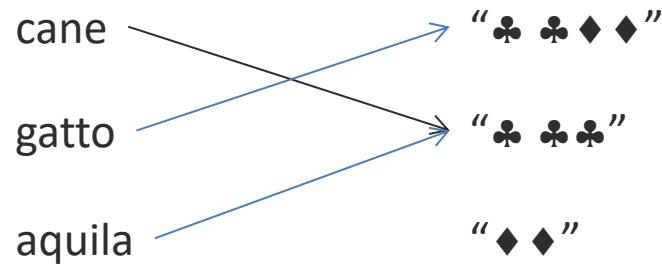
- Sia $D=\{\text{cane, gatto, aquila}\}$ e $L=\{\text{"♣ ♣ ♦ ♦"}, \text{"♣ ♣ ♣"}, \text{"♦ ♦"}\}$ e sia f rappresentata graficamente



- f è ambigua e ridondante

Codifica, decodifica

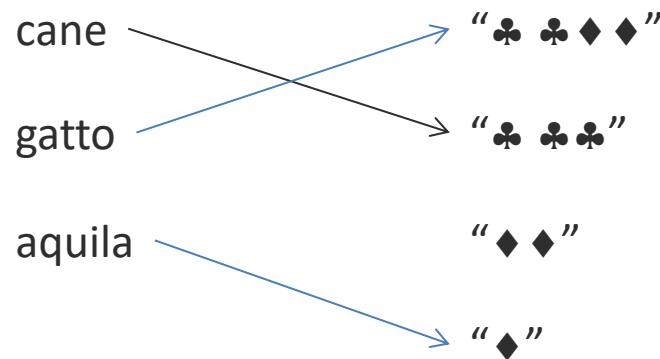
- Sia $D=\{\text{cane, gatto, aquila}\}$ e $L=\{\text{"♣ ♣ ♦ ♦"}, \text{"♣ ♣ ♣"}, \text{"♦ ♦"}, \text{"♦"}\}$ e sia f rappresentata graficamente



- f non è ambigua ma è ridondante

Codifica, decodifica

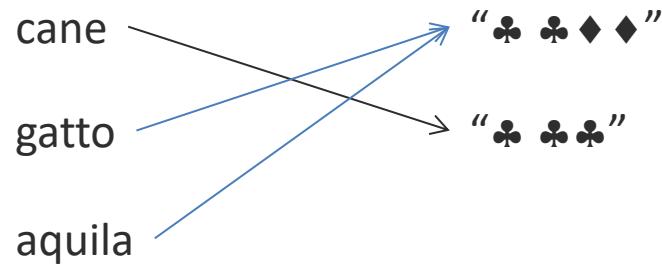
- Sia $D=\{\text{cane, gatto, aquila}\}$ e $L=\{\text{"♣ ♣ ♦ ♦"}, \text{"♣ ♣ ♣"}\}$ e sia f rappresentata graficamente



- f non è ridondante ma è ambigua

Codifica, decodifica

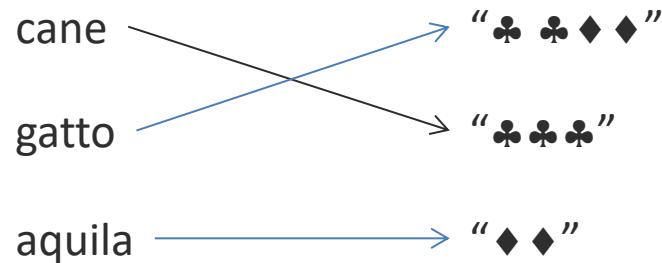- Sia $D=\{\text{cane, gatto, aquila}\}$ e $L=\{\text{"♣ ♣ ♦ ♦"}, \text{"♣ ♣ ♣"}, \text{"♦ ♦"}\}$ e sia f rappresentata graficamente



- f non è ambigua e non è ridondante

Codifica, decodifica

- Sia ND la cardinalità di D e NL la cardinalità di L
 - Se $ND > NL$ qualsiasi codifica $f: D \rightarrow L$ è ambigua
 - Se $ND < NL$ qualsiasi codifica $f: D \rightarrow L$ è ridondante
- Inoltre è bene notare che
 - Non ambiguo significa che f è iniettiva (ad elementi distinti di D corrispondono elementi distinti di L)
 - Non ridondante significa che f è suriettiva (ogni elemento di L è la codifica di almeno un elemento di D)
 - Quindi se f è non ambigua e non ridondante allora f è iniettiva e suriettiva, quindi è una funzione biunivoca
- Una funzione $g: L \rightarrow D$ è invece detta una decodifica di D
- Se f è non ambigua (ovvero iniettiva) allora è invertibile. Quindi, induce naturalmente una decodifica $g=f^{-1}$

Proprietà delle codifiche

- Abbiamo già visto
 - ambigua/non ambigua
 - ridondante/non ridondante
- Altre proprietà
 - Economicità: numero di simboli utilizzati per unità di informazione
 - Semplicità nell'operazione di codifica e decodifica
 - Semplicità nell'eseguire operazioni sull'informazione codificata

Rappresentazione dei numeri naturali

- Occupiamoci ora delle possibili codifiche dei numeri naturali 0,1,2,...
- Un codice ovvio è dato dal sistema di numerazione decimale basato su $A=\{'0',..., '9'\}$.
- Tale sistema è un sistema posizionale ovvero ad ogni cifra di una parola è assegnato un peso differente a seconda della posizione nella sequenza. Ad esempio dato “4456”
 - ‘6’ rappresenta sei unità (cifra meno significativa)
 - ‘5’ rappresenta cinque decine
 - ‘4’ rappresenta quattro centinaia
 - ‘4’ rappresenta quattro migliaia (cifra più significativa)

Fin'ora ho estensivamente usato gli apici per distinguere le parole (“4456”) da quello che rappresentano (il numero 4456). E' chiaro che usare gli apici ogni volta per rimarcare la distinzione fra numerali (parole) e numeri (concetti) può rendere molto pesante la trattazione. Quindi in seguito inizierò ad omettere gli apici qualora il contesto non generi ambiguità.

Il sistema numerico **decimale** è un sistema di tipo **posizionale** ovvero:

Le cifre che compongono un numero cambiano il loro valore secondo la posizione che occupano

7237 (settemiladuecentotrentasette) in base 10

$$7 \times 10^3 + 2 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 7 \times 10^0$$

$$7 \times 1000 + 2 \times 100 + 3 \times 10 + 7 \times 1$$

$$7000 + 200 + 30 + 7 = \mathbf{7237}$$

colonna dell'1
colonna del 10
colonna del 100
colonna del 1000

$$9742_{10} = 9 \times 10^3 + 7 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 2 \times 10^0$$

nove	sette	quattro	due
1000	100	10	1

Rappresentazione in base 10

- Decomponendo in potenze di 10, il numerale 1024 rappresenta il numero

$$1 \times 10^3 + 0 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 4 \times 10^0$$

- Generalizzando, un numerale $c_{m-1}c_{m-2}\dots c_0$ rappresenta

$$\sum_{i=0}^{m-1} c_i \cdot 10^i$$

- Il sistema decimale è quindi una codifica posizionale su base 10. Tuttavia non è l'unica, ad esempio i babilonesi utilizzavano un sistema di numerazione su base 60 (sessagesimale)

Number Systems

- Decimal numbers

1's column
10's column
100's column
1000's column

$$5374_{10} =$$

- Binary numbers

8's column
4's column
2's column
1's column

$$1101_2 =$$



Number Systems

- Decimal numbers

1's column
10's column
100's column
1000's column

$$5374_{10} = 5 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 4 \times 10^0$$

five thousands three hundreds seven tens four ones

- Binary numbers

8's column
4's column
2's column
1's column

$$1101_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 13_{10}$$

one eight one four no two one one



Powers of Two

- $2^0 =$
- $2^1 =$
- $2^2 =$
- $2^3 =$
- $2^4 =$
- $2^5 =$
- $2^6 =$
- $2^7 =$
- $2^8 =$
- $2^9 =$
- $2^{10} =$
- $2^{11} =$
- $2^{12} =$
- $2^{13} =$
- $2^{14} =$
- $2^{15} =$



Powers of Two

- $2^0 = 1$
- $2^1 = 2$
- $2^2 = 4$
- $2^3 = 8$
- $2^4 = 16$
- $2^5 = 32$
- $2^6 = 64$
- $2^7 = 128$
- $2^8 = 256$
- $2^9 = 512$
- $2^{10} = 1024$
- $2^{11} = 2048$
- $2^{12} = 4096$
- $2^{13} = 8192$
- $2^{14} = 16384$
- $2^{15} = 32768$

Handy to
memorize
up to 2^9



Rappresentazione

- Il sistema **decimale** utilizza **dieci** simboli per rappresentare un numero
 - 0 1 2 3 4
 - 5 6 7 8
 - 9
- Il sistema **binario** utilizza **due** simboli
 - 0 1
- Il sistema **ottale** utilizza **otto** simboli
 - 0 1 2 3 4
 - 5 6 7
- Il sistema **esadecimale** utilizza **sedici** simboli
 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 - A B C D E F

Rappresentazione in una base generica

- Ad ogni naturale $b > 1$ corrisponde una codifica in base b .
- L'alfabeto A_b consiste in b simboli distinti che corrispondono ai numeri $0, 1, \dots, b-1$.
- Analogamente al sistema decimale, un numerale di cifre di A_b rappresenta il numero $s_{m-1} \dots s_0$

$$\sum_{i=0}^{m-1} s_i \cdot b^i$$

$$587_{10} = 5 \times 10^2 + 8 \times 10^1 + 7 \times 10^0$$

Consideriamo ad esempio il sistema ottale (base 8). A₈ consiste nelle cifre '0','1',...,'7'

$$\begin{array}{r} 13 \\ 8 \\ \hline & 1 \cdot 8^1 + 3 \cdot 8^0 = 8 + 3 = 11 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5201 \\ 8 \\ \hline & 5 \cdot 8^3 + 2 \cdot 8^2 + 0 \cdot 8^1 + 1 \cdot 8^0 = 5 \cdot 8^3 + 2 \cdot 8^2 + 1 \cdot 8^0 = 2560 + 128 + 1 = 2689 \end{array}$$

Rappresentazione in una base generica

A questo punto potrebbero sorgere delle ambiguità. Se qualcuno vi dicesse: 11 è un numero pari. Pensereste che sia impazzito. Lui potrebbe ribattere: certo! infatti in base 5

$$11 \longrightarrow 1 \cdot 5^1 + 1 \cdot 5^0 = 5 + 1 = 6$$

E' chiaro che bisogna mettersi d'accordo su quale sistema di numerazione si adotta di volta in volta. Per questo useremo delle notazioni standard

- n denota un (generico) numero naturale, a prescindere dalla sua rappresentazione
- n_b denota un naturale rappresentato in base b
- Una sequenza di cifre decimali rappresenta un particolare naturale espresso in base dieci. Ad esempio 236 denota il numero duecentotrentasei
- Una sequenza di cifre seguite da un pedice b rappresenta un numero espresso in base b .
- esempio:

$$1001_2 = 2^3 + 1 = 9$$

Basi maggiori di 10

- Per basi $b < 10$ possiamo chiaramente ri-usare le usuali cifre ‘0’,...,‘9’. Ad esempio, la codifica in base 6 utilizza le cifre ‘0’,...,‘5’ mentre quella in base 3 le cifre ‘0’, ‘1’ e ‘2’ e così via.
- E per basi $b > 10$?
 - Si prendono in prestito le lettere dell’alfabeto
 - Per $b=16$ le cifre adottate sono ‘0’,...,‘9’,‘a’,...,‘f’, dove:

$$a_{16} = 10 \quad b_{16} = 11$$

$$c_{16} = 12 \quad d_{16} = 13$$

$$e_{16} = 14 \quad f_{16} = 15$$

Esempio:

$$b3c_{16} = 11 \cdot 16^2 + 3 \cdot 16^1 + 12 \cdot 16^0 = 2816 + 48 + 12 = 2876$$

colonna dell'1
colonna del 16
colonna del 256

$$2ED_{16} = 2 \times 16^2 + E \times 16^1 + D \times 16^0 = 749_{10}$$

due quattordici tredici
256 16 1

101100

bit più significativo bit meno significativo

(a)

DEAFDAD 8

byte più significativo byte meno significativo

(b)

Basi maggiori di 10

E se le lettere dell'alfabeto non dovessero bastare?

፩ 1	፪ 11	፫ 21	፬ 31	፭ 41	፮ 51
፪ 2	፫ 12	፬ 22	፬ 32	፭ 42	፮ 52
፫ 3	፬ 13	፬ 23	፬ 33	፭ 43	፮ 53
፬ 4	፭ 14	፬ 24	፬ 34	፭ 44	፮ 54
፬ 5	፭ 15	፬ 25	፬ 35	፭ 45	፮ 55
፭ 6	፭ 16	፬ 26	፬ 36	፭ 46	፮ 56
፭ 7	፭ 17	፬ 27	፬ 37	፭ 47	፮ 57
፭ 8	፭ 18	፬ 28	፬ 38	፭ 48	፮ 58
፭ 9	፭ 19	፬ 29	፬ 39	፭ 49	፮ 59
፯ 10	፯ 20	፯ 30	፯ 40	፯ 50	

Lunghezza di n rispetto ad una base

- Chiamiamo lunghezza di n rispetto a b il numero di cifre che occorrono per rappresentare n in base b
 - la lunghezza di 101 rispetto a 2 è 7:
 $1100101_2 = 101$
 - la lunghezza di 101 rispetto a 10 è 3:
 $101_{10} = 101$
 - la lunghezza di 101 rispetto a 16 è 2:
 $65_{16} = 101$
- La lunghezza di un numerale decresce al crescere della base di codifica

Valore massimo rappresentabile

Riferendoci alla base 10

- Con 1 cifra rappresentiamo i numeri da 0 a 9
- Con 2 cifre i numeri da 0 a 99
- Con 3 cifre i numeri da 0 a 999
- Con m cifre i numero da 0 a $10^m - 1$

Quindi se indichiamo con v_{\max} il maggior numero rappresentabile con m cifre in base 10 abbiamo

$$v_{\max} = 10^m - 1$$

Valore massimo rappresentabile

- E per una base diversa da 10 quale è il massimo valore rappresentabile con m cifre?
- Consideriamo, ad esempio, il caso b=2 e m=4, il massimo valore rappresentabile corrisponde al numerale 1111

$$1111_2 = 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 15 = 2^4 - 1$$

- Per un generico b e m il maggior numero rappresentabile si ottiene concatenando m volte la cifra “più alta” (b-1). Quindi:

$$\begin{aligned} v_{max} &= (b-1)b^{m-1} + (b-1)b^{m-2} + \dots + (b-1)b^1 + (b-1)b^0 = \\ &= (b \cdot b^{m-1} - b^{m-1}) + (b \cdot b^{m-2} - b^{m-2}) + \dots + (b \cdot b^1 - b^1) + (b \cdot b^0 - b^0) = \\ &= b^m - b^{m-1} + b^{m-1} - b^{m-2} + \dots + b^2 - b + b - 1 = b^m - 1 \end{aligned}$$

$$b^m - 1 \geq n$$

$$b^m \geq n + 1$$

$$m \geq \log_b(n + 1)$$

$$m \geq \log_b(n + 1)$$

$$m = \lceil \log_b(n + 1) \rceil$$

Cifre necessarie per rappresentare n

- Nella slide precedente avevamo il numero di cifre m e volevamo sapere quale è il *massimo numero rappresentabile* in una certa base b .
 - Consideriamo il problema inverso: abbiamo un valore n e ci chiediamo quante *cifre m occorrono per rappresentarlo*.
 - Chiaramente il massimo numero rappresentabile con m cifre dovrà essere maggiore o uguale a n
-
- In particolare cerchiamo il più piccolo m tale che

Binary Values and Range

- **N -digit decimal number**
 - How many values? 10^N
 - Range? $[0, 10^N - 1]$
 - Example: 3-digit decimal number:
 - $10^3 = 1000$ possible values
 - Range: $[0, 999]$
- **N -bit binary number**
 - How many values? 2^N
 - Range: $[0, 2^N - 1]$
 - Example: 3-digit binary number:
 - $2^3 = 8$ possible values
 - Range: $[0, 7] = [000_2 \text{ to } 111_2]$



Digressione: base unaria

- Ricordate che quando abbiamo introdotto i sistemi di numerazione abbiamo assunto la base $b \geq 2$.
- Perché non è possibile considerare una numerazione unaria? Certo! Ma ci sono delle controindicazioni...
 - La base unaria consta di una solo cifra I (detta in gergo matematico *mazzarella* 😊)
 - Una mazzarella rappresenta 0, due mazzarelle 1, ..., $n+1$ mazzarelle rappresentano n
 - $|||||_1 = 5$
 - Notate che a prescindere dalla posizione ogni mazzarella vale 1, quindi questo sistema non è posizionale
 - Non potrebbe essere altrimenti visto che 1 elevato ad una qualsiasi potenza è sempre uguale a 1!

Codifica ottimale

- Ritorniamo alle basi ammissibili ($b \geq 2$)
- Abbiamo visto che più grande è la base b , minore è il numero di cifre che occorrono per rappresentare un numero
- Quindi il codice binario è il sistema di codifica meno economico fra quelli ammissibili
 - Per esempio $\log_2 10 \approx 3.32$ questo vuol dire che per rappresentare un numero n in binario occorrono *circa il triplo* delle cifre che occorrono per rappresentare lo stesso n nel sistema decimale
 - *Perché i computer adottano la codifica binaria?*

Codifica ottimale

- Non bisogna tener presente solo la lunghezza di codifica ma anche il fatto che un calcolatore per operare in una certa base b deve poter rappresentare tutte le cifre di quella base, *quindi gli servono b differenti stati*.
- Una nozione di costo di una codifica che tiene conto anche di questo fattore è data dal prodotto

$$b \cdot m_b \simeq b \cdot \log_b n$$

- Si può mostrare che il valore di b che minimizza tale costo è il numero di Nepero $e \approx 2.7$, quindi le codifiche che si avvicinano di più a tale valore ottimale sono quelle in base 2 e 3



Digital Discipline : Binary Values



Two discrete values:

1's and 0's
1, TRUE, HIGH
0, FALSE, LOW



1 and 0: voltage levels,
rotating gears, fluid levels,
etc.



Digital circuits use **voltage**
levels to represent 1 and 0



Bit: Binary digit

Esempio: codificare 251_{10}
in base 3

$$251/3 = 83 \text{ resto: } 2$$

$$83/3 = 27 \text{ resto: } 2$$

$$27/3 = 9 \text{ resto: } 0$$

$$9/3 = 3 \text{ resto: } 0$$

$$3/3 = 1 \text{ resto: } 0$$

$$1/3 = 0 \text{ resto: } 1$$

$$251_{10} = 100022_3$$

Cambiamento di base

- Problema: dato n rappresentato in base a , quale è la sua rappresentazione in base b ?
- Supponiamo di saper fare le quattro operazioni in base a
- L'algoritmo di cambiamento di base consiste nel dividere ripetutamente n (espresso in base a) per b finché il quoziente non risulti uguale a zero. La sequenza di resti ottenuti (compresi tra 0 e $b-1$) è la codifica dalla cifra meno significativa a quella più significativa di n in base b

43 : 2 = 21	con resto di 1
21 : 2 = 10	con resto di 1
10 : 2 = 5	con resto di 0
5 : 2 = 2	con resto di 1
2 : 2 = 1	con resto di 0
1 : 2 = 0	con resto di 1

$$43 = 101011$$

Cambiamento di base

- Esempio: codificare 333_7 in base 9
- Problema: non siamo molto allenati con la divisione in base 7.
Meglio affrontare il problema in due passi:

- Codifico 333_7 in base 10

$$333_7 = 3 \cdot 7^2 + 3 \cdot 7^1 + 3 \cdot 7^0 = 171$$

- Codifico 171_{10} in base 9

$$171/9 = 19 \quad \text{resto: 0}$$


$$19/9 = 2 \quad \text{resto: 1}$$

$$2/9 = 0 \quad \text{resto: 2}$$

$$333_7 = 210_9$$

Decimal to Binary Conversion

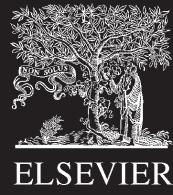- Two methods:
 - **Method 1:** Find the largest power of 2 that fits, subtract and repeat
 - **Method 2:** Repeatedly divide by 2, remainder goes in next most significant bit




Decimal to Binary Conversion

Method 1: Find the largest power of 2 that fits, subtract and repeat

53_{10}

Method 2: Repeatedly divide by 2, remainder goes in next most significant bit

53_{10}

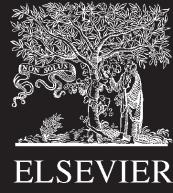

Decimal to Binary Conversion

Method 1: Find the largest power of 2 that fits, subtract and repeat

$$\begin{array}{ll} 53_{10} & 32 \times 1 \\ 53 - 32 = 21 & 16 \times 1 \\ 21 - 16 = 5 & 4 \times 1 \\ 5 - 4 = 1 & 1 \times 1 \\ & = 110101_2 \end{array}$$

Method 2: Repeatedly divide by 2, remainder goes in next most significant bit

$$\begin{array}{ll} 53_{10} = & 53/2 = 26 \text{ R}1 \\ & 26/2 = 13 \text{ R}0 \\ & 13/2 = 6 \text{ R}1 \\ & 6/2 = 3 \text{ R}0 \\ & 3/2 = 1 \text{ R}1 \\ & 1/2 = 0 \text{ R}1 \\ & = 110101_2 \end{array}$$



Number Conversion

- Binary to decimal conversion:
 - Convert 10011_2 to decimal
- Decimal to binary conversion:
 - Convert 47_{10} to binary




Number Conversion

- Binary to decimal conversion:
 - Convert 10011_2 to decimal
 - $16 \times 1 + 8 \times 0 + 4 \times 0 + 2 \times 1 + 1 \times 1 = 19_{10}$
- Decimal to binary conversion:
 - Convert 47_{10} to binary
 - $32 \times 1 + 16 \times 0 + 8 \times 1 + 4 \times 1 + 2 \times 1 + 1 \times 1 = 101111_2$



Decimal to Binary Conversion

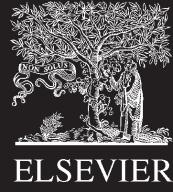
Another example: Convert 75_{10} to binary.



Decimal to Binary Conversion

Another example: Convert 75_{10} to binary.

$$75_{10} = 64 + 8 + 2 + 1 = 1001011_2$$

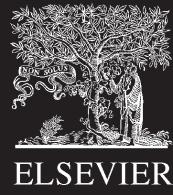

Decimal to Binary Conversion

Another example: Convert 75_{10} to binary.

$$75_{10} = 64 + 8 + 2 + 1 = 1001011_2$$

or

$$75/2 = 37 \quad R1$$

$$37/2 = 18 \quad R1$$

$$18/2 = 9 \quad R0$$

$$9/2 = 4 \quad R1$$

$$4/2 = 2 \quad R0$$

$$2/2 = 1 \quad R0$$

$$1/2 = 0 \quad R1$$



Codifica binaria e esadecimale

- Abbiamo detto che i componenti digitali operano in codice binario.
- Tuttavia la rappresentazione in binario non è molto human-friendly perché genera codici piuttosto lunghi
 - $599 = 1001010111_2$
- Si potrebbe pensare di usare la nostra base naturale (10). Questo comporta usare il precedente algoritmo per codifica/decodifica
 - Non proprio agevole
 - Non proprio velocissimo
 - Il problema è che 10 non è una potenza di 2

Codifica binaria e esadecimale

- La codifica/decodifica in una base m potenza di 2 permette invece di usare qualche trucchetto che migliora i tempi di codifica e decodifica.
- le cifre utilizzate nel sistema esadecimale sono '0','...','9','a','...','f'.
- Inoltre, poiché $16=2^4$ è possibile codificare ogni cifra del sistema esadecimale mediante 4 bit
- Viceversa 4 bit del sistema binario corrispondono ad una cifra esadecimale

Codifica binaria e esadecimale

- Codifica delle cifre esadecimali in binario

$$0 \rightarrow 0000$$

$$8 \rightarrow 1000$$

$$1 \rightarrow 0001$$

$$9 \rightarrow 1001$$

$$2 \rightarrow 0010$$

$$a \rightarrow 1010$$

$$3 \rightarrow 0011$$

$$b \rightarrow 1011$$

$$4 \rightarrow 0100$$

$$c \rightarrow 1100$$

$$5 \rightarrow 0101$$

$$d \rightarrow 1101$$

$$6 \rightarrow 0110$$

$$e \rightarrow 1110$$

$$7 \rightarrow 0111$$

$$f \rightarrow 1111$$

- Notate che questa codifica corrisponde alla codifica dei rispettivi numeri con possibili 0 non significativi

$$0111_2 = 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 7$$

Da esadecimale a binario

- Dato un numerale esadecimale per codificarlo in binario è sufficiente giustapporre le codifiche delle singole cifre (eliminando eventualmente zeri non significativi)
- Esempi:
 - $4c9f_{16} \rightarrow 0100\ 1100\ 1001\ 1111 \rightarrow 10011001001111_2$
 - $b2a_{16} \rightarrow 1011\ 0010\ 1010 \rightarrow 101100101010_2$
 - $157_{16} \rightarrow 0001\ 0101\ 0111 \rightarrow 101010111_2$
- Nota bene che $157_{16} = 1 \cdot 16^2 + 5 \cdot 16^1 + 7 \cdot 16^0 = 343$

Da binario a esadecimale

- Per il passaggio di base da binario a esadecimale si effettua la codifica inversa avendo cura di aggiungere eventuali zeri non significativi in modo che la lunghezza del numerale in binario sia multipla di 4
- Esempi:
 - $10_2 \rightarrow 0010 \rightarrow 2_{16}$
 - $10011_2 \rightarrow 0001\ 0011 \rightarrow 13_{16}$
 - $1111100101011100_2 \rightarrow 1111\ 1001\ 0101\ 1100 \rightarrow f95c_{16}$

Nota: comunemente un numerale esadecimale viene indicato con il prefisso 0x

$f95c_{16} \rightarrow 0xf95c$

Rappresentazione registri

- Un computer le grandezze numeriche sono elaborate mediante sequenze di simboli di lunghezza fissa dette parole
- Poichè una cifra esadecimale codifica 4 bit:
 - 1 byte (8 bit) → 2 cifre esadecimali
 - 4 byte (32 bit) → 8 cifre esadecimali
 - 8 byte (64 bit) → 16 cifre esadecimali

Bits, Bytes, Nibbles...

- Bits

10010110

most significant bit least significant bit

- Bytes & Nibbles

byte
10010110
nibble

- Bytes

CEBF9AD7

most significant byte least significant byte



Word

- I microprocessori gestiscono gruppi di bit chiamati word
 - La grandezza dipende dall'architettura del microprocessore
 - 64 bit (o 32)
 - 10011 -> 0001 0011

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



Quale è il maggiore?


A) 1 0 1 0 1 0 1 0

B) 1 0 0 1 0 1 0 0

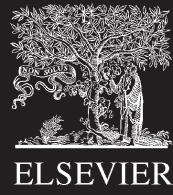C) 1 0 1 0 1 0 1 1


Hexadecimal to Binary Conversion

- Hexadecimal to binary conversion:
 - Convert $4AF_{16}$ (also written $0x4AF$) to binary
- Hexadecimal to decimal conversion:
 - Convert $0x4AF$ to decimal



Hexadecimal to Binary Conversion

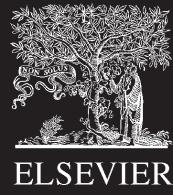- Hexadecimal to binary conversion:
 - Convert $4AF_{16}$ (also written $0x4AF$) to binary
 - $0100\ 1010\ 1111_2$
- Hexadecimal to decimal conversion:
 - Convert $4AF_{16}$ to decimal
 - $16^2 \times 4 + 16^1 \times 10 + 16^0 \times 15 = 1199_{10}$



Powers of Two


- $2^0 = 1$
- $2^1 = 2$
- $2^2 = 4$
- $2^3 = 8$
- $2^4 = 16$
- $2^5 = 32$
- $2^6 = 64$
- $2^7 = 128$
- $2^8 = 256$
- $2^9 = 512$
- $2^{10} = 1024$
- $2^{11} = 2048$
- $2^{12} = 4096$
- $2^{13} = 8192$
- $2^{14} = 16384$
- $2^{15} = 32768$

Handy to
memorize
up to 2^9




Large Powers of Two

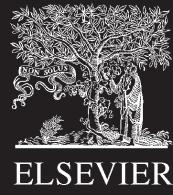- $2^{10} = 1 \text{ kilo}$ ≈ 1000 (1024)
- $2^{20} = 1 \text{ mega}$ $\approx 1 \text{ million}$ (1,048,576)
- $2^{30} = 1 \text{ giga}$ $\approx 1 \text{ billion}$ (1,073,741,824)



Estimating Powers of Two

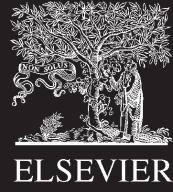- What is the value of 2^{24} ?
- How many values can a 32-bit variable represent?



Estimating Powers of Two

- What is the value of 2^{24} ?

$$2^4 \times 2^{20} \approx 16 \text{ million}$$

- How many values can a 32-bit variable represent?

$$2^2 \times 2^{30} \approx 4 \text{ billion}$$



Esercizi

- Convertire da base 2 a base 10:
 - 0110011
 - **10101100**
 - 1100110011
- Convertire in base 10 i seguenti numeri:
 - 102210_3
 - 431204_5
 - **5036₇**
 - $198A1_{12}$

Esercizi

- Convertire da base 10 alla base indicata i seguenti numeri:
 - 7562 base 8
 - 1938 base 16
 - 205 base 16
 - 175 base 2
- In un registro a 32 bit è memorizzato il valore 0xF3A7C2A4. Esprimere il contenuto del registro in base 2
- Convertire da base 2 a base 16:
 - 10010
 - 11010101
 - 10010011
- Scrivere in babilonese il numero 4000

Numeri con parole di lunghezza fissa

- I registri dei moderni calcolatori sono tipicamente parole di 32 o 64 bit
- Con una parola di lunghezza fissa sono rappresentabili un numero finito di naturali.

2^{m-1}	2^{m-2}							2^1	2^0
-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	-------	-------

- Nel caso di parole a 64 bit sono rappresentabili i numeri da 0 a $2^{64}-1$
- Chiaramente, poiché ogni numero deve essere rappresentato dallo stesso numero di cifre, occorre ricorrere necessariamente a zeri non significativi

Numeri con parole di lunghezza fissa

- Supponiamo di avere una macchina che opera con parole di 16 bit, il numero 9 sarà quindi rappresentato come:
0000 0000 0000 1001
- Operazioni come l'addizione o la moltiplicazione possono produrre numeri troppo grandi per essere rappresentati. In questo caso parleremo di trabocco o **overflow**
- Supponiamo di nuovo di avere una parola di 16 bit e supponiamo di voler elevare 1024 al quadrato. Questo produrrà un trabocco, infatti:

$$1024^2 = 1024 \cdot 1024 = 2^{10} \cdot 2^{10} = 2^{20} > 2^{16} - 1$$

Somma binaria

Nel sistema di numerazione in base 2 esistono due soli simboli: 0 e 1 e quindi quando si effettua l'operazione $1 + 1$, non si ha un unico simbolo per rappresentare il risultato, ma il risultato è 0 con il riporto di 1, cioè 10 (da leggere uno, zero e non dieci).

Le regole per effettuare l'operazione di somma di due cifre binarie sono riassunte di seguito:

- $0 + 0 = 0$
- $0 + 1 = 1$
- $1 + 0 = 1$
- $1 + 1 = 0$ con riporto di 1

Somma in binario

L'operazione di somma in binario è algoritmicamente analoga a quella decimale con la differenza che il riporto si ha quando si eccede 1 (invece che 9)

$$\begin{array}{r} \text{11} \\ 4277 \\ + 5499 \\ \hline 9776 \end{array}$$

(a)

$$\begin{array}{r} \leftarrow \text{carries} \rightarrow \\ 1011 \\ + 0011 \\ \hline 1110 \end{array}$$

(b)

Somma binaria

La somma dei due numeri interi 10001 e 11011
è pari a:

10001 +

11011 =

101100


Binary Addition Examples

- Add the following 4-bit binary numbers

$$\begin{array}{r} 1001 \\ + 0101 \\ \hline \end{array}$$

- Add the following 4-bit binary numbers
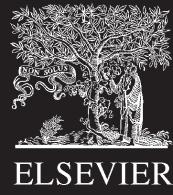
$$\begin{array}{r} 1011 \\ + 0110 \\ \hline \end{array}$$



Binary Addition Examples

- Add the following 4-bit binary numbers

$$\begin{array}{r} & & 1 \\ & 1001 \\ + & 0101 \\ \hline & 1110 \end{array}$$

- Add the following 4-bit binary numbers

$$\begin{array}{r} 111 \\ 1011 \\ + 0110 \\ \hline 10001 \end{array}$$



Binary Addition Examples

- Add the following 4-bit binary numbers

$$\begin{array}{r} & & 1 \\ & 1001 \\ + & 0101 \\ \hline & 1110 \end{array}$$

- Add the following 4-bit binary numbers

$$\begin{array}{r} 111 \\ 1011 \\ + 0110 \\ \hline 10001 \end{array}$$

Overflow!



Moltiplicazione binaria

Le regole per la moltiplicazione sono:

- $0 * 0 = 0$
- $0 * 1 = 0$
- $1 * 0 = 0$
- $1 * 1 = 1$

Moltiplicazione in binario

Anche la moltiplicazione
in binario è analoga a
quella decimale

$$\begin{array}{r} 0101 \times \\ 0011 = \\ \hline & 0101 \\ & 0101 = \\ & 0000 == \\ & 0000 === \\ \hline & 0001111 \end{array}$$

Rappresentazione di interi

- Occupiamoci ora della rappresentazione di numeri interi ..., -2,-1,0,1,2,... mediante parole di lunghezza fissata
- Chiaramente dobbiamo codificarne non solo il valore assoluto ma anche il segno
- Le principali rappresentazioni di numeri interi sono:
 - Rappresentazione con segno
 - Complemento all'intervallo (complemento a due)

Rappresentazione con segno

- Si supponga che le parole siano di lunghezza m e la base sia b
- In tale rappresentazione la cifra più significativa di una parola rappresenta il segno. Per convenzione 0 rappresenta il segno più, 1 rappresenta il segno meno
- Le rimanenti $m-1$ cifre sono usate per rappresentare il valore assoluto di un intero
- Ad esempio si considerino parole binarie di lunghezza 4
 - $0100 \rightarrow +100 \rightarrow 4$
 - $1011 \rightarrow -011 \rightarrow -3$
 - Il più grande numero rappresentabile è 0111 (ovvero 7)
 - Il più piccolo numero rappresentabile è 1111 (ovvero -7)
 - Lo zero ha due possibili rappresentazioni: 0000 e 1000

Rappresentazione con segno

Poiché $m-1$ cifre sono utilizzate per rappresentare il valore assoluto, il range di numeri codificabili è $-(b^{m-1} - 1), \dots, 0, \dots, b^{m-1} - 1$

Svantaggio: nelle operazioni di addizione o sottrazione occorre controllare il segno e i valori assoluti dei due operandi per determinare il segno del risultato.

- 0010 + 0001
 - sono entrambi positivi quindi il segno sarà positivo → 0011
- 0101 + 1010
 - il primo è positivo mentre il secondo è negativo, il valore assoluto del primo è maggiore del valore assoluto del secondo quindi il segno sarà positivo → 0011
- 1100+0011
 - il primo è negativo mentre il secondo è positivo, il valore assoluto del primo è maggiore di quello del secondo, quindi il segno sarà negativo → 1001
- 1011-1010
 - Entrambi sono negativi ma il valore assoluto del secondo è minore di quello del primo. Quindi occorre sottrarre 010 da 011 cambiando il bit del segno → 1001

Complemento a 2

- La rappresentazione è analoga a quella unsigned con la differenza che il bit più significativo corrisponde a -2^{m-1} invece che 2^{m-1}

-2^{m-1}	2^{m-2}							2^1	2^0
------------	-----------	--	--	--	--	--	--	-------	-------

- Lo zero ha una unica rappresentazione 0...0
- Il range di rappresentazione è $[-2^{m-1}, 2^{m-1} - 1]$
- Essendo -2^{m-1} in valore assoluto il «peso» più grande, se un numero inizia con 1 allora è negativo altrimenti è positivo

Complemento a 2

- Massimo valore rappresentabile: $2^{m-1} - 1 \rightarrow 01\dots1$
- Minimo valore rappresentabile: $-2^{m-1} \rightarrow 10\dots0$
- Il numero -1 è scritto come: 11...1

“Taking the Two’s Complement”

- “Taking the Two’s complement” **flips the sign** of a two’s complement number
- **Method:**
 1. Invert the bits
 2. Add 1
- **Example:** Flip the sign of $3_{10} = 0011_2$



“Taking the Two’s Complement”

- “Taking the Two’s complement” **flips the sign** of a two’s complement number
- **Method:**
 1. Invert the bits
 2. Add 1
- **Example:** Flip the sign of $3_{10} = 0011_2$
 1. **1100**
 2. **+ 1**

1101 = -3₁₀



Two's Complement Examples

- Take the two's complement of $6_{10} = 0110_2$
- What is the decimal value of the two's complement number 1001_2 ?



Two's Complement Examples

- Take the two's complement of $6_{10} = 0110_2$
 1. 1001
 2. $\begin{array}{r} + 1 \\ \hline 1010_2 = -6_{10} \end{array}$
- What is the decimal value of the two's complement number 1001_2 ?
 1. 0110
 2. $\begin{array}{r} + 1 \\ \hline 0111_2 = 7_{10}, \text{ so } 1001_2 = -7_{10} \end{array}$



Complemento a 2

- Per complementare un numero occorre invertire ogni cifra e sommare 1
 - Rappresentare il numero -2 e -7 con 4 bit
 - $2=0010 \rightarrow -2=1101 +0001=1110$
 - $7=0111 \rightarrow -7=1000 +0001=1001$
 - Attenzione! questo non vale per -2^{m-1} il cui complemento non è rappresentabile con m bit (i numeri positivi arrivano a $2^{m-1}-1$):
 $-2^3=1000 \rightarrow 0111 +0001=1000$
- La somma avviene come per i numeri unsigned
 - $-2+1 = 1110 + 0001 = 1111 = -1$
 - $-7+7 = 1001 + 0111 = 0000 = 0 \quad (\text{con riporto } 1)$

Two's Complement Addition

- Add $6 + (-6)$ using two's complement numbers

$$\begin{array}{r} 0110 \\ + 1010 \\ \hline \end{array}$$

- Add $-2 + 3$ using two's complement numbers

$$\begin{array}{r} 1110 \\ + 0011 \\ \hline \end{array}$$



Two's Complement Addition

- Add $6 + (-6)$ using two's complement numbers

$$\begin{array}{r} 111 \\ 0110 \\ + 1010 \\ \hline 10000 \end{array}$$

- Add $-2 + 3$ using two's complement numbers

$$\begin{array}{r} 111 \\ 1110 \\ + 0011 \\ \hline 10001 \end{array}$$



Overflow nel complemento a 2

- Sommare un numero negativo e uno positivo non genera overflow
- L'esempio $-7+7$ mostra come l'overflow *non avviene come per gli unsigned* quando ho riporto finale di 1
- L'overflow avviene quando entrambi gli operandi sono negativi (primo bit=1) o entrambi positivi (primo bit=0) è il risultato ha segno opposto

$$4+5=0100+0101 =1001 =\textcolor{red}{-7}$$


- Per estendere un numero in una rappresentazione con più bit basta riprodurre a sinistra il bit più significativo

$$5=0101 \rightarrow 00000101$$

$$-4=1100 \rightarrow 11111100$$

Sign-Extension

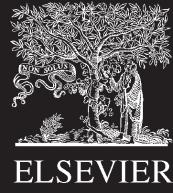- Sign bit copied to msb's
- Number value is same
- **Example 1:**
 - 4-bit representation of 3 = 0011
 - 8-bit sign-extended value: 00000011
- **Example 2:**
 - 4-bit representation of -5 = 1011
 - 8-bit sign-extended value: 11111011



Number System Comparison

Number System	Range
Unsigned	$[0, 2^N-1]$
Sign/Magnitude	$[-(2^{N-1}-1), 2^{N-1}-1]$
Two's Complement	$[-2^{N-1}, 2^{N-1}-1]$

For example, 4-bit representation:



Unsigned

0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111

1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111

Two's Complement

1111 1110 1101 1100 1011 1010 1001 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111
1000

Sign/Magnitude



Esercizi

- Fornire la rappresentazione binaria in complemento a 2 ad 8 bit del numero -15
- Fornire la rappresentazione binaria in complemento a 2 ad 8 bit del numero -109
- Eseguire la somma dei numeri 5 e -32 espressa in completamento a 2 ad 8 bit
- Convertire in esadecimale il numero -53248 espresso in completamento a 2 ad 16 bit

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



Esercizi

- Fornire la rappresentazione binaria in complemento a 2 ad 8 bit del numero -15
- Fornire la rappresentazione binaria in complemento a 2 ad 8 bit del numero -109
- Eseguire la somma dei numeri 5 e -32 espressa in completamento a 2 ad 8 bit
- Convertire in esadecimale il numero -53248 espresso in completamento a 2 ad 16 bit

Binary Coded Decimal

- L'elettronica degli elaboratori è binaria mentre la mente umana è abituata a ragionare in decimale.
- I codici Binary Coded Decimal hanno lo scopo di fornire una naturale rappresentazione binaria del sistema numerico decimale.
- Essendo 10 i simboli da codificare ('0',...,'9') avremo bisogno di 4 bit.
 - Notate che con 4 bit consentono di avere $2^4=16$ combinazioni che in binario puro corrispondono ai numeri 0,1,2,...9,10,...,15
 - Poiché le combinazioni da 10 a 15 non si usano, la codifica BCD è *ridondante*

Binary Coded Decimal

Cifra decimale	Cifra BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

i codici 1010, 1011, 1100, 1101, 1110 ,1111 non sono utilizzati (codifica ridondante)

Numeri decimali a più cifre di codificano giustapponendo le codifiche cifra per cifra
Esempio:

$$23=0010\ 0011_{BCD}$$

Nota che

$$23=00100011_{BCD} \neq 00100011_2 = 35$$

Anche le somme differiscono:

$$1000_{BCD} + 0011_{BCD} = 8 + 3 = 11 = 00010001_{BCD}$$

e non 1011 (che è un codice non utilizzato)

Binary Coded Decimal

- Naturalmente, la codifica BCD viene usata solo in funzione di interfaccia per rendere comprensibile ad operatori umani i risultati di una elaborazione numerica binaria.
 - Operazione propedeutica alla sua visualizzazione su un display numerico decimale (es. display a sette segmenti).
 - I quattro bit di ciascuna cifra codificata BCD vengono inviati ad un circuito di decodifica che provvederà ad attivare i segmenti della cifra corrispondente.
- E' opportuno sottolineare che, mentre la codifica binaria è il primo passo per approdare ad un sistema numerico che porta poi all'aritmetica binaria, non esiste una aritmetica BCD.

Numeri con virgola

- Vediamo come rappresentare (approssimazioni di numeri) reali.
- Consideriamo un numero con virgola nella base naturale 10

$$c_{m-1}c_{m-2}\cdots c_0, c_{-1}\cdots c_{-k} = c_{m-1} \cdot 10^{m-1} + c_{m-2} \cdot 10^{m-2} + \cdots + c_0 \cdot 10^0 + c_{-1} \cdot 10^{-1} + \cdots + c_{-k} \cdot 10^{-k}$$

- Per una generica base b abbiamo la generalizzazione

$$\sum_{i=-k}^{h-1} c_i \cdot b^i$$

Cambiamenti di base con virgola

- Per il cambiamento di un numero x da una base a ad una b si procede separatamente per la parte intera e per quella frazionaria
- Per la parte intera l'algoritmo chiaramente è quello visto in precedenza
- Per la parte frazionaria in procedimento è l'inverso:
 - si moltiplica la parte frazionaria di x per b (entrambi codificati in base a). La parte intera i del risultato sarà un numero da 0 a $b-1$ che, convertito in base b , costituisce la prima cifra frazionaria di x in base b .
 - La parte frazionaria del risultato f si moltiplica ancora per b e la nuova parte intera, convertita in base b , costituisce la seconda cifra frazionaria.
 - Si procede iterativamente finché la parte frazionaria del risultato è zero o si è raggiunta la precisione desiderata

Cambiamenti di base con virgola

convertire in binario 0,625

$$0,625 \cdot 2 = 1,250 \quad i=1 \quad f=0,250 \quad c_{-1}=1$$

$$0,250 \cdot 2 = 0,500 \quad i=0 \quad f=0,500 \quad c_{-2}=0$$

$$0,500 \cdot 2 = 1,000 \quad i=1 \quad f=1,000 \quad c_{-3}=1$$

$$0,625 = 0,101_2$$

Convertire $0,65_8$ in base 7 fino alla 3 cifra significativa

- Convertiamo prima in decimale

$$6 \times 8^{-1} + 5 \times 8^{-2} = 6 \times 0,125 + 5 \times 0,015625 = 0,75 + 0,078125 = 0,828125$$

- Convertiamo $0,828125$ in base 7: $0,554_7$

$$0,828125 \times 7 = 5,796875 \quad 5$$


$$0,796875 \times 7 = 5,578125 \quad 5$$

$$0,578125 \times 7 = 4,046875 \quad 4$$

Numbers with Fractions

Two common notations:

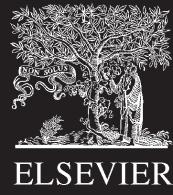- **Fixed-point:** binary point fixed
- **Floating-point:** binary point floats to the right of the most significant 1



Fixed-Point Numbers

- 6.75 using 4 integer bits and 4 fraction bits:

01101100

0110.**1100**


$$2^2 + 2^1 + 2^{-1} + 2^{-2} = 6.75$$

- Binary point is implied
- The number of integer and fraction bits must be agreed upon beforehand



Fixed-Point Number Example

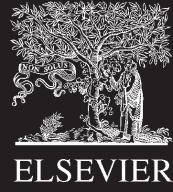
- Represent 7.5_{10} using 4 integer bits and 4 fraction bits.



Fixed-Point Number Example


- Represent 7.5_{10} using 4 integer bits and 4 fraction bits.

01111000

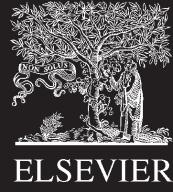

Signed Fixed-Point Numbers

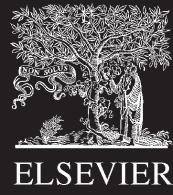- **Representations:**
 - Sign/magnitude
 - Two's complement
- **Example:** Represent -7.5_{10} using 4 integer and 4 fraction bits
 - **Sign/magnitude:**
 - **Two's complement:**



Signed Fixed-Point Numbers

- **Representations:**
 - Sign/magnitude
 - Two's complement
- **Example:** Represent -7.5_{10} using 4 integer and 4 fraction bits
 - **Sign/magnitude:**

11111000

- **Two's complement:**

$$\begin{array}{rcl} 1. +7.5: & 01111000 \\ 2. \text{ Invert bits:} & 10000111 \\ 3. \text{ Add 1 to lsb:} & + & 1 \\ & \hline & 10001000 \end{array}$$



Rappresentazione in virgola fissa

- Ci occupiamo ora di rappresentare numeri positivi frazionari con parole (binarie) di lunghezza fissata m
- Nella rappresentazione in virgola fissa si suddividono gli m bit in due sottoparole
 - i primi h bit (con $h < m$) sono dedicati alla codifica della parte intera
 - i rimanenti $k = m - h$ bit rappresentano la parte frazionaria
- Supponiamo di far uso di parole a 32 bit e di dedicare 20 bit per la parte intera e 12 per la parte frazionaria:
 - Massimo intero codificabile: $2^{19} - 1$
 - Con 12 bit per la parte frazionaria si codificano circa 3 cifre decimali (ricordate $\log_2 10 = 3,32$)

Esercizi

- Fornire la rappresentazione binaria in virgola fissa del numero 7.25 con 4 bit per la parte intera e 4 bit di parte frazionaria
- Riportare in codice esadecimale la rappresentazione binaria in virgola fissa del numero 2.33 con 4 bit per la parte intera e 4 bit di parte frazionaria, trascurando l'eventuale resto
- Fornire la rappresentazione binaria in virgola fissa del numero 55.4121 con 8 bit per la parte intera e 4 bit di parte frazionaria, trascurando l'eventuale resto
- Eseguire la somma $12.25+5.5$ nella rappresentazione binaria in virgola fissa con 5 bit per la parte intera e 3 per quella frazionaria
- Eseguire la somma $9.875+10.5$ nella rappresentazione binaria in virgola fissa con 5 bit per la parte intera e 3 per quella frazionaria

Rappresentazione in virgola mobile

- Nella rappresentazione in virgola fissa disponendo di parole a 64 bit e supponendo di dedicarle tutte per la rappresentazione della parte frazionaria riusciremmo a codificare circa 18 cifre decimali
- Alcune applicazioni scientifiche operano con valori ancora più piccoli, altre invece con valori molto grandi
- In generale, fissare a priori la lunghezza della parte intera h e di quella frazionaria k costituisce una scelta rigida
- Per ovviare a queste difficoltà è stata introdotta una rappresentazione detta in virgola mobile

Rappresentazione in virgola mobile

- Questa sfrutta la rappresentazione di un numero in una data base b:

$$x = (-1)^s m b^e$$

- s determina il segno: 0 positivo, 1 negativo
 - m è detta mantissa
 - e è detto esponente
- Un numero reale è quindi rappresentato da una triple (s,m,e) . Notate però che vi sarebbero infiniti modi di rappresentare x . Ad esempio, per 34,67 in base 10:
 - 3467×10^{-2}
 - **3,467 x 10**
 - $0,3467 \times 10^2$
- Useremo la rappresentazione scientifica in cui $b > m \geq 1$
- In binario questo vuol dire che la mantissa è sempre del tipo 1,xyz
 - Chiaramente nella rappresentazione della mantissa non sprecherò memoria per rappresentare il primo bit “1” e lo considero sottointeso

Floating-Point Numbers


- Binary point floats to the right of the most significant 1
- Similar to decimal scientific notation
- For example, write 273_{10} in scientific notation:

$$273 = 2.73 \times 10^2$$


- In general, a number is written in scientific notation as:

$$\pm M \times B^E$$

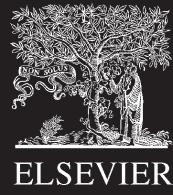- **M** = mantissa
- **B** = base
- **E** = exponent
- In the example, $M = 2.73$, $B = 10$, and $E = 2$



Floating-Point Numbers

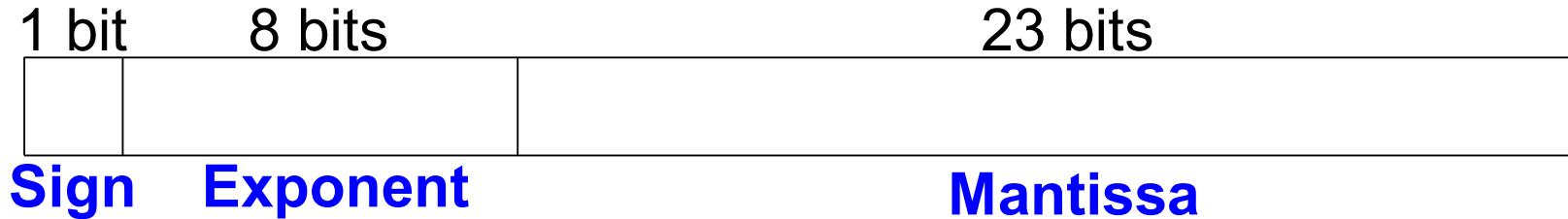

- **Example:** represent the value 228_{10} using a 32-bit floating point representation

We show three versions – final version is called the **IEEE 754 floating-point standard**



Floating-Point Representation 1

1. Convert decimal to binary (**don't reverse steps 1 & 2!**):

$$228_{10} = 11100100_2$$

2. Write the number in “binary scientific notation”:

$$11100100_2 = 1.11001_2 \times 2^7$$

3. Fill in each field of the 32-bit floating point number:

- The sign bit is positive (0)
- The 8 exponent bits represent the value 7
- The remaining 23 bits are the mantissa

1 bit	8 bits	23 bits
Sign	Exponent	Mantissa
0	00000111	11 1001 0000 0000 0000 0000



Floating-Point Representation 2

- First bit of the mantissa is always 1:
 - $228_{10} = 11100100_2 = \textcolor{red}{1}.\textcolor{blue}{11001} \times 2^7$
- So, no need to store it: *implicit leading 1*
- Store just fraction bits in 23-bit field

1 bit	8 bits	23 bits
Sign	Exponent	Fraction
0	00000111	110 0100 0000 0000 0000 0000



Floating-Point Representation 3

- *Biased exponent:* bias = 127 (01111111_2)

- Biased exponent = bias + exponent
 - Exponent of 7 is stored as:

$$127 + 7 = 134 = 0x10000110_2$$

- The IEEE 754 32-bit floating-point representation of 228_{10}


1 bit	8 bits	23 bits
Sign	Biased Exponent	Fraction
0	10000110	110 0100 0000 0000 0000 0000

in hexadecimal: **0x43640000**



Floating-Point Example

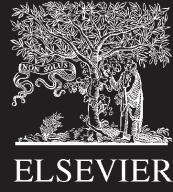Write -58.25_{10} in floating point (IEEE 754)



Floating-Point Example

Write -58.25_{10} in floating point (IEEE 754)

1. Convert decimal to binary:

$$58.25_{10} = \textcolor{blue}{111010.01}_2$$

2. Write in binary scientific notation:

$$\textcolor{blue}{1.1101001} \times 2^5$$

3. Fill in fields:

Sign bit: **1** (negative)

8 exponent bits: $(127 + 5) = 132 = \textcolor{blue}{10000100}_2$

23 fraction bits: **110 1001 0000 0000 0000 0000**


1 bit	8 bits	23 bits
Sign	Exponent	Fraction
1	100 0010 0	110 1001 0000 0000 0000 0000

in hexadecimal: **0xC2690000**




Floating-Point: Special Cases

Number	Sign	Exponent	Fraction
0	X	00000000	00000000000000000000000000000000
∞	0	11111111	00000000000000000000000000000000
$-\infty$	1	11111111	00000000000000000000000000000000
NaN	X	11111111	non-zero

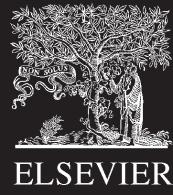


Floating-Point Precision

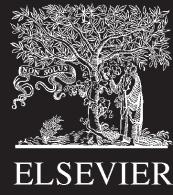- **Single-Precision:**
 - 32-bit
 - 1 sign bit, 8 exponent bits, 23 fraction bits
 - bias = 127
- **Double-Precision:**
 - 64-bit
 - 1 sign bit, 11 exponent bits, 52 fraction bits
 - bias = 1023




Floating-Point: Rounding

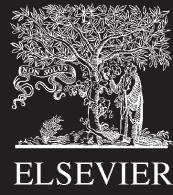- **Overflow:** number too large to be represented
- **Underflow:** number too small to be represented
- **Rounding modes:**
 - Down
 - Up
 - Toward zero
 - To nearest
- **Example:** round 1.100101 (1.578125) to only 3 fraction bits
 - Down: 1.100
 - Up: 1.101
 - Toward zero: 1.100
 - To nearest: 1.101 (1.625 is closer to 1.578125 than 1.5 is)



Standard IEEE 754

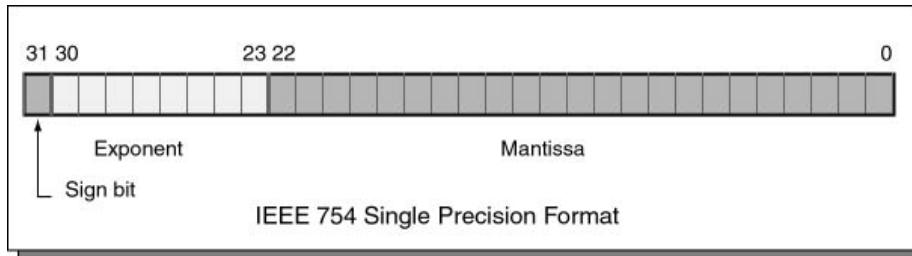- Una rappresentazione largamente adottata è quella dell' Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE)
- Prevede 4 diversi formati per calcoli in singola o doppia precisione di tipo semplice o esteso (raramente usato)
- Descriveremo i tipi semplici
 - Singola precisione: 32 bit totali, 1 per il segno, 23 per la mantissa e 8 per l'esponente



- Doppia precisione: 64 bit totali, 1 per il segno, 52 per la mantissa e 11 per l'esponente

Dettagli dello Standard IEEE

- Riguardo all'esponente, il complemento a 2 inverte l'ordine fra positivi e negativi (i numerali associati ai negativi sono maggiori di quelli associati ai positivi)
- Per ovviare a questo difetto si usa nello standard IEEE la “rappresentazione polarizzata”
- Dati k bit assegnati all'esponente, il più grande esponente rappresentabile è $P = 2^{k-1} - 1$
- Un valore e (compreso tra 0 e $2^k - 1$) in rappresentazione polarizzata codifica l'esponente $e' = e - P$
- Ad esempio sia $k=3$ ($P = 2^2 - 1 = 3$):

$$e = 0 \rightarrow e' = -3$$

$$e = 4 \rightarrow e' = 1$$

$$e = 1 \rightarrow e' = -2$$

$$e = 5 \rightarrow e' = 2$$

$$e = 2 \rightarrow e' = -1$$

$$e = 6 \rightarrow e' = 3$$

$$e = 3 \rightarrow e' = 0$$

$$e = 7 \rightarrow e' = 4$$

- Quindi ora gli esponenti sono codificati in ordine crescente da $-3 (000_2)$ a $4 (111_2)$

Dettagli dello Standard IEEE

- Per la mantissa si adotta la rappresentazione scientifica $1,xyz\dots$
- Riassumendo ad (s, m, e) è associato il numero

$$x = (-1)^s \cdot 1,m \cdot 2^{e-p}$$

- Problema con questa rappresentazione non riesco a rappresentare lo 0. Per questo lo standard IEEE considera delle eccezioni.

Dettagli dello Standard IEEE

precisione singola

	e=0 (00000000_2)	e=1,...,254	e=255 (11111111_2)
m=0	$(-1)^s \times 0$	$(-1)^s \times 1,0 \times 2^{e-127}$	$(-1)^s \infty$
m≠0	$(-1)^s \times 0,m \times 2^{-126}$	$(-1)^s \times 1,m \times 2^{e-127}$	NaN (indefinito)

Per $m = 0$ ed $e = 0$, si hanno due rappresentazioni dello 0, a seconda che s sia 1 (segno negativo) o 0 (segno positivo).

Le combinazioni che corrispondono ad $m = 0$ ed $e = 255$ sono la rappresentazione di $\pm \infty$.

Per $m \neq 0$ ed $e = 0$ è prevista una rappresentazione per numeri molto vicini allo 0. Ricordate che m non è vincolato a iniziare con 1. Quindi se usassimo la rappresentazione usuale avrei, assumendo $s=0$, otterrei numeri maggiori di 2^{-127} : $1,m \times 2^{-127} > 2^{-127}$. Invece per $m=00\dots01$: $0,0\dots01 \times 2^{-126} = 2^{-23} \times 2^{-126} = 2^{-149}$

Esempi standard IEEE

- Il numero decimale 1021 è rappresentato dalla tripla (s, m, e) :

$(0; 111\ 1111\ 0100\ 0000\ 0000\ 0000; 1000\ 1000)$

- $s=0$ perché il numero è positivo.
- La rappresentazione binaria di 1021 è:

$$1\ 111\ 1111\ 01 = 1,111\ 1111\ 01 \times 2^9$$

- $m=111\ 1111\ 0100\ 0000\ 0000\ 0000$
- Avendo 8 bit a disposizione per l'esponente, $P = 2^{8-1} - 1 = 2^7 - 1 = 127$.
- L'esponente e si ricava invertendo la relazione di definizione della costante di polarizzazione:

$$e = e' + P = 9 + 127 = 136$$

che, convertito in binario, da 1000 1000

Esercizi

- Rappresentare nel formato IEEE 754
 - 1.25
 - 10
 - -0.625
 - 1007
 - 3.875

Operazioni in virgola mobile

- La moltiplicazione fra due numeri n_1 ed n_2 rappresentati in virgola mobile dalle triple (s_1, m_1, e_1) ed (s_2, m_2, e_2) ha per risultato il numero rappresentato dalla tripla: (s, e, m) in cui:
 - $s = 0$ se $s_1 = s_2$ oppure: $s = 1$ se $s_1 \neq s_2$
 - $e = e_1 + e_2$
 - $m = m_1 \times m_2$
 - Dopo l'operazione di solito è necessaria la normalizzazione del risultato
- La divisione si effettua con regole analoghe.
- L'addizione e la sottrazione sono più complesse perché prima di effettuarle bisogna rendere uguali gli esponenti.
 - Durante questa operazione se i numeri sono uno molto grande ed uno molto piccolo, per effetto dello scorrimento delle mantisse per pareggiare gli esponenti, si possono perdere cifre significative.

Perdita di cifre significative

- Vediamo con un esempio perché si possono perdere cifre significative effettuando una somma. Per semplicità, considereremo una coppia di numeri decimali espressi attraverso una mantissa di 4 cifre ed un esponente di una sola cifra:

$$n_1 = 1,3435 \times 10^3 \text{ ed } n_2 = 1,9970 \times 10^5.$$

- Per effettuare la somma si può portare l'esponente di n_1 da 3 a 5. Siccome ciò equivale a moltiplicare di fattore 100, per mantenere il valore costante occorre contemporaneamente dividere per 100 la mantissa:

$$1,3435 \times 10^3 = 0,013435 \times 10^5$$

- Poiché le cifre della mantissa sono 4, occorre effettuare un arrotondamento. Per difetto otterremmo 0,0134.
- La somma dei due numeri risulta: $2,0104 \times 10^5$ (invece di $2,010435 \times 10^5$)

Codifica caratteri alfa-numerici

- I calcolatori, nonostante il nome italiano (in francese si chiamano ordinatori) sono spesso utilizzati per manipolare informazioni non numeriche.
- Si parla di caratteri "alfanumerici" per sottolineare che in un testo sono presenti:
 - caratteri alfabetici (a,b,c,d,...)
 - caratteri numerici (0,...,9)
 - segni di punteggiatura (!,?,...)
 - simboli particolari vario tipo (£, &, @, ...)
- I processori moderni non hanno istruzioni specifiche per testi. Quindi, si usano codifiche da testo a numeri interi
- Un testo è una sequenza di caratteri. I codici associano un numero intero ad ogni carattere.

Codifiche di caratteri

1968 ASCII.

Codice a 7 bit: 95 caratteri stampabili e 33 di controllo.

1980 Extended ASCII.

Varie estensioni a 8 bit, con simboli grafici e lettere accentate.

1991 Unicode.

Codice a 21 bit (1 milione di simboli). Attualmente (v. 9.0) definiti circa 128.000 caratteri! Viene ulteriormente codificato in **UTF-8**.

1992 UTF-8.

Codifica di Unicode a lunghezza variabile (da 1 a 4 byte). Retro-compatibile con ASCII. UTF-8 è la codifica consigliata per XML e HTML.

ASCII TABLE

Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&			F			f
7	7	[BELL]	39	27	'			G			g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(72	48	H	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29)	73	49	I	105	69	i
10	A	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]			5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]			6	86	56	V	118	76	v
23	17	[END OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D]	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]

"0": 011 0000

A: 100 0001

a: 110 0001

Codice ASCII

- Ai primi 32 numerali sono assegnati caratteri di controllo
 - null indica la fine di una stringa
 - carriage return porta il cursore su una nuova riga (andata a capo)
 - horizontal tab è l'usuale carattere tab
- Altro tipo:
 - Bell dovrebbe far suonare un cicalino

Alcuni caratteri Unicode

codice	carattere	significato
U+0434	Д	Lettera cirillica “de”
U+6328	ب	Lettera araba “ba”
U+0E10	ໂ	Lettera tailandese “tho than”
U+1F63A		“Smiling cat face with open mouth”
U+1F382		Torta di compleanno

Il principio di UTF-8

- UTF-8 codifica ciascun carattere Unicode con una sequenza lunga da 1 a 4 byte . Il primo byte di un carattere indica quanto è lunga la sequenza:

Primo byte	Byte totali	Bit a disposizione del carattere
0xxx xxxx	1	7
110x xxxx	2	11
1110 xxxx	3	16
1111 0xxx	4	21

- Tutti i byte successivi nella sequenza hanno il formato 10xx xxxx

Esempio di UTF-8

- Consideriamo il simbolo dell'euro “€”, codice Unicode U+20AC
- E’ un codice di 16 bit, quindi richiede 3 byte in UTF-8
- Vediamo come i 16 bit vengono distribuiti su 3 byte da UTF-8:


$0x20AC = 0010\ 0000\ 1010\ 1100$

- Codifica UTF-8:

1110 0010 1000 0010 1010 1100

3 byte

Il successo di UTF-8

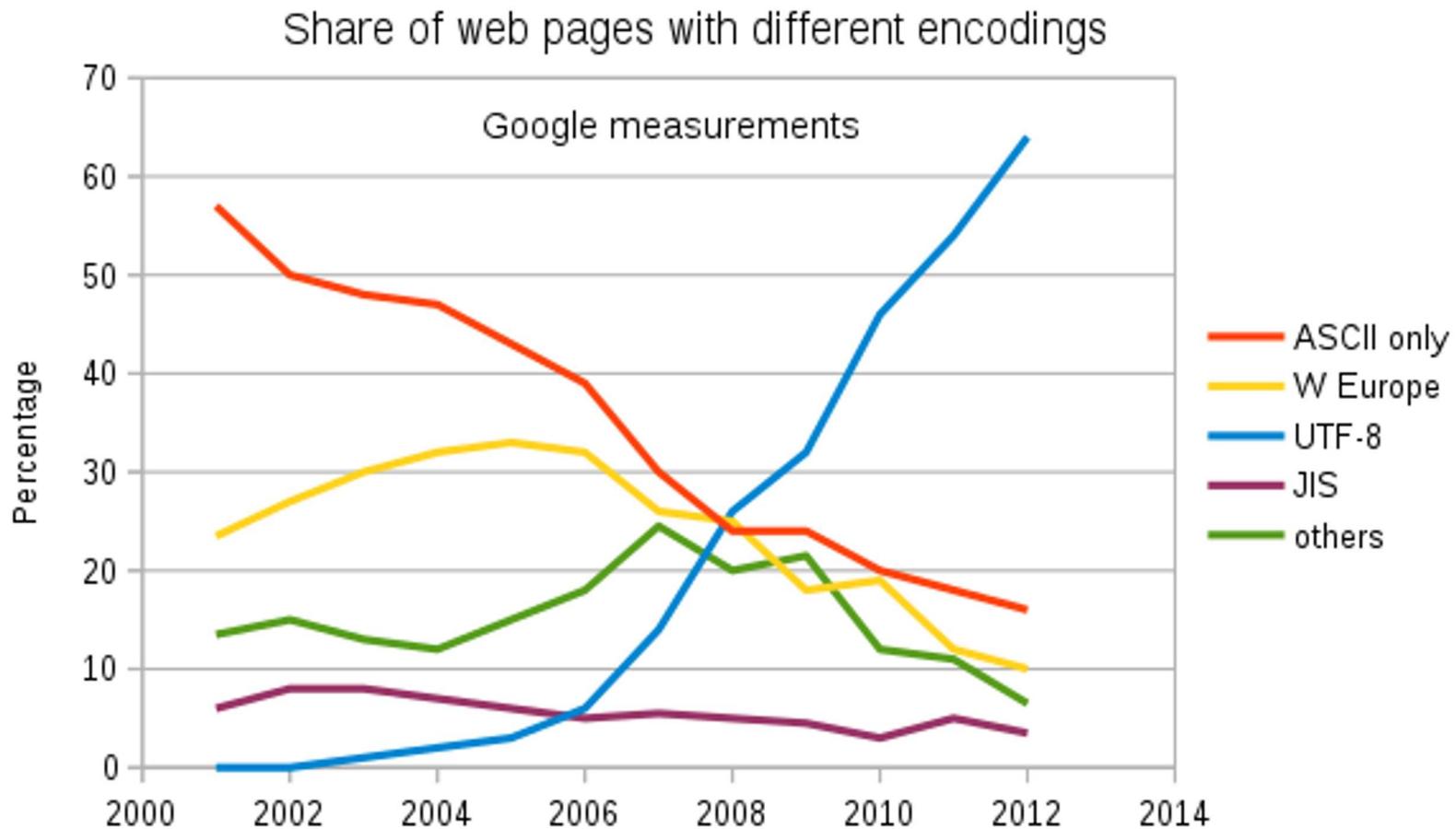

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



ALGEBRA DI BOOLE E RETI COMBINATORIE

Porte logiche

- Come accennato, un calcolatore può essere visto come un complesso sistema digitale che manipola e memorizza informazioni rappresentate in codice *binario*.
- I componenti digitali che costituiscono i mattoni fondamentali di un calcolatore sono le *porte logiche*
- Le porte logiche realizzano delle semplici operazioni che prendono uno o più input e producono un output
- Gli input sono indicati generalmente con le prime lettere dell'alfabeto A,B,C,D,... mentre gli output con le ultime X,Y,...
- Poiché gli input e gli output possono assumere in generale sia il valore 0 che 1 allora essi costituiscono delle variabili (dette variabili booleane)


Logic Gates

- **Perform logic functions:**
 - inversion (NOT), AND, OR, NAND, NOR, etc.
- **Single-input:**
 - NOT gate, buffer
- **Two-input:**
 - AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR
- **Multiple-input**



Porta NOT

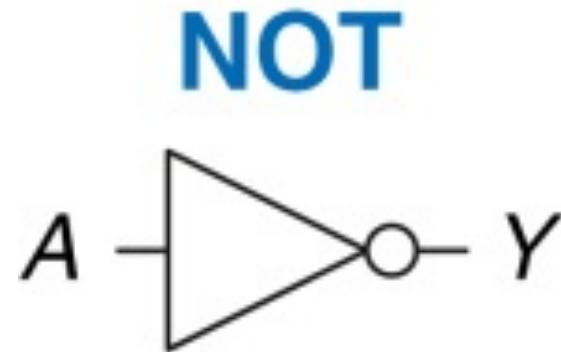- La porta NOT restituisce in output il *complemento* dell'input:




$$Y = \bar{A}$$

- Y è uguale a 1 se e solo se A non è uguale a 1: $Y = A-1$
- Altri simboli per NOT sono $\neg A$ o $\sim A$ (usati soprattutto dai logici)

A	Y
0	1
1	0

Porta AND

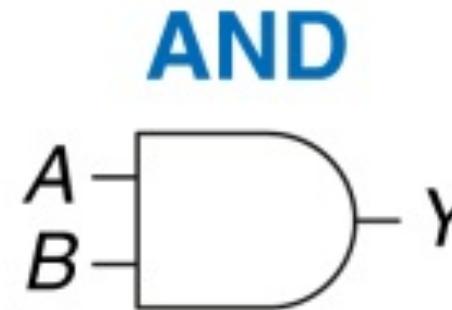- La porta AND restituisce in output la *congiunzione* degli input:




$$Y = AB$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- Y è uguale a 1 se e solo se A e B sono entrambi uguali a 1
- L'operatore AND è anche rappresentato con $A \wedge B$

Porta OR

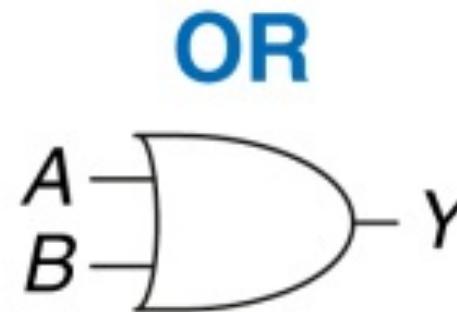- La porta OR restituisce in output la *disgiunzione* degli input:




$$Y = A + B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


- Y è uguale a 1 se e solo se A o B è uguale a 1
- L'operatore OR è anche rappresentato con $A \vee B$

Altre porte logiche

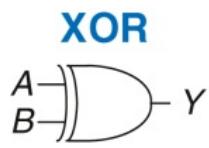


$$Y = A \oplus B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

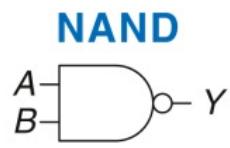

$$Y = \overline{AB}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

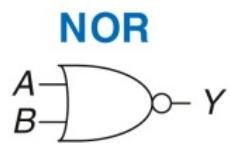

$$Y = \overline{A+B}$$


A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- XOR: $Y = 1$ se e solo se A oppure B è uguale a 1
- NAND: Y è uguale a 1 se e solo se A o B non sono uguali a 1
- NOR: Y è uguale a 1 se e solo se A e B non sono uguali a 1

XNOR

- Problema: quale è la tabella di verità della porta XNOR?

XNOR

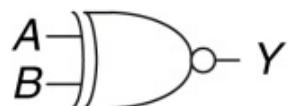


$$Y = \overline{A \oplus B}$$

A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

XNOR

- Problema: quale è la tabella di verità della porta XNOR?

XNOR

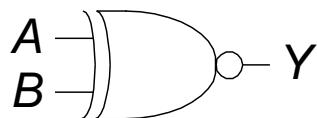


$$Y = \overline{A \oplus B}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Porte logiche con più linee di input

- Le porte logiche AND, OR, NAND,... possono avere anche più di 2 linee di ingresso.


NOR3

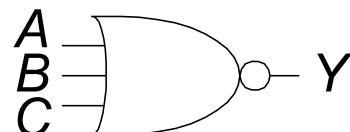

$$Y = \overline{A+B+C}$$

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

AND3

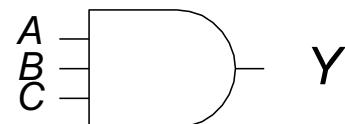


$$Y = ABC$$

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Porte logiche con più linee di input


- Le porte logiche AND, OR, NAND,... possono avere anche più di 2 linee di ingresso.

NOR3

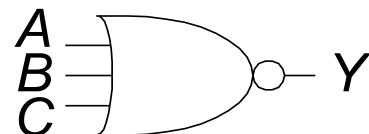

$$Y = \overline{A+B+C}$$

AND3

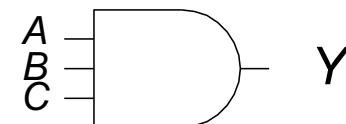

$$Y = ABC$$

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1


Logic Levels

- Discrete voltages represent 1 and 0
- For example:
 - 0 = *ground* (GND) or 0 volts
 - 1 = V_{DD} or 5 volts
- What about 4.99 volts? Is that a 0 or a 1?
- What about 3.2 volts?



Logic Levels

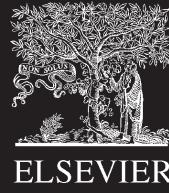- *Range* of voltages for 1 and 0
- Different ranges for inputs and outputs to allow for *noise*




Cosa c'è sotto?

- Finora abbiamo descritto le porte logiche in termini astratti in cui gli ingressi e le uscite assumono i valori binari 0 o 1.
- Chiaramente, per realizzare queste porte in concreto, questi valori devono corrispondere a una certa grandezza fisica.
- Nei calcolatori elettronici (questo laptop per intenderci) la grandezza fisica che *reifica* i valori logici 0 e 1 è il potenziale elettrico.
- Daremo per scontato che abbiate le nozioni minime di base su cosa sia il potenziale elettrico (o che almeno non mettiate le dita in una presa da 220V).
- Il valore logico 0 è rappresentato dal valore di potenziale di 0V (GRD)
- Il valore logico 1 è rappresentato da un valore di potenziale V_{DD} fornito dal generatore.
 - Fino agli anni ottanta $V_{DD} = 5V$, l'avvento di portatili, tablet e smartphone ha reso necessario operare con valori di potenziale più bassi $V_{DD} \leq 1,5V$

What is Noise?

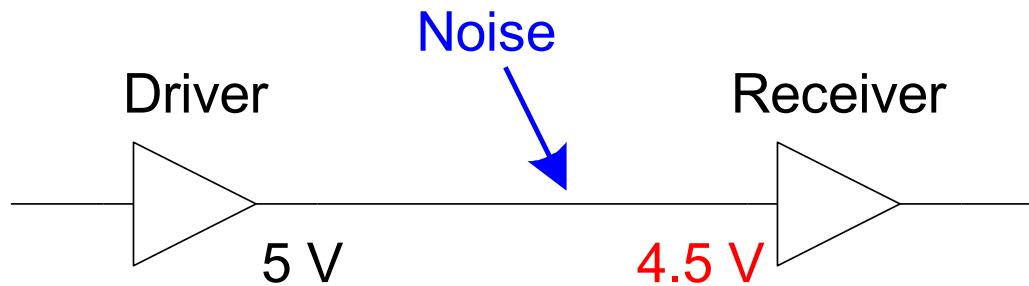- **Anything that degrades the signal**
 - E.g., resistance, power supply noise, coupling to neighboring wires, etc.
- **Example:** a gate (driver) outputs 5 V but, because of resistance in a long wire, receiver gets 4.5 V




The Static Discipline


- With logically valid inputs, every circuit element must produce logically valid outputs
- Use limited ranges of voltages to represent discrete values



Noise Margins

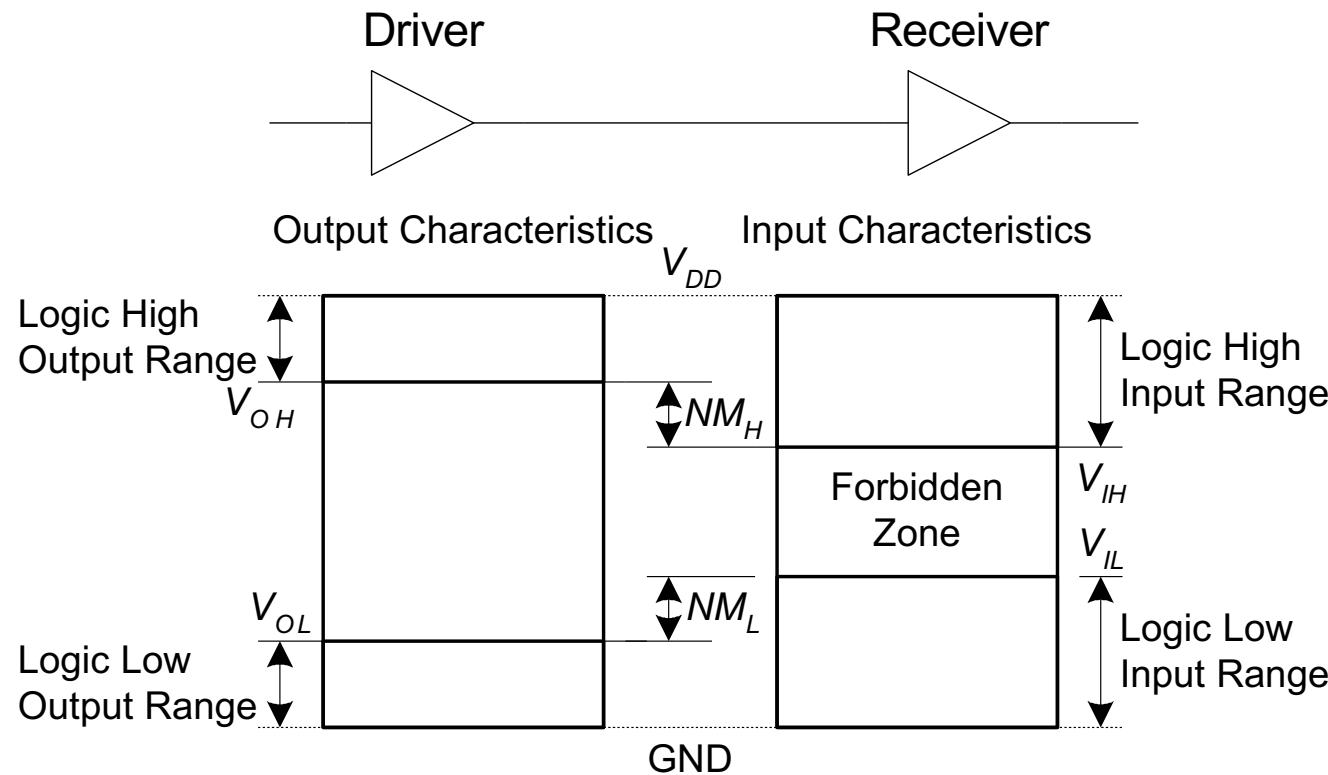

Noise Margins

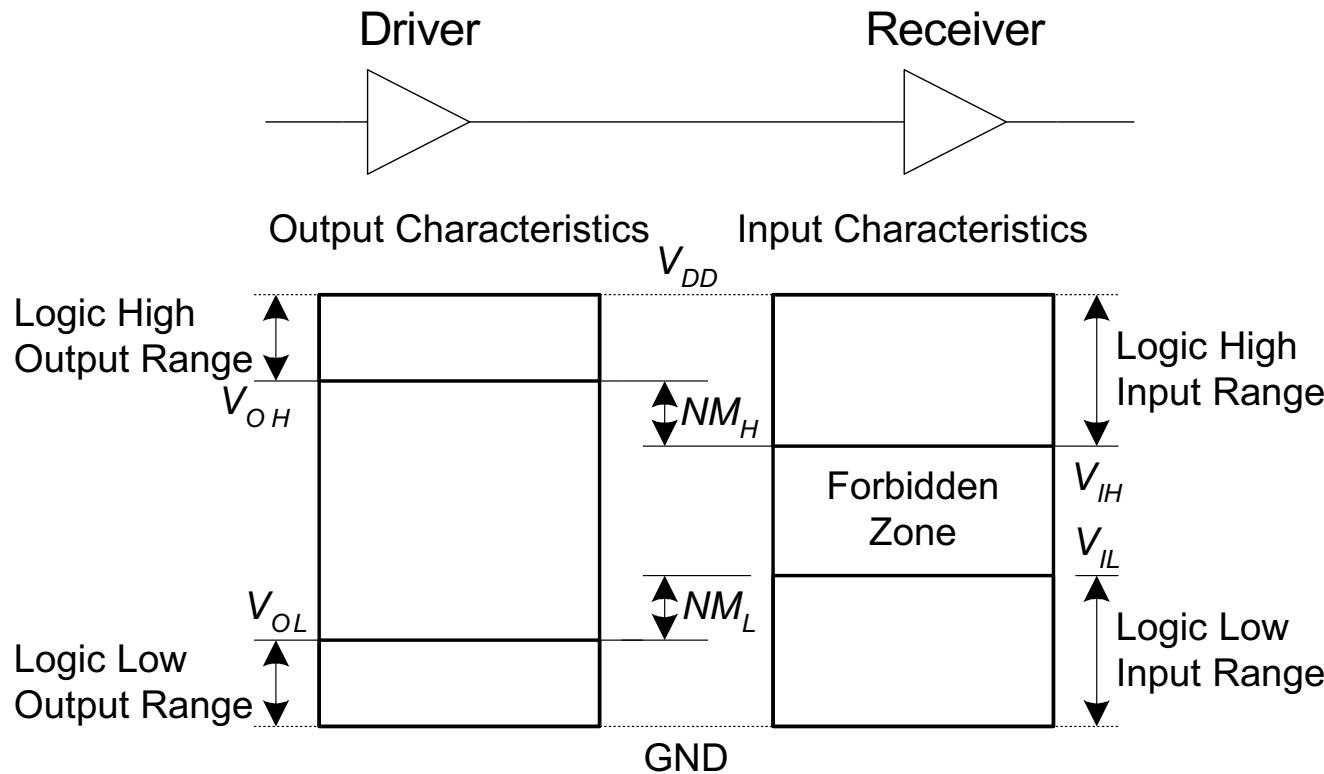

High Noise Margin: $NM_H = V_{OH} - V_{IH}$

Low Noise Margin: $NM_L = V_{IL} - V_{OL}$



V_{DD} Scaling

- In 1970's and 1980's, $V_{DD} = 5\text{ V}$
- V_{DD} has dropped
 - Avoid frying tiny transistors
 - Save power
- 3.3 V, 2.5 V, 1.8 V, 1.5 V, 1.2 V, 1.0 V, ...
 - Be careful connecting chips with different supply voltages




Altre porte logiche

- La porta NAND è un elemento circuitale che viene prodotto direttamente, tuttavia può essere ottenuto complementando una porta AND, ovvero mettendo *in serie* una porta AND e una NOT:



A	B	$A \cdot B$	$\overline{A \cdot B}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

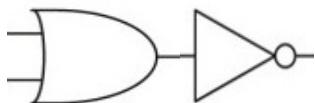
- Analogamente la porta NOR si può ottenere mettendo *in serie* una porta OR e una NOT:



Altre porte logiche

- Anche la porta XOR può essere ottenuta mediante porte AND, OR e NOT.
 - XOR: $Y = 1$ sse $A \neq B$
 - $A \neq B$ sse $(A=1$ e $B=0)$ o $(A=0$ e $B=1)$
 - $Y = (A \cdot \bar{B}) + (\bar{A} \cdot B)$

A	B	$A \cdot \bar{B}$	$\bar{A} \cdot B$	+
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0

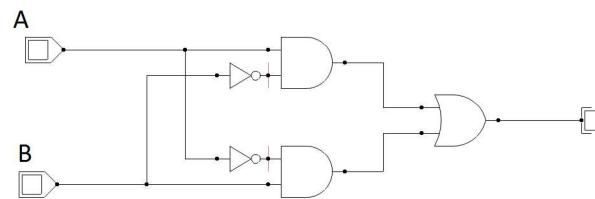

Funzioni booleane

- Le porte logiche esaminate finora costituiscono delle specifiche *funzioni booleane*
- Domanda: quante funzioni booleane di N variabili esistono?

$$f:\{0,1\}^N \rightarrow \{0,1\}$$



$A_N A_{N-1} \dots A_1 A_0$	Y
0 0 ... 0 0	y_0
0 0 ... 0 1	y_1
0 0 ... 1 0	y_2
0 0 ... 1 1	y_3
.	.
.	.
.	.
1 1 ... 1 1	y_{2^N}

Una generica f assegna «liberamente» valori 0 o 1 alle Y_i .
Quindi il numero di funzioni booleane di N variabili è pari al numero di parole binarie di lunghezza 2^N , ovvero:

$$2^{2^N}$$

Funzioni booleane di 2 variabili

Se le variabili sono 2 allora ottengo $2^4 = 16$ possibili funzioni booleane

A	B	x	y	f ₀	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	f ₆	f ₇	f ₈	f ₉	f ₁₀	f ₁₁	f ₁₂	f ₁₃	f ₁₄	f ₁₅
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	

Diagram illustrating the mapping of the 16 Boolean functions f₀ to f₁₅ to standard logic gates:

- f₁ is AND
- f₇ is OR
- f₁₃ is NOR
- f₁₅ is NAND
- f₃ is XOR
- f₁₁ is NXOR

Funzioni booleane di 2 variabili

Se le variabili sono 2 allora ottengo $2^4 = 16$ possibili funzioni booleane

A B	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0 0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0 1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
1 0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1 1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Funzione costante
 $Y=0$

Funzione costante
 $Y=1$

Funzioni booleane di 2 variabili

Se le variabili sono 2 allora ottengo $2^4 = 16$ possibili funzioni booleane

Funzioni booleane di 2 variabili

Se le variabili sono 2 allora ottengo $2^4 = 16$ possibili funzioni booleane

A	B	f ₀	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	f ₆	f ₇	f ₈	f ₉	f ₁₀	f ₁₁	f ₁₂	f ₁₃	f ₁₄	f ₁₅
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Diagram illustrating the selection of specific Boolean functions from the truth table:

- $f_2 = A\bar{B}$ (highlighted in red)
- $f_4 = \bar{A}B$ (highlighted in red)
- $f_{10} = \overline{A\bar{B}} = A + \bar{B}$ (highlighted in red)
- $f_{14} = \overline{A\bar{B}} = \bar{A} + B$ (highlighted in red)
- $f_{15} = A \leq B$ (highlighted in red)
- $f_7 = \overline{\bar{A}\bar{B}} = A \leq B$ (highlighted in red)

Funzioni booleane di 2 variabili

Se le variabili sono 2 allora ottengo $2^4 = 16$ possibili funzioni booleane

A	B	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

$Y = A$

$Y = \bar{B}$

$Y = \overline{\bar{A}B} = A + \bar{B}$

Funzioni booleane di 2 variabili

Se le variabili sono 2 allora ottengo $2^4 = 16$ possibili funzioni booleane

A	B	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Y=B

$\gamma = \bar{A}$

$\gamma = \overline{A\bar{B}} = \bar{A} + B$

Funzioni booleane di 2 variabili

- Se le variabili sono 2 allora ottengo 16 possibili funzioni booleane

A	B	f ₀	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	f ₆	f ₇	f ₈	f ₉	f ₁₀	f ₁₁	f ₁₂	f ₁₃	f ₁₄	f ₁₅
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1


Y = (A ≤ B) · (B ≤ A) $A \equiv B$

Y = A ≤ B

Y = B ≤ A


Circuiti digitali

- In generale un circuito digitale è una rete che elabora segnali discreti (rappresentati da variabili booleane). Prescindendo dalla sua configurazione interna, un circuito può essere visto come una *black-box* con
 - Uno o più input
 - Uno o più output
 - Una *specifica funzionale* che rappresenta la relazione fra input e output
 - Una *specifica temporale* che descrive il ritardo che intercorre affinché i segnali di input si propaghino nel circuito fino agli output.

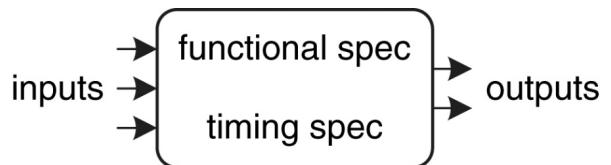

Circuiti digitali

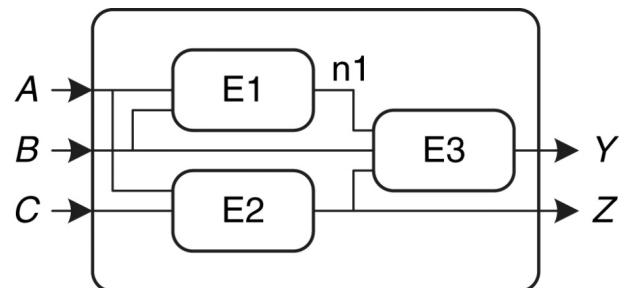- La struttura interna di un circuito è composta da *elementi* e *nodi*.
- Un elemento è esso stesso un circuito digitale.
- Un nodo è una connessione che trasporta il segnale (e.g. filo elettrico). I nodi si distinguono in nodi di input, output e interni
 - input: riceve il segnale dal mondo esterno
 - output: riporta il segnale al mondo esterno
 - Nodo interno: connette due elementi




Reti combinatorie e sequenziali

- Vi sono due grandi categorie di circuiti digitali: le reti combinatorie e le reti sequenziali.
- In una rete combinatoria, i valori degli output dipendono esclusivamente dal valore corrente degli input (al netto dei ritardi di propagazione). In tal senso, le reti combinatorie si dicono memoryless, ovvero non hanno memoria della “*storia*” precedente del circuito
- In un rete sequenziale, invece, gli output dipendono non solo dal valore corrente degli input, ma anche dai valori precedenti. Si dice quindi che il circuito ha memoria.


Reti combinatorie

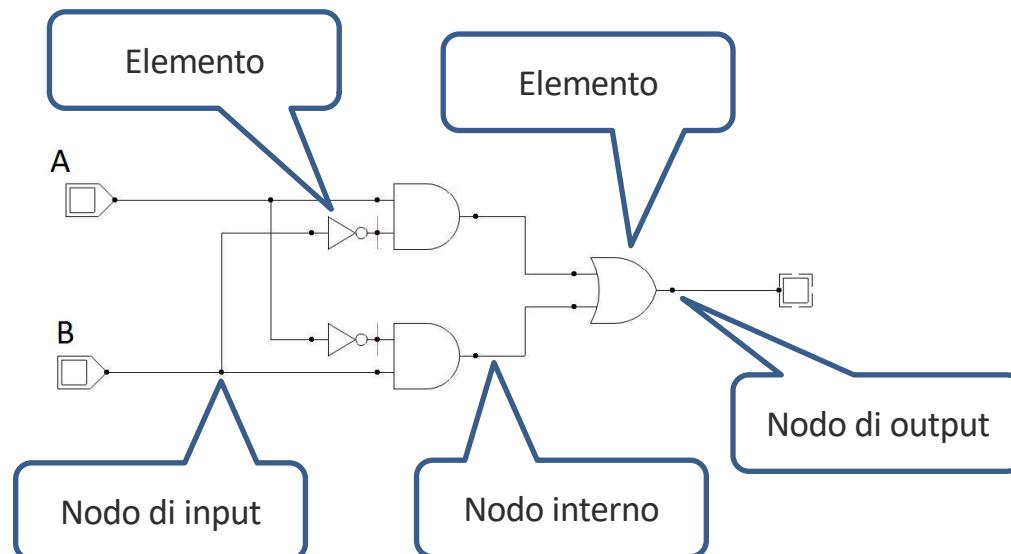- Le porte logiche viste finora sono un esempio di rete combinatoria.
- Un'altro esempio di rete combinatoria l'abbiamo visto in precedenza



Full adder

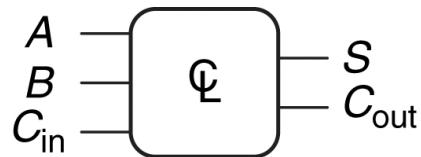- Quando non siamo interessati alla struttura interna allora una rete combinatoria è descritta come segue




$$S = A \oplus B \oplus C_{\text{in}}$$
$$C_{\text{out}} = AB + AC_{\text{in}} + BC_{\text{in}}$$


- Questa rete combinatoria rappresenta un full adder di cui parleremo in seguito.
- Come avrete già capito, vi sono molti modi differenti per realizzare le funzioni che corrispondono al output S e C_{out}

Input e output multipli

- Per semplificare la rappresentazione grafica, si usa la notazione qui di fianco per indicare ingressi ed uscite multiple.
- In figura (a) un generico circuito combinatorio con 3 input e 2 output
- Il numero di input e output può essere omesso quando chiaro dal contesto o non rilevante. In figura (b) due generiche reti combinatorie in sequenza. Notate che il numero di output della prima rete deve essere uguale al numero di input della seconda.

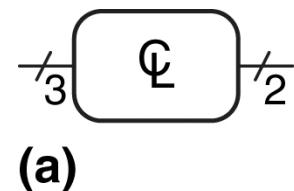

(a)

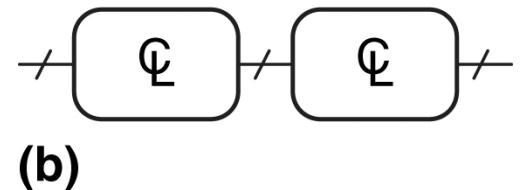

(b)

Regole di composizione di reti combinatorie

- Come abbiamo visto reti combinatorie possono essere composte per formare reti più grandi. Cosa ci garantisce che il risultato sia ancora una rete combinatoria? Ecco un insieme di regole che costituiscono delle condizioni sufficienti (ma non necessarie)
 - Ogni elemento è esso stesso una rete combinatoria
 - Ogni nodo che non è un input connette esattamente un output di un elemento
 - Il circuito non contiene cicli, ogni cammino interno alla rete visita un nodo al più una volta

Regole di composizione di reti combinatorie

- Quali dei seguenti circuiti costituisce, secondo le regole di composizione, una rete combinatoria?

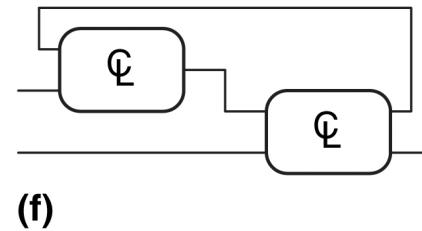
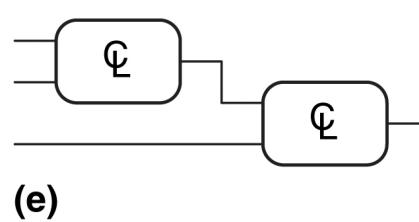
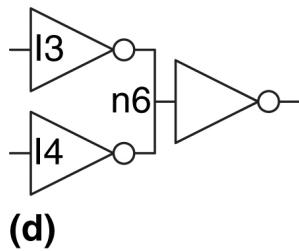
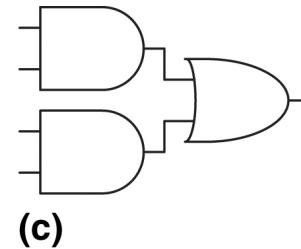
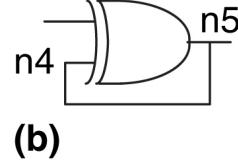
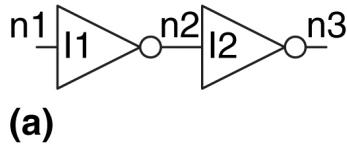


Tabella di verità e espressioni booleane

- Le specifiche funzionali di un circuito combinatorio sono descritte tramite tabelle di verità o espressioni booleane
- In generale, più espressioni booleane corrispondono alla stessa tabella di verità
 - Per esempio abbiamo visto che $\overline{A}\bar{B}$ e $\bar{A} + B$ corrispondono alla stessa tabella di verità, ovvero $\overline{A}\bar{B} = \bar{A} + B$.
- Come si ricava la tabella di verità di una data espressione?
- Viceversa, a partire da una tabella di verità, come si ricava una espressione corrispondente?

Dalle espressioni alle tavole

- Il calcolo di una tabella di verità a partire una espressione booleana non è dissimile concettualmente dal calcolo di una espressione aritmetica. Si calcolano a ritroso le tavole di verità delle sue sotto espressioni.
- Consideriamo l'espressione $(\bar{A}B) + (B \oplus C)$


Dalle espressioni alle tavole

- Il calcolo di una tabella di verità a partire una espressione booleana non è dissimile concettualmente dal calcolo di una espressione aritmetica. Si calcolano a ritroso le tavole di verità delle sue sotto espressioni.
- Consideriamo l'espressione $(\bar{A}B) + (B \oplus C)$

A	B	C	\bar{A}	$\bar{A} \cdot B$	$B \oplus C$	$(\bar{A}B) + (B \oplus C)$
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

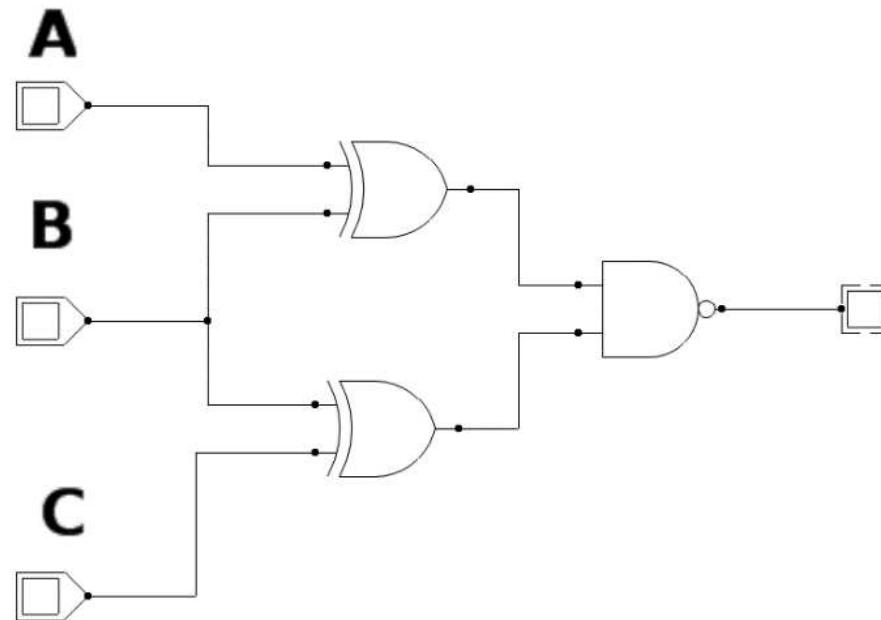
Esercizi

- Dimostrare che $(A \cdot \bar{B}) + (\bar{A} \cdot B)$ è equivalente alla porta XOR calcolandone la tabella di verità
- Esercizi del libro “Digital Design and Computer Architecture – ARM edition”
 - **1.87**
- Scrivere l'espressione booleana e la relativa tabella di verità della rete:



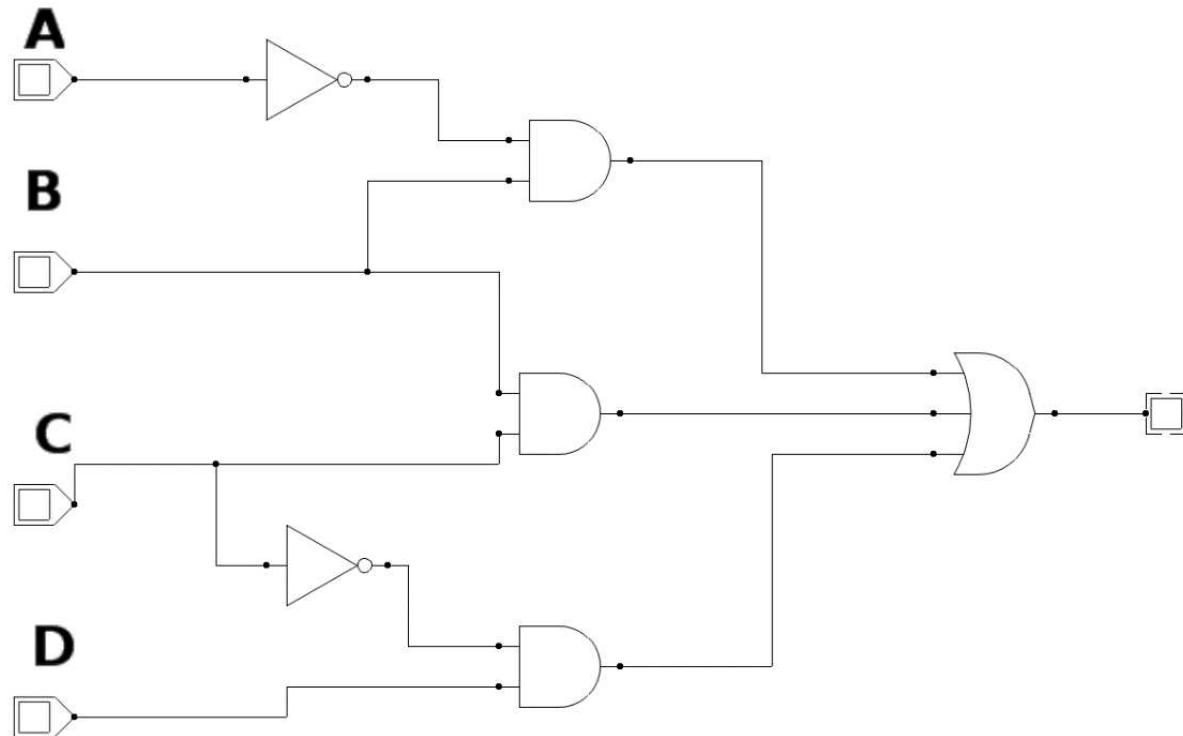Esercizi

- Scrivere l'espressione booleana e la relativa tabella di verità della rete:



Dalle tavole alle espressioni

- ricavare da una tabella di verità un'espressione booleana
- forma sintattica ben precisa: **SOP** (somma di prodotti)
- Definizioni preliminari:
 - Una variabile booleana A o la sua negata \bar{A} sono detti **letterali**
 - Un prodotto (AND) di letterali è detto **implicante**: $\bar{A}B$, $\bar{A}B\bar{C}$, B sono tutti implicanti per una funzione booleana di almeno 3 variabili.
 - Dato un insieme K di variabili booleane, un **mintermine** di K è un implicante che comprende (positive o negative) tutte le variabili in K .
 - Ad esempio, se $K = \{A, B, C\}$ allora $\bar{A}B\bar{C}$ è un mintermine per K . Invece, $\bar{A}B$ è un implicante ma non un mintermine.
 - Analogamente, un **maxtermine** di K è una somma di letterali in cui occorrono tutte le variabili in K .
 - Ad esempio $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$ è un maxtermine di $K = \{A, B, C\}$.
- ordine di precedenza NOT → AND → OR
 - $\bar{A}B\bar{C} + CB = (\bar{A}B\bar{C}) + (CB)$

Some Definitions

- **Complement:** variable with a bar over it

$\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$

- **Literal:** variable or its complement

$A, \bar{A}, B, \bar{B}, C, \bar{C}$

- **Implicant:** product of literals

$\bar{A}\bar{B}C, \bar{A}C, BC$

- **Minterm:** product that includes all input variables

$ABC, A\bar{B}\bar{C}, A\bar{B}C$

- **Maxterm:** sum that includes all input variables

$(A+B+C), (\bar{A}+B+\bar{C}), (\bar{A}+\bar{B}+C)$



La forma SOP (Sum-Of-Products)

- Ognuna delle 2^N righe di una tabella di verità è caratterizzata da un mintermine

A B	f ₀	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	f ₆	f ₇	f ₈	f ₉	f ₁₀	f ₁₁	f ₁₂	f ₁₃	f ₁₄	f ₁₅
0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0 1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1 0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1 1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Y=AB Y=A \bar{B} Y= $\bar{A}B$ Y= $\bar{A}\bar{B}$

La forma SOP

- I mintermini sono enumerati rigo dopo rigo a partire da 0, 1 e così via. Quindi ogni mintermine è denotato dal numero binario della configurazione di input corrispondente.

A	B	Y	minterm	minterm name
0	0	0	$\bar{A} \bar{B}$	m_0
0	1	1	$\bar{A} B$	m_1
1	0	0	$A \bar{B}$	m_2
1	1	0	$A B$	m_3

La forma SOP

- Quindi ad ogni tabella di verità corrisponde una espressione booleana ottenuta sommando tutti i mintermini per cui il valore dell'output Y è pari a 1

A	B	Y	minterm	minterm name	
0	0	0	$\bar{A} \bar{B}$	m_0	$Y = \bar{A}B + AB$
0	1	1	$\bar{A} B$	m_1	$Y = \Sigma(1,3)$
1	0	0	$A \bar{B}$	m_2	
1	1	1	$A B$	m_3	

La forma SOP

- Consideriamo un esempio a tre variabili

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

La forma SOP

- Consideriamo un esempio a tre variabili

A	B	C		Y
0	0	0		1
0	0	1		0
0	1	0		0
0	1	1		0
1	0	0		1
1	0	1		1
1	1	0		0
1	1	1		0

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$$

$$Y = \Sigma(0,4,5)$$

La forma POS (Product-of-Sums)

- Una forma duale per rappresentare una funzione booleana è in forma **POS** (prodotto di somme).
- Ad ogni riga di una tabella di verità corrisponde un maxtermine che è uguale a 0 solo per quella riga

A	B	f ₀	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	f ₆	f ₇	f ₈	f ₉	f ₁₀	f ₁₁	f ₁₂	f ₁₃	f ₁₄	f ₁₅
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Diagram illustrating the derivation of the Product-of-Sums (POS) expression from the truth table:

- The first row (A=0, B=0) corresponds to f₇, which is 0. This row is highlighted with a red box.
- The second row (A=0, B=1) corresponds to f₁₀, which is 0. This row is highlighted with a red box.
- The third row (A=1, B=0) corresponds to f₁₁, which is 0. This row is highlighted with a red box.
- The fourth row (A=1, B=1) corresponds to f₁₂, which is 0. This row is highlighted with a red box.

From these four rows, the corresponding minterms are identified:

- Minterm for f₇: $f_7 = A + B$
- Minterm for f₁₀: $f_{10} = A + \bar{B}$
- Minterm for f₁₁: $f_{11} = \bar{A} + B$
- Minterm for f₁₂: $f_{12} = \bar{A} + \bar{B}$

La forma POS

- Anche i maxtermini sono enumerati come i mintermini.

A	B	Y	maxterm	maxterm name
0	0	0	$A + B$	M_0
0	1	1	$A + \bar{B}$	M_1
1	0	0	$\bar{A} + B$	M_2
1	1	1	$\bar{A} + \bar{B}$	M_3

- La forma normale POS di una funzione booleana si ottiene come prodotto dei maxtermini per cui la funzione ritorna 0
 - $Y = (A + B) \cdot (\bar{A} + B)$
 - $Y = \prod(0,2)$

La forma POS

- $Y = (A + B) \cdot (\bar{A} + B)$


A B	f ₀	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	f ₆	f ₇	f ₈	f ₉	f ₁₀	f ₁₁	f ₁₂	f ₁₃	f ₁₄	f ₁₅
0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0 1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1 0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1 1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Y = (A + B) · (Ā + B)
Y = A + B
Y = Ā + B

Boolean Equations Example

- You are going to the cafeteria for lunch
 - You won't eat lunch (\bar{E})
 - If it's not open (\bar{O}) or
 - If they only serve corndogs (C)
- Write a truth table for determining if you will eat lunch (E).

O	C	E
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

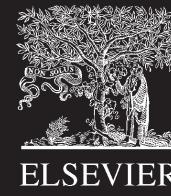

Boolean Equations Example

- You are going to the cafeteria for lunch
 - You won't eat lunch (\bar{E})
 - If it's not open (\bar{O}) or
 - If they only serve corndogs (C)
- Write a truth table for determining if you will eat lunch (E).

O	C	E
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0



SOP & POS Form

SOP – sum-of-products

O	C	E	minterm
0	0		$\overline{O} \overline{C}$
0	1		$\overline{O} C$
1	0		$O \overline{C}$
1	1		$O C$

POS – product-of-sums

O	C	E	maxterm
0	0		$O + C$
0	1		$O + \overline{C}$
1	0		$\overline{O} + C$
1	1		$\overline{O} + \overline{C}$



SOP & POS Form

SOP – sum-of-products

O	C	E	minterm
0	0	0	$\bar{O} \bar{C}$
0	1	0	$\bar{O} C$
1	0	1	$O \bar{C}$
1	1	0	$O C$

$$\begin{aligned}E &= O\bar{C} \\&= \Sigma(2)\end{aligned}$$

POS – product-of-sums

O	C	E	maxterm
0	0	0	$O + C$
0	1	0	$O + \bar{C}$
1	0	1	$\bar{O} + C$
1	1	0	$\bar{O} + \bar{C}$

$$\begin{aligned}E &= (O + C)(O + \bar{C})(\bar{O} + C) \\&= \Pi(0, 1, 3)\end{aligned}$$



Forme SOP & POS

Se la tabella di verità ha pochi 1 allora la forma SOP è più succinta della forma POS

Se la tabella di verità ha pochi 0 allora la forma POS è più succinta della forma SOP

Nel caso in cui il numero di 0 e 1 è pressappoco lo stesso le due forme si equivalgono

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



ALGEBRA DI BOOLE E RETI COMBINATORIE

Some Definitions

- **Complement:** variable with a bar over it

$\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$

- **Literal:** variable or its complement

$A, \bar{A}, B, \bar{B}, C, \bar{C}$

- **Implicant:** product of literals

$\bar{A}\bar{B}C, \bar{A}C, BC$

- **Minterm:** product that includes all input variables

$ABC, A\bar{B}\bar{C}, A\bar{B}C$

- **Maxterm:** sum that includes all input variables

$(A+B+C), (\bar{A}+B+\bar{C}), (\bar{A}+\bar{B}+C)$



La forma SOP

- I mintermini sono enumerati rigo dopo rigo a partire da 0, 1 e così via. Quindi ogni mintermine è denotato dal numero binario della configurazione di input corrispondente.

A	B	Y	minterm	minterm name
0	0	0	$\bar{A} \bar{B}$	m_0
0	1	1	$\bar{A} B$	m_1
1	0	0	$A \bar{B}$	m_2
1	1	0	$A B$	m_3

La forma SOP

- Quindi ad ogni tabella di verità corrisponde una espressione booleana ottenuta sommando tutti i mintermini per cui il valore dell'output Y è pari a 1

A	B	Y	minterm	minterm name	
0	0	0	$\bar{A} \bar{B}$	m_0	$Y = \bar{A}B + AB$
0	1	1	$\bar{A} B$	m_1	$Y = \Sigma(1,3)$
1	0	0	$A \bar{B}$	m_2	
1	1	1	$A B$	m_3	

La forma POS

- Anche i maxtermini sono enumerati come i mintermini.

A	B	Y	maxterm	maxterm name
0	0	0	$A + B$	M_0
0	1	1	$A + \bar{B}$	M_1
1	0	0	$\bar{A} + B$	M_2
1	1	1	$\bar{A} + \bar{B}$	M_3

- La forma normale POS di una funzione booleana si ottiene come prodotto dei maxtermini per cui la funzione ritorna 0
 - $Y = (A + B) \cdot (\bar{A} + B)$
 - $Y = \prod(0,2)$

Algebra di Boole

- Come abbiamo visto la medesima funzione può essere descritta da espressioni booleane distinte
- Alcune di queste possono essere più semplici di altre

A	B	Y	minterm	minterm name
0	0	0	$\bar{A} \bar{B}$	m_0
0	1	1	$\bar{A} B$	m_1
1	0	0	$A \bar{B}$	m_2
1	1	1	$A B$	m_3

$$Y = \bar{A}B + AB$$

$$Y = (A + B) \cdot (\bar{A} + B)$$

$$Y = B$$

- Come si fa con l'aritmetica, possiamo utilizzare un'algebra per semplificare le espressioni

$$\frac{1}{x} (x + xy) \Rightarrow \frac{x}{x} (1 + y) \Rightarrow (1 + y)$$

Boolean Axioms

Number	Axiom	Name
A1	$B = 0$ if $B \neq 1$	Binary Field
A2	$\bar{0} = 1$	NOT
A3	$0 \bullet 0 = 0$	AND/OR
A4	$1 \bullet 1 = 1$	AND/OR
A5	$0 \bullet 1 = 1 \bullet 0 = 0$	AND/OR



Boolean Axioms

Number	Axiom	Name
A1	$B = 0 \text{ if } B \neq 1$	Binary Field
A2	$\bar{0} = 1$	NOT
A3	$0 \bullet 0 = 0$	AND/OR
A4	$1 \bullet 1 = 1$	AND/OR
A5	$0 \bullet 1 = 1 \bullet 0 = 0$	AND/OR


Dual: Replace: • with +
0 with 1



Boolean Axioms

Number	Axiom	Dual	Name
A1	$B = 0 \text{ if } B \neq 1$	$B = 1 \text{ if } B \neq 0$	Binary Field
A2	$\bar{0} = 1$	$\bar{1} = 0$	NOT
A3	$0 \bullet 0 = 0$	$1 + 1 = 1$	AND/OR
A4	$1 \bullet 1 = 1$	$0 + 0 = 0$	AND/OR
A5	$0 \bullet 1 = 1 \bullet 0 = 0$	$1 + 0 = 0 + 1 = 1$	AND/OR

Dual: Replace: \bullet with $+$
0 with 1

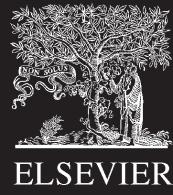

Boolean Axioms

Number	Axiom	Dual	Name
A1	$B = 0 \text{ if } B \neq 1$	$B = 1 \text{ if } B \neq 0$	Binary Field
A2	$\bar{0} = 1$	$\bar{1} = 0$	NOT
A3	$0 \bullet 0 = 0$	$1 + 1 = 1$	AND/OR
A4	$1 \bullet 1 = 1$	$0 + 0 = 0$	AND/OR
A5	$0 \bullet 1 = 1 \bullet 0 = 0$	$1 + 0 = 0 + 1 = 1$	AND/OR


- A1 e A1' ci dicono che il valore di una variabile booleana può essere 0 oppure 1



Boolean Axioms

Number	Axiom	Dual	Name
A1	$B = 0 \text{ if } B \neq 1$	$B = 1 \text{ if } B \neq 0$	Binary Field
A2	$\bar{0} = 1$	$\bar{1} = 0$	NOT
A3	$0 \bullet 0 = 0$	$1 + 1 = 1$	AND/OR
A4	$1 \bullet 1 = 1$	$0 + 0 = 0$	AND/OR
A5	$0 \bullet 1 = 1 \bullet 0 = 0$	$1 + 0 = 0 + 1 = 1$	AND/OR

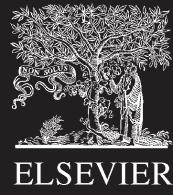
- A1 e A1' ci dicono che il valore di una variabile booleana può essere 0 oppure 1
- A2 e A2' definiscono l'operatore NOT (di fatto questi assiomi ripropongono la tabella di verità dell'operatore)



Boolean Axioms

Number	Axiom	Dual	Name
A1	$B = 0 \text{ if } B \neq 1$	$B = 1 \text{ if } B \neq 0$	Binary Field
A2	$\bar{0} = 1$	$\bar{1} = 0$	NOT
A3	$0 \bullet 0 = 0$	$1 + 1 = 1$	AND/OR
A4	$1 \bullet 1 = 1$	$0 + 0 = 0$	AND/OR
A5	$0 \bullet 1 = 1 \bullet 0 = 0$	$1 + 0 = 0 + 1 = 1$	AND/OR

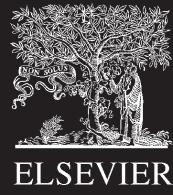- A1 e A1' ci dicono che il valore di una variabile booleana può essere 0 oppure 1
- A2 e A2' definiscono l'operatore NOT (di fatto questi assiomi ripropongono la tabella di verità dell'operatore)



Boolean Axioms

Number	Axiom	Dual	Name
A1	$B = 0 \text{ if } B \neq 1$	$B = 1 \text{ if } B \neq 0$	Binary Field
A2	$\bar{0} = 1$	$\bar{1} = 0$	NOT
A3	$0 \cdot 0 = 0$	$1 + 1 = 1$	AND/OR
A4	$1 \cdot 1 = 1$	$0 + 0 = 0$	AND/OR
A5	$0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0$	$1 + 0 = 0 + 1 = 1$	AND/OR

- A3, A4 e A5 definiscono l'operatore AND
- A3', A4' e A5' definiscono l'operatore OR
- Notate che ogni assioma «primato» si ottiene dal corrispondente non primato invertendo, da un lato, OR e AND e dall'altro gli 0 e 1. Questo è un principio generale detto principio di dualità.



Boolean Theorems of One Variable

Number	Theorem	Name
T1	$B \bullet 1 = B$	Identity
T2	$B \bullet 0 = 0$	Null Element
T3	$B \bullet B = B$	Idempotency
T4	$\overline{\overline{B}} = B$	Involution
T5	$B \bullet \overline{B} = 0$	Complements



Boolean Theorems of One Variable

Number	Theorem	Name
T1	$B \bullet 1 = B$	Identity
T2	$B \bullet 0 = 0$	Null Element
T3	$B \bullet B = B$	Idempotency
T4	$\overline{\overline{B}} = B$	Involution
T5	$B \bullet \overline{B} = 0$	Complements

Dual: Replace: \bullet with $+$
0 with 1



Boolean Theorems of One Variable

Number	Theorem	Dual	Name
T1	$B \cdot 1 = B$	$B + 0 = B$	Identity
T2	$B \cdot 0 = 0$	$B + 1 = 1$	Null Element
T3	$B \cdot B = B$	$B + B = B$	Idempotency
T4		$\overline{\overline{B}} = B$	Involution
T5	$B \cdot \overline{B} = 0$	$B + \overline{B} = 1$	Complements

Dual: Replace: • with +
0 with 1



Teoremi ad una variabile

	Theorem		Dual	Name
T1	$B \cdot 1 = B$	T1'	$B + 0 = B$	Identity
T2	$B \cdot 0 = 0$	T2'	$B + 1 = 1$	Null Element
T3	$B \cdot B = B$	T3'	$B + B = B$	Idempotency
T4		$\overline{\overline{B}} = B$		Involution
T5	$B \cdot \overline{B} = 0$	T5'	$B + \overline{B} = 1$	Complements

Teorema $B \cdot 1 = B$

Dimostrazione:

- Supponiamo $B=1$, allora $B \cdot 1 = 1 \cdot 1 = 1 = B$
- Supponiamo $B=0$, allora $B \cdot 1 = 0 \cdot 1 = 0 = B$


Teorema $B + \overline{B} = 1$

Dimostrazione:

- Supponiamo $B=1$, allora $B + \overline{B} = 1 + 0 = 1$
- Supponiamo $B=0$, allora $B + \overline{B} = 0 + 1 = 1$



T1: Identity Theorem

- $B \cdot 1 = B$
- $B + 0 = B$

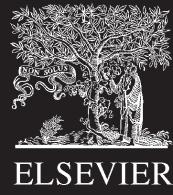


T1: Identity Theorem

- $B \cdot 1 = B$
- $B + 0 = B$

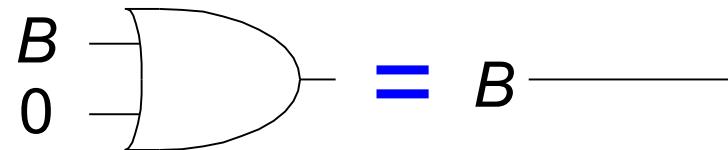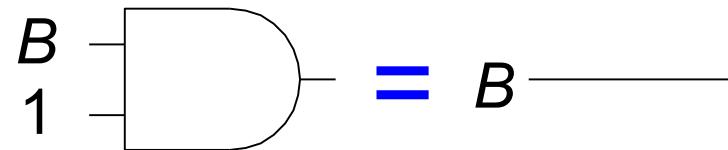



T2: Null Element Theorem

- $B \cdot 0 = 0$
- $B + 1 = 1$

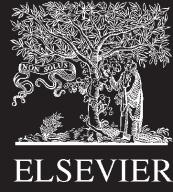

T2: Null Element Theorem

- $B \cdot 0 = 0$
- $B + 1 = 1$

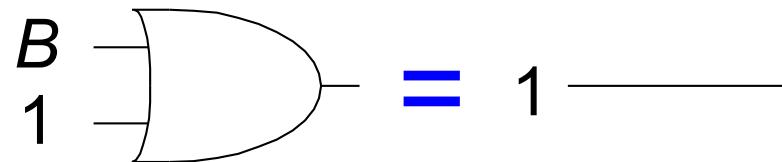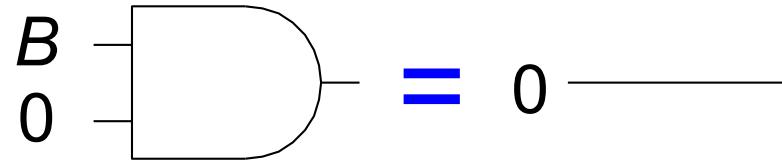



T3: Idempotency Theorem

- $B \cdot B = B$
- $B + B = B$



T3: Idempotency Theorem

- $B \cdot B = B$
- $B + B = B$

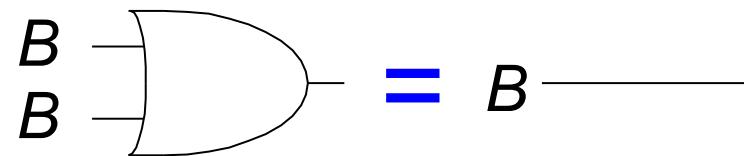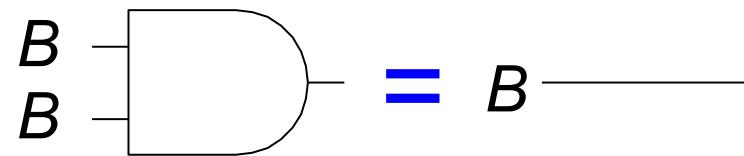


T4: Identity Theorem

- $\overline{\overline{B}} = B$



T4: Identity Theorem

- $\overline{\overline{B}} = B$

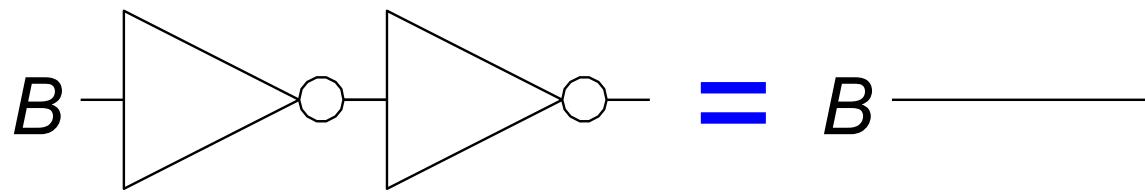



T5: Complement Theorem

- $B \cdot \bar{B} = 0$
- $B + \bar{B} = 1$



T5: Complement Theorem

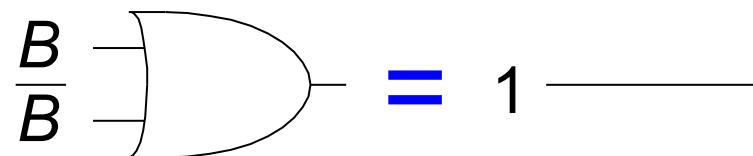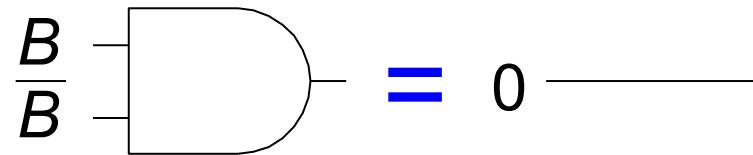- $B \cdot \bar{B} = 0$
- $B + \bar{B} = 1$



Recap: Basic Boolean Theorems


Number	Theorem	Dual	Name
T1	$B \cdot 1 = B$	$B + 0 = B$	Identity
T2	$B \cdot 0 = 0$	$B + 1 = 1$	Null Element
T3	$B \cdot B = B$	$B + B = B$	Idempotency
T4		$\overline{\overline{B}} = B$	Involution
T5	$B \cdot \overline{B} = 0$	$B + \overline{B} = 1$	Complements

Dual: Replace: • with +
0 with 1



Boolean Theorems of Several Vars

Number	Theorem	Name
T6	$B \bullet C = C \bullet B$	Commutatività
T7	$(B \bullet C) \bullet D = B \bullet (C \bullet D)$	Associatività
T8	$B \bullet (C + D) = (B \bullet C) + (B \bullet D)$	Distributività
T9	$B \bullet (B+C) = B$	Assorbimento
T10	$(B \bullet C) + (B \bullet \bar{C}) = B$	Combinazione
T11	$(B \bullet C) + (\bar{B} \bullet D) + (C \bullet D) = (B \bullet C) + (\bar{B} \bullet D)$	Consenso

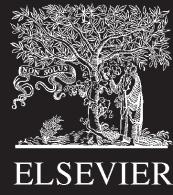

Teoremi più variabili: dualità

#	Theorem	Dual	Name
T6	$B \bullet C = C \bullet B$	$B + C = C + B$	Commutativity
T7	$(B \bullet C) \bullet D = B \bullet (C \bullet D)$	$(B + C) + D = B + (C + D)$	Associativity
T8	$B \bullet (C + D) = (B \bullet C) + (B \bullet D)$	$B + (C \bullet D) = (B + C) (B + D)$	Distributivity
T9	$B \bullet (B + C) = B$	$B + (B \bullet C) = B$	Covering
T10	$(B \bullet C) + (B \bullet \bar{C}) = B$	$(B + C) \bullet (B + \bar{C}) = B$	Combining
T11	$(B \bullet C) + (\bar{B} \bullet D) + (C \bullet D) =$ $(B \bullet C) + (\bar{B} \bullet D)$	$(B + C) \bullet (\bar{B} + D) \bullet (C + D) =$ $(B + C) \bullet (\bar{B} + D)$	Consensus

Principio di dualità: $+ \leftrightarrow \cdot \quad 1 \leftrightarrow 0$

Boolean Theorems of Several Vars

Number	Theorem	Name
T6	$B \bullet C = C \bullet B$	Commutatività
T7	$(B \bullet C) \bullet D = B \bullet (C \bullet D)$	Associatività
T8	$B \bullet (C + D) = (B \bullet C) + (B \bullet D)$	Distributività
T9	$B \bullet (B+C) = B$	Assorbimento
T10	$(B \bullet C) + (B \bullet \bar{C}) = B$	Combinazione
T11	$(B \bullet C) + (\bar{B} \bullet D) + (C \bullet D) = (B \bullet C) + (\bar{B} \bullet D)$	Consenso

How do we prove these are true?




Tecniche di dimostrazione

- Vi sono diversi metodi per dimostrare l'equivalenza di due espressioni.
 - Perfect induction: se le tabelle di verità di due espressioni coincidono allora le due espressioni sono equivalenti
 - usare assiomi e teoremi precedentemente provati per manipolare le espressioni fino ad ottenere espressioni uguali

Proof by Perfect Induction

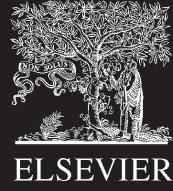
- Also called: **proof by exhaustion**
- Check every possible input value
- If two expressions produce the same value for every possible input combination, the expressions are equal



Example: Proof by Perfect Induction

Number	Theorem	Name
T6	$B \bullet C = C \bullet B$	Commutativity


B	C	BC	CB
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

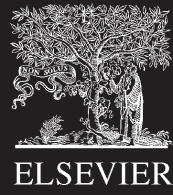

Example: Proof by Perfect Induction

Number	Theorem	Name
T6	$B \bullet C = C \bullet B$	Commutativity

B	C	BC	CB
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

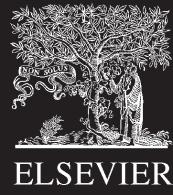


T7: Associativity

Number	Theorem	Name
T7	$(B \bullet C) \bullet D = B \bullet (C \bullet D)$	Associativity



T8: Distributivity

Number	Theorem	Name
T8	$B \bullet (C + D) = (B \bullet C) + (B \bullet D)$	Distributivity

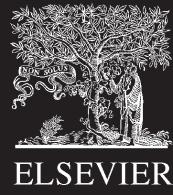


T9: Covering

Number	Theorem	Name
T9	$B \bullet (B+C) = B$	Assorbimento

Prove true by:

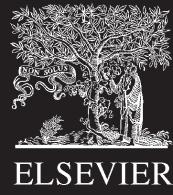- **Method 1:** Perfect induction
- **Method 2:** Using other theorems and axioms




T9: Covering

Number	Theorem	Name
T9	$B \bullet (B+C) = B$	Covering

Method 1: Perfect Induction

B	C	$(B+C)$	$B(B+C)$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

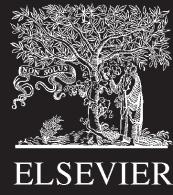


T9: Covering

Number	Theorem	Name
T9	$B \bullet (B+C) = B$	Covering

Method 1: Perfect Induction

B	C	$(B+C)$	$B(B+C)$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	1	1

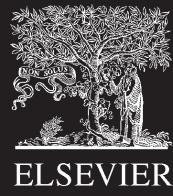


T9: Covering

Number	Theorem	Name
T9	$B \bullet (B+C) = B$	Covering

Method 1: Perfect Induction


B	C	$(B+C)$	$B(B+C)$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	1	1

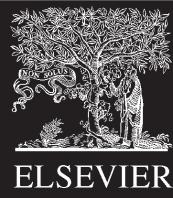

T9: Covering

Number	Theorem	Name
T9	$B \bullet (B+C) = B$	Covering

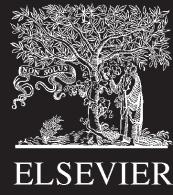Method 2: Prove true using other axioms and theorems.



T9: Covering

Number	Theorem	Name
T9	$B \bullet (B+C) = B$	Assorbimento

Method 2: Prove true using other axioms and theorems.


$$\begin{aligned} B \bullet (B+C) &= B \bullet B + B \bullet C && \text{T8: Distributivity} \\ &= B + B \bullet C && \text{T3: Idempotency} \\ &= B \bullet (1 + C) && \text{T8: Distributivity} \\ &= B \bullet (1) && \text{T2: Null element} \\ &= B && \text{T1: Identity} \end{aligned}$$



T10: Combining

Number	Theorem	Name
T10	$(B \bullet C) + (B \bullet \bar{C}) = B$	Combinazione

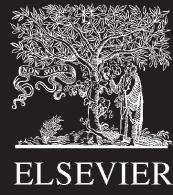Prove true using other axioms and theorems:



T10: Combining

Number	Theorem	Name
T10	$(B \bullet C) + (B \bullet \bar{C}) = B$	Combining

Prove true using other axioms and theorems:


$$\begin{aligned} B \bullet C + B \bullet \bar{C} &= B \bullet (C + \bar{C}) && \text{T8: Distributivity} \\ &= B \bullet (1) && \text{T5': Complements} \\ &= B && \text{T1: Identity} \end{aligned}$$



T11: Consensus

Number	Theorem	Name
T11	$(B \bullet C) + (\bar{B} \bullet D) + (C \bullet D) = (B \bullet C) + (\bar{B} \bullet D)$	Consensus

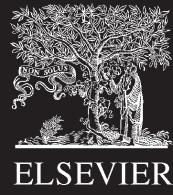Prove true using (1) perfect induction or (2) other axioms and theorems.



Perfect induction: consensus

Number	Theorem	Name
T11	$(B \bullet C) + (\bar{B} \bullet D) + (C \bullet D) =$ $(B \bullet C) + (\bar{B} \bullet D)$	Consensus


B	C	D	$BC + \bar{B}D + CD$	$BC + \bar{B}D$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

T11: Consensus

Number	Theorem	Name
T11	$(B \cdot C) + (\bar{B} \cdot D) + (C \cdot D) = (B \cdot C) + (\bar{B} \cdot D)$	Consensus

Prove using other theorems and axioms:
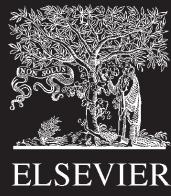
$$\begin{aligned} B \cdot C + \bar{B} \cdot D + C \cdot D &= BC + \bar{B}D + (CDB + CD\bar{B}) && \text{T10: Combining} \\ &= BC + \bar{B}D + BCD + \bar{B}CD && \text{T6: Commutativity} \\ &= BC + BCD + \bar{B}D + \bar{B}CD && \text{T6: Commutativity} \\ &= (BC + BCD) + (\bar{B}D + \bar{B}CD) && \text{T7: Associativity} \\ &= BC + \bar{B}D && \text{T9': Covering} \end{aligned}$$



Boolean Theorems of Several Vars

#	Theorem	Dual	Name
T6	$B \bullet C = C \bullet B$	$B + C = C + B$	Commutativity
T7	$(B \bullet C) \bullet D = B \bullet (C \bullet D)$	$(B + C) + D = B + (C + D)$	Associativity
T8	$B \bullet (C + D) = (B \bullet C) + (B \bullet D)$	$B + (C \bullet D) = (B + C) (B + D)$	Distributivity
T9	$B \bullet (B + C) = B$	$B + (B \bullet C) = B$	Covering
T10	$(B \bullet C) + (B \bullet \bar{C}) = B$	$(B + C) \bullet (B + \bar{C}) = B$	Combining
T11	$(B \bullet C) + (\bar{B} \bullet D) + (C \bullet D) =$ $(B \bullet C) + (\bar{B} \bullet D)$	$(B + C) \bullet (\bar{B} + D) \bullet (C + D) =$ $(B + C) \bullet (\bar{B} + D)$	Consensus

Warning: T8' differs from traditional algebra:
OR (+) distributes over AND (\bullet)



Limiti del perfect induction

- La tecnica del perfect induction è semplice ma «priva di intelligenza»
- Al crescere della lunghezza delle espressioni diventa sempre più laboriosa
- Al crescere delle variabili che occorrono nelle espressioni diventa estremamente più laboriosa
 - $4 \rightarrow 16$ checks
 - $5 \rightarrow 32$ checks
 - $6 \rightarrow 64$ checks
 - ...

Boolean Theorems of Several Vars


#	Theorem	Dual	Name
T6	$B \bullet C = C \bullet B$	$B + C = C + B$	Commutativity
T7	$(B \bullet C) \bullet D = B \bullet (C \bullet D)$	$(B + C) + D = B + (C + D)$	Associativity
T8	$B \bullet (C + D) = (B \bullet C) + (B \bullet D)$	$B + (C \bullet D) = (B + C)(B + D)$	Distributivity
T9	$B \bullet (B + C) = B$	$B + (B \bullet C) = B$	Covering
T10	$(B \bullet C) + (B \bullet \bar{C}) = B$	$(B + C) \bullet (B + \bar{C}) = B$	Combining
T11	$(B \bullet C) + (\bar{B} \bullet D) + (C \bullet D) =$ $(B \bullet C) + (\bar{B} \bullet D)$	$(B + C) \bullet (\bar{B} + D) \bullet (C + D) =$ $(B + C) \bullet (\bar{B} + D)$	Consensus

Axioms and theorems are useful for *simplifying equations*.



Simplifying an Equation

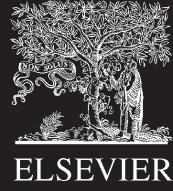Reducing an equation to the **fewest number of implicants**, where each implicant has the **fewest literals**



Simplifying an Equation

Reducing an equation to the **fewest number of implicants**, where each implicant has the **fewest literals**

Recall:

- Implicant: product of literals
 $A\bar{B}C, \bar{A}C, \bar{B}C$
- Literal: variable or its complement
 $A, \bar{A}, B, \bar{B}, C, \bar{C}$



Simplifying an Equation

Reducing an equation to the **fewest number of implicants**, where each implicant has the **fewest literals**

Recall:


- Implicant: product of literals
 $A\bar{B}C, \bar{A}C, \bar{B}C$
- Literal: variable or its complement
 $A, \bar{A}, B, \bar{B}, C, \bar{C}$

*Also called **minimizing** the equation*



Simplification methods

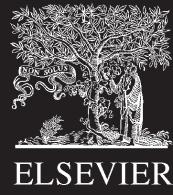- **Distributivity (T8, T8')** $B(C+D) = BC + BD$
 $B + CD = (B+C)(B+D)$
- **Covering (T9')** $A + AP = A$
- **Combining (T10)** $\bar{P}\bar{A} + PA = P$



Simplification methods

- **Distributivity (T8, T8')** $B(C+D) = BC + BD$
 $B + CD = (B+C)(B+D)$
- **Covering (T9')** $A + AP = A$
- **Combining (T10)** $\bar{P}\bar{A} + PA = P$
- **Expansion** $P = \bar{P}\bar{A} + PA$
 $A = A + AP$
- **Duplication** $A = A + A$



Simplification methods

- **Distributivity (T8, T8')** $B(C+D) = BC + BD$
 $B + CD = (B+C)(B+D)$
- **Covering (T9')** $A + AP = A$
- **Combining (T10)** $\bar{P}\bar{A} + P\bar{A} = P$
- **Expansion** $P = \bar{P}\bar{A} + P\bar{A}$
 $A = A + AP$
- **Duplication** $A = A + A$
- **“Simplification” theorem** $\bar{P}\bar{A} + A = P + A$
 $PA + \bar{A} = P + \bar{A}$



Proving the “Simplification” Theorem

“Simplification” theorem

$$PA + \bar{A} = P + \bar{A}$$

Method 1:
$$\begin{aligned} PA + \bar{A} &= PA + (\bar{A} + \bar{A}P) \\ &= PA + P\bar{A} + \bar{A} \\ &= P(A + \bar{A}) + \bar{A} \\ &= P(1) + \bar{A} \\ &= P + \bar{A} \end{aligned}$$

T9' Covering

T6 Commutativity

T8 Distributivity

T5' Complements

T1 Identity



Proving the “Simplification” Theorem

“Simplification” theorem

$$PA + \bar{A} = P + \bar{A}$$

Method 2: $PA + \bar{A} = (\bar{A} + A)(\bar{A} + P)$

$$\begin{aligned} &= 1(\bar{A} + P) \\ &= \bar{A} + P \end{aligned}$$

T8' Distributivity

T5' Complements

T1 Identity



Boolean Theorems of Several Vars

#	Theorem	Dual	Name
T6	$B \bullet C = C \bullet B$	$B + C = C + B$	Commutativity
T7	$(B \bullet C) \bullet D = B \bullet (C \bullet D)$	$(B + C) + D = B + (C + D)$	Associativity
T8	$B \bullet (C + D) = (B \bullet C) + (B \bullet D)$	$B + (C \bullet D) = (B + C)(B + D)$	Distributivity
T9	$B \bullet (B + C) = B$	$B + (B \bullet C) = B$	Covering
T10	$(B \bullet C) + (B \bullet \bar{C}) = B$	$(B + C) \bullet (B + \bar{C}) = B$	Combining
T11	$(B \bullet C) + (\bar{B} \bullet D) + (C \bullet D) =$ $(B \bullet C) + (\bar{B} \bullet D)$	$(B + C) \bullet (\bar{B} + D) \bullet (C + D) =$ $(B + C) \bullet (\bar{B} + D)$	Consensus



Simplification methods


- **Distributivity (T8, T8')** $B(C+D) = BC + BD$
 $B + CD = (B+C)(B+D)$
- **Covering (T9')** $A + AP = A$
- **Combining (T10)** $\bar{P}\bar{A} + P\bar{A} = P$
- **Expansion** $P = \bar{P}\bar{A} + P\bar{A}$
 $A = A + AP$
- **Duplication** $A = A + A$
- **“Simplification” theorem** $\bar{P}\bar{A} + A = P + A$
 $PA + \bar{A} = P + \bar{A}$



Simplifying Boolean Equations

Example 1:

$$Y = AB + A\bar{B}$$

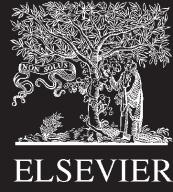

Simplifying Boolean Equations

Example 1:

$$Y = AB + A\bar{B}$$

$$Y = A$$

T10: Combining

or

$$= A(B + \bar{B}) \quad \text{T8: Distributivity}$$

$$= A(1) \quad \text{T5': Complements}$$

$$= A \quad \text{T1: Identity}$$



Simplification methods


- **Distributivity (T8, T8')** $B(C+D) = BC + BD$
 $B + CD = (B+C)(B+D)$
- **Covering (T9')** $A + AP = A$
- **Combining (T10)** $P\bar{A} + PA = P$
- **Expansion** $P = \bar{P}\bar{A} + PA$
 $A = A + AP$
- **Duplication** $A = A + A$
- **“Simplification” theorem** $\bar{P}\bar{A} + A = P + A$
 $PA + \bar{A} = P + \bar{A}$



Simplifying Boolean Equations

Example 2:

$$Y = A(AB + ABC)$$

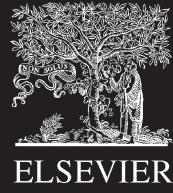

Simplifying Boolean Equations

Example 2:

$$Y = A(AB + ABC)$$

$$= A(AB(1 + C))$$

$$= A(AB(1))$$

$$= A(AB)$$

$$= (AA)B$$

$$= AB$$

T8: Distributivity

T2': Null Element

T1: Identity

T7: Associativity

T3: Idempotency



Simplification methods

- **Distributivity (T8, T8')** $B(C+D) = BC + BD$
 $B + CD = (B+C)(B+D)$
- **Covering (T9')** $A + AP = A$
- **Combining (T10)** $\bar{P}\bar{A} + P\bar{A} = P$
- **Expansion** $P = \bar{P}\bar{A} + P\bar{A}$
 $A = A + AP$
- **Duplication** $A = A + A$
- **“Simplification” theorem** $\bar{P}\bar{A} + A = P + A$
 $PA + \bar{A} = P + \bar{A}$




Simplifying Boolean Equations

Example 3:

$$Y = A'BC + A'$$

Recall: $A' = \bar{A}$

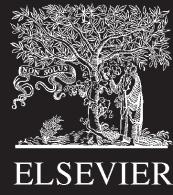

Simplifying Boolean Equations

Example 3:

$$Y = A'BC + A'$$

$$= A'$$

or

$$= A'(BC + 1)$$

$$= A'(1)$$

$$= A'$$

Recall: $A' = \bar{A}$

T9' Covering: $X + XY = X$

T8: Distributivity

T2': Null Element


T1: Identity



Simplifying Boolean Equations

Example 4:

$$Y = AB'C + ABC + A'BC$$

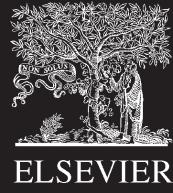

Simplification methods

- **Distributivity (T8, T8')** $B(C+D) = BC + BD$
 $B + CD = (B+C)(B+D)$
- **Covering (T9')** $A + AP = A$
- **Combining (T10)** $P\bar{A} + PA = P$
- **Expansion** $P = \bar{P}\bar{A} + PA$
 $A = A + AP$
- **Duplication** $\mathbf{A = A + A}$
- **“Simplification” theorem** $\bar{P}\bar{A} + A = P + A$
 $PA + \bar{A} = P + \bar{A}$



Simplifying Boolean Equations

Example 4:

$$Y = AB'C + ABC + A'BC$$

$$= AB'C + ABC + ABC + A'BC \quad T3': \text{Idempotency}$$

$$= (AB'C+ABC) + (ABC+A'BC) \quad T7': \text{Associativity}$$

$$= AC + BC \quad T10: \text{Combining}$$



Simplification methods

- **Distributivity (T8, T8')** $B(C+D) = BC + BD$
 $B + CD = (B+C)(B+D)$
- **Covering (T9')** $A + AP = A$
- **Combining (T10)** $PA + PA = P$
- **Expansion** $P = PA + \bar{P}A$
 $A = A + AP$
- **Duplication** $A = A + A$
- **“Simplification” theorem** $\bar{P}A + A = P + A$
 $\bar{P}A + A = P + \bar{A}$



Simplifying Boolean Equations

Example 5:

$$Y = AB + BC + B'D' + AC'D'$$

Method 1:

$$\begin{aligned} Y &= AB + BC + B'D' + (ABC'D' + AB'C'D') \\ &= (AB + ABC'D') + BC + (B'D' + AB'C'D') \\ &= AB + BC + B'D' \end{aligned}$$

T10: Combining
T6: Commutativity
T7: Associativity
T9: Covering

Method 2:

$$\begin{aligned} Y &= AB + BC + B'D' + AC'D' + AD' \\ &= AB + BC + B'D' + AD' \\ &= AB + BC + B'D' \end{aligned}$$

T11: Consensus
T9: Covering
T11: Consensus



ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)




ALGEBRA DI BOOLE E RETI COMBINATORIE

Boolean Axioms

Number	Axiom	Dual	Name
A1	$B = 0 \text{ if } B \neq 1$	$B = 1 \text{ if } B \neq 0$	Binary Field
A2	$\bar{0} = 1$	$\bar{1} = 0$	NOT
A3	$0 \bullet 0 = 0$	$1 + 1 = 1$	AND/OR
A4	$1 \bullet 1 = 1$	$0 + 0 = 0$	AND/OR
A5	$0 \bullet 1 = 1 \bullet 0 = 0$	$1 + 0 = 0 + 1 = 1$	AND/OR


Dual: Replace: • with +
0 with 1

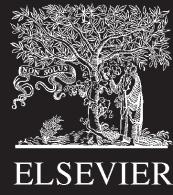

Boolean Theorems of One Variable

Number	Theorem	Dual	Name
T1	$B \cdot 1 = B$	$B + 0 = B$	Identity
T2	$B \cdot 0 = 0$	$B + 1 = 1$	Null Element
T3	$B \cdot B = B$	$B + B = B$	Idempotency
T4		$\overline{\overline{B}} = B$	Involution
T5	$B \cdot \overline{B} = 0$	$B + \overline{B} = 1$	Complements

Dual: Replace: • with +
0 with 1

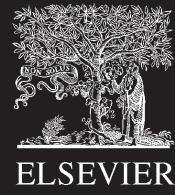

Boolean Theorems of Several Vars

#	Theorem	Dual	Name
T6	$B \bullet C = C \bullet B$	$B + C = C + B$	Commutativity
T7	$(B \bullet C) \bullet D = B \bullet (C \bullet D)$	$(B + C) + D = B + (C + D)$	Associativity
T8	$B \bullet (C + D) = (B \bullet C) + (B \bullet D)$	$B + (C \bullet D) = (B + C) (B + D)$	Distributivity
T9	$B \bullet (B + C) = B$	$B + (B \bullet C) = B$	Covering
T10	$(B \bullet C) + (B \bullet \bar{C}) = B$	$(B + C) \bullet (B + \bar{C}) = B$	Combining
T11	$(B \bullet C) + (\bar{B} \bullet D) + (C \bullet D) =$ $(B \bullet C) + (\bar{B} \bullet D)$	$(B + C) \bullet (\bar{B} + D) \bullet (C + D) =$ $(B + C) \bullet (\bar{B} + D)$	Consensus

Warning: T8' differs from traditional algebra:
OR (+) distributes over AND (\bullet)



Simplification methods

- **Distributivity (T8, T8')** $B(C+D) = BC + BD$
 $B + CD = (B+C)(B+D)$
- **Covering (T9')** $A + AP = A$
- **Combining (T10)** $\bar{P}\bar{A} + P\bar{A} = P$
- **Expansion** $P = \bar{P}\bar{A} + P\bar{A}$
 $A = A + AP$
- **Duplication** $A = A + A$
- **“Simplification” theorem** $\bar{P}\bar{A} + A = P + A$
 $PA + \bar{A} = P + \bar{A}$




Simplifying Boolean Equations

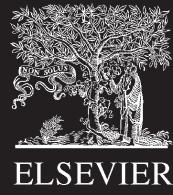Example 6:

$$Y = (A + BC)(A + DE)$$

Apply T8' first when possible: $W+XZ = (W+X)(W+Z)$



Simplifying Boolean Equations

Example 6:

$$Y = (A + BC)(A + DE)$$

Apply T8' first when possible: $W+XZ = (W+X)(W+Z)$

Make: $X = BC$, $Z = DE$ and rewrite equation

$$\begin{aligned} Y &= (A+X)(A+Z) && \text{substitution } (X=BC, Z=DE) \\ &= A + XZ && \text{T8': Distributivity} \\ &= A + BCDE && \text{substitution} \end{aligned}$$

or

$$\begin{aligned} Y &= AA + ADE + ABC + BCDE && \text{T8: Distributivity} \\ &= A + ADE + ABC + BCDE && \text{T3: Idempotency} \\ &= \mathbf{A + ADE + ABC + BCDE} \\ &= \mathbf{A} + \mathbf{ABC + BCDE} && \text{T9': Covering} \\ &= A + BCDE && \text{T9': Covering} \end{aligned}$$



Simplifying Boolean Equations

Example 6:

$$Y = (A + BC)(A + DE)$$

Apply T8' first when possible: $W+XZ = (W+X)(W+Z)$

Make: $X = BC$, $Z = DE$ and rewrite equation

$$\begin{aligned} Y &= (A+X)(A+Z) && \text{substitution } (X=BC, Z=DE) \\ &= A + XZ && \text{T8': Distributivity} \\ &= A + BCDE && \text{substitution} \end{aligned}$$

or

$$\begin{aligned} Y &= AA + ADE + ABC + BCDE && \text{T8: Distributivity} \\ &= A + ADE + ABC + BCDE && \text{T3: Idempotency} \\ &= \mathbf{A + ADE + ABC + BCDE} \\ &= \mathbf{A} + \mathbf{ABC + BCDE} && \text{T9': Covering} \\ &= A + BCDE && \text{T9': Covering} \end{aligned}$$

This is called
multiplying out
an expression to get
sum-of-products
(SOP) form.



Multiplying Out: SOP Form

An expression is in **sum-of-products (SOP)** form when all products contain literals only.

- SOP form: $Y = AB + BC' + DE$
- NOT SOP form: $Y = DF + E(A'+B)$
- SOP form: $Z = A + BC + DE'F$



Multiplying Out: SOP Form

Example:

$$Y = (A + C + D + E)(A + B)$$

Apply T8' first when possible: $W+XZ = (W+X)(W+Z)$

Make: $X = (C+D+E)$, $Z = B$ and rewrite equation

$$\begin{aligned} Y &= (A+X)(A+Z) && \text{substitution } (X=(C+D+E), Z=B) \\ &= A + XZ && \text{T8': Distributivity} \\ &= A + (C+D+E)B && \text{substitution} \\ &= A + BC + BD + BE && \text{T8: Distributivity} \end{aligned}$$

or

$$\begin{aligned} Y &= AA + AB + AC + BC + AD + BD + AE + BE && \text{T8: Distributivity} \\ A + AX &= A && \begin{aligned} &= A + AB + AC + AD + AE + BC + BD + BE \\ &= A + BC + BD + BE \end{aligned} && \begin{aligned} &\text{T3: Idempotency} \\ &\text{T9': Covering} \end{aligned} \end{aligned}$$



Factoring: POS Form

An expression is in **product-of-sums (POS)** form when all sums contain literals only.

- POS form: $Y = (A+B)(C+D)(E'+F)$
- NOT POS form: $Y = (D+E)(F'+G+H)$
- POS form: $Z = A(B+C)(D+E')$



Factoring: POS Form

Example 1:

$$Y = (A + \overbrace{B'CDE}^{\substack{X \\ Z}})$$

Apply T8' first when possible: $W+XZ = (W+X)(W+Z)$

Make: $X = B'C$, $Z = DE$ and rewrite equation

$$\begin{aligned} Y &= (A+XZ) && \text{substitution } (X=B'C, Z=DE) \\ &= (A+\bar{B}'C)(A+DE) && \text{T8': Distributivity} \\ &= (A+B')(A+C)(A+D)(A+E) && \text{T8': Distributivity} \end{aligned}$$



Factoring: POS Form


Example 2:

$$Y = AB + C'DE + F$$

Apply T8' first when possible: $W+XZ = (W+X)(W+Z)$

Make: $W = AB$, $X = C'$, $Z = DE$ and rewrite equation


$$\begin{aligned} Y &= (W+XZ) + F && \text{substitution } W = AB, X = C', Z = DE \\ &= (W+X)(W+Z) + F && \text{T8': Distributivity} \\ &= (AB+C')(AB+DE)+F && \text{substitution} \\ &= (A+C')(B+C')(AB+D)(AB+E)+F && \text{T8': Distributivity} \\ &= (A+C')(B+C')(A+D)(B+D)(A+E)(B+E)+F && \text{T8': Distributivity} \\ &= (A+C'+F)(B+C'+F)(A+D+F)(B+D+F)(A+E+F)(B+E+F) && \text{T8': Distributivity} \end{aligned}$$

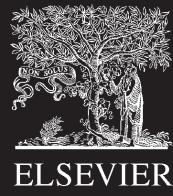

DeMorgan's Theorem

Number	Theorem	Name
T12	$\overline{B_0 \bullet B_1 \bullet B_2 \dots} = \overline{B_0} + \overline{B_1} + \overline{B_2} \dots$	DeMorgan's Theorem

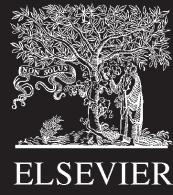- La negata di un prodotto è uguale alla somma delle negate
- La negata di una somma è uguale al prodotto delle negate



DeMorgan's Theorem: Dual

#	Theorem	Dual	Name
T12	$\overline{B_0 \cdot B_1 \cdot B_2 \dots} = \overline{B_0 + B_1 + B_2 \dots}$	$\overline{B_0 + B_1 + B_2 \dots} = \overline{B_0 \cdot B_1 \cdot B_2 \dots}$	DeMorgan's Theorem



The complement of the product
is the
sum of the complements.

**Dual: The complement of the sum
is the
product of the complements.**





DeMorgan's Theorem

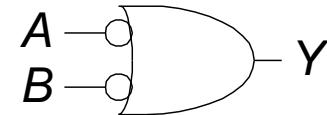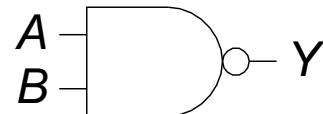- $Y = \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$




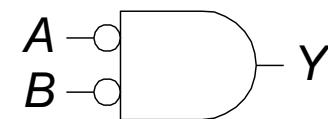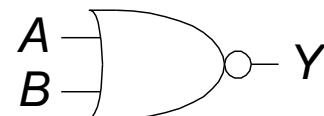- $Y = \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$




DeMorgan's Theorem Example 1
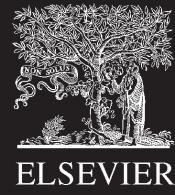
$$Y = \overline{(A + \overline{B}\overline{D})\overline{C}}$$



DeMorgan's Theorem Example 1
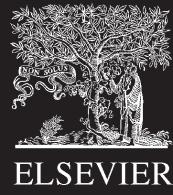
$$\begin{aligned} Y &= \overline{(A+BD)C} \\ &= \overline{(A+BD)} + \overline{C} \quad \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B} \\ &= (\overline{A} \cdot \overline{BD}) + \overline{C} \\ &= (\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{D}) + \overline{C} \\ &= \overline{ABD} + C \quad \text{SOP} \end{aligned}$$



DeMorgan's Theorem Example 2

$$Y = \overline{(\overline{A}\overline{C}\overline{E} + \overline{D}) + B}$$

$$(A \cdot \overline{C} \cdot \overline{E} \cdot \overline{D}) \cdot \overline{B}$$



DeMorgan's Theorem Example 2

$$\begin{aligned}
 Y &= (\overline{ACE} + \overline{D}) + B \\
 &= (\overline{ACE} + \overline{D}) \bullet \overline{B} \\
 &= (\cancel{\overline{ACE}} \bullet \cancel{\overline{D}}) \bullet \overline{B} \quad \overline{xy} = \overline{x} + \overline{y} \quad x = \overline{AB} \\
 &= ((\overline{AC} + \overline{E}) \bullet D) \bullet \overline{B} \quad y = \overline{E} \\
 &= ((AC + \overline{E}) \bullet D) \bullet \overline{B} \\
 &= (ACD + D\overline{E}) \bullet \overline{B} \leftarrow \overline{AC} = \\
 &= \underbrace{A\overline{BCD}}_{=} + \underbrace{\overline{BDE}}_{=} \quad \text{SOP} \quad \overline{AC}E = E(\overline{AC}) \\
 &\quad = \overline{E}(\overline{A} + \overline{E})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{A} \overline{\epsilon} &= \\ \overline{A} \overline{\epsilon} E &= E(\overline{A} \overline{\epsilon}) = \\ &= \bar{\epsilon} (\bar{A} + \bar{\epsilon}) \\ &= \bar{\epsilon} \bar{A} + \bar{\epsilon} \bar{\epsilon}\end{aligned}$$



Teoremi di De Morgan e forme SOP/POS

I teoremi di De Morgan possono essere usati per ridurre una generica espressione E in forma SOP/POS senza «passare» per la tabella di verità

- Applica esaustivamente «De Morgan» per spingere la negazione nella struttura della formula
- Applica esaustivamente la proprietà distributiva dell'AND sull'OR (SOP)
- Applica esaustivamente la proprietà distributiva dell'OR sull'AND (POS)

Esercizi

- Sfruttando i teoremi precedenti verificare le seguenti proprietà della porta XOR

$$\left\{ \begin{array}{l} a \oplus a = 0 \quad - A\bar{A} + \bar{A}A = 0 + 0 = 0 \\ a \oplus 0 = a \quad - A\bar{0} + \bar{A}0 = A1 + \bar{0} = A \\ a \oplus 1 = \sim a, \text{ where } \sim \text{ is bit complement.} \\ a \oplus \sim a = 1 \quad \Rightarrow A\bar{A} + \bar{A}\cdot\bar{A} = A + \bar{A} = 1 \\ a \oplus b = b \oplus a \text{ (commutativity)} \\ a \oplus (b \oplus c) = (a \oplus b) \oplus c \text{ (associativity)} \end{array} \right.$$

Ricordarsi che, date due espressioni booleane E e F,
 $E \oplus F = E\bar{F} + \bar{E}F$

E	F	\oplus	XOR
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0


Esercizi

- Esercizi del libro "Digital Design and Computer Architecture – ARM edition"
 - 2.1 — ~~C~~ sop $\cdot \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC$
 - 2.2
 - 2.3 — ~~C~~ pos $(\bar{A} + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(A + B + \bar{C})$
~~NTB~~ ~~M~~
 - 2.4
- Verificare in maniera proof-teoretica che
→ $a \oplus b = (\bar{a} + b)(a + \bar{b})$
- Dimostrare che la porta NAND è da sola un insieme completo (e minimale) di operatori booleani

$$a \oplus b = \bar{A}B + \bar{B}A = \overline{\bar{A}B + \bar{B}A} =$$
$$\overline{(A + \bar{B})(B + \bar{A})} = \overline{AB + \cancel{A\bar{B}} + \bar{A}\bar{B}} = \overline{AB} \cdot \overline{\bar{A} + \bar{B}}$$

Perché semplificare una espressione?

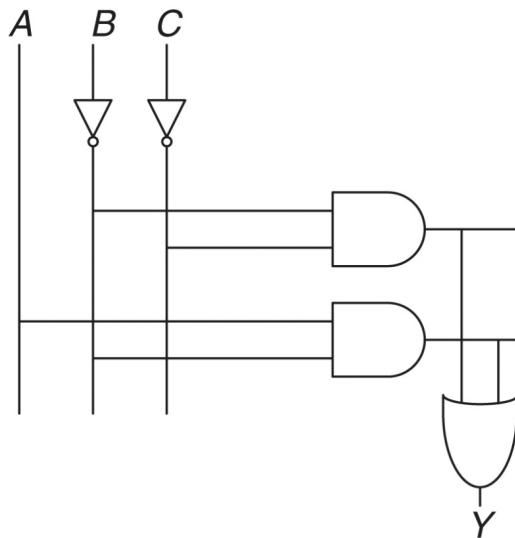- Importanza della minimizzazione: utilizzare meno porte logiche
- Esercizio: mostrare che $\bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C = \bar{B}\bar{C} + A\bar{B}$



$$Y = \bar{B}\bar{C} + A\bar{B}$$

Esempio 1

$$Y = A(AB + ABC)$$

$$= A(AB(1 + C)) \quad \text{T8: Distributivity}$$

$$= A(AB(1)) \quad \text{T2': Null Element}$$

$$= A(AB) \quad \text{T1: Identity}$$

$$= (AA)B \quad \text{T7: Associativity}$$

$$= AB \quad \text{T3: Idempotency}$$

Esempio 2

$$Y = \overline{ABC} + \overline{A}$$
$$= \overline{A}$$

Recall: $A' = A$

T9' Covering: $X + XY = X$

oppure

$$= \underline{A}(BC + 1)$$

T8: Distributivity

$$= \underline{A}(1)$$


T2': Null Element

$$= A$$

T1: Identity

Schemi circuituali

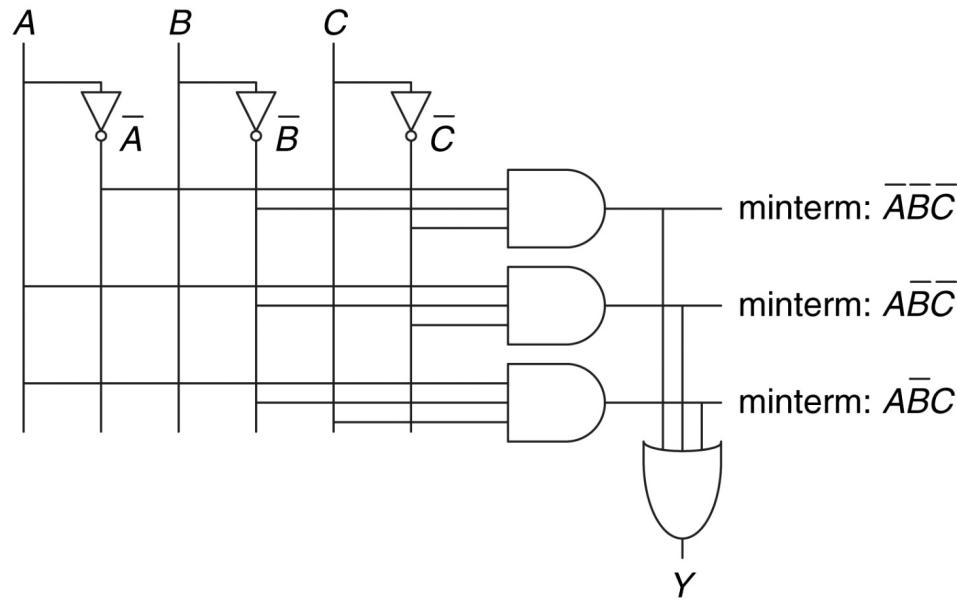- Ad ogni espressione booleana corrisponde in circuito combinatorio



$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C$$

Schemi circuitali SOP

- Le formule in forma SOP hanno degli schemi circuitali molto regolari:
 - Disegna una linea di input per ogni variabile che occorre positiva
 - Aggiungi delle linee con un NOT per ogni variabile che occorre negata
 - Per ogni mintermine disegna una porta AND e aggiungi in ingresso le linee che corrispondono ai relativi litterali
 - Collega tutte le uscite delle porte AND in un unico OR
- Per questo la forma SOP viene detta una logica a due livelli AND-OR

Semplificare formule SOP

- Per T10 $P\bar{B} + PB = P$ per ogni implicante P .
- Un implicante è detto *implicante primo* se non può essere combinato con altri implicanti della formula per ottenere un nuovo implicante con meno litterali.
- Una espressione SOP è minimale se tutti i suoi implicanti sono primi
- Minimizzazione: *ridurre il numero di implicanti e per ogni implicante ridurre il numero di litterali*

Semplificare formule SOP


- Nel minimizzare una SOP, può essere necessario «sdoppiare» un implicante allorché questo può essere ridotto in modi differenti.

Step	Equation	Justification
	$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$	
1	$\bar{B}\bar{C}(\bar{A} + A) + A\bar{B}C$	T8: Distributivity
2	$\bar{B}\bar{C}(1) + A\bar{B}C$	T5: Complements
3	$\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$	T1: Identity

Non è minimale $A\bar{B}C$ e $A\bar{B}\bar{C}$ possono ridursi in $A\bar{B}$


Semplificare formule SOP

Step	Equation	Justification
	$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$	
1	$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$	T3: Idempotency
2	$\bar{B}\bar{C}(\bar{A} + A) + A\bar{B}(\bar{C} + C)$	T8: Distributivity
3	$\bar{B}\bar{C}(1) + A\bar{B}(1)$	T5: Complements
4	$\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}$	T1: Identity

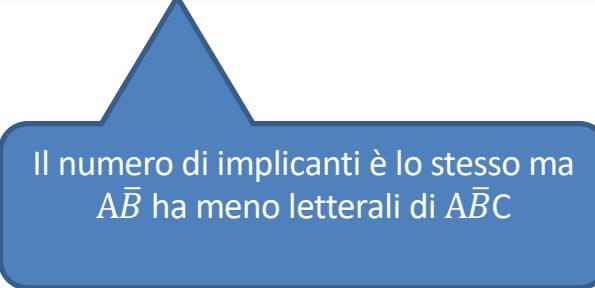

Il numero di implicant è lo stesso ma
 $A\bar{B}$ ha meno letterali di $A\bar{B}C$

Schemi circuituali e minimizzazione

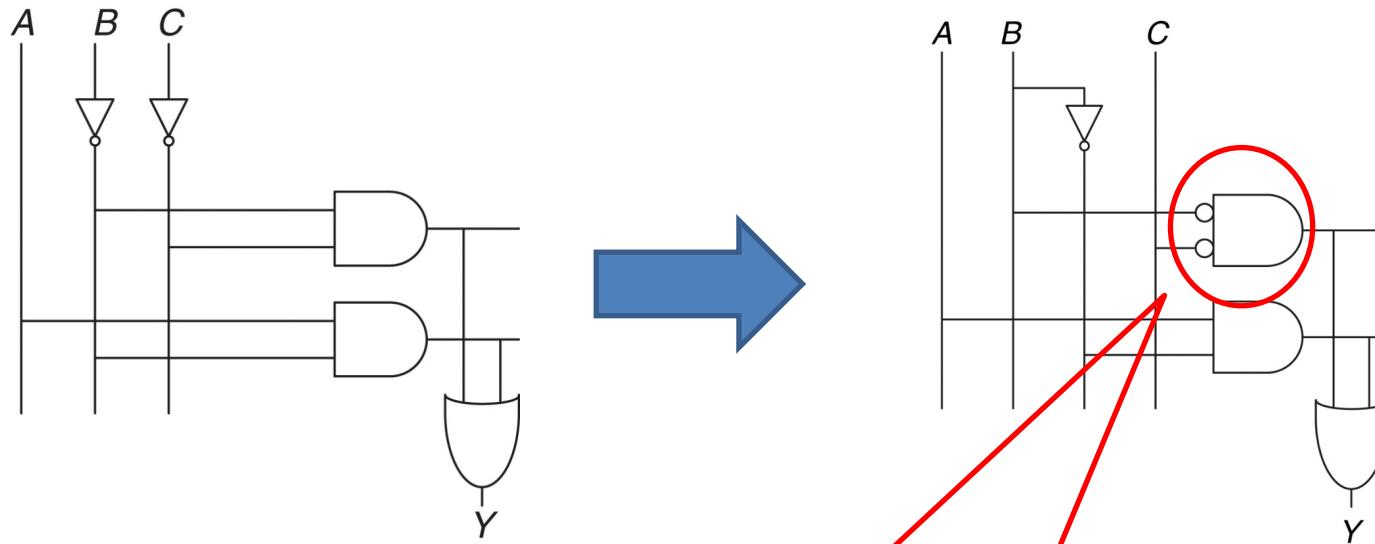

Per De Morgan: $\bar{B}\bar{C} = \overline{B + C}$ quindi questa porta AND con gli ingressi negati può essere sostituita da un NOR. Nella tecnologia MOSFET il NOR è più veloce di AND

Semplificare le forme POS

- Come si semplifica una forma POS?
- La proprietà principale che si usa è il combining (B+C) •
 $(B+C) = B$
- Esempio:

$$(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) =$$

$$(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) =$$

$$\color{blue}{(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})}(A + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) =$$

$$(B + \bar{C})\color{blue}{(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})}(\bar{A} + \bar{B} + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) =$$



$$(B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{C})\color{blue}{(\bar{A} + \bar{B} + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})} =$$

$$(B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B})$$

Bubble Pushing



- **Backward:**

- Body changes
- Adds bubbles to inputs

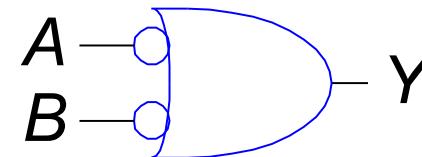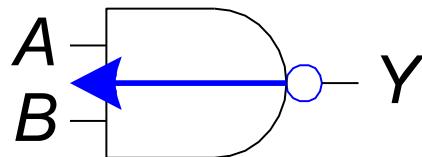


- **Forward:**

- Body changes
- Adds bubble to output

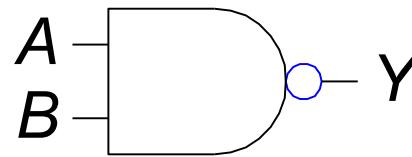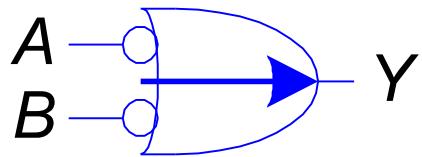

Bubble Pushing

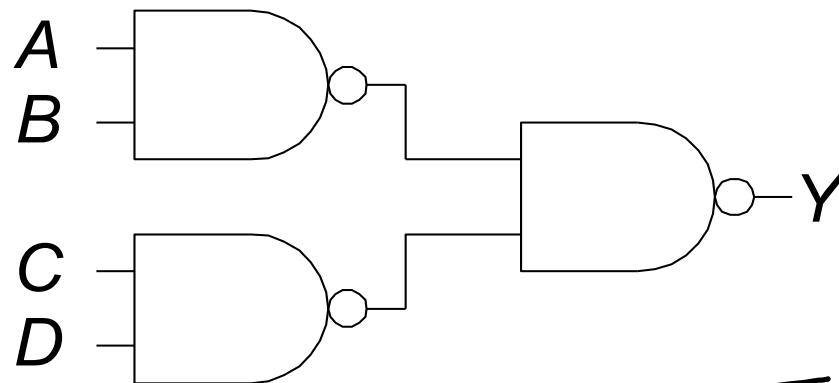- What is the Boolean expression for this circuit?




$$\overline{\overline{AB} \cdot \overline{CD}} = \overline{\overline{AB}} + \overline{\overline{CD}}$$



Bubble Pushing

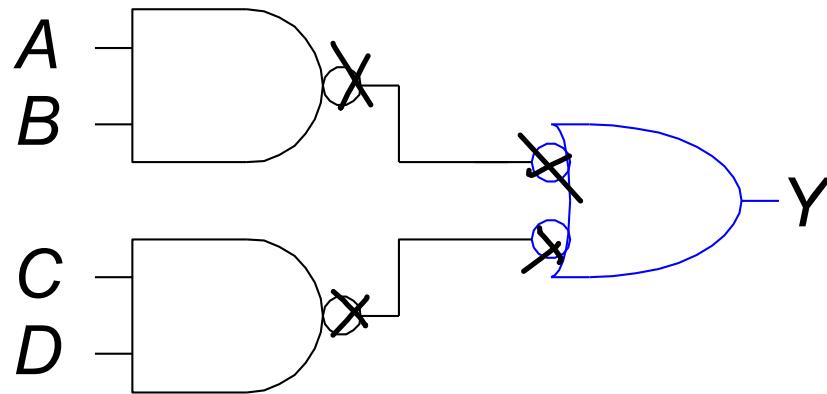- What is the Boolean expression for this circuit?




$$Y = AB + CD$$





Bubble Pushing Rules

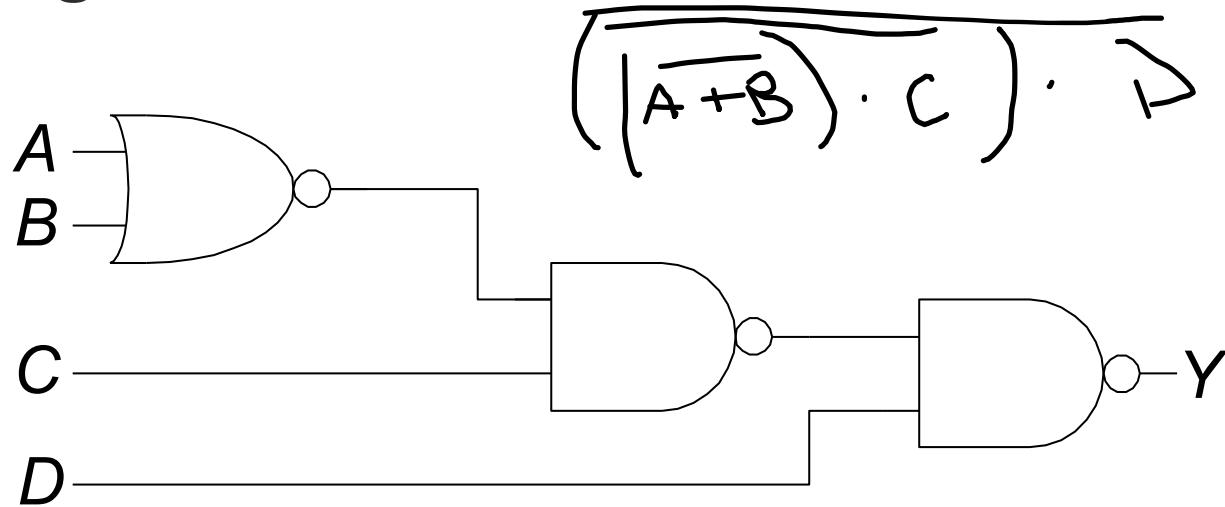
- Begin at output, then work toward inputs
- Push bubbles on final output back
- Draw gates in a form so bubbles cancel





Bubble Pushing Example

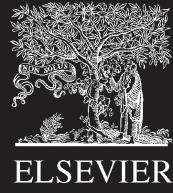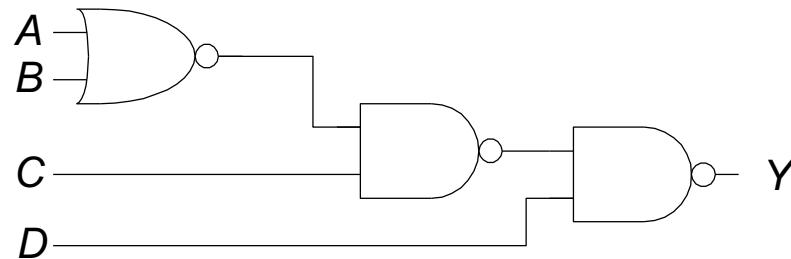




Bubble Pushing Example

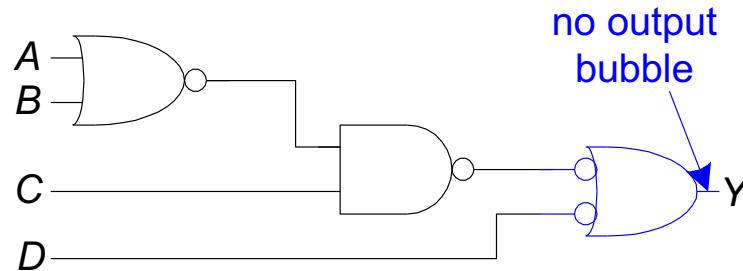

Bubble Pushing Example

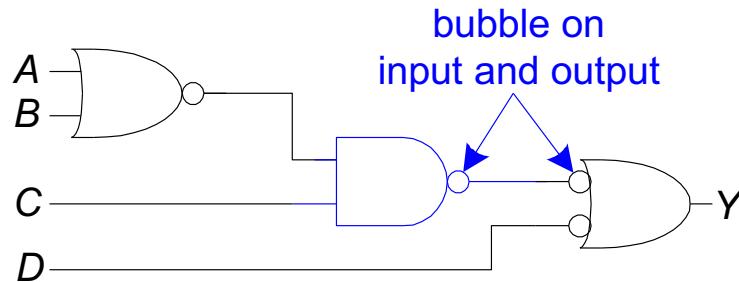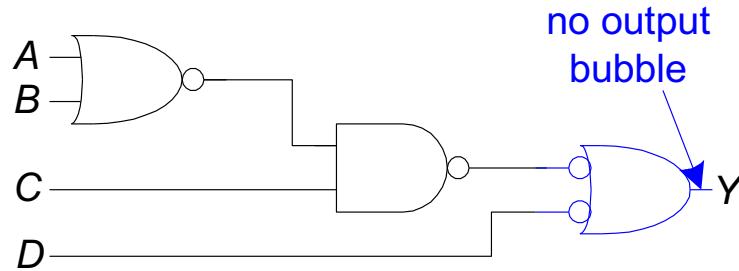

Bubble Pushing Example

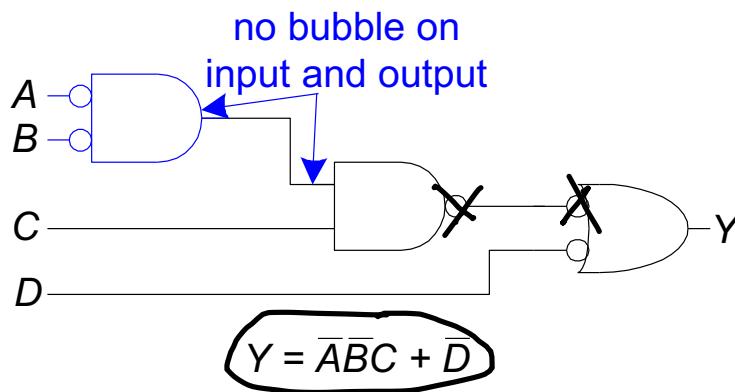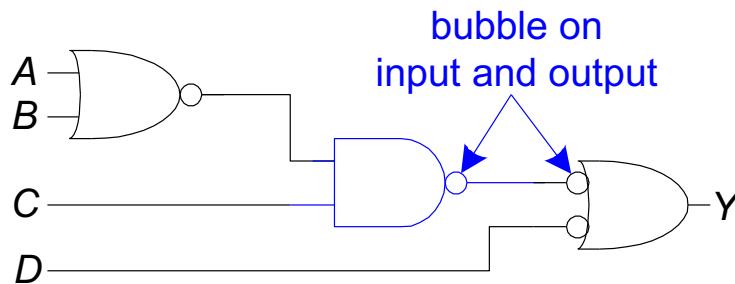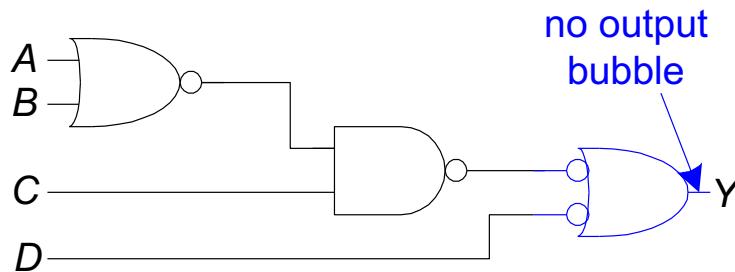

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)





ALGEBRA DI BOOLE E RETI COMBINATORIE

Bubble Pushing



- **Backward:**

- Body changes
- Adds bubbles to inputs

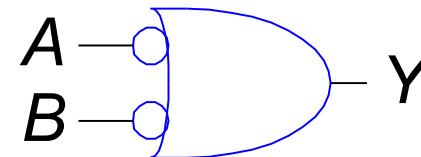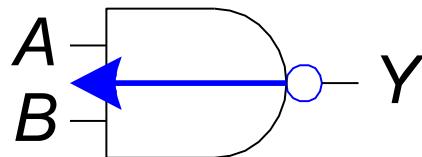

- **Forward:**







- Body changes
- Adds bubble to output

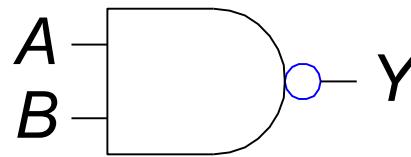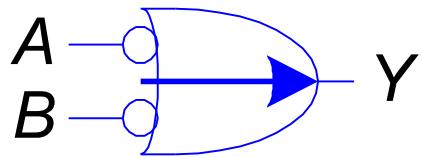

Bubble pushing


- Usando logiche multilivello e porte NAND/NOR a volte rende difficile capire quale funzione booleana un circuito realizza a causa delle molte negazioni annidate
- Per avere una espressione un po' più leggibile si possono applicare le leggi di De Morgan
- Il bubble pushing è una tecnica che applica sistematicamente le leggi di De Morgan e la legge della doppia negazione per eliminare le negazioni annidate
- Partendo dall'output Y si applicano a ritroso le leggi di De Morgan in modo che l'input e l'output di ogni nodo siano entrambi positivi o negati

Bubble pushing

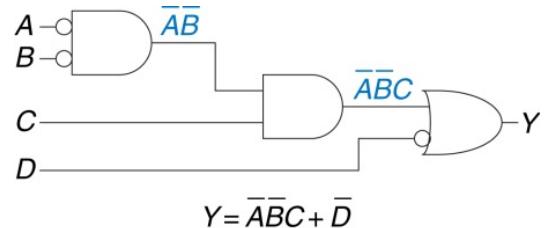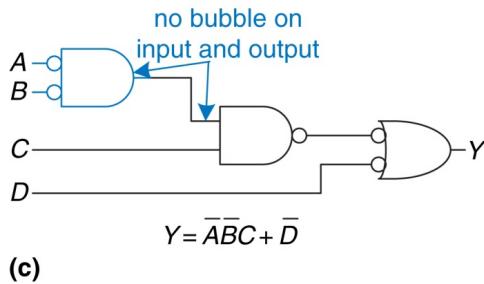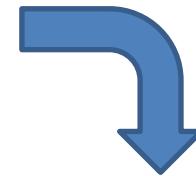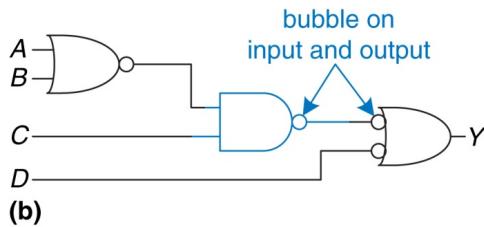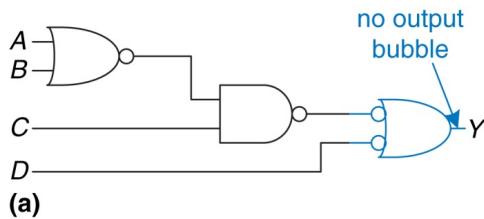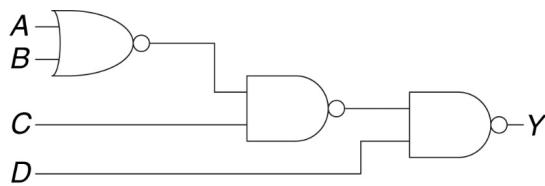

From Logic to Gates

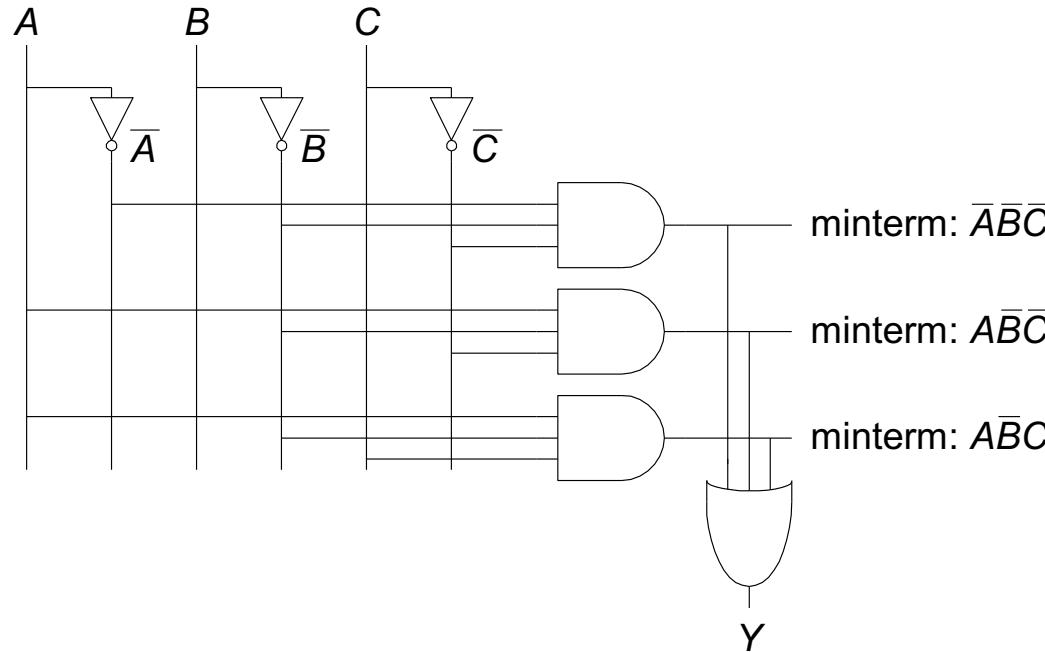- Two-level logic: ANDs followed by ORs
- Example: $Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C$



Circuit Schematics Rules


- Inputs on the left (or top)
- Outputs on right (or bottom)
- Gates flow from left to right
- Straight wires are best




Circuit Schematic Rules (cont.)

- Wires always connect at a T junction
- A dot where wires cross indicates a connection between the wires
- Wires crossing *without* a dot make no connection


wires connect
at a T junction

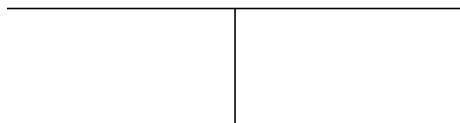

wires connect
at a dot

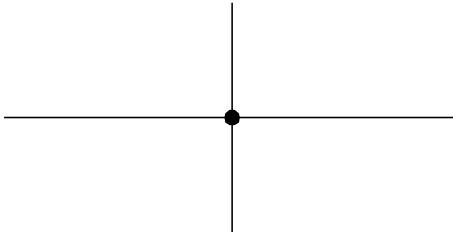


 wires crossing
without a dot do
not connect



Circuito a priorità

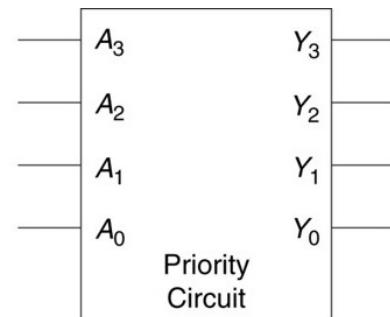
- I circuiti a priorità vengono utilizzati per assegnare una risorsa condivisa secondo un ordine di priorità fra chi ne fa richiesta
- A esempio posso avere 4 possibili richiedenti con priorità $3>2>1>0$
- Gli input A_0, \dots, A_3 rappresentano le richieste della risorsa
- Gli output Y_0, \dots, Y_3 rappresentano a chi assegnata la risorsa, di volta in volta uno solo di essi sarà uguale a 1



Multiple-Output Circuits

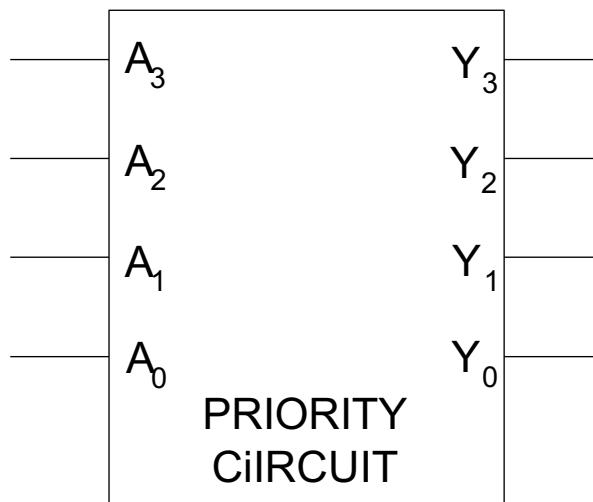- **Example: Priority Circuit**

Output asserted
corresponding to most
significant TRUE input




A_3	A_2	A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1



Multiple-Output Circuits

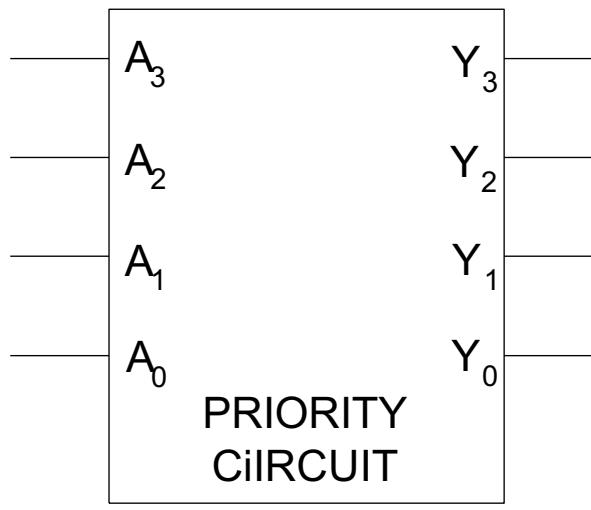- **Example: Priority Circuit**

Output asserted
corresponding to most
significant TRUE input




A_3	A_2	A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0




Priority Circuit Hardware

A_3	A_2	A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

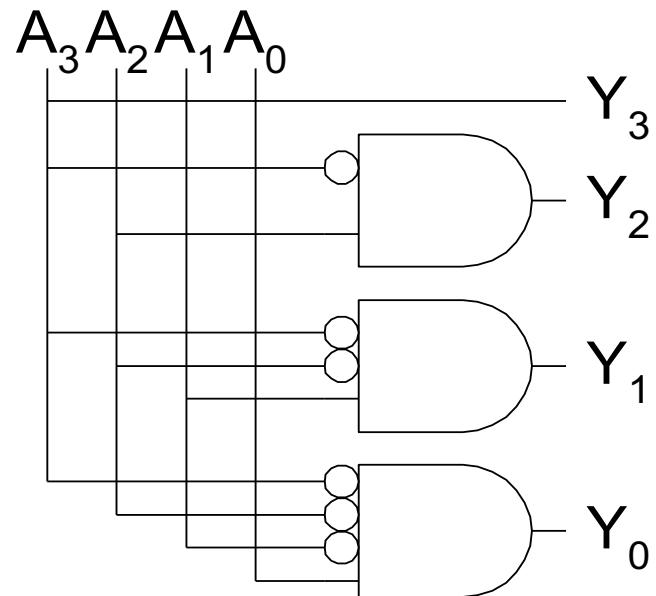


Don't cares

A_3	A_2	A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0




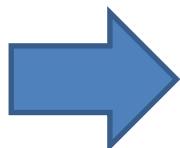


A_3	A_2	A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	X	0	0	1	0
0	1	X	X	0	1	0	0
1	X	X	X	1	0	0	0

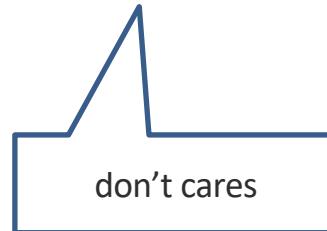

Vantaggi delle SOP/POS

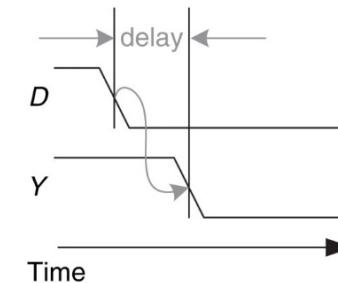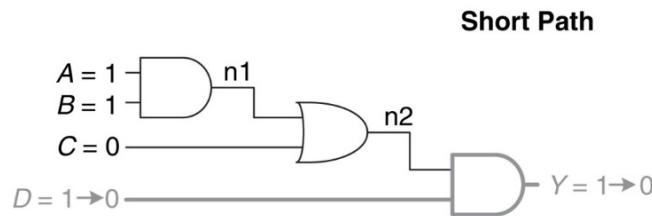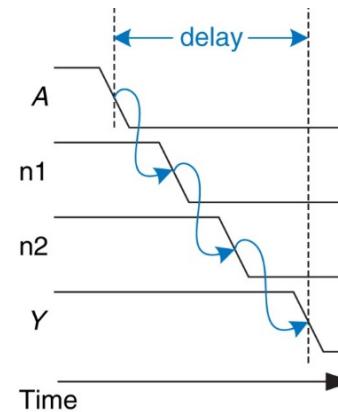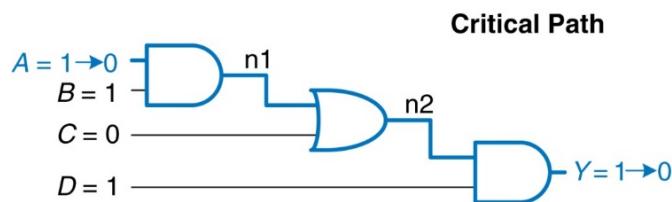- La logica a 2 livelli della forma SOP presenta dei vantaggi, ad esempio, nei tempi di propagazione





Limiti delle forme SOP/POS

- Tuttavia alcune funzioni booleane, poste in forma SOP, sono estremamente poco succinte e quindi richiedono un numero considerevole di porte
- Presa la tabella di verità di funzione booleana di n variabili:
 - Se il numero di 1 nella colonna di output è piccolo allora la forma SOP è succinta
 - Se il numero di 0 nella colonna di output è piccolo allora la forma POS è succinta
 - Se il numero di 0 e 1 è più o meno lo stesso? Problema: avrò circa 2^{n-1} mintermini/maxtermini

Limiti delle forme SOP/POS

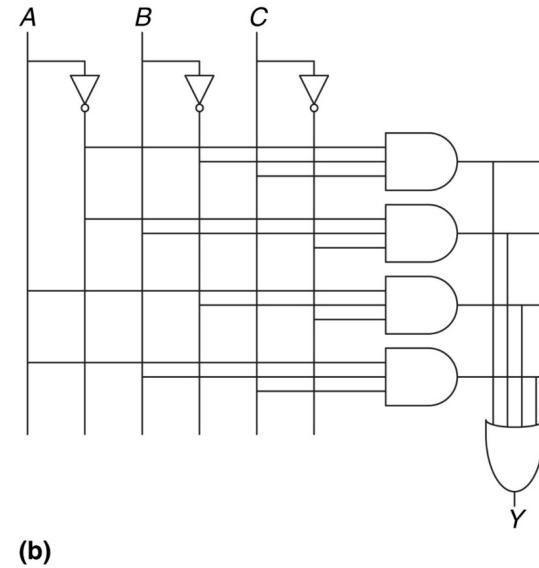
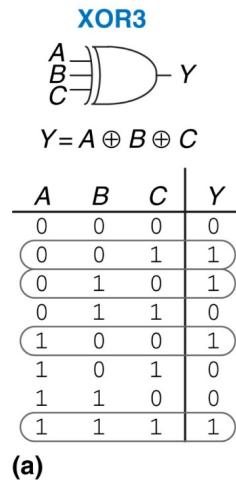
- Consideriamo ad esempio uno XOR a più variabili
- $Y=1$ sse il numero di input uguali a 1 è dispari
- XOR3 in forma SOP
$$Y = \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} \overline{C} + ABC$$
- XOR8 richiede 128 AND8 e un OR128



Logiche multilivello


- Per ridurre il numero di porte logiche a volte è necessario ricorrere ad una logica multilivello
- Ad esempio è facile verificare che $A \oplus B \oplus C = (A \oplus B) \oplus C$

- Analogamente per XOR8:

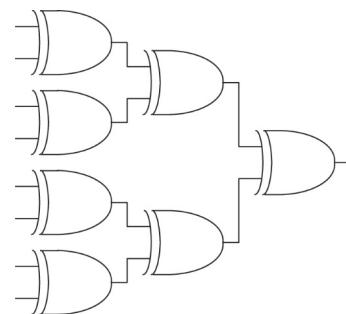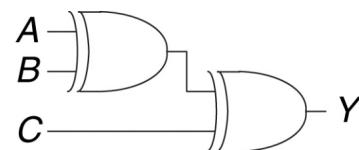

Valore Illegale: X

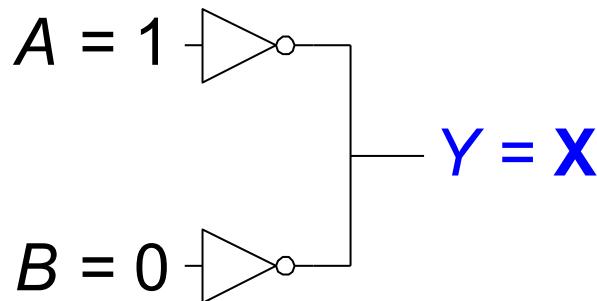- **Contention:** circuit tries to drive output to 1 and 0
 - Actual value somewhere in between
 - Could be 0, 1, or in forbidden zone
 - Might change with voltage, temperature, time, noise
 - Often causes excessive power dissipation




- **Warnings:**
 - Contention usually indicates a **bug**.
 - X is used for “**don’t care**” and **contention** - look at the context to tell them apart.



Floating: Z

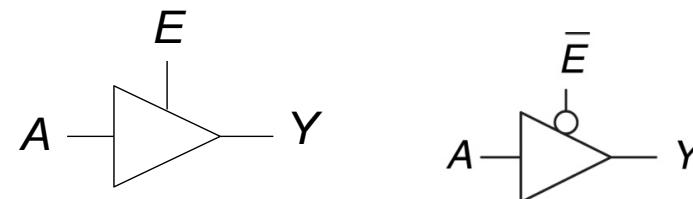- Floating, high impedance, open, high Z
- Floating output might be 0, 1, or somewhere in between
 - Gli stati di alta impedenza vengono utilizzati per disconnettere una parte di un circuito dal resto. Per questo si utilizzano i tristate buffer




Tristate Buffer

E	A	Y	\bar{E}	A	Y
0	0	Z	0	0	0
0	1	Z	0	1	1
1	0	0	1	0	Z
1	1	1	1	1	Z



Bus condiviso

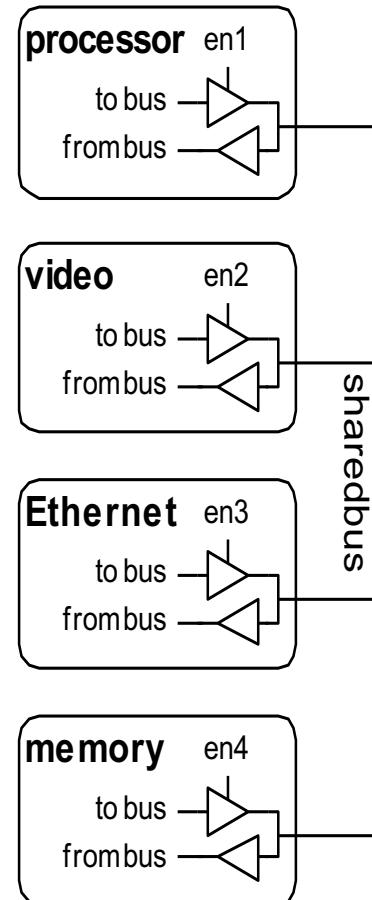- I tristate buffers sono usati in bus che connettono diversi chip
- Nell'esempio processore, scheda video e controller ethernet devono poter comunicare con la memoria centrale.
- Tuttavia, per evitare stati illegali, solo un componente alla volta può «immettere» segnali sul bus
- Gli altri componenti quindi devono essere temporaneamente disconnessi tramite un tristate buffer



Esercizi

- Esercizi 2.13 – 2.15 – 2.16 – 2.17 – 2.25 – 2.26 – 2.27

Mappe di Karnaugh

- Le mappe di Karnaugh sono un metodo per semplificare espressioni booleane in forma SOP
- In realtà non introducono tecniche di semplificazione nuove, sono semplicemente un espediente grafico che consente di rilevare più facilmente implicati che possono essere semplificati
- Quindi alla base delle mappe di Karnaugh c'è il solito principio:

$$PA + P\overline{A} = P$$

Karnaugh Maps (K-Maps)

- Boolean expressions can be minimized by combining terms
- K-maps minimize equations graphically
- $PA + P\bar{A} = P$

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

C	AB	Y			
		00	01	11	10
0		1	0	0	0
1		1	0	0	0


C	AB	Y			
		00	01	11	10
0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}B\bar{C}$	$A\bar{B}\bar{C}$	$A\bar{B}C$	
1	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}BC$	ABC	$A\bar{B}C$	



K-Map

- Circle 1's in adjacent squares
- In Boolean expression, include only literals whose true and complement form are *not* in the circle


A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

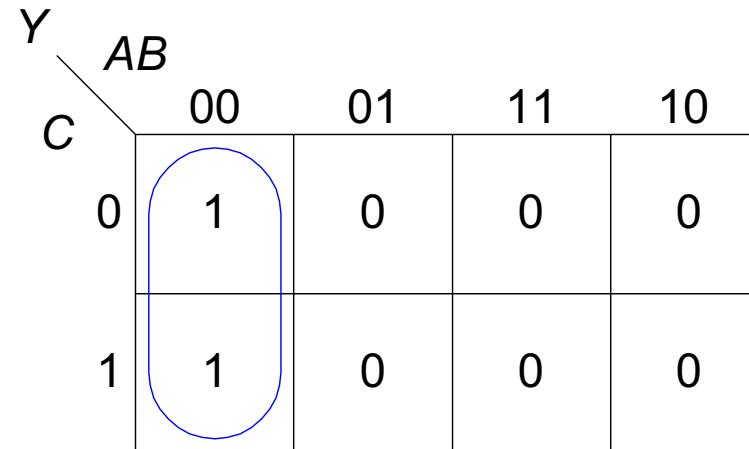

$$Y = \overline{A}\overline{B}$$




3-Input K-Map

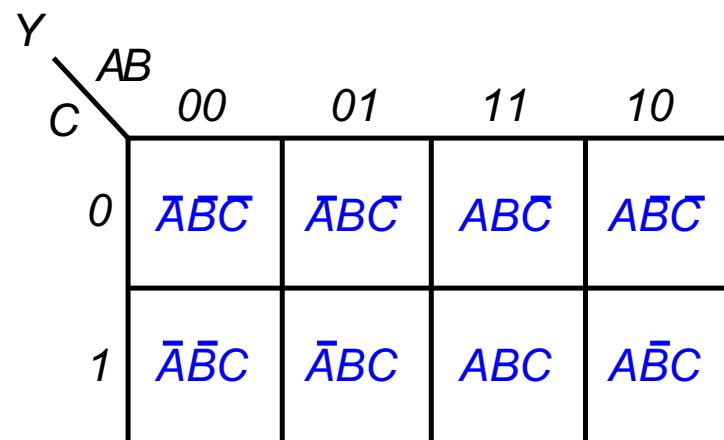

Truth Table

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

K-Map

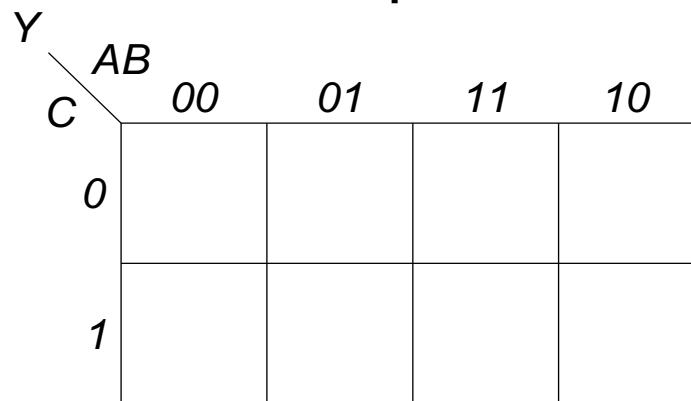

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



ALGEBRA DI BOOLE E RETI COMBINATORIE

Mappe di Karnaugh

- Le mappe di Karnaugh sono un metodo per semplificare espressioni booleane in forma SOP
- In realtà non introducono tecniche di semplificazione nuove, sono semplicemente un espediente grafico che consente di rilevare più facilmente implicati che possono essere semplificati
- Quindi alla base delle mappe di Karnaugh c'è il solito principio:

$$PA + P\overline{A} = P$$

Karnaugh Maps (K-Maps)

- Boolean expressions can be minimized by combining terms
- K-maps minimize equations graphically
- $PA + P\bar{A} = P$

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

	AB	00	01	11	10
C	0	1	0	0	0
	1	1	0	0	0


	AB	00	01	11	10
C	0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}B\bar{C}$	$AB\bar{C}$	$A\bar{B}\bar{C}$
	1	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}BC$	ABC	$A\bar{B}C$



K-Map

- Circle 1's in adjacent squares
- In Boolean expression, include only literals whose true and complement form are *not* in the circle


A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

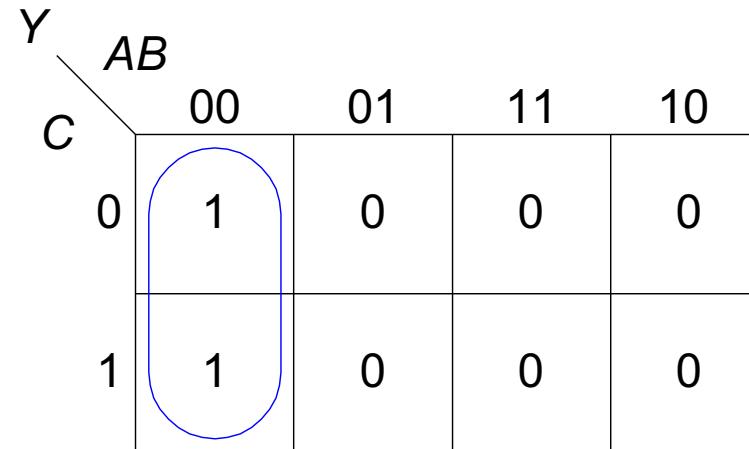

$$Y = \overline{A}\overline{B}$$




3-Input K-Map

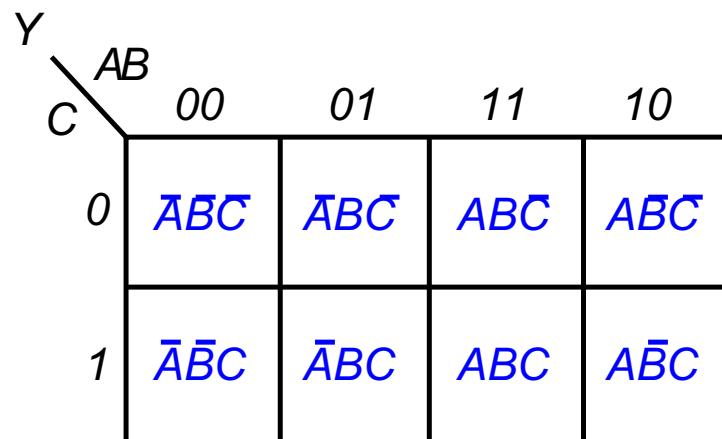

Truth Table

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

K-Map

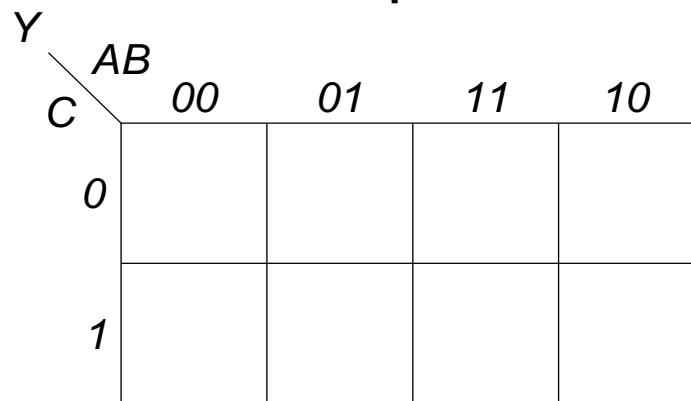

K-Map Definitions

- **Complement:** variable with a bar over it
 $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$
- **Literal:** variable or its complement
 $\bar{A}, A, \bar{B}, B, C, \bar{C}$
- **Implicant:** product of literals
 $A\bar{B}C, \bar{A}C, BC$
- **Prime implicant:** implicant corresponding to the largest circle in a K-map




K-Map Rules


- Every 1 must be circled at least once
- Each circle must span a power of 2 (i.e. 1, 2, 4) squares in each direction
- Each circle must be as large as possible
- A circle may wrap around the edges
- A “don't care” (X) is circled only if it helps minimize the equation



		AB	C	Y	
		00	01	11	10
C	0	1	0	1	1
	1	1	0	0	1

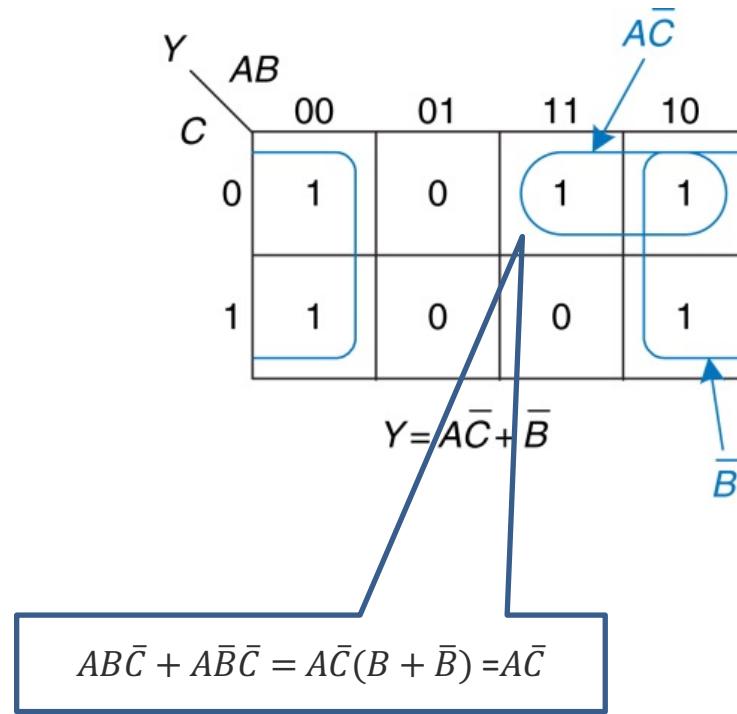


	AB	C	Y	
C	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	1	0	0	1

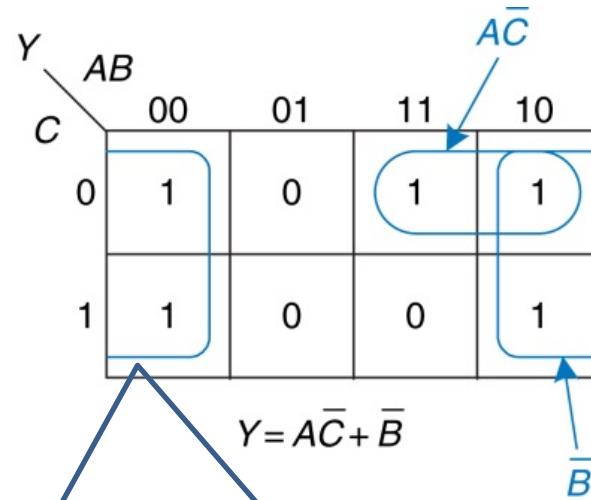

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C = \bar{A}\bar{B}(\bar{C} + C) + A\bar{B} (\bar{C} + C) = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} = (\bar{A} + A)\bar{B} = \bar{B}$$


4-Input K-Map

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

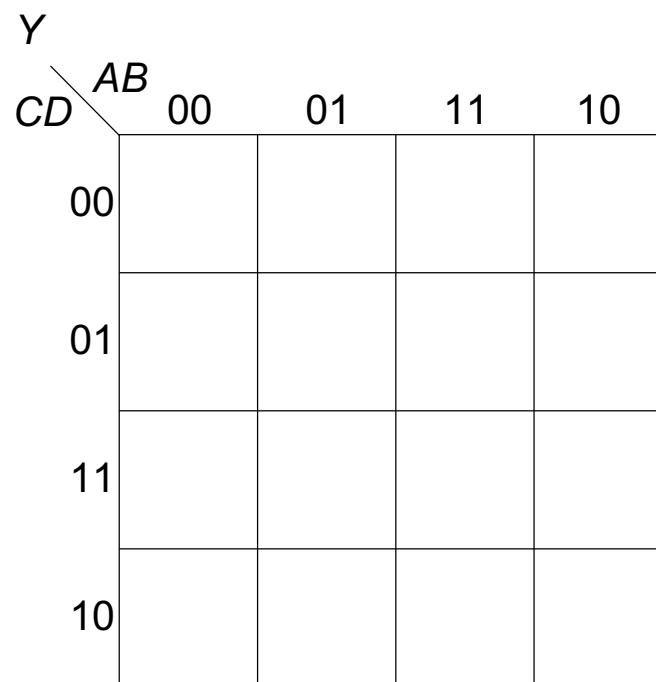


4-Input K-Map

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

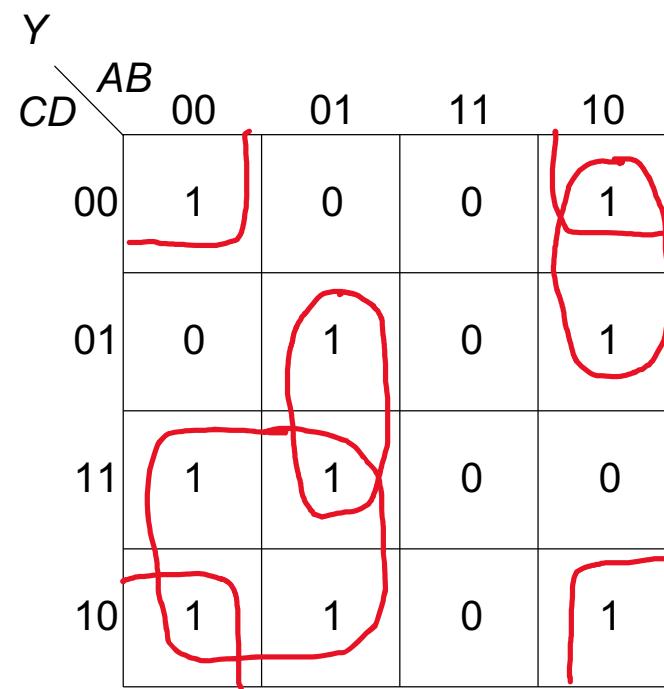

4-Input K-Map

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

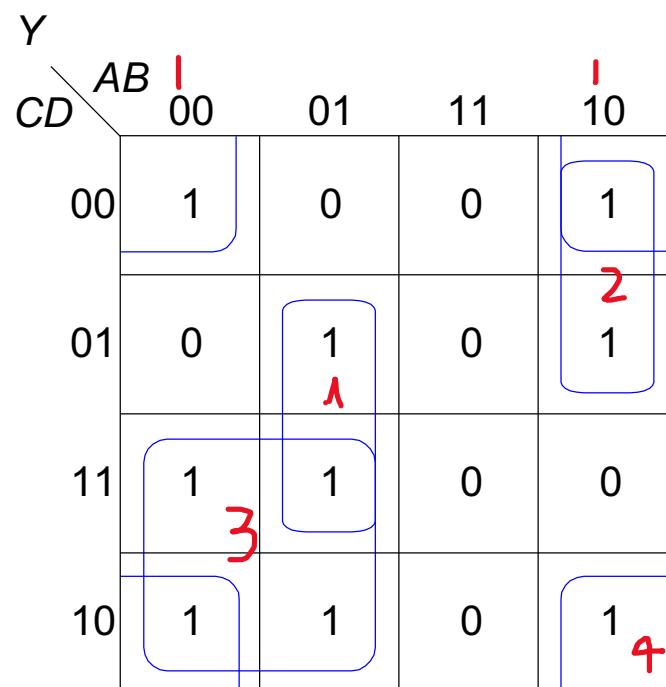


$$Y = \overline{AC} + \overline{ABD} + \overline{ABC} + \overline{BD}$$


3 1 2 4



Display a 7 segmenti

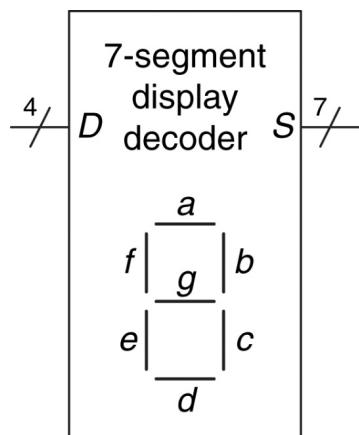



$D_{3:0}$	S_a	S_b	S_c	S_d	S_e	S_f	S_g
0000	1	1	1	1	1	1	0
0001	0	1	1	0	0	0	0
0010	1	1	0	1	1	0	1
0011	1	1	1	1	0	0	1
0100	0	1	1	0	0	1	1
0101	1	0	1	1	0	1	1
0110	1	0	1	1	1	1	1
0111	1	1	1	0	0	0	0
1000	1	1	1	1	1	1	1
1001	1	1	1	0	0	1	1
others	0	0	0	0	0	0	0

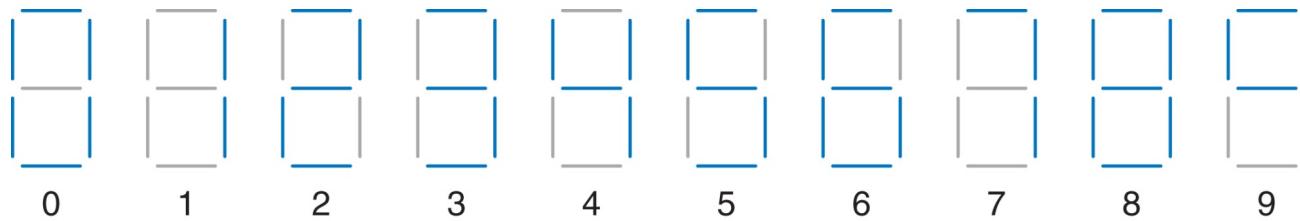

Display a 7 segmenti



$D_{3:0}$	S_a	S_b	S_c	S_d	S_e	S_f	S_g
0000	1	1	1	1	1	1	0
0001	0	1	1	0	0	0	0
0010	1	1	0	1	1	0	1
0011	1	1	1	1	0	0	1
0100	0	1	1	0	0	1	1
0101	1	0	1	1	0	1	1
0110	1	0	1	1	1	1	1
0111	1	1	1	0	0	0	0
1000	1	1	1	1	1	1	1
1001	1	1	1	0	0	1	1
others	0	/0	0	0	0	0	0

Display a 7 segmenti

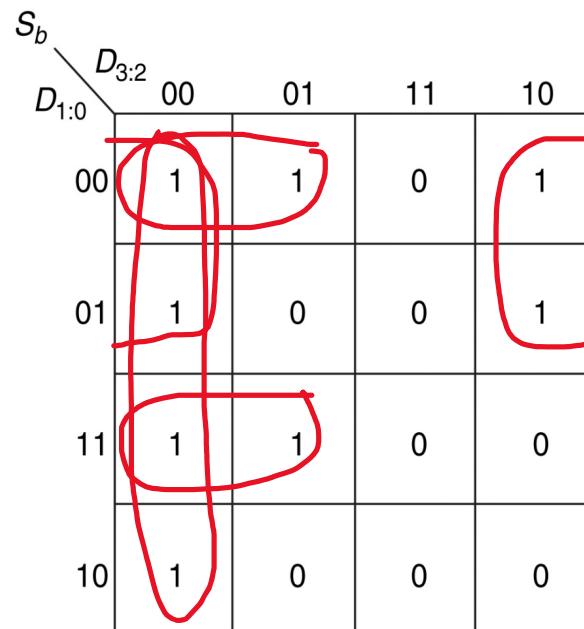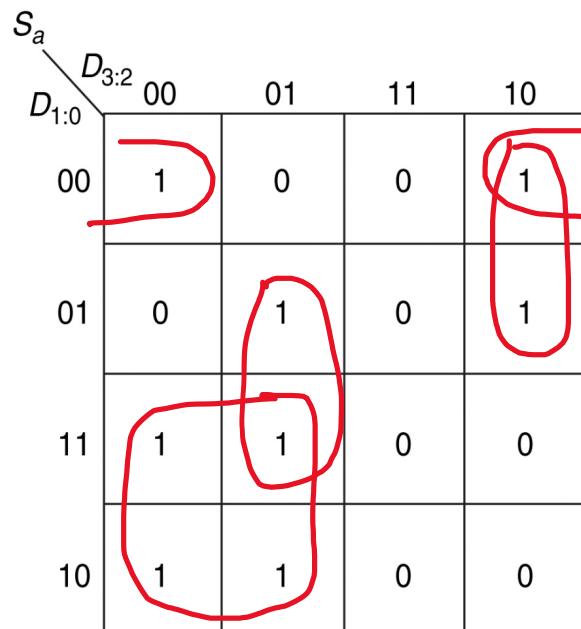


$$\bar{D}_2 \bar{D}_1 \bar{D}_0 + D_3 \bar{D}_2 \bar{D}_1 + \bar{D}_3 D_2 D_0 + \bar{D}_3 D_1$$

Display a 7 segmenti

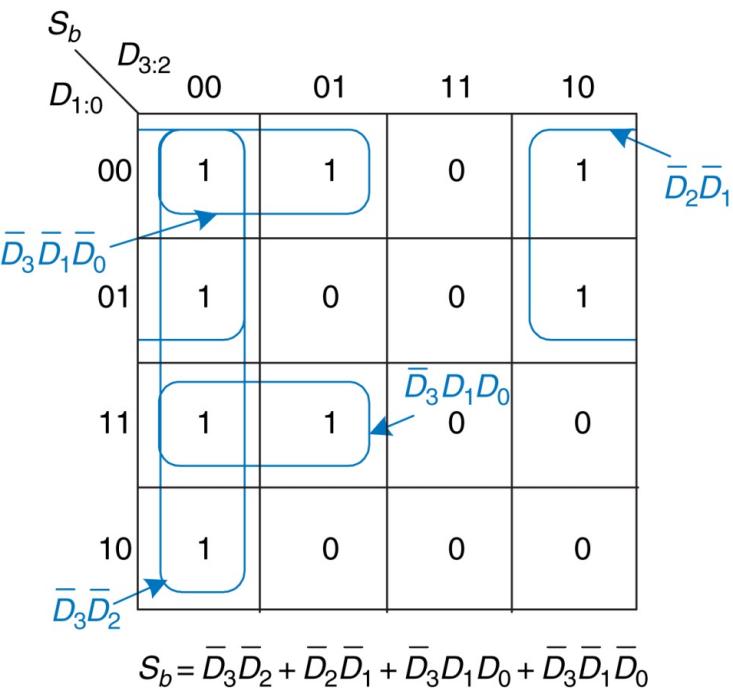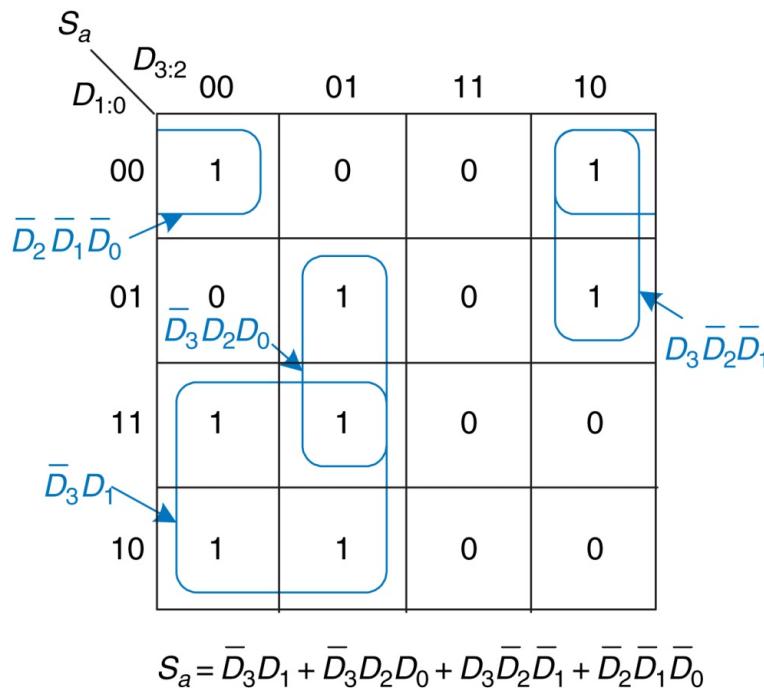

Display a 7 segmenti

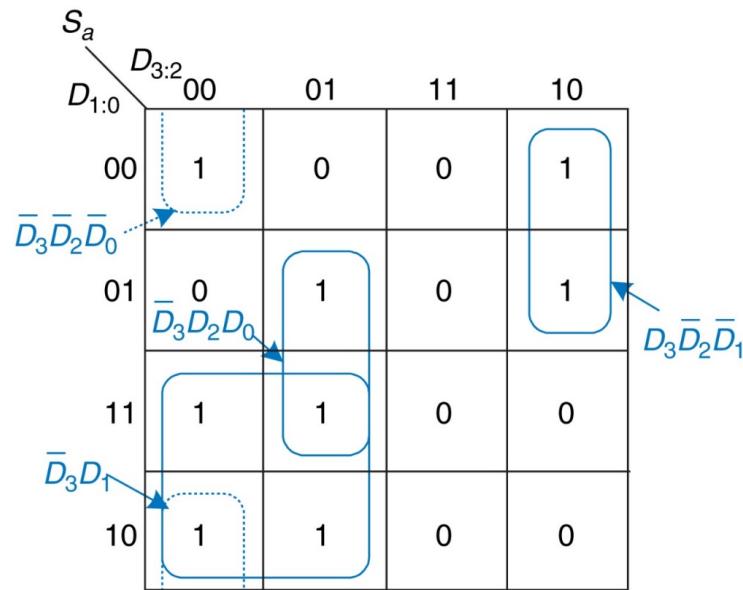In generale, vi possono essere diverse forme minime:




$$S_a = \bar{D}_3D_1 + \bar{D}_3D_2D_0 + D_3\bar{D}_2\bar{D}_1 + \bar{D}_3\bar{D}_2\bar{D}_0$$

Don't care in output

- Abbiamo visto nei circuiti a priorità come si possano utilizzare degli input «don't care» per avere una rappresentazione della tabella di verità più succinta
- Valori «don't care» (X) si possono avere anche in output allorché per una data configurazione degli input il valore dell'output è irrilevante (non ci interessa se sia 0 o 1)
- Ad esempio nel display a sette segmenti per gli input «illegali» 10-15 l'output può essere di tipo X
- Poiché non ci interessa se un valore X corrisponde in realtà ad uno 0 o un 1 allora nella minimizzazione di una espressione possiamo scegliere che valore dargli come più opportuno.
- In particolare in una K-map sostituiremo i valori X con degli 1 se questo consente di avere un numero inferiore di cerchi o cerchi più larghi


K-Maps with Don't Cares

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	X
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

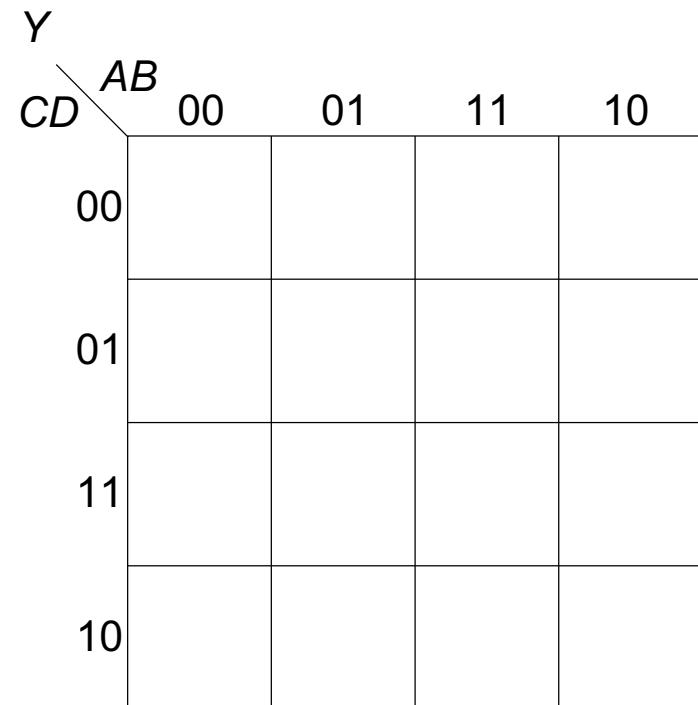


K-Maps with Don't Cares

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	X
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

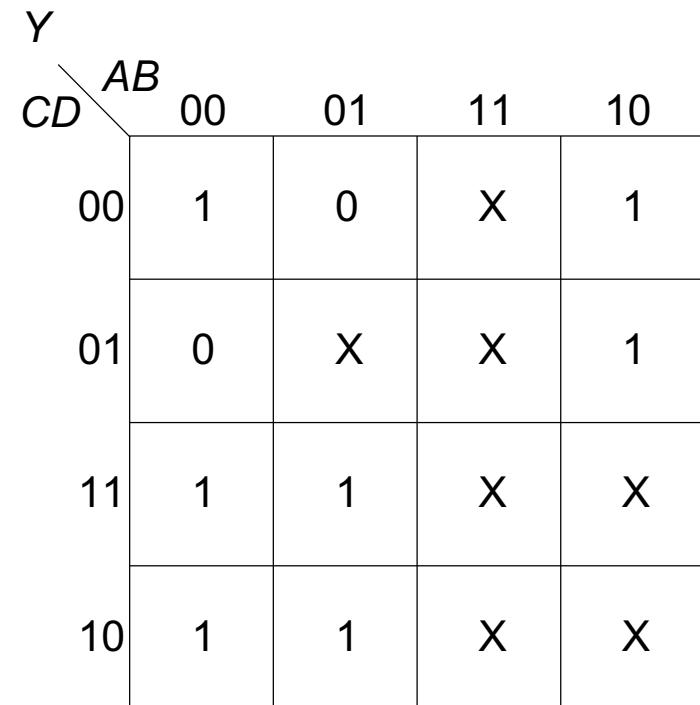

K-Maps with Don't Cares


A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	X
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

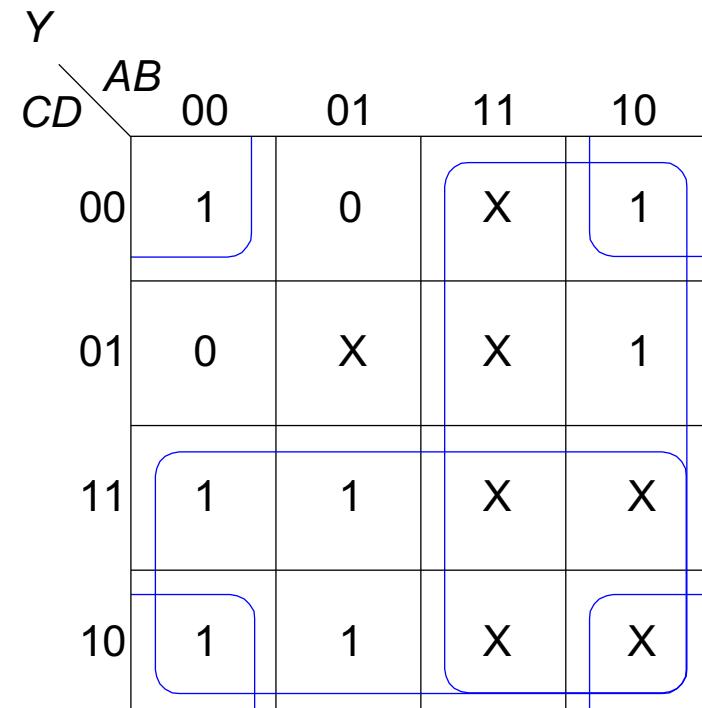


$$Y = A + \bar{B}\bar{D} + C$$



K-map con valori «don't care»

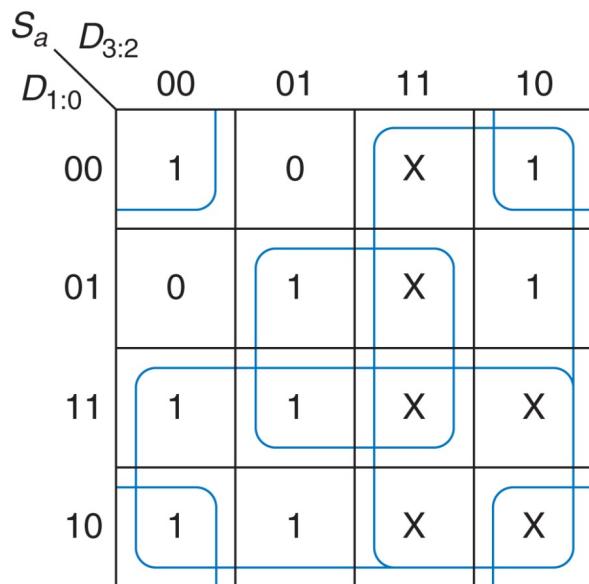
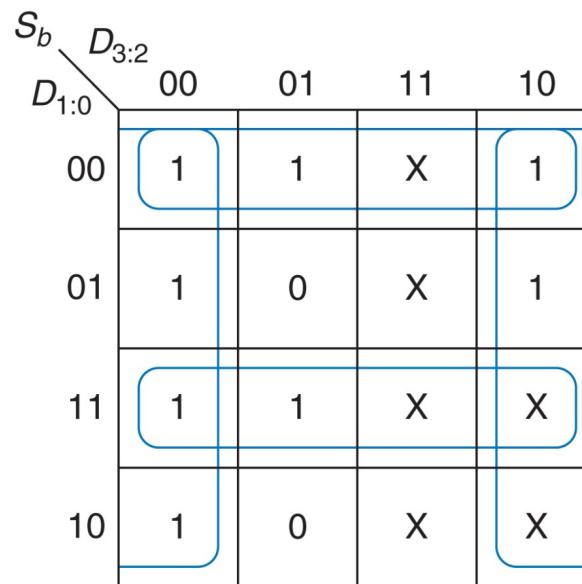
$$S_a = D_3 + D_2 D_0 + \bar{D}_2 \bar{D}_0 + D_1$$



$$S_b = \bar{D}_2 + D_1 D_0 + \bar{D}_1 \bar{D}_0$$

Esercizi su K-maps

AB	00	01	11	10
CD				
00	1	0	0	1
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	1	0	0	1

AB	00	01	11	10
CD				
00	1	0	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	1	1
10	1	0	0	1

AB	00	01	11	10
CD				
00	1	0	0	0
01	0	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	0	0	0

AB	00	01	11	10
CD				
00	0	1	1	0
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	0	1	1	0


$$1 = A\bar{B} + \beta D + \bar{\beta}\bar{D}$$

$$2 = CD + \bar{A}D + \bar{B}$$

.

Multiplexer

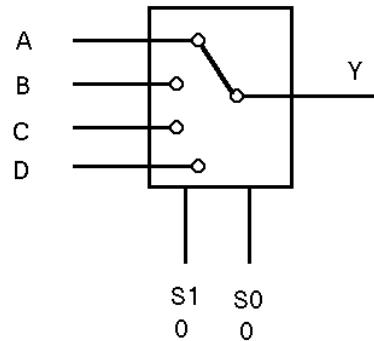
- Un multiplexer è sostanzialmente un selettore di linea



- In generale è costituito da N ingressi (dove N è una potenza di 2), 1 uscita, e $\log_2 N$ linee di selezione che indicano a quale ingresso deve corrispondere l'output

Combinational Building Blocks


- Multiplexers
- Decoders

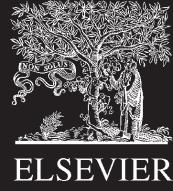

Multiplexer (Mux)

- Selects between one of N inputs to connect to output
- $\log_2 N$ -bit select input – control input
- Example:

2:1 Mux

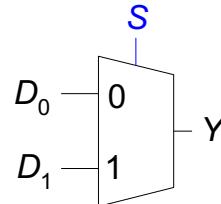

S	D_1	D_0	Y	S	Y
0	0	0	0	0	D_0
0	0	1	1	1	D_1
0	1	0	0		
0	1	1	1		
1	0	0	0		
1	0	1	0		
1	1	0	1		
1	1	1	1		




Multiplexer Implementations

- **Logic gates**

- Sum-of-products form


$D_0 D_1$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	0

$$Y = D_0 \bar{S} + D_1 S$$


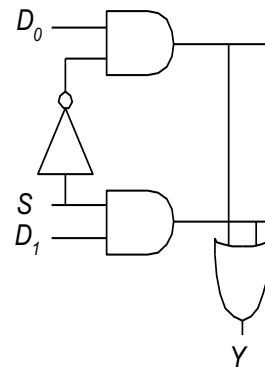


- **Tristates**


- For an N-input mux, use N tristates
- Turn on exactly one to select the appropriate input

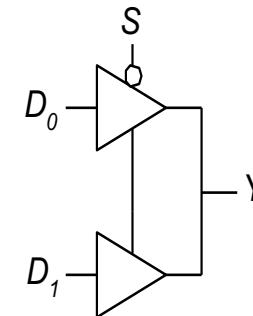


Multiplexer 4:1

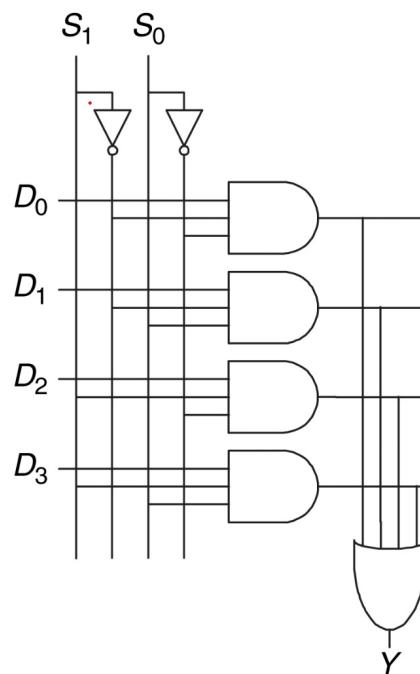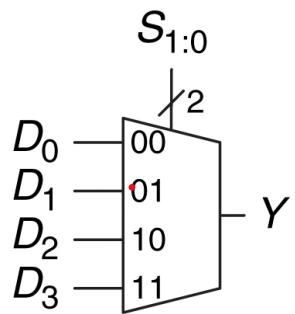

(a)

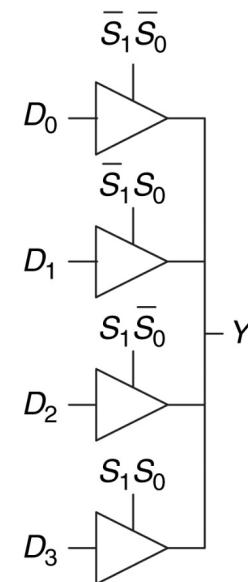

(b)

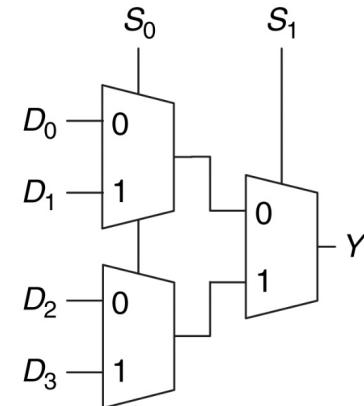


(c)

Logic using Multiplexers

Using mux as a lookup table

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = AB$$

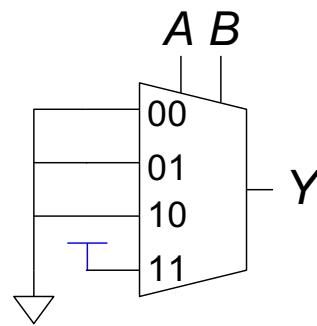


Sintetizzare funzioni booleane con mux

- I multiplexer possono essere usati anche per sintetizzare delle funzioni booleane
- Sintetizzare una funzione di m variabili con un mux a 2^m linee è molto semplice: le variabili saranno linee di selezione. Data una certa configurazione delle variabili, la linea di ingresso corrispondente sarà posta al valore della funzione in quella configurazione
- Di fatto le linee di ingresso riproducono la tabella di verità della funzione

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$Y = AB$

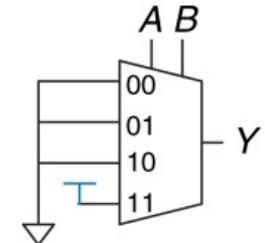


Sintetizzare funzioni booleane con mux

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$$Y = A\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

(a)

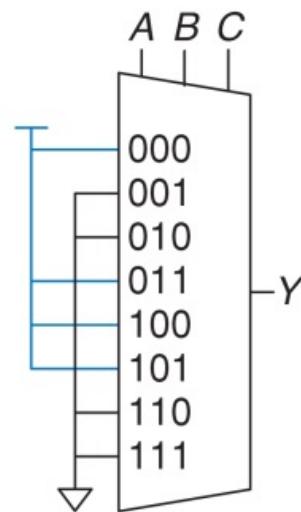

(b)


$$Y = \Sigma(0,3,4,5)$$

Sintetizzare funzioni booleane con mux


- E' possibile utilizzare un mux con 2^{m-1} ingressi per sintetizzare un funzione ad m variabili
- Le prime m-1 variabili saranno linee di selezione, mentre le linee di ingresso possono essere poste a 0,1, oppure all'ultima variabile (positiva o negata)

Logic using Multiplexers

Reducing the size of the mux

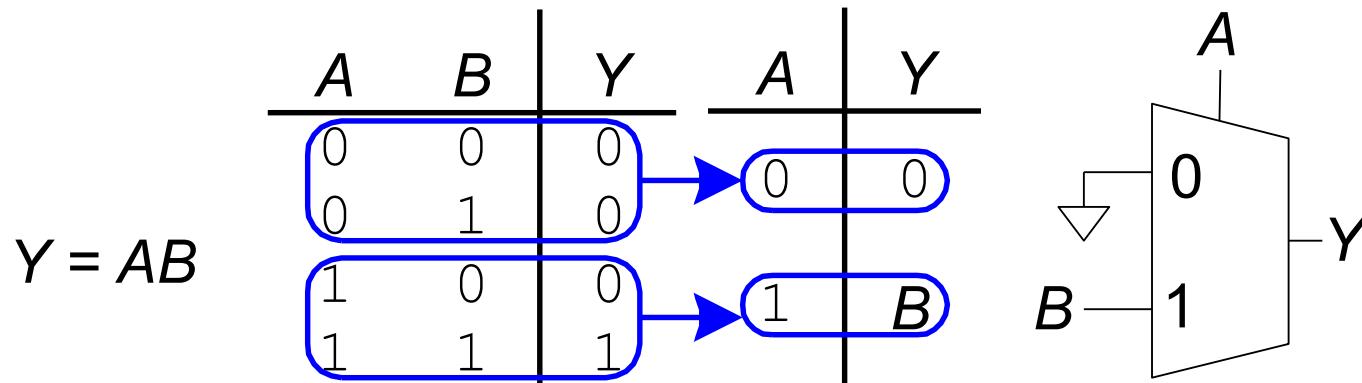

Sintetizzare funzioni booleane con mux

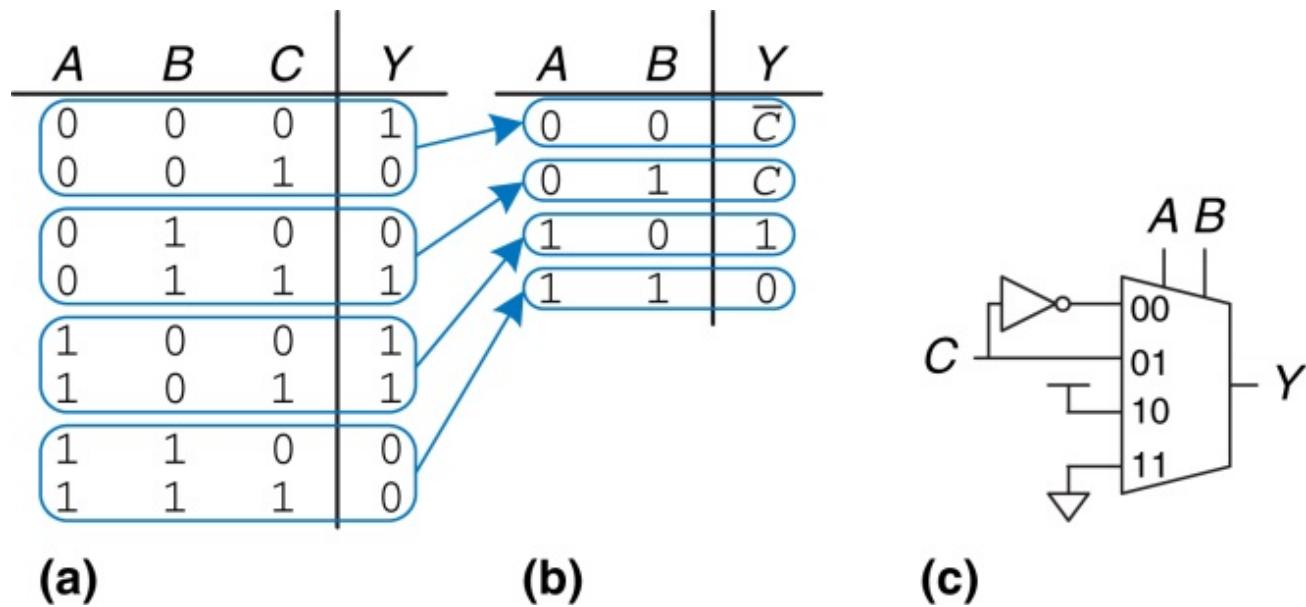

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)




ALGEBRA DI BOOLE E RETI COMBINATORIE

Combinational Building Blocks

- Multiplexers
- Decoders

Multiplexer

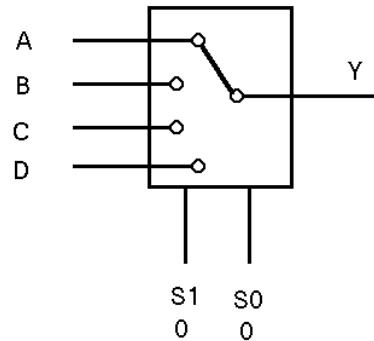
- Un multiplexer è sostanzialmente un selettore di linea



- In generale è costituito da N ingressi (dove N è una potenza di 2), 1 uscita, e $\log_2 N$ linee di selezione che indicano a quale ingresso deve corrispondere l'output

Multiplexer (Mux)

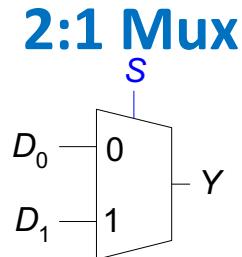- Selects between one of N inputs to connect to output
- $\log_2 N$ -bit select input – control input
- Example:



S	D_1	D_0	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



S	Y
0	D_0
1	D_1

Multiplexer Implementations



- Logic gates
 - Sum-of-products form
- Tristates
 - For an N-input mux, use N tristates
 - Turn on exactly one to select the appropriate input

		D_0	D_1	∞	01	11	10
		0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	0	


$$Y = D_0 \bar{S} + D_1 S$$

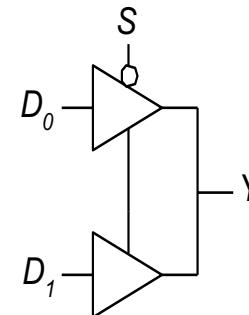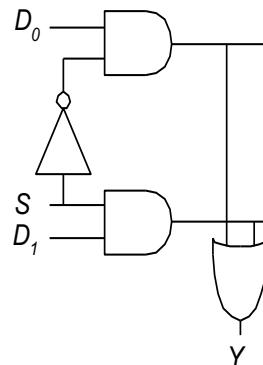


Multiplexer 4:1

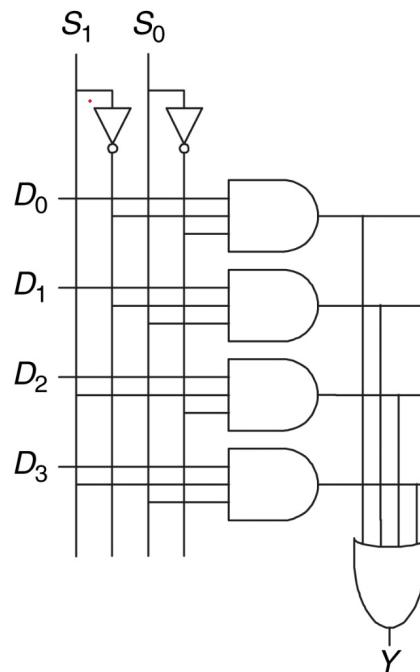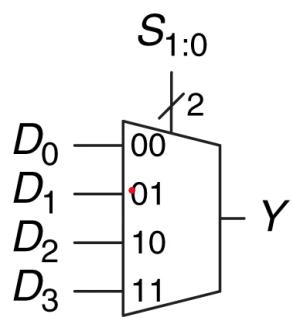

(a)

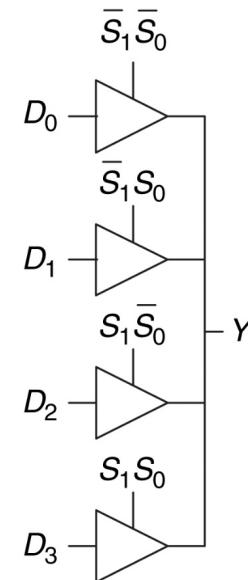

(b)

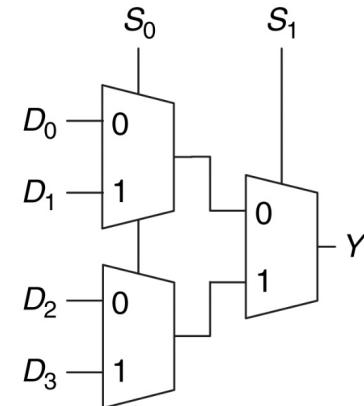


(c)

Logic using Multiplexers

Using mux as a lookup table

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = AB$$

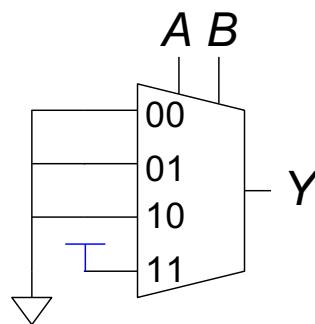


Sintetizzare funzioni booleane con mux

- I multiplexer possono essere usati anche per sintetizzare delle funzioni booleane
- Sintetizzare una funzione di m variabili con un mux a 2^m linee è molto semplice: le variabili saranno linee di selezione. Data una certa configurazione delle variabili, la linea di ingresso corrispondente sarà posta al valore della funzione in quella configurazione
- Di fatto le linee di ingresso riproducono la tabella di verità della funzione

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$Y = AB$

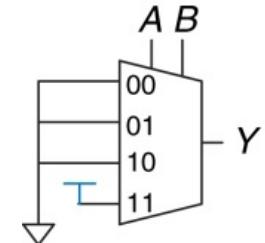


Sintetizzare funzioni booleane con mux

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$$Y = A\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

(a)

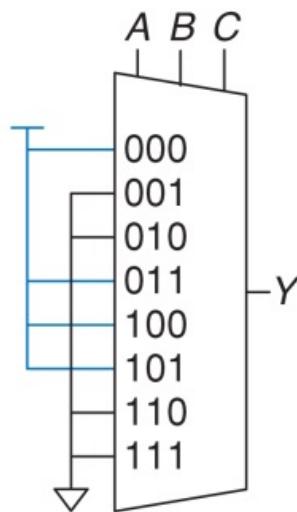

(b)


$$Y = \Sigma(0,3,4,5)$$

Sintetizzare funzioni booleane con mux


- E' possibile utilizzare un mux con 2^{m-1} ingressi per sintetizzare un funzione ad m variabili
- Le prime m-1 variabili saranno linee di selezione, mentre le linee di ingresso possono essere poste a 0,1, oppure all'ultima variabile (positiva o negata)

Logic using Multiplexers

Reducing the size of the mux

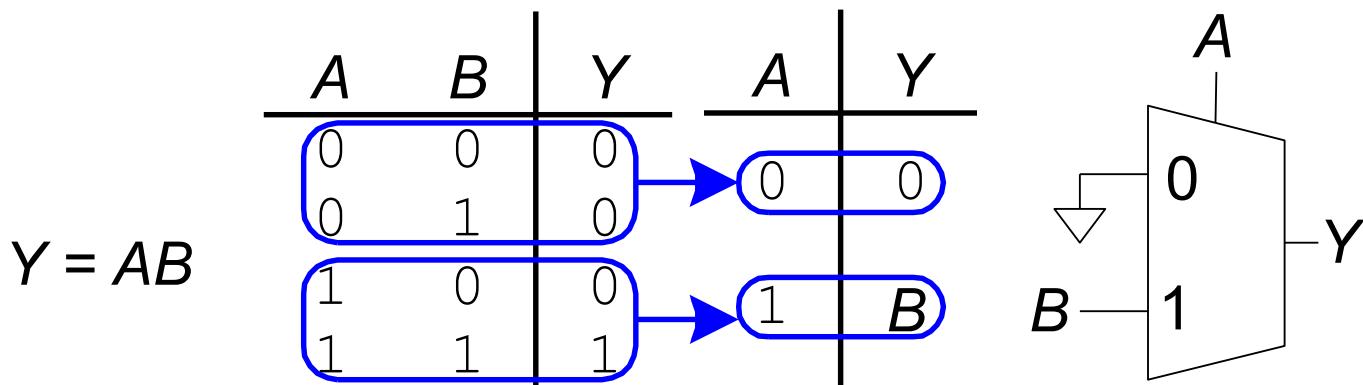


Sintetizzare funzioni booleane con mux

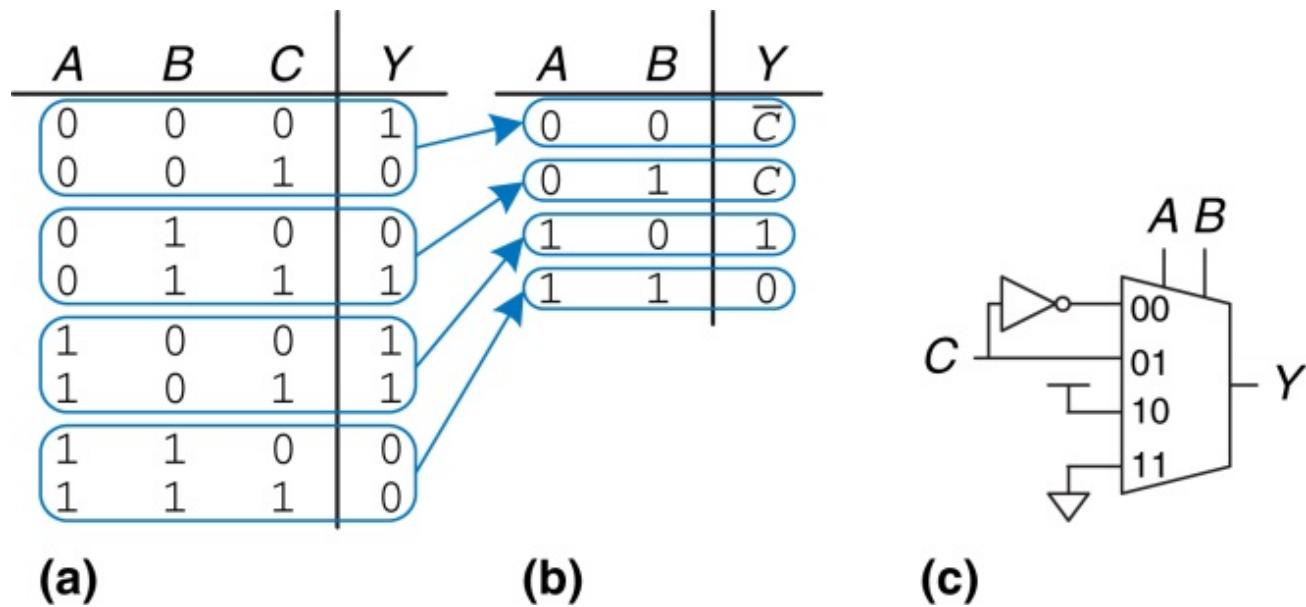


Sintetizzare funzioni booleane con mux

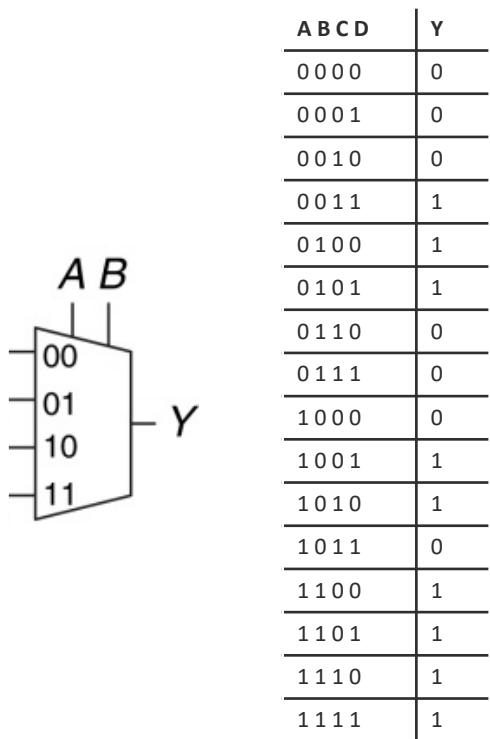Supponiamo di avere mux 4:1 e di voler sintetizzare una funzione di 4 variabili



Sintetizzare funzioni booleane con mux

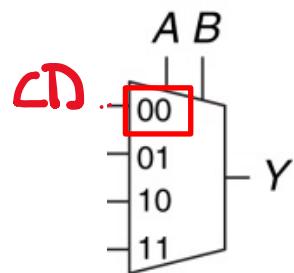
Supponiamo di avere mux 4:1 e di voler sintetizzare una funzione di 4 variabili



A B C D	Y
0000	0
0001	0
0010	0
0011	1
0100	1
0101	1
0110	0
0111	0
1000	1
1001	1
1010	0
1011	0
1100	1
1101	1
1110	1
1111	1

Sintetizzare funzioni booleane con mux

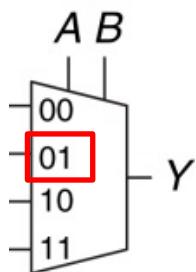Supponiamo di avere mux 4:1 e di voler sintetizzare una funzione di 4 variabili




A B C D	Y
0000	0
0001	0
0010	0
0011	1
0100	1
0101	1
0110	0
0111	0
1000	1
1001	1
1010	0
1011	0
1100	1
1101	1
1110	1
1111	1

\bar{C}

Sintetizzare funzioni booleane con mux

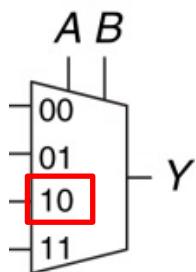Supponiamo di avere mux 4:1 e di voler sintetizzare una funzione di 4 variabili




A B C D	Y
0000	0
0001	0
0010	0
0011	1
0100	1
0101	1
0110	0
0111	0
1000	0
1001	1
1010	1
1011	0
1100	1
1101	1
1110	1
1111	1

$$C \oplus D$$

Sintetizzare funzioni booleane con mux

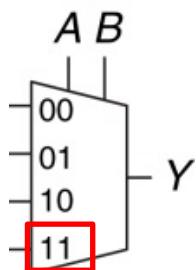Supponiamo di avere mux 4:1 e di voler sintetizzare una funzione di 4 variabili




A B C D	Y
0000	0
0001	0
0010	0
0011	1
0100	1
0101	1
0110	0
0111	0
1000	0
1001	1
1010	1
1011	0
1100	1
1101	1
1110	1
1111	1


1

Decoder

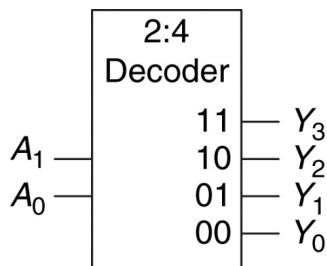- Un decoder ha N linee di ingresso e 2^N linee di uscita
- se m è numero rappresentato dagli input allora solo l' m -esima linea di uscita è pari a 1 mentre tutte le altre sono a 0




A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

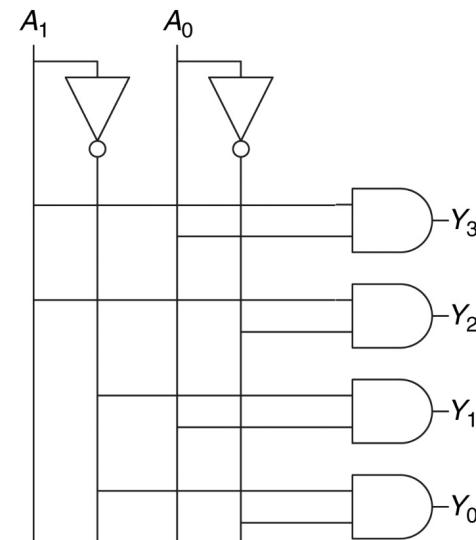

Sintetizzare funzioni booleane con decoder

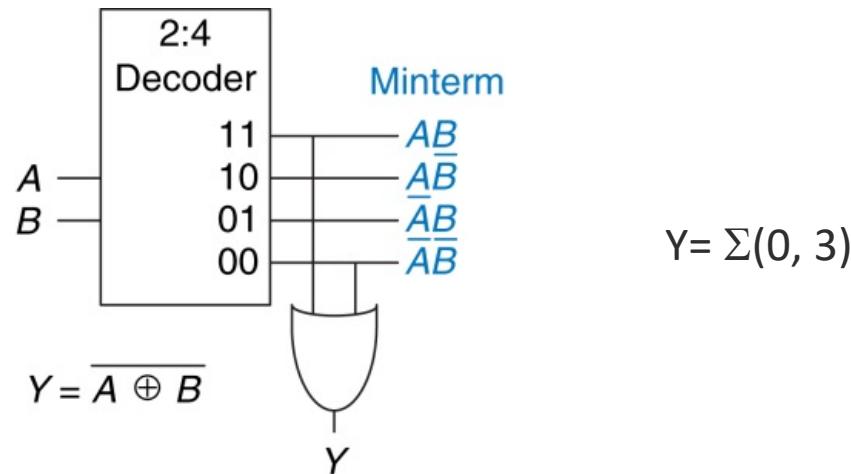- Anche i decoder possono essere usati per sintetizzare funzioni booleane
- Basta mettere in OR tutte e solo le linee di uscita che occorrono nella sigma-espressione della funzione da sintetizzare



CIRCUITI SEQUENZIALI

Logica sequenziale



- Nei sistemi sequenziali l'output dipende sia dal valore corrente sia da valori precedenti dell'input. In tal senso si dice che il sistema ha *memoria*
- *Stato interno*: rappresenta l'informazione che mantiene la *storia* di un circuito sequenziale ed è necessaria per prevedere il suo comportamento futuro
 - Come vedremo lo stato di un sistema sarà memorizzato in componenti come i latches e flip-flop
- Un circuito sequenziale (*sincrono*) avrà una topologia ben precisa:
 - logica combinatoria: definisce l'evoluzione del sistema
 - Banchi di flip-flop: servono a memorizzare gli stati del sistema
- Un aspetto peculiare dei sistemi sequenziali è quello della retroazione (*feedback*), ovvero il segnali di output vengono riportati in input

State elements

- Lo stato di un circuito influenzerà l'evoluzione del sistema
- Gli *state elements* sono tutte quelle componenti circuitali che vengono adoperate per memorizzare lo stato di un circuito
 - Circuiti bistabili
 - SR Latch
 - D Latch
 - D Flip-flop

Circuito bistabile

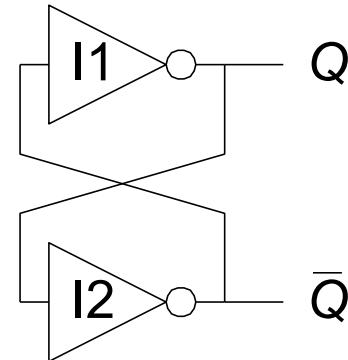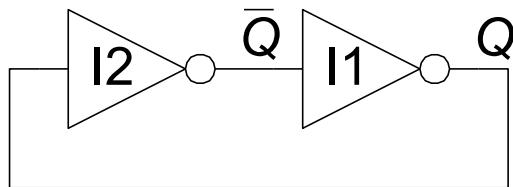- *building block* per altri state elements
- Two outputs: Q , \bar{Q}
- No inputs




Analisi del circuito bistabile

- Considera i due possibili casi:


$Q = 0$:

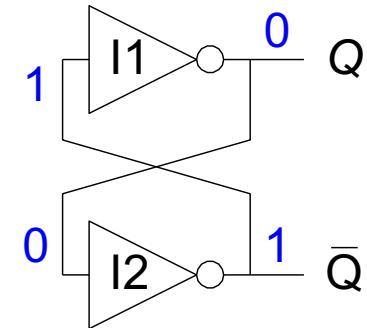allora $Q = 0, \bar{Q} = 1$ (consistente)



$Q = 1$:

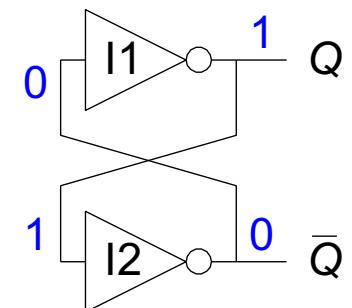
allora $Q = 1, \bar{Q} = 0$ (consistente)



- Memorizza 1 bit nella variabile di stato Q (or \bar{Q})
- Ma non ci sono input per controllare questo stato!

SR (Set/Reset) Latch

- SR Latch

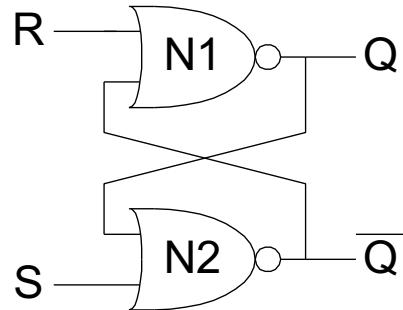

- Consideriamo i 4 possibili stati:

$S = 1, R = 0$

$S = 0, R = 1$


$S = 0, R = 0$

$S = 1, R = 1$

Analisi di un SR Latch


$S = 1, R = 0:$

allora $Q = 1$ e $\bar{Q} = 0$

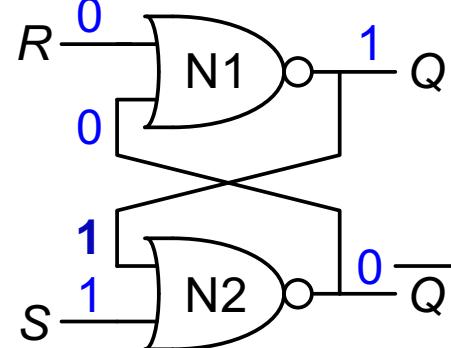

$S = 0, R = 1:$

allora $Q = 0$ e $\bar{Q} = 1$

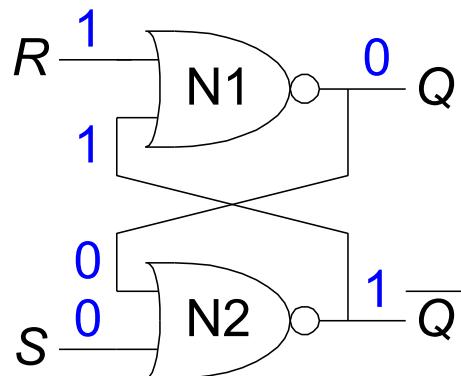

Analisi di un SR Latch

$S = 1, R = 0:$



allora $Q = 1$ e $\bar{Q} = 0$

operazione Set

$S = 0, R = 1:$

allora $Q = 0$ e $\bar{Q} = 1$

operazione Reset

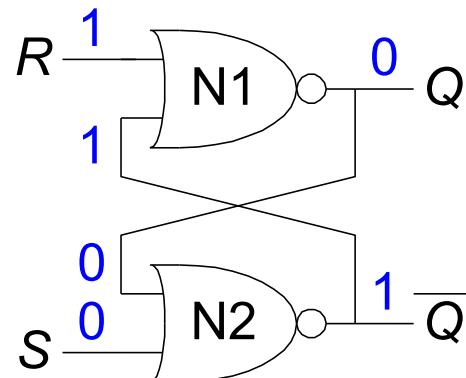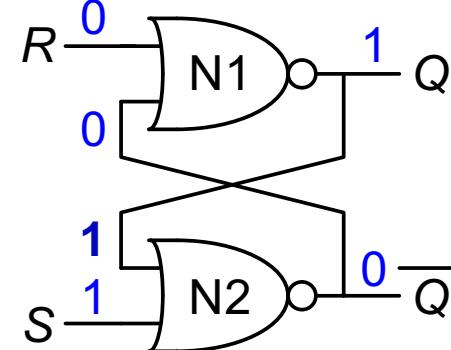


Analisi di un SR Latch


$S = 0, R = 0:$

allora $Q = Q_{prev}$

$Q_{prev} = 0$

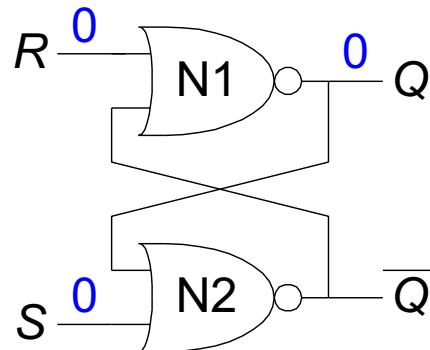


$Q_{prev} = 1$

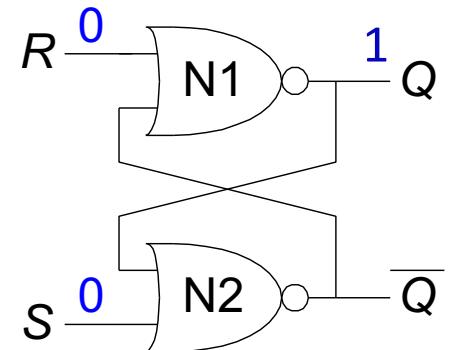

$S = 1, R = 1:$

allora $Q = 0, \bar{Q} = 0$

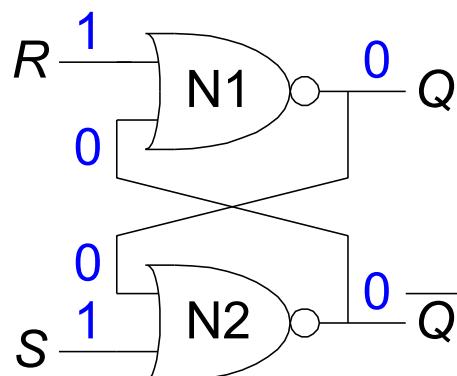

Analisi di un SR Latch

$S = 0, R = 0:$

allora $Q = Q_{prev}$

Memoria


$S = 1, R = 1:$

allora $Q = 0, \bar{Q} = 0$



Stato non valido

$Q \neq \text{NOT } \bar{Q}$

$Q_{prev} = 0$

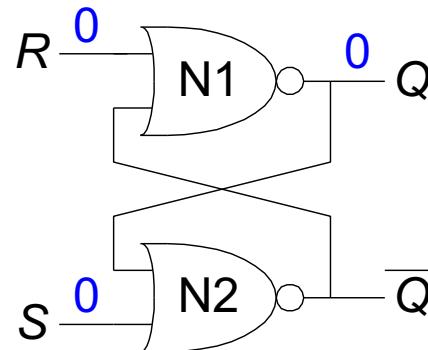


$Q_{prev} = 1$

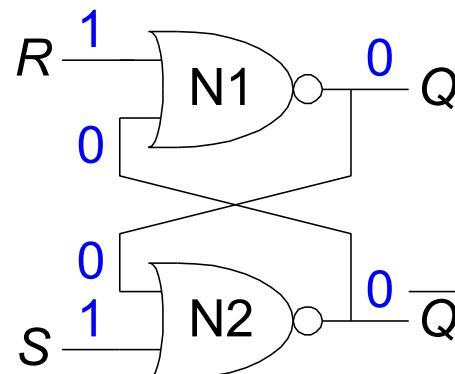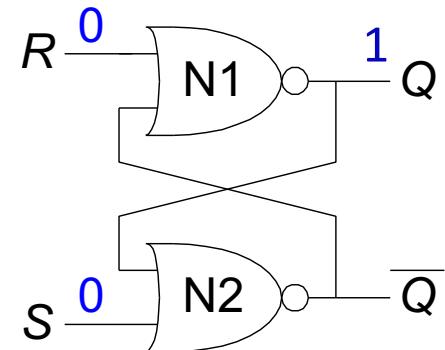

Analisi di un SR Latch

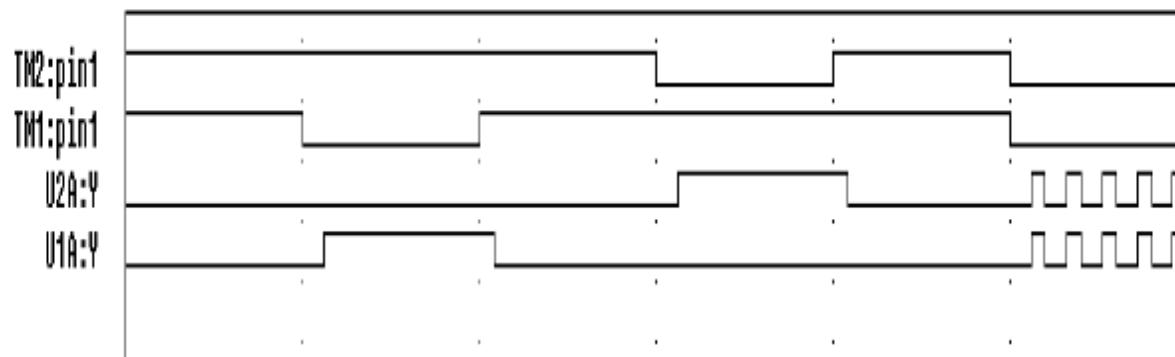
- Se dalla condizione $S=R=1$ si passa alla condizione $S=R=0$ allora
 - Se i tempi di propagazione sono uguali allora il circuito va in oscillazione
 - Nell'ipotesi, più realistica che le porte abbiano ritardi anche lievemente differenti, il circuito si mette in uno dei due stati possibili. Anche in questo caso, però, lo stato finale non è predicibile



Simbolo per un SR Latch

- SR sta per Set/Reset
 - Memorizza un bit (Q)
- **Set:** Pone l'output a 1
($S = 1, R = 0, Q = \textcolor{blue}{1}$)
- **Reset:** Pone l'output a 0
($S = 0, R = 1, Q = \textcolor{blue}{0}$)
- **Memoria:** mantiene memoria dell'output
($S = 0, R = 0, Q = Q_{\text{prev}}$)

SR Latch
Symbol

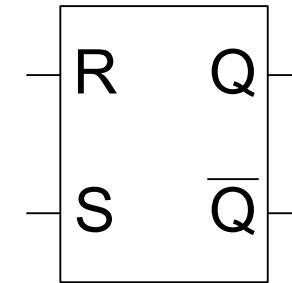


Occorre evitare lo stato non valido $S = R = 1$

D Latch


- 2 input: CLK , D
- CLK : controlla *quando* l'output cambia
- D (data input): controlla *in che cosa* l'output cambia
- Se $CLK = 1$,
 D passa fino a Q (*transparente*)
- Se $CLK = 0$,
 Q mantiene il suo valore precedente (*opaco*)

D Latch
Symbol

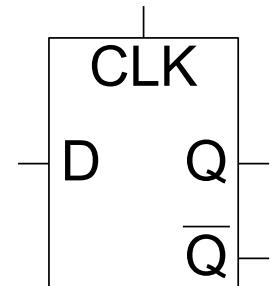


Evita lo stato non valido in cui $Q \neq \text{NOT } \bar{Q}$

D Latch Internal Circuit

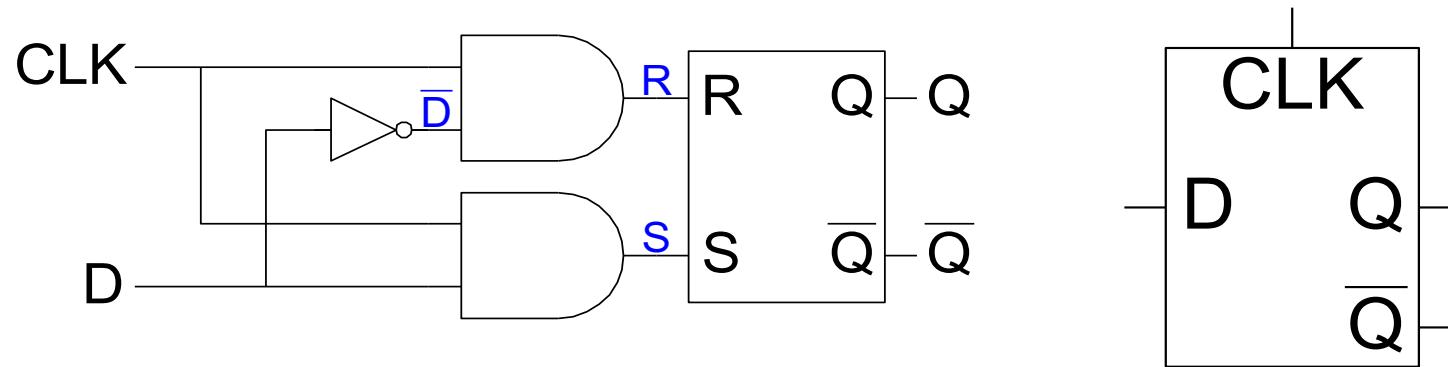


CLK	D	\bar{D}	S	R	Q	\bar{Q}
0	X					
1	0					
1	1					

D Latch Internal Circuit

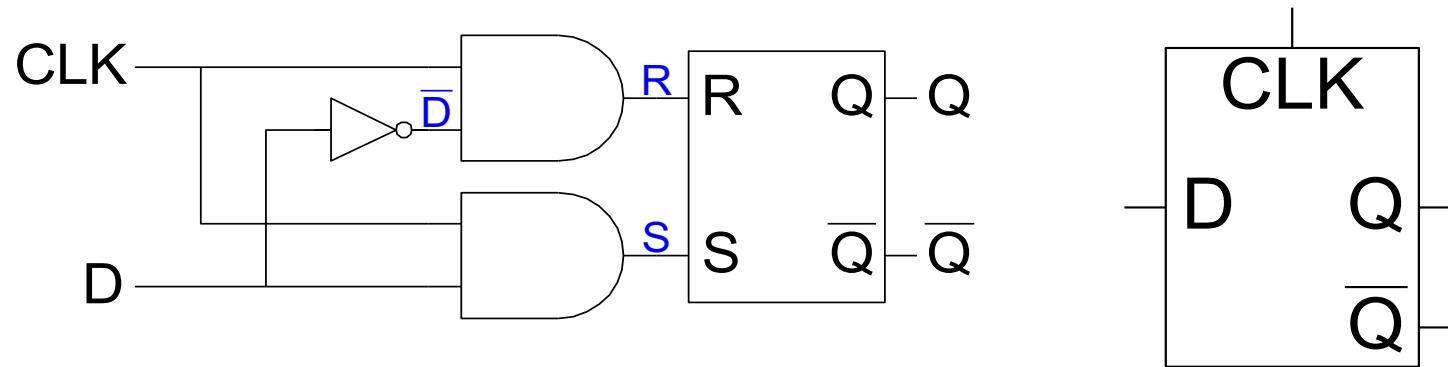

CLK	D	\bar{D}	S	R	Q	\bar{Q}
0	X	\bar{X}	0	0	Q_{prev}	\bar{Q}_{prev}
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0

D Latch

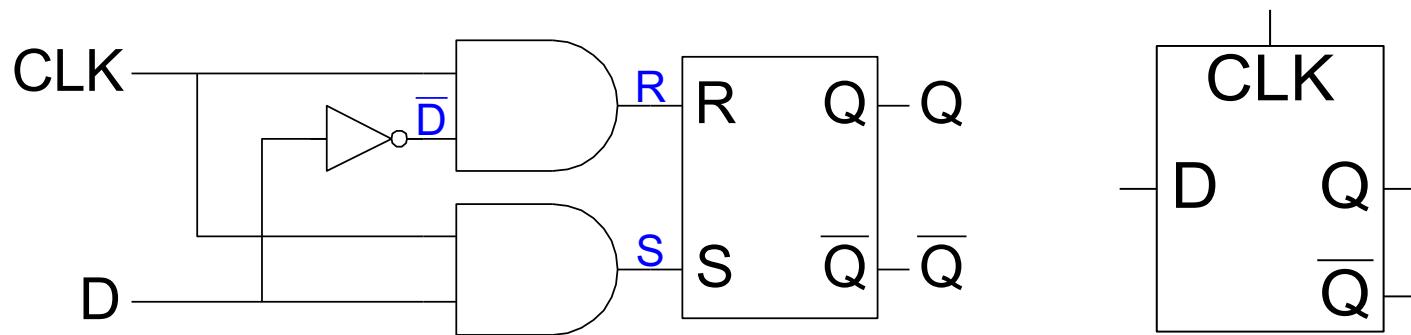

CLK	D	\bar{D}	S	R	Q	\bar{Q}
0	X	X	0	0	Q_{prev}	\bar{Q}_{prev}
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0
.						

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica


Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)




Timing

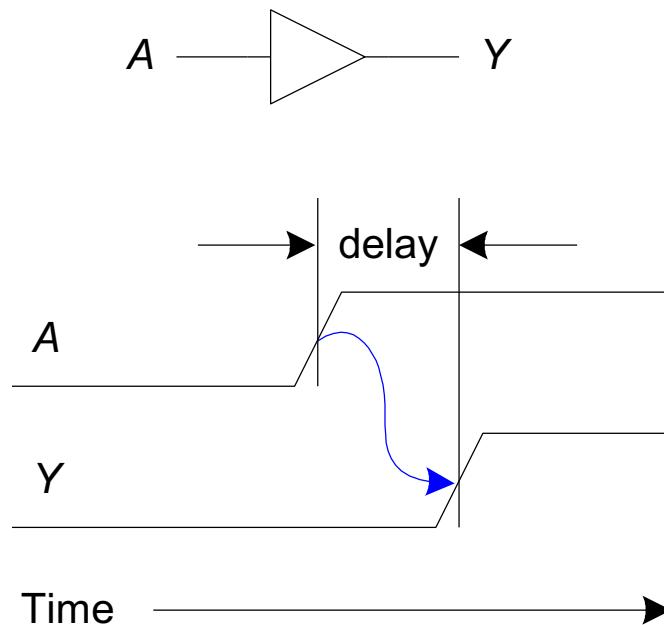- **Delay:** time between input change and output changing
- How to build fast circuits?



Propagation & Contamination Delay

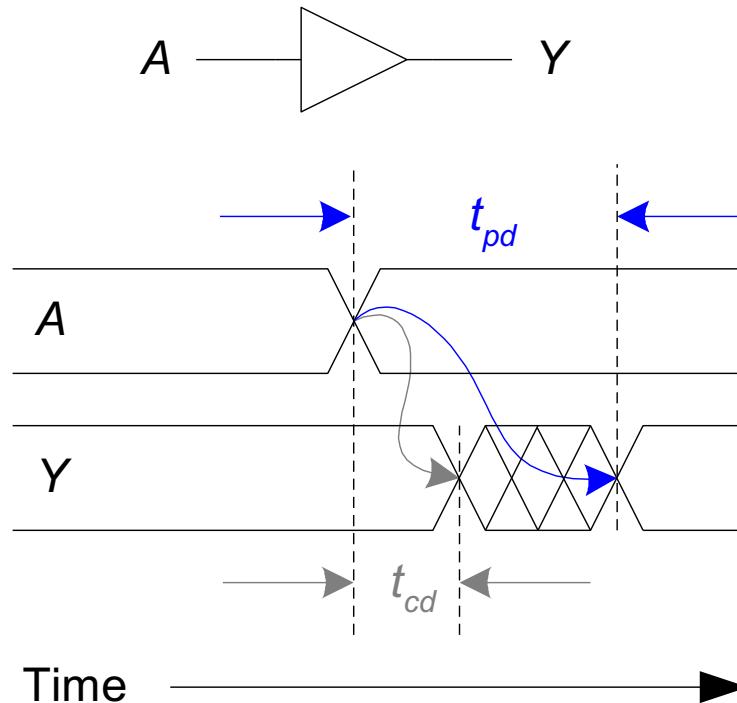
- **Propagation delay:** t_{pd} = max delay from input to output
- **Contamination delay:** t_{cd} = min delay from input to output



Propagation & Contamination Delay

- Delay is caused by
 - Capacitance and resistance in a circuit
 - Speed of light limitation
- Reasons why t_{pd} and t_{cd} may be different:
 - Different rising and falling delays
 - Multiple inputs and outputs, some of which are faster than others
 - Circuits slow down when hot and speed up when cold

Critical (Long) & Short Paths

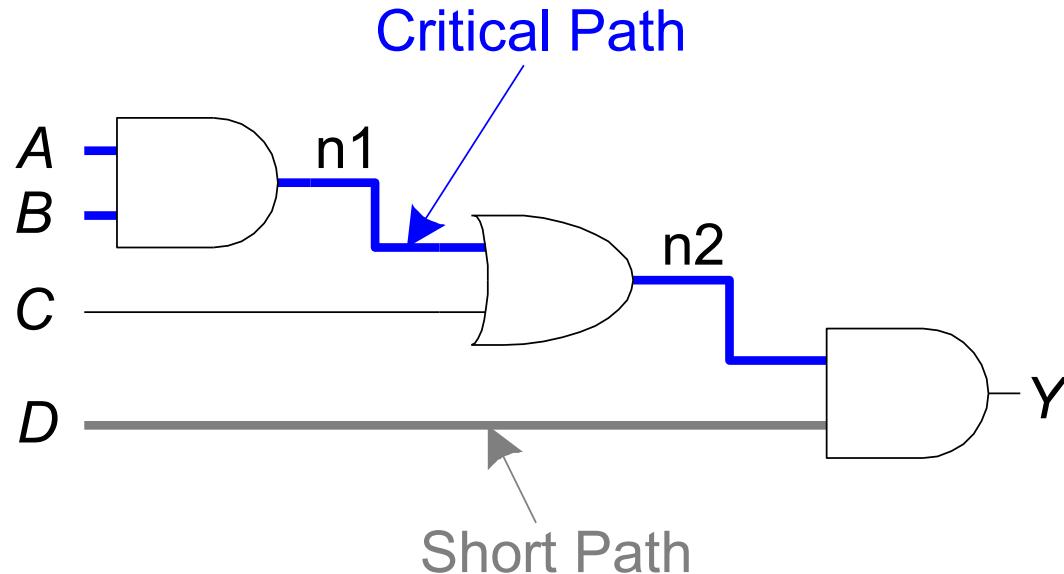

Critical (Long) Path: $t_{pd} = 2t_{pd_AND} + t_{pd_OR}$


Short Path: $t_{cd} = t_{cd_AND}$

Glitches

- When a single input change causes an output to change multiple times

Glitch Example


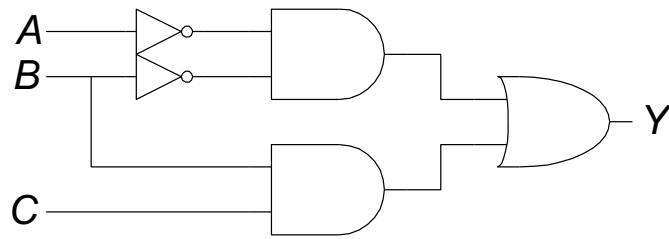
- What happens when $A = 0$, $C = 1$, B falls?





		AB	00	01	11	10	
		C	0	1	0	0	0
Y	AB	1	1	1	1	0	

$$Y = \bar{A}\bar{B} + BC$$

Glitch Example (cont.)

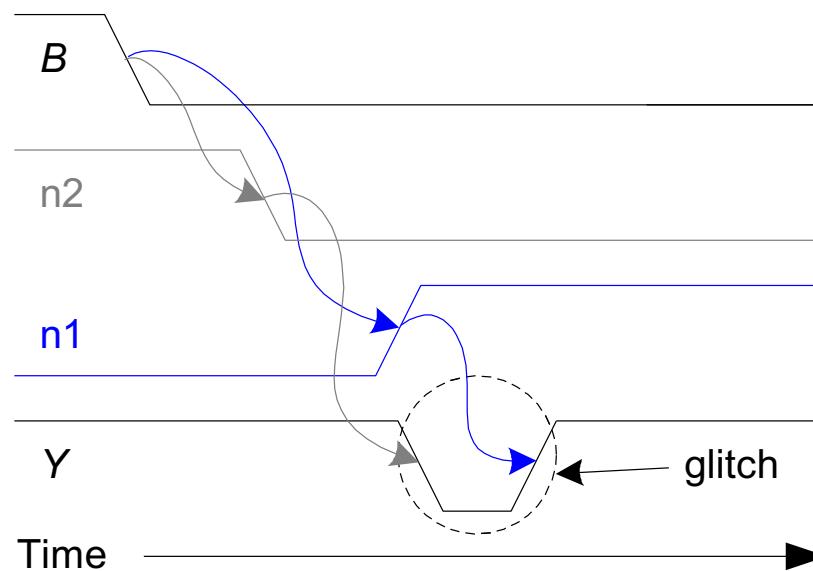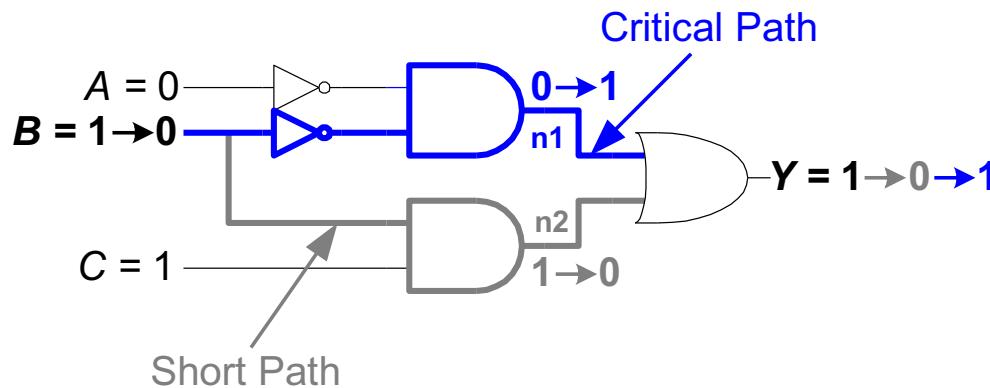

Fixing the Glitch

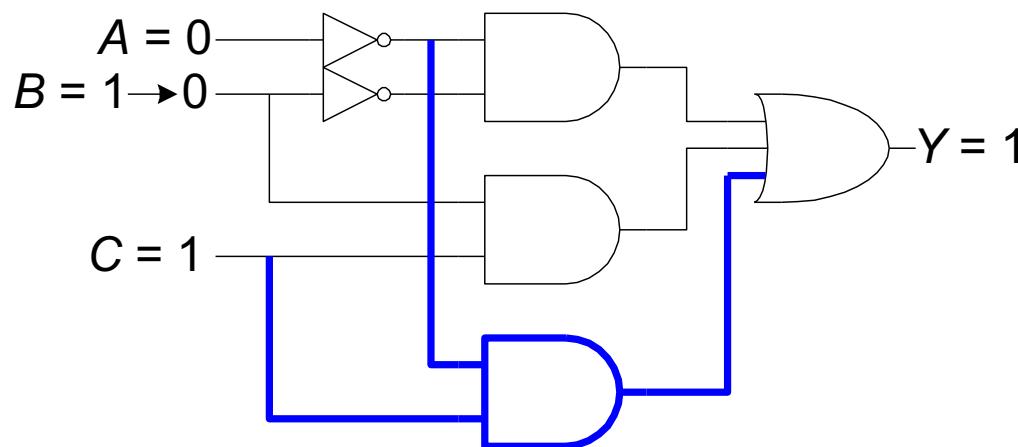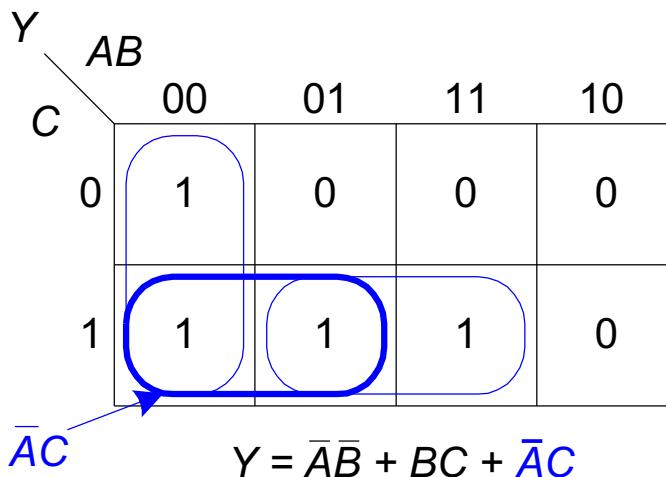


Why Understand Glitches?

- Glitches don't cause problems because of **synchronous design** conventions (see Chapter 3)
- It's important to **recognize** a glitch: in simulations or on oscilloscope
- Can't get rid of all glitches – simultaneous transitions on multiple inputs can also cause glitches

CIRCUITI SEQUENZIALI

D Latch Internal Circuit

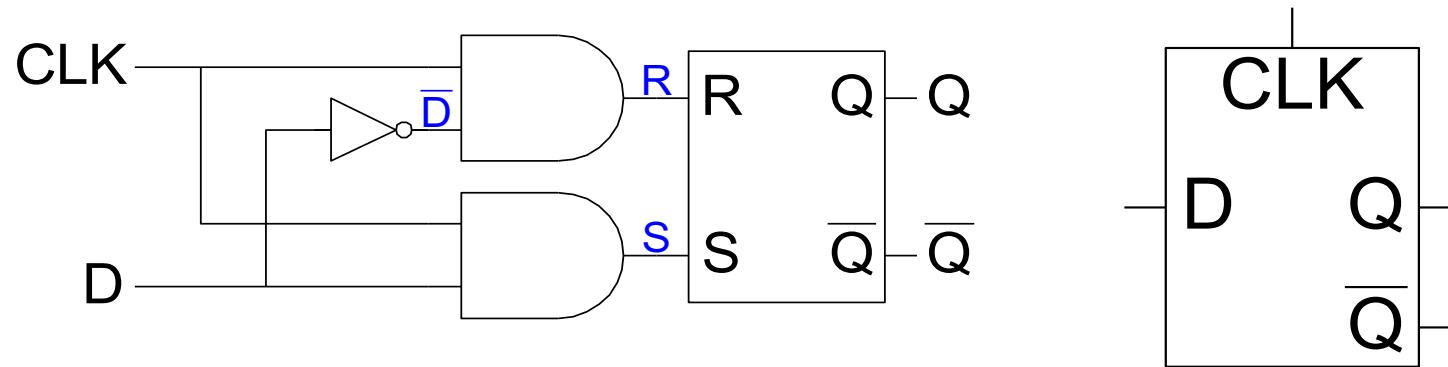


CLK	D	\bar{D}	S	R	Q	\bar{Q}
0	X	\bar{X}	0	0	Q_{prev}	\bar{Q}_{prev}
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0

D Flip-Flop


- Inputs: CLK , D
- Funzione:
 - Quando CLK passa da 0 a 1, D passa fino a Q
 - Altrimenti, Q mantiene il suo valore precedente
- Q cambia solo durante la transizione di CLK da 0 a 1

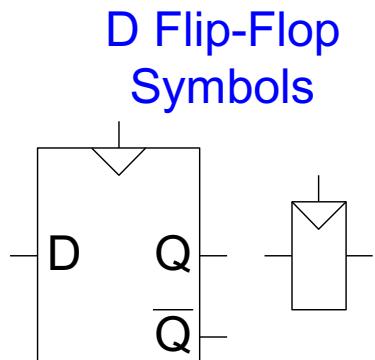Queste tipologie di componenti sono dette edge-triggered perché sono pilotate non da un valore ma da una transizione (di CLK)





D Flip-Flop



- 2 D latch (L1 e L2) controllati da clock complementari
- Quando $\text{CLK} = 0$
 - L1 è trasparente
 - L2 è opaco
 - D passa fino a $N1$
- Quando $\text{CLK} = 1$
 - L2 è trasparente
 - L1 è opaco
 - $N1$ passa fino a Q
- Quindi, D passa fino a Q *sulla transizione di CLK da 0 a 1*
- Ulteriori variazioni di D quando $\text{CLK}=1$ (risp. $\text{CLK}=0$) non passano a Q perché L1 (risp. L2) è opaco

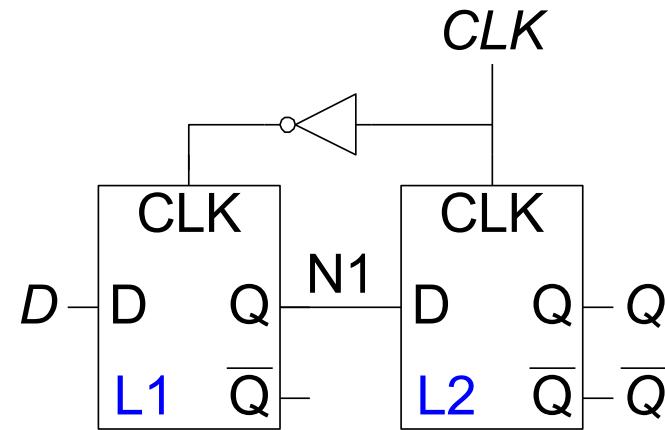


D Latch vs. D Flip-Flop

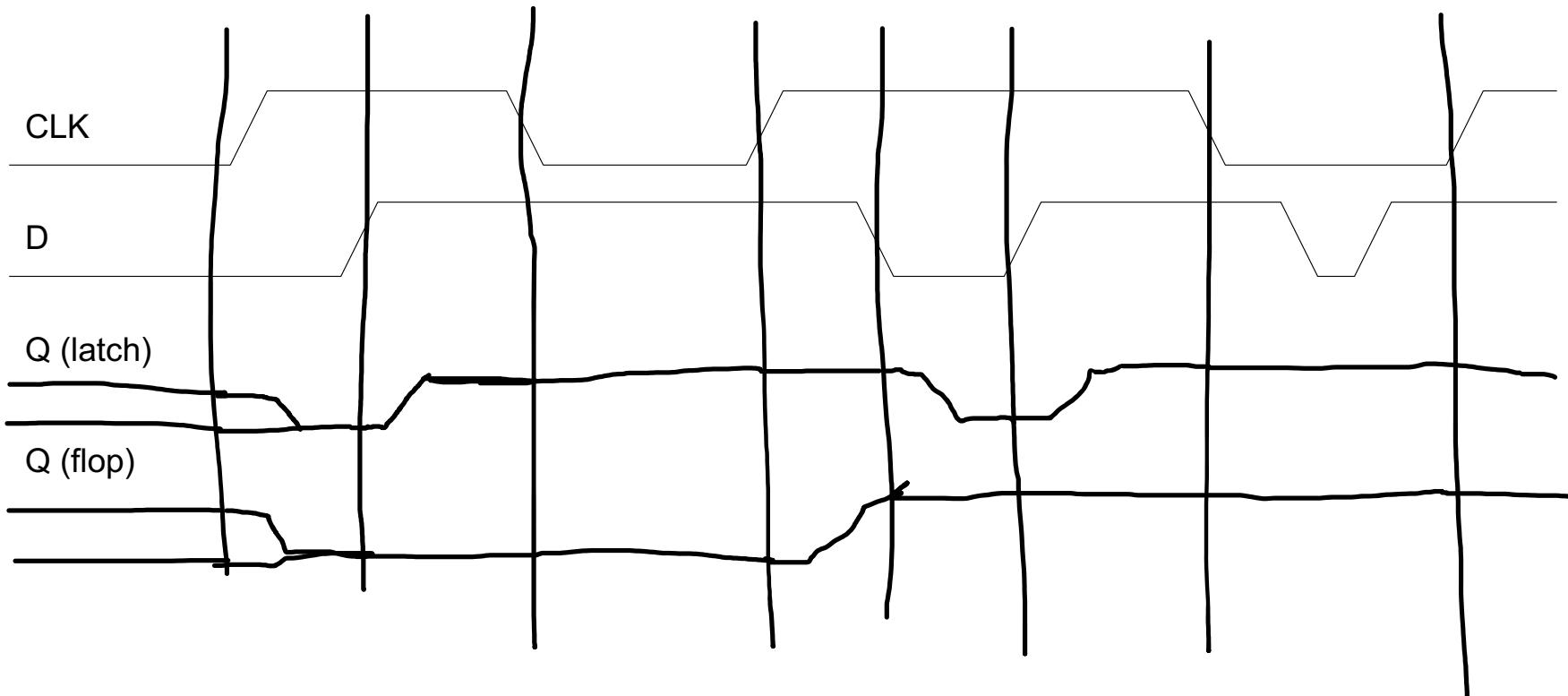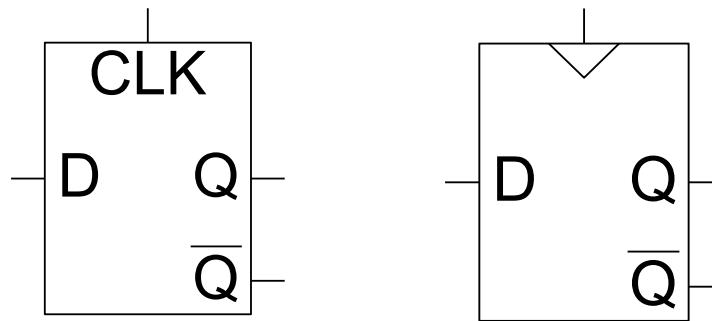

D Latch vs. D Flip-Flop

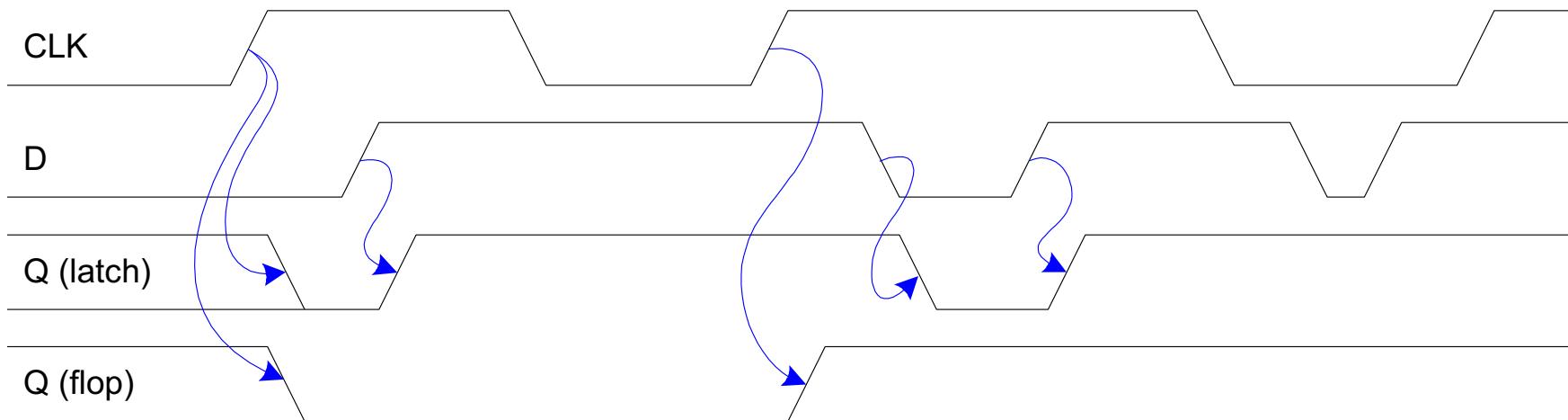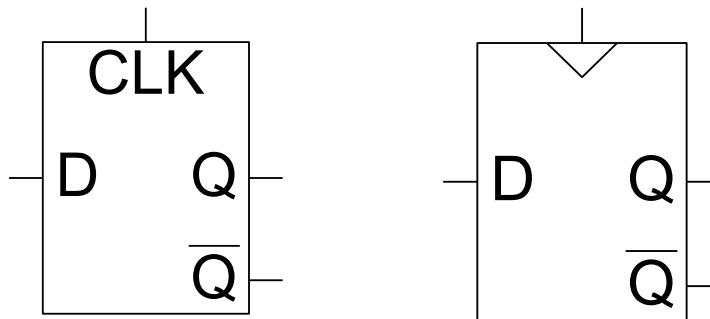


Registri: Multi-bit Flip-Flop

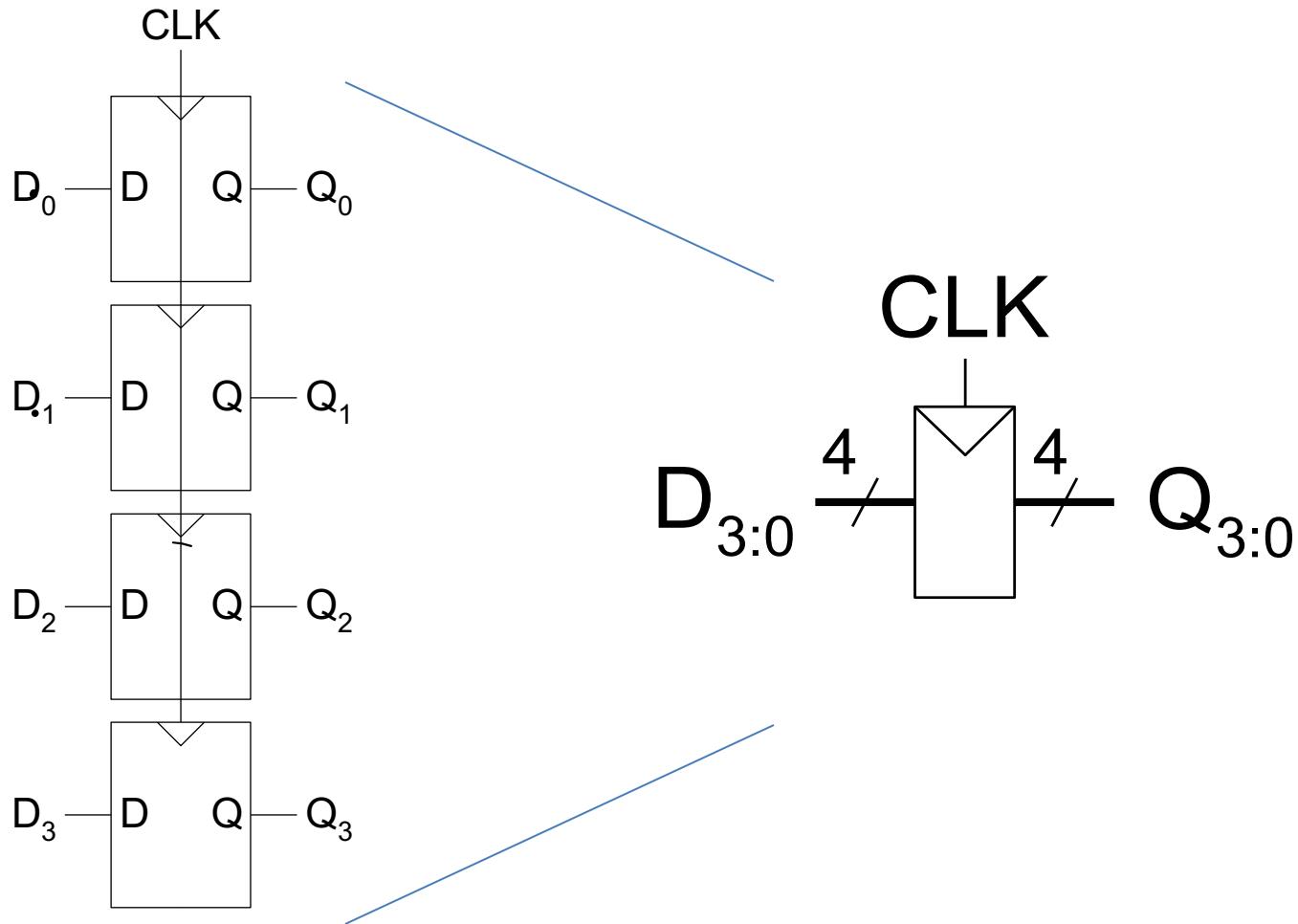

Flip-Flops “enabled”

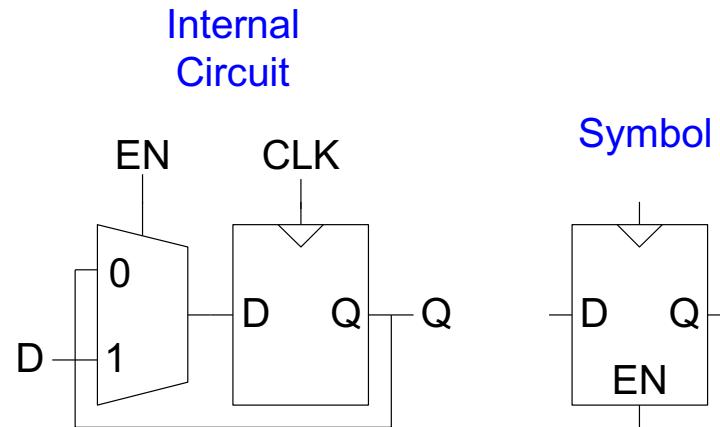
- *Inputs: CLK, D, EN*
- L'input enable (*EN*) stabilisce quando un nuovo valore di *D* è memorizzato
- ***EN = 1***: *D* passa fino a *Q* (clock: $0 \rightarrow 1$)
- ***EN = 0***: il flip-flop mantiene il suo stato precedente



Flip-Flops “resettabili”


- *Inputs: CLK, D, Reset*
- **Reset = 1:** $Q = 0$
- **Reset = 0:** il flip-flop si comporta “normalmente” come un D flip-flop

Symbols

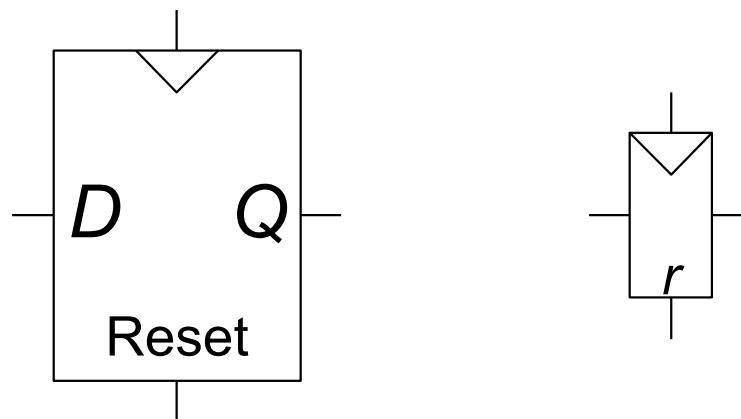

Flip-Flops “resettabili”

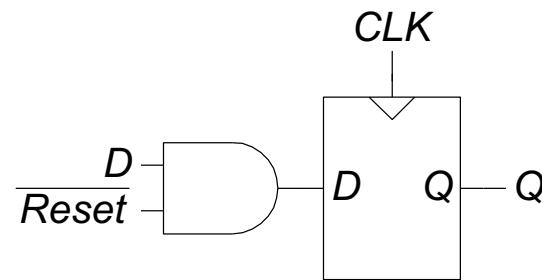- Vi sono due tipi di flip-flop resettabili:
 - **Sincroni:** il reset è pilotato dal clock
 - **Asincroni:** il reset avviene non appena $Reset = 1$
- Flip-flop sincroni:




- Per i flip-flop asincroni occorre modificare il circuito interno del flip-flop

Flip-Flops “settabili”

- *Inputs: CLK, D, Set*
- **Set = 1:** $Q=1$
- **Set = 0:** il flip-flop si comporta “normalmente” come un D flip-flop



Symbols

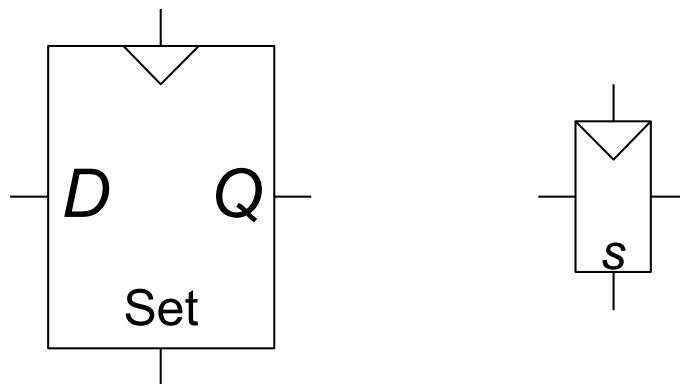

Esercizi

- Esercizi 3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.13, 3.15


Criticità nella logica sequenziale

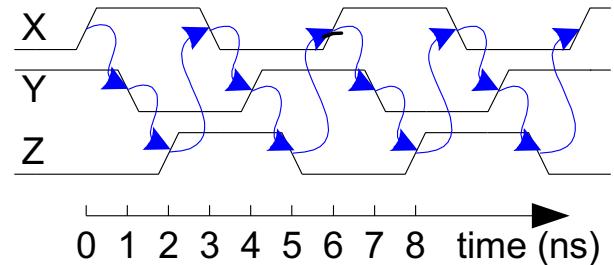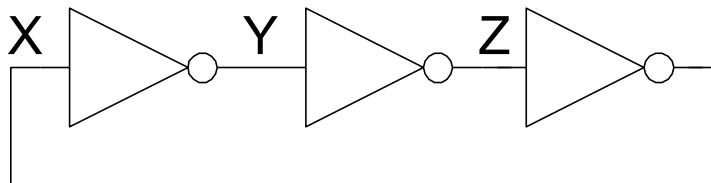

- Questi circuiti vengono detti “astabili” poiché hanno un comportamento oscillante
- Il periodo di oscillazione dipende dai ritardi degli inverter
- Idealmente è di 6 ns tuttavia può variare a causa di diversi fattori
 - differenze nella manifattura
 - temperatura
- Circuito *asincrono*: l'output è retroazionato in maniera diretta

Criticità nella logica sequenziale

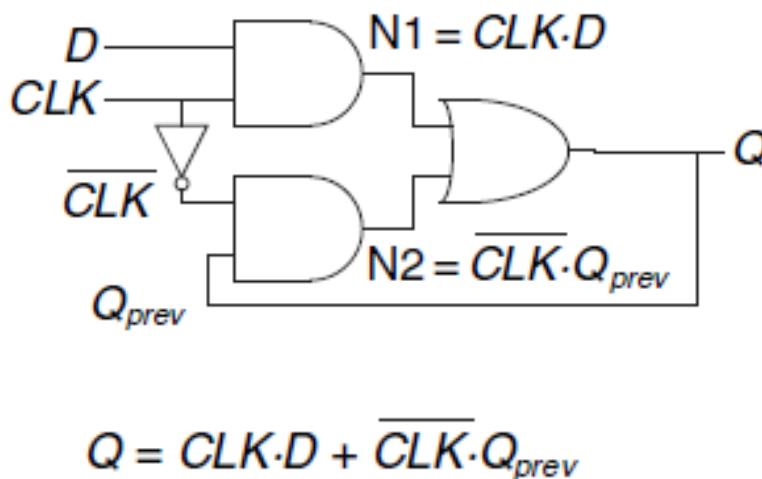
- In casi più complessi che comprendono l'uso di più porte AND, NOT, OR il comportamento di una rete asincrona può dipendere fortemente dai ritardi accumulati sui singoli cammini



CLK	D	Q_{prev}	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


Criticità nella logica sequenziale

- D=1, CLK=1 \rightarrow Q=1

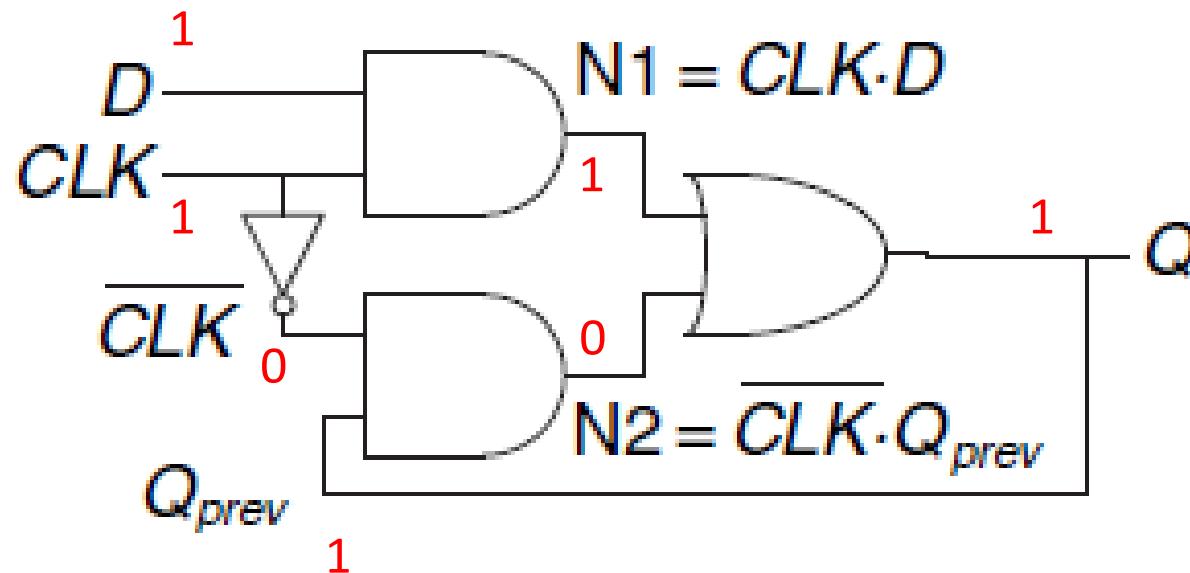


Criticità nella logica sequenziale

t_0 CLK $1 \rightarrow 0$

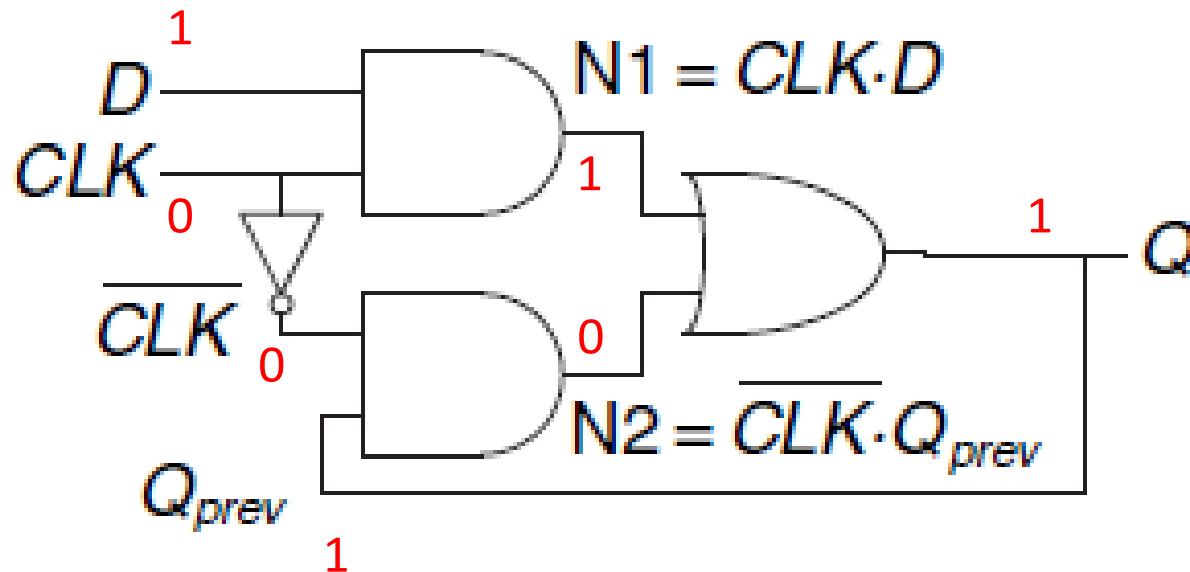


Criticità nella logica sequenziale

t_1

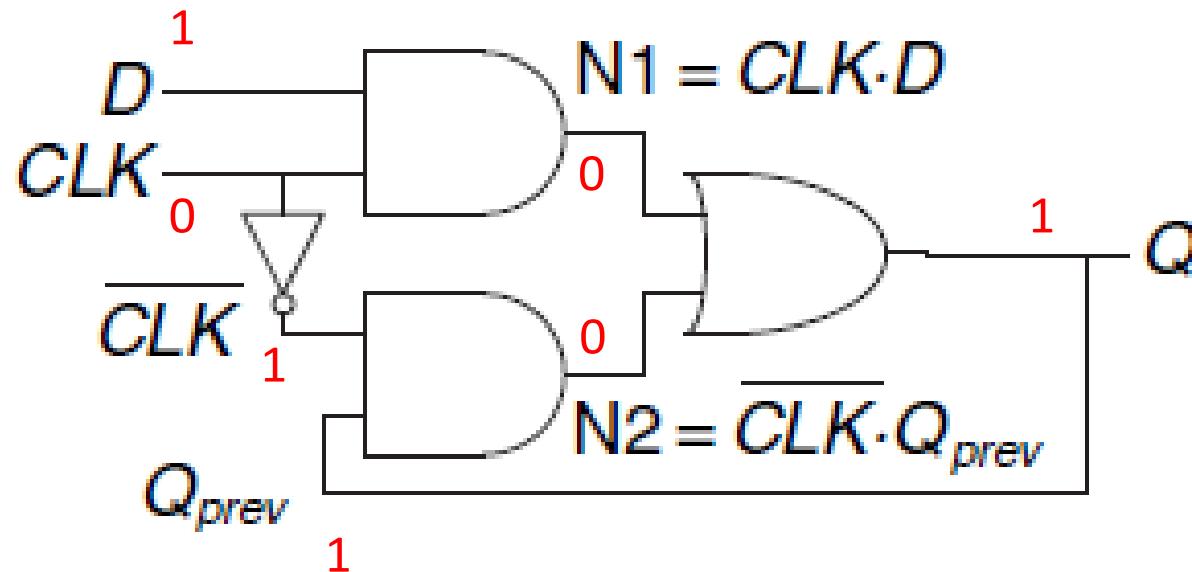


Criticità nella logica sequenziale

t_2

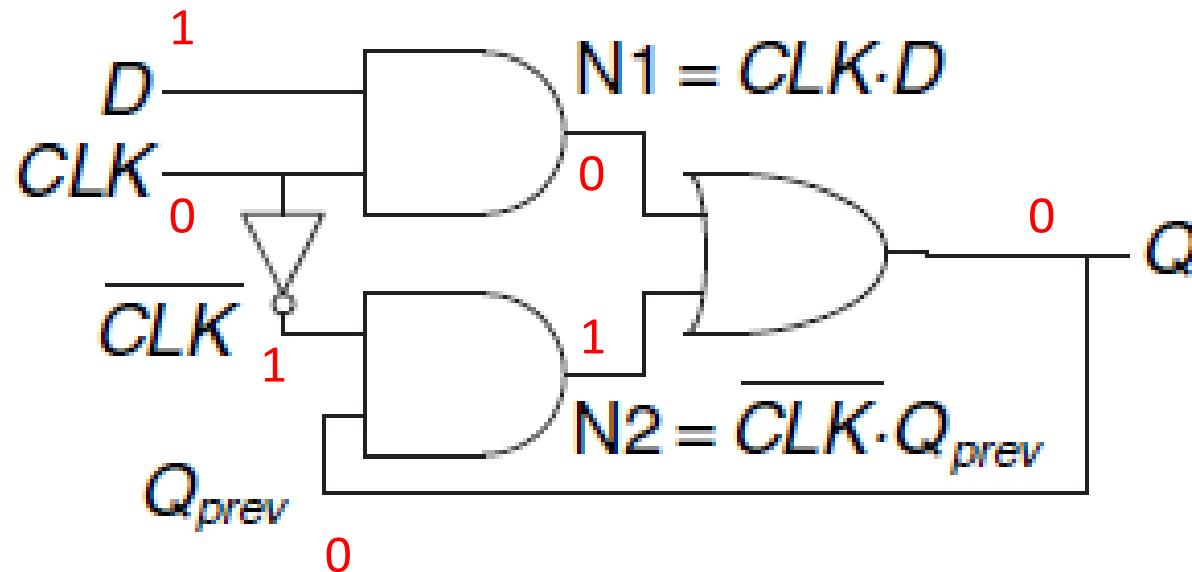


Criticità nella logica sequenziale

$t_3 (= t_1)$

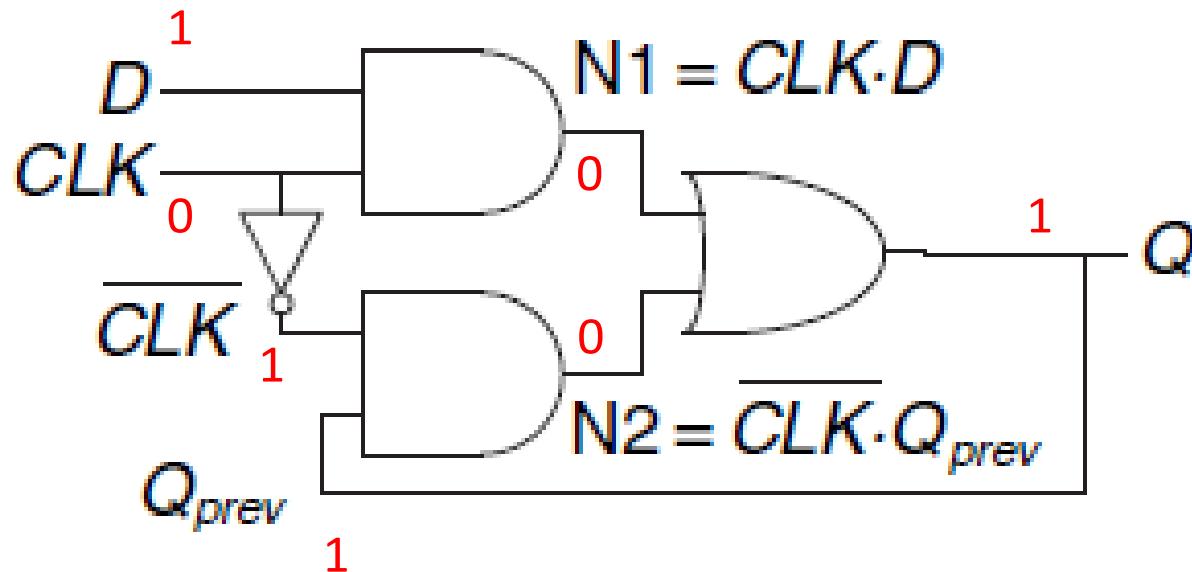

Criticità nella logica sequenziale

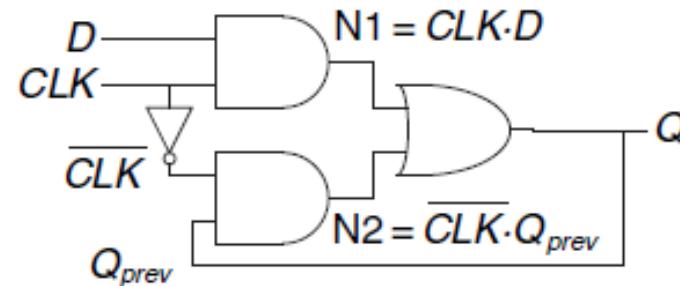- In casi più complessi che comprendono l'uso di più porte AND, NOT, OR il comportamento di una rete asincrona può dipendere fortemente dai ritardi accumulati sui singoli cammini



- $D=1, CLK=1 \rightarrow Q=1$
- $CLK=0 \rightarrow Q$ oscilla $(Q=Q_{prev}=1)$

Logiche sequenziali sincrone

- I circuiti asincroni presentano delle criticità a volte difficilmente analizzabili
 - Dipendono dalla struttura fisica dei componenti
- Per questo si cerca di evitare di retroazionare l'output in maniera diretta e si interpone un registro nel ciclo di retroazione
- *Nell'ipotesi che il clock sia più lento del ritardo accumulato sul cammino, il registro consente al sistema di essere sincronizzato col clock: circuito sincrono*

Logiche sequenziali sincrone

- In generale un circuito sequenziale sincrono ha un insieme finito di stati $\{S_0, \dots, S_{k-1}\}$
- Logica combinatoria:

$$\text{out} = f(\text{in})$$

- Logica sequenziale sincrona:

$$\text{out} = f(\text{in}, s_c)$$


$$s_n = g(\text{in}, s_c)$$

Design di logiche sequenziali sincrone


- Inserire registri nei cammini ciclici
- I registri determinano lo **stato** S_0, \dots, S_{k-1} del sistema
- I cambiamenti di stato sono determinati dalle transizioni del clock: il sistema è sincronizzato con il clock
- *Regole* di composizione:
 - Ogni componente è un registro o un circuito combinatorio
 - Almeno un componente è un registro
 - Tutti i registri sono sincronizzati con un unico clock
 - Ogni ciclo contiene almeno un registro
- Due tipici circuiti sequenziali sincroni
 - Finite State Machines (FSMs)
 - Pipelines

Current state /Next state

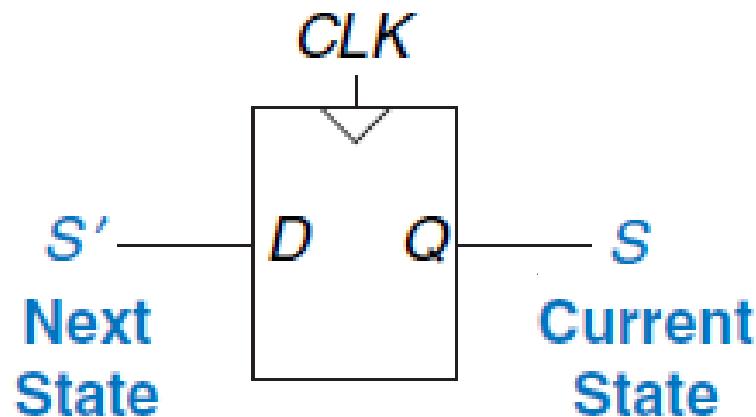
- Un flip-flop D è il più semplice circuito sequenziale sincrono
 - $Q = s_c$
 - $D = s_n$




Esempi

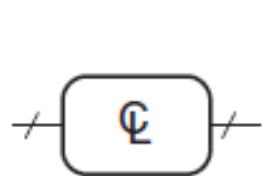


(a)

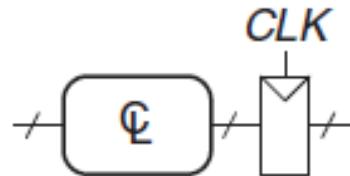


(b)

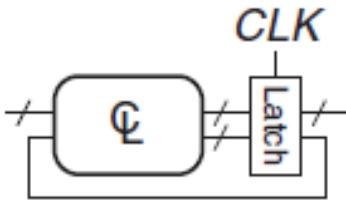


(c)

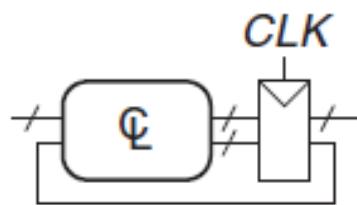

(d)

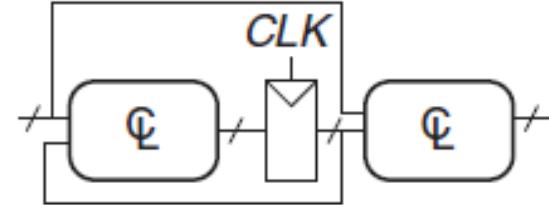


(e)

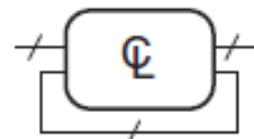

(f)



(g)

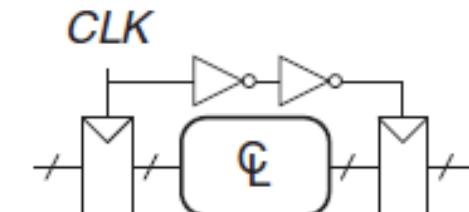


(h)

Esempi

NO: circuito combinatorio




(a)

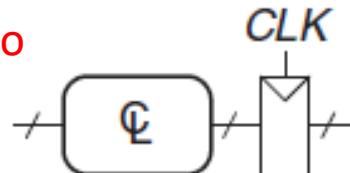


(b)


NO: latch e non flip-flop

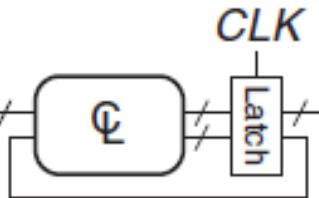

(c)

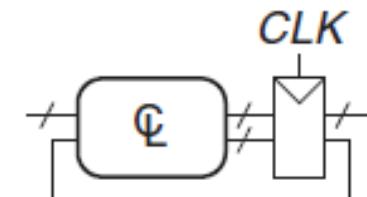


(d)

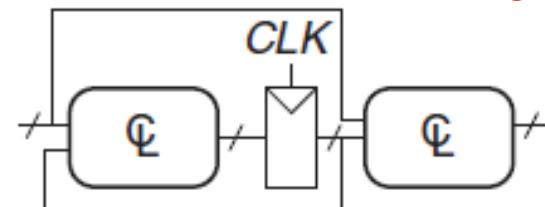

(e)


NO: circuito sequenziale asincrono

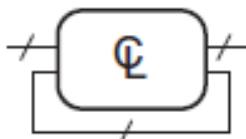

(f)



(g)

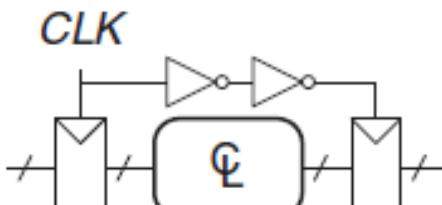


(h)


NO: i registri non hanno lo stesso clock

Esempi


SI: ma senza feedback

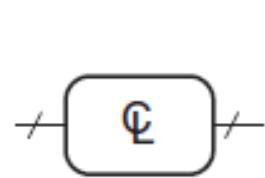

(a)

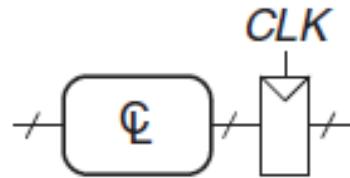


(b)

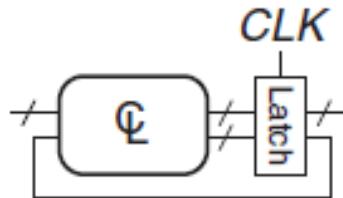


(c)

SI: FSM

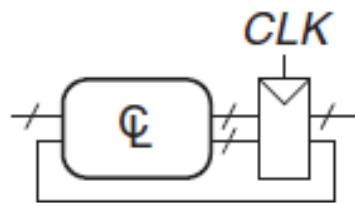


(d)


SI: FSM

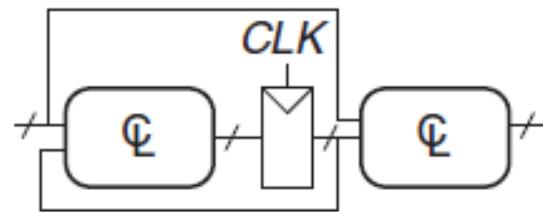

(e)

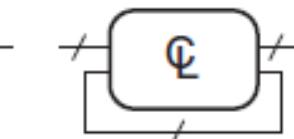


(f)

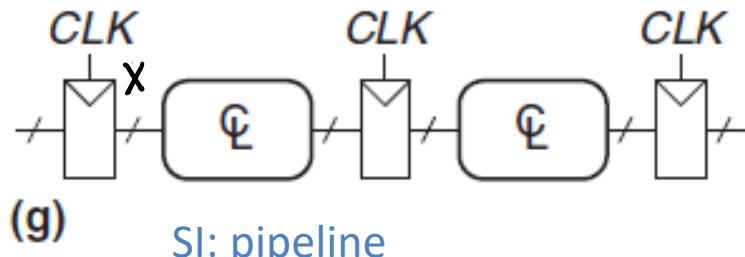

(g)

SI: pipeline

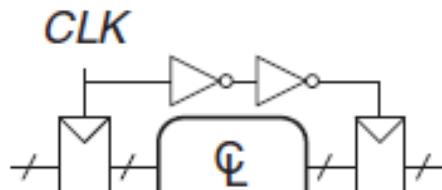

(h)

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



Logiche sequenziali sincrone

- I circuiti asincroni presentano delle criticità a volte difficilmente analizzabili
 - Dipendono dalla struttura fisica dei componenti
- Per questo si cerca di evitare di retroazionare l'output in maniera diretta e si interpone un registro nel ciclo di retroazione
- *Nell'ipotesi che il clock sia più lento del ritardo accumulato sul cammino, il registro consente al sistema di essere sincronizzato col clock: circuito sincrono*

Logiche sequenziali sincrone

- In generale un circuito sequenziale sincrono ha un insieme finito di stati $\{S_0, \dots, S_{k-1}\}$
- Logica combinatoria:

$$\text{out} = f(\text{in})$$

- Logica sequenziale sincrona:

$$\text{out} = f(\text{in}, s_c)$$


$$s_n = g(\text{in}, s_c)$$

Design di logiche sequenziali sincrone

- Inserire registri nei cammini ciclici
- I registri determinano lo **stato** S_0, \dots, S_{k-1} del sistema
- I cambiamenti di stato sono determinati dalle transizioni del clock: il sistema è sincronizzato con il clock
- *Regole* di composizione:
 - Ogni componente è un registro o un circuito combinatorio
 - Almeno un componente è un registro
 - Tutti i registri sono sincronizzati con un unico clock
 - Ogni ciclo contiene almeno un registro
- Due tipici circuiti sequenziali sincroni
 - Finite State Machines (FSMs)
 - Pipelines



Current state /Next state

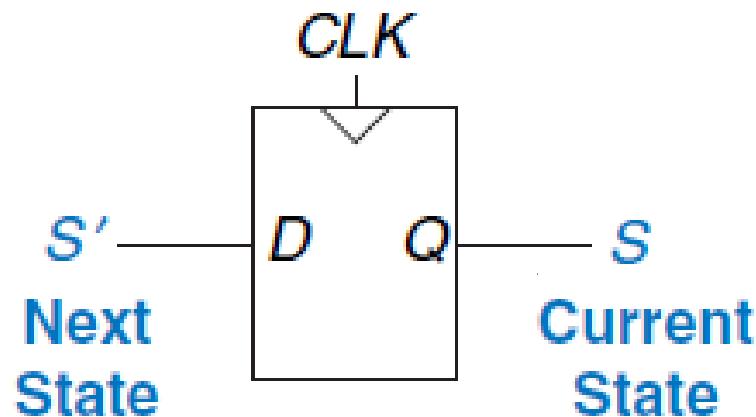- Un flip-flop D è il più semplice circuito sequenziale sincrono
 - $Q = s_c$
 - $D = s_n$



Finite State Machines

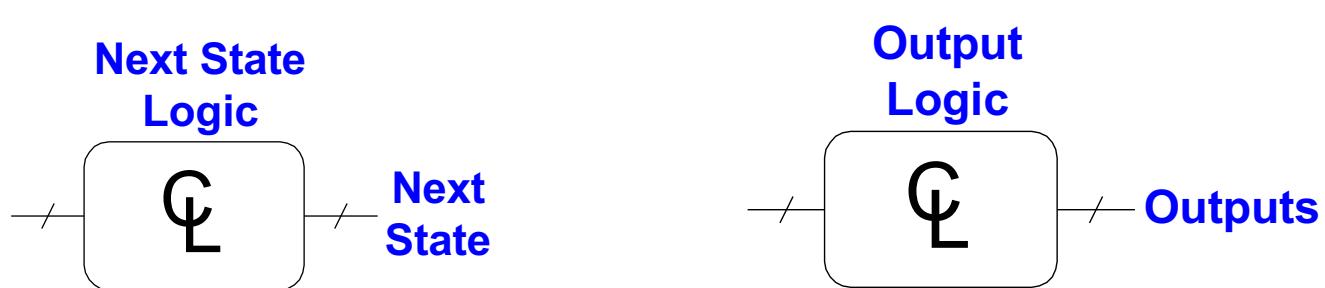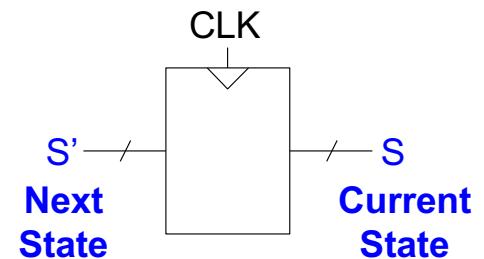- **State register**
 - Memorizzano lo stato corrente
 - Caricano il prossimo stato (clock edge)
- **Logica combinatoria**
 - “Computa” il prossimo stato (**g**)
 - “Computa” gli output (**f**)




Finite State Machines

- s_n dipende sia dall'input che da s_c


$$s_n = g(in, s_c)$$

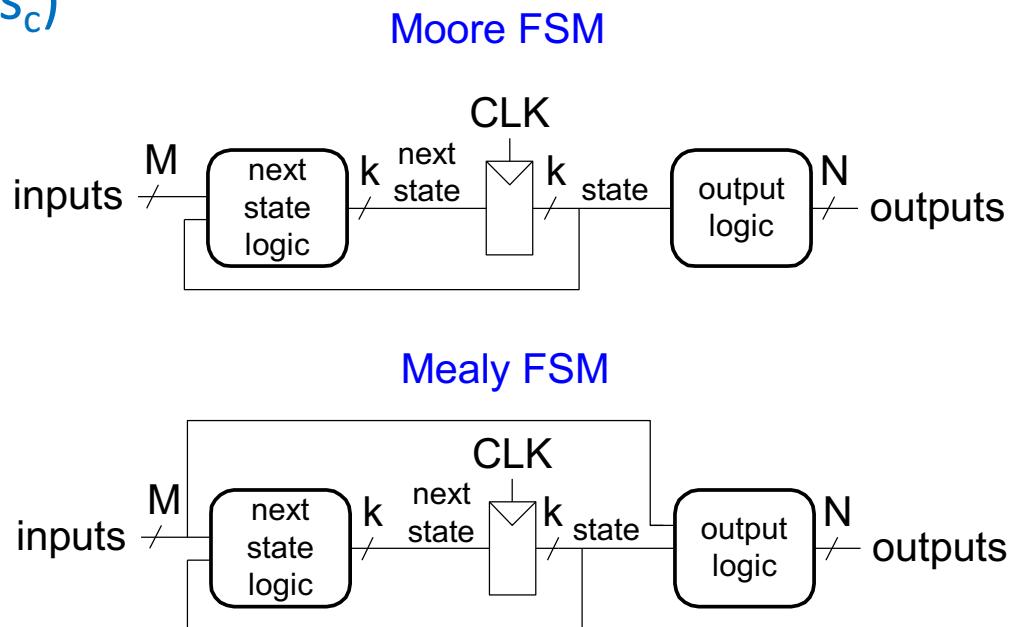- 2 tipi di FSM a seconda della logica di output:
 - **Moore FSM:** $out=f(s_c)$
 - **Mealy FSM:** $out=f(in, s_c)$



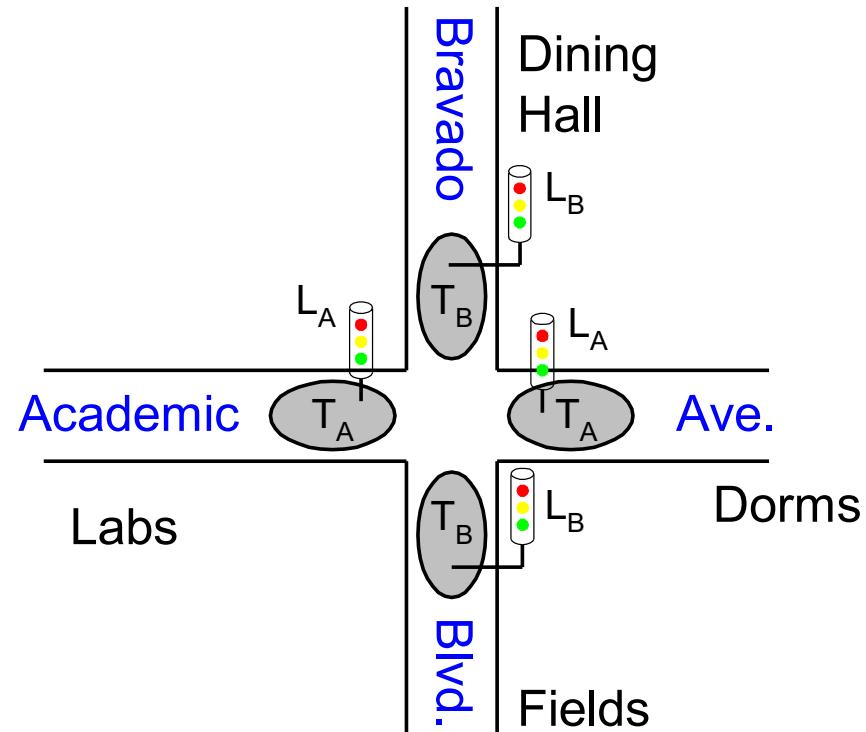Esempio: semaforo

- Sensori: T_A, T_B (TRUE quando c'è traffico)
- Luci: L_A, L_B



Semaforo: *black box*

- Inputs: CLK , $Reset$, T_A , T_B
- Outputs: L_A , L_B


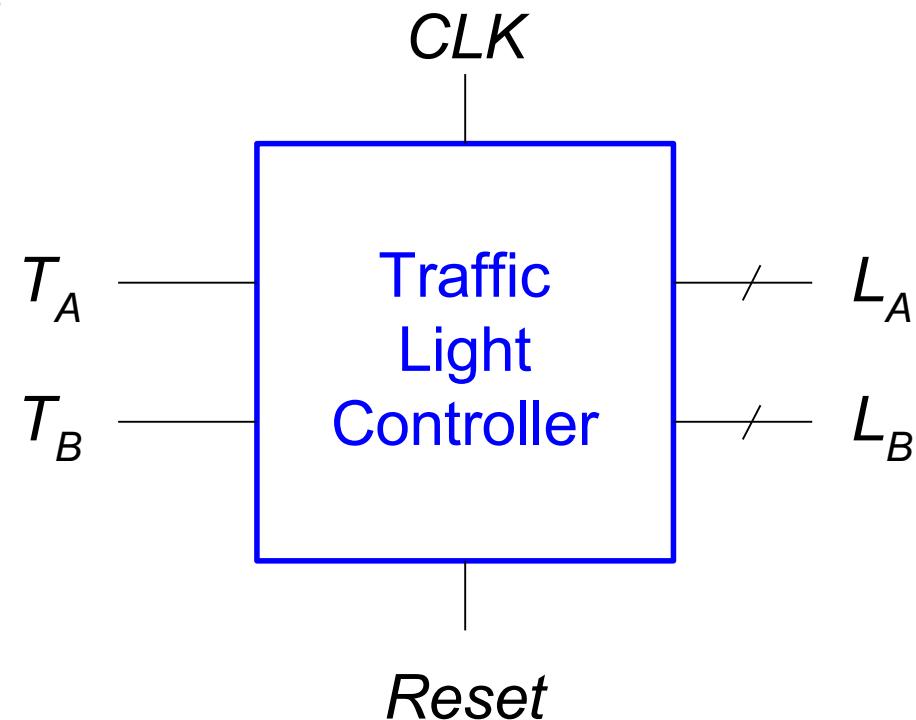



Diagramma di transizione: Moore FSM

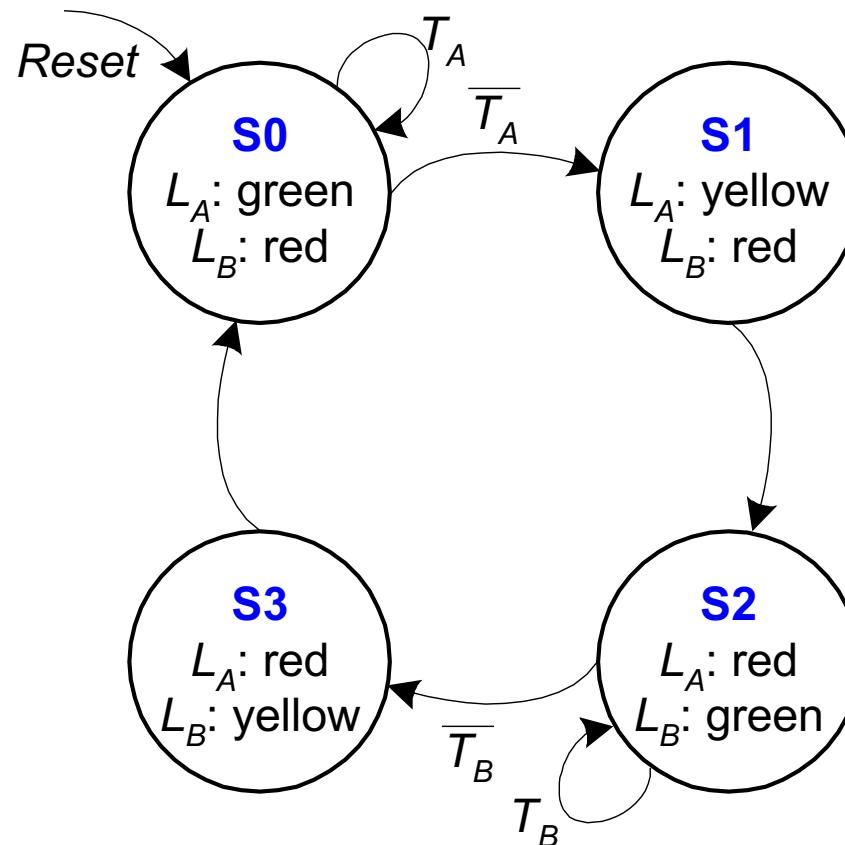- **Stati:** labellati con gli outputs
- **Transizioni:** labellate con gli inputs



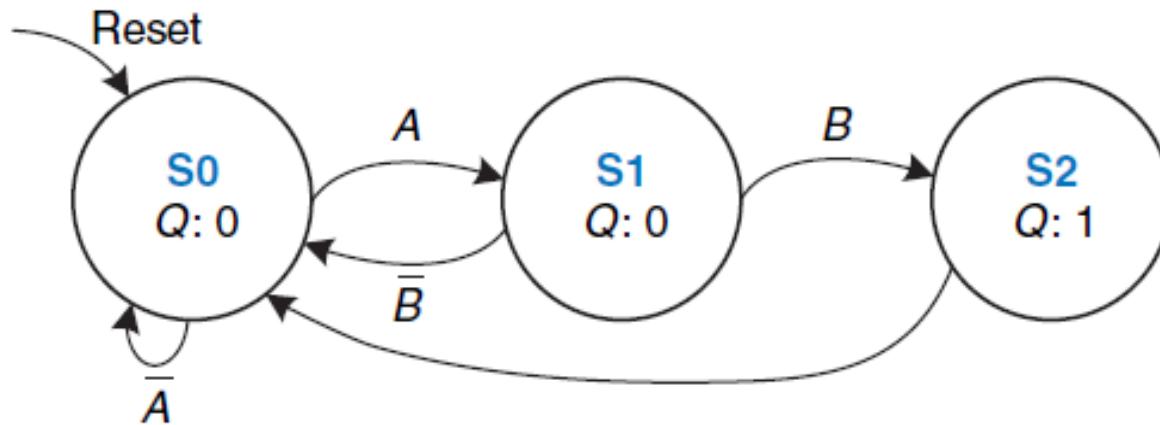Esempio Moore FSM

- Quale è il comportamento della FSM seguente?



Esempio Mealey FSM

- Quale è il comportamento della FSM seguente?


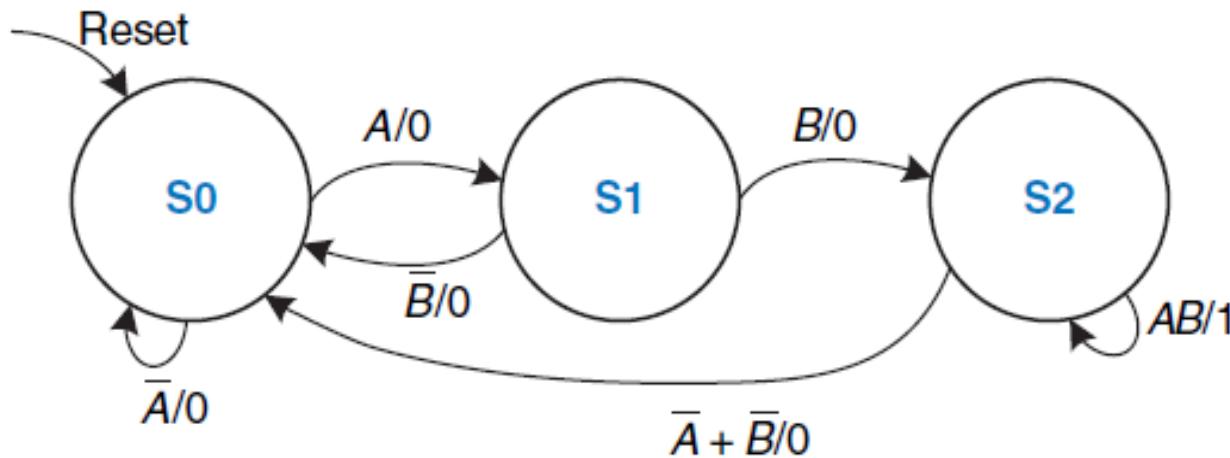



Diagramma di transizione: Moore FSM

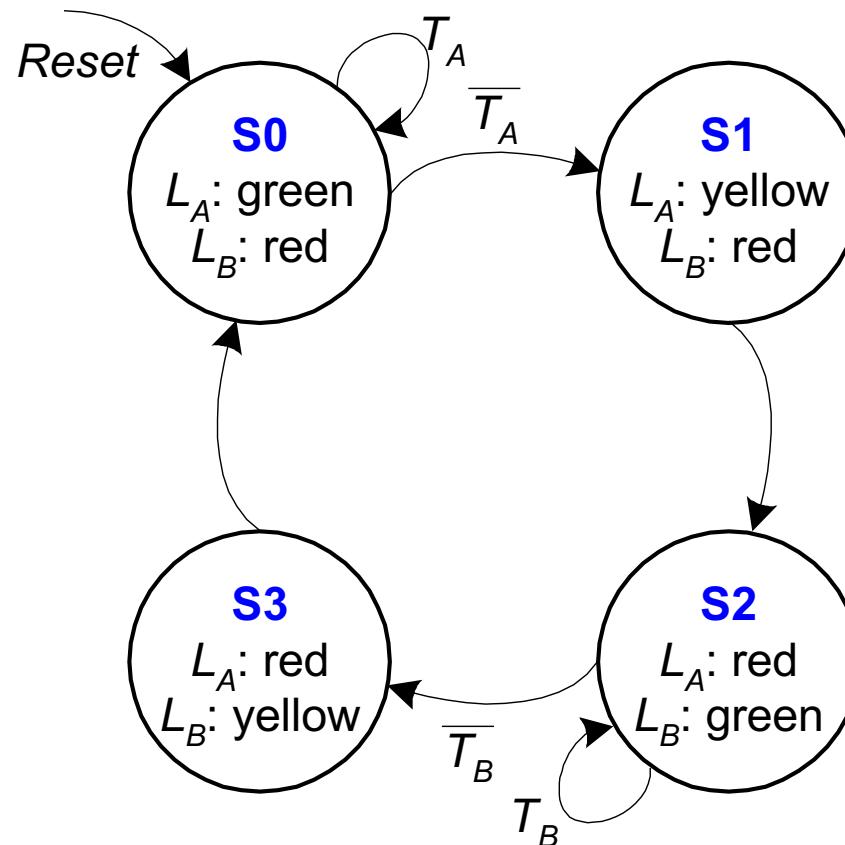- **Stati:** labellati con gli outputs
- **Transizioni:** labellate con gli inputs



FSM State Transition Table

Current State	Inputs		Next State
	T_A	T_B	
S0	0	X	S1
S0	1	X	S0
S1	X	X	S2
S2	X	0	S3
S2	X	1	S2
S3	X	X	S0

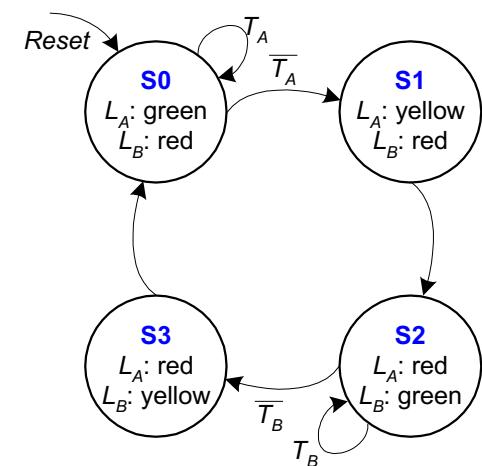

FSM State Transition Table

Current State	Inputs		Next State
	T_A	T_B	
S			S'
S0	0	X	S1
S0	1	X	S0
S1	X	X	S2
S2	X	0	S3
S2	X	1	S2
S3	X	X	S0

FSM Encoded State Transition Table

Current State		Inputs		Next State	
S_1	S_0	T_A	T_B	S'_1	S'_0
0	0	0	X	0	1
0	0	1	X	0	0
0	1	X	X		
1	0	X	0		
1	0	X	1		
1	1	X	X		

State	Encoding
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11

FSM Encoded State Transition Table

Current State		Inputs		Next State	
S_1	S_0	T_A	T_B	S'_1	S'_0
0	0	0	X	0	1
0	0	1	X	0	0
0	1	X	X	1	0
1	0	X	0	1	1
1	0	X	1	1	0
1	1	X	X	0	0

State	Encoding
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11

$$S'_1 = S_1 \oplus S_0$$

$$S'_0 = \overline{S_1} \overline{S_0} \overline{T_A} + S_1 \overline{S_0} \overline{T_B}$$

$$S'_1 = S_1 S_0 + S_1 * S_0 * T_B + S_1 * S_0 * T_B$$

$$S'_1 = S_1 S_0 + S_1 S_0$$

FSM Output Table

Current State		Outputs			
S_1	S_0	L_{A1}	L_{A0}	L_{B1}	L_{B0}
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	0				
1	1				

Output	Encoding
green	00
yellow	01
red	10

FSM Output Table

Current State		Outputs			
S_1	S_0	L_{A1}	L_{A0}	L_{B1}	L_{B0}
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1

Output	Encoding
green	00
yellow	01
red	10


$$L_{A1} = S_1$$

$$L_{A0} = \overline{S_1}S_0$$

$$L_{B1} = \overline{S_1}$$


$$L_{B0} = S_1S_0$$

FSM Schematic: State Register

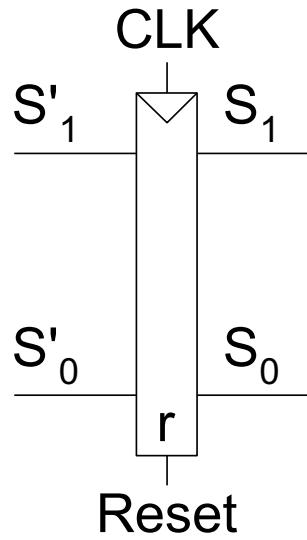


state register

Schema della logica di transizione

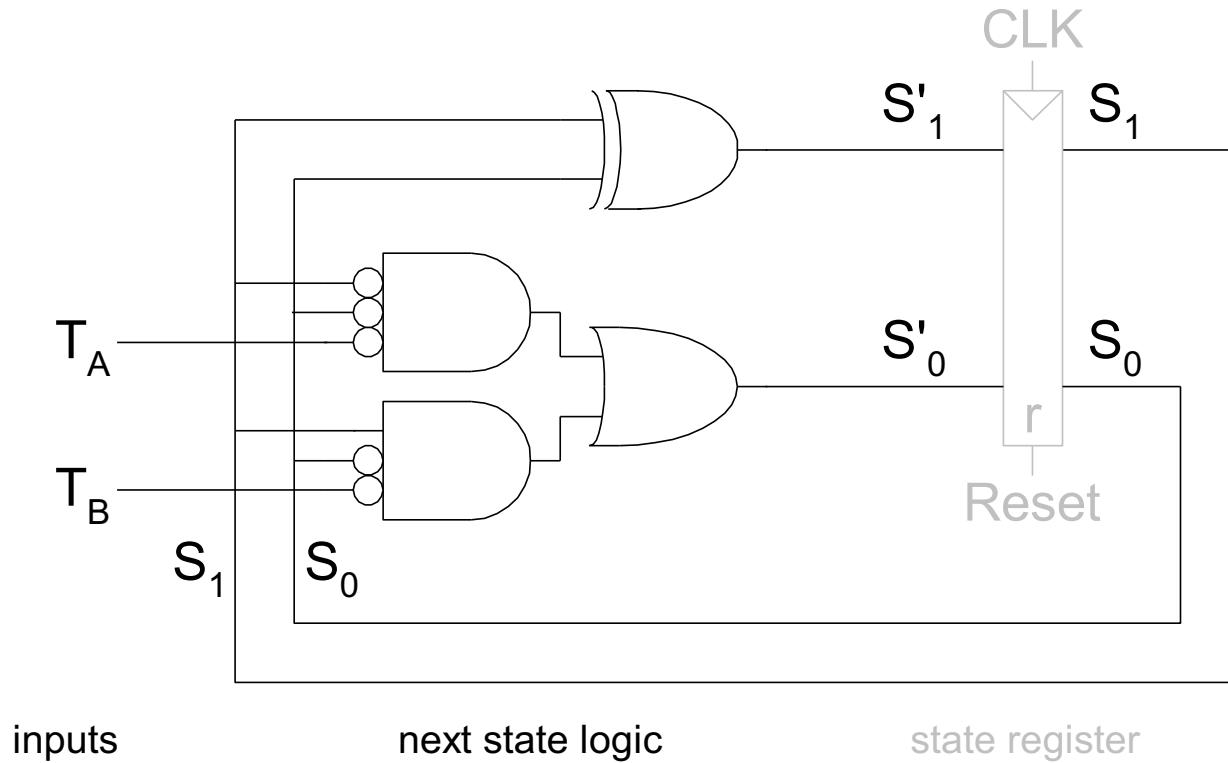


$$S'_1 = S_1 \oplus S_0$$

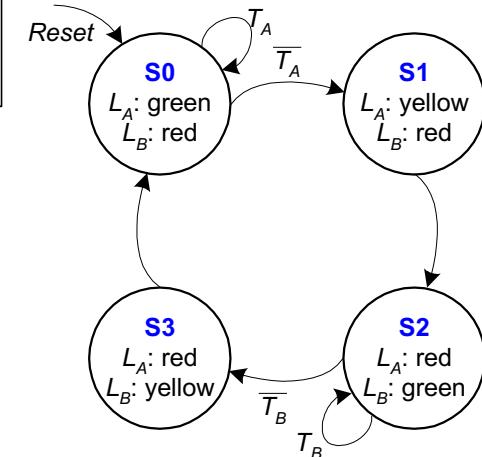
$$S'_0 = \overline{S_1} \overline{S_0} \overline{T_A} + S_1 \overline{S_0} \overline{T_B}$$



Schema della logica di output


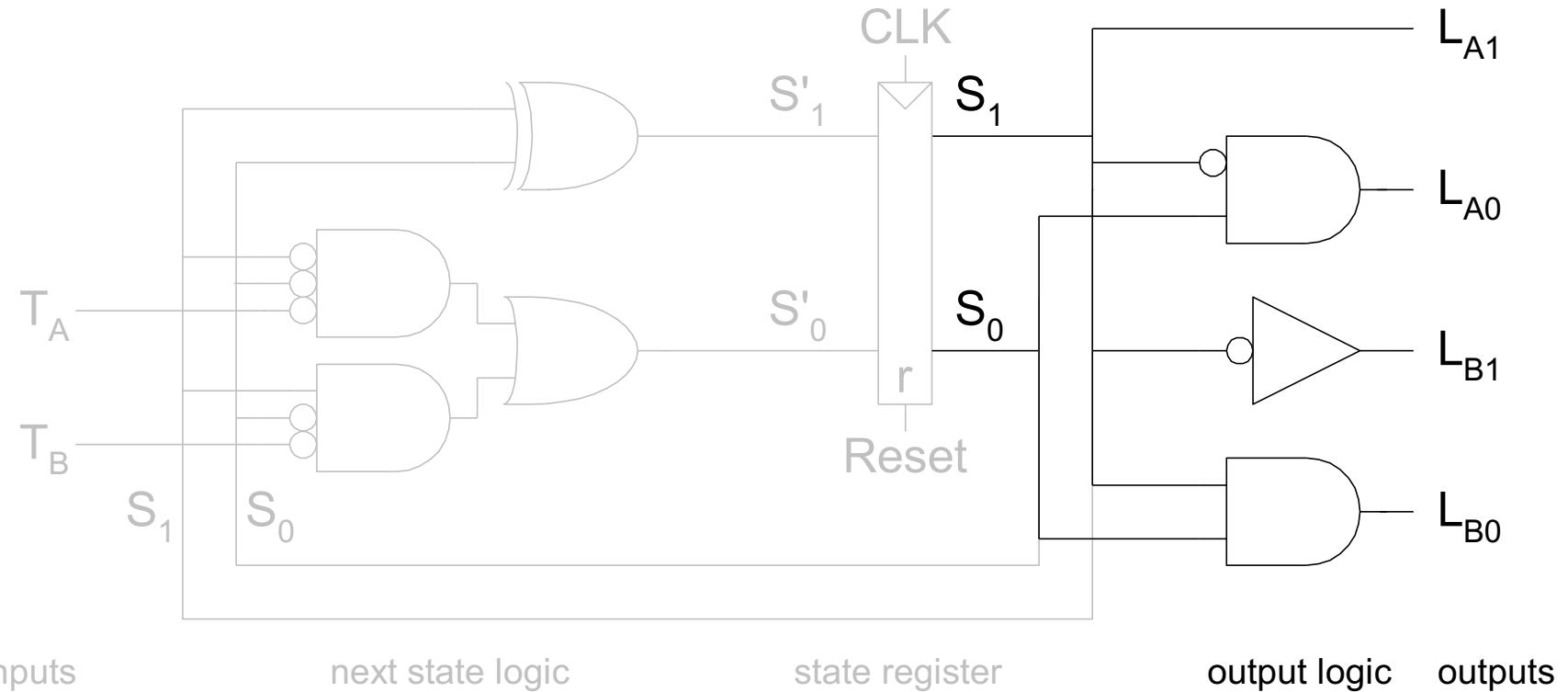


Moore FSM

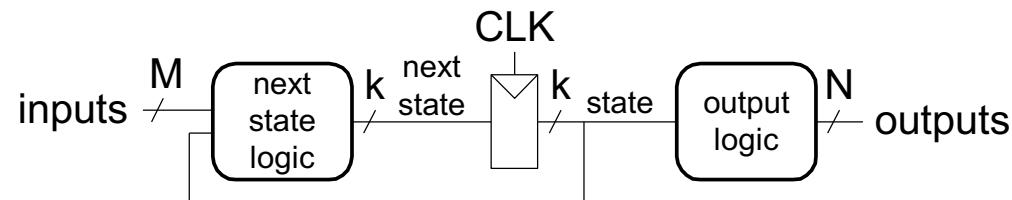

$$\begin{aligned}
 L_{A1} &= S_1 \\
 L_{A0} &= \overline{S_1} S_0 \\
 L_{B1} &= \overline{S_1} \\
 L_{B0} &= S_1 S_0
 \end{aligned}$$

FSM Timing Diagram

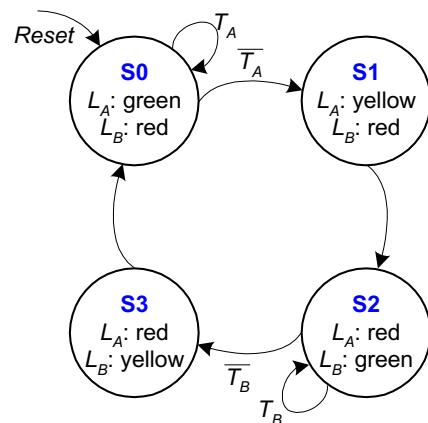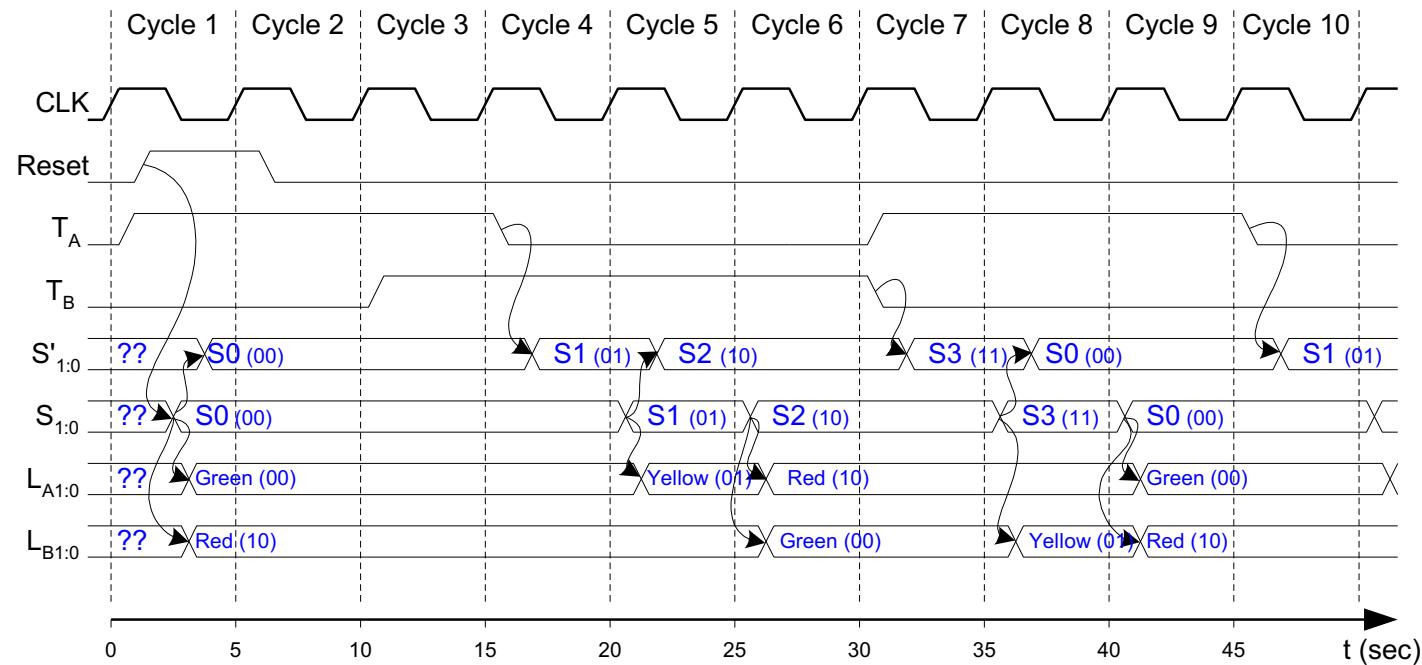

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



Logiche sequenziali sincrone

- I circuiti asincroni presentano delle criticità a volte difficilmente analizzabili
 - Dipendono dalla struttura fisica dei componenti
- Per questo si cerca di evitare di retroazionare l'output in maniera diretta e si interpone un registro nel ciclo di retroazione
- *Nell'ipotesi che il clock sia più lento del ritardo accumulato sul cammino, il registro consente al sistema di essere sincronizzato col clock: circuito sincrono*

Logiche sequenziali sincrone

- In generale un circuito sequenziale sincrono ha un insieme finito di stati $\{S_0, \dots, S_{k-1}\}$
- Logica combinatoria:

$$\text{out} = f(\text{in})$$

- Logica sequenziale sincrona:

$$\text{out} = f(\text{in}, s_c)$$

$$s_n = g(\text{in}, s_c)$$

Design di logiche sequenziali sincrone


- Inserire registri nei cammini ciclici
- I registri determinano lo **stato** S_0, \dots, S_{k-1} del sistema
- I cambiamenti di stato sono determinati dalle transizioni del clock: il sistema è sincronizzato con il clock
- *Regole* di composizione:
 - Ogni componente è un registro o un circuito combinatorio
 - Almeno un componente è un registro
 - Tutti i registri sono sincronizzati con un unico clock
 - Ogni ciclo contiene almeno un registro
- Due tipici circuiti sequenziali sincroni
 - Finite State Machines (FSMs)
 - Pipelines

Finite State Machines

- s_n dipende sia dall'input che da s_c

$$s_n = g(in, s_c)$$

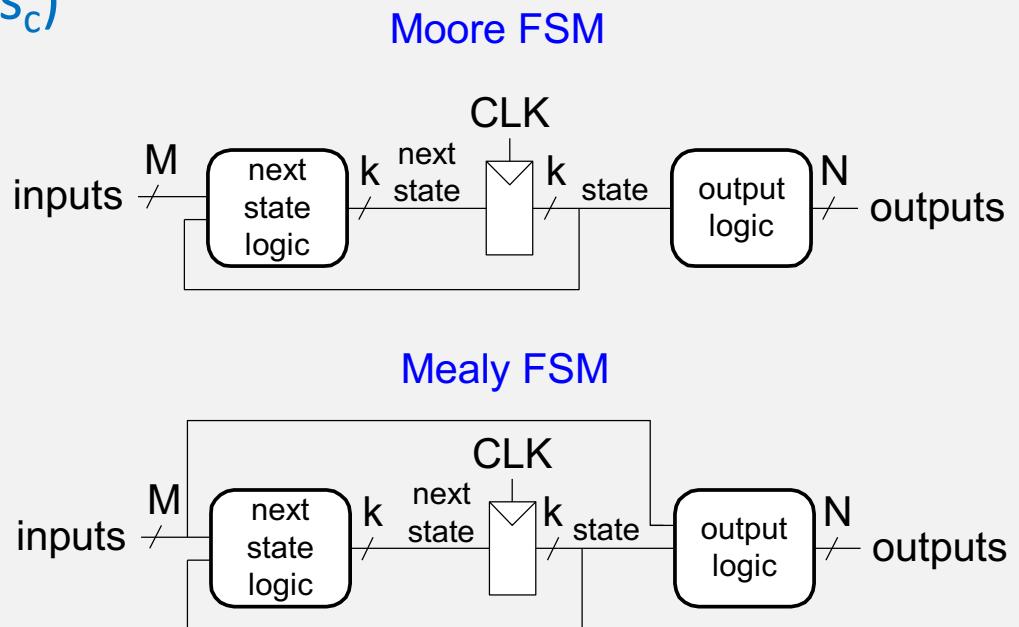- 2 tipi di FSM a seconda della logica di output:
 - Moore FSM: $out=f(s_c)$
 - Mealy FSM: $out=f(in, s_c)$



Encoding degli stati

- Encoding binario:
 - i.e., per 4 stati, Q0, 01, 10, 11
- Encoding *one-hot*
 - Un bit per stato
 - Solo un bit HIGH alla volta
 - i.e., per 4 stati, 0001, 0010, 0100, 1000
 - Richiede più flip-flops
 - Spesso la logica combinatoria associata è più semplice

Moore vs Mealy FSM

Alyssa P. Hacker has a snail that crawls down a paper tape with 1's and 0's on it. The snail smiles whenever the last two digits it has crawled over are 01. Design Moore and Mealy FSMs of the snail's brain.



10011000101101

goal=1

dist_prox_goal \geq 2

10011000101101

goal=0

dist_prox_goal \geq 2

10011000101101


goal=0

dist_prox_goal \geq 1

10011000101101

Moore vs Mealy FSM

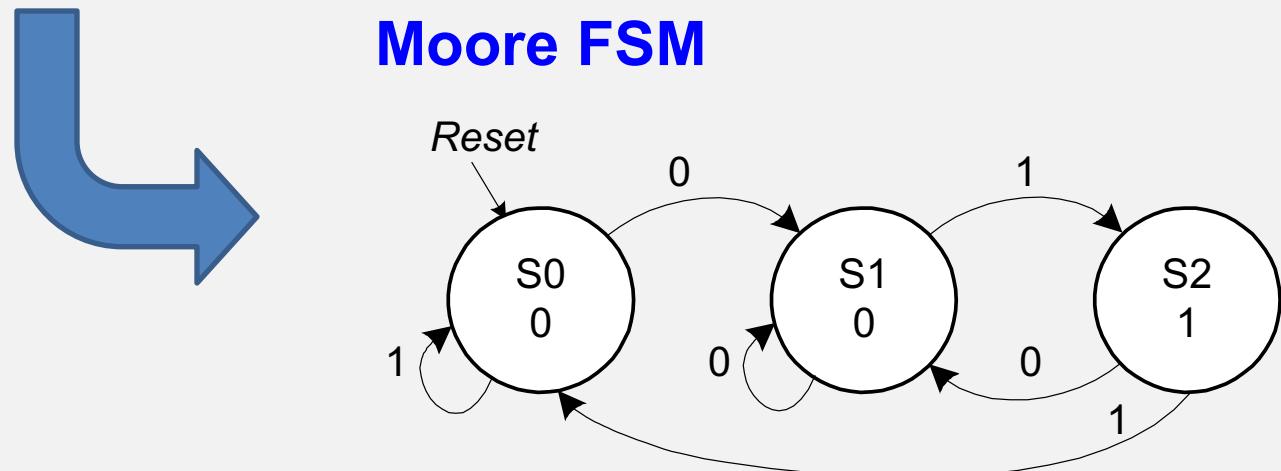Alyssa P. Hacker has a snail that crawls down a paper tape with 1's and 0's on it. The snail smiles whenever the last two digits it has crawled over are 01. Design Moore and Mealy FSMs of the snail's brain.



Moore vs Mealy FSM

Alyssa P. Hacker has a snail that crawls down a paper tape with 1's and 0's on it. The snail smiles whenever the last two digits it has crawled over are 01. Design Moore and Mealy FSMs of the snail's brain.



10011000101101

0→

goal=0; dist_prox_goal \geq 1

1→goal=0; dist_prox_goal \geq 2

10011000101101

0→goal=0; dist_prox_goal \geq 1

1→ goal=1; dist_prox_goal \geq 2


10011000101101

Moore vs Mealy FSM

Alyssa P. Hacker has a snail that crawls down a paper tape with 1's and 0's on it. The snail smiles whenever the last two digits it has crawled over are 01. Design Moore and Mealy FSMs of the snail's brain.



Mealy FSM

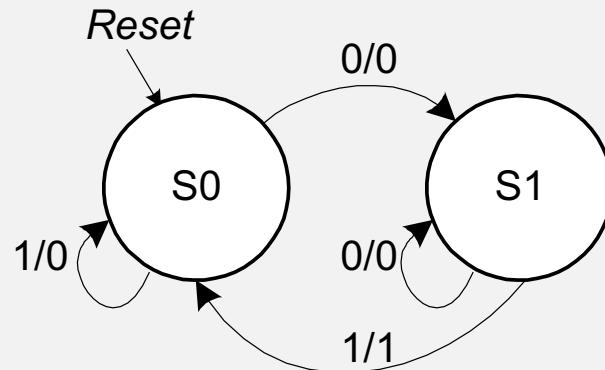

Moore FSM State Transition Table

Current State		Inputs A	Next State	
S_1	S_0		S'_1	S'_0
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		

State	Encoding
S0	00
S1	01
S2	10



Tabella transizione Moore FSM

Current State		Inputs A	Next State	
S_1	S_0		S'_1	S'_0
0	0	0	0	1
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0

State	Encoding
S0	00
S1	01
S2	10

$$S_1' = S_0 A$$

$$S_0' = \overline{A}$$

Tabella transizione Moore FSM

Current State		Inputs A	Next State	
S_1	S_0		S'_1	S'_0
0	0	0	0	1
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0

State	Encoding
S0	00
S1	01
S2	10

$$S'_1 = S_0 A$$

$$S'_0 = \overline{A}$$

Manca S_1 negato, perché?

Moore FSM Output Table

Current State		Output
S_1	S_0	Y
0	0	
0	1	
1	0	


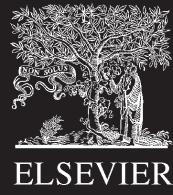


Tabella output Moore FSM

Current State		Output
S_1	S_0	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	1

$$Y = S_1$$

Schema Moore FSM

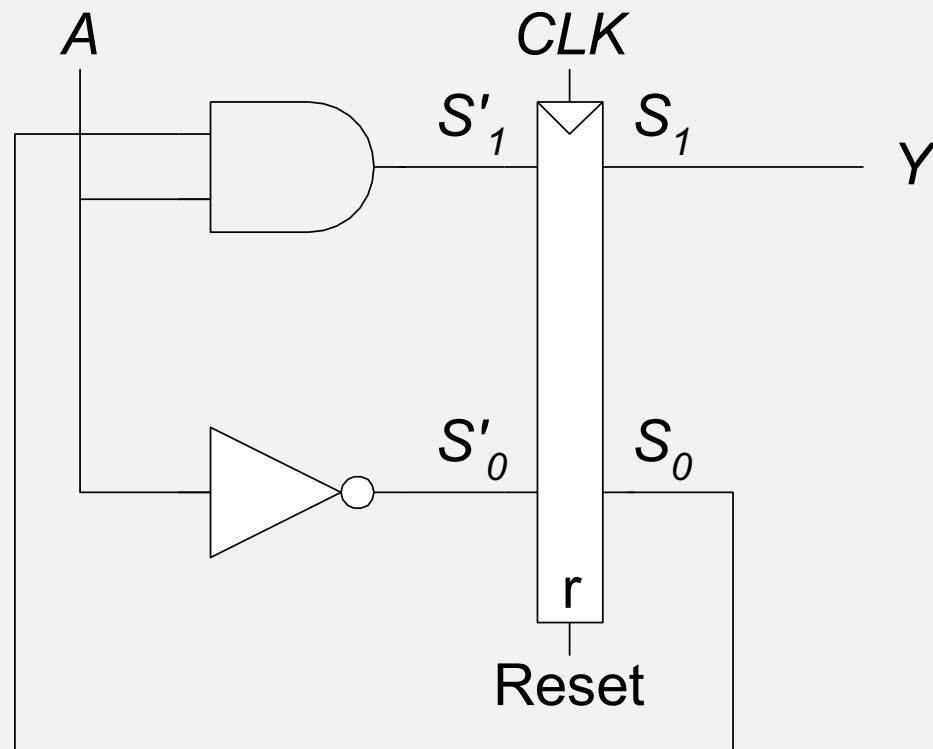

Mealy FSM State Transition & Output Table

Current State	Input	Next State	Output
S_0	A	S'_0	Y
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

State	Encoding
S0	00
S1	01

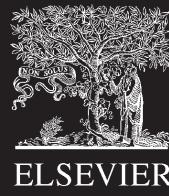


Tabella transizione/output Mealy FSM


Current State	Input	Next State	Output
S	A	S'	Y
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1

State	Encoding
S0	0
S1	1


$$S' = \bar{A}$$

$$Y = SA$$

Schema Mealy FSM

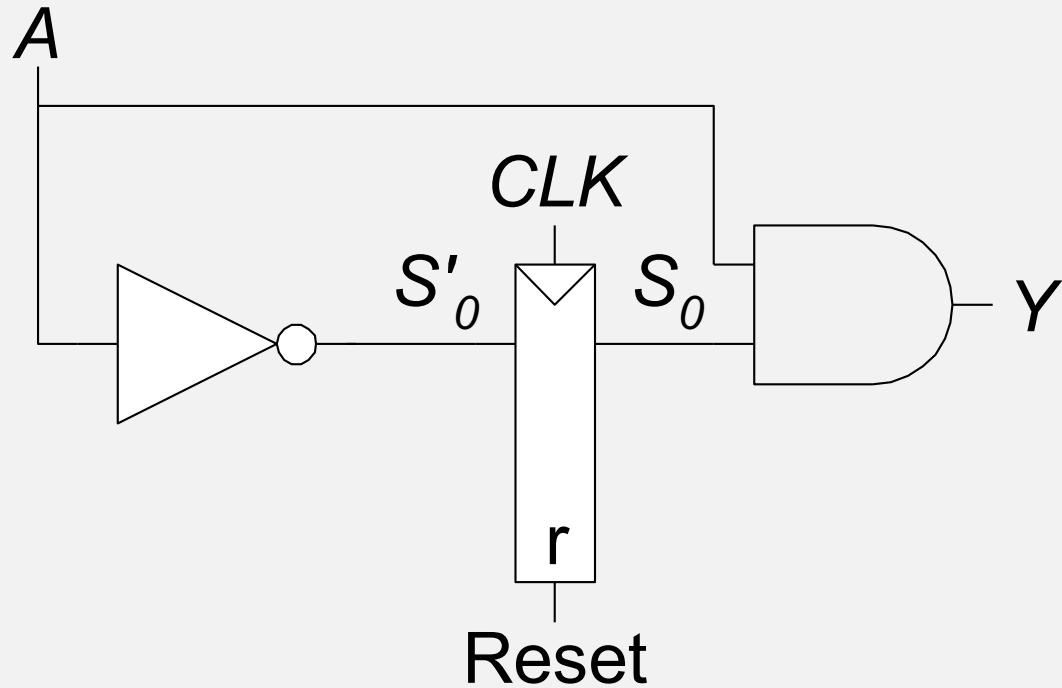

Moore & Mealy Timing Diagram

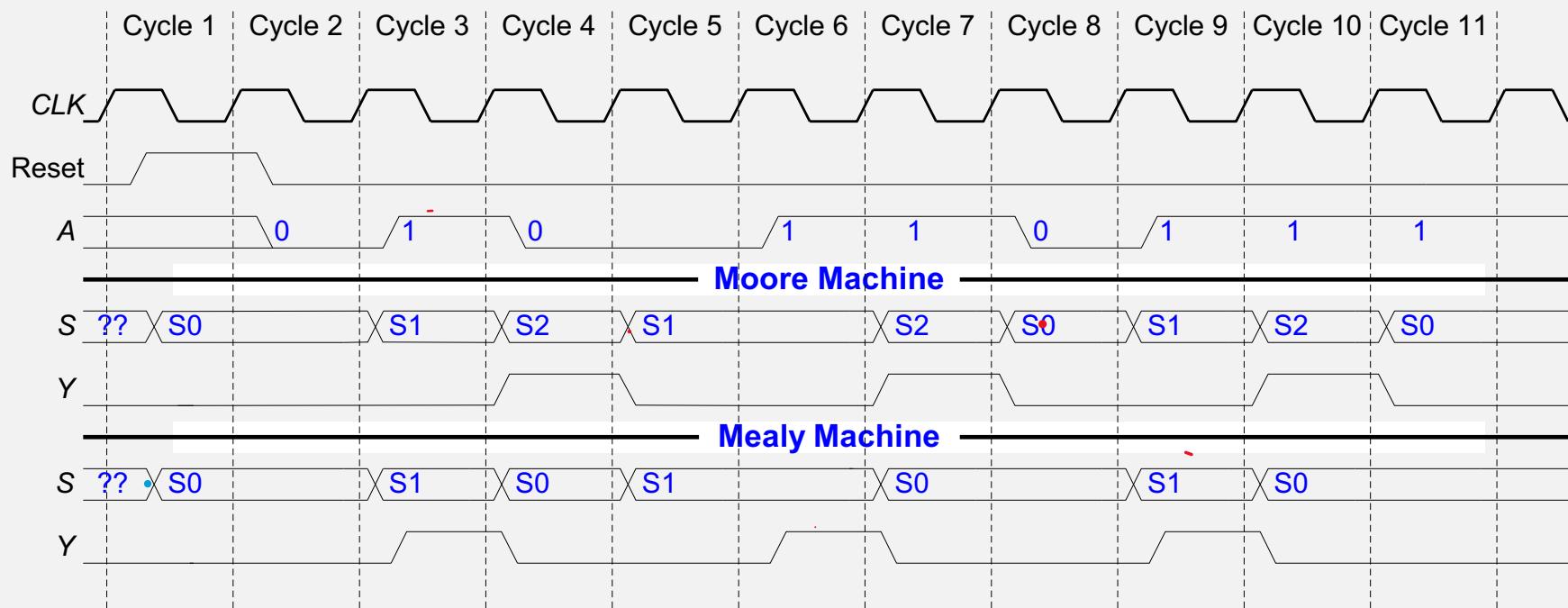


Fattorizzazione di FSM


- Fattorizzare consiste nel suddividere una FSM complessa in FSM più piccole che interagiscono fra loro
- Esempio: Considerate di voler modificare il controller di semafori per tener conto di possibili parate
 - Altri due inputs: P , R
 - Se $P = 1$, entra in modalità *Parade* e il semaforo di Bravado Blvd rimane verde
 - Se $R = 1$, lascia la modalità *Parade*

Parade FSM


FSM non fattorizzato

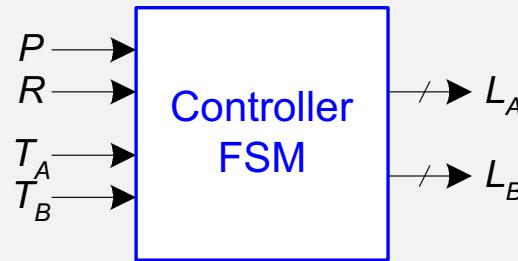


FSM fattorizzato

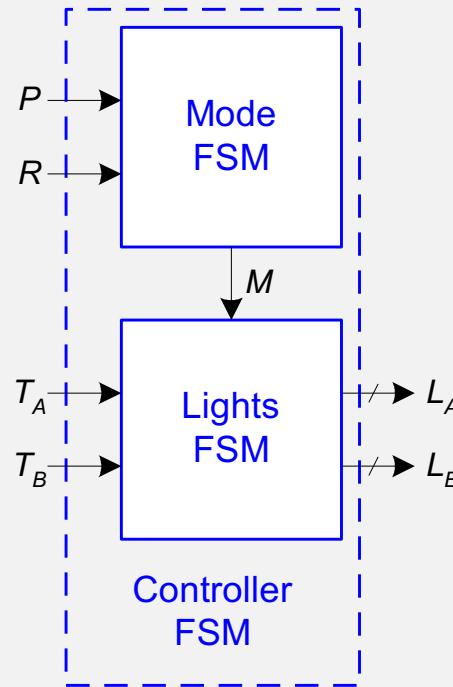


FSM non fattorizzato

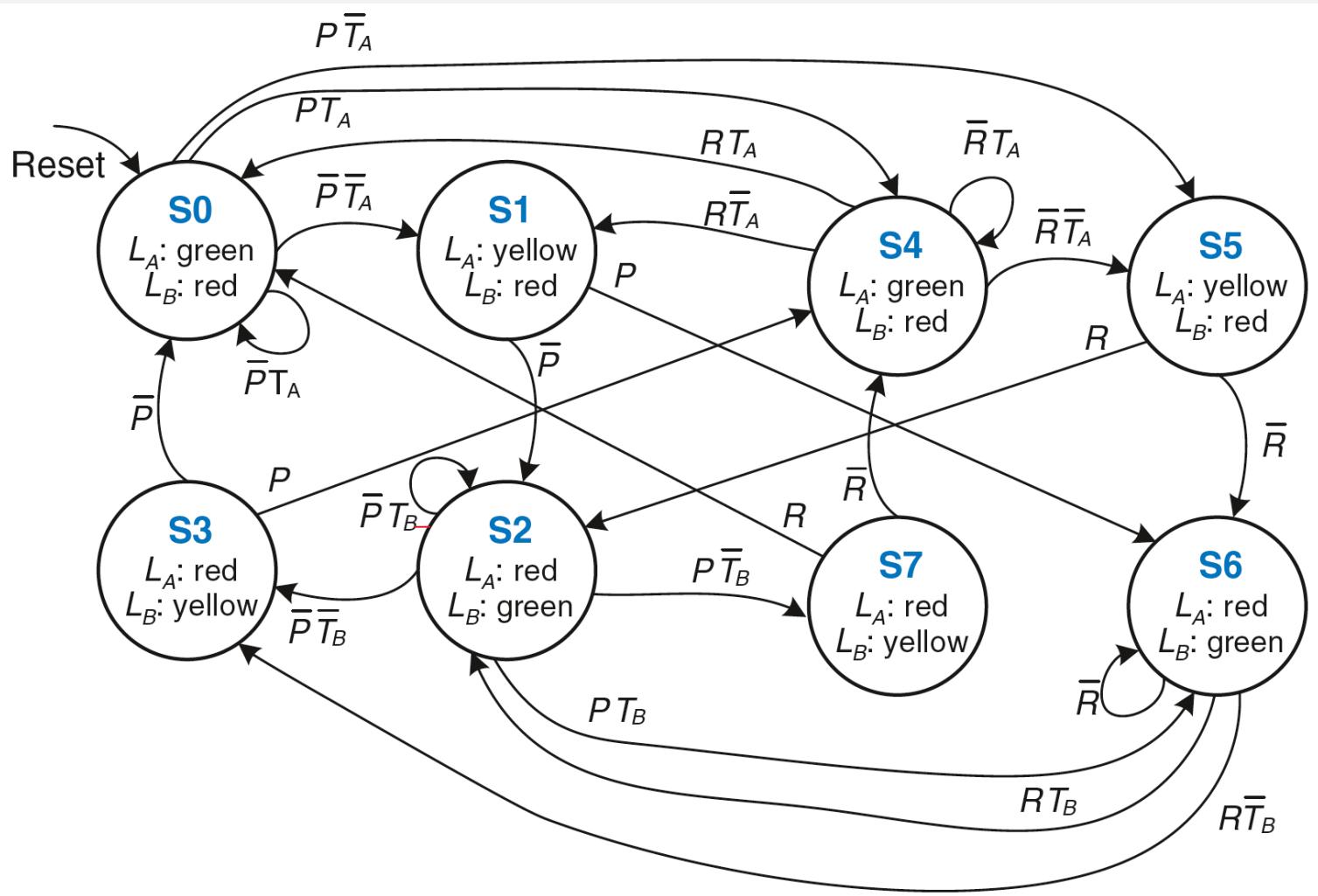

FSM fattorizzato

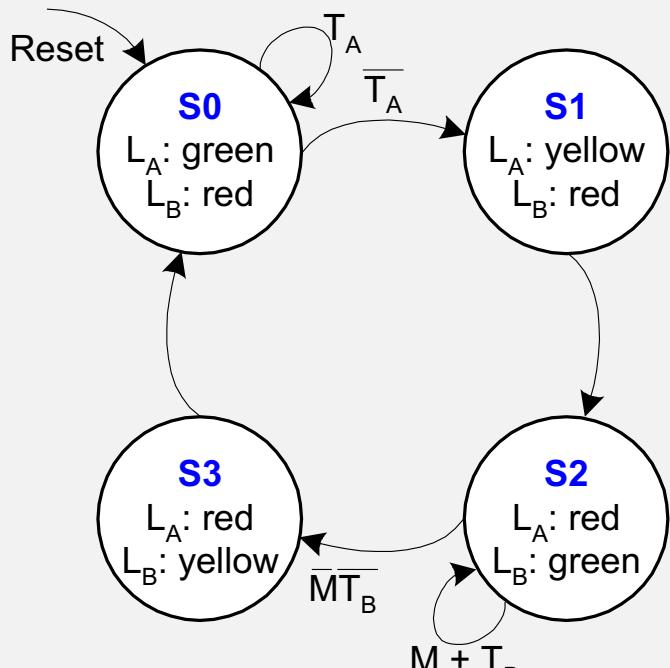

Lights FSM

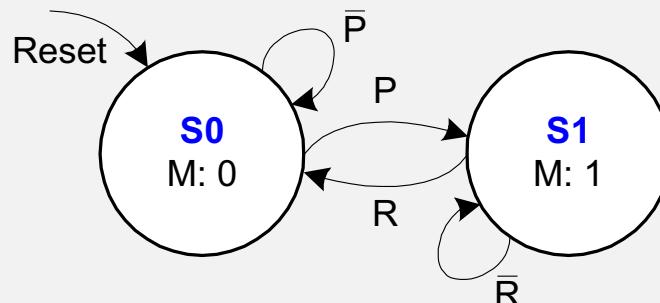

Mode FSM

Progettare una FSM

1. Identificare gli input e output
2. Abbozzare uno state transition diagram
3. Scrivere la state transition table
4. Selezionare un encoding degli stati
5. Macchina di Moore/Mealy:
 - a. Riscrivere la state transition table con l'encoding degli stati
 - b. Scrivere la output table
6. Scrivere le equazioni booleane relative alla logica di prossimo stato e alla logica di output
6. Minimizzare le equazioni
7. Fare uno schema del circuito

Esempio

- Progettare una Mealy FSM F con due input (A e B) e un output Q.
 - $Q=1$ sse A e B assumono rispettivamente il valore precedente
 - es:


A	0	0	1	0	0	0	1	1	0
B	1	1	1	1	1	0	1	1	1
Q	0	1	0	0	1	0	0	1	0

Esercizi

■ Esercizi 3.23, 3.31

3. Il seguente diagramma di transizione per una macchina di Mealy ha due input A e B e due output X e Y . Indicare le formule SOP minime relative alla variabile di stato (S) e alle due variabili di output.

Codifica dello stato:

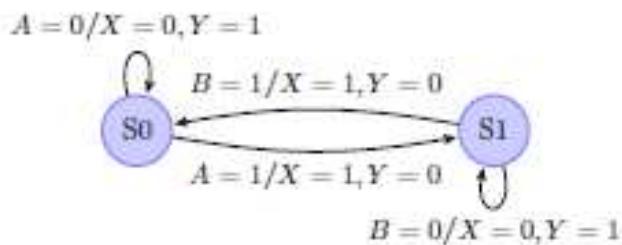

stato	S
S_0	0
S_1	1

Formule minime SOP:

- S' : _____
- X : _____
- Y : _____

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



Progettare una FSM

1. Identificare gli input e output
2. Abbozzare uno state transition diagram
3. Scrivere la state transition table
4. Selezionare un encoding degli stati
5. Macchina di Moore/Mealy:
 - a. Riscrivere la state transition table con l'encoding degli stati
 - b. Scrivere la output table
6. Scrivere le equazioni booleane relative alla logica di prossimo stato e alla logica di output
6. Minimizzare le equazioni
7. Fare uno schema del circuito

Esempio

- Progettare una Mealy FSM F con due input (A e B) e un output Q.
 - $Q=1$ sse A e B assumono rispettivamente il valore precedente
 - es:


A	0	0	1	0	0	0	1	1	0
B	1	1	1	1	1	0	1	1	1
Q	0	1	0	0	1	0	0	1	0

Esercizi

■ Esercizi 3.23, 3.~~31~~

3. Il seguente diagramma di transizione per una macchina di Mealy ha due input A e B e due output X e Y . Indicare le formule SOP minime relative alla variabile di stato (S) e alle due variabili di output.

Codifica dello stato:

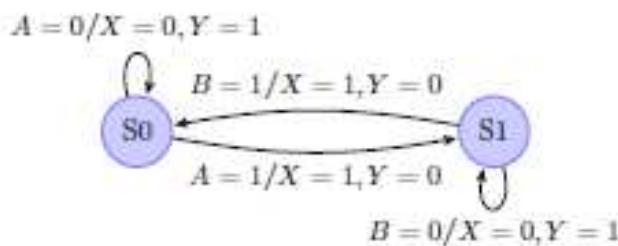


stato	S
S_0	0
S_1	1

Formule minime SOP:

- S' : _____
- X : _____
- Y : _____

Esercizio 3.23

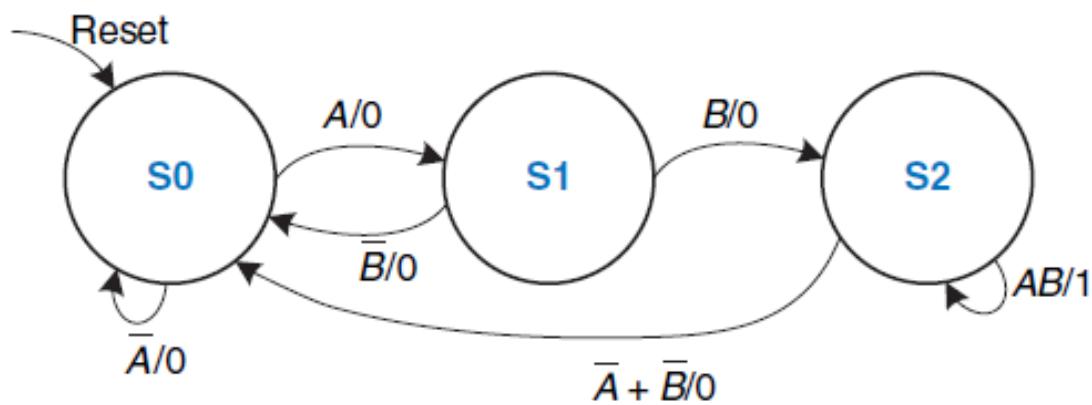

Esercizio 3.23

current state		inputs		next state		output
s_1	s_0	a	b	s'_1	s'_0	q
0	0	0	X	0	0	0
0	0	1	X	0	1	0
0	1	X	0	0	0	0
0	1	X	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0


state	encoding $s_{1:0}$
S0	00
S1	01
S2	10

Esercizio 3.23


$$S_1 = \overline{S}_1 S_0 B + S_1 A B$$

$$S_0 = \overline{S}_1 \overline{S}_0 A$$

$$Q = S_1 A B$$

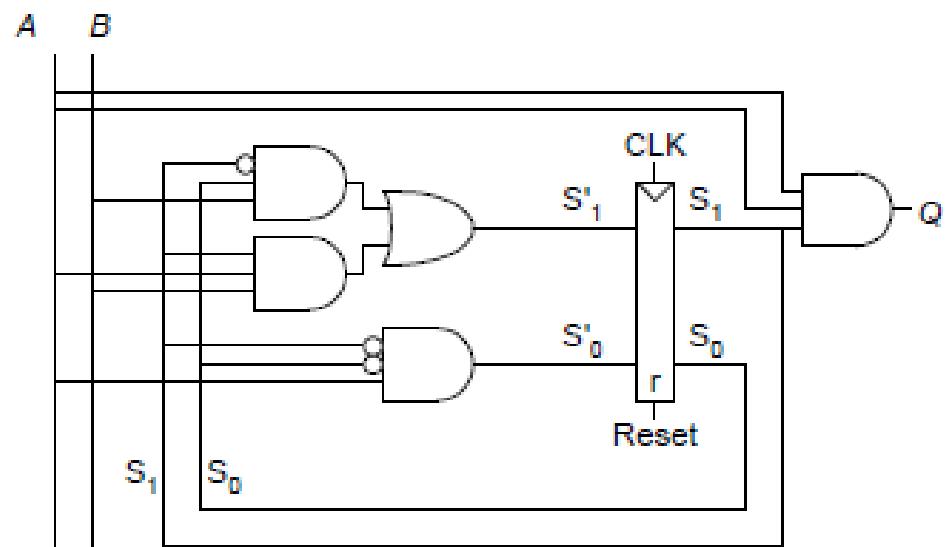

Esercizio 3.31

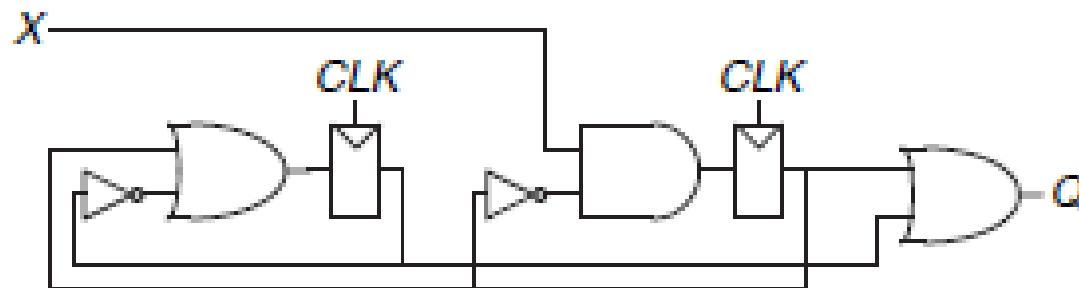

Esercizio 3.31


current state		input	next state	
s_1	s_0	x	s'_1	s'_0
0	0	0	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	X	X	0	1

TABLE 3.7 State transition table with binary encodings for Exercise 3.31

current state		output
s_1	s_0	q
0	0	0
0	1	1
1	X	1

TABLE 3.8 Output table for Exercise 3.31

Esercizio 3.31

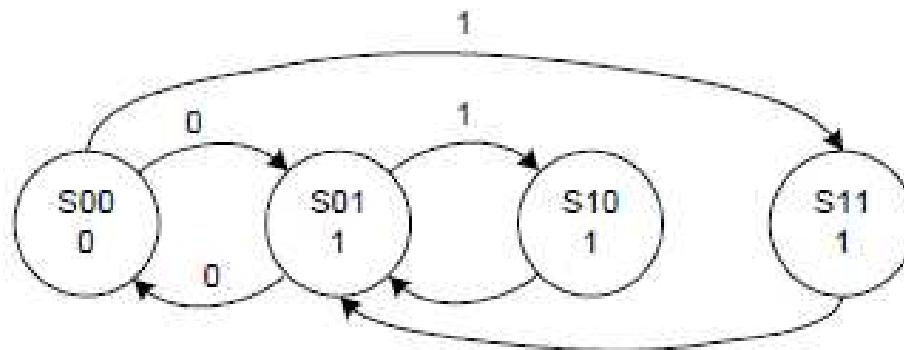

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



Parallelismo

- **2 tipi di parallelismo:**
 - **Spaziale**
 - duplicare l'hardware per eseguire più task contemporaneamente
 - **Temporale**
 - Il task è suddiviso in più fasi
 - Le diverse fasi sono eseguite in pipelining

Latenza e throughput

- **Token:** Gruppo di input da processare per ottenere un output significativo
- **Latency:** Tempo che occorre ad un token per essere processato e produrre un output
- **Throughput:** Numero di output prodotti per unità di tempo

il parallelismo incrementa il throughput

Esempio di parallelismo

- Ben vuole fare delle torte
- 5 minuti per preparare una torta
- 15 minuti per cucinarla


Latency = $5 + 15 = 20$ minuti = **1/3 h**

Throughput = $\frac{1}{latency} = 3 \text{ torte/h}$

Esempio di parallelismo

- **parallelismo spaziale:** Ben chiede a Allysa di aiutarlo, usando anche il suo forno
- **parallelismo temporale:**
 - 2 fasi: preparare e cucinare
 - Mentre una torta è in forno, Ben prepara ne prepara un'altra, etc.


Parallelismo spaziale

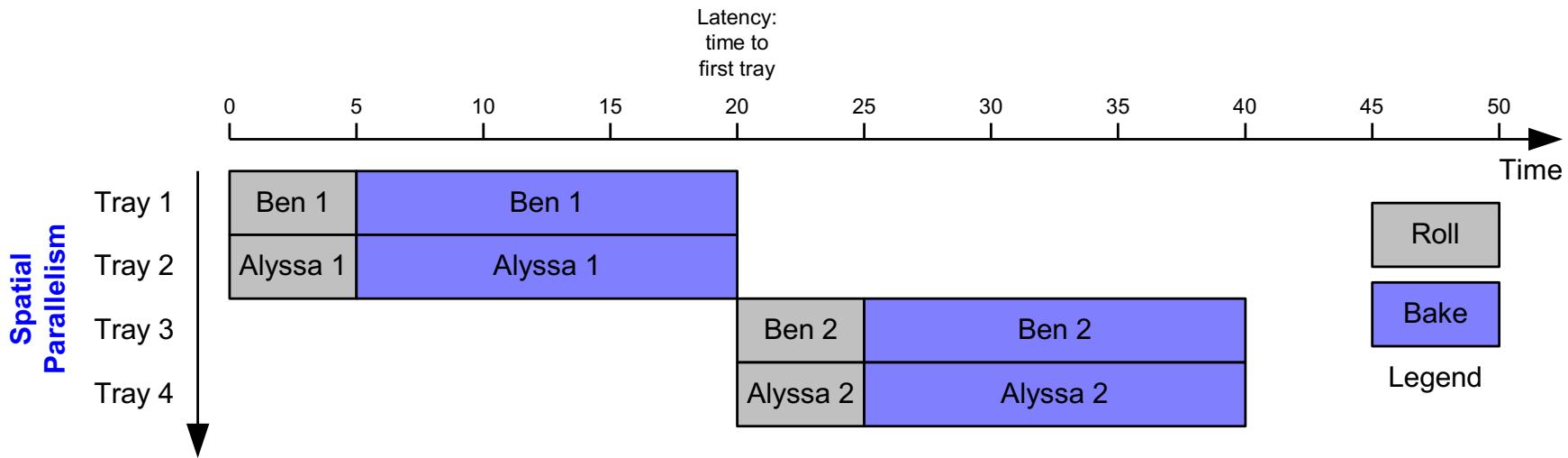

$$\text{Latency} = 5 + 15 = 20 \text{ minuti} = \mathbf{1/3 \text{ h}}$$

$$\text{Throughput} = 2 \frac{1}{latency} = \mathbf{6 \text{ torte/h}}$$

Parallelismo temporale

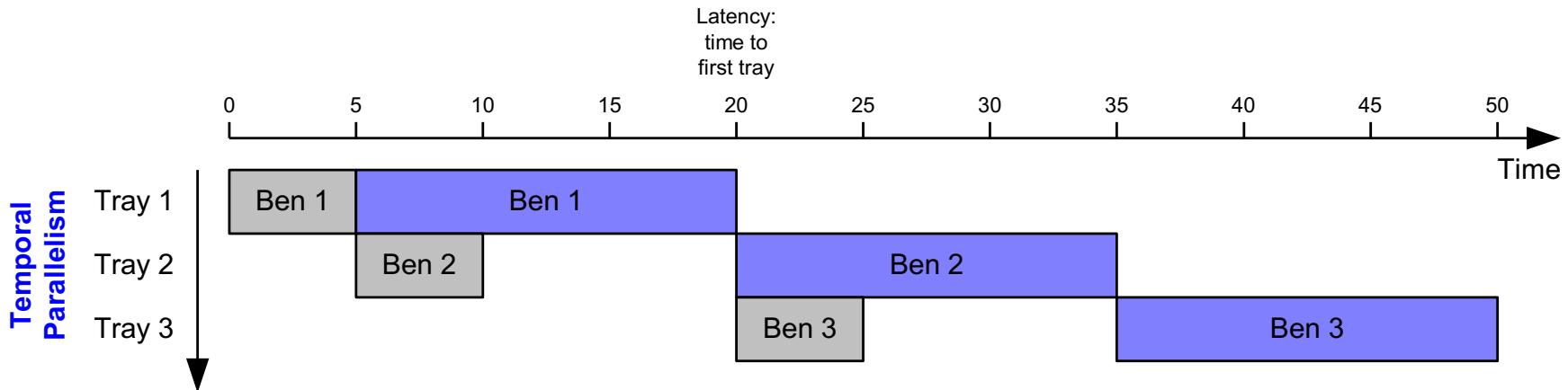


$$\text{Latency} = 5 + 15 = 20 \text{ minuti} = \mathbf{1/3 \text{ h}}$$

$$\text{Throughput} \approx \frac{4}{65} 60 \approx \mathbf{3,7 \text{ torte/h}}$$

CIRCUITI ARITMETICI E MEMORIE

Chapter 5 :: Topics

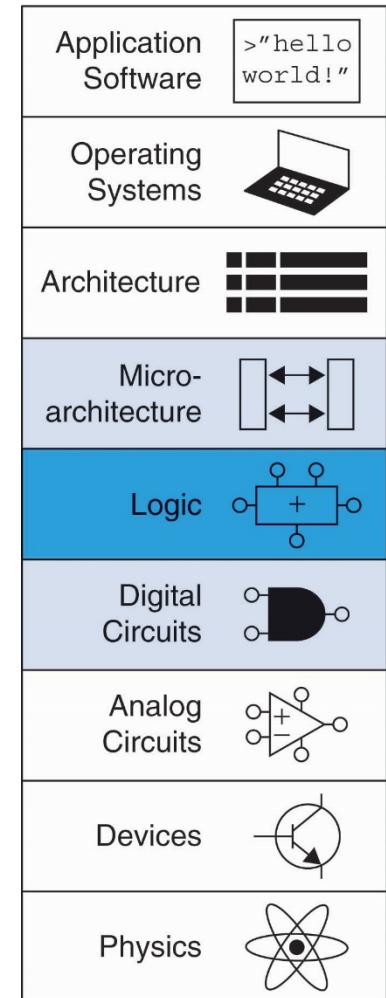- **Introduction**
- **Arithmetic Circuits**
- **Number Systems**
- **Sequential Building Blocks**
- **Memory Arrays**
- **Logic Arrays**




Introduction


- **Digital building blocks:**
 - Gates, multiplexers, decoders, registers, arithmetic circuits, counters, memory arrays, logic arrays
- **Building blocks demonstrate hierarchy, modularity, and regularity:**
 - Hierarchy of simpler components
 - Well-defined interfaces and functions
 - Regular structure easily extends to different sizes
- **Will use these building blocks in Chapter 7 to build microprocessor**

1-Bit Adders

Half
Adder

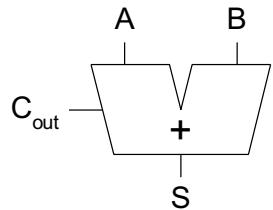

Full
Adder

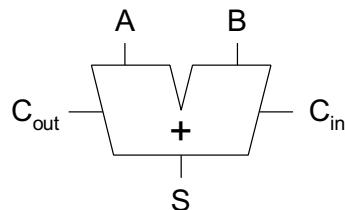

A	B	C _{out}	S
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		


$$\begin{array}{l} S = \\ C_{\text{out}} = \end{array}$$

C _{in}	A	B	C _{out}	S
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	1	1	


$$\begin{array}{l} S = \\ C_{\text{out}} = \end{array}$$

1-Bit Adders

Half
Adder

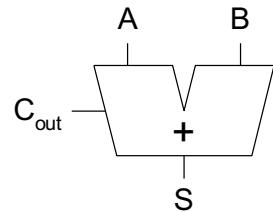

Full
Adder

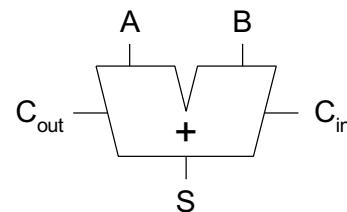

A	B	C _{out}	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0


$$\begin{array}{l} S = \\ C_{\text{out}} = \end{array}$$

C _{in}	A	B	C _{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


$$\begin{array}{l} S = \\ C_{\text{out}} = \end{array}$$

1-Bit Adders

Half
Adder

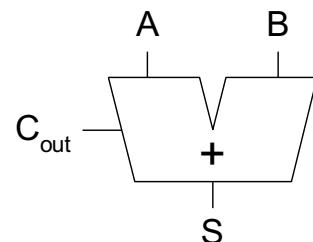

Full
Adder

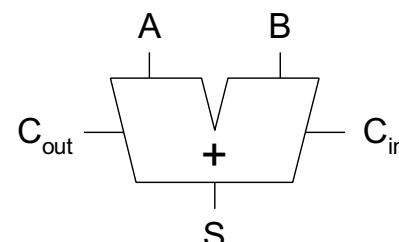

A	B	C _{out}	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$S = A \oplus B$$

$$C_{out} = AB$$


C _{in}	A	B	C _{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$


Multibit Adders (CPAs)

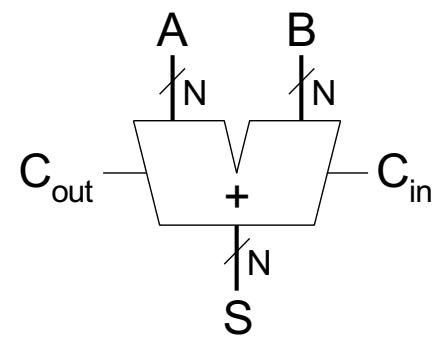- Tipologie carry propagate adders (CPAs):
 - Ripple-carry (lento)
 - Carry-lookahead (veloce)
- Carry-lookahead adders offrono prestazioni migliori ma richiedono più hardware



Ripple-Carry Adder

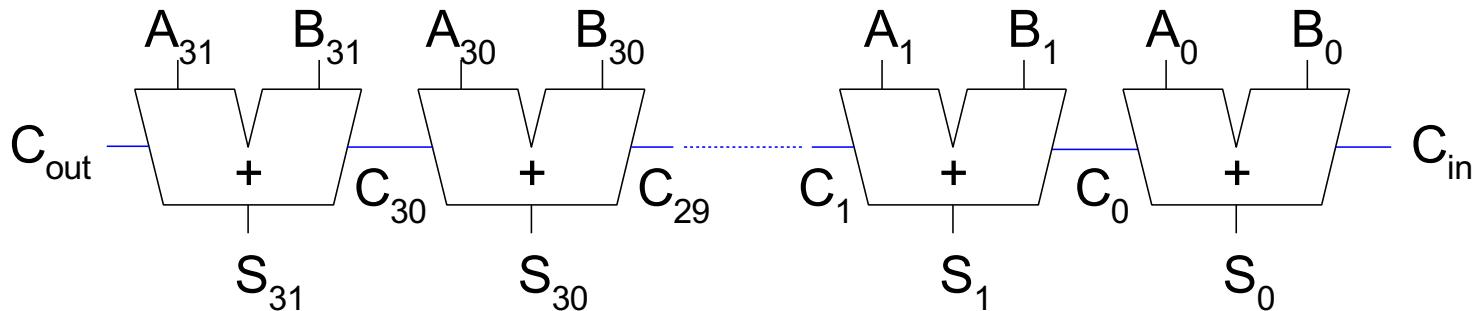- 1-bit adder concatenate insieme
- Il riporto si propaga lungo la catena
- Svantaggio: **lento**



Ritardo del Ripple-Carry

$$t_{\text{ripple}} = N t_{FA}$$

t_{FA} è il ritardo di un singolo 1-bit full adder

N è il numero di 1-bit full adders

Carry-Lookahead Adder

Calcolare C_{out} di un blocco di k -bit usando le funzioni *generate* e *propagate*

C_{in}	A_i	B_i	C_{out}
0	0	0	0
1			0
0	0	1	0
1		1	1
0	1	0	0
1		0	1
0	1	1	1
1		1	1

Carry-Lookahead Adder

C_{in}	A_i	B_i	C_{out}
0	0	0	0
1			0
0	0	1	0
1			1
0	1	0	0
1			1
0	1	1	1
1			1

Carry-Lookahead Adder

- Il bit *i-esimo* produce un riporto (carry out) per generazione o per propagazione di un riporto del bit *(i-1)-esimo* (carry in)
- **Generate:** Il bit *i-esimo* genera un carry out se A_i e B_i sono entrambi 1.

$$G_i = A_i B_i$$

- **Propagate:** Il bit *i-esimo* propaga un carry al carry out se A_i o B_i sono 1.

$$P_i = A_i + B_i$$

- **Carry out:** il carry *i* (C_i) è data da:

$$C_i = A_i B_i + (A_i + B_i) C_{i-1} = G_i + P_i C_{i-1}$$

Block Propagate and Generate

Ora dobbiamo estendere le funzioni Propagate and Generate a blocchi di k -bits, ovvero:

- calcolare se un blocco di k -bit ($i, i+1, \dots, i+k-1$) propaga il carry out del blocco precedente (ovvero da C_{i-1} a C_{i+k-1})
- calcolare se un blocco di k -bit ($i, i+1, \dots, i+k$) genera un carry out (in C_{i+k-1})

Esempi

0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	

0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Esempi

0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1

Esempi

0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	

0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1

Block Propagate and Generate Signals

- Block propagate and generate per un blocco di 4-bit ($P_{3:0}$ and $G_{3:0}$):

$$P_{3:0} = P_3 P_2 P_1 P_0$$

$$\begin{aligned} G_{3:0} &= G_3 + P_3 \, G_2 + P_3 \, P_2 \, G_1 + P_3 \, P_2 \, P_1 G_0 = \\ &G_3 + P_3 (G_2 + P_2 (G_1 + P_1 G_0)) \end{aligned}$$

- In generale,

$$P_{i:j} = P_i P_{i-1} P_{i-2} \dots P_j$$


$$G_{i:j} = G_i + P_i (G_{i-1} + P_{i-1} (G_{i-2} + P_{i-2} (\dots G_j) \dots))$$

$$C_i = G_{i:j} + P_{i:j} C_{j-1}$$

Carry-Lookahead Addition

- **Step 1:** calcola i G_i and P_i per tutte le colonne
- **Step 2:** calcola G and P per blocchi di k -bit
- **Step 3:** C_{in} si propaga mediante la logica propagate/generate dei vari blocchi di k -bit (mentre si calcolano le somme)

32-bit CLA with 4-bit Blocks

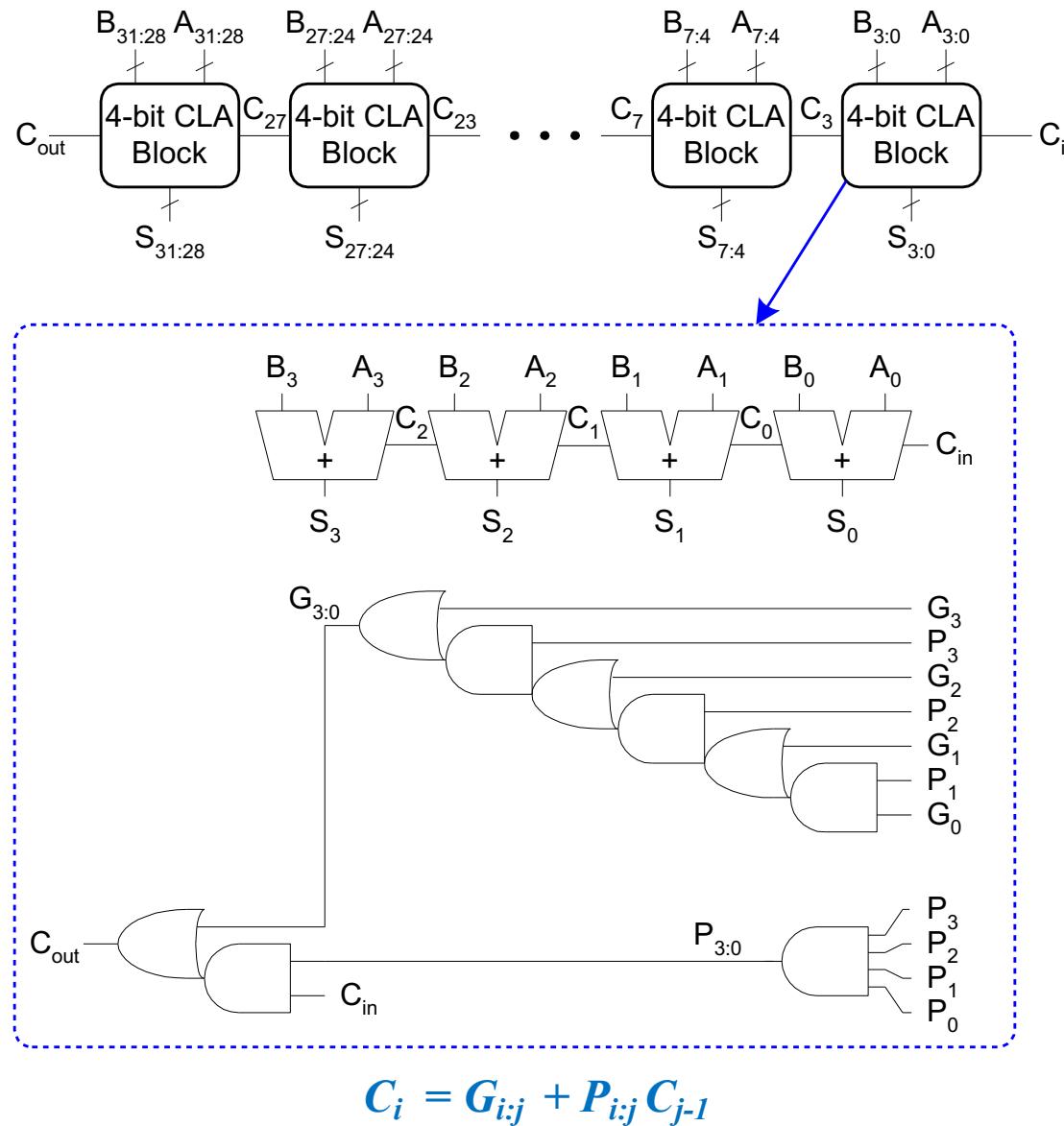

Ritardo del Carry-Lookahead Adder

Per un N -bit CLA con blocchi di k bit:

$$t_{CLA} = t_{pg} + t_{pg_block} + (N/k - 1)t_{AND_OR} + kt_{FA}$$

- t_{pg} : ritardo per generare P_i, G_i (un AND + OR)
- t_{pg_block} : ritardo per generare $P_{i:j}, G_{i:j}$
- t_{AND_OR} : ritardo delle porte AND/OR a monte della logica propagate/generate, questo ritardo si propaga da C_{in} a C_{out} che si propaga lungo i $N/k - 1$ blocchi

Un N -bit carry-lookahead adder è generalmente più veloce di un ripple-carry adder per $N > 16$

Confronto

- 32-bit ripple-carry vs 32-bit CLA con blocchi di 4 bit
- 2-input gate delay = 100 ps; full adder delay = 300 ps

$$\begin{aligned}t_{\text{ripple}} &= Nt_{FA} = 32(300 \text{ ps}) \\&= \mathbf{9.6 \text{ ns}}$$


$$\begin{aligned}t_{\text{CLA}} &= t_{pg} + t_{pg_block} + (N/k - 1)t_{\text{AND_OR}} + kt_{FA} \\&= [100 + 600 + (7)200 + 4(300)] \text{ ps} \\&= \mathbf{3.3 \text{ ns}}$$

Sottrattore

- Nella rappresentazione a complemento a 2 per complementare un numero occorre invertire ogni cifra e sommare 1
$$Y = A - B = A + \bar{B} + 1$$
 - Es: $2 = 0010_2 \rightarrow -2 = 1101_2 + 0001_2 = 1110_2$


Symbol

Implementation

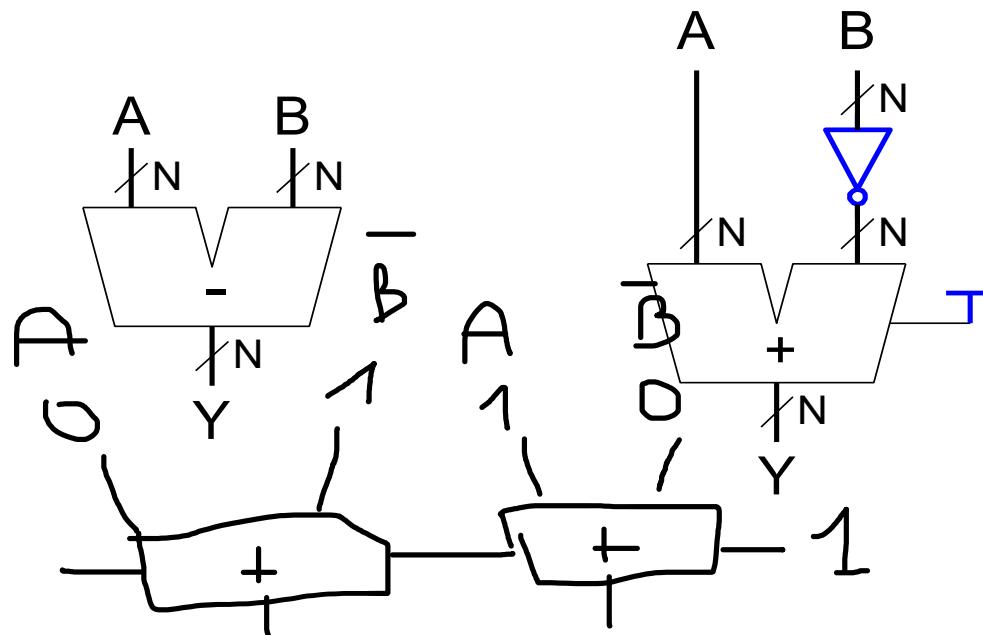


Comparatore: uguaglianza

Symbol

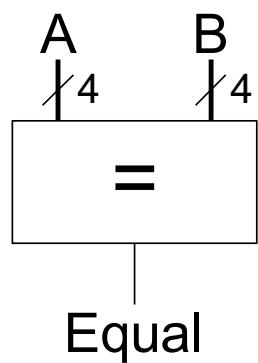


Implementation

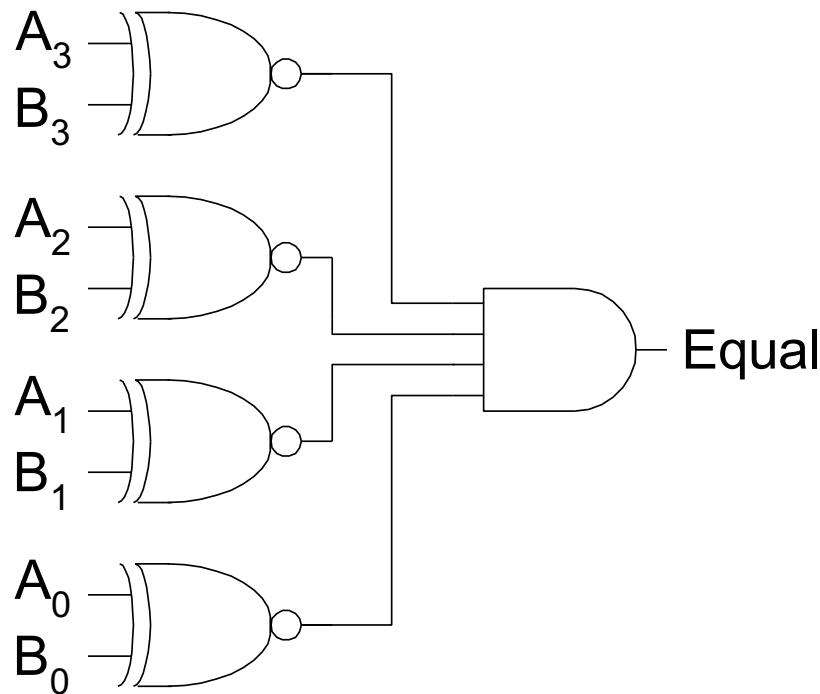


Comparatore completo a un bit


A	B	$A > B$	$A = B$	$A < B$
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

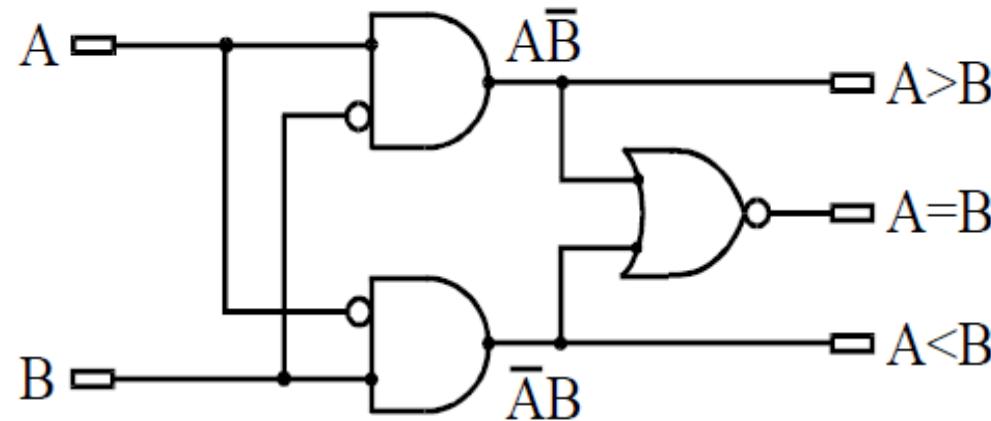

Comparatore completo a 4 bit

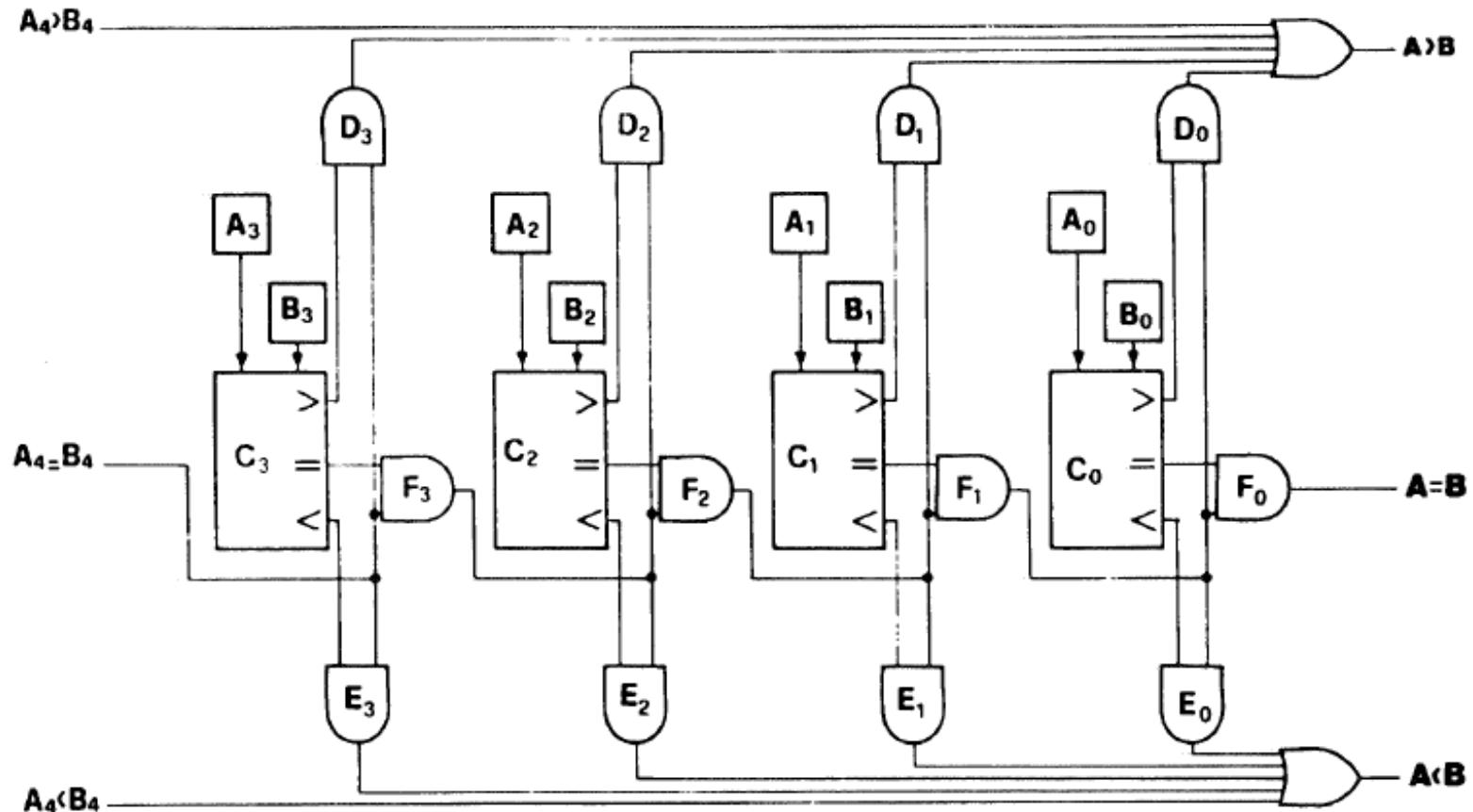


Comparatore completo a 12 bit

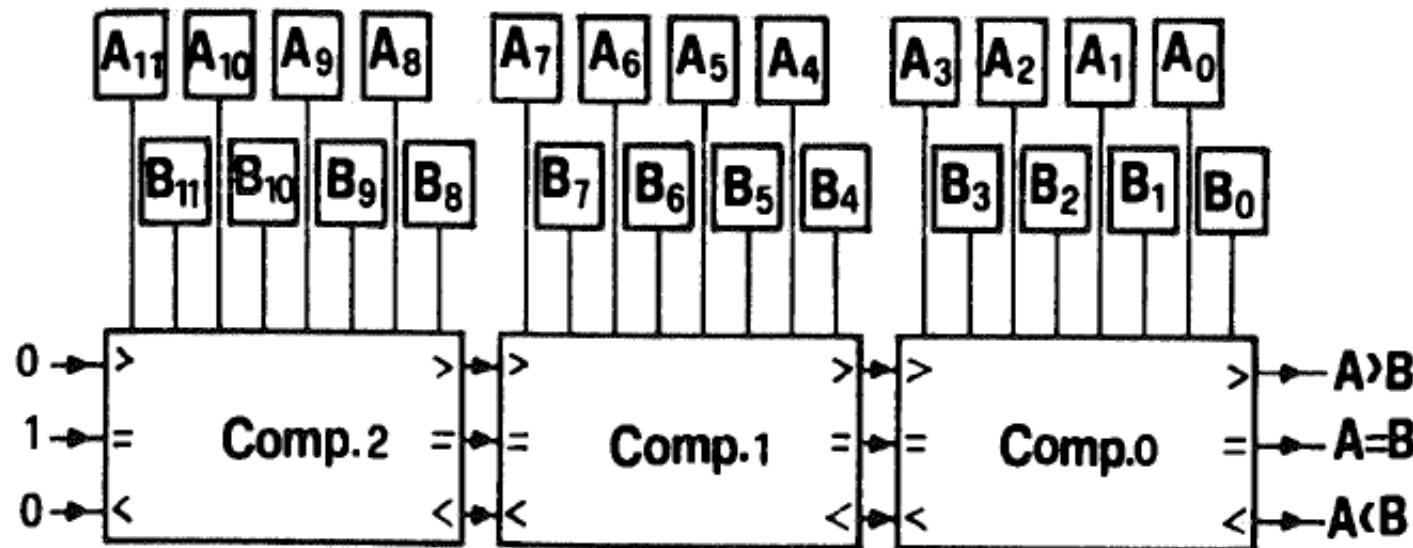

Comparator: Less Than

Se il bit del segno =1 allora $A < B$

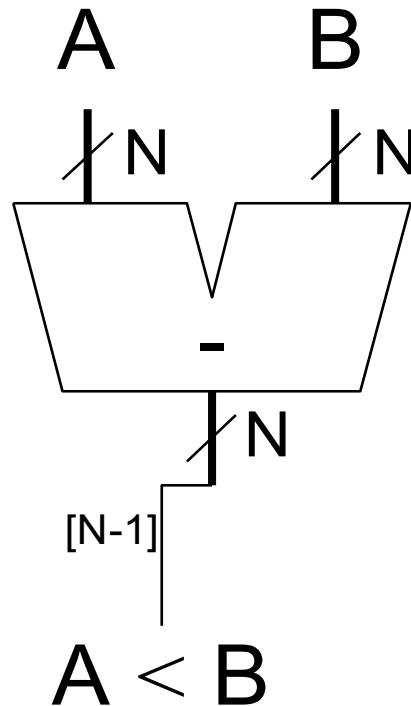


ALU: Arithmetic Logic Unit

Operazioni che ALU tipicamente esegue:

- Addizione
- Sottrazione
- AND
- OR


ALU: Arithmetic Logic Unit

ALUControl _{1:0}	Function
00	Add
01	Subtract
10	AND
11	OR

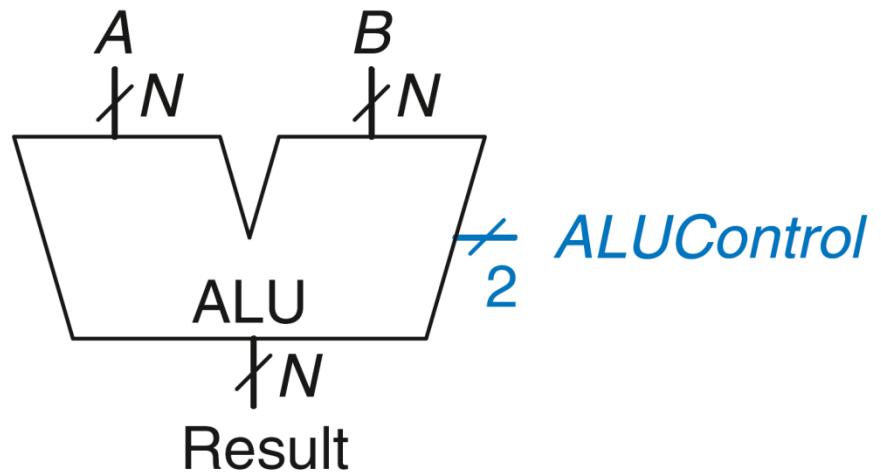

ALU: Arithmetic Logic Unit

ALUControl _{1:0}	Function
00	Add
01	Subtract
10	AND
11	OR

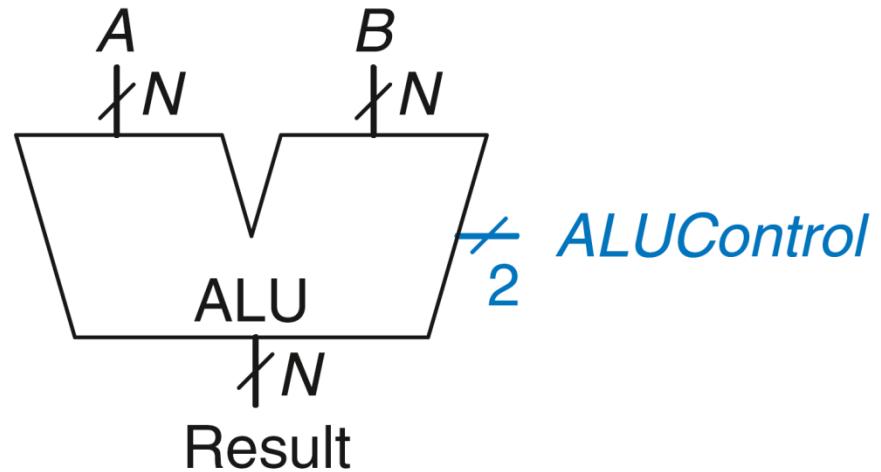

Example: Perform $A + B$

$$ALUControl = 00$$


$$Result = A + B$$

ALU: Arithmetic Logic Unit

ALUControl _{1:0}	Function
00	Add
01	Subtract
10	AND
11	OR

Esempio: A OR B

$ALUControl_{1:0} = 11$

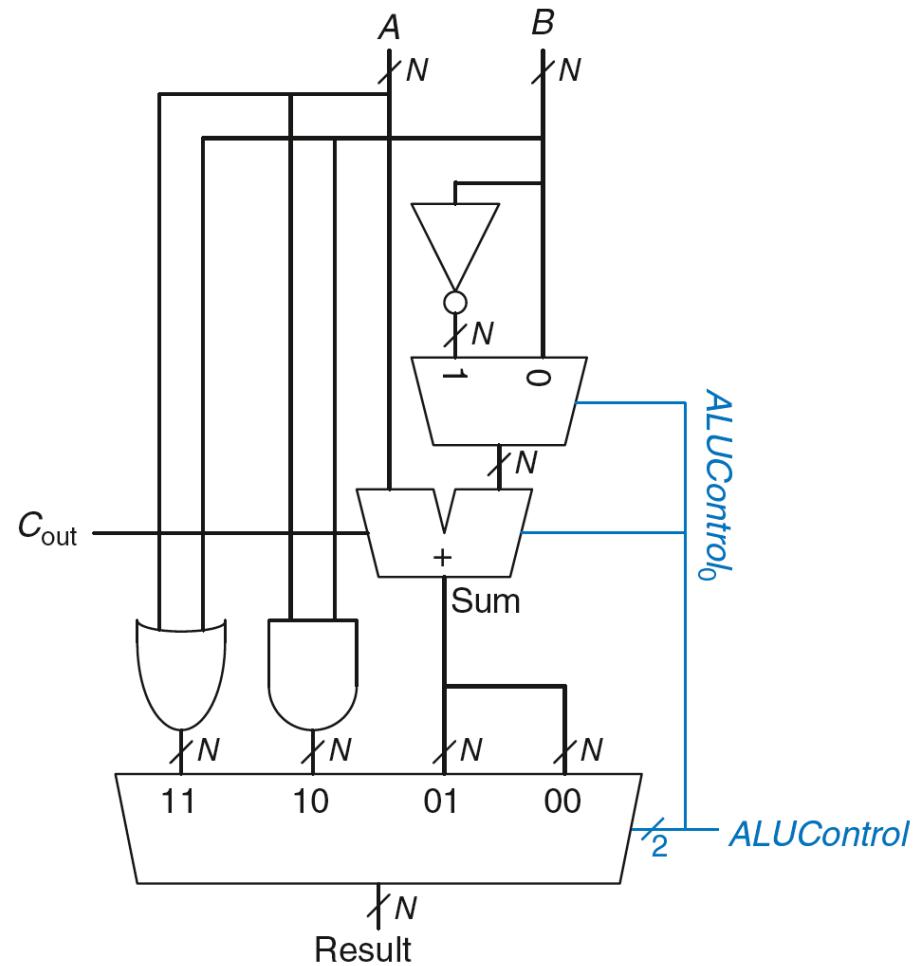

ALU: Arithmetic Logic Unit


ALUControl _{1:0}	Function
00	Add
01	Subtract
10	AND
11	OR

Esempio: A OR B

$ALUControl_{1:0} = 11$

Mux seleziona l'output della porta OR

$$Result = A \text{ OR } B$$

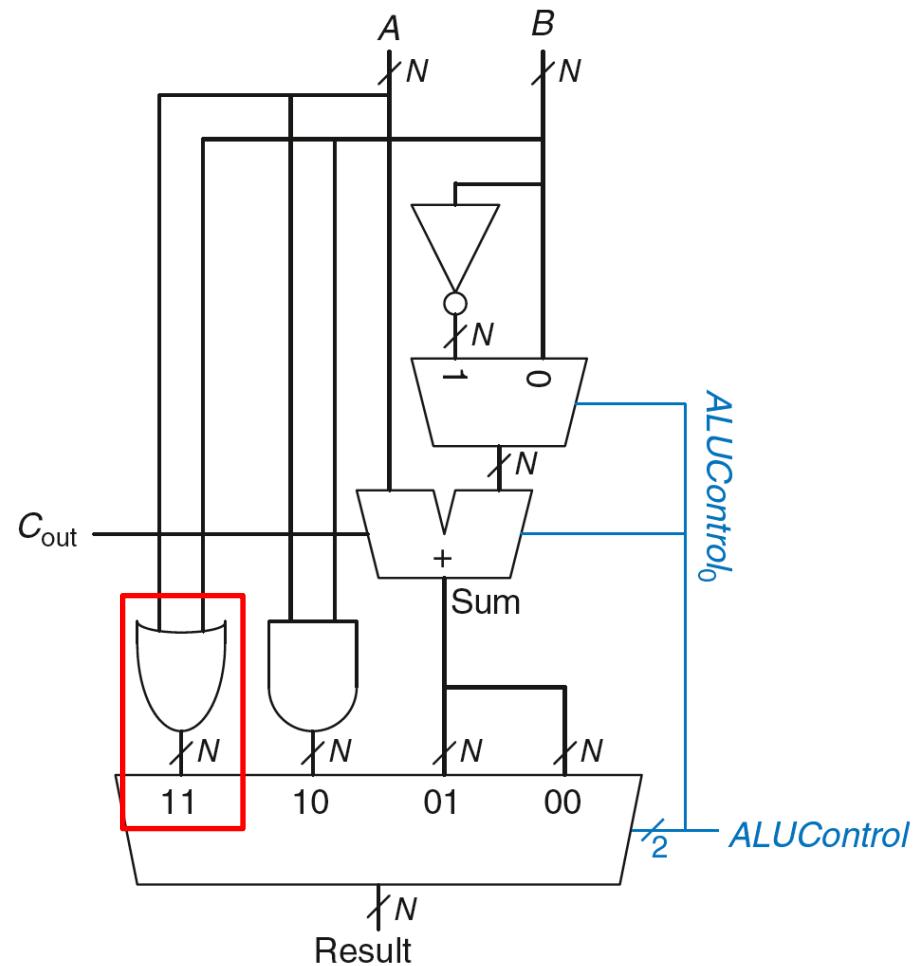

ALU: Arithmetic Logic Unit


ALUControl _{1:0}	Function
00	Add
01	Subtract
10	AND
11	OR

Esempio: A AND B

$ALUControl_{1:0} = 10$

Mux seleziona l'output della porta AND

$\text{Result} = A \text{ AND } B$

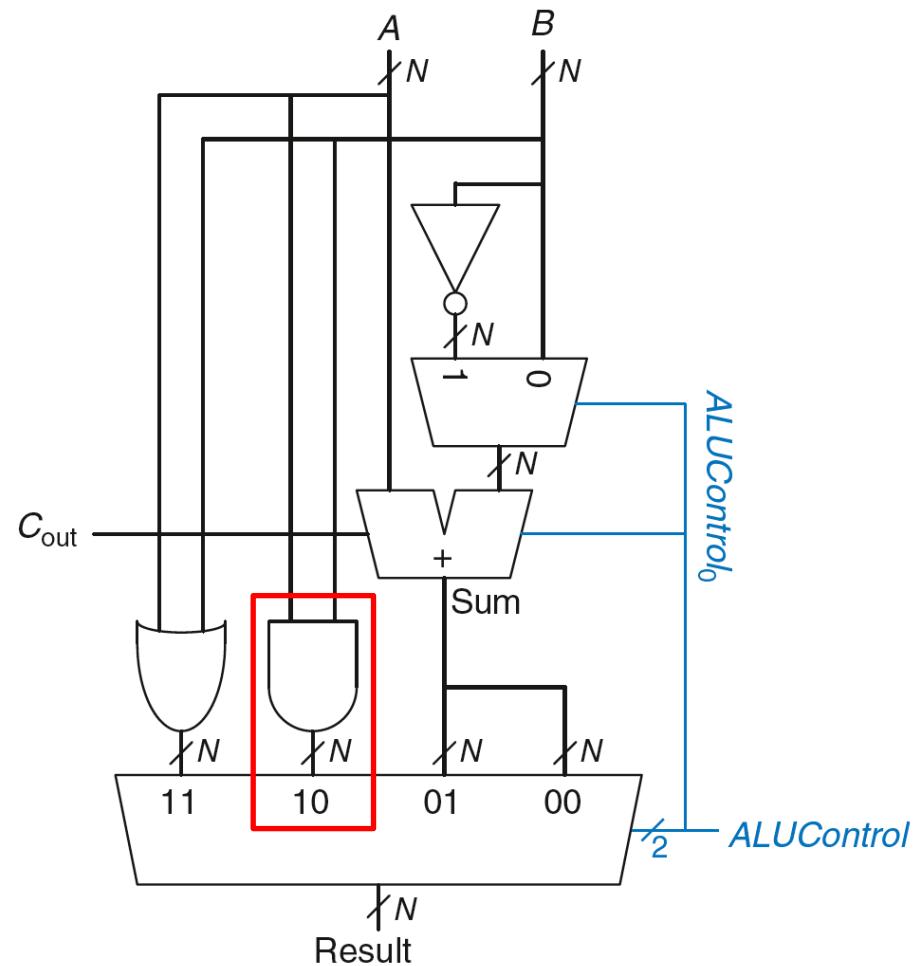


ALU: Arithmetic Logic Unit

ALUControl _{1:0}	Function
00	Add
01	Subtract
10	AND
11	OR

Esempio: $A + B$

$ALUControl_{1:0} = 00$

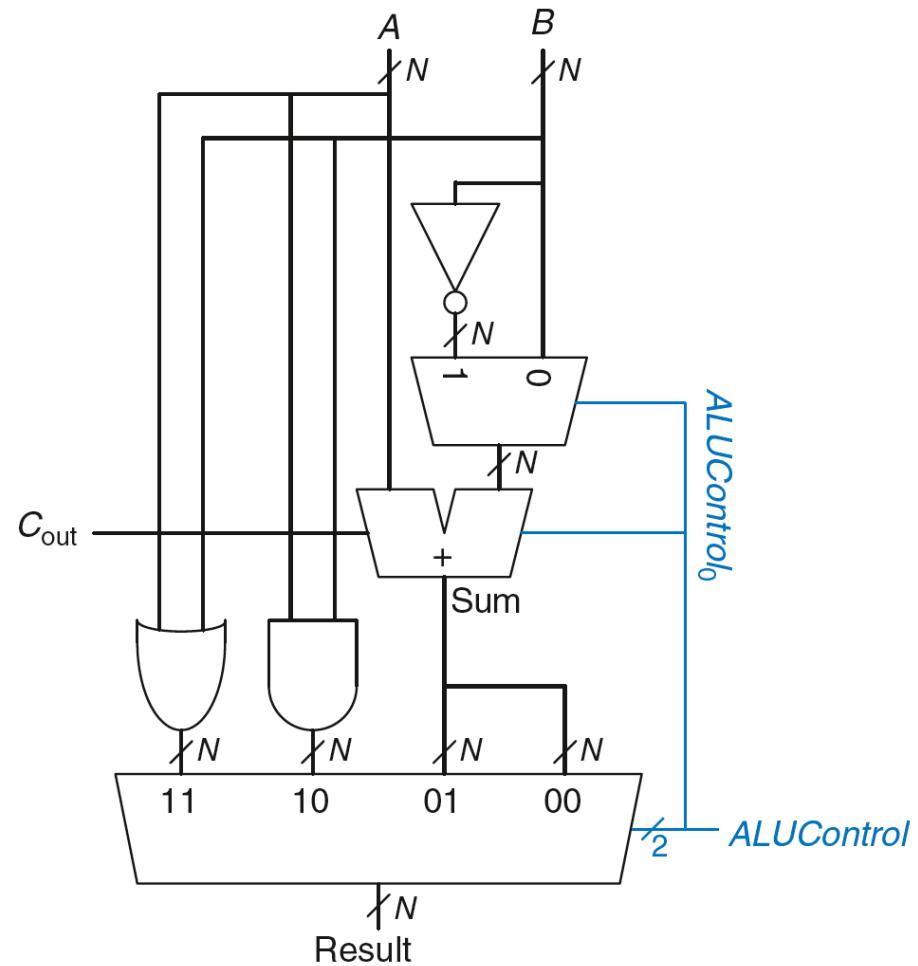

ALU: Arithmetic Logic Unit

ALUControl _{1:0}	Function
00	Add
01	Subtract
10	AND
11	OR

Esempio: $A + B$

$ALUControl_{1:0} = 00$


$ALUControl_0 = 0$, quindi:

Cin = 0

il 2nd input dell'adder è B

Mux seleziona *Sum* come *Result*

$Result = A + B$

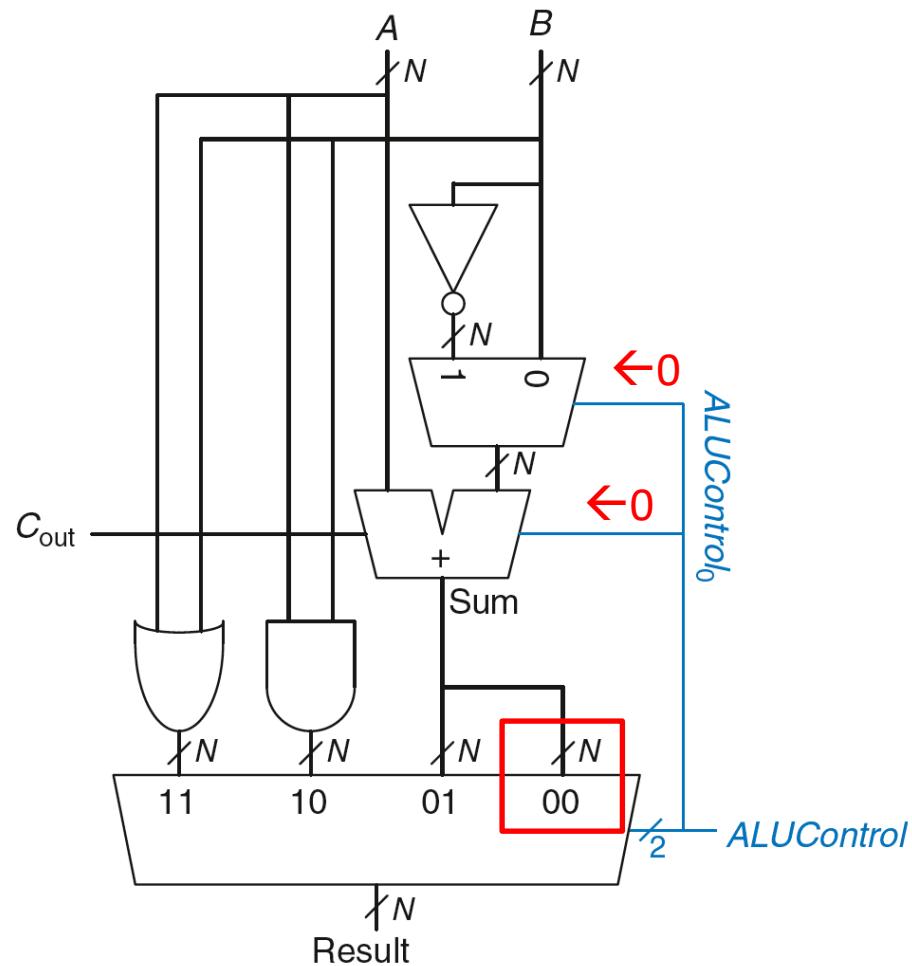

ALU: Arithmetic Logic Unit

ALUControl _{1:0}	Function
00	Add
01	Subtract
10	AND
11	OR

Esempio: $A - B$

$ALUControl_{1:0} = 01$


$ALUControl_0 = 1$, quindi:

$Cin = 1$

2nd input dell'adder è il complemento di B


Mux seleziona *Sum* come *Result*

$Result = A - B$

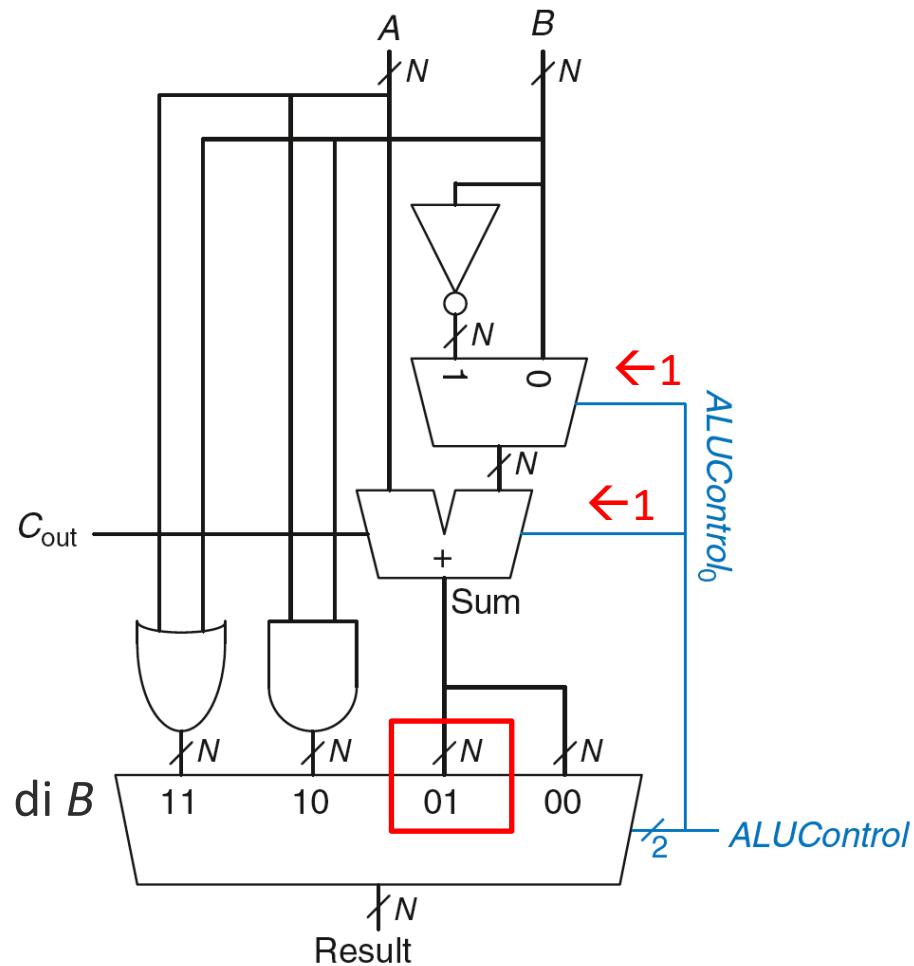


ALU con flags di stato

Flag	Description
N	<i>Result</i> is Negative
Z	<i>Result</i> is Zero
C	Adder produces Carry out
V	Adder oVerflowed

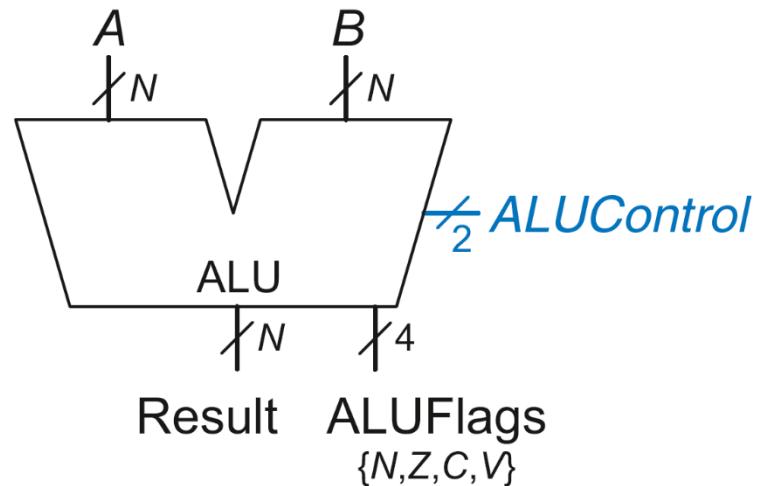


ALU con flags di stato

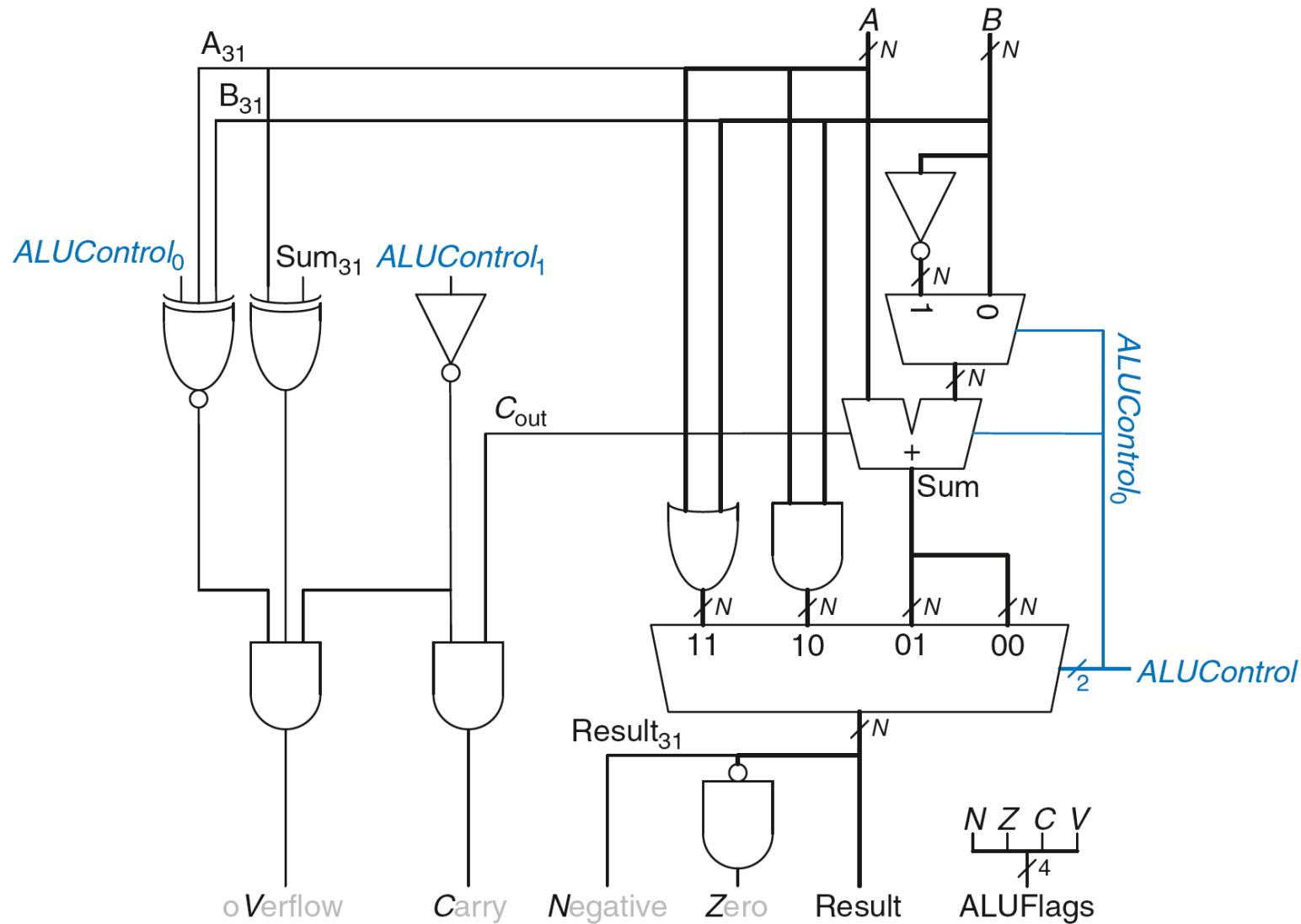


ALU con flags di stato: Negative

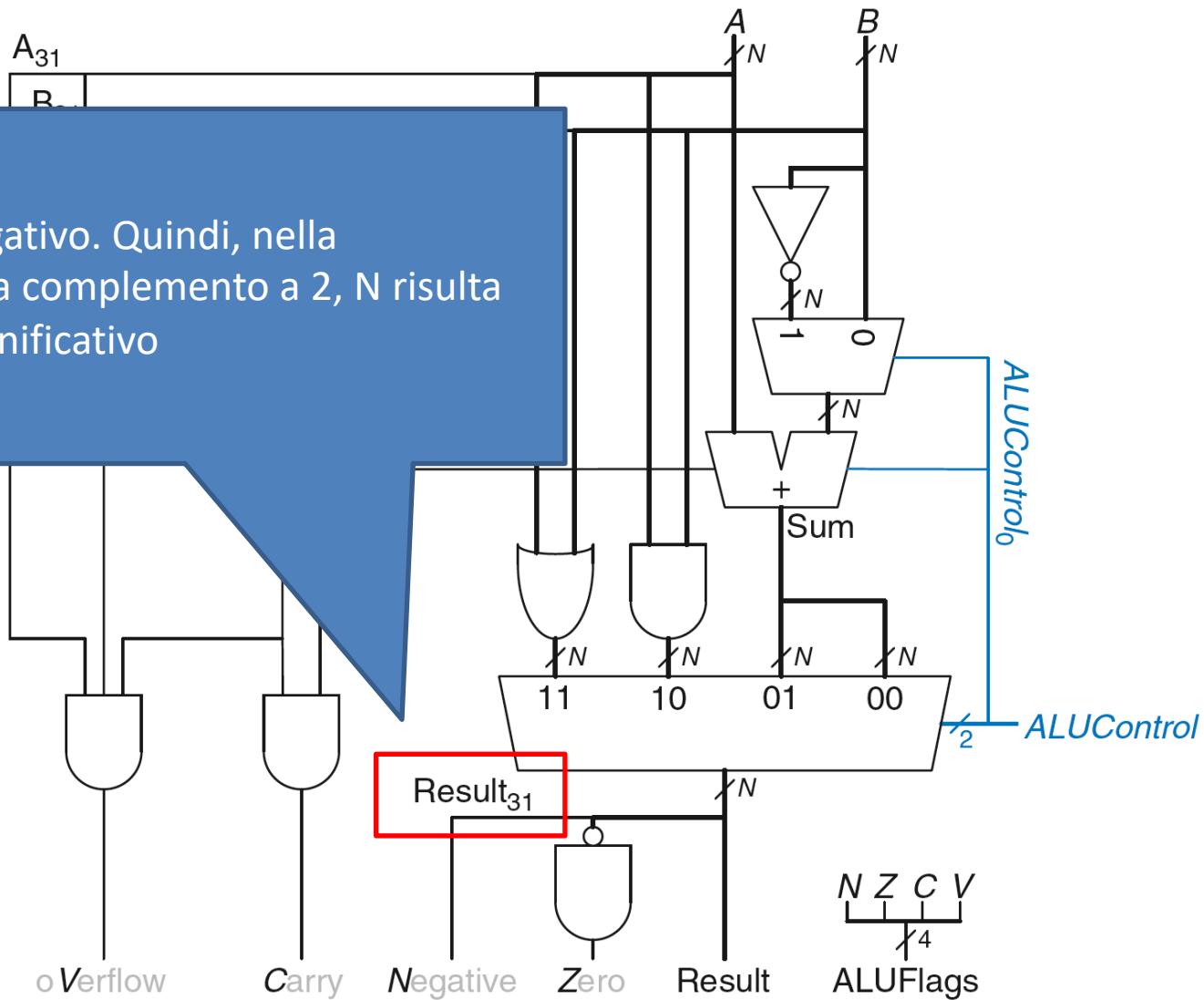
N=1 se Result negativo. Quindi, nella rappresentazione a complemento a 2, N risulta essere il bit più significativo




ALU con flags di stato: Zero

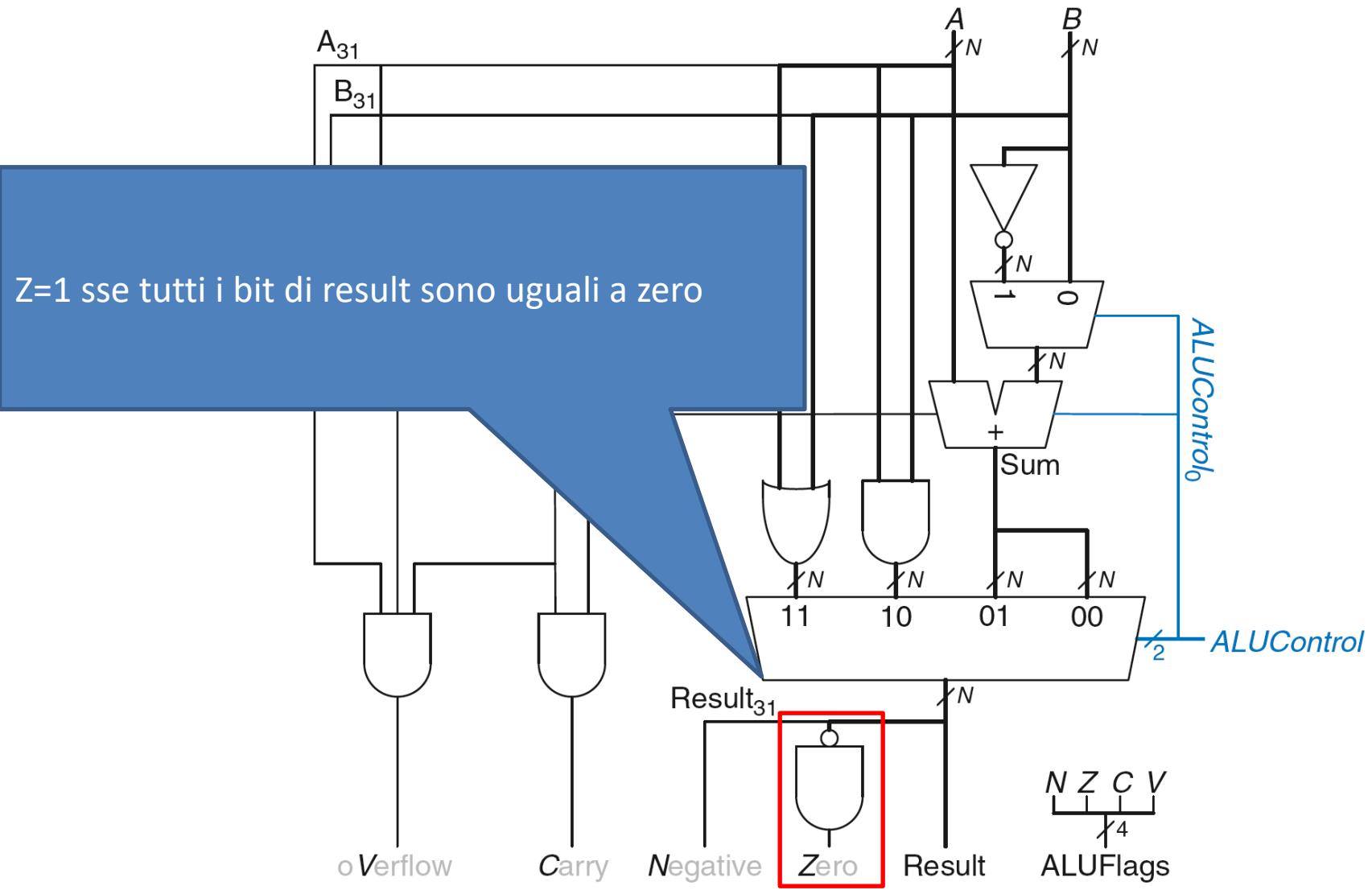


ALU con flags di stato: Carry

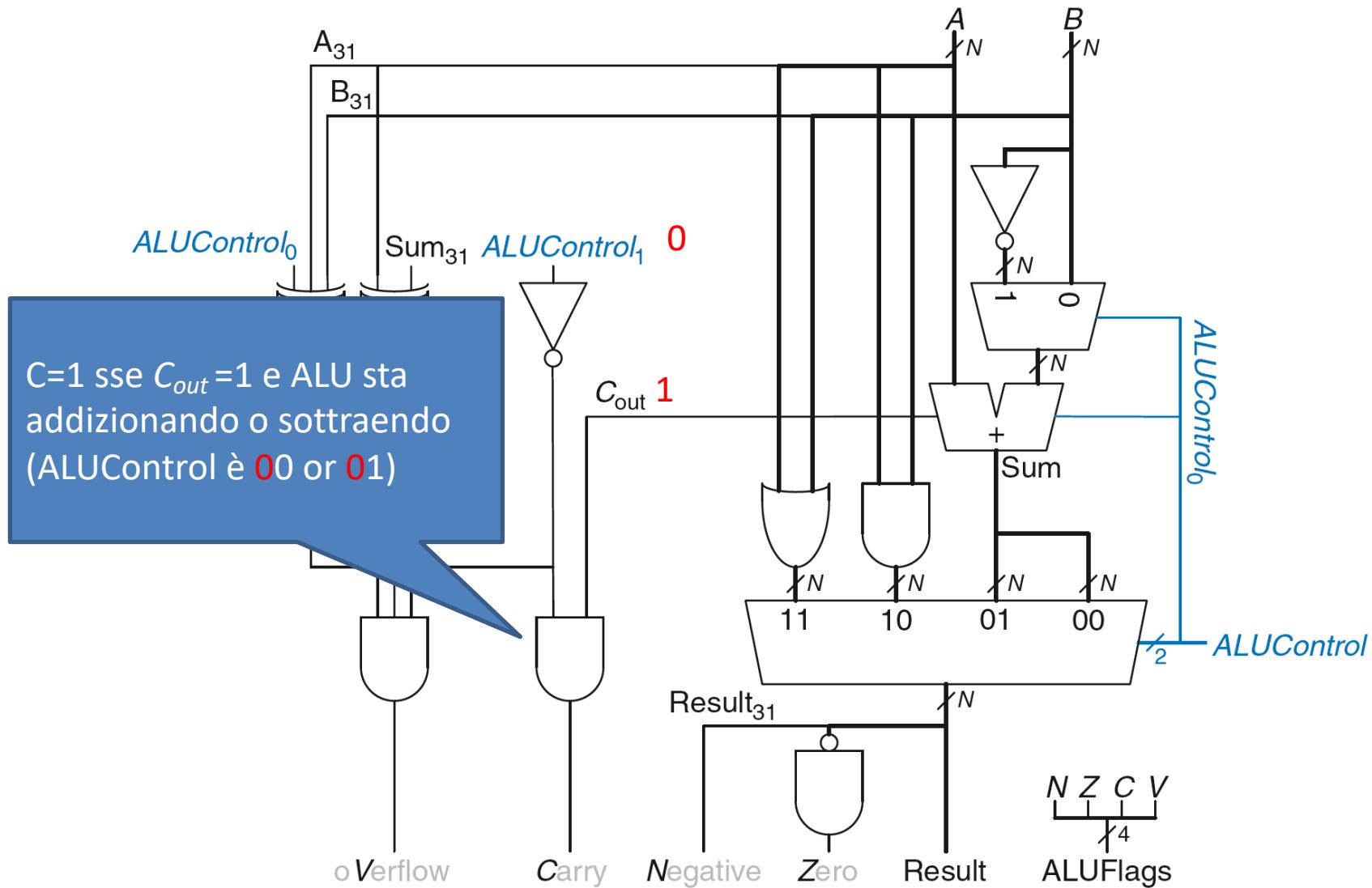

ALU con flags di stato: Overflow

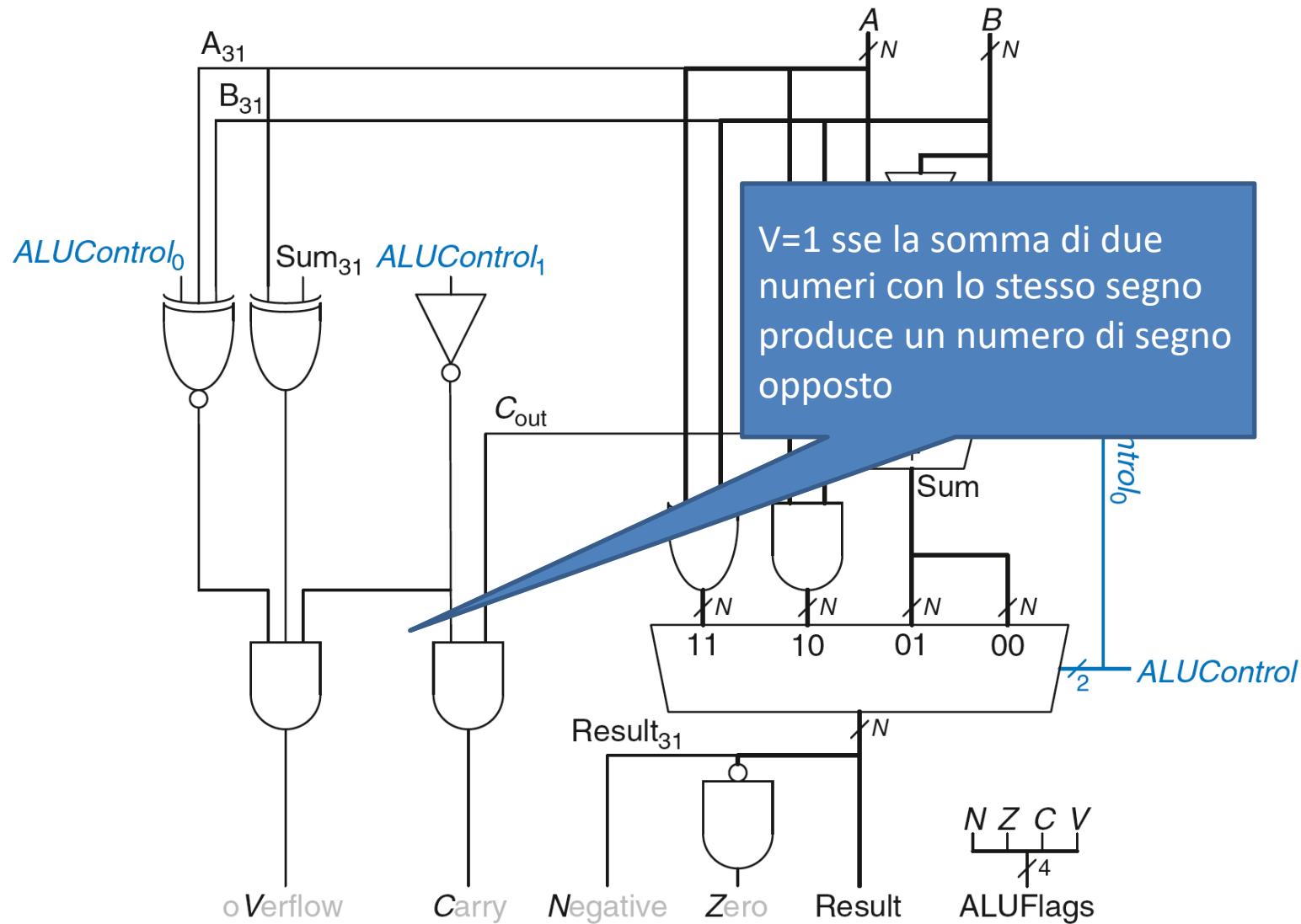


ALU con flags di stato: Overflow

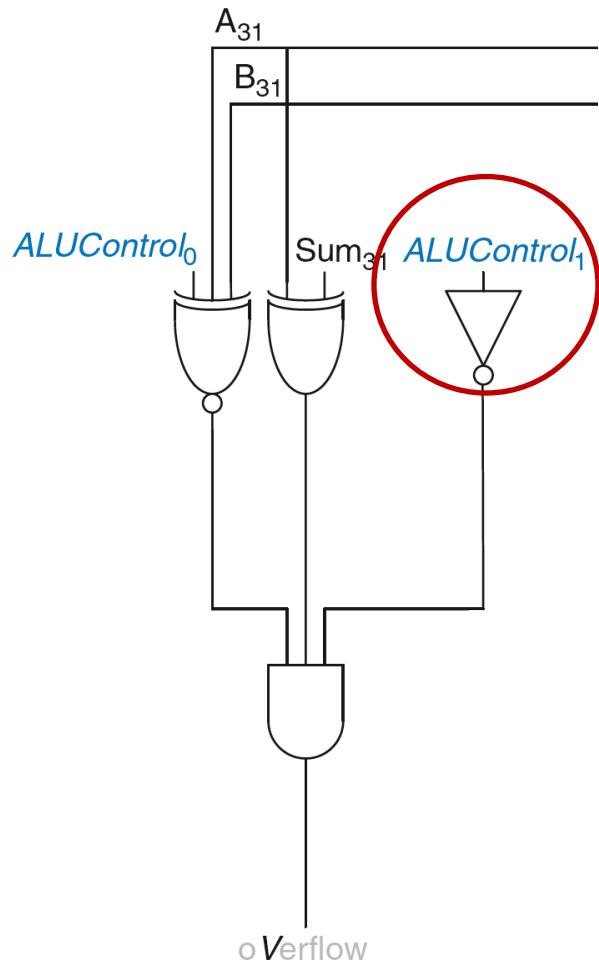

V = 1 sse:

ALU esegue una addizione o sottrazione
($ALUControl_1 = 0$)

ALU con flags di stato: Overflow

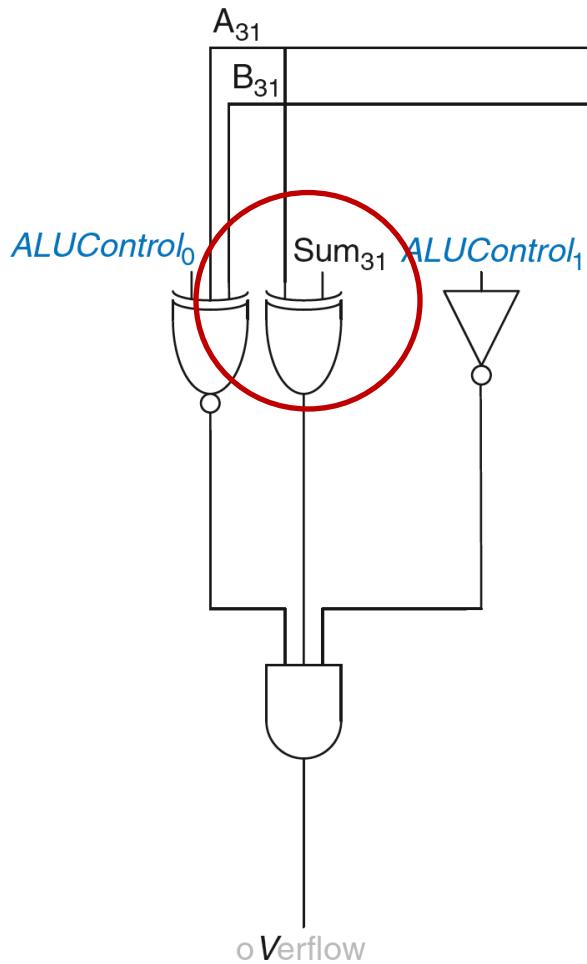


V = 1 sse:

ALU esegue una addizione o sottrazione
($ALUControl_1 = 0$)

AND

A e Sum hanno segno opposto

ALU con flags di stato: Overflow

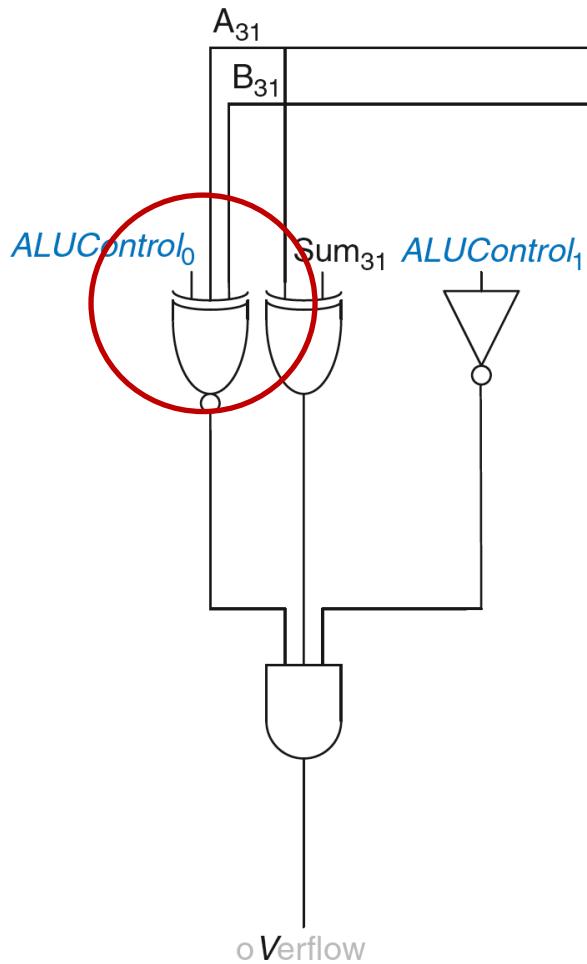

V = 1 sse:

ALU esegue una addizione o sottrazione
($ALUControl_1 = 0$)

AND


A e Sum hanno segno opposto

AND

A e B hanno lo stesso segno sotto addizione
($ALUControl_0 = 0$) **OR**

A e B hanno segni differenti sotto sottrazione
($ALUControl_0 = 1$)

ALU con flags di stato

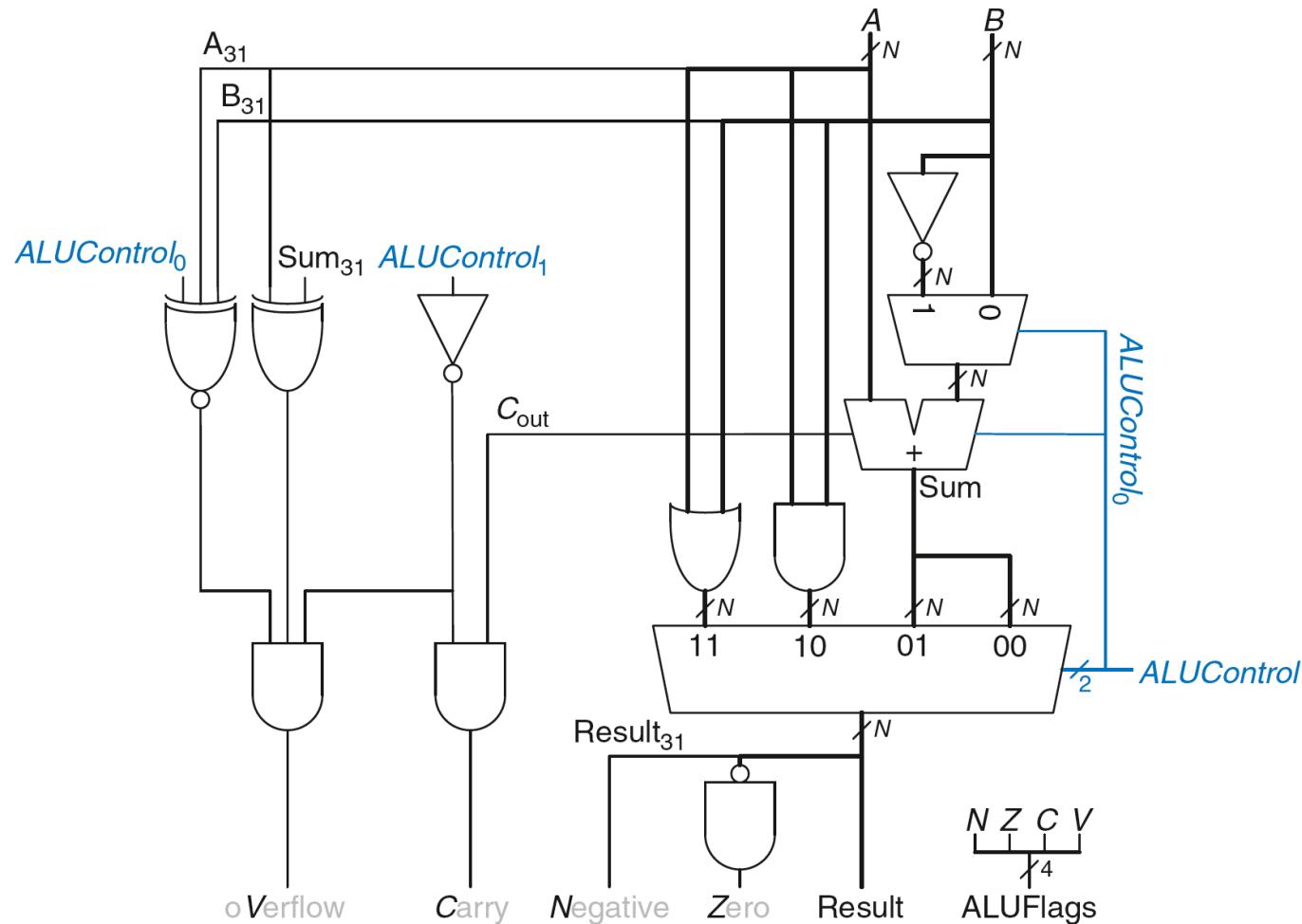

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



Shifters

Logical shifter: trasla i bit a sinistra o a destra e riempie gli spazi vuoti con degli 0

Arithmetic shifter: come il logical shifter a sinistra, nella traslazione a destra invece riempie gli spazi vuoti con il bit più significativo (msb)

Rotator: ruota i bit in cerchio, i bit che “escono” da un lato rientrano dall’ “altro”

Shifters

Logical shifter:

- Ex: $\textcolor{blue}{11001} \gg 2 = \textcolor{blue}{00}\textcolor{red}{110}$
- Ex: $\textcolor{blue}{11001} \ll 2 = \textcolor{red}{00100}$



Arithmetic shifter:

- Ex: $\textcolor{green}{11001} \ggg 2 = \textcolor{green}{111}\textcolor{blue}{10}$
- Ex: $\textcolor{blue}{11001} \lll 2 = \textcolor{red}{00100}$



Rotator:

- Ex: $\textcolor{blue}{11001} \text{ ROR } 2 = \textcolor{green}{01110}$
- Ex: $\textcolor{blue}{11001} \text{ ROL } 2 = \textcolor{red}{00111}$

Shifter Design

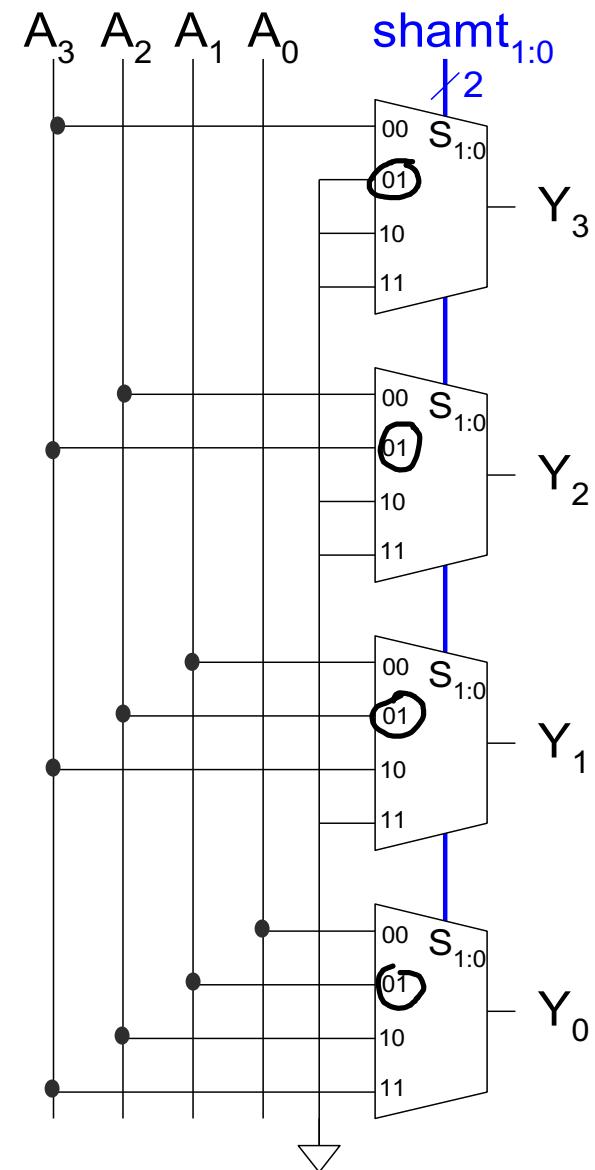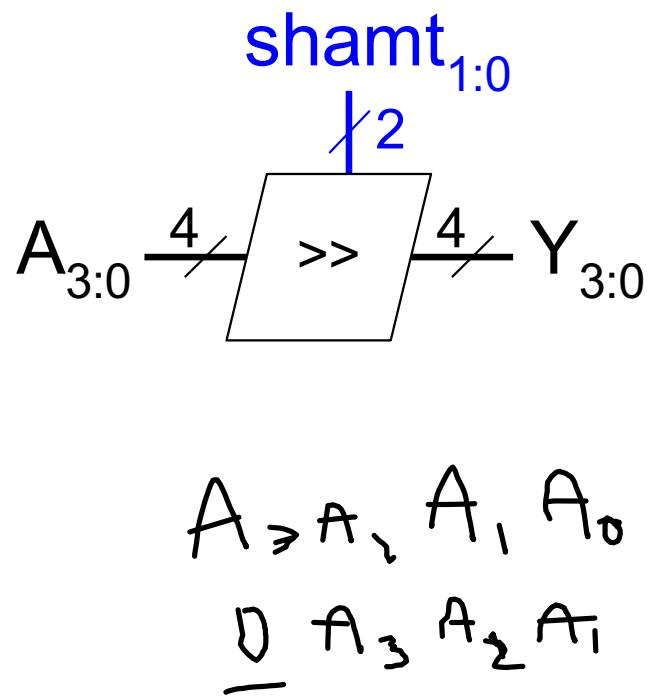

Shifter Design

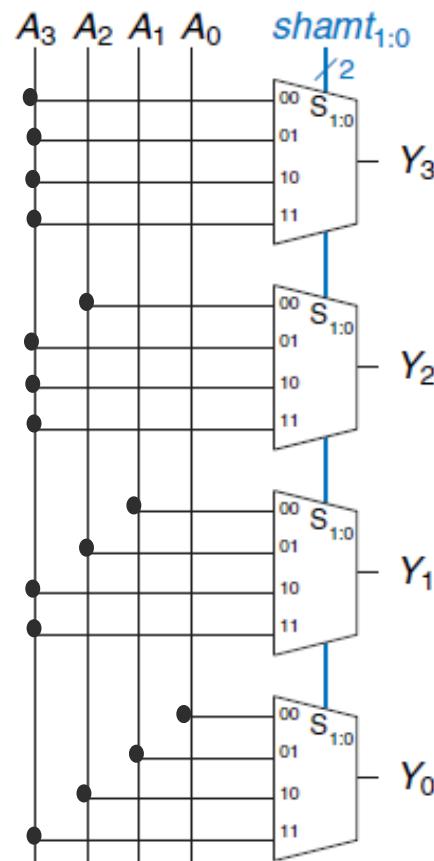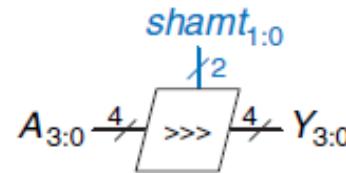

Shifters as Multipliers, Dividers

- $A \lll N = A \times 2^N$
 - Example: $00001 \ll 2 = 00100$ ($1 \times 2^2 = 4$)
 - Example: $11101 \ll 2 = 10100$ ($-3 \times 2^2 = -12$)
- $A \ggg N = A \div 2^N$
 - Example: $01000 \ggg 2 = 00010$ ($8 \div 2^2 = 2$)
 - Example: $10000 \ggg 2 = 11100$ ($-16 \div 2^2 = -4$)



Counters

- Incrementa ad ogni clock
- Usato per eseguire cicli su numeri:
000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 000, 001...
- Si usa:
 - Come orologio digitale
 - Program counter: tiene traccia della istruzione corrente da eseguire

Counters

- Incrementa ad ogni clock
- Usato per eseguire cicli su numeri:
000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 000, 001...
- Si usa:
 - Come orologio digitale
 - Program counter: tiene traccia della istruzione corrente da eseguire


Symbol Implementation

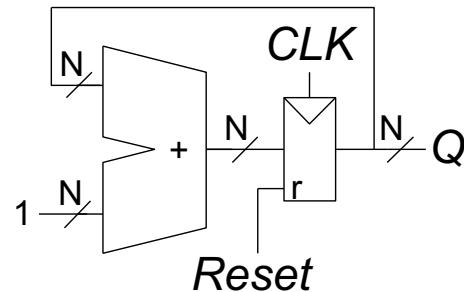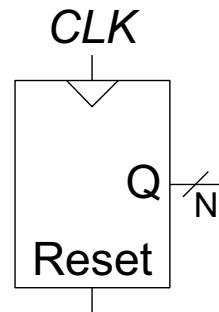


Shift Registers

- Trasla di un bit ad ogni clock
- Ritorna un bit in uscita (S_{out}) ad ogni clock
- *Serial-to-parallel converter*: converte un input seriale (S_{in}) in un output parallelo ($Q_{0:N-1}$)

Symbol:

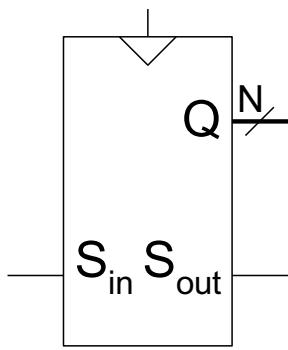


Implementation:

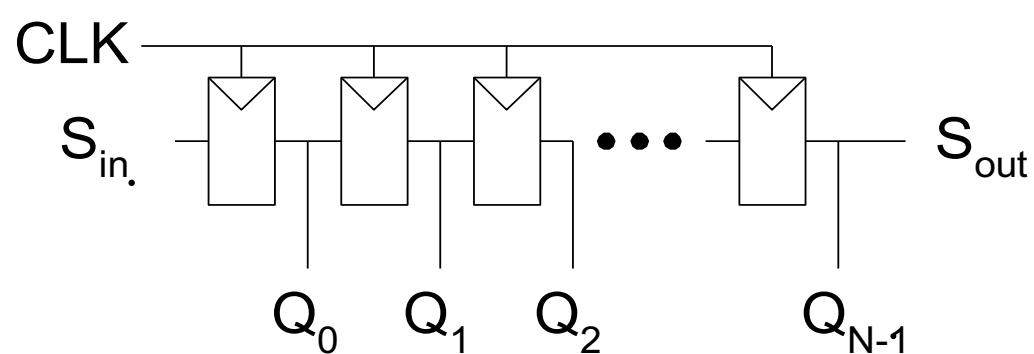


Shift Register con load parallelo

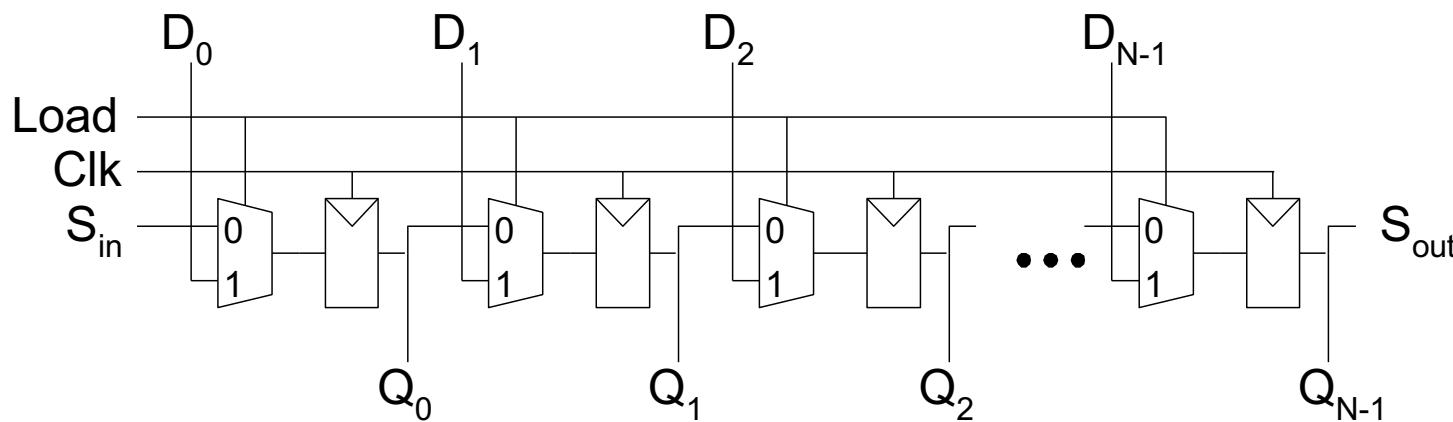- Quando $Load = 1$, funziona come un usuale registro a N -bit
- Quando $Load = 0$, agisce da shift register
- Quindi può agire da convertitore *seriale-parallelo* (da S_{in} a $Q_{0:N-1}$) o da convertitore *parallelo-seriale* ($D_{0:N-1}$ to S_{out})




Memory Arrays

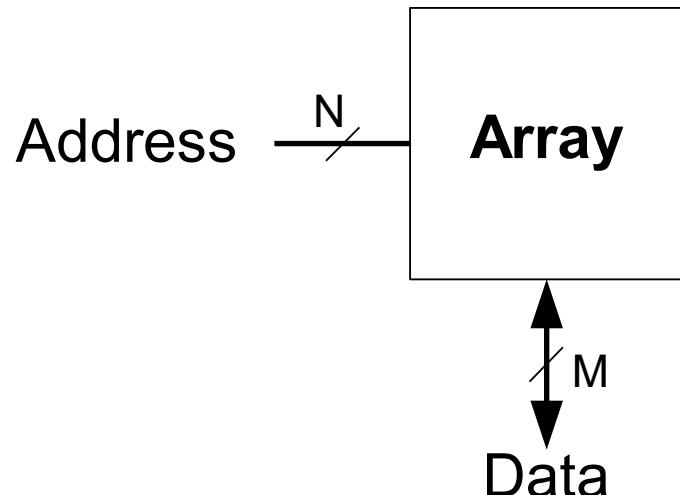- Memorizzare efficacemente una grossa quantità di dati
- 3 tipologie:
 - Dynamic random access memory (DRAM)
 - Static random access memory (SRAM)
 - Read only memory (ROM)
- dato a M -bit letto/scritto su di un unico indirizzo a N -bit



Memory Arrays


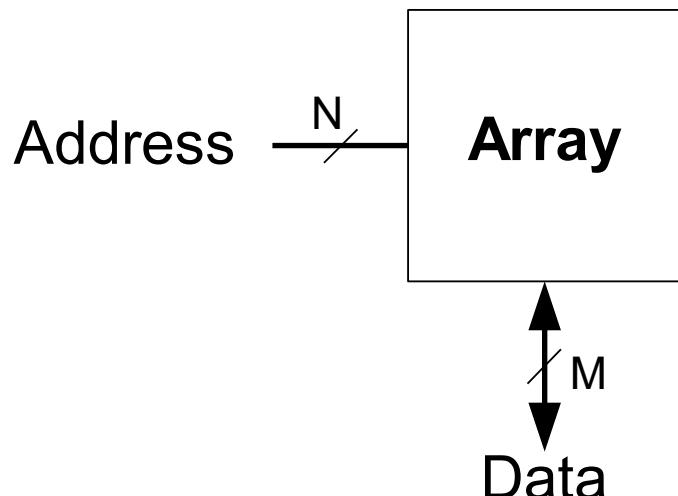
- Memorizzare efficacemente una grossa quantità di dati
- 3 tipologie:
 - Dynamic random access memory (DRAM)
 - Static random access memory (SRAM)
 - Read only memory (ROM)
- dato a M -bit letto/scritto su di un unico indirizzo a N -bit



Tipicamente
 $M=8$ (un byte) e
 $N=32$ (o 64)


Memory Arrays

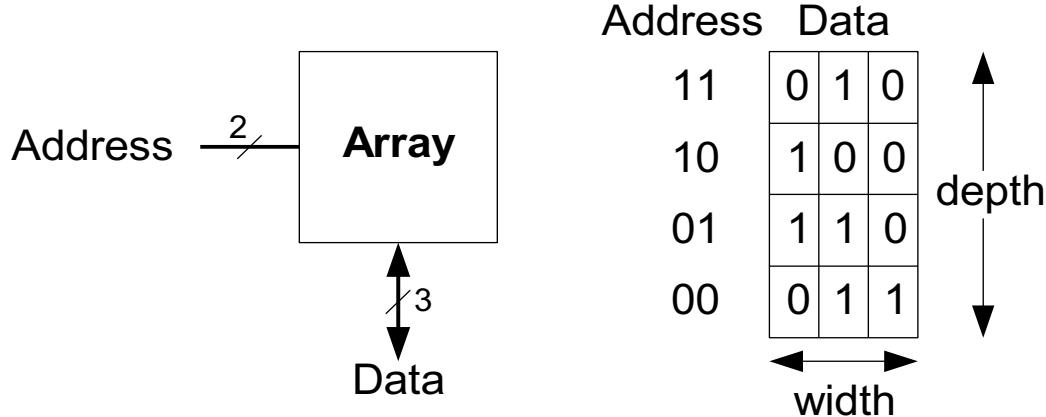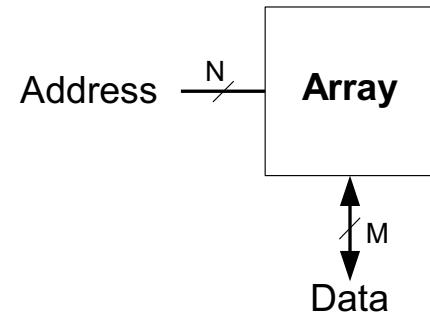- Array bidimensionali di celle di memoria
- Ogni cella memorizza un bit
- Con N bit di indirizzo e M bits data:
 - 2^N righe e a M colonne
 - **Depth:** numero di righe (parole)
 - **Width:** numero di colonne (lunghezza di una parola)
 - **Dimensione Array :** depth \times width = $2^N \times M$




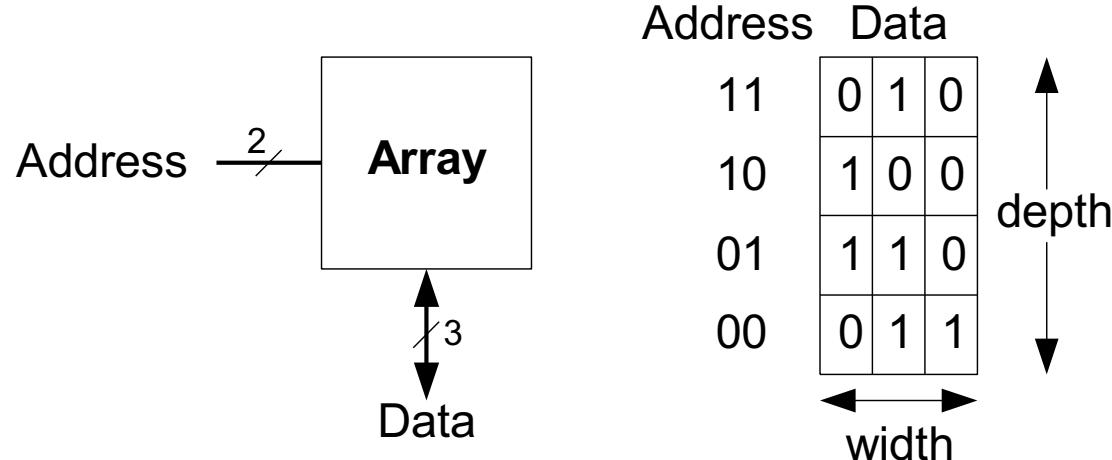Esempio




- $2^2 \times 3$ -bit array
- Numero parole: 4
- Lunghezza parola: 3-bits
- All'indirizzo 10 corrisponde la parola 100



Memory Arrays

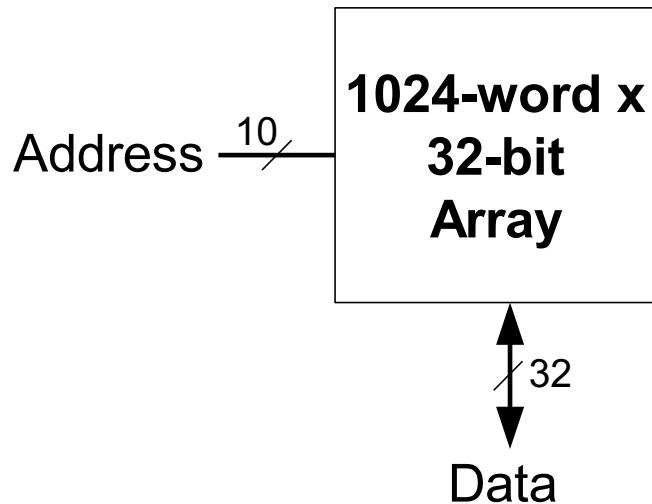


Memory Array Bit Cells

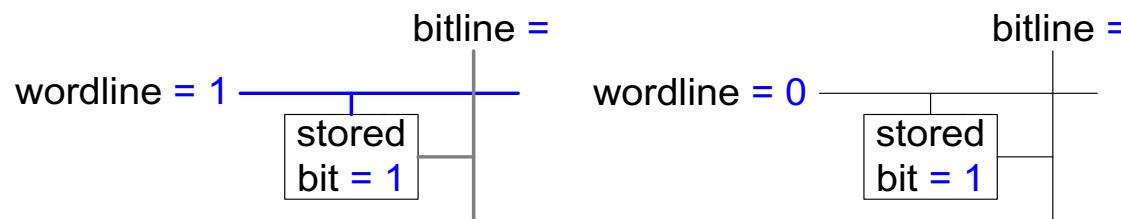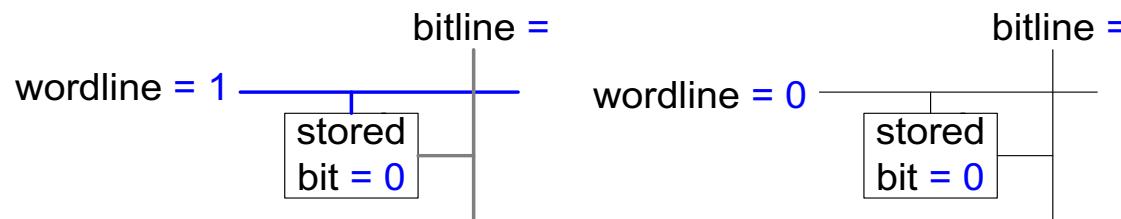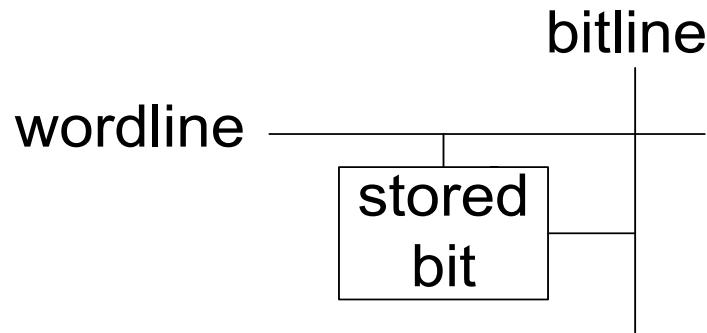

(a)

(b)


Memory Array Bit Cells

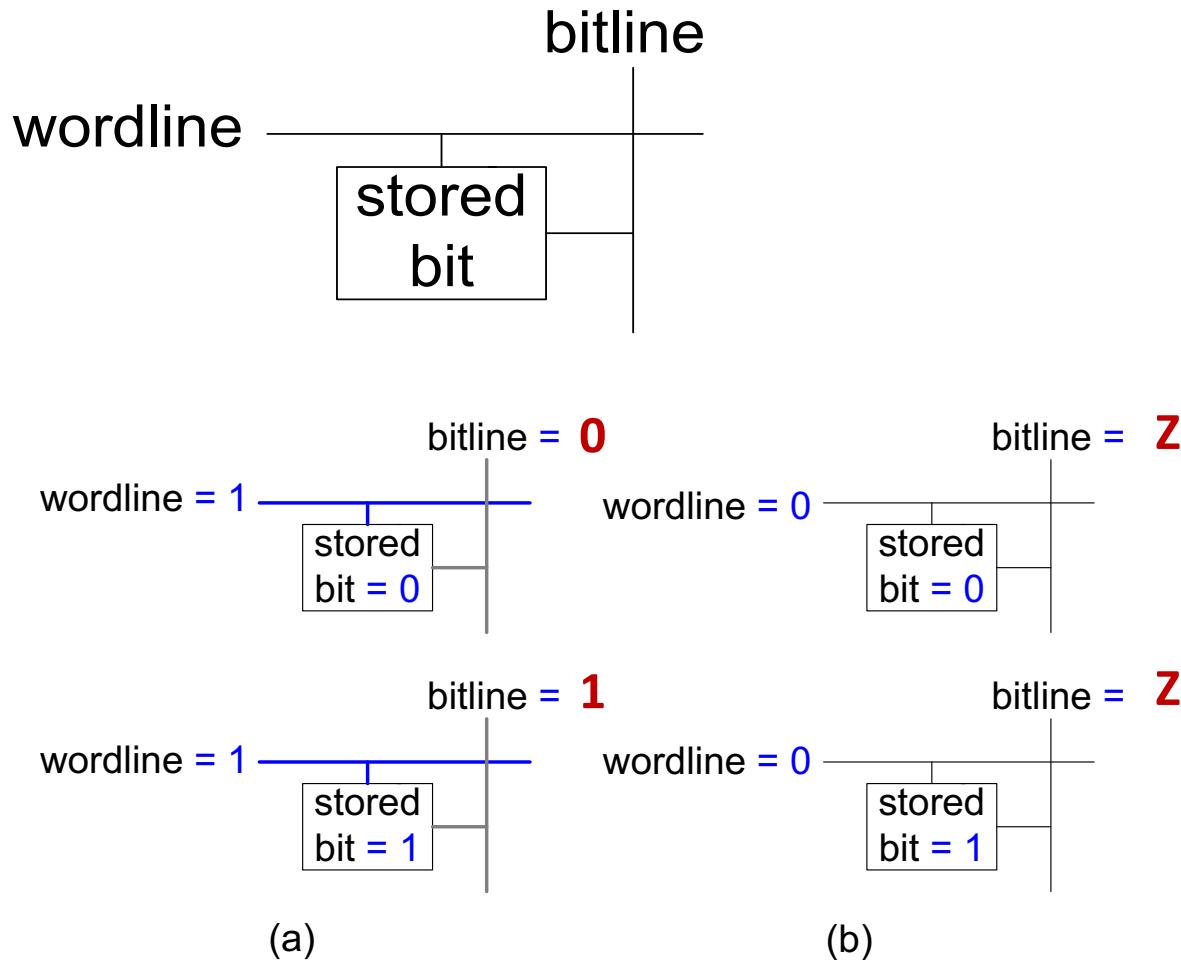


Memory Array

■ Wordline:

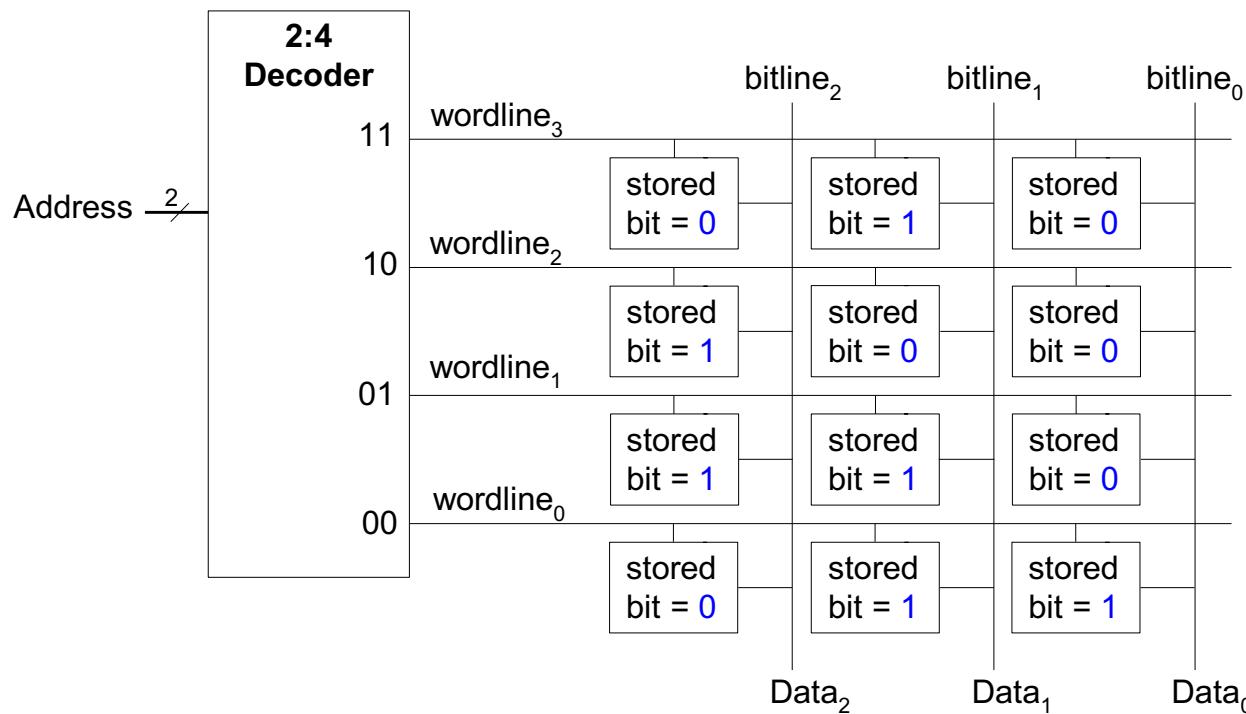- Agisce come un enable
- Seleziona una riga nella memoria
- Corrisponde ad un unico indirizzo
- Solo una wordline per volta è attivata



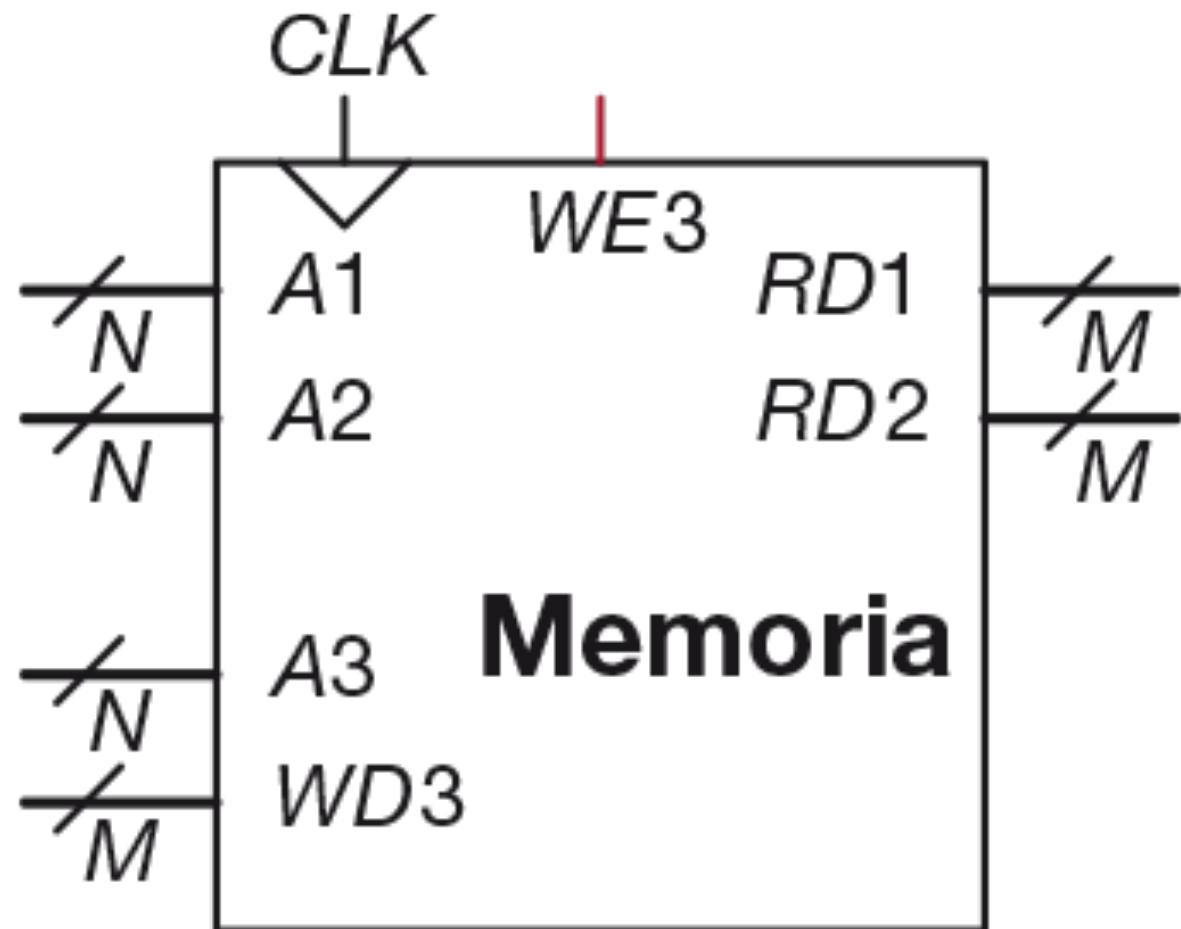

Tipi di memoria

- Random access memory (RAM): **volatile**
- Read only memory (ROM): **nonvolatile**

RAM: Random

- **Volatile:** i dati sono persi quando il computer è spento
- Le operazioni di lettura e scrittura sono più veloci (rispetto alle ROM)
- E' la memoria primaria di un computer (DRAM)

E' chiamata *random access memory* perché il tempo di accesso ad una parola è lo stesso per ogni indirizzo (a differenza delle memorie ad accesso sequenziale come i nastri che si usavano ai tempi del C64)

ROM: Read Only Memory

- **Non volatile:** mantiene i dati anche quando il computer è spento
- La lettura è relativamente veloce ma la scrittura è lenta o semplicemente non è possibile scrivere
- Drives, flash memory, Bios etc. sono ROMs



ROM sta per *read only* memory perché inizialmente questo tipo di memorie venivano “scritte” bruciando dei fusibili. Quindi, una volta configurate, non erano più manipolabili. Chiaramente questo non è più il caso per Flash memory e altri tipi di ROMs.

Tipi di RAM



- **DRAM** (Dynamic random access memory)
- **SRAM** (Static random access memory)
- Si differenziano per le componenti usate per memorizzare i dati:
 - DRAM usa delle capacità
 - SRAM usa invertitori

DRAM

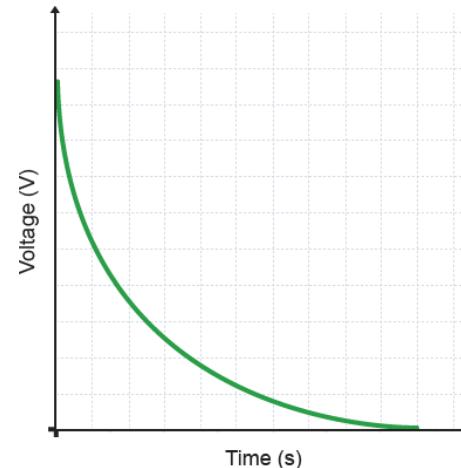
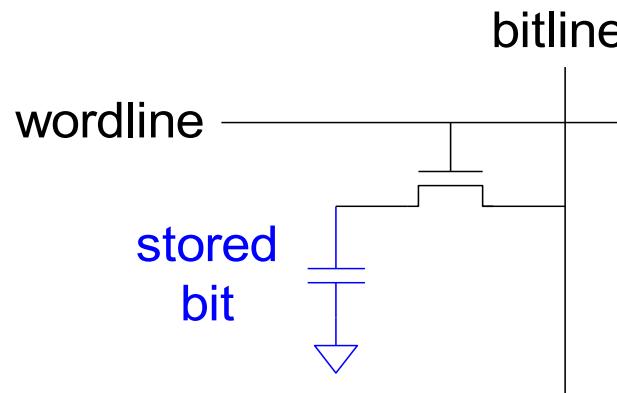
- i bit data sono immagazzinati in delle capacità
- *Dynamic* perché il valore di un bit deve essere “refreshed” (riscritto) periodicamente e anche dopo che è stato letto:
 - La perdita di carica di una capacità degrada il valore memorizzato
 - La lettura distrugge il valore letto




DRAM

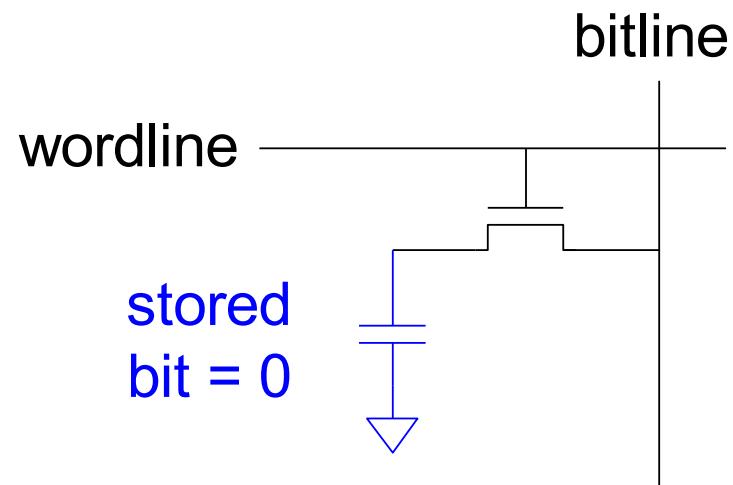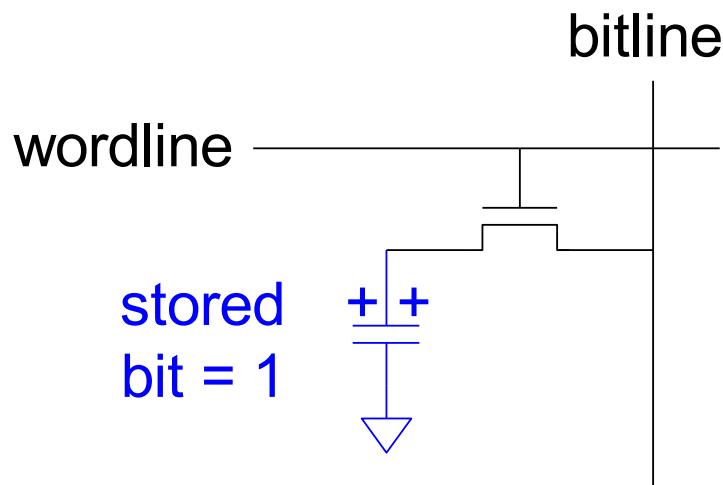


SRAM

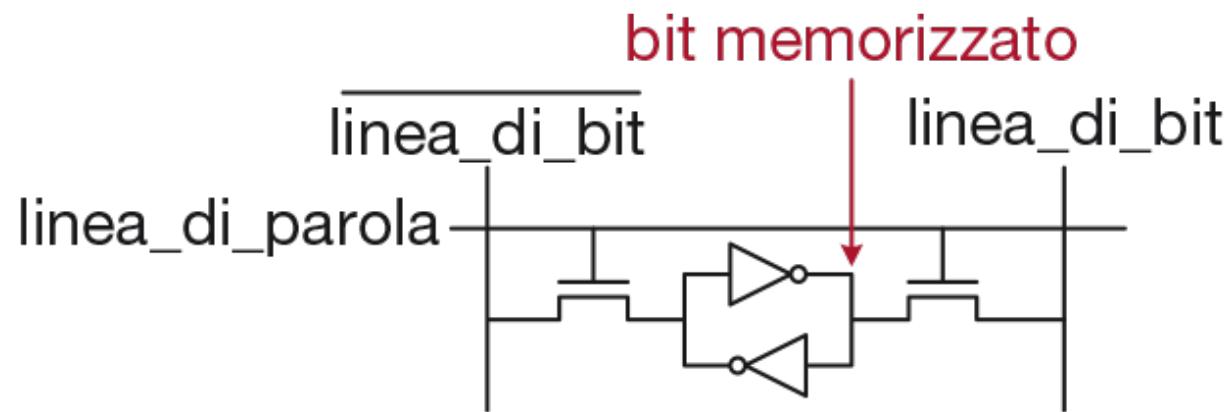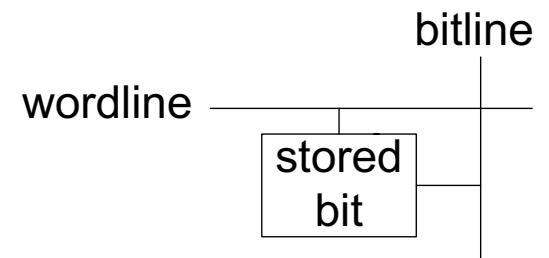


Memory Arrays Review

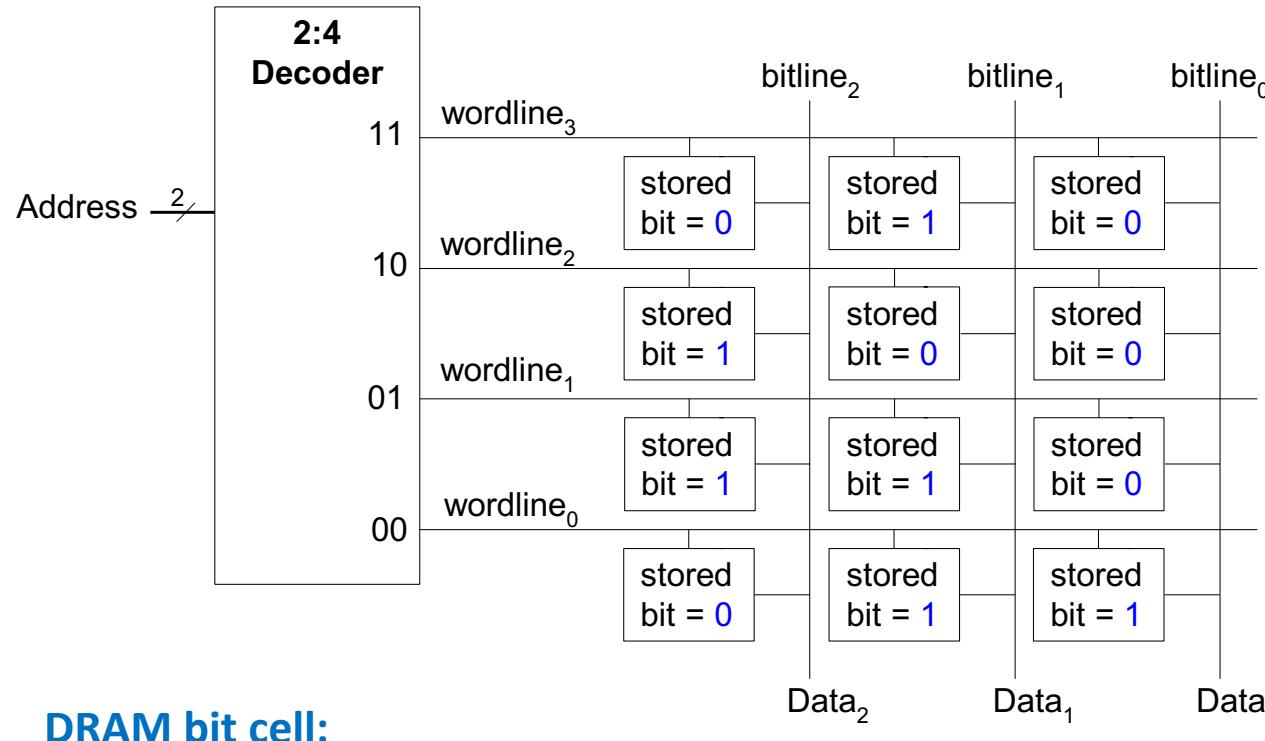

DRAM bit cell:

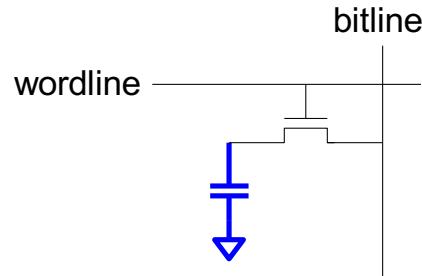

SRAM bit cell:

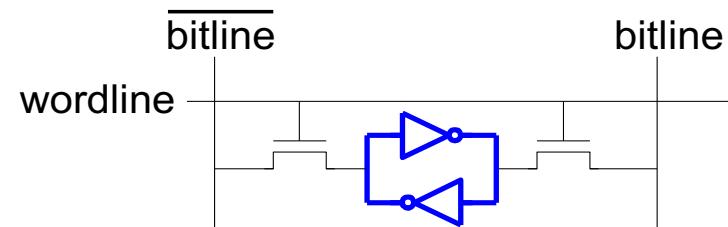

DRAM vs SRAM

- DRAM è più lenta
- Scrittura e refresh (millisecondi) inducono un consumo maggiore di energia
- DRAM, più economiche

Memory Type	Transistors per Bit Cell	Latency
flip-flop	~20	fast
SRAM	6	medium
DRAM	1	slow

DRAM vs SRAM


- DRAM è più lenta
- Scrittura e refresh (millisecondi) inducono un consumo maggiore di energia
- DRAM, più economiche

Memory Type	Transistors per Bit Cell	Latency
flip-flop	~20	fast
SRAM	6	medium
DRAM	1	slow



A blue callout bubble points from the SRAM row in the table towards the word "registri". The word "registri" is written in white text inside a blue rounded rectangle.

registri

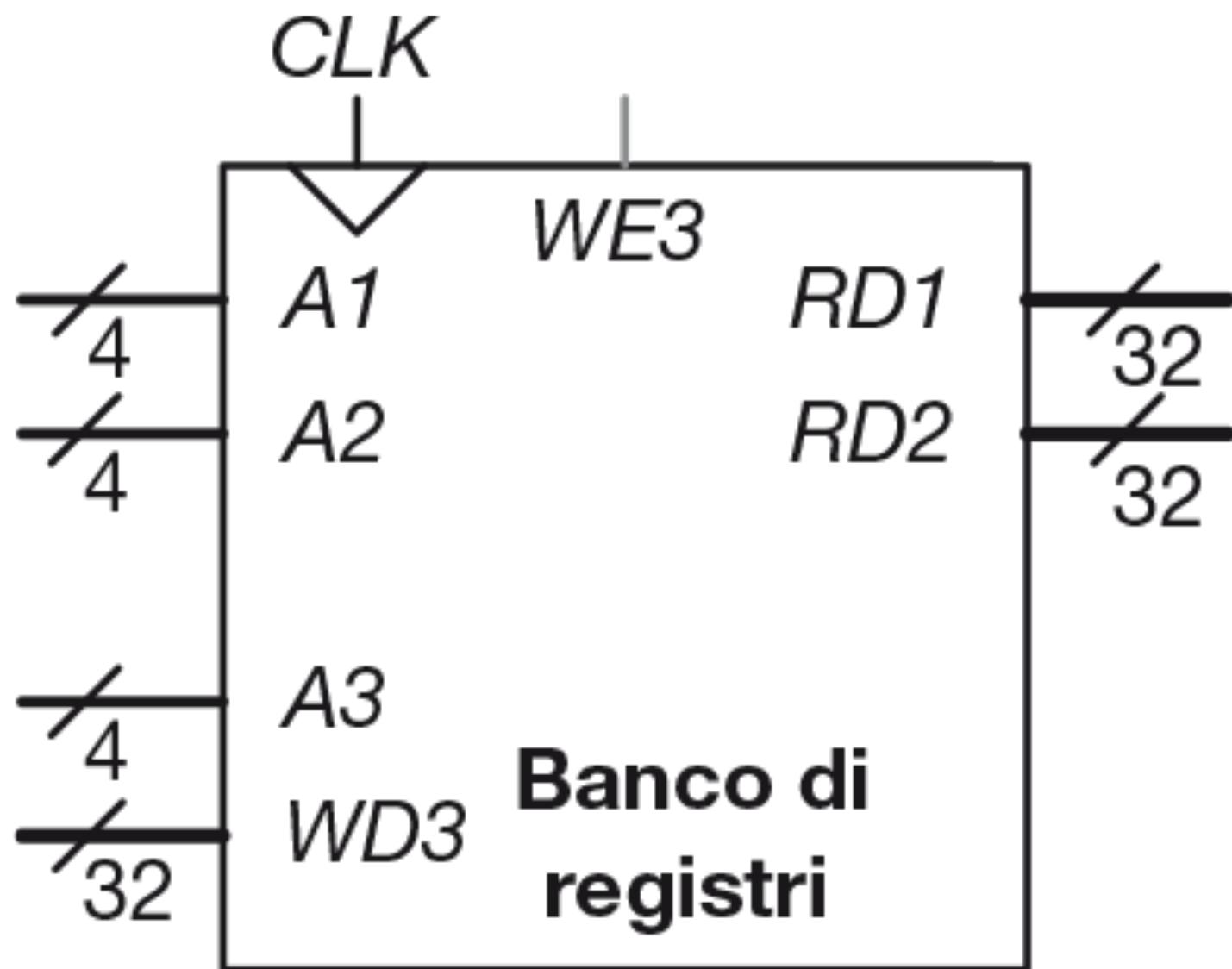

DRAM vs SRAM

- DRAM è più lenta
- Scrittura e refresh (millisecondi) inducono un consumo maggiore di energia
- DRAM, più economiche

Memory Type	Transistors per Bit Cell	Latency
flip-flop	~20	fast
SRAM	6	medium
DRAM	1	slow



cache

DRAM vs SRAM

- DRAM è più lenta
- Scrittura e refresh (millisecondi) inducono un consumo maggiore di energia
- DRAM, più economiche

Memory Type	Transistors per Bit Cell	Latency
flip-flop	~20	fast
SRAM	6	medium
DRAM	1	slow





memoria centrale



DDR SDRAM

- (DDR) Double data rate (S) synchronous (DRAM) dynamic random access memory
- Le operazioni di lettura e scrittura sono sincronizzate da un clock
- Le trasmissioni avvengono sia nel rising-edge del clock ($0 \rightarrow 1$) che nel falling-edge ($1 \rightarrow 0$)
- In questo modo il data-bandwidth doppio rispetto alla frequenza di clock (double pumping)



ROM: Dot Notation

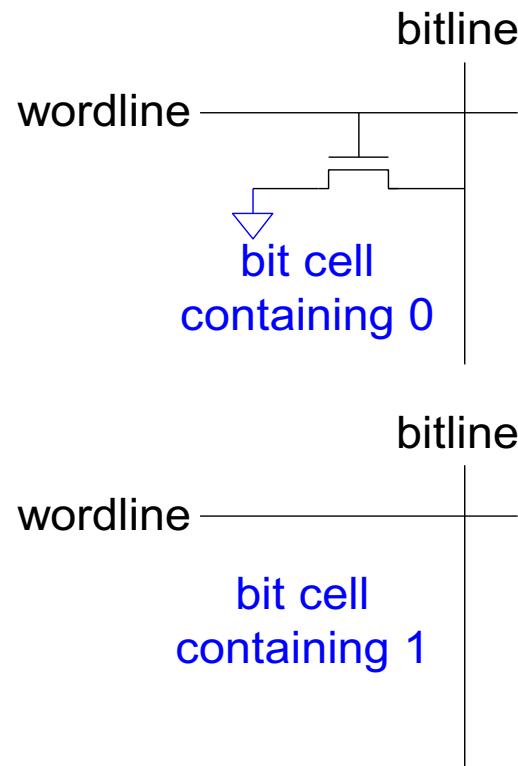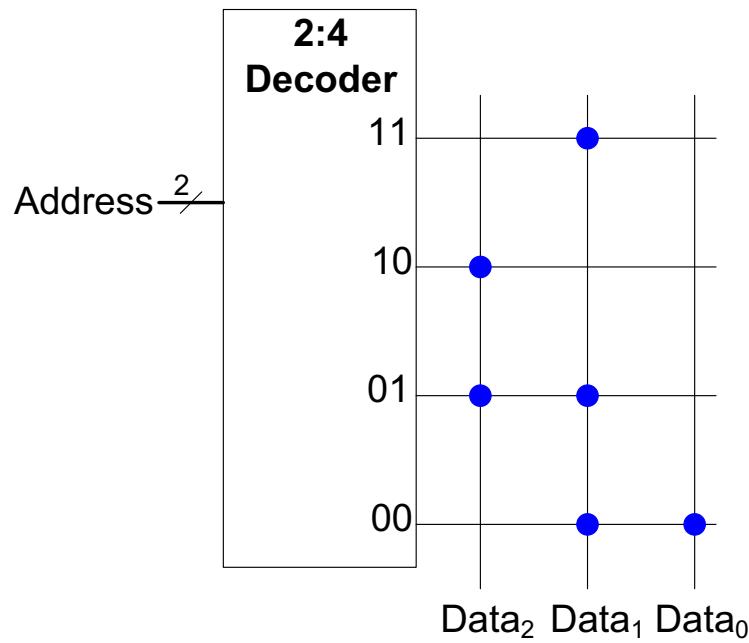

ROM Storage

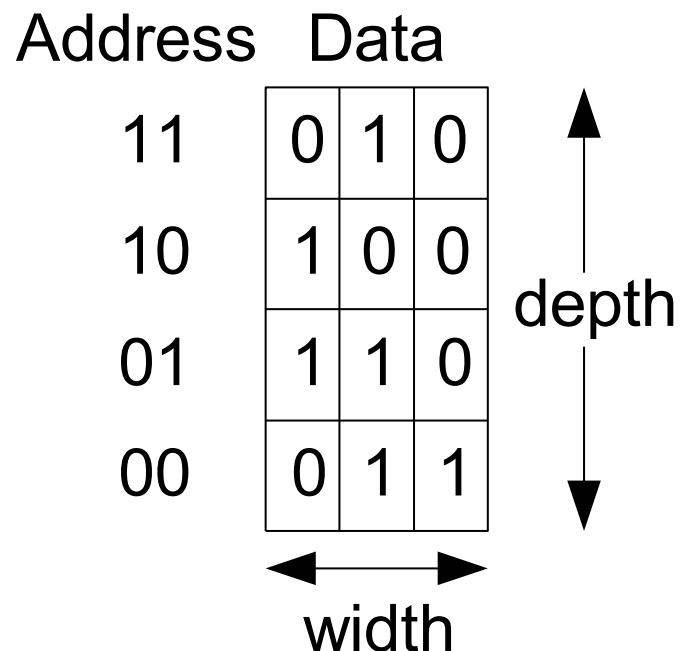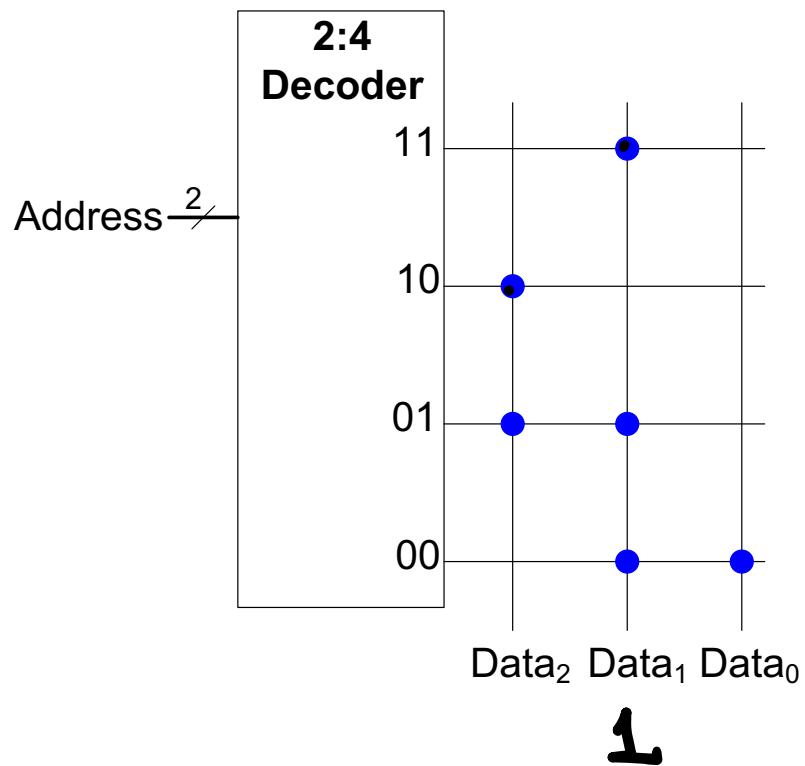

Fuse Programmable ROM

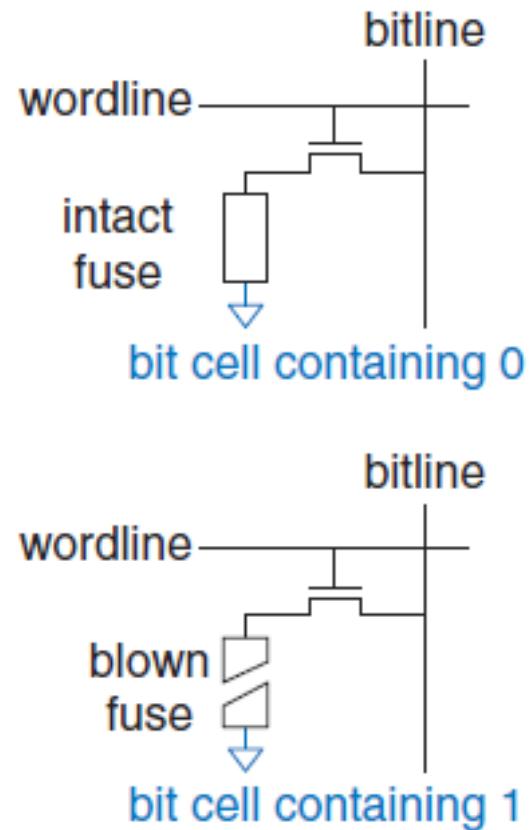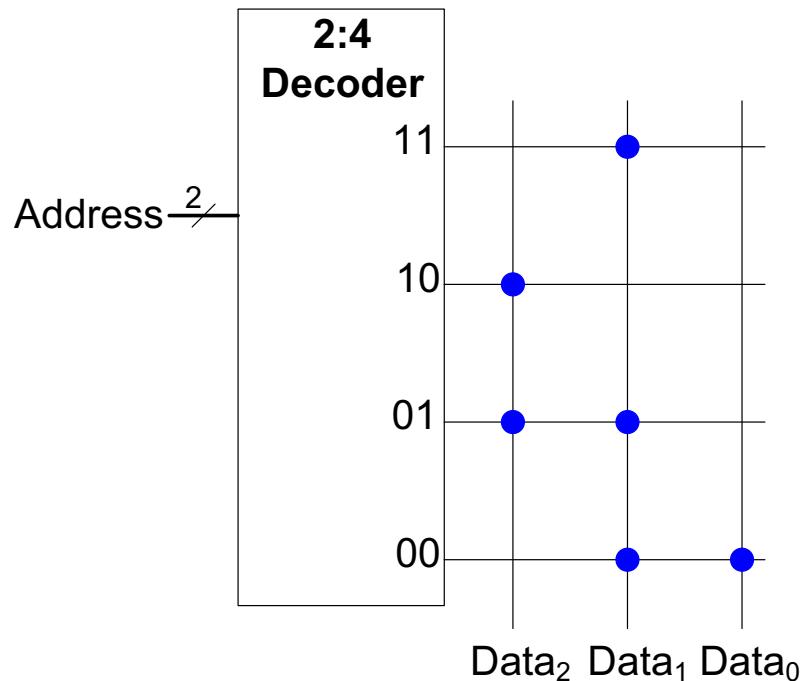

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica


Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)




Memory Arrays

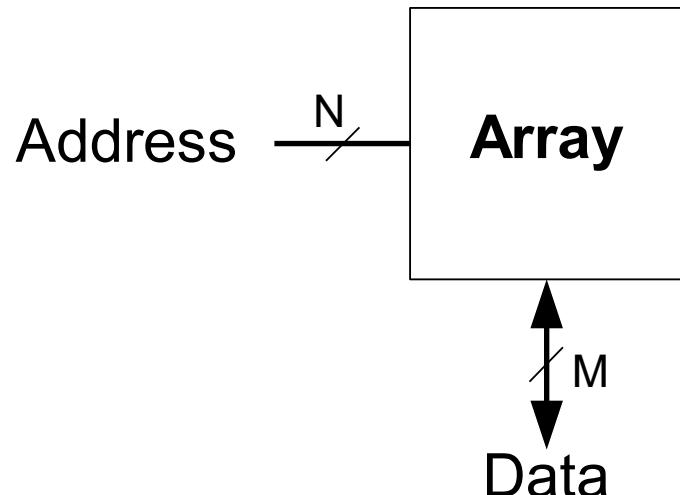- Memorizzare efficacemente una grossa quantità di dati
- 3 tipologie:
 - Dynamic random access memory (DRAM)
 - Static random access memory (SRAM)
 - Read only memory (ROM)
- dato a M -bit letto/scritto su di un unico indirizzo a N -bit



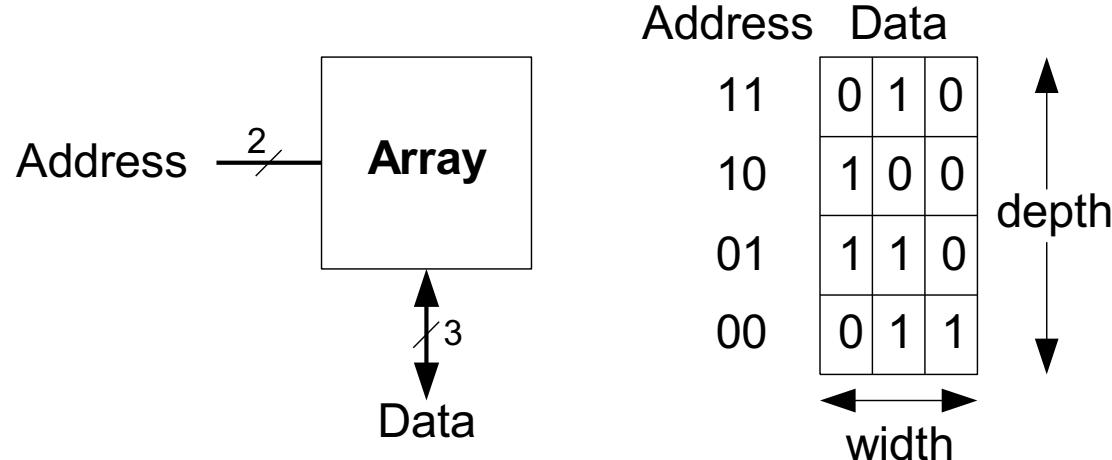Esempio


- $2^2 \times 3$ -bit array
- Numero parole: 4
- Lunghezza parola: 3-bits
- All'indirizzo 10 corrisponde la parola 100




Memory Array



■ Wordline:

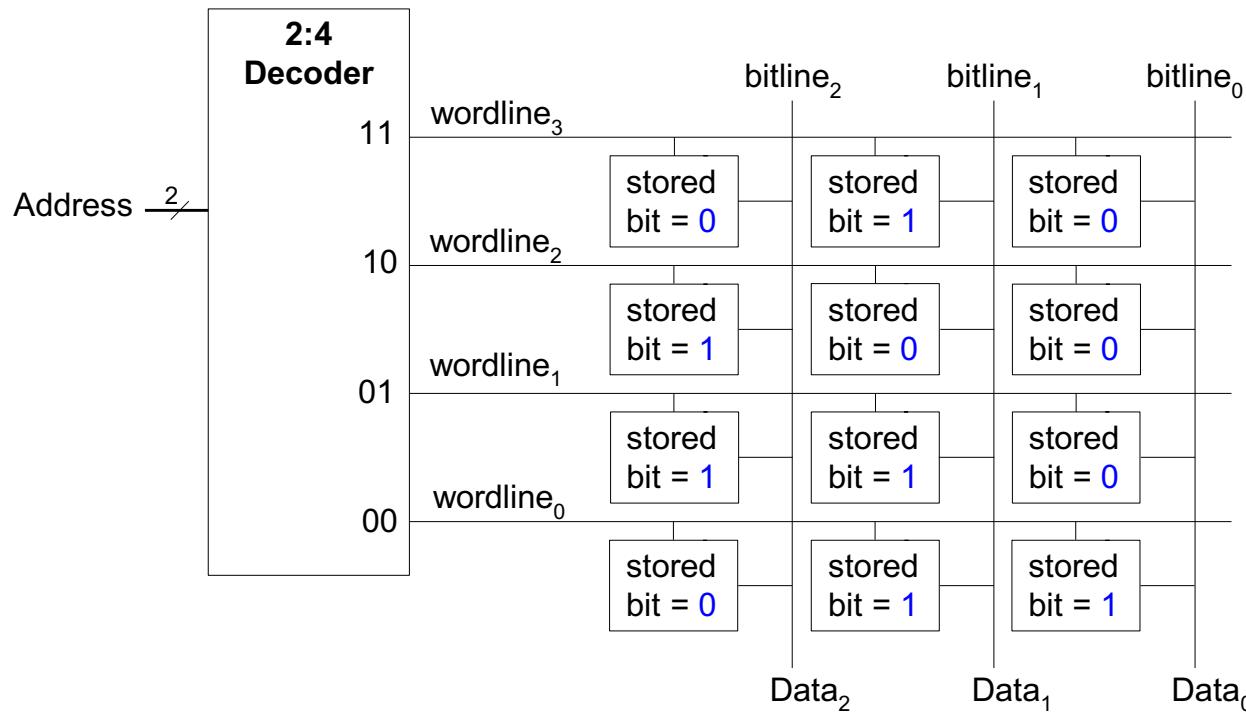- Agisce come un enable
- Seleziona una riga nella memoria
- Corrisponde ad un unico indirizzo
- Solo una wordline per volta è attivata




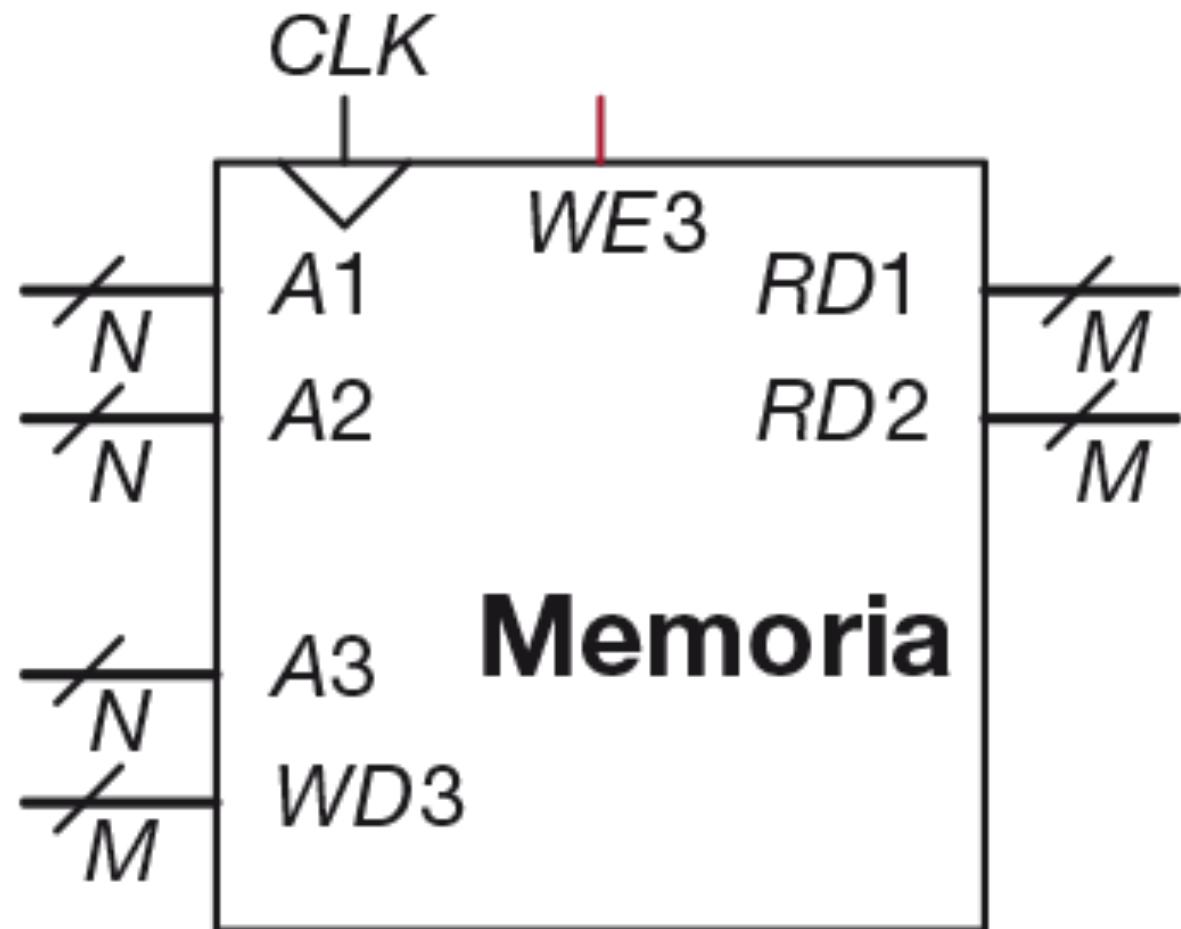


ROM Storage

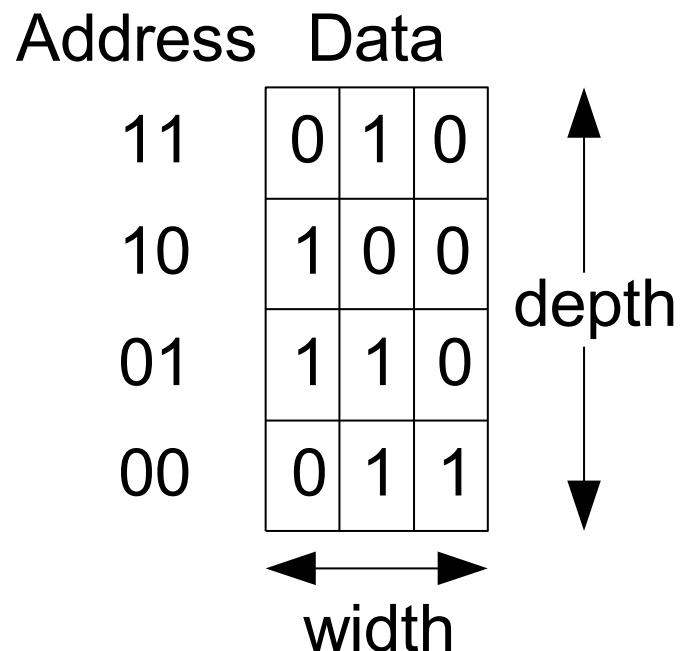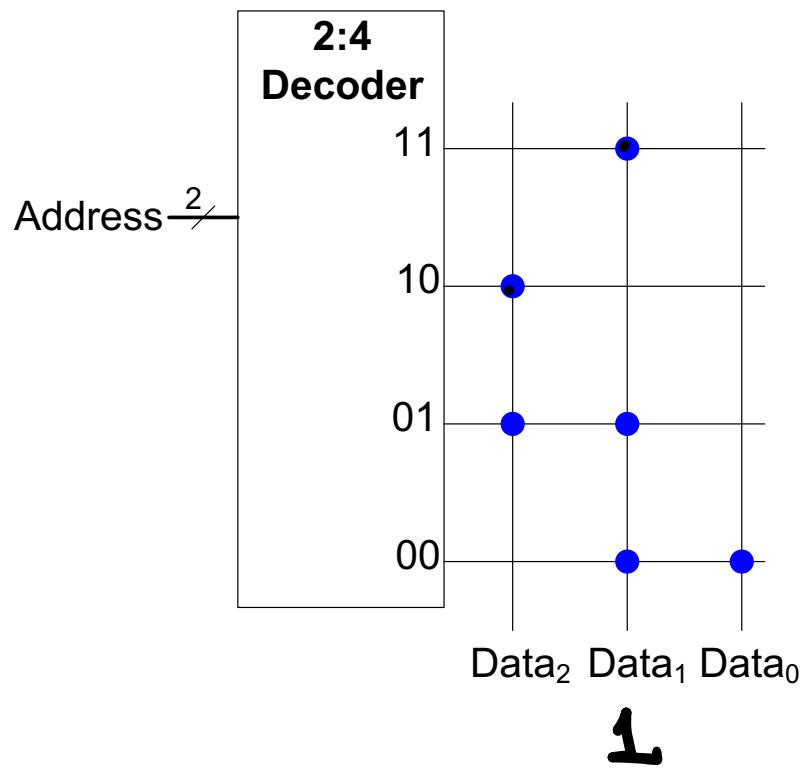

ROM via porte logiche

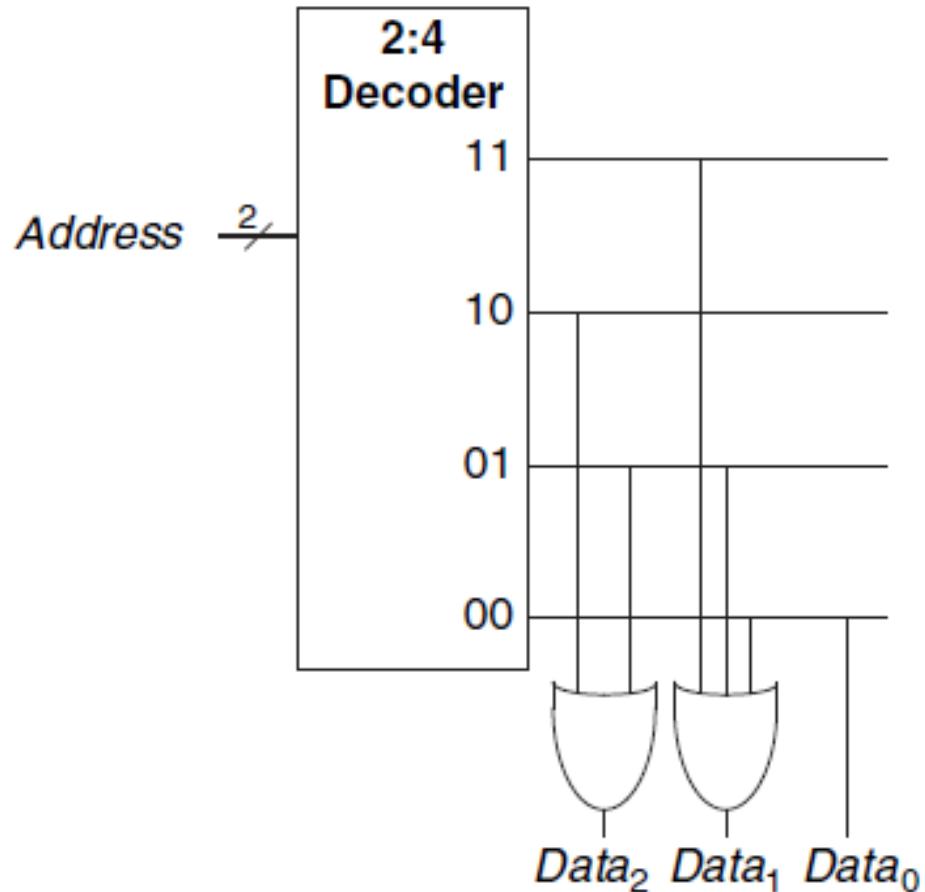

ROM Logic

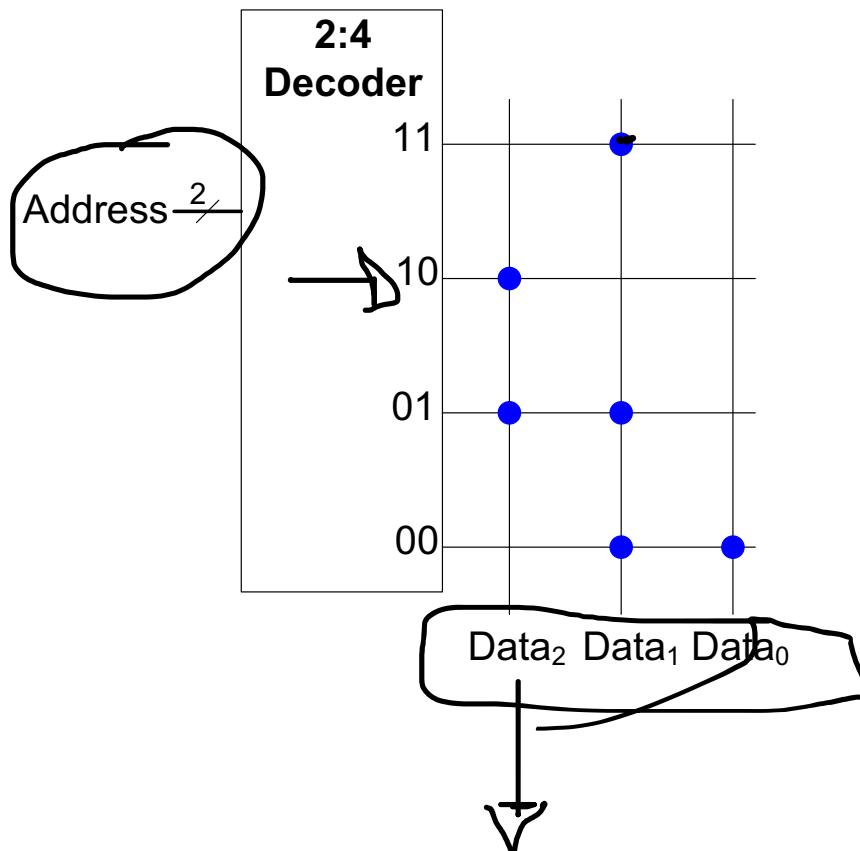

A_1	A_0	D_2
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

$$Data_2 = \underline{A_1} \oplus A_0$$


$$Data_1 = \overline{A_1} + A_0$$

$$Data_0 = \overline{\overline{A_1}} \overline{A_0}$$

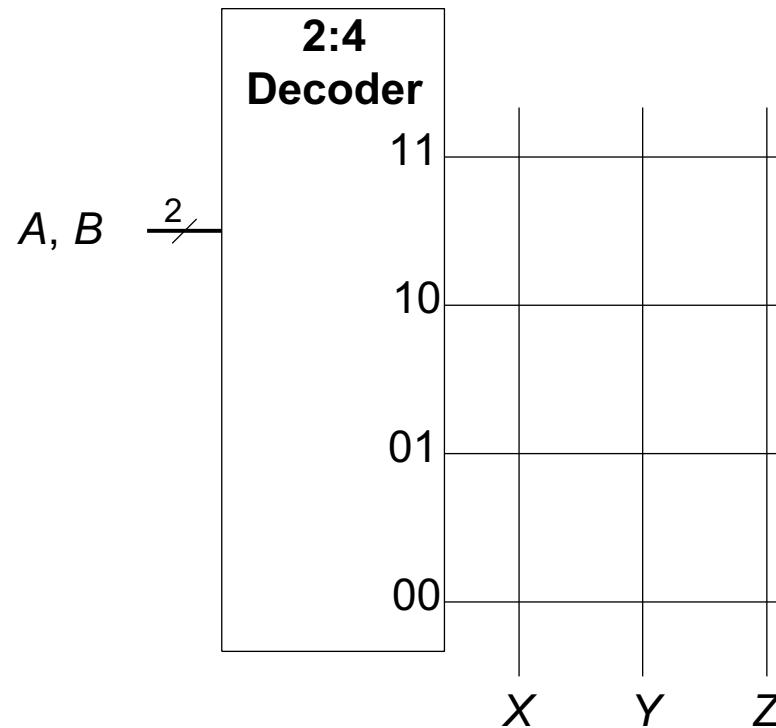Esempio

Usare un $2^2 \times 3$ -bit ROM per implementare funzioni booleane:


- $X = AB$
- $Y = A + B$
- $Z = A \overline{B}$



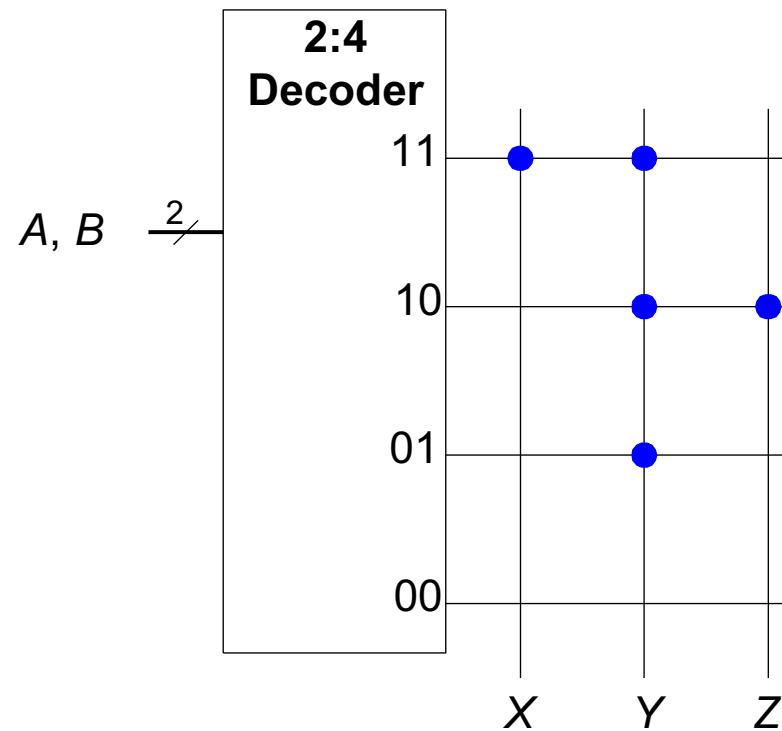
Esempio

Usare un $2^2 \times 3$ -bit ROM per implementare funzioni booleane:

- $X = AB$
- $Y = A + B$
- $Z = A \overline{B}$



Lookup tables (LUTs)

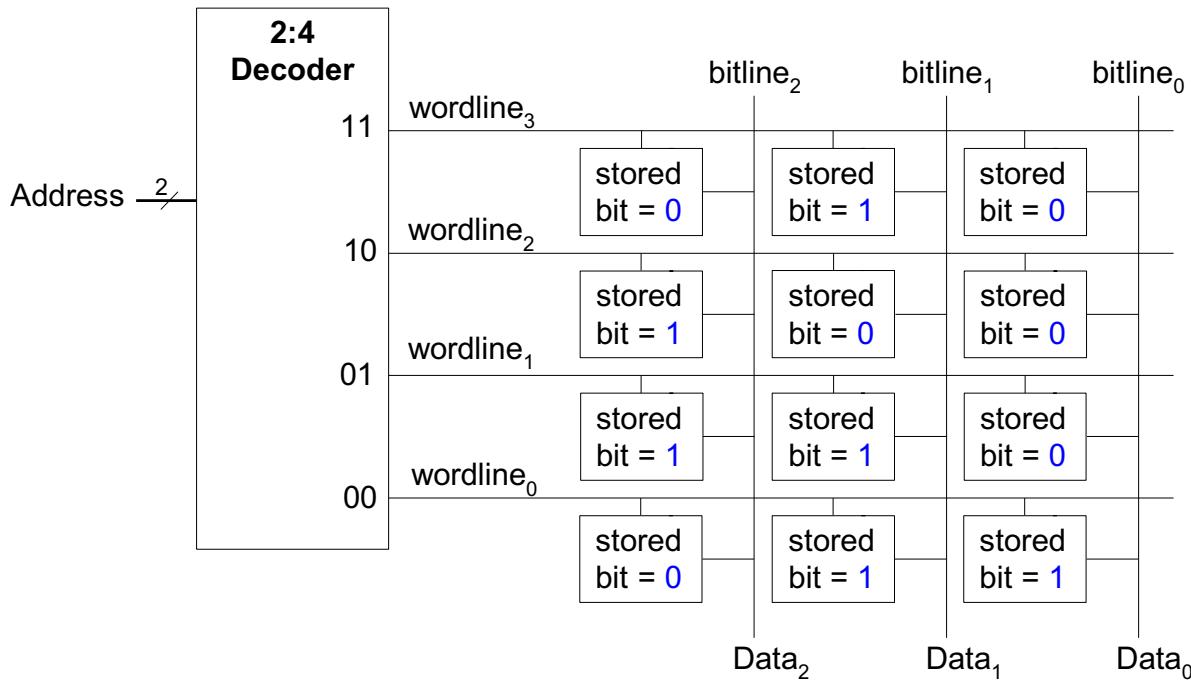


$$Data_2 = A_1 \oplus A_0$$

$$Data_1 = \overline{A}_1 + A_0$$

$$Data_0 = \overline{A}_1 \overline{A}_0$$

Logiche con memory array

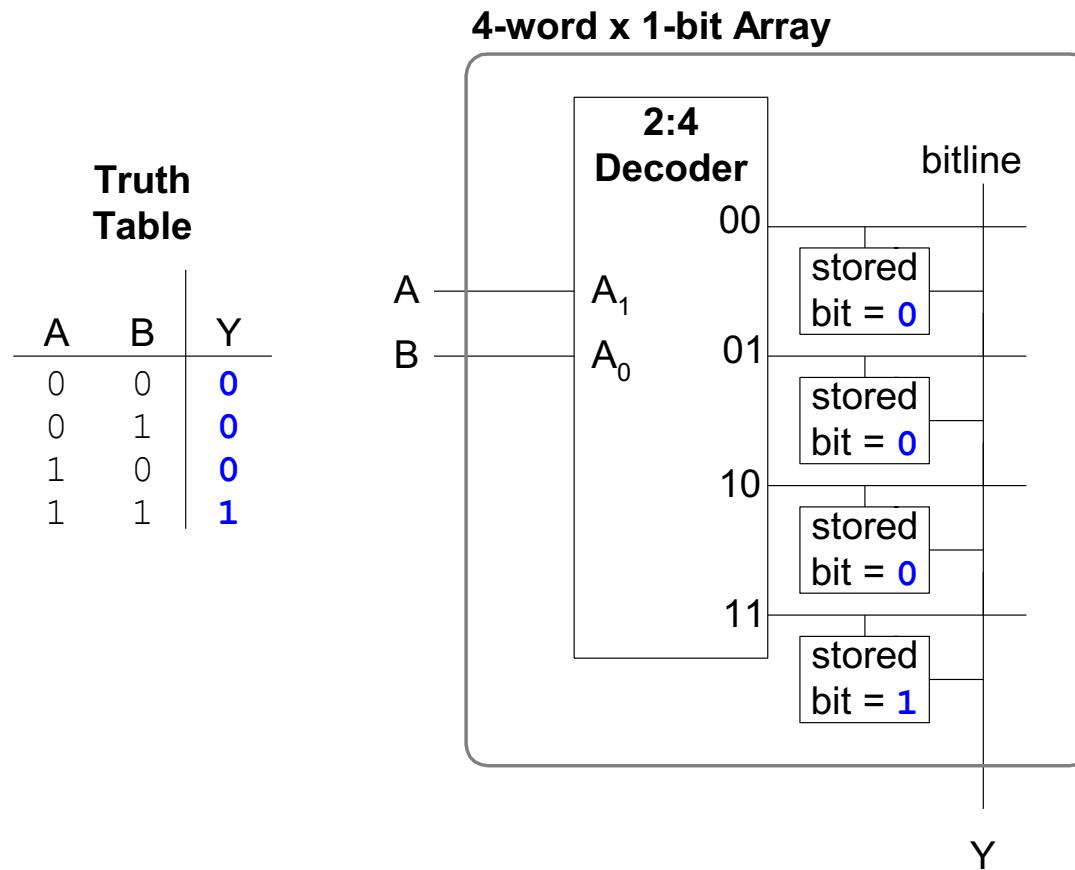Sono chiamate *lookup tables* (LUTs): si “guardano” gli output per ogni combinazione di input (indirizzo)





Logic Arrays


- **PLAs (Programmable logic arrays)**
 - AND array seguito da un OR array
 - solo circuiti combinatori (SOP)
 - Le connessioni interne sono fisse
- **FPGAs (Field programmable gate arrays)**
 - Array elementi logici (LE)
 - Circuiti combinatori e sequenziali
 - Programmable internal connections

PLAs

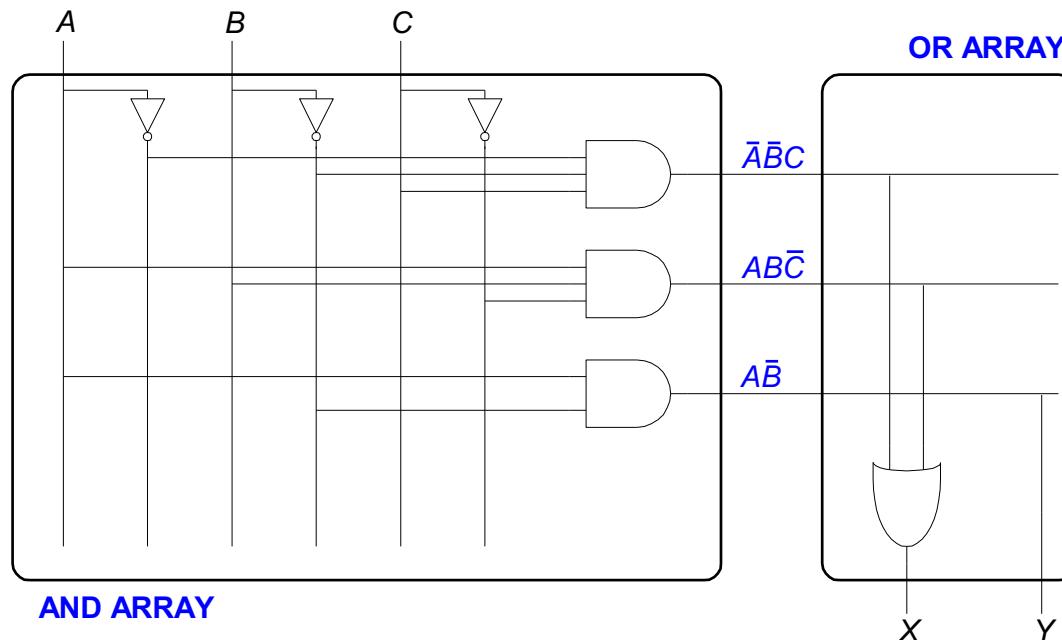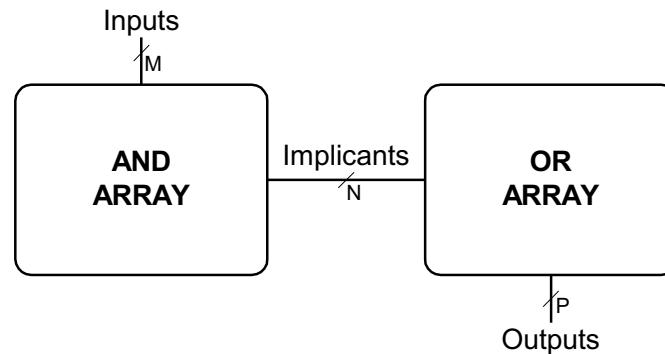- $X = \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C}$
- $Y = A\overline{B}$



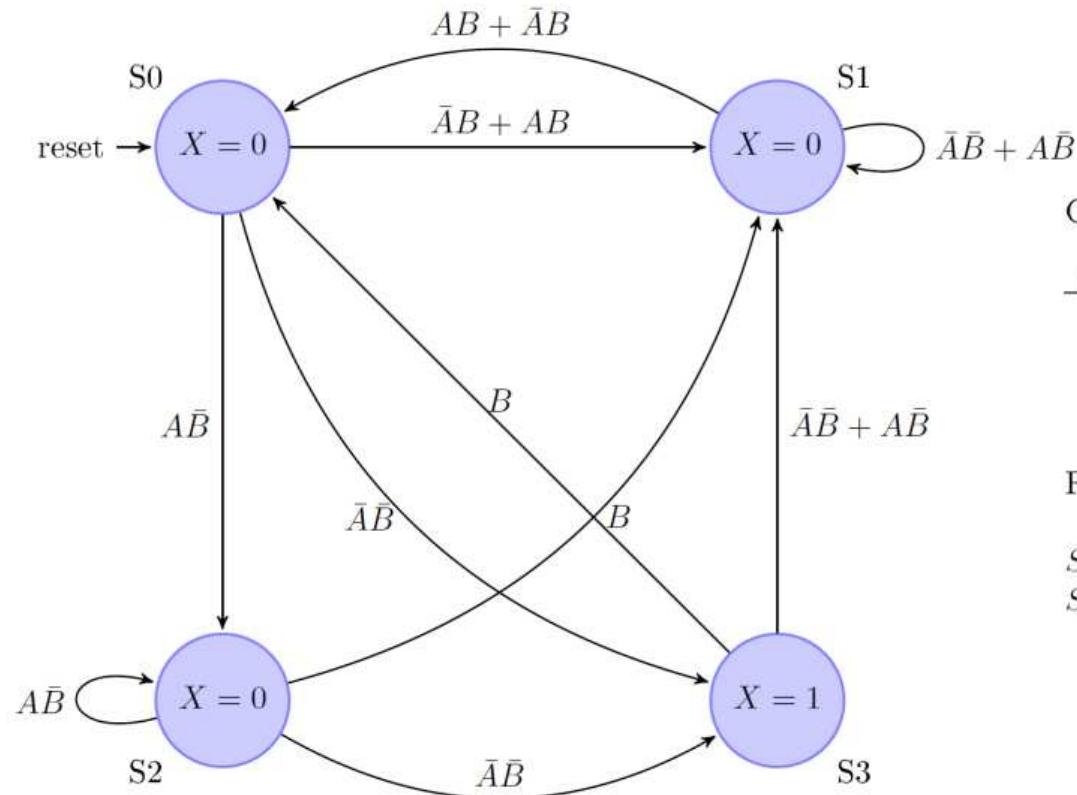Il seguente diagramma di transizione per una macchina di Moore ha due input A e B e un output X . Indicare le formule SOP **minime** relative alle due variabili di stato (S_1 e S_0).




Codifica dello stato:

stato	S_1	S_0
S0	0	0
S1	0	1
S2	1	0
S3	1	1

Formule minime SOP:

$$S'_1: \bar{B}\bar{S}_0 \\ S'_0: \bar{A}\bar{B} + B\bar{S}_0 + \bar{B}S_0$$

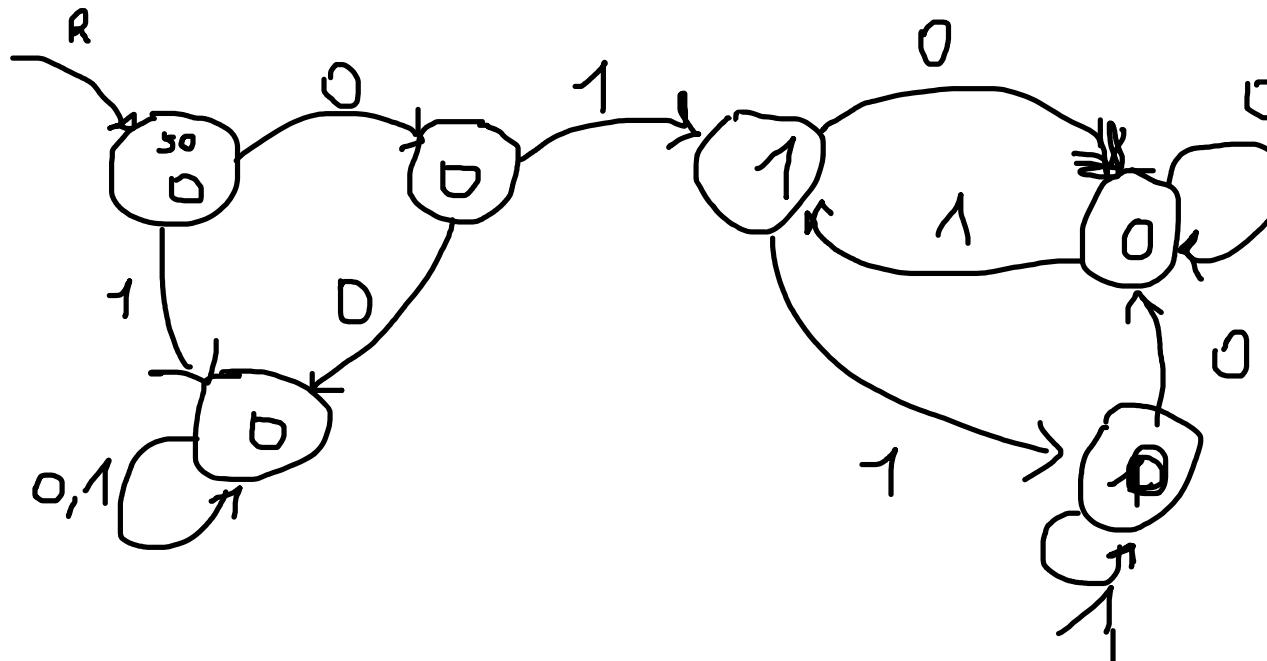Si disegni il grafo di un automa di Moore con un solo input ed un solo output che ritorna 1 sse gli ultimi lo stream di ingresso inizia e finisce con la sequenza 01. [Esempi positivi: 01; 0110111101;] [Esempi negativi: 1101; 0111011; 010010]



Si disegni il grafo di un automa di Moore con un solo input ed un solo output che ritorna 1 sse gli ultimi 3 input letti sono 1. [Esempi positivi: 0111; 00111111;] [Esempi negativi: 1011; 01110; 11]

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti


Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



ARCHITETTURA ARM


Chapter 6 :: Topics

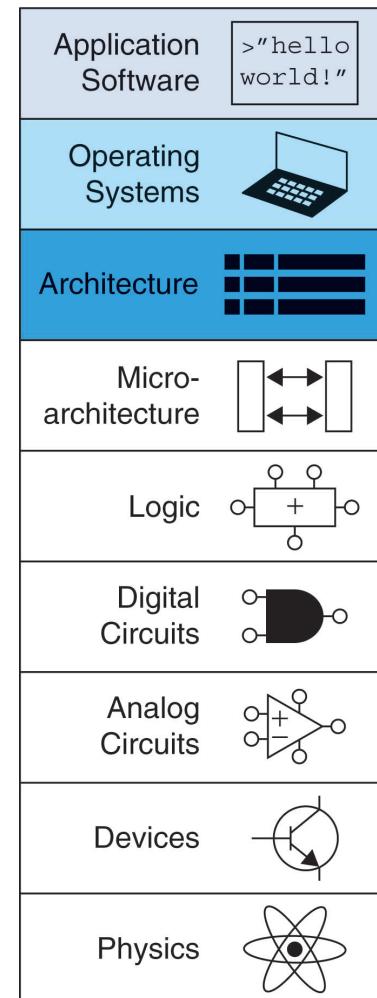- **Introduction**
- **Assembly Language**
- **Machine Language**
- **Programming**
- **Addressing Modes**



Introduction

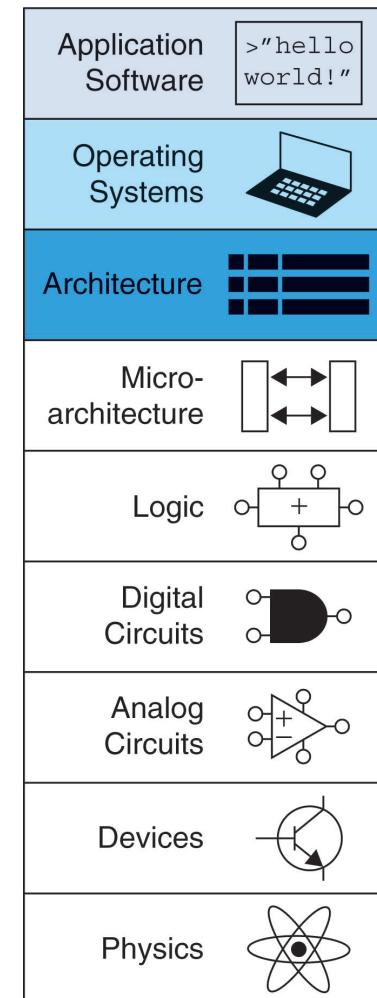
- Jumping up a few levels of abstraction
 - **Architecture:** programmer's view of computer
 - Defined by **instructions & operand locations**
 - **Microarchitecture:** how to implement an architecture in hardware (covered in Chapter 7)



Introduction

Architettura: descrizione operazionale di computer

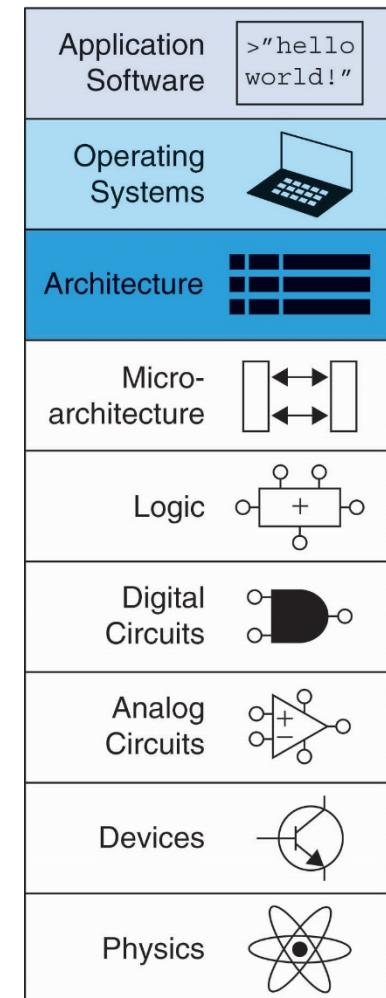- Come un programmatore *vede* a basso livello un computer
- Definisce un **insieme di istruzioni** e di registri che fungono da **operandi** per tali istruzioni



Instruzioni

- Istruzioni ARM
 - **Assembly language:** formato human-readable
 - **Machine language:** formato computer-readable

ARM Architecture

- Developed in the 1980's by Advanced RISC Machines – now called ARM Holdings
- Nearly 10 billion ARM processors sold/year
- Almost all cell phones and tablets have multiple ARM processors
- Over 75% of humans use products with an ARM processor
- Used in servers, cameras, robots, cars, pinball machines, etc.

Architecture Design Principles

Underlying design principles, as articulated by Hennessy and Patterson:

- 1. La regolarità favorisce la semplicità**
- 2. Rendere veloci le cose frequenti**
- 3. Più piccolo è più veloce**
- 4. Un buon Progetto richiede buoni compromessi**

Instruction: Addition

C Code

```
a = b + c;
```

ARM Assembly Code

```
ADD a, b, c
```

- **ADD:** mnemonic – indicates operation to perform
- **b, c:** source operands
- **a:** destination operand

Instruction: Subtraction

Similar to addition - only mnemonic changes

C Code

```
a = b - c;
```

ARM assembly code

```
SUB a, b, c
```

- **SUB:** mnemonic
- **b, c:** source operands
- **a:** destination operand

Design Principle 1

Regularity supports design simplicity

- Consistent instruction format
- Same number of operands (two sources and one destination)
- Ease of encoding and handling in hardware

Multiple Instructions

More complex code handled by multiple ARM instructions

C Code

```
a = b + c - d;
```

ARM assembly code

```
ADD t, b, c ; t = b + c  
SUB a, t, d ; a = t - d
```

Design Principle 2

Make the common case fast

- ARM includes only simple, commonly used instructions
- Hardware to decode and execute instructions kept simple, small, and fast
- More complex instructions (that are less common) performed using multiple simple instructions

Design Principle 2

Make the common case fast

- ARM is a **Reduced Instruction Set Computer (RISC)**, with a small number of simple instructions
- Other architectures, such as Intel's x86, are **Complex Instruction Set Computers (CISC)**

Operand Location

Physical location in computer

- Registers
- Constants (also called *immediates*)
- Memory

Operands: Registers

- ARM has 16 registers
- Registers are faster than memory
- Each register is 32 bits
- ARM is called a “32-bit architecture” because it operates on 32-bit data

Design Principle 3

Smaller is Faster

- ARM includes only a small number of registers

ARM Register Set

- ARM ha 16 registri a 32 bit (R0... R15) che sono fisicamente equivalenti fra loro, ma dal punto di vista logico sono usati con scopi specifici

Name	Use
R0	Argument / return value / temporary variable
R1-R3	Argument / temporary variables
R4-R11	Saved variables
R12	Temporary variable
R13 (SP)	Stack Pointer
R14 (LR)	Link Register
R15 (PC)	Program Counter

Operands: Registers

- **Registers:**
 - R before number, all capitals
 - Example: “R0” or “register zero” or “register R0”

Operands: Registers

- **Registers used for specific purposes:**
 - **Saved registers:** R4-R11 hold variables
 - **Temporary registers:** R0-R3 and R12, hold intermediate values
 - Discuss others later

Instructions with Registers

Revisit ADD instruction

C Code

a = b + c

ARM Assembly Code

; R0 = a, R1 = b, R2 = c

ADD R0, R1, R2

Operands: Constants\Immediates

- Many instructions can use constants or *immediate* operands
- For example: ADD and SUB
- value is *immediately* available from instruction

C Code

```
a = a + 4;  
b = a - 12;
```

ARM Assembly Code

```
; R0 = a, R1 = b  
ADD R0, R0, #4  
SUB R1, R0, #12
```

Generazione di costanti

E' possibile definire costanti con l'istruzione MOV:


C Code

```
//int: 32-bit signed word  
int a = 23;  
int b = 0x45;
```

ARM Assembly Code

```
; R0 = a, R1 = b  
MOV R0, #23  
MOV R1, #0x45
```

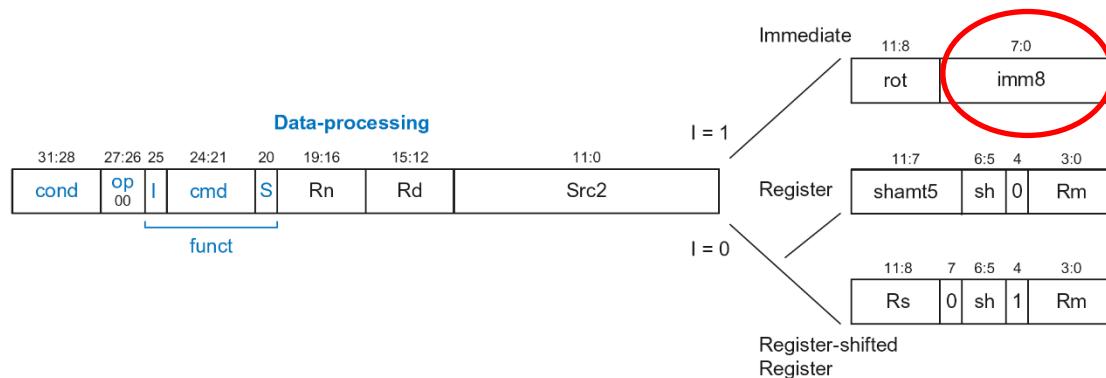Le costanti così generate hanno una precisione massima di < 8 bits



Generazione di costanti

E' possibile definire costanti con l'istruzione MOV:

C Code

```
//int: 32-bit signed word  
int a = 23;  
int b = 0x45;
```

ARM Assembly Code

```
; R0 = a, R1 = b  
MOV R0, #23  
MOV R1, #0x45
```

Nota: MOV può anche essere usato per spostare il contenuto di un registro in un altro registro:

```
MOV R7, R9
```

Operands: Memory

- Too much data to fit in only 16 registers
- Store more data in memory
- Memory is large, but slow
- Commonly used variables still kept in registers
- ARM
 - 32 bit per gli indirizzi
 - 32 bit per le parole

Byte-Addressable Memory

- Each data **byte** has unique address
- 32-bit word = 4 bytes, so word address increments by 4

Byte address				Word address
:				:
:				:
:				:
13	12	11	10	00000010
F	E	D	C	0000000C
B	A	9	8	00000008
7	6	5	4	00000004
3	2	1	0	00000000
MSB		LSB		

Reading Memory

- Memory read called *load*
- **Mnemonic:** *load register* (LDR)
- **Format:**

LDR R0, [R1, #12]

Reading Memory

- Memory read called *load*
- **Mnemonic:** *load register* (LDR)
- **Format:**

LDR R0 , [R1 , #12]

Address calculation:

- add *base address* (R1) to the *offset* (12)
- address = $(R1 + 12)$

Result:

- R0 holds the data at memory address $(R1 + 12)$

Reading Memory

- Memory read called *load*
- **Mnemonic:** *load register* (LDR)
- **Format:**

LDR R0 , [R1 , #12]

Address calculation:

- add *base address* (R1) to the *offset* (12)
- address = $(R1 + 12)$

Result:

- R0 holds the data at memory address $(R1 + 12)$

Any register may be used as base address

Reading Memory

- **Example:** Read a word of data at memory address 8 into R3

Reading Memory

- **Example:** Read a word of data at memory address 8 into R3
 - Address = $(R2 + 8) = 8$
 - R3 = 0x01EE2842 after load

ARM Assembly Code

```
MOV R2, #0  
LDR R3, [R2, #8]
```

Word address	Data				Word number
00000010	C	D	1	9	Word 4
0000000C	4	0	F	3	Word 3
00000008	0	1	E	E	Word 2
00000004	F	2	F	1	Word 1
00000000	A	B	C	D	Word 0

Width = 4 bytes

Writing Memory

- Memory write are called *stores*
- **Mnemonic:** *store register* (STR)

Writing Memory

- **Example:** Store the value held in R7 into memory word 21.

Writing Memory

- **Example:** Store the value held in R7 into memory word 21.
- Memory address = $4 \times 21 = 84 = 0x54$

ARM assembly code

```
MOV R5, #0  
STR R7, [R5, #0x54]
```

Word address	Data	Word number
00000010	C D 1 9 A 6 5 B	Word 4
0000000C	4 0 F 3 0 7 8 8	Word 3
00000008	0 1 E E 2 8 4 2	Word 2
00000004	F 2 F 1 A C 0 7	Word 1
00000000	A B C D E F 7 8	Word 0

Width = 4 bytes


Writing Memory

- **Example:** Store the value held in R7 into memory word 21.
- Memory address = $4 \times 21 = 84 = 0x54$

ARM assembly code

```
MOV R5, #0  
STR R7, [R5, #0x54]
```

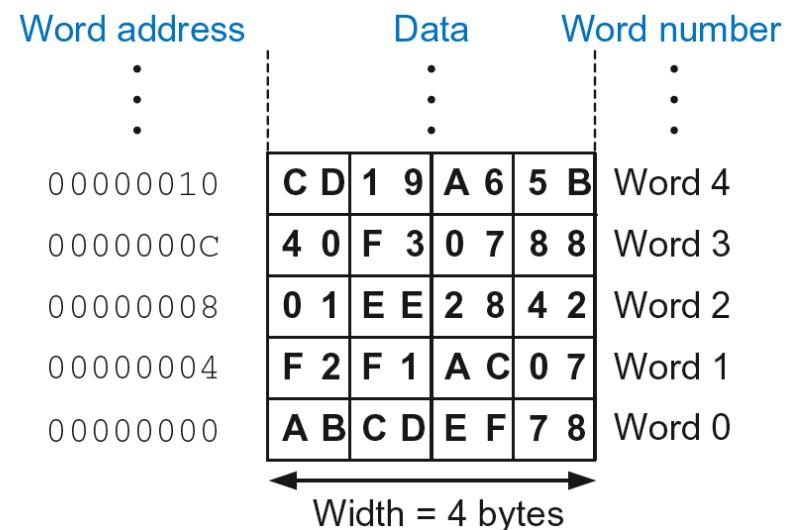The offset can be written in decimal or hexadecimal



Recap: Accessing Memory

- Address of a memory **word** must be multiplied by 4
- **Examples:**
 - Address of memory word $2 = 2 \times 4 = 8$
 - Address of memory word $10 = 10 \times 4 = 40$

Big-Endian & Little-Endian Memory

- **How to number bytes within a word?**

Big-Endian & Little-Endian Memory

- How to number bytes within a word?
 - **Little-endian:** byte numbers start at the **little** (least significant) end
 - **Big-endian:** byte numbers start at the **big** (most significant) end

Big-Endian				Little-Endian					
Word Address	Byte Address				Word Address	Byte Address			
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		
C	D	E	F	F	E	D	C		
8	9	A	B	B	A	9	8		
4	5	6	7	7	6	5	4		
0	1	2	3	3	2	1	0		
MSB		LSB		MSB		LSB			

Big-Endian & Little-Endian Memory

- **Jonathan Swift's *Gulliver's Travels*:** the Little-Endians broke their eggs on the little end of the egg and the Big-Endians broke their eggs on the big end
- **It doesn't really matter** which addressing type used
 - **except** when two systems **share data**

Big-Endian				Little-Endian			
Byte Address		Word Address		Byte Address		Word Address	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
C	D	E	F	F	E	D	C
8	9	A	B	B	A	9	8
4	5	6	7	7	6	5	4
0	1	2	3	3	2	1	0
MSB		LSB		MSB		LSB	

Programming

High-level languages:

- e.g., C, Java, Python
- Written at higher level of abstraction

Ada Lovelace, 1815-1852

- British mathematician
- Wrote the first computer program
- Her program calculated the Bernoulli numbers on Charles Babbage's Analytical Engine
- She was a child of the poet Lord Byron



Programming Building Blocks

- **Data-processing Instructions**
- **Conditional Execution**
- **Branches**
- **High-level Constructs:**
 - if/else statements
 - for loops
 - while loops
 - arrays
 - function calls

Programming Building Blocks

- **Data-processing Instructions**
- Conditional Execution
- Branches
- High-level Constructs:
 - if/else statements
 - for loops
 - while loops
 - arrays
 - function calls

Data-processing Instructions

- Logical operations
- Shifts / rotate
- Multiplication

Logical Instructions

- AND
- ORR **(OR)**
- EOR **(XOR)**
- BIC **(Bit Clear)**
 - Operano tutte bit a bit
 - Prima sorgente un registro, seconda registro/immediato
- MVN **(MoVe and NOT)**

Logical Instructions: Examples

Source registers

R1	0100 0110	1010 0001	1111 0001	1011 0111
R2	1111 1111	1111 1111	0000 0000	0000 0000

Assembly code

AND R3, R1, R2

ORR R4, R1, R2

EOR R5, R1, R2

BIC R6, R1, R2

MVN R7, R2

Result

R3	0100 0110	1010 0001	0000 0000	0000 0000
R4	1111 1111	1111 1111	1111 0001	1011 0111
R5	1011 1001	0101 1110	1111 0001	1011 0111
R6	0000 0000	0000 0000	1111 0001	1011 0111
R7	0000 0000	0000 0000	1111 1111	1111 1111

Logical Instructions: Uses

- AND or BIC: useful for **masking** bits

Logical Instructions: Uses

- AND or BIC: useful for **masking** bits

Example: Masking all but the least significant byte of a value

0xF234012F AND 0x000000FF = 0x0000002F

0xF234012F BIC 0xFFFFF00 = 0x0000002F

Logical Instructions: Uses

- AND or BIC: useful for **masking** bits

Example: Masking all but the least significant byte of a value

0xF234012F AND 0x000000FF = 0x0000002F

0xF234012F BIC 0xFFFFF00 = 0x0000002F

- ORR: useful for **combining** bit fields

Logical Instructions: Uses

- AND or BIC: useful for **masking** bits

Example: Masking all but the least significant byte of a value

0xF234012F AND 0x000000FF = 0x0000002F

0xF234012F BIC 0xFFFFF00 = 0x0000002F

- ORR: useful for **combining** bit fields

Example: Combine 0xF2340000 with 0x000012BC:

0xF2340000 ORR 0x000012BC = 0xF23412BC

Generating Constants

Generare costanti usando MOV e ORR:

C Code

```
int a = 0x7EDC8765;
```

ARM Assembly Code

```
; R0 = a
MOV R0, #0x7E000000
ORR R0, R0, #0xDC0000
ORR R0, R0, #0x8700
ORR R0, R0, #0x65
```

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



ARCHITETTURA ARM

Shift Instructions

- LSL: logical shift left
- LSR: logical shift right
- ASR: arithmetic shift right
- ROR: rotate right
- Ampiezza è un immediato o un registro



Shift Instructions

- LSL: logical shift left

Example: LSL R0, R7, #5 ; R0=R7 << 5

- LSR: logical shift right

- ASR: arithmetic shift right

- ROR: rotate right



Shift Instructions

- LSL: logical shift left

Example: LSL R0, R7, #5 ; R0=R7 << 5

- LSR: logical shift right

Example: LSR R3, R2, #31 ; R3=R2 >> 31

- ASR: arithmetic shift right

- ROR: rotate right

Shift Instructions

- LSL: logical shift left

Example: LSL R0, R7, #5 ; R0=R7 << 5

- LSR: logical shift right

Example: LSR R3, R2, #31 ; R3=R2 >> 31

- ASR: arithmetic shift right

Example: ASR R9, R11, R4 ; R9=R11 >>> R4_{7:0}

- ROR: rotate right



Shift Instructions

- LSL: logical shift left

Example: LSL R0, R7, #5 ; R0=R7 << 5

- LSR: logical shift right

Example: LSR R3, R2, #31 ; R3=R2 >> 31

- ASR: arithmetic shift right

Example: ASR R9, R11, R4 ; R9=R11 >>> R4_{7:0}

- ROR: rotate right

Example: ROR R8, R1, #3 ; R8=R1 ROR 3



Shift Instructions: Example 1

- **Immediate** shift amount (5-bit immediate)
- Shift amount: 0-31

	Source register			
R5	1111 1111	0001 1100	0001 0000	1110 0111

Assembly Code

LSL R0, R5, #7 R0
LSR R1, R5, #17 R1
ASR R2, R5, #3 R2
ROR R3, R5, #21 R3

Result

1000 1110	0000 1000	0111 0011	1000 0000
0000 0000	0000 0000	0111 1111	1000 1110
1111 1111	1110 0011	1000 0010	0001 1100
1110 0000	1000 0111	0011 1111	1111 1000



Shift Instructions: Example 2

- **Register shift amount** (uses low 8 bits of register)
- Shift amount: 0-255

Source registers				
R8	0000 1000	0001 1100	0001 0110	1110 0111
R6	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0001 0100

Assembly code

LSL R4, R8, R6

ROR R5, R8, R6

Result

R4	0110 1110	0111 0000	0000 0000	0000 0000
R5	1100 0001	0110 1110	0111 0000	1000 0001



Multiplication

- **MUL:** 32×32 multiplication, 32-bit result
- **UMULL:** Unsigned multiply long: 32×32 multiplication, 64-bit result
- **SMULL:** Signed multiply long: 32×32 multiplication, 64-bit result



Multiplication

- **MUL:** 32×32 multiplication, 32-bit result
`MUL R1, R2, R3`
Result: $R1 = (R2 \times R3)_{31:0}$
- **UMULL:** Unsigned multiply long: 32×32 multiplication, 64-bit result
- **SMULL:** Signed multiply long: 32×32 multiplication, 64-bit result



Multiplication

- **MUL:** 32×32 multiplication, 32-bit result

MUL R1, R2, R3

Result: $R1 = (R2 \times R3)_{31:0}$

- **UMULL:** Unsigned multiply long: 32×32 multiplication, 64-bit result

UMULL R1, R2, R3, R4

Result: $\{R1, R2\} = R3 \times R4$ ($R3, R4$ unsigned)

- **SMULL:** Signed multiply long: 32×32 multiplication, 64-bit result



Multiplication

- **MUL:** 32×32 multiplication, 32-bit result

MUL R1, R2, R3

Result: $R1 = (R2 \times R3)_{31:0}$

- **UMULL:** Unsigned multiply long: 32×32 multiplication, 64-bit result

UMULL R1, R2, R3, R4

Result: $\{R1, R4\} = R2 \times R3$ ($R2, R3$ unsigned)

- **SMULL:** Signed multiply long: 32×32 multiplication, 64-bit result

SMULL R1, R2, R3, R4

Result: $\{R1, R2\} = R3 \times R4$ ($R3, R4$ signed)



Programming Building Blocks

- Data-processing Instructions
- **Conditional Execution**
- Branches
- High-level Constructs:
 - if/else statements
 - for loops
 - while loops
 - arrays
 - function calls



Conditional Execution

Don't always want to execute code sequentially

- For example:
 - if/else statements, while loops, etc.: only want to execute code *if* a condition is true
 - branching: jump to another portion of code *if* a condition is true



Conditional Execution

Don't always want to execute code sequentially

- For example:
 - if/else statements, while loops, etc.: only want to execute code *if* a condition is true
 - branching: jump to another portion of code *if* a condition is true
- ARM includes **condition flags** that can be:
 - set by an instruction
 - used to conditionally execute an instruction



ARM Condition Flags

Flag	Name	Description
N	Negative	Instruction result is negative
Z	Zero	Instruction results in zero
C	Carry	Instruction causes an unsigned carry out
V	oVerflow	Instruction causes an overflow




ARM Condition Flags

Flag	Name	Description
N	Negative	Instruction result is negative
Z	Zero	Instruction results in zero
C	Carry	Instruction causes an unsigned carry out
V	oVerflow	Instruction causes an overflow

- Set by ALU (recall from Chapter 5)
- Held in *Current Program Status Register (CPSR)*



Review: ARM ALU

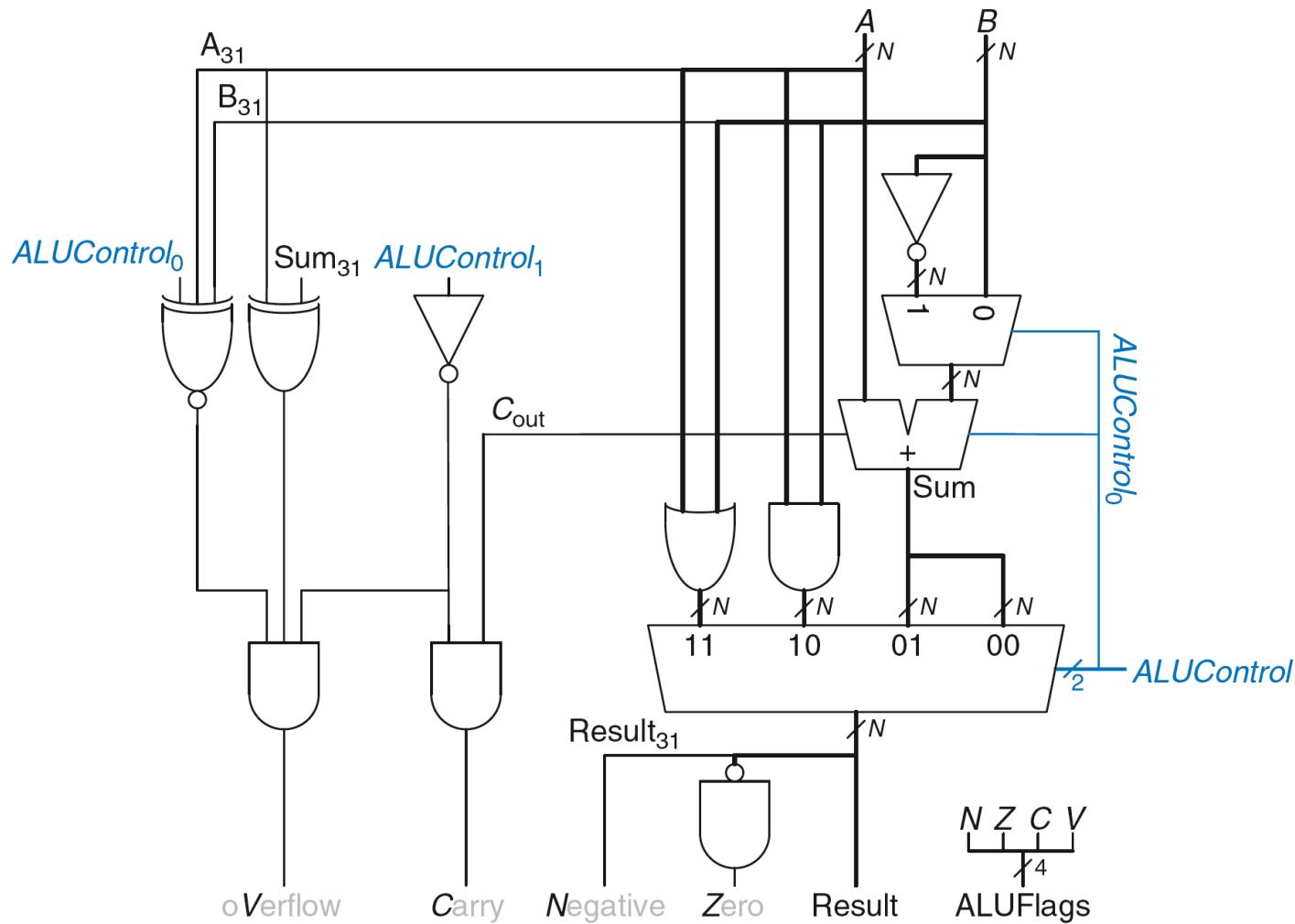

Setting the Condition Flags: NZCV

- **Method 1:** Compare instruction: CMP

Example: CMP R5, R6

- Performs: R5-R6
- Does not save result
- Sets flags



Setting the Condition Flags: NZCV

- **Method 1:** Compare instruction: CMP

Example: CMP R5, R6

- Performs: R5-R6
- Does not save result
- Sets flags. If result:
 - Is 0, $Z=1$
 - Is negative, $N=1$
 - Causes a carry out, $C=1$
 - Causes a signed overflow, $V=1$



ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



ARCHITETTURA ARM

Programming Building Blocks

- Data-processing Instructions
- **Conditional Execution**
- Branches
- High-level Constructs:
 - if/else statements
 - for loops
 - while loops
 - arrays
 - function calls

Conditional Execution

Don't always want to execute code sequentially

- For example:
 - if/else statements, while loops, etc.: only want to execute code *if* a condition is true
 - branching: jump to another portion of code *if* a condition is true

Conditional Execution

Don't always want to execute code sequentially

- For example:
 - if/else statements, while loops, etc.: only want to execute code *if* a condition is true
 - branching: jump to another portion of code *if* a condition is true
- ARM includes **condition flags** that can be:
 - set by an instruction
 - used to conditionally execute an instruction

ARM Condition Flags


Flag	Name	Description
N	Negative	Instruction result is negative
Z	Zero	Instruction results in zero
C	Carry	Instruction causes an unsigned carry out
V	oVerflow	Instruction causes an overflow

ARM Condition Flags

Flag	Name	Description
N	Negative	Instruction result is negative
Z	Zero	Instruction results in zero
C	Carry	Instruction causes an unsigned carry out
V	oVerflow	Instruction causes an overflow

- Set by ALU (recall from Chapter 5)
- Held in *Current Program Status Register (CPSR)*

Review: ARM ALU

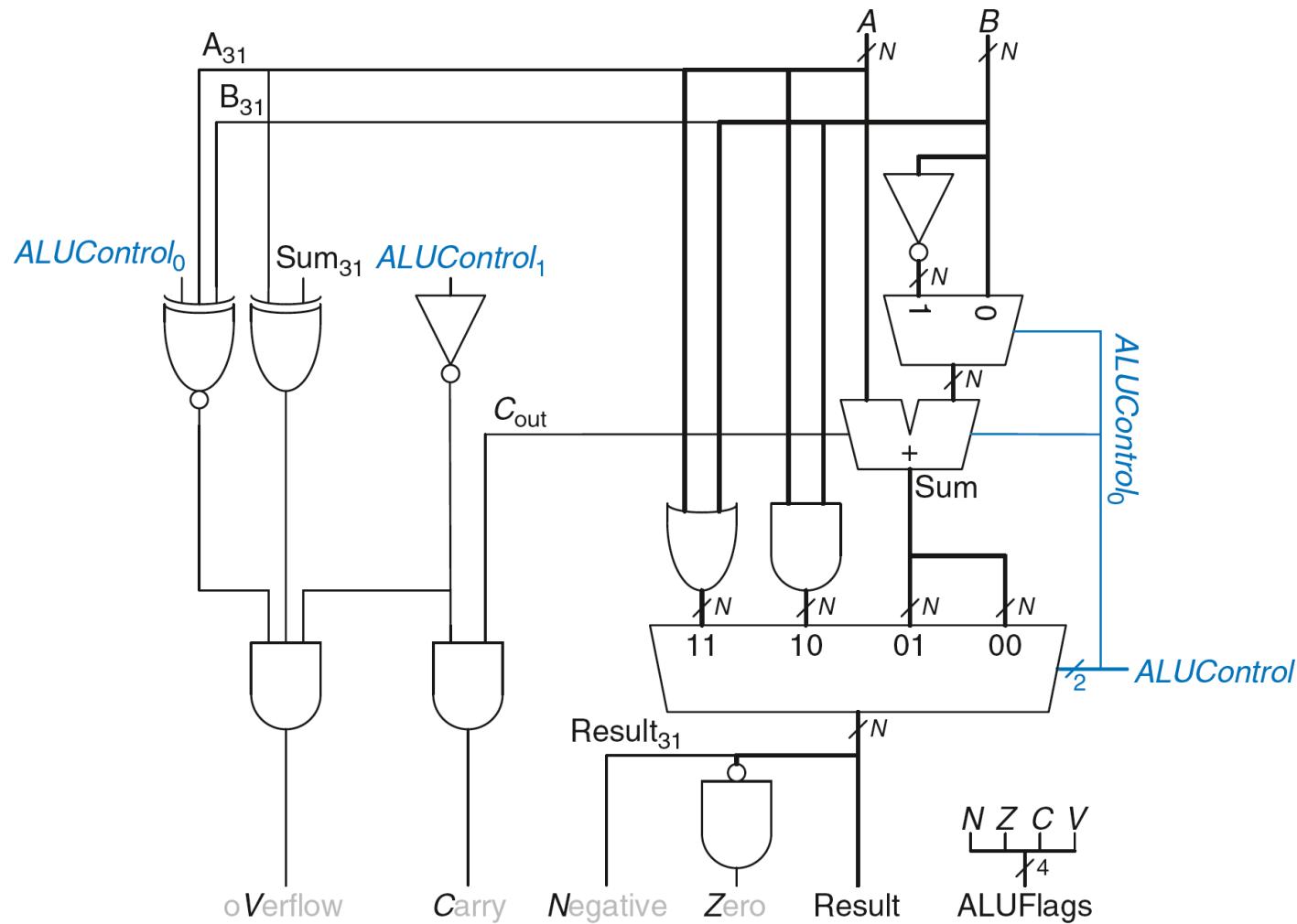

Setting the Condition Flags: NZCV

- **Method 1:** Compare instruction: CMP

Example: CMP R5, R6

- Performs: R5-R6
- Does not save result
- Sets flags

Setting the Condition Flags: NZCV

- **Method 1:** Compare instruction: CMP

Example: CMP R5, R6

- Performs: R5-R6
- Does not save result
- Sets flags. If result:
 - Is 0, $Z=1$
 - Is negative, $N=1$
 - Causes a carry out, $C=1$
 - Causes a signed overflow, $V=1$

Setting the Condition Flags: NZCV

- **Method 1:** Compare instruction: CMP
 - **Example:** CMP R5, R6
 - Performs: R5-R6
 - Sets flags: If result is 0 (Z=1), negative (N=1), etc.
 - Does not save result
- **Method 2:** Append instruction mnemonic with S

Setting the Condition Flags: NZCV

- **Method 1:** Compare instruction: CMP

Example: CMP R5, R6

- Performs: R5-R6
- Sets flags: If result is 0 (Z=1), negative (N=1), etc.
- Does not save result

- **Method 2:** Append instruction mnemonic with S

Example: ADDS R1, R2, R3

- Performs: R2 + R3
- Sets flags: If result is 0 (Z=1), negative (N=1), etc.
- Saves result in R1

Condition Mnemonics

- Instruction may be *conditionally executed* based on the condition flags
- Condition of execution is encoded as a *condition mnemonic* appended to the instruction mnemonic

Example: CMP R1, R2
 SUB**NE** R3, R5, R8

- **NE**: condition mnemonic
- SUB will only execute if $R1 \neq R2$
(i.e., $Z = 0$)

Condition Mnemonics

cond	Mnemonic	Name	CondEx
0000	EQ	Equal	Z
0001	NE	Not equal	\bar{Z}
0010	CS / HS	Carry set / Unsigned higher or same	C
0011	CC / LO	Carry clear / Unsigned lower	\bar{C}
0100	MI	Minus / Negative	N
0101	PL	Plus / Positive of zero	\bar{N}
0110	VS	Overflow / Overflow set	V
0111	VC	No overflow / Overflow clear	\bar{V}
1000	HI	Unsigned higher	$\bar{Z}C$
1001	LS	Unsigned lower or same	$Z \text{ OR } \bar{C}$
1010	GE	Signed greater than or equal	$\overline{N \oplus V}$
1011	LT	Signed less than	$N \oplus V$
1100	GT	Signed greater than	$\bar{Z}(\overline{N \oplus V})$
1101	LE	Signed less than or equal	$Z \text{ OR } (N \oplus V)$
1110	AL (or none)	Always / unconditional	ignored

Conditional Execution

Example:

```
CMP    R5, R9           ; performs R5-R9  
                  ; sets condition flags  
  
SUBEQ  R1, R2, R3       ; executes if R5==R9 (Z=1)  
ORRMI  R4, R0, R9       ; executes if R5-R9 is  
                  ; negative (N=1)
```

Conditional Execution

Example:

```
CMP    R5, R9          ; performs R5-R9  
                  ; sets condition flags  
  
SUBEQ  R1, R2, R3      ; executes if R5==R9 (Z=1)  
ORRMI  R4, R0, R9      ; executes if R5-R9 is  
                  ; negative (N=1)
```

Suppose R5 = 17, R9 = 23:

CMP performs: $17 - 23 = -6$ (Sets flags: N=1, Z=0, C=0, V=0)

SUBEQ **doesn't execute** (they aren't equal: Z=0)

ORRMI **executes** because the result was negative (N=1)

Programming Building Blocks


- Data-processing Instructions
- Conditional Execution
- **Branches**
- High-level Constructs:
 - if/else statements
 - for loops
 - while loops
 - arrays
 - function calls

Branching

- Branches enable out of sequence instruction execution
- Types of branches:
 - **Branch (B)**
 - branches to another instruction
 - **Branch and link (BL)**
 - discussed later
- Both can be conditional or unconditional

The Stored Program

Assembly code		Machine code
MOV	R1, #100	0xE3A01064
MOV	R2, #69	0xE3A02045
CMP	R1, R2	0xE1510002
STRHS	R3, [R1, #0x24]	0x25813024

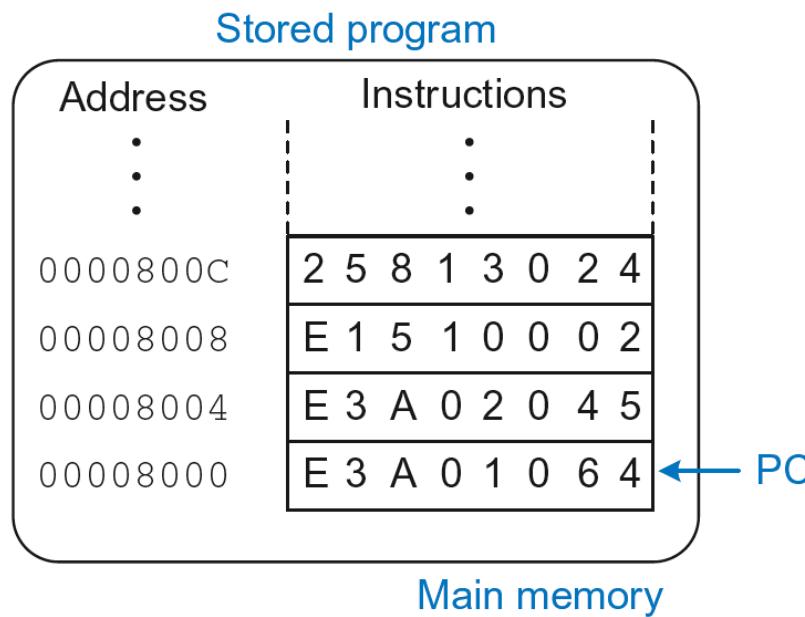

Unconditional Branching (B)

ARM assembly

```
MOV R2, #17           ; R2 = 17
B    TARGET           ; branch to target
ORR R1, R1, #0x4     ; not executed
```

TARGET

```
SUB R1, R1, #78      ; R1 = R1 - 78
```

Unconditional Branching (B)

ARM assembly

```
MOV R2, #17           ; R2 = 17
B    TARGET           ; branch to target
ORR R1, R1, #0x4     ; not executed
```

TARGET

```
SUB R1, R1, #78      ; R1 = R1 + 78
```

Labels (like TARGET) indicate instruction location.
Labels can't be reserved words (like ADD, ORR, etc.)

The Branch Not Taken

ARM Assembly

```
MOV R0, #4          ; R0 = 4
ADD R1, R0, R0      ; R1 = R0+R0 = 8
CMP R0, R1          ; sets flags with R0-R1
BEQ THERE        ; branch not taken (Z=0)
ORR R1, R1, #1       ; R1 = R1 OR R1 = 9
```

THERE

```
ADD R1, R1, 78       ; R1 = R1 + 78 = 87
```

Programming Building Blocks

- Data-processing Instructions
- Conditional Execution
- Branches
- **High-level Constructs:**
 - if/else statements
 - for loops
 - while loops
 - arrays
 - function calls

if Statement

C Code

```
if (i == j)  
f = g + h;
```

```
f = f - i;
```

if Statement

C Code

ARM Assembly Code

```
; R0=f, R1=g, R2=h, R3=i, R4=j

if (i == j)      CMP R3, R4          ; set flags with R3-R4
    f = g + h;   BNE L1           ; if i!=j, skip if block
                  ADD R0, R1, R2 ; f = g + h

L1
f = f - i;       SUB R0, R0, R3 ; f = f - i
```

Nota: il codice assembly effettua il test opposto ($i \neq j$) rispetto a quello di alto livello ($i == j$)

Istruzioni condizionali

C Code

```
if (i == j)  
    f = g + h;  
f = f - i;
```

ARM Assembly Code

; R0=f, R1=g, R2=h, R3=i, R4=j

if (i == j)	CMP R3, R4 ; set flags with R3-R4
f = g + h;	ADDEQ R0, R1, R2 ; if (i==j) f = g + h
f = f - i;	SUB R0, R0, R3 ; f = f - i

if Statement: Alternate Code

Codice alternativo per piccoli blocchi di codice:

Original

```
CMP R3, R4  
BNE L1  
ADD R0, R1, R2  
L1  
SUB R0, R0, R2
```

Alternate Assembly Code

```
; R0=f, R1=g, R2=h, R3=i, R4=j  
  
CMP R3, R4          ; set flags with R3-R4  
ADDEQ R0, R1, R2   ; if (i==j) f = g + h  
SUB R0, R0, R2     ; f = f - i
```

if Statement: Alternate Code

Original

Alternate Assembly Code

; R0=f, R1=g, R2=h, R3=i, R4=j

CMP R3, R4	CMP R3, R4	; set flags with R3-R4
BNE L1	ADDEQ R0, R1, R2	; if (i==j) f = g + h
ADD R0, R1, R2	SUB R0, R0, R2	; f = f - i

L1

SUB R0, R0, R2

Useful for **short** conditional blocks of code

if/else Statement

C Code

ARM Assembly Code

```
if (i == j)  
    f = g + h;
```

```
else  
    f = f - i;
```


if/else Statement

C Code

ARM Assembly Code

;R0=f, R1=g, R2=h, R3=i, R4=j
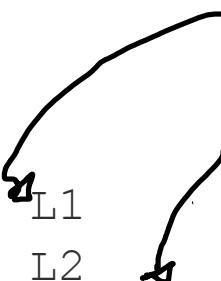
```
if (i == j)          CMP R3, R4      ; set flags with R3-R4
    f = g + h;      BNE L1        ; if i!=j, skip if block
                      ADD R0, R1, R2 ; f = g + h
else               B  L2        ; branch past else block
    f = f - i; L2  SUB R0, R0, R3 ; f = f - i
                      ...
```



if/else Statement: Alternate Code

C Code

```
if (i == j)  
    f = g + h;  
else  
    f = f - i;
```

ARM Assembly Code

;R0=f, R1=g, R2=h, R3=i, R4=j

if (i == j)	CMP R3, R4 ; set flags with R3-R4
f = g + h;	ADDEQ R0, R1, R2 ; if (i==j) f = g + h
else	
f = f - i;	SUBNE R0, R0, R3 ; else f = f - i

if/else Statement: Alternate Code

Codice alternativo per piccoli blocchi di codice:

Original

```
CMP R3, R4
BNE L1
ADD R0, R1, R2
B L2
L1
SUB R0, R0, R2
L2
```

Alternate Assembly Code

```
;R0=f, R1=g, R2=h, R3=i, R4=j

CMP R3, R4          ; set flags with R3-R4
ADDEQ R0, R1, R2   ; if (i==j) f = g + h
SUBNE R0, R0, R2    ; else f = f - i
```

while Loops

C Code

```
// determines the power  
// of x such that 2x = 128  
int pow = 1;  
int x    = 0;  
  
while (pow != 128) {  
    pow = pow * 2;  
    x  = x + 1;  
}
```

ARM Assembly Code

```
MOV R0, #1  
MOV R1, #0  
L2    CMP R0, #128  
      BEQ L1  
      MUL R0, R0, #2  
      ADD R1, R1, #1  
      B L2  
L1
```

while Loops

C Code

```
// determines the power      ; R0 = pow, R1 = x
// of x such that 2x = 128    MOV R0, #1          ; pow = 1
int pow = 1;                  MOV R1, #0          ; x = 0
int x   = 0;

while (pow != 128) {
    pow = pow * 2;
    x = x + 1;
}
```

ARM Assembly Code

```
; R0 = pow, R1 = x
MOV R0, #1          ; pow = 1
MOV R1, #0          ; x = 0

WHILE
    CMP R0, #128      ; R0-128
    BEQ DONE          ; if (pow==128)
                      ; exit loop
    LSL R0, R0, #1      ; pow=pow*2
    ADD R1, R1, #1      ; x=x+1
    B WHILE            ; repeat loop

DONE
```

Il codice assembly verifica la condizione opposta (`pow == 128`) a quella del C (`pow != 128`).

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



ARCHITETTURA ARM

for Loops

```
for (initialization; condition; loop operation)  
    statement
```

- **initialization**: eseguita prima che il loop inizi
- **condition**: condizione di continuazione che è verificata all'inizio di ogni iterazione
- **loop operation**: eseguita alla fine di ogni iterazione
- **statement**: eseguito ad ogni iterazione, ovvero fintantoché la condizione di continuazione è verificata

for Loops

C Code

```
// adds numbers from 1-9
int sum = 0

for (i=1; i!=10; i=i+1)
    sum = sum + i;
```

ARM Assembly Code

for Loops

C Code

```
// adds numbers from 1-9  
int sum = 0  
  
for (i=1; i!=10; i=i+1)  
    sum = sum + i;
```

ARM Assembly Code

```
; R0 = i, R1 = sum  
MOV R0, #1 ; i = 1  
MOV R1, #0 ; sum = 0  
  
FOR  
    CMP R0, #10 ; R0-10  
    BEQ DONE ; if (i==10)  
              ; exit loop  
    ADD R1, R1, R0 ; sum=sum + i  
    ADD R0, R0, #1 ; i = i + 1  
    B FOR ; repeat loop  
  
DONE
```

for Loops: Decremented Loops

In ARM, i loop decrescenti fino a 0 sono più efficienti

C Code

```
// adds numbers from 1-9
int sum = 0

for (i=9; i!=0; i=i-1)
    sum = sum + i;
```

ARM Assembly Code

```
; R0 = i, R1 = sum
MOV R0, #9 ; i = 9
MOV R1, #0 ; sum = 0

FOR
    ADD R1, R1, R0 ; sum=sum + i
    SUBS R0, R0, #1 ; i = i - 1
                ; and set flags
    BNE FOR ; if (i!=0)
                ; repeat loop
```

Si risparmiano 2 istruzioni per ogni iterazione:

- Si accorpano decremento e comparazione: SUBS R0, R0, #1
- Solo un branch invece di due

Programming Building Blocks


- Data-processing Instructions
- Conditional Execution
- Branches
- **High-level Constructs:**
 - if/else statements
 - for loops
 - while loops
 - **arrays**
 - function calls

Arrays

- Access large amounts of similar data
 - **Index:** access to each element
 - **Size:** number of elements

Arrays

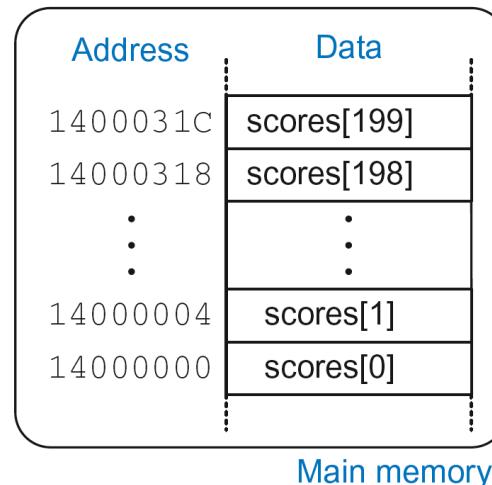- Consente l'accesso ad una quantità di dati simili
 - **Index:** accesso ad un qualche elemento
 - **Size:** numero di elementi
- Esempio: array di parole
 - **Base address** = 0x14000000 (indirizzo di scores[0])
 - Gli altri elementi sono raggiungibili a partire dal base address



Accessing Arrays

C Code

```
int array[5];
array[0] = array[0] * 8;
array[1] = array[1] * 8;
```

ARM Assembly Code

```
; R0 = array base address
```

Accessing Arrays

C Code

```
int array[5];
array[0] = array[0] * 8;
array[1] = array[1] * 8;
```

ARM Assembly Code

```
; R0 = array base address
MOV R0, #0x60000000          ; R0 = 0x60000000
LDR R1, [R0]                  ; R1 = array[0]
LSL R1, R1, 3                ; R1 = R1 << 3 = R1*8
STR R1, [R0]                  ; array[0] = R1
LDR R1, [R0, #4]              ; R1 = array[1]
LSL R1, R1, 3                ; R1 = R1 << 3 = R1*8
STR R1, [R0, #4]              ; array[1] = R1
```

Arrays using for Loops

C Code

```
int array[200];
int i;

for (i=199; i >= 0; i = i - 1)
    array[i] = array[i] * 8;
```

ARM Assembly Code

```
; R0 = array base address, R1 = i
```

Arrays using for Loops

C Code

```
int array[200];
int i;

for (i=199; i >= 0; i = i - 1)
    array[i] = array[i] * 8;
```

ARM Assembly Code

```
; R0 = array base address, R1 = i
MOV R0, 0x60000000
MOV R1, #199          .

FOR
    LDR R2, [R0, R1, LSL #2]      ; R2 = array(i)
    LSL R2, R2, #3                ; R2 = R2<<3 = R2*8
    STR R2, [R0, R1, LSL #2]      ; array(i) = R2
    SUBS R1, R1, #1               ; i = i - 1
                                ; and set flags
    BPL FOR                      ; if (i>=0) repeat loop
```

ASCII Code

- American Standard Code for Information Interchange
- Each text character has unique byte value
 - For example, S = 0x53, a = 0x61, A = 0x41
 - Lower-case and upper-case differ by 0x20 (32)

Cast of Characters

#	Char	#	Char	#	Char	#	Char	#	Char	#	Char
20	space	30	0	40	@	50	P	60	`	70	p
21	!	31	1	41	A	51	Q	61	a	71	q
22	"	32	2	42	B	52	R	62	b	72	r
23	#	33	3	43	C	53	S	63	c	73	s
24	\$	34	4	44	D	54	T	64	d	74	t
25	%	35	5	45	E	55	U	65	e	75	u
26	&	36	6	46	F	56	V	66	f	76	v
27	'	37	7	47	G	57	W	67	g	77	w
28	(38	8	48	H	58	X	68	h	78	x
29)	39	9	49	I	59	Y	69	i	79	y
2A	*	3A	:	4A	J	5A	Z	6A	j	7A	z
2B	+	3B	;	4B	K	5B	[6B	k	7B	{
2C	,	3C	<	4C	L	5C	\	6C	l	7C	
2D	-	3D	=	4D	M	5D]	6D	m	7D	}
2E	.	3E	>	4E	N	5E	^	6E	n	7E	~
2F	/	3F	?	4F	0	5F	_	6F	o		

Programming Building Blocks

- Data-processing Instructions
- Conditional Execution
- Branches
- **High-level Constructs:**
 - if/else statements
 - for loops
 - while loops
 - arrays
 - **function calls**

Chiamate di funzioni

- **Caller:** funzione chiamante, in questo caso `main`
- **Callee:** funzione chiamata, in questo caso `sum`

C Code

```
void main()
{
    int y;
    y = sum(42, 7);
    ...
}

int sum(int a, int b)
{
    return (a + b);
}
```

Function Conventions

- **Caller:**
 - passes **arguments** to callee
 - jumps to callee

Contratto

- **Caller:**
 - Passa gli argomenti al callee
 - Esegue un jump al callee
- **Callee:**
 - Esegue la funzione chiamata
 - ritorna il risultato al caller
 - ritorna nel punto di chiamata del caller
 - non deve sovrascrivere i registri e la memoria usata dal caller

Convenzioni ARM per chiamata a funzione

- **Chiamata a funzione:** branch and link BL
- **Return** da funzione: ripristina in PC il valore del link register MOV PC, LR
- **Argomenti:** R0–R3
- **Valore di ritorno:** R0

Esempio di chiamata a funzione

C Code

```
int main() {  
    simple();  
    a = b + c;  
}
```

```
void simple() {  
    return;  
}
```

ARM Assembly Code

0x00000200	MAIN	BL SIMPLE
0x00000204		ADD R4, R5, R6
...		

0x00401020	SIMPLE	MOV PC, LR
------------	--------	------------

void significa che simple non ritorna un valore

Function Calls

C Code

```
int main() {  
    simple();  
    a = b + c;  
}
```

```
void simple() {  
    return;  
}
```

ARM Assembly Code

0x00000200	MAIN	BL SIMPLE
0x00000204		ADD R4, R5, R6
...		

0x00401020	SIMPLE	MOV PC, LR
------------	--------	------------

BL

branches to SIMPLE

LR = PC + 4 = 0x00000204

MOV PC, LR

makes PC = LR

(the next instruction executed is at 0x00000204)

Input Arguments and Return Value

ARM conventions:

- Argument values: R0 - R3
- Return value: R0

Argomenti e valore di ritorno

Convenzioni ARM:

- Argomenti: R0 - R3
- Valore di ritorno: R0

C Code

```
int main() {
    int y;
    ...
    y = diffofsums(2, 3, 4, 5); // 4 arguments
    ...
}

int diffofsums(int f, int g, int h, int i) {
    int result;
    result = (f + g) - (h + i);
    return result;           // return value
}
```

Input Arguments and Return Value

ARM Assembly Code

```
; R4 = y
MAIN
...
MOV R0, #2          ; argument 0 = 2
MOV R1, #3          ; argument 1 = 3
MOV R2, #4          ; argument 2 = 4
MOV R3, #5          ; argument 3 = 5
BL DIFFOFSUMS      ; call function
MOV R4, R0          ; y = returned value
...
; R4 = result
DIFFOFSUMS
ADD R8, R0, R1      ; R8 = f + g
ADD R9, R2, R3      ; R9 = h + i
SUB R4, R8, R9      ; result = (f + g) - (h + i)
MOV R0, R4          ; put return value in R0
MOV PC, LR          ; return to caller
```

Input Arguments and Return Value

ARM Assembly Code

```
; R4 = result
DIFFOFSUMS
    ADD R8, R0, R1      ; R8 = f + g
    ADD R9, R2, R3      ; R9 = h + i
    SUB R4, R8, R9      ; result = (f + g) - (h + i)
    MOV R0, R4          ; put return value in R0
    MOV PC, LR          ; return to caller
```

- diffofsums sovrascrive indebitamente i 3 registri R4, R8, R9 dedicati alle saved variables della funzione chiamante main
- diffofsums invece dovrebbe usare lo *stack* per memorizzare temporaneamente i valori di questi registri prima di operare su di essi


Lo stack delle funzioni

- Lo stack costituisce la memoria usata per salvare temporaneamente il valore delle variabili
- È organizzato come una pila last-in-first-out (LIFO)
- Operazioni sullo stack
 - ***Expands:*** usa più memoria quando necessaria (push)
 - ***Contracts:*** usa meno memoria quando (pop)



Lo stack delle funzioni

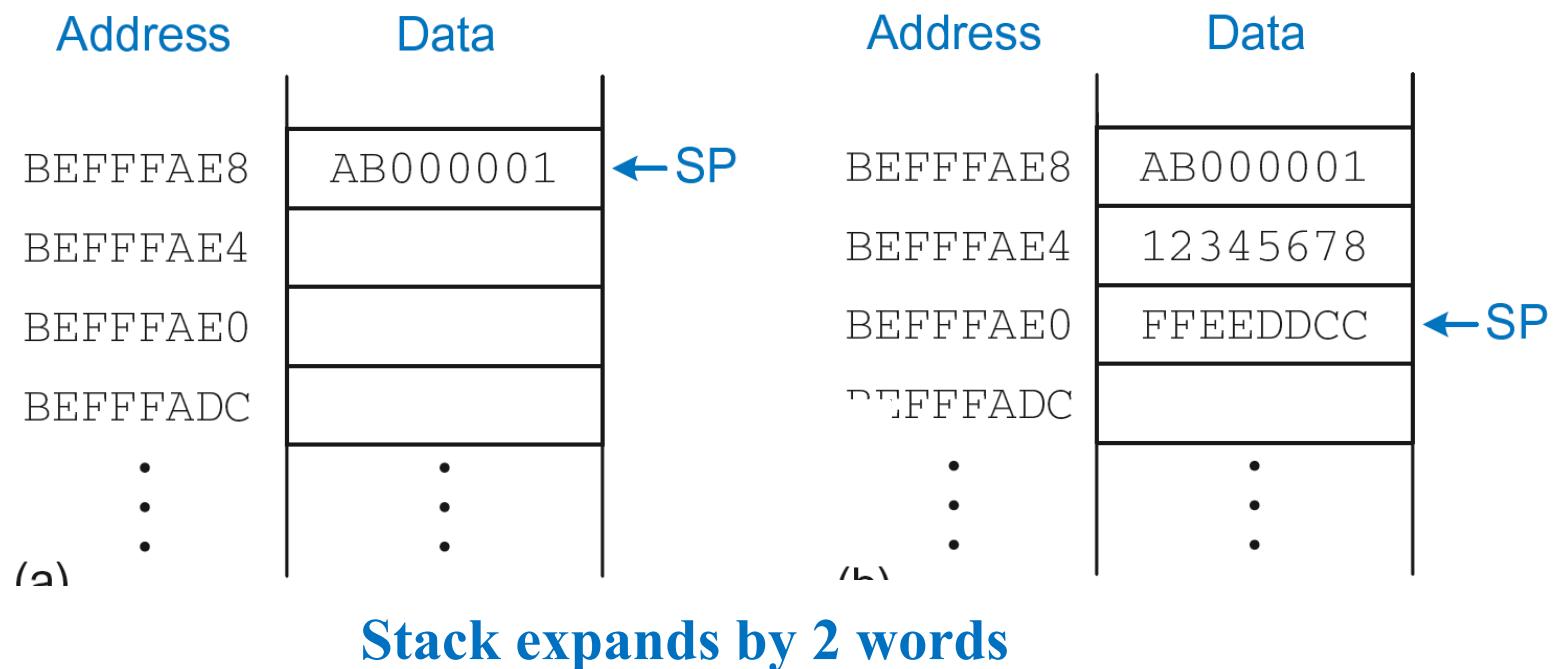- In termini di indirizzi di memoria, l'espansione dello stack avviene in senso decrescente (dagli indirizzi maggiori a quelli più piccoli)
- Stack pointer: SP *punta* al top dello stack



Come le funzioni usano lo stack

- Le funzioni chiamate non devono avere side effect inattesi
- Invece, nell esempio precedente diffofsums sovrascrive indebitamente i 3 registri R4, R8, R9

ARM Assembly Code


```
; R4 = result
DIFFOFSUMS
    ADD R8, R0, R1      ; R8 = f + g
    ADD R9, R2, R3      ; R9 = h + i
    SUB R4, R8, R9      ; result = (f + g) - (h + i)
    MOV R0, R4          ; put return value in R0
    MOV PC, LR          ; return to caller
```

Memorizzare i registri sullo stack

ARM Assembly Code

```
; R2 = result
DIFFOFSUMS
SUB SP, SP, #12      ; make space on stack for 3 registers
STR R4, [SP, #-8]    ; save R4 on stack
STR R8, [SP, #-4]    ; save R8 on stack
STR R9, [SP]          ; save R9 on stack
ADD R8, R0, R1        ; R8 = f + g
ADD R9, R2, R3        ; R9 = h + i
SUB R4, R8, R9        ; result = (f + g) - (h + i)
MOV R0, R4            ; put return value in R0
LDR R9, [SP]          ; restore R9 from stack
LDR R8, [SP, #-4]     ; restore R8 from stack
LDR R4, [SP, #-8]     ; restore R4 from stack
ADD SP, SP, #12        ; deallocate stack space
MOV PC, LR             ; return to caller
```

Memorizzare i registri sullo stack

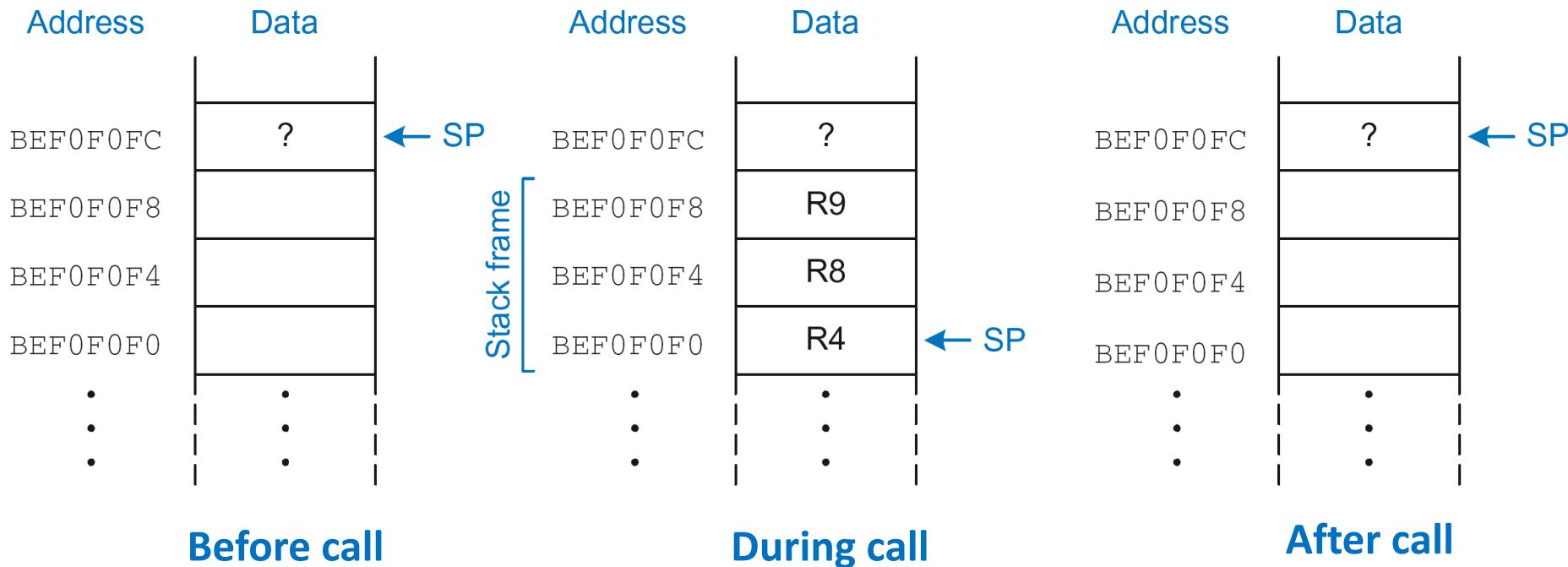

Registers

Preserved <i>Callee-Saved</i>	Nonpreserved <i>Caller-Saved</i>
R4-R11	R12
R14 (LR)	R0-R3
R13 (SP)	CPSR
stack above SP	stack below SP

Pop e push

- Salvare e ripristinare registri dallo stack è una operazione così frequente che ARM mette a disposizione delle istruzioni specifiche, Pop e Push, che consentono di avere un codice più succinto.
- Push consente di salvare in memoria più registri aggiornare consistentemente lo stack: PUSH { R4 , R8 , R9 }
- Pop ripristina uno o più registri e incrementa consistentemente il valore dello stack: POP { R4 , R8 , R9 }

Storing Saved Registers only on Stack

ARM Assembly Code

```
; R2 = result
DIFFOFSUMS
STR R4, [SP, #-4]! ; save R4 on stack
ADD R8, R0, R1          ; R8 = f + g
ADD R9, R2, R3          ; R9 = h + i
SUB R4, R8, R9          ; result = (f + g) - (h + i)
MOV R0, R4              ; put return value in R0
LDR R4, [SP], #4 ; restore R4 from stack
MOV PC, LR              ; return to caller
```

Storing Saved Registers only on Stack

ARM Assembly Code

```
; R2 = result
DIFFOFSUMS
STR R4, [SP, #-4]! ; save R4 on stack
ADD R8, R0, R1          ; R8 = f + g
ADD R9, R2, R3          ; R9 = h + i
SUB R4, R8, R9          ; result = (f + g) - (h + i)
MOV R0, R4              ; put return value in R0
LDR R4, [SP], #4 ; restore R4 from stack
MOV PC, LR              ; return to caller
```

Notice code optimization for expanding/contracting stack

Nonleaf Function

ARM Assembly Code

```
STR LR, [SP, #-4]!      ; store LR on stack
BL  PROC2                 ; call another function
...
LDR LR, [SP], #4          ; restore LR from stack
jr $ra                    ; return to caller
```

Nonleaf Function Example

C Code

```
int f1(int a, int b) {
    int i, x;
    x = (a + b) * (a - b);
    for (i=0; i<a; i++)
        x = x + f2(b+i);
    return x;
}

int f2(int p) {
    int r;
    r = p + 5;
    return r + p;
}
```

Nonleaf Function Example

C Code

```
int f1(int a, int b) {  
    int i, x;  
    x = (a + b) * (a - b);  
    for (i=0; i<a; i++)  
        x = x + f2(b+i);  
    return x;  
}  
  
int f2(int p) {  
    int r;  
    r = p + 5;  
    return r + p;  
}
```

ARM Assembly Code

```
; R0=a, R1=b, R4=i, R5=x ; R0=p, R4=r  
F1  
    PUSH {R4, R5, LR}          PUSH {R4}  
    ADD   R5, R0, R1           ADD   R4, R0, 5  
    SUB   R12, R0, R1          ADD   R0, R4, R0  
    MUL   R5, R5, R12          POP   {R4}  
    MOV   R4, #0                MOV   PC, LR  
FOR  
    CMP   R4, R0  
    BGE  RETURN  
    PUSH {R0, R1}  
    ADD   R0, R1, R4  
    BL    F2  
    ADD   R5, R5, R0  
    POP   {R0, R1}  
    ADD   R4, R4, #1  
    B    FOR  
RETURN  
    MOV   R0, R5  
    POP   {R4, R5, LR}  
    MOV   PC, LR
```

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti


Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



ARCHITETTURA ARM

The Stack

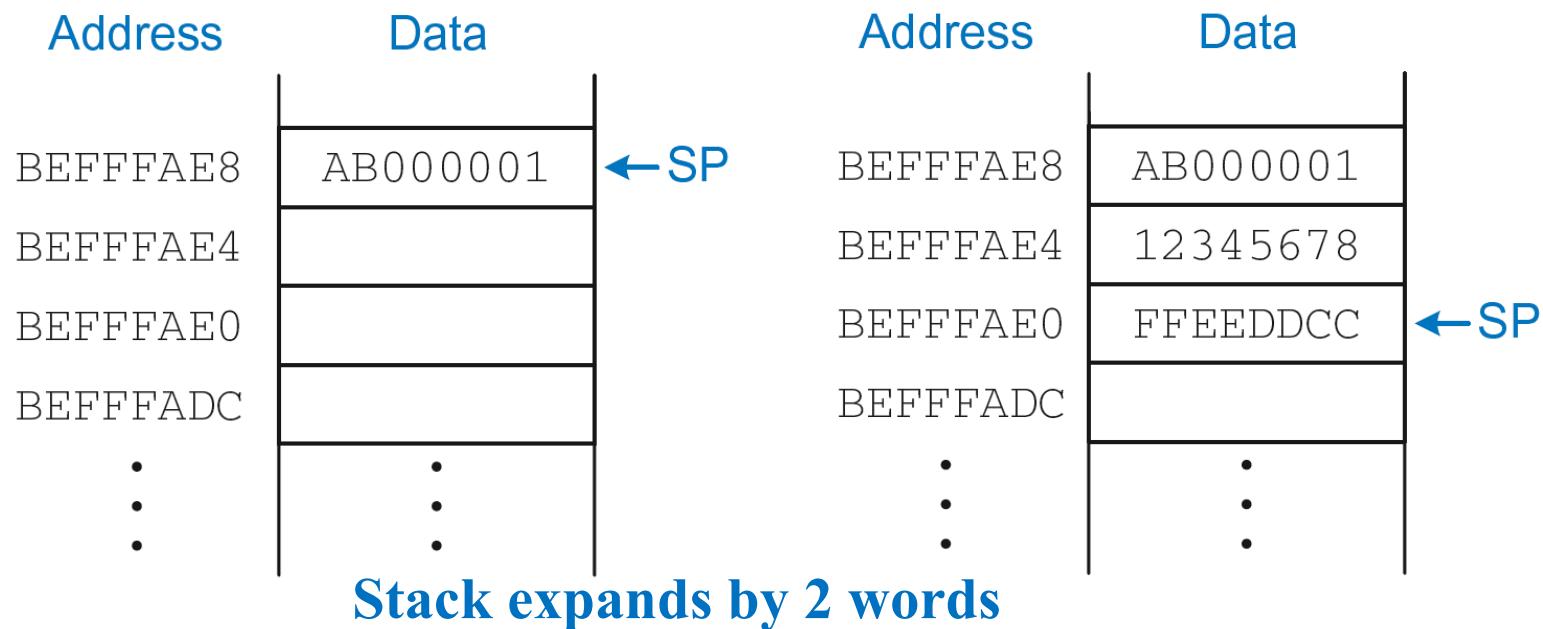- Grows down (from higher to lower memory addresses)
- Stack pointer: SP points to top of the stack



How Functions use the Stack

- Called functions must have no unintended side effects
- But `diffofsums` overwrites 3 registers: R4, R8, R9

ARM Assembly Code


```
; R4 = result
DIFFOFSUMS
    ADD R8, R0, R1      ; R8 = f + g
    ADD R9, R2, R3      ; R9 = h + i
    SUB R4, R8, R9      ; result = (f + g) - (h + i)
    MOV R0, R4          ; put return value in R0
    MOV PC, LR          ; return to caller
```

Storing Register Values on the Stack

ARM Assembly Code

```
; R2 = result
DIFFOFSUMS
SUB SP, SP, #12      ; make space on stack for 3 registers
STR R4, [SP, #-8]    ; save R4 on stack
STR R8, [SP, #-4]    ; save R8 on stack
STR R9, [SP]          ; save R9 on stack
ADD R8, R0, R1        ; R8 = f + g
ADD R9, R2, R3        ; R9 = h + i
SUB R4, R8, R9        ; result = (f + g) - (h + i)
MOV R0, R4            ; put return value in R0
LDR R9, [SP]          ; restore R9 from stack
LDR R8, [SP, #-4]     ; restore R8 from stack
LDR R4, [SP, #-8]     ; restore R4 from stack
ADD SP, SP, #12        ; deallocate stack space
MOV PC, LR             ; return to caller
```

The Stack during diffofsuns Call

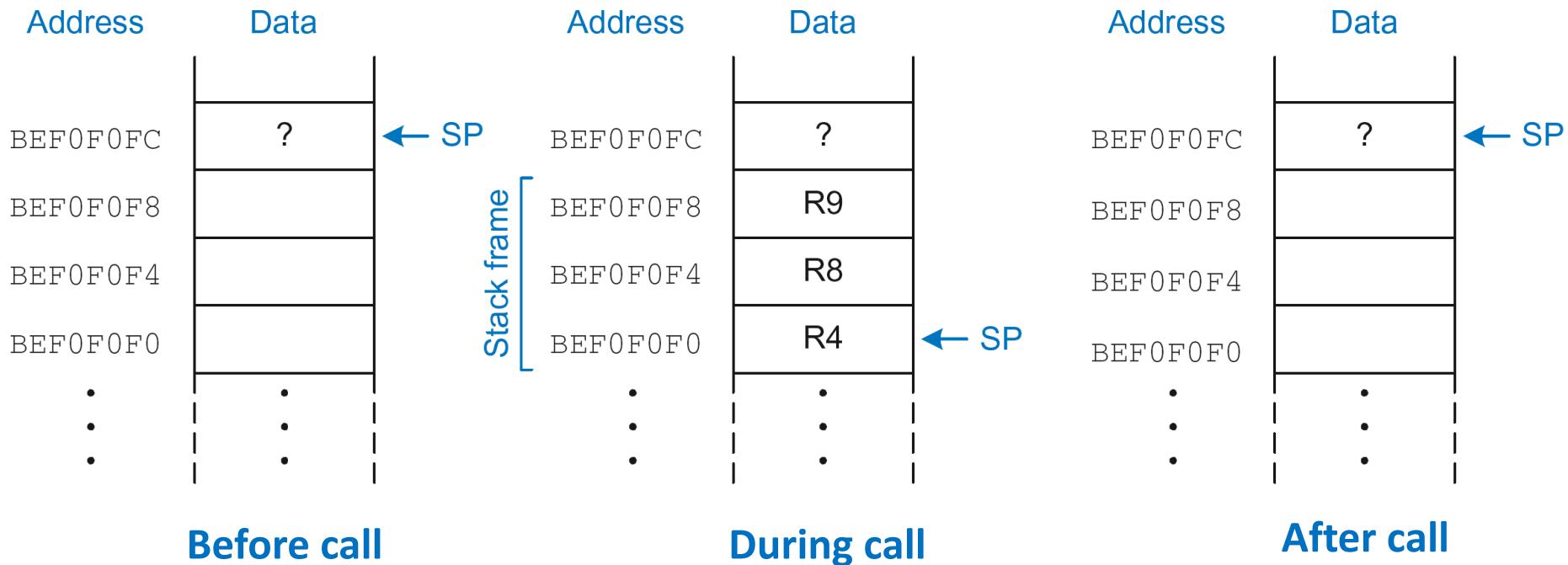

Nonleaf Function Example

C Code

```
int f1(int a, int b) {
    int i, x;
    x = (a + b) * (a - b);
    for (i=0; i<a; i++)
        x = x + f2(b+i);
    return x;
}

int f2(int p) {
    int r;
    r = p + 5;
    return r + p;
}
```

Nonleaf Function Example

C Code

```
int f1(int a, int b) {  
    int i, x;  
    x = (a + b) * (a - b);  
    for (i=0; i<a; i++)  
        x = x + f2(b+i);  
    return x;  
}  
  
int f2(int p) {  
    int r;  
    r = p + 5;  
    return r + p;  
}
```

ARM Assembly Code

```
; R0=a, R1=b, R4=i, R5=x ; R0=p, R4=r  
F1  
    PUSH {R4, R5, LR}      PUSH {R4}  
    ADD   R5, R0, R1       ADD   R4, R0, 5  
    SUB   R12, R0, R1      ADD   R0, R4, R0  
    MUL   R5, R5, R12     POP   {R4}  
    MOV   R4, #0            MOV   PC, LR  
FOR  
    CMP   R4, R0  
    BGE  RETURN  
    PUSH {R0, R1}  
    ADD   R0, R1, R4  
    BL    F2  
    ADD   R5, R5, R0  
    POP   {R0, R1}  
    ADD   R4, R4, #1  
    B    FOR  
RETURN  
    MOV   R0, R5  
    POP   {R4, R5, LR}  
    MOV   PC, LR
```

Nonleaf Function Example


ARM Assembly Code

```
; R0=a, R1=b, R4=i, R5=x          ; R0=p, R4=r
F1                                         F2
    PUSH {R4, R5, LR} ; save regs      PUSH {R4}           ; save regs
    ADD   R5, R0, R1 ; x = (a+b)       ADD   R4, R0, 5   ; r = p+5
    SUB   R12, R0, R1 ; temp = (a-b)    ADD   R0, R4, R0   ; return r+p
    MUL   R5, R5, R12 ; x = x*temp     POP   {R4}           ; restore regs
    MOV   R4, #0        ; i = 0         MOV   PC, LR      ; return

FOR
    CMP   R4, R0        ; i < a?
    BGE  RETURN         ; no: exit loop
    PUSH {R0, R1}       ; save regs
    ADD   R0, R1, R4    ; arg is b+i
    BL    F2             ; call f2(b+i)
    ADD   R5, R5, R0    ; x = x+f2(b+i)
    POP   {R0, R1}       ; restore regs
    ADD   R4, R4, #1    ; i++
    B    FOR              ; repeat loop

RETURN
    MOV   R0, R5        ; return x
    POP   {R4, R5, LR}  ; restore regs
    MOV   PC, LR        ; return
```

Stack during Nonleaf Function

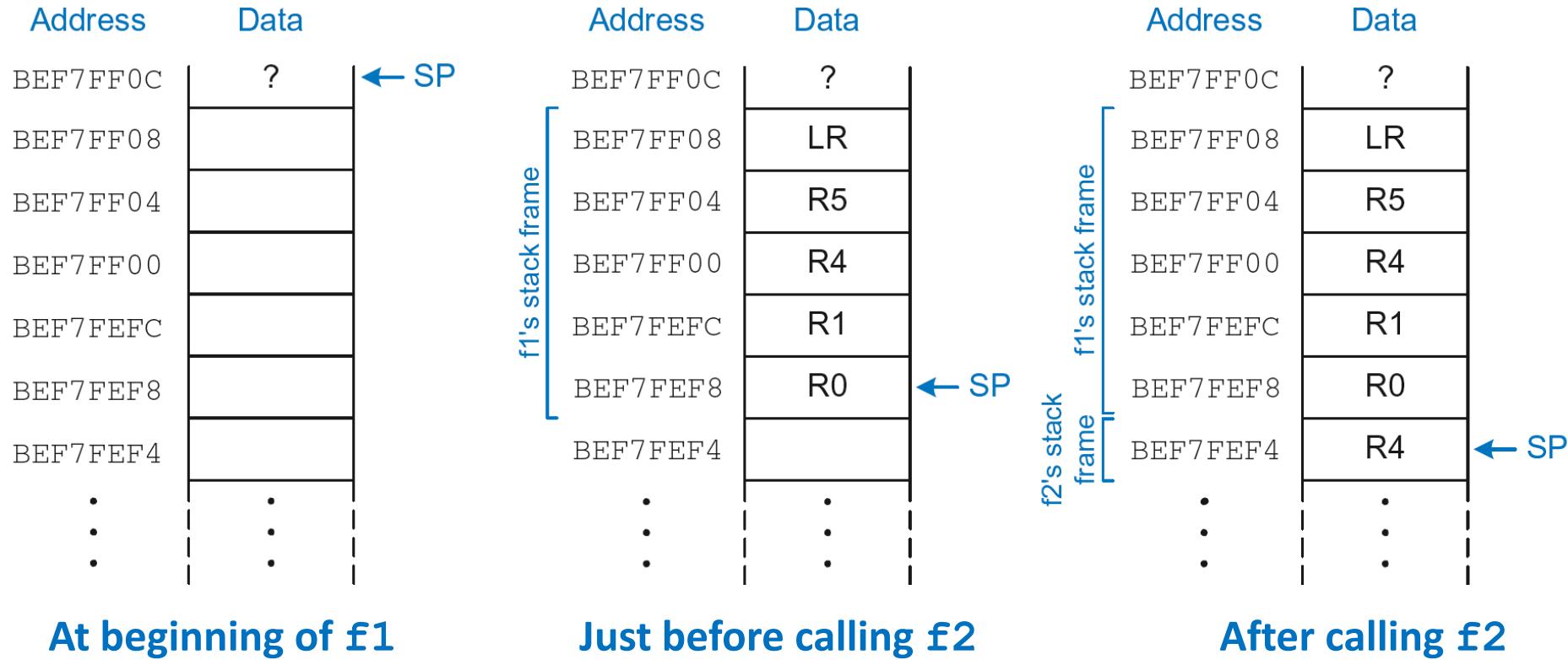

Recursive Function Call

C Code

- Funzione non foglia che chiama se stessa
 - Si comporta da chiamato e da chiamante
 - Salve registri preservati e anche quelli non preservati

```
int factorial(int n) {  
    if (n <= 1)  
        return 1;  
    else  
        return (n * factorial(n-1));  
}
```

Recursive Function Call

ARM Assembly Code

0x94	FACTORIAL	STR R0, [SP, #-4]!	; store R0 on stack
0x98		STR LR, [SP, #-4]!	; store LR on stack
0x9C		CMP R0, #2	; set flags with R0-2
0xA0	ELSE	BHS ELSE	; if (r0>=2) branch to else
0xA4		MOV R0, #1	; otherwise return 1
0xA8		ADD SP, SP, #8	; restore SP 1
0xAC		MOV PC, LR	; return
0xB0	ELSE	SUB R0, R0, #1	; n = n - 1
0xB4		BL FACTORIAL	; recursive call
0xB8		LDR LR, [SP], #4	; restore LR
0xBC		LDR R1, [SP], #4	; restore R0 (n) into R1
0xC0		MUL R0, R1, R0	; R0 = n*factorial(n-1)
0xC4		MOV PC, LR	; return

Recursive Function Call


C Code

```
int factorial(int n) {  
    if (n <= 1)  
        return 1;  
  
    else  
        return (n * factorial(n-1));  
}
```

ARM Assembly Code

0x94	FACTORIAL	STR R0, [SP, #-4]!
0x98		STR LR, [SP, #-4]!
0x9C		CMP R0, #2
0xA0		BHS ELSE
0xA4		MOV R0, #1
0xA8		ADD SP, SP, #8
0xAC		MOV PC, LR
0xB0	ELSE	SUB R0, R0, #1
0xB4		BL FACTORIAL
0xB8		LDR LR, [SP], #4
0xBC		LDR R1, [SP], #4
0xC0		MUL R0, R1, R0
0xC4		MOV PC, LR

Stack during Recursive Call

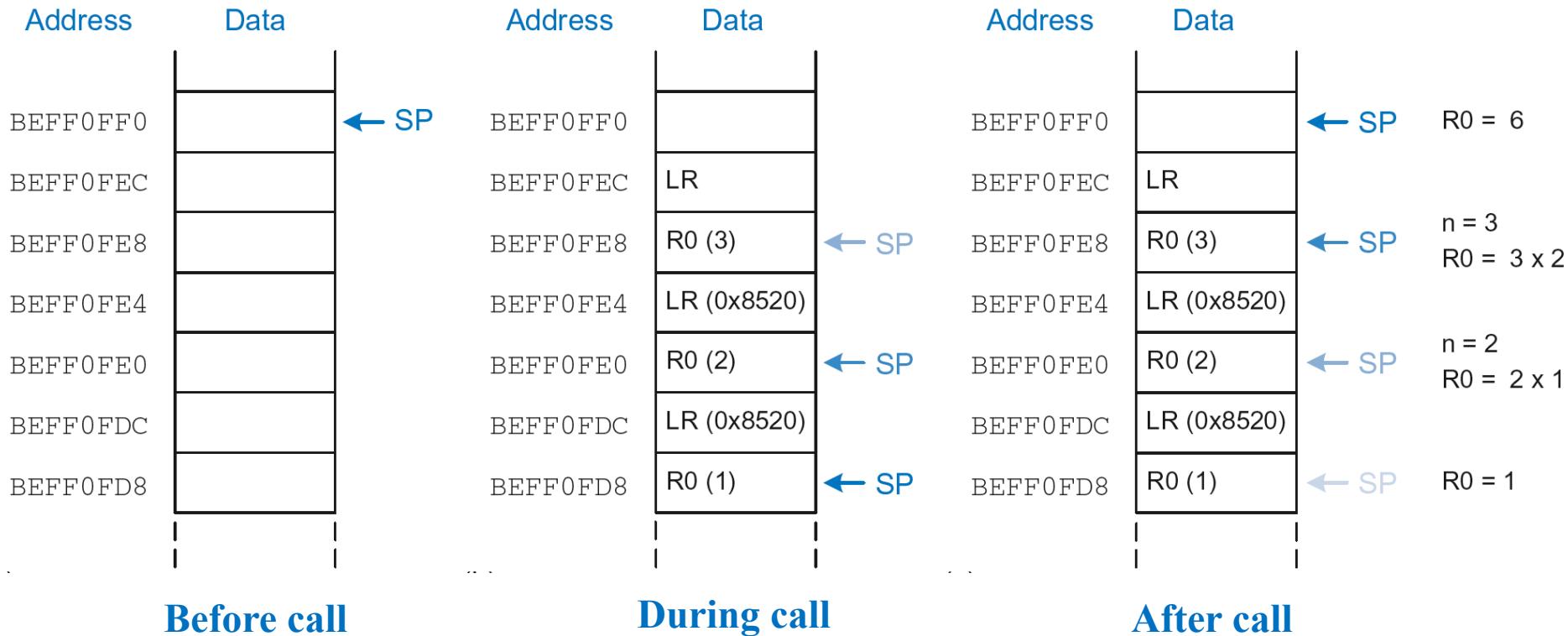

Function Call Summary

- **Caller**
 - Puts arguments in R0–R3
 - Saves any needed registers (LR, maybe R0–R3, R8–R12)
 - Calls function: BL CALLEE
 - Restores registers
 - Looks for result in R0
- **Callee**
 - Saves registers that might be disturbed (R4–R7)
 - Performs function
 - Puts result in R0
 - Restores registers
 - Returns: MOV PC, LR

Esercizio 6.34 Si consideri la seguente funzione di alto livello.

```
// codice C
int f(int n, int k) {
    int b;
    b = k + 2;
    if (n == 0) b = 10;
    else b = b + (n * n) + f(n - 1, k + 1);
    return b * k;
}
```

;R4 = b
;Address ARM Assembly

0x8100	F	PUSH {R4, LR}	; store R4 and LR on stack
0x8104		ADD R4, R1, #2	; b = k + 2
0x8108		CMP R0, #0	; n == 0?
0x810c		BNE ELSE	
0x8110		MOV R4, #10	; if yes, b = 10
0x8114		B DONE	; branch to end of function
0x8118	ELSE	PUSH {R0, R1}	; store n and k on stack
0x811c		SUB R0, R0, #1	; set up args: n = n-1
0x8120		ADD R1, R1, #1	; k = k+1
0x8124		BL F	; recursively call F
0x8128		MOV R2, R0	; move return value to R2
0x812c		POP {R0, R1}	; restore values of n and k
0x8130		MUL R3, R0, R0	; R3 = n*n
0x8134		ADD R2, R2, R3	; R2 = (n*n)+f(n-1,k+1)
0x8138		ADD R4, R2, R4	; b = b+(n*n)+f(n-1,k+1)
0x813c	DONE	MUL R0, R4, R1	; R0 = b*k
0x8140		POP {R4, LR}	; restore R4 and LR
0x8144		MOV PC, LR	; return to point of call

Address	Data
BFF0 0100	LR = 0x8010
BFF0 00FC	R4 = 0xABCD
BFF0 00F8	R1 = 4
BFF0 00F4	R0 = 2
BFF0 00F0	LR = 0x8128
BFF0 00EC	R4 = 6
BFF0 00E8	R1 = 5
BFF0 00E4	R0 = 1
BFF0 00E0	LR = 0x8128
BFF0 00DC	R4 = 7
BFF0 00D8	
BFF0 00D4	
.	.
.	.

(i)

Address	Data
•	•
-	•
BFF0 0100	LR = 0x8010
BFF0 00FC	R4 = 0xABCD
BFF0 00F8	R1 = 4
BFF0 00F4	R0 = 2
BFF0 00F0	LR = 0x8128
BFF0 00EC	R4 = 6
BFF0 00E8	R1 = 5
BFF0 00E4	R0 = 1
BFF0 00E0	LR = 0x8128
BFF0 00DC	R4 = 7
BFF0 00D8	
BFF0 00D4	
•	•
•	•
•	•

(ii)

How to Encode Instructions?

How to Encode Instructions?

- **Design Principle 1: Regularity supports design simplicity**
 - 32-bit data, 32-bit instructions
 - For design simplicity, would prefer a single instruction format but...

How to Encode Instructions?

- **Design Principle 1: Regularity supports design simplicity**
 - 32-bit data, 32-bit instructions
 - For design simplicity, would prefer a single instruction format but...
 - Instructions have different needs

Design Principle 4

Good design demands good compromises

- Multiple instruction formats allow flexibility
 - ADD, SUB: use 3 register operands
 - LDR, STR: use 2 register operands and a constant
- Number of instruction formats kept small
 - to adhere to design principles 1 and 3
(regularity supports design simplicity and smaller is faster)

Machine Language


- **Binary representation of instructions**
- Computers only understand **1's and 0's**
- **32-bit instructions**
 - Simplicity favors regularity: 32-bit data & instructions
- **3 instruction formats:**
 - Data-processing
 - Memory
 - Branch

Instruction Formats

- **Data-processing**
- Memory
- Branch


Data-processing Instruction Format

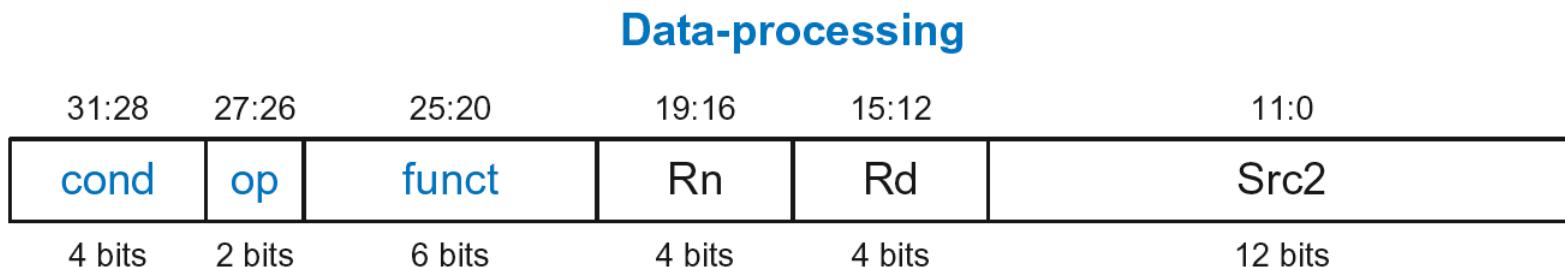- **Operands:**
 - *Rn*: first source register
 - *Src2*: second source – register or immediate
 - *Rd*: destination register
- **Control fields:**
 - *cond*: specifies conditional execution
 - *op*: the *operation code* or *opcode*
 - *funct*: the *function*/operation to perform




Data-processing Control Fields

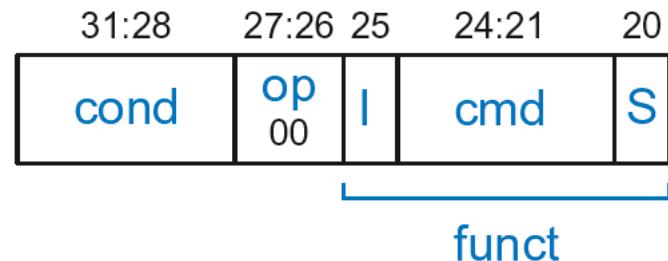- $op = 00_2$ for data-processing (DP) instructions
- $funct$ is composed of cmd , I -bit, and S -bit




Data-processing Control Fields

- $op = 00_2$ for data-processing (DP) instructions
- $funct$ is composed of cmd , I -bit, and S -bit
 - cmd : specifies the specific data-processing instruction. For example,
 - $cmd = 0100_2$ for ADD
 - $cmd = 0010_2$ for SUB
 - I -bit
 - $I = 0$: $Src2$ is a register
 - $I = 1$: $Src2$ is an immediate
 - S -bit: 1 if sets condition flags
 - $S = 0$: SUB R0, R5, R7
 - $S = 1$: ADDS R8, R2, R4 or CMP R3, #10

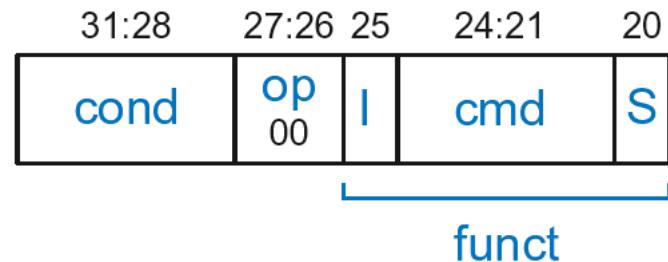

Data-processing Src2 Variations

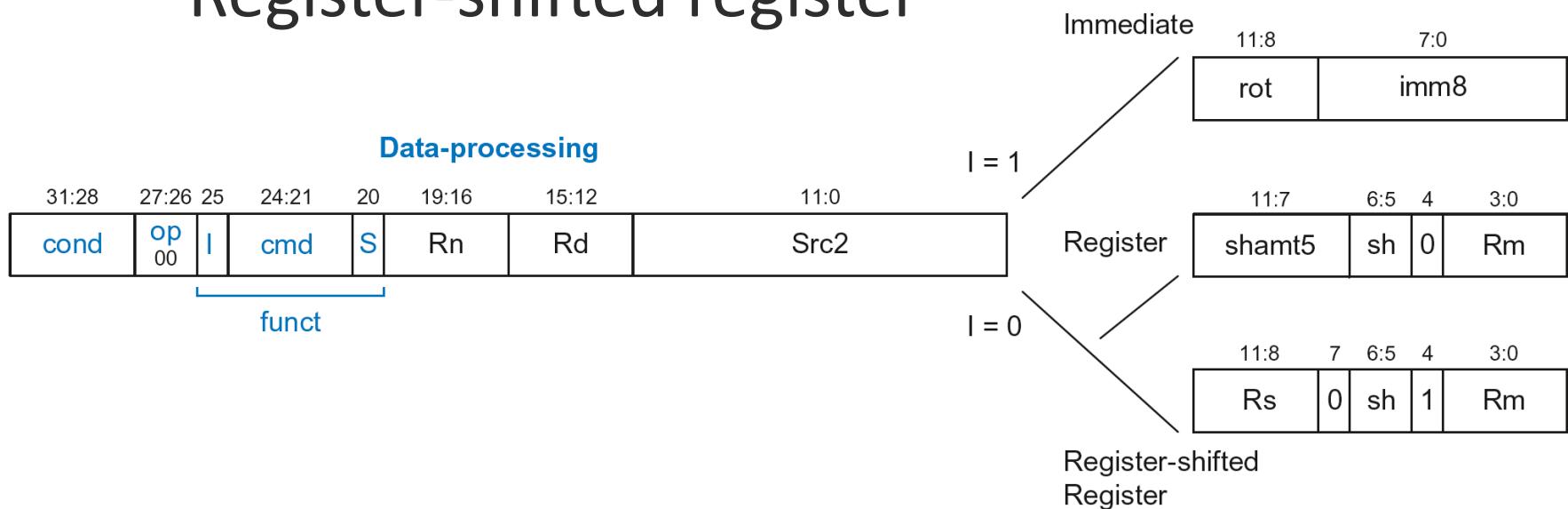- *Src2* can be:
 - Immediate
 - Register
 - Register-shifted register




Instruction Formats

- Data-processing
- **Memory**
- Branch

Memory Instruction Format

Encodes: LDR, STR, LDRB, STRB

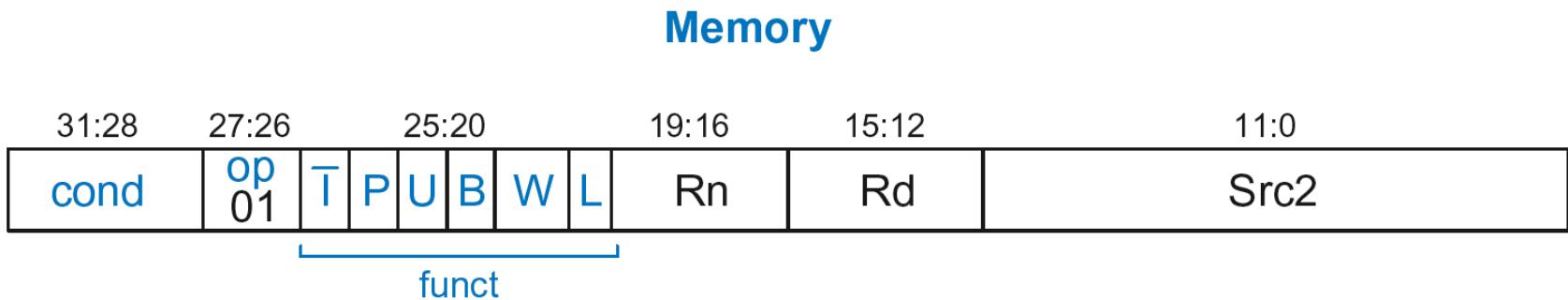- $op = 01_2$
- $Rn =$ base register
- $Rd =$ destination (load), source (store)
- $Src2 =$ offset
- $funct =$ 6 control bits



Offset Options

Recall: Address = Base Address + Offset

Example: LDR R1, [R2, #4]

Base Address = R2, Offset = 4

Address = (R2 + 4)

- Base address always in a register
- The offset can be:
 - an immediate
 - a register
 - or a scaled (shifted) register


Offset Examples

ARM Assembly	Memory Address
LDR R0, [R3, #4]	R3 + 4
LDR R0, [R5, #-16]	R5 - 16
LDR R1, [R6, R7]	R6 + R7
LDR R2, [R8, -R9]	R8 - R9
LDR R3, [R10, R11, LSL #2]	R10 + (R11 << 2)
LDR R4, [R1, -R12, ASR #4]	R1 - (R12 >> 4)
LDR R0, [R9]	R9

Memory Instruction Format

Encodes: LDR, STR, LDRB, STRB

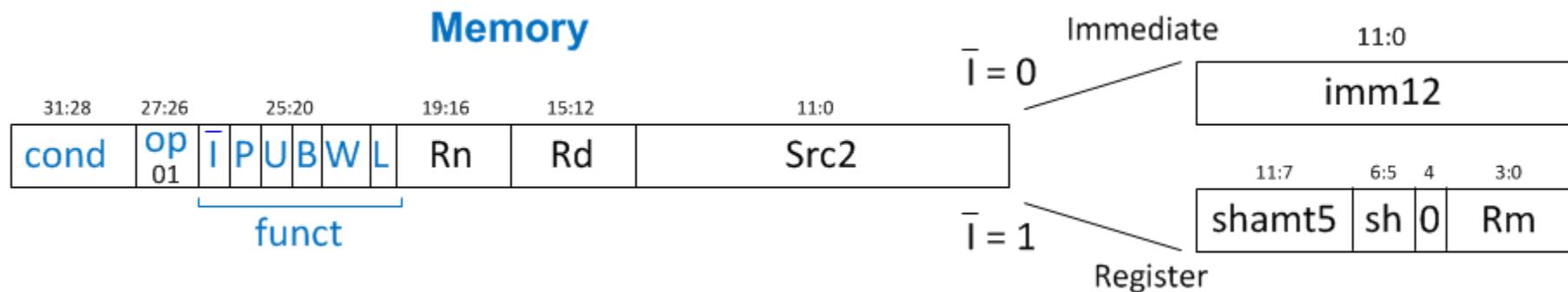- $op = 01_2$
- $Rn =$ base register
- $Rd =$ destination (load), source (store)
- $Src2 =$ **offset: register (optionally shifted) or immediate**
- $funct =$ 6 control bits



Instruction Formats


- Data-processing
- Memory
- **Branch**

Branch Instruction Format

Encodes B and BL

- $op = 10_2$
- **imm24:** 24-bit immediate
- **funct** = $1L_2$: $L = 1$ for BL, $L = 0$ for B

Branch

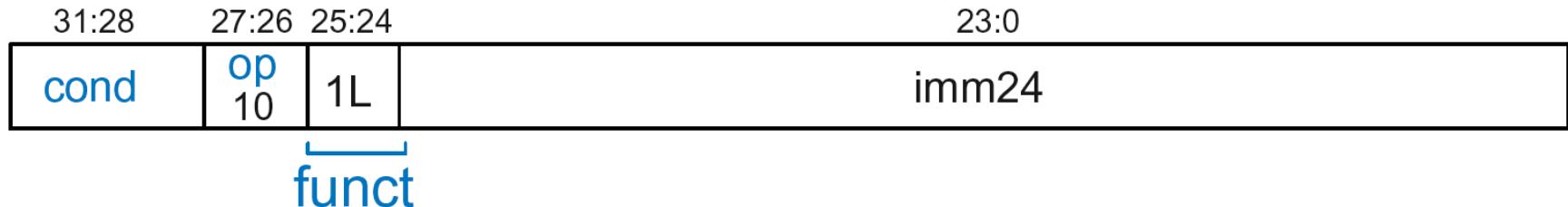

Encoding Branch Target Address

- ***Branch Target Address (BTA)***: Next PC when branch taken
- BTA is relative to current PC + 8
- *imm24* encodes BTA
- *imm24* = # of words BTA is away from PC+8

Branch Instruction: Example 1

ARM assembly code

0xA0	BLT THERE	← PC	• PC = 0xA0
0xA4	ADD R0, R1, R2		• PC + 8 = 0xA8
0xA8	SUB R0, R0, R9	← PC+8	• THERE label is 3 instructions past PC+8
0xAC	ADD SP, SP, #8		
0xB0	MOV PC, LR		
0xB4	THERE SUB R0, R0, #1	← BTA	• So, <i>imm24</i> = 3
0xB8	BL TEST		

Branch Instruction: Example 1

ARM assembly code

0xA0	BLT THERE	← PC	• PC = 0xA0
0xA4	ADD R0, R1, R2		• PC + 8 = 0xA8
0xA8	SUB R0, R0, R9	← PC+8	• THERE label is 3 instructions past PC+8
0xAC	ADD SP, SP, #8		
0xB0	MOV PC, LR		
0xB4	THERE	SUB R0, R0, #1 ← BTA	PC+8
0xB8	BL TEST		• So, <i>imm24</i> = 3

Field Values

31:28	27:26	25:24	23:0
1011_2	10_2	10_2	3
cond	opfunct		imm24
1011	10	10	0000 0000 0000 0000 0000 0011

Branch Instruction: Example 1

ARM assembly code

0xA0	BLT THERE	← PC	• PC = 0xA0
0xA4	ADD R0, R1, R2		• PC + 8 = 0xA8
0xA8	SUB R0, R0, R9	← PC+8	• THERE label is 3 instructions past PC+8
0xAC	ADD SP, SP, #8		
0xB0	MOV PC, LR		
0xB4	THERE	SUB R0, R0, #1 ← BTA	PC+8
0xB8	BL TEST		• So, <i>imm24</i> = 3

Field Values

31:28	27:26	25:24	23:0
1011_2	10_2	10_2	3
cond	opfunct		imm24
1011	10	10	0000 0000 0000 0000 0000 0011

0xBA000003

Branch Instruction: Example 2

ARM assembly code

0x8040	TEST	LDRB R5, [R0, R3]	← BTA
0x8044		STRB R5, [R1, R3]	
0x8048		ADD R3, R3, #1	
0x8044		MOV PC, LR	
0x8050	BL TEST		← PC
0x8054	LDR R3, [R1], #4		
0x8058	SUB R4, R3, #9		← PC+8

- $PC = 0x8050$
- $PC + 8 = 0x8058$
- TEST label is 6 instructions before $PC+8$
- So, $imm24 = -6$

Branch Instruction: Example 2

ARM assembly code

0x8040	TEST	LDRB R5, [R0, R3]	← BTA
0x8044		STRB R5, [R1, R3]	
0x8048		ADD R3, R3, #1	
0x8044		MOV PC, LR	
0x8050		BL TEST	← PC
0x8054		LDR R3, [R1], #4	
0x8058		SUB R4, R3, #9	← PC+8

- $PC = 0x8050$
- $PC + 8 = 0x8058$
- TEST label is 6 instructions before $PC+8$
- So, $imm24 = -6$

Field Values

31:28	27:26	25:24	23:0
1110_2	10_2	11_2	-6
cond	op funct	imm24	
1110	10	11	1111 1111 1111 1111 1111 1010

Branch Instruction: Example 2

ARM assembly code

0x8040	TEST	LDRB R5, [R0, R3]	← BTA
0x8044		STRB R5, [R1, R3]	
0x8048		ADD R3, R3, #1	
0x8044		MOV PC, LR	
0x8050		BL TEST	← PC
0x8054		LDR R3, [R1], #4	
0x8058		SUB R4, R3, #9	← PC+8


- PC = 0x8050
- PC + 8 = 0x8058
- TEST label is 6 instructions before PC+8
- So, $imm24 = -6$

Field Values

31:28	27:26	25:24	23:0
1110_2	10_2	11_2	-6
cond	op	funct	imm24
1110	10	11	1111 1111 1111 1111 1111 1010

0xEBFFFFFFA

Review: Instruction Formats

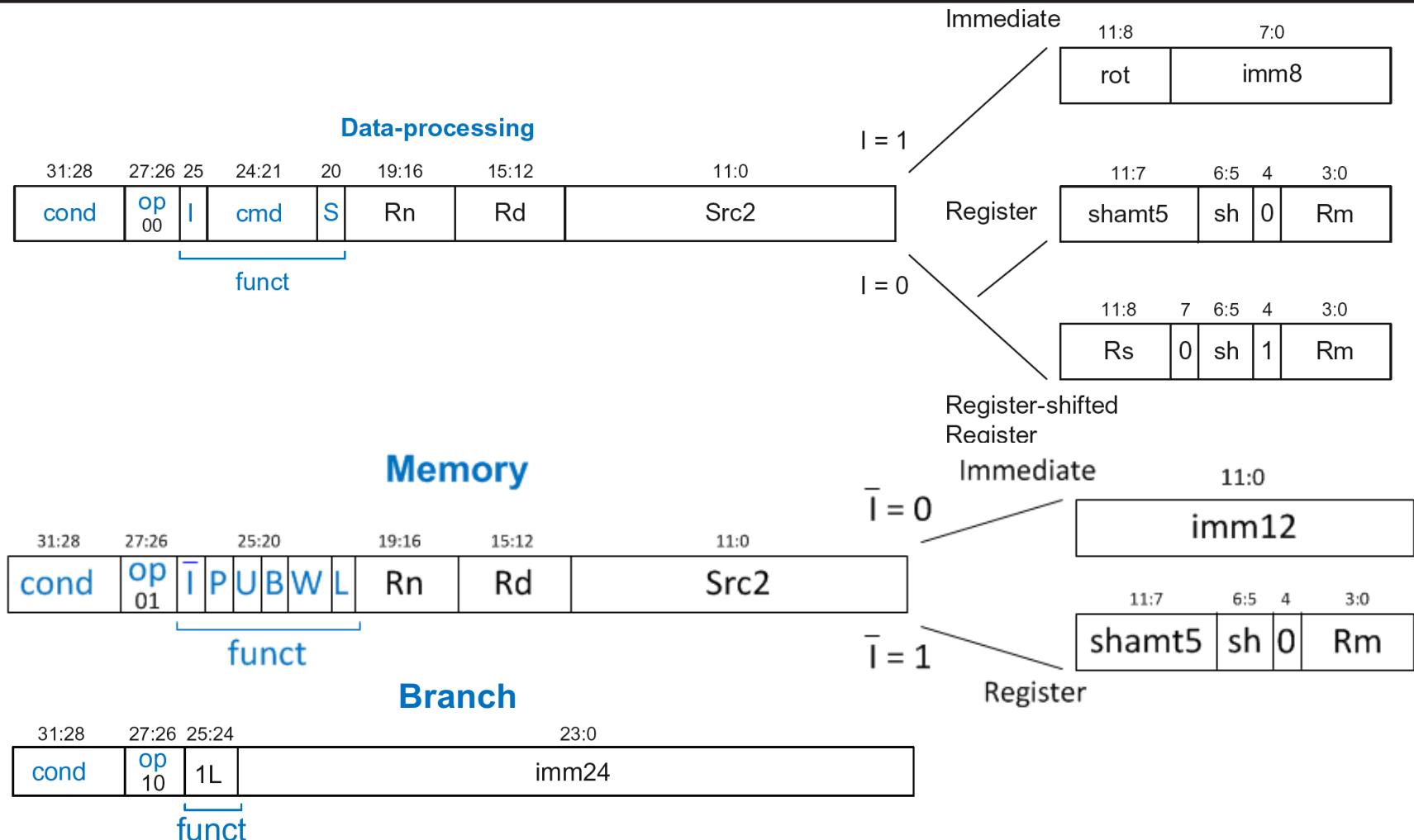


Power of the Stored Program

- **32-bit instructions & data stored in memory**
- **Sequence of instructions:** only difference between two applications
- **To run a new program:**
 - No rewiring required
 - Simply store new program in memory
- **Program Execution:**
 - Processor *fetches* (reads) instructions from memory in sequence
 - Processor performs the specified operation

The Stored Program

Assembly Code	Machine Code
MOV R1, #100	0xE3A01064
MOV R2, #69	0xE3A02045
ADD R3, R1, R2	0xE2813002
STR R3, [R1]	0xE5913000

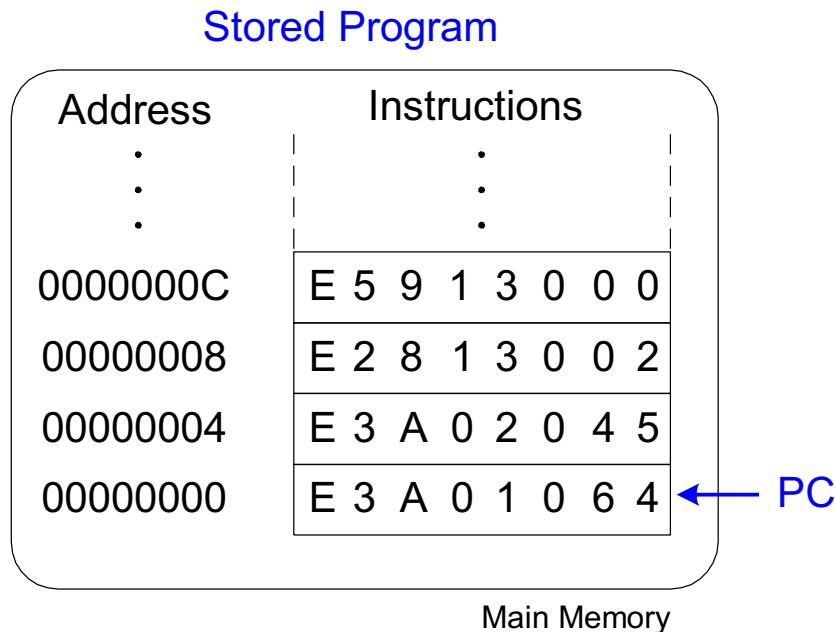

Program Counter (PC): keeps track of current instruction

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)




Storing Register Values on the Stack

ARM Assembly Code

```
; R2 = result
DIFFOFSUMS
SUB SP, SP, #12      ; make space on stack for 3 registers
STR R4, [SP, #8]      ; save R4 on stack
STR R8, [SP, #4]      ; save R8 on stack
STR R9, [SP]          ; save R9 on stack
ADD R8, R0, R1        ; R8 = f + g
ADD R9, R2, R3        ; R9 = h + i
SUB R4, R8, R9        ; result = (f + g) - (h + i)
MOV R0, R4            ; put return value in R0
LDR R9, [SP]          ; restore R9 from stack
LDR R8, [SP, #-4]     ; restore R8 from stack
LDR R4, [SP, #-8]     ; restore R4 from stack
ADD SP, SP, #12       ; deallocate stack space
MOV PC, LR            ; return to caller
```

The Stack during diffofsuns Call

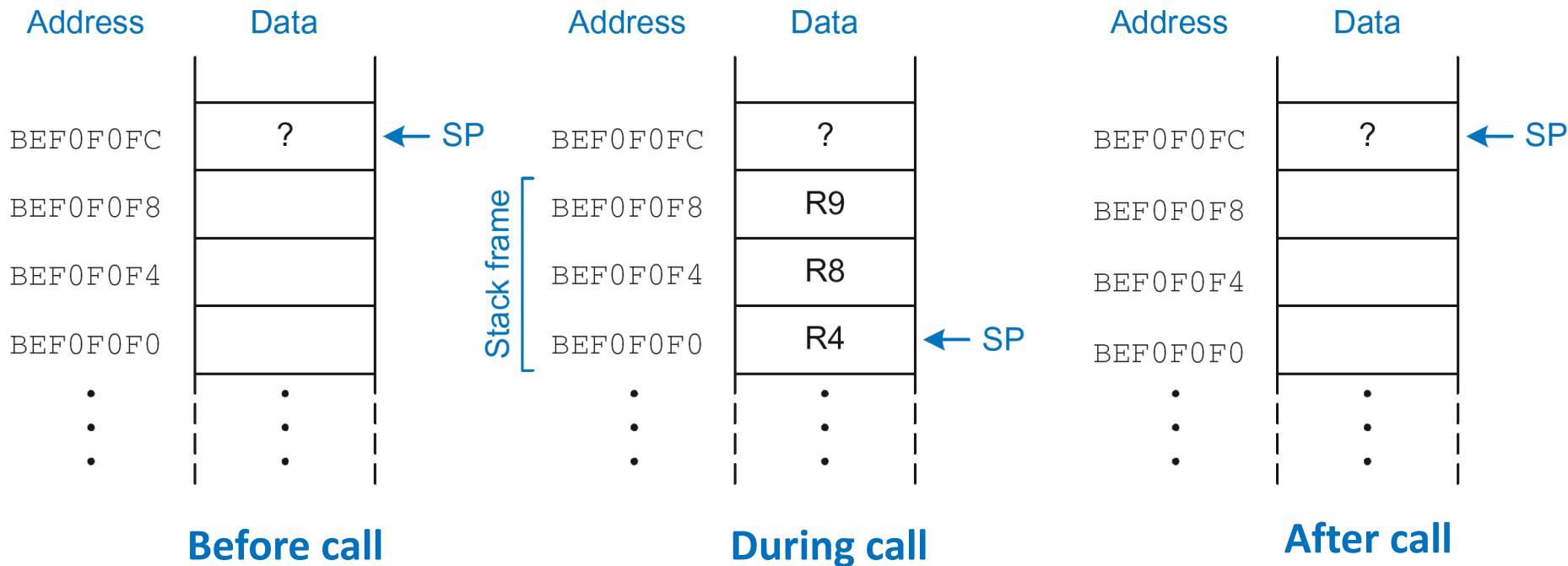

Instruction Formats


- Data-processing
- Memory
- **Branch**

Branch Instruction Format

Encodes B and BL

- $op = 10_2$
- **imm24:** 24-bit immediate
- **funct** = $1L_2$: $L = 1$ for BL, $L = 0$ for B

Branch

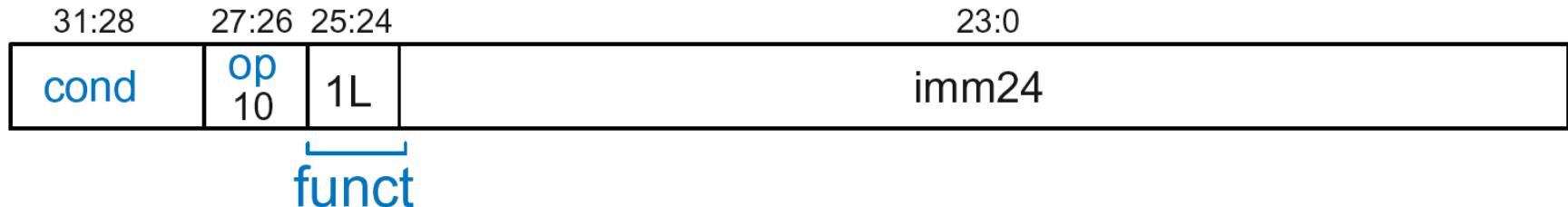

Encoding Branch Target Address

- ***Branch Target Address (BTA)***: Next PC when branch taken
- BTA is relative to current PC + 8
- *imm24* encodes BTA
- *imm24* = # of words BTA is away from PC+8

Branch Instruction: Example 1

ARM assembly code


0xA0	BLT THERE	← PC	• PC = 0xA0
0xA4	ADD R0, R1, R2		• PC + 8 = 0xA8
0xA8	SUB R0, R0, R9	← PC+8	• THERE label is 3 instructions past PC+8
0xAC	ADD SP, SP, #8		
0xB0	MOV PC, LR		
0xB4	THERE SUB R0, R0, #1	← BTA	• So, <i>imm24</i> = 3
0xB8	BL TEST		

Power of the Stored Program

- **32-bit instructions & data stored in memory**
- **Sequence of instructions:** only difference between two applications
- **To run a new program:**
 - No rewiring required
 - Simply store new program in memory
- **Program Execution:**
 - Processor *fetches* (reads) instructions from memory in sequence
 - Processor performs the specified operation

The Stored Program

Assembly Code	Machine Code
MOV R1, #100	0xE3A01064
MOV R2, #69	0xE3A02045
ADD R3, R1, R2	0xE2813002
STR R3, [R1]	0xE5913000

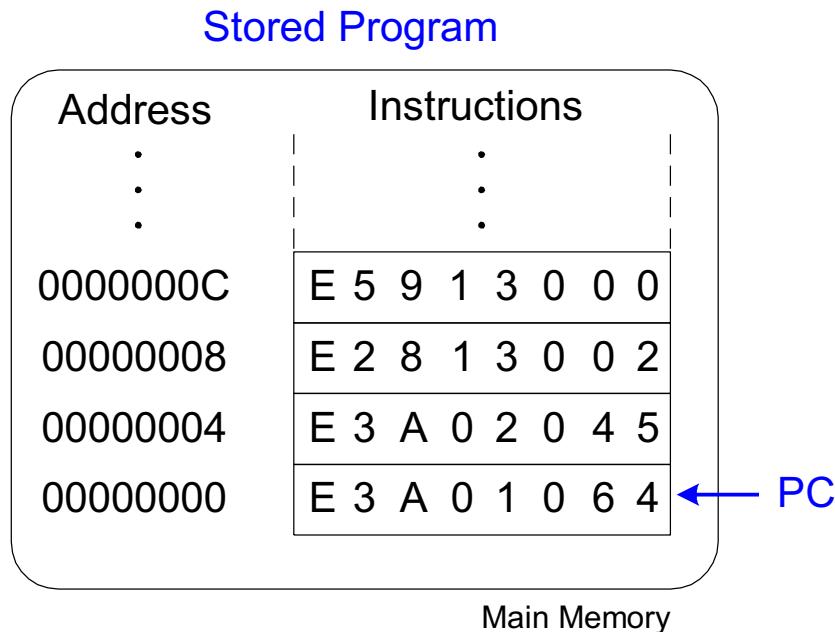


Program Counter (PC): keeps track of current instruction

MICROARCHITETTURA ARM

Introduction

Architettura: rappresenta la struttura di un calcolatore dal punto di vista di un programmatore


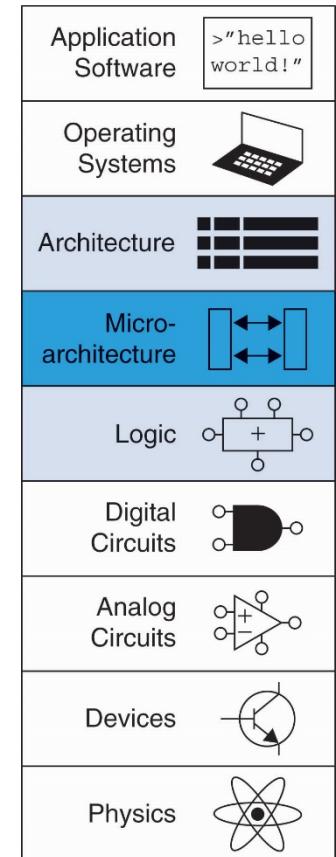
- È definita dal set di istruzioni e operandi che costituisce il *linguaggio macchina*
- Al linguaggio macchina corrisponde un linguaggio *assembly*
- Esistono molte architetture differenti
 - **ARM**
 - **X86**
 - **MIPS**
 - **SPARC**
 - **PowerPC**



Introduction

Microarchitettura: definisce la disposizione specifica di registri, ALU, macchine a stati finiti, le memorie e altri blocchi logici necessari per implementare una architettura

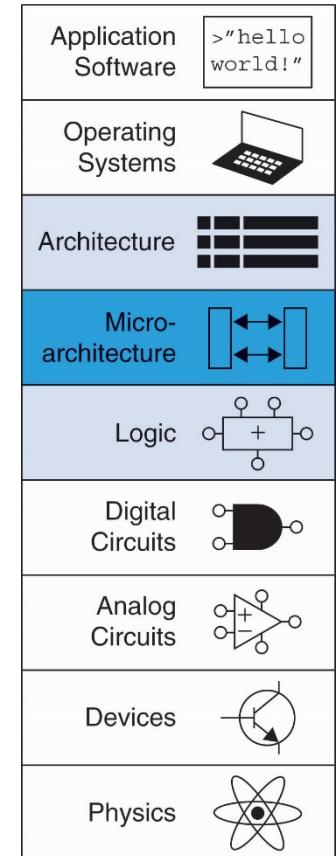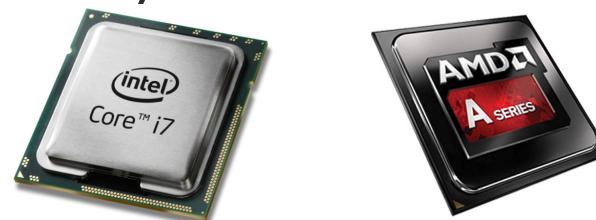- Come due algoritmi di ordinamento (bubble e quick sort) realizzano la stessa funzione con procedure differenti, così due microarchitetture possono realizzare la medesima architettura ma soluzioni tecnologiche e prestazioni molto differenti
- Ad esempio Intel e AMD realizzano diversi modelli (microarchitetture) della medesima architettura x86.




ARM Cos'è un processore

Un processore general-purpose è un **automa** a stati finiti, che esegue **istruzioni** rilocate in una memoria.


Lo **stato** del sistema è definito dai valori contenuti nelle locazioni di **memoria** insieme con i valori contenuti in alcuni **registri** dentro il processore stesso.

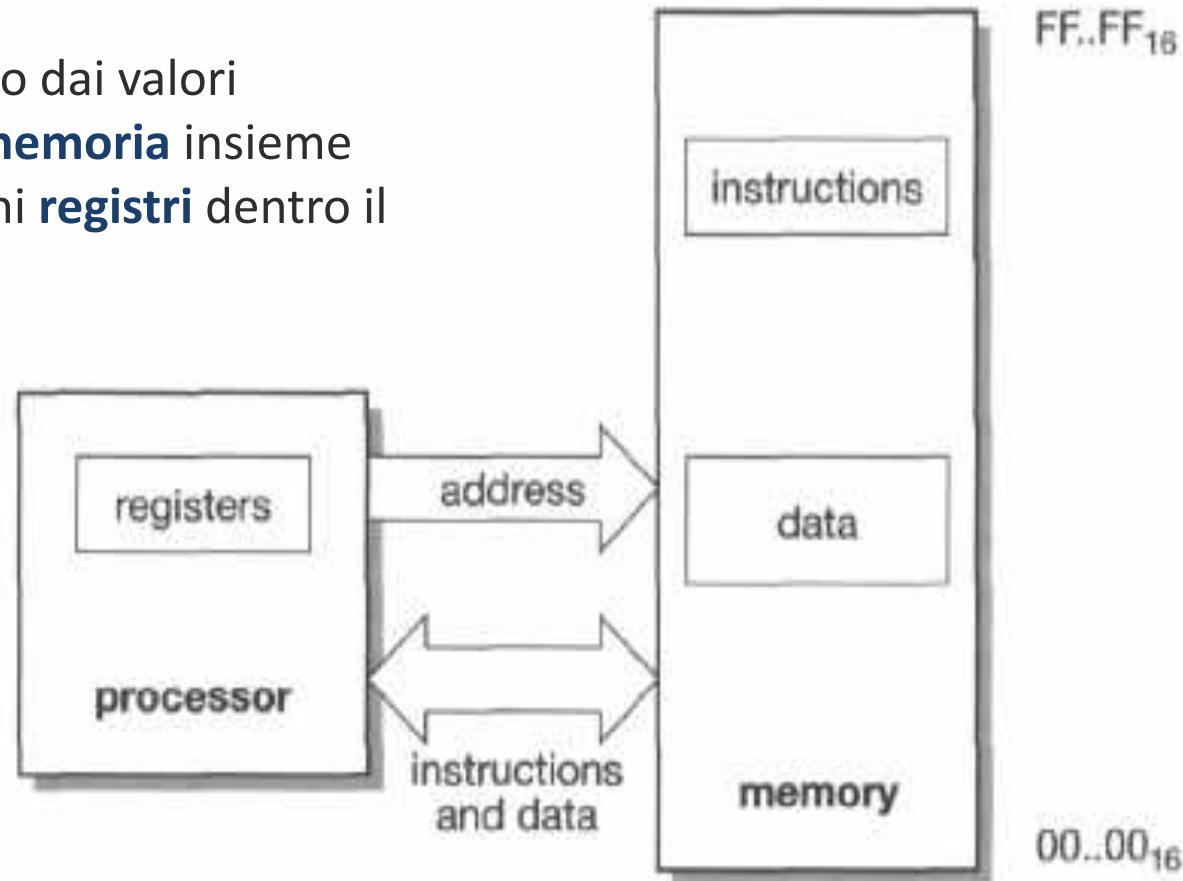Ogni **istruzione** definisce in che modo lo stato deve cambiare e quale istruzione deve essere eseguita successivamente.



Microarchitetture come automi

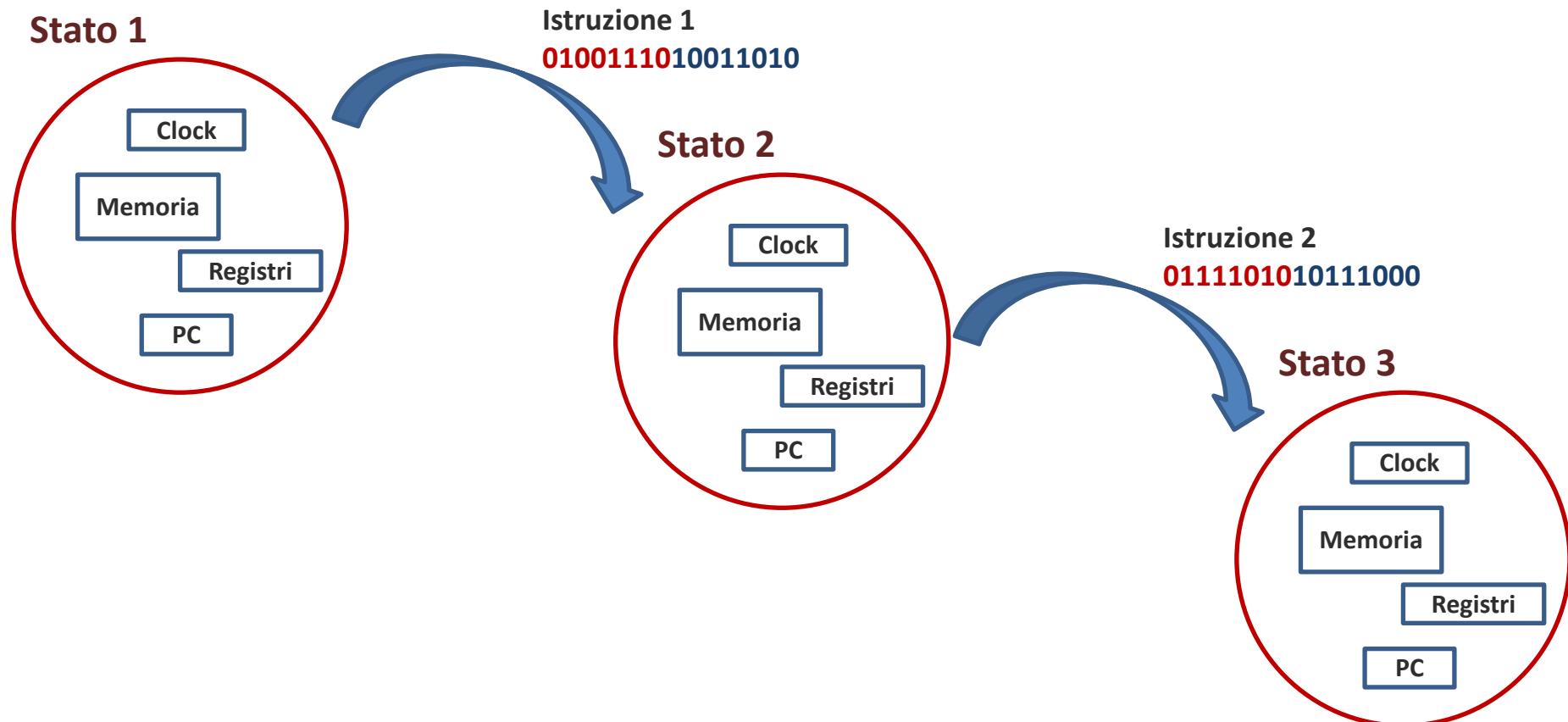Una microarchitettura può essere vista come un automa.



Variazioni di stato

- I registri, la memoria dati e la memoria istruzioni operano mediante logica combinatoria.
- Tutti i componenti effettuano la scrittura sul fronte alto del clock, cosicché lo stato del sistema cambia solo su un fronte del clock.
- Gli indirizzi, i dati ed il segnale di write enable devono essere impostati prima del fronte del clock e mantenuti immutati per un tempo superiore al ritardo di propagazione.
- Sia gli elementi di stato, che il microprocessore sono costituiti da logica combinatoria e da componenti sincronizzate dal clock. L'intero sistema è, quindi, sincrono e può essere visto come una complessa macchina a stati finiti o come l'insieme di macchine a stati finiti semplici, che interagiscono fra loro.

ARM Microarchitettura a ciclo singolo

Saranno prese in considerazione tre diverse microarchitetture ARM, le quali differiscono fra loro principalmente per il modo in cui gli elementi di stato sono interconnessi.


Ciclo singolo: l'intera istruzione è eseguita in un singolo ciclo.

Vantaggi:

- ▶ semplice da comprendere;
- ▶ unità di controllo molto semplice;
- ▶ non richiede stati non architetturali.

Svantaggi:

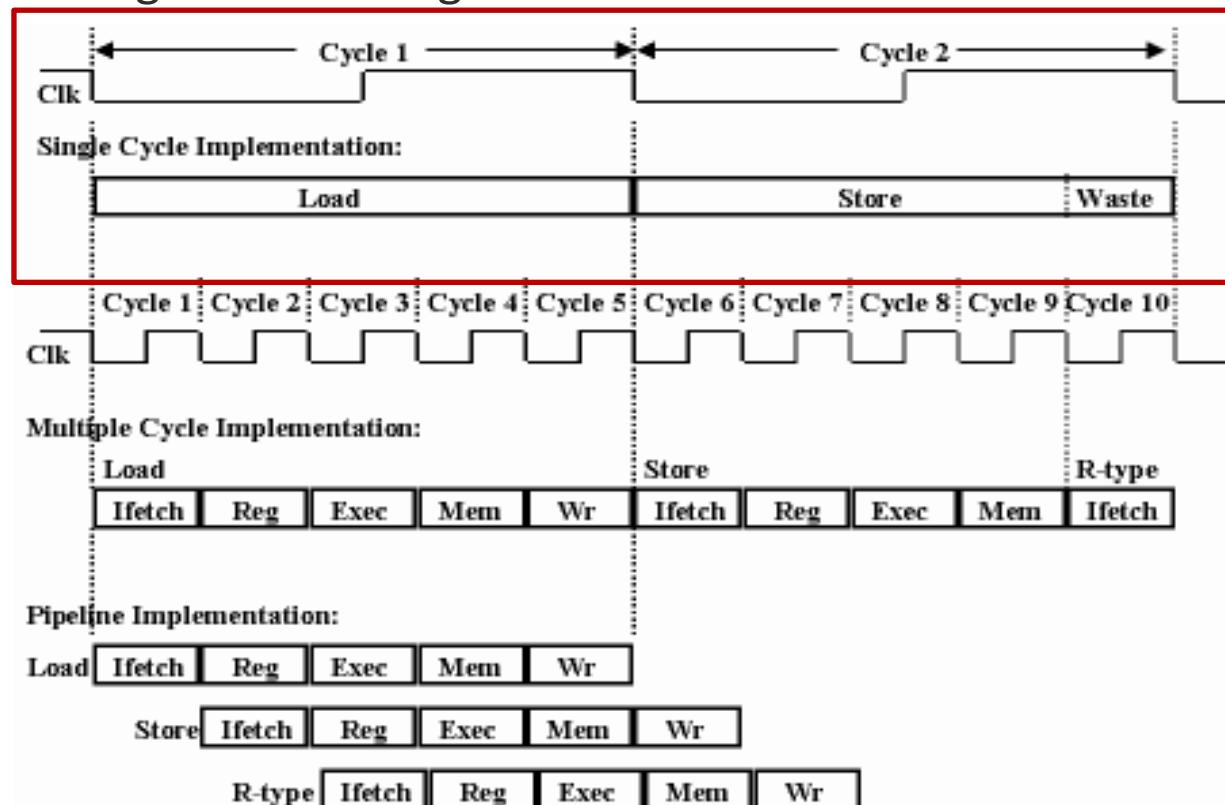- ▶ tempo pari a quello dell'istruzione più lenta;
- ▶ memoria dati e memoria istruzioni separate;



Microarchitture a ciclo multiplo

Saranno prese in considerazione tre diverse microarchitetture ARM, le quali differiscono fra loro principalmente per il modo in cui gli elementi di stato sono interconnessi.


Ciclo multiplo: esegue una istruzione in più cicli brevi.

Vantaggi:

- ▶ riuso dei componenti;
- ▶ durata variabile delle istruzioni;
- ▶ non richiede la separazione delle memorie.

Svantaggi:

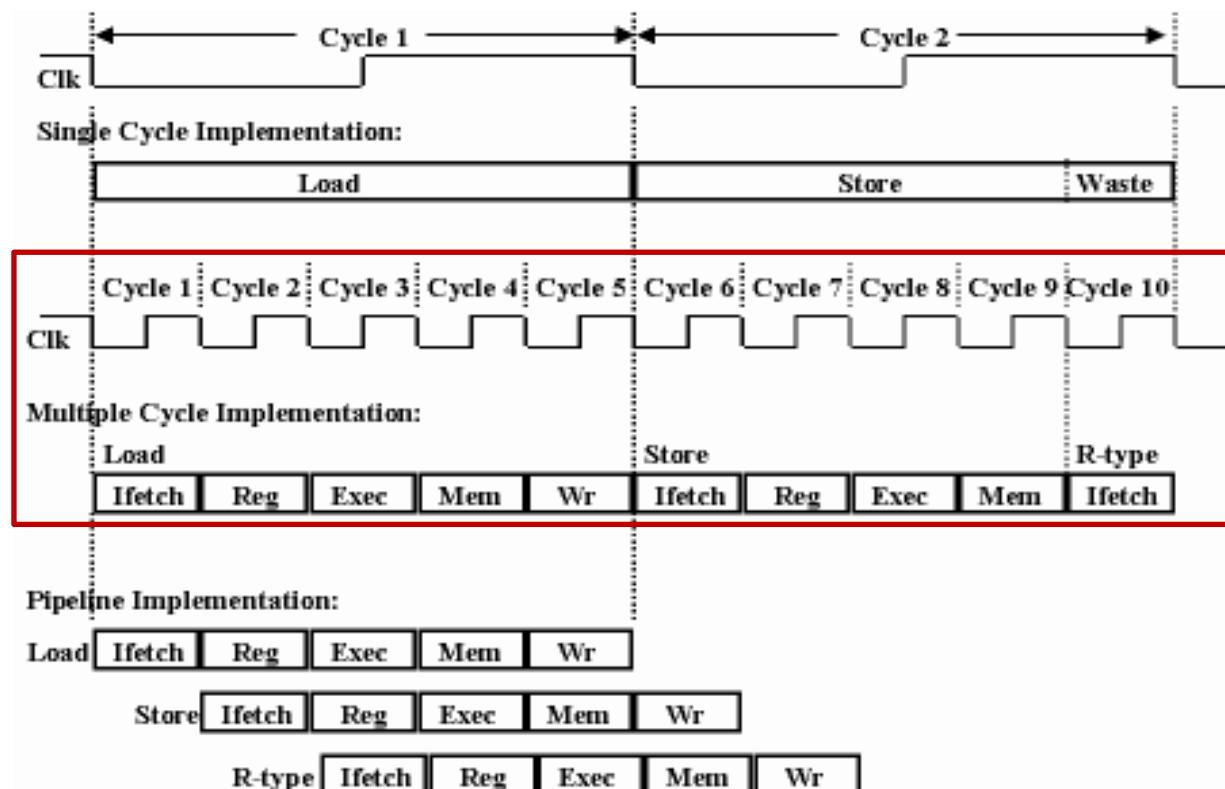- ▶ richiede stati non architetturali;
- ▶ esegue una istruzione per volta.



Microarchitture con pipeline

Saranno prese in considerazione tre diverse microarchitetture ARM, le quali differiscono fra loro principalmente per il modo in cui gli elementi di stato sono interconnessi.


Pipelining: si applica al processore a ciclo singolo e ne migliora le performance.

Vantaggi:

- ▶ esegue più istruzioni contemporaneamente;
- ▶ si può accedere a dati e registri contemporaneamente.

Svantaggi:

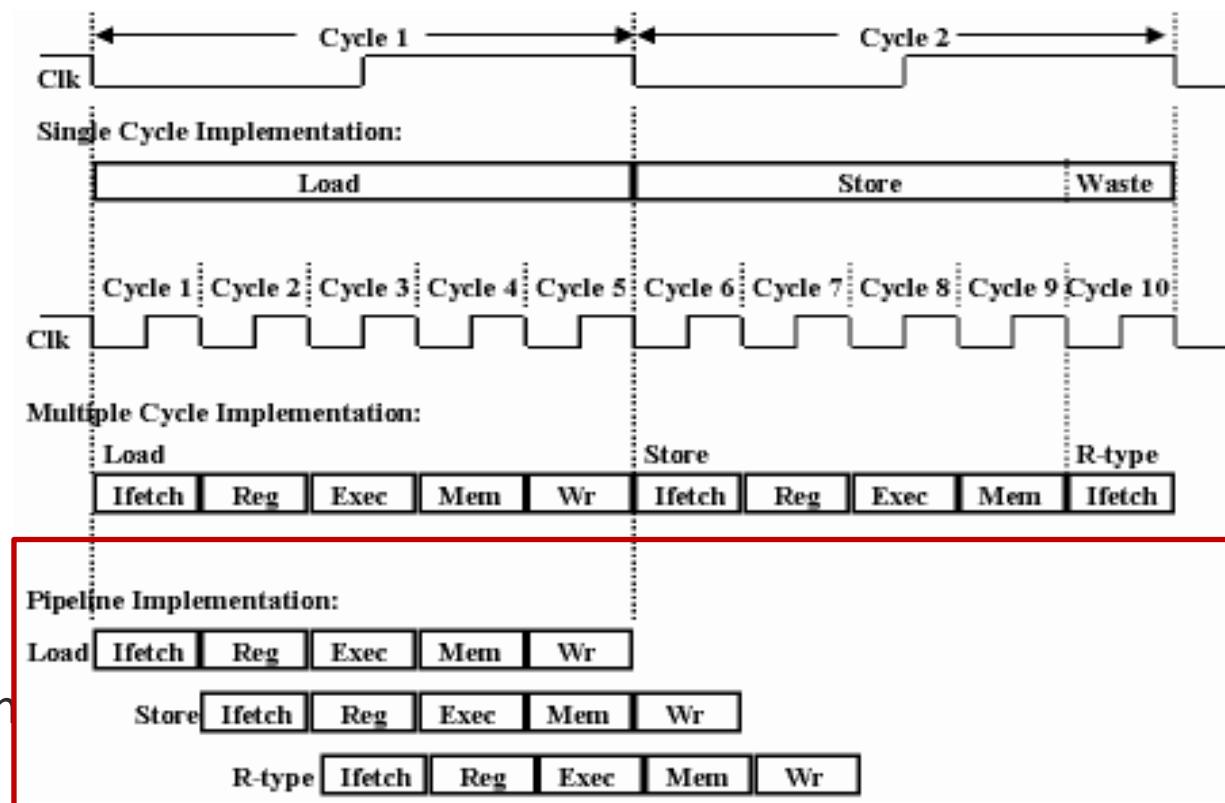- ▶ logica di controllo più complessa.
- ▶ richiede registri di pipelin



Misura delle prestazioni

Ci sono molti modi per misurare le performance di un processore.

Una misura affidabile consiste nel valutare le prestazioni di tempo rispetto all'esecuzione di un insieme fissato di programmi, che prende il nome di benchmark.

CINT2006 (Integer Component of SPEC CPU2006):

Benchmark	Language	Application Area	Brief Description
400.perlbench	C	Programming Language	Derived from Perl V5.8.7. The workload includes SpamAssassin, MHonArc (an email indexer), and specdiff (SPEC's tool that checks benchmark outputs).
401.bzip2	C	Compression	Julian Seward's bzip2 version 1.0.3, modified to do most work in memory, rather than doing I/O.
403.gcc	C	C Compiler	Based on gcc Version 3.2, generates code for Opteron.
429.mcf	C	Combinatorial Optimization	Vehicle scheduling. Uses a network simplex algorithm (which is also used in commercial products) to schedule public transport.
445.gobmk	C	Artificial Intelligence: Go	Plays the game of Go, a simply described but deeply complex game.
456.hmmer	C	Search Gene Sequence	Protein sequence analysis using profile hidden Markov models (profile HMMs)
458.sjeng	C	Artificial Intelligence: chess	A highly-ranked chess program that also plays several chess variants.
462.libquantum	C	Physics / Quantum Computing	Simulates a quantum computer, running Shor's polynomial-time factorization algorithm.
464.h264ref	C	Video Compression	A reference implementation of H.264/AVC, encodes a videotream using 2 parameter sets. The H.264/AVC standard is expected to replace MPEG2
471.omnetpp	C++	Discrete Event Simulation	Uses the OMNet++ discrete event simulator to model a large Ethernet campus network.
473.astar	C++	Path-finding Algorithms	Pathfinding library for 2D maps, including the well known A* algorithm.
483.xalancbmk	C++	XML Processing	A modified version of Xalan-C++, which transforms XML documents to other document types.

Misura delle prestazioni

Ci sono molti modi per misurare le performance di un processore.

Il tempo di esecuzione è calcolato come:

$$\text{Tempo di esecuzione} = (\# \text{istruzioni}) \left(\frac{\text{cicli}}{\text{istruzione}} \right) \left(\frac{\text{secondi}}{\text{ciclo}} \right)$$

CPI: Cycles/instruction

clock period: seconds/cycle

IPC: instructions/cycle = IPC

Misura delle prestazioni

Ci sono molti modi per misurare le performance di un processore.

Il tempo di esecuzione è calcolato come:

$$\text{Tempo di esecuzione} = (\# \text{istruzioni}) \left(\frac{\text{cicli}}{\text{istruzione}} \right) \left(\frac{\text{secondi}}{\text{ciclo}} \right)$$

CPI: Cycles/instruction



clock period: seconds/cycle

IPC: instructions/cycle = IPC

La frequenza di clock
corrisponde all'inverso del clock
period

Microarchitettura: schema generale

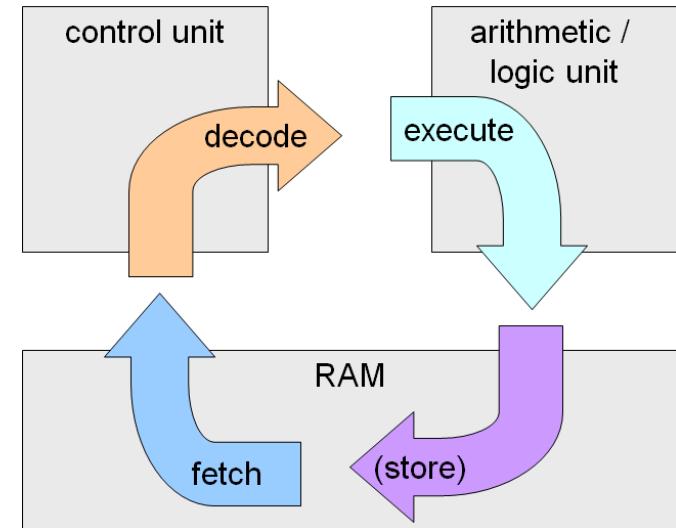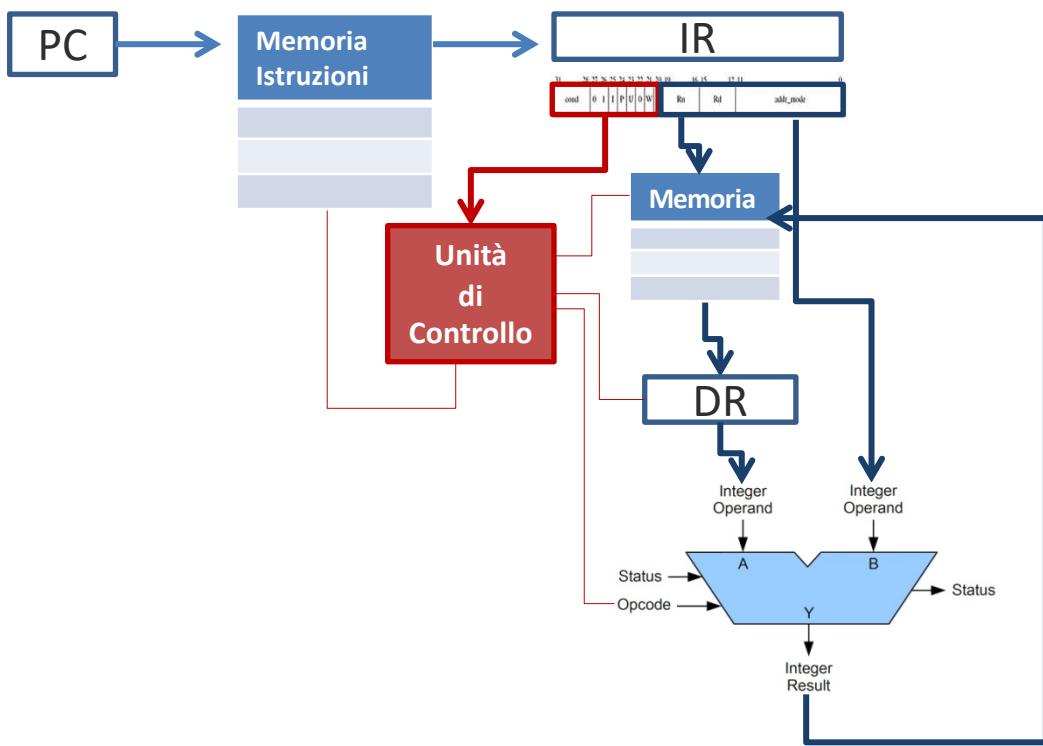Una istruzione ha un ciclo di vita che consta di quattro fasi principali



Progettazione

Una microarchitettura consta di due componenti che interagiscono fra loro:

▶ il datapath:

- determina il flusso dei dati durante l'esecuzione di una istruzione
- opera su parole dati e contiene strutture quali le memorie, i registri, l'ALU, e i multiplexer
- considereremo un datapath a 32 bit.

▶ l'unità di controllo:

- riceve l'istruzione corrente dal datapath ed "istruisce" il datapath su come eseguire tale istruzione.
- Produce i valori di selezione dei multiplexer, i segnali di abilitazione alla scrittura dei registri e della memoria.

Procederemo in modo incrementale: Elementi di stato (program counter, registri, e registro di stato). Logica combinatoria fra gli elementi di stato. Gestione della memoria.

Architectural State Elements

Determines everything about a processor:


- Architectural state:
 - 16 registers (including PC)
 - Status register
- Memory

Progettazione

Il miglior modo di procedere nel processo di progettazione consiste nel considerare prima gli elementi di stato (program counter, registri, registro di stato) e aggiungere successivamente la logica combinatoria.





Suddivideremo la memoria in cinque elementi di stato:

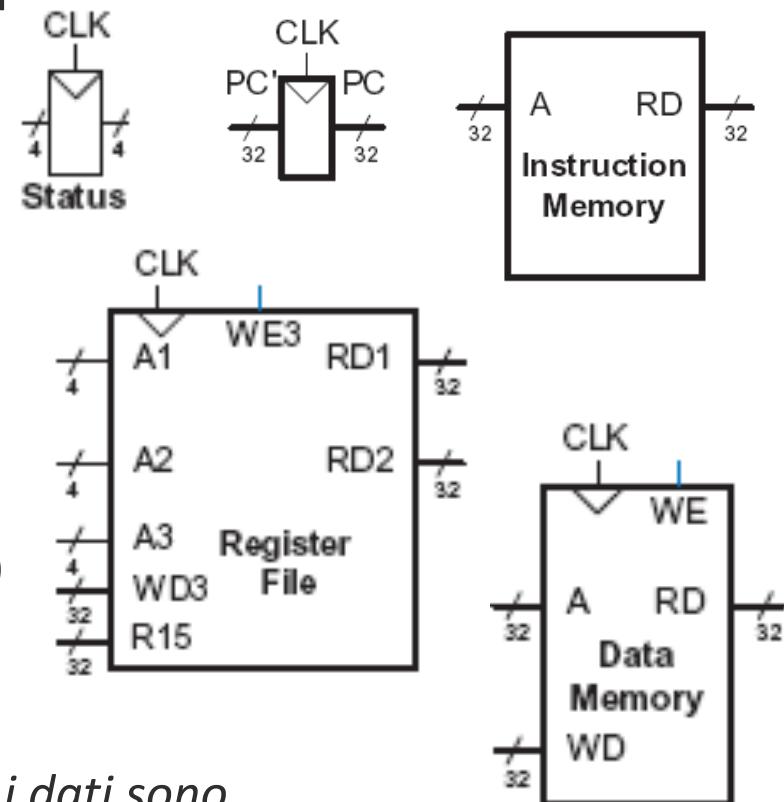- ▶ il program counter
- ▶ i registri (register file)
- ▶ il registro di stato (status register)
- ▶ la memoria istruzioni (instruction memory)
- ▶ la memoria dati (data memory).




La memoria per le istruzioni e quella per i dati sono separate per il solo scopo di facilitare la comprensione.


Program counter

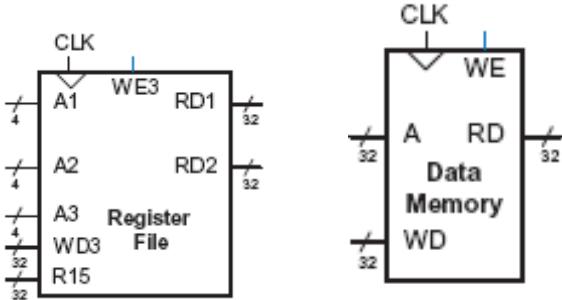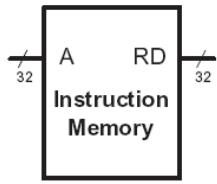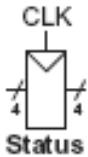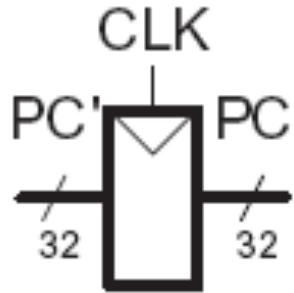

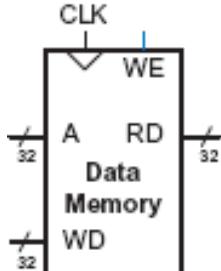Sebbene il PC sia logicamente parte del file registro, esso viene letto e scritto ad ogni ciclo indipendentemente dagli altri registri ed è quindi implementato come un registro autonomo 32-bit. La sua uscita, PC, indica l'indirizzo dell'istruzione corrente. Il suo ingresso, PC', indica l'indirizzo della successiva istruzione.







Istruction Memory

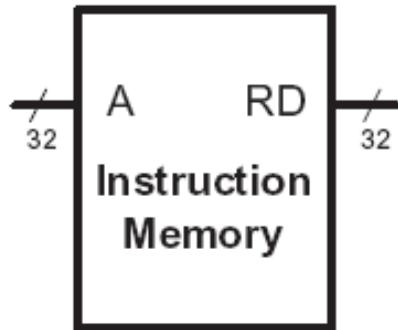


essa ha una singola porta di sola lettura (*semplificazione*).

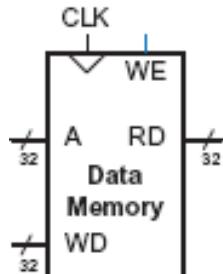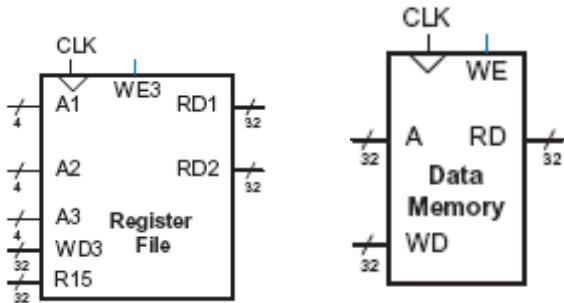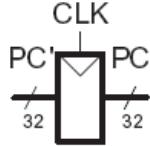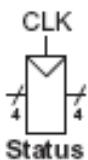A indica l'indirizzo di una istruzione che verrà riportata (*letta*) nel registro **RD**.





File register

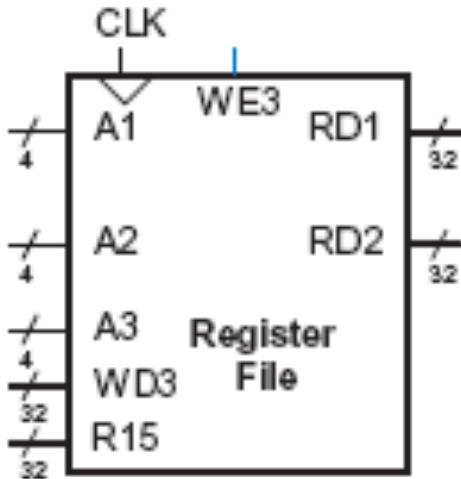

consiste di 16 registri (**R0,...,R15**) a 32 bit

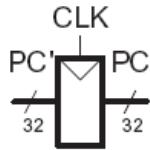
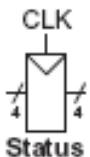
Dal punto di vista logico i registri non sono equivalenti, svolgono al livello architettonale funzioni diverse. In particolare:



R13: stack pointer

R14: link register

R15: proveniente dal program counter

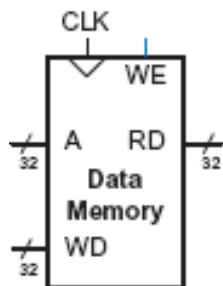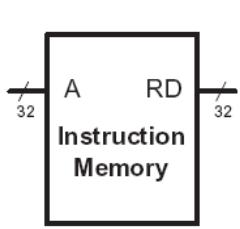


File register

Esso ha due porte per la lettura **A1** e **A2** ed una per la scrittura **A3**.

Ciascuna porta di lettura ha un input di 4 bit ($2^4=16$), che specificano uno dei registri come operando, che viene letto nei registri **RD1** o **RD2**, rispettivamente.


La porta di scrittura ha:

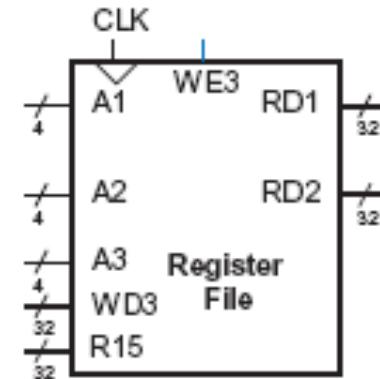- ▶ un indirizzo di 4 bit **A3** (dove scrivere);
- ▶ un elemento di 32 bit **WD3** (cosa scrivere);
- ▶ un segnale di Write Enable (**WE3**).



Se **WE** è 1, il dato **WD3** è scritto nel registro specificato da **A3**.



Data Memory

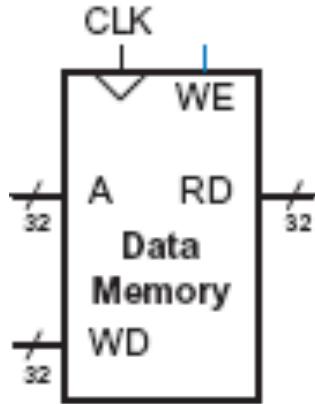


Il **Data Memory**: ha una singola porta di lettura/scrittura.

Quando il segnale **WE** (Write Enable) è attivo, essa scrive il dato **WD** nella cella puntata dall'indirizzo **A** durante il fronte alto del clock.

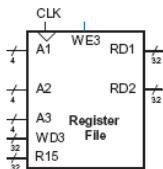
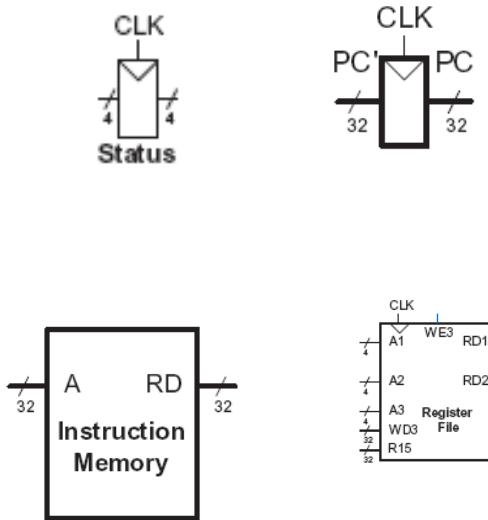
Quando il segnale **WE** (Write Enable) è 0, essa legge i dati nella cella puntata dall'indirizzo **A** durante il fronte alto del clock e li pone nel registro **RD**.




Status

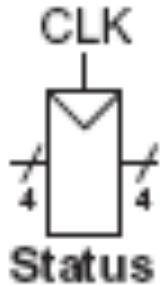

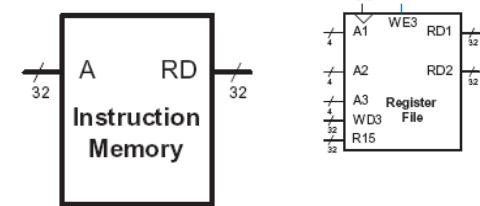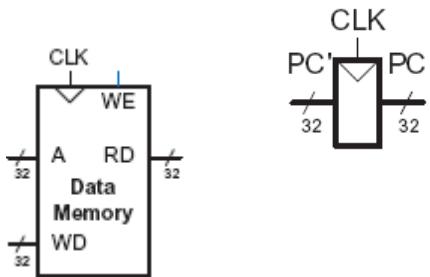Memorizza i flags **N,Z,C,V** fornite dall'ALU al fine di eseguire istruzioni condizionate



Flag	Name	Description
<i>N</i>	Negative	Instruction result is negative
<i>Z</i>	Zero	Instruction results in zero
<i>C</i>	Carry	Instruction causes an unsigned carry out
<i>V</i>	oVerflow	Instruction causes an overflow

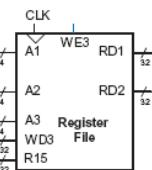

ARM Processor Istruzioni di base

Al fine di facilitare la comprensione dell'architettura di un processore ARM, considereremo un limitato **set** di istruzioni:

- **Istruzioni di Data-processing:**
 - **ADD, SUB, AND, ORR**
 - Con registri e modalità di indirizzamento diretto, ma senza shifts
- **Instruzioni di memoria:**
 - **LDR, STR**
 - with **positive immediate offset**
- **Istruzioni di salto:**
 - **B**

Reading Memory

Vi sono anche altre segnature di LDR, ad esempio:

LDR R0, [R1, R2]

LDR R0, [R1, R2, LSL #2]

$R0 \leftarrow \text{mem32}[R1 + R2]$

$R0 \leftarrow \text{mem32}[R1 + (R2 * 4)]$

Reading Memory

Una istruzione che scrive in memoria è detta ***store***

- **Mnemonico:** STR (*store register*)
- Semantica speculare a LDR:

STR R0, [R1, #12]

$\text{mem32}[R1 + 12] \leftarrow R0$

- Segnature analoghe

STR R1, [R0, R2]

STR R0, [R1, R2, LSL #1]

$\text{mem32}[R0 + R2] \leftarrow R1$

$\text{mem32}[R1 + (R2 * 2)] \leftarrow R0$

Writing Memory

Esempio: Memorizza il valore di R7 nella parola di memoria 21.

Indirizzo di memoria = $4 \times 21 = 84 = 0x54$

MOV R5, #0

STR R7, [R5, #0x54]

L'offset può essere scritto in
decimale o esadecimale


Word address	Data	Word number
00000010	C D 1 9 A 6 5 B	Word 4
0000000C	4 0 F 3 0 7 8 8	Word 3
00000008	0 1 E E 2 8 4 2	Word 2
00000004	F 2 F 1 A C 0 7	Word 1
00000000	A B C D E F 7 8	Word 0

Width = 4 bytes

Memory Instruction Format

LDR, STR, LDRB, STRB

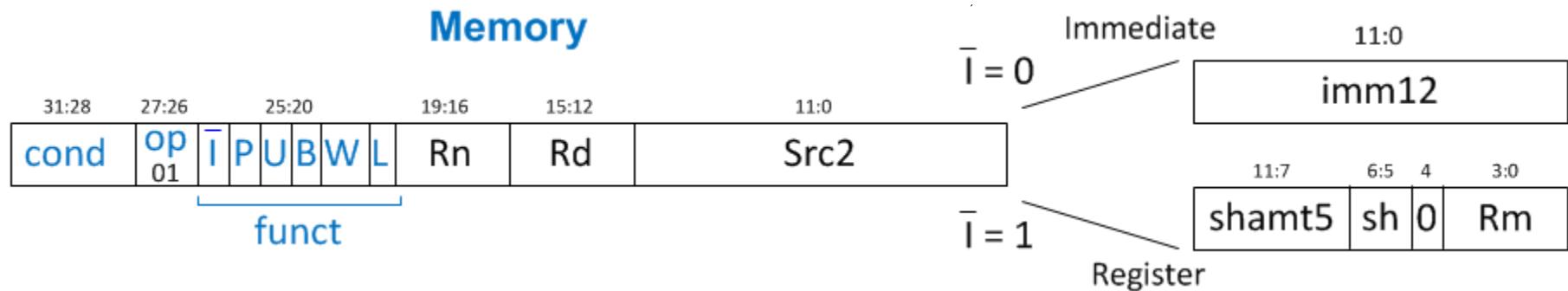- $op = 01_2$
- Rn = registro *base address*
- Rd = destinazione (load), sorgente (store)
- $Src2$ = offset: registro (*shiftato* opzionalmente) o immediata
- $funct$ = 6 bit di controllo



Indicizzazione

ARM fornisce tre tipi di indicizzazione:

Offset:

L'indirizzo è calcolato sommando o sottraendo un offset al contenuto del registro di base.

Preindex

L'indirizzo viene calcolato come nel caso dell'offset e viene scritto nel registro di base;

Postindex

L'indirizzo corrisponde al contenuto del registro di base;

L'offset viene aggiunto o sottratto al contenuto del registro di base e riscritto nel registro di base

Table 6.4 ARM indexing modes

Mode	ARM Assembly	Address	Base Register
Offset	LDR R0, [R1, R2]	R1 + R2	Unchanged
Pre-index	LDR R0, [R1, R2]!	R1 + R2	R1 = R1 + R2
Post-index	LDR R0, [R1], R2	R1	R1 = R1 + R2

Indicizzazione

ARM fornisce tre tipi di indicizzazione:

Offset:

L'indirizzo è calcolato sommando o sottraendo un offset al contenuto del registro di base.

Preindex

L'indirizzo viene calcolato come nel caso dell'offset e viene scritto nel registro di base;

Postindex

L'indirizzo corrisponde al contenuto del registro di base;

L'offset viene aggiunto o sottratto al contenuto del registro di base e riscritto nel registro di base

Esempi

Offset: LDR R1, [R2, #4] ; R1 = mem[R2+4]

Preindex: LDR R3, [R5, #16] ! ; R3 = mem[R5+16]
; R5 = R5 + 16

Postindex: LDR R8, [R1], #8 ; R8 = mem[R1]
; R1 = R1 + 8

Memory Format *funct* Encodings

Type of Operation

L	B	Instruction
0	0	STR
0	1	STRB
1	0	LDR
1	1	LDRB


Indexing Mode

P	W	Indexing Mode
0	1	Not supported
0	0	Postindex
1	0	Offset
1	1	Preindex

Add/Subtract Immediate/Register Offset


Value	T	U
0	Immediate offset in Src2	Subtract offset from base
1	Register offset in Src2	Add offset to base

Memory

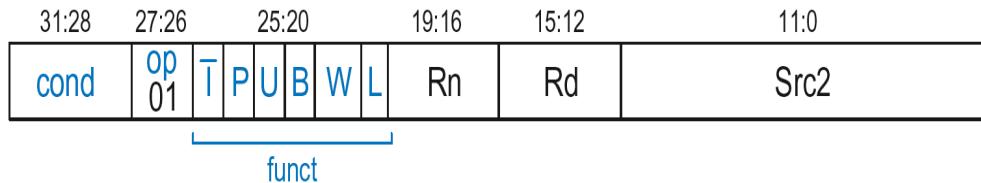

Memory Instruction Format

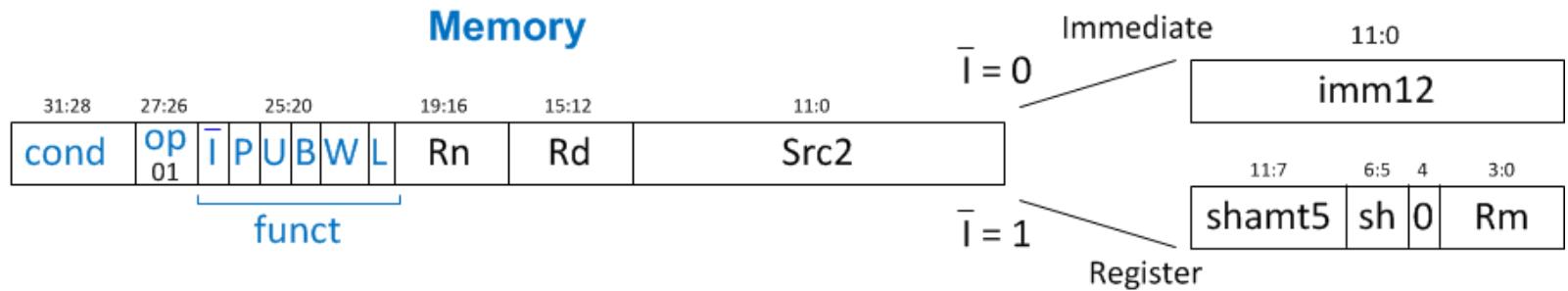Sh codifica il tipo di shift (i.e., >>, <<, >>>, ROR)



Shift Type	sh
LSL	00_2
LSR	01_2
ASR	10_2
ROR	11_2

Memory Instr. with Immediate Src2

STR R11, [R5], #-26

- **Operation:** $\text{mem}[R5] \leftarrow R11; R5 = R5 - 26$
- **cond** = 1110_2 (14) for unconditional execution
- **op** = 01_2 (1) for memory instruction
- **funct** = 0000000_2 (0)
- **I** = 0 (immediate offset), **P** = 0 (postindex),
- **U** = 0 (subtract), **B** = 0 (store word), **W** = 0 (postindex),
- **L** = 0 (store)
- **Rd** = 11, **Rn** = 5, **imm12** = 26

Field Values

31:28	27:26	25:20	19:16	15:12	11:0
1110_2	01_2	0000000_2	5	11	26
cond	op	IPUBWL	Rn	Rd	imm12
1110	01	000000	0101	1011	0000 0001 1010


E 4 0 5 B 0 1 A

Memory Instr. with Register Src2

LDR R3, [R4, R5]

- **Operation:** $R3 \leftarrow \text{mem}[R4 + R5]$
- **cond** = 1110_2 (14) for unconditional execution
- **op** = 01_2 (1) for memory instruction
- **funct** = $1T1001_2$ (57)
 - $I = 1$ (register offset), $P = 1$ (offset indexing),
 - $U = 1$ (add), $B = 0$ (load word), $W = 0$ (offset indexing),
 - $L = 1$ (load)
- **Rd** = 3, **Rn** = 4, **Rm** = 5 (**shamt5** = 0, **sh** = 00)

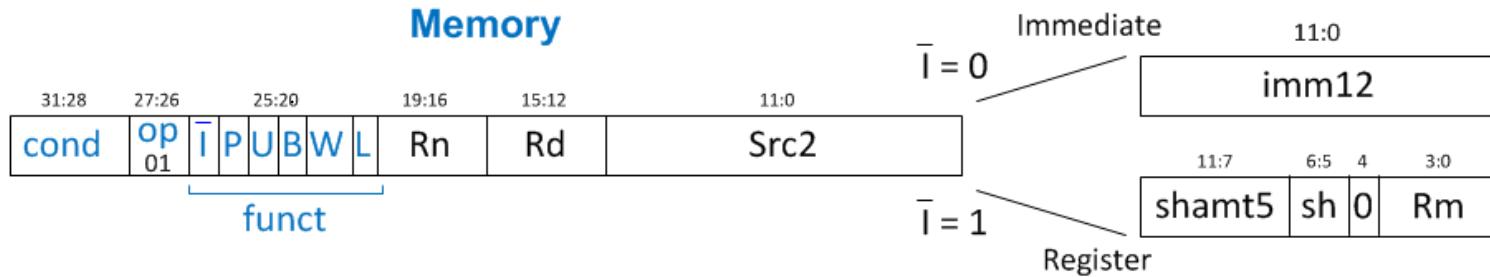1110 01 111001 0100 0011 00000 00 0 0101 = 0xE7943005




Memory Instr. with Scaled Reg. Src2

STR R9, [R1, R3, LSL #2]

- **Operation:** $\text{mem}[\text{R1} + (\text{R3} \ll 2)] \leftarrow \text{R9}$
- **cond** = 1110_2 (14) for unconditional execution
- **op** = 01_2 (1) for memory instruction
- **funct** = 111000_2 (0)
- **I** = 1 (register offset), **P** = 1 (offset indexing),
- **U** = 1 (add), **B** = 0 (store word), **W** = 0 (offset indexing),
- **L** = 0 (store)
- **Rd** = 9, **Rn** = 1, **Rm** = 3, **shamt** = 2, **sh** = 00_2 (LSL)

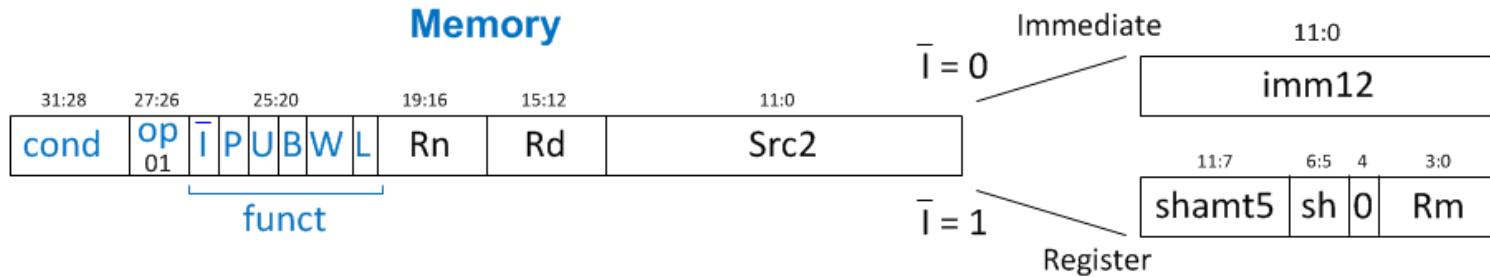1110 01 111000 0001 1001 00010 00 0 0011 = 0xE7819103




Datapath LDR (fetch)

LDR Rd, [Rn, imm12]

Il **PC** contiene l'indirizzo dell'istruzione da eseguire.

Il primo passo è quello di leggere questa istruzione dalla memoria istruzioni, per cui il PC viene collegato all'indirizzo di ingresso della memoria di istruzioni.

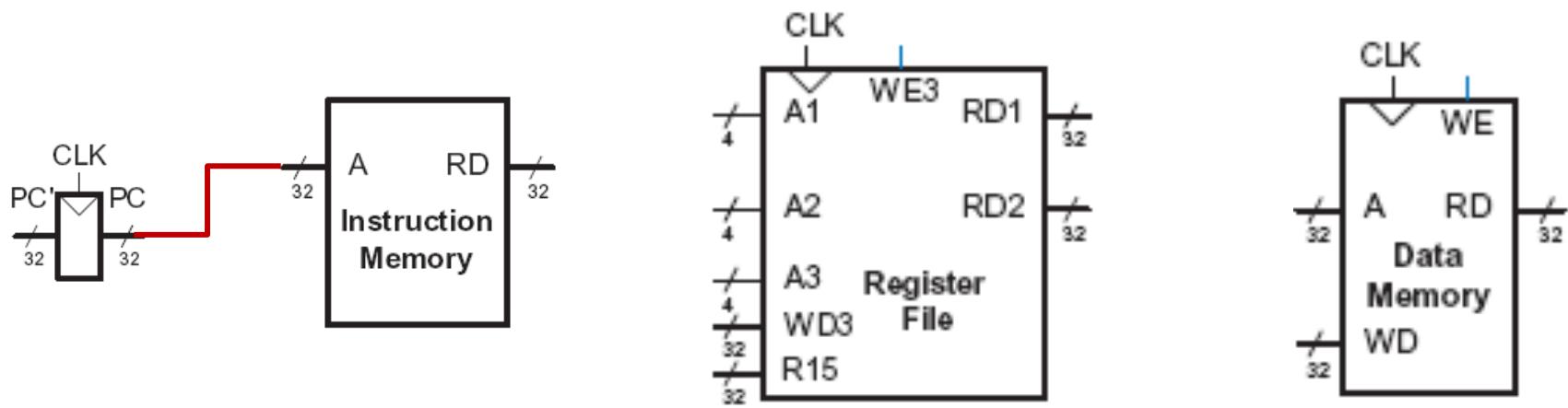
L'istruzione a 32 bit viene letta ed è rappresentata dall'etichetta **Instr**.



Datapath LDR

Il passo successivo è quello di leggere il registro contenente l'indirizzo di base.
(L'indirizzo di) questo registro è specificato nel campo **Rn** dell'istruzione,
Instr_{19:16}

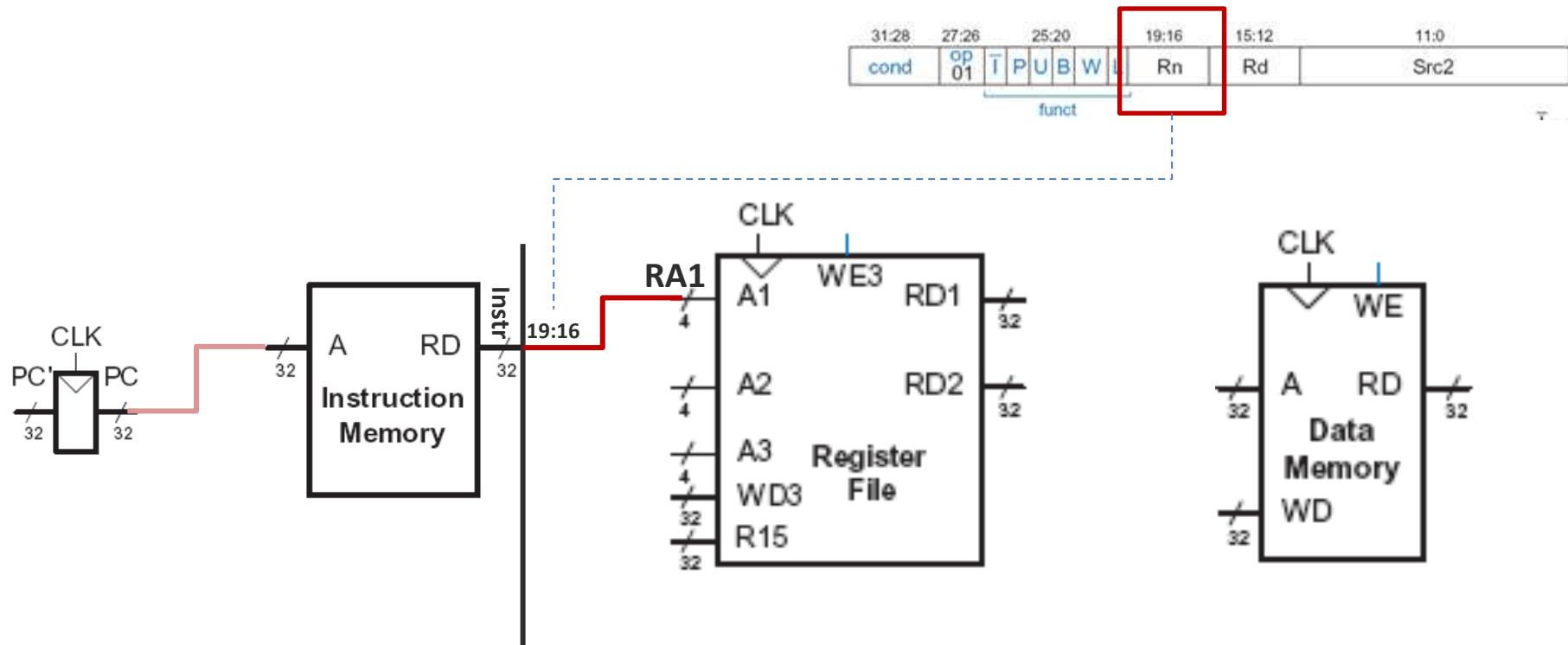Questi bit vengono collegati all'ingresso indirizzo di una delle porte del file register (**A1**). Il register file *legge* il valore di registro in **RD1**.




Datapath LDR

L'istruzione **LDR** richiede anche un **offset**, il quale è memorizzato nell'istruzione stessa e corrisponde ai bit **Instr_{11:0}**.

L'offset è un valore senza segno, quindi deve essere esteso a 32 bit.

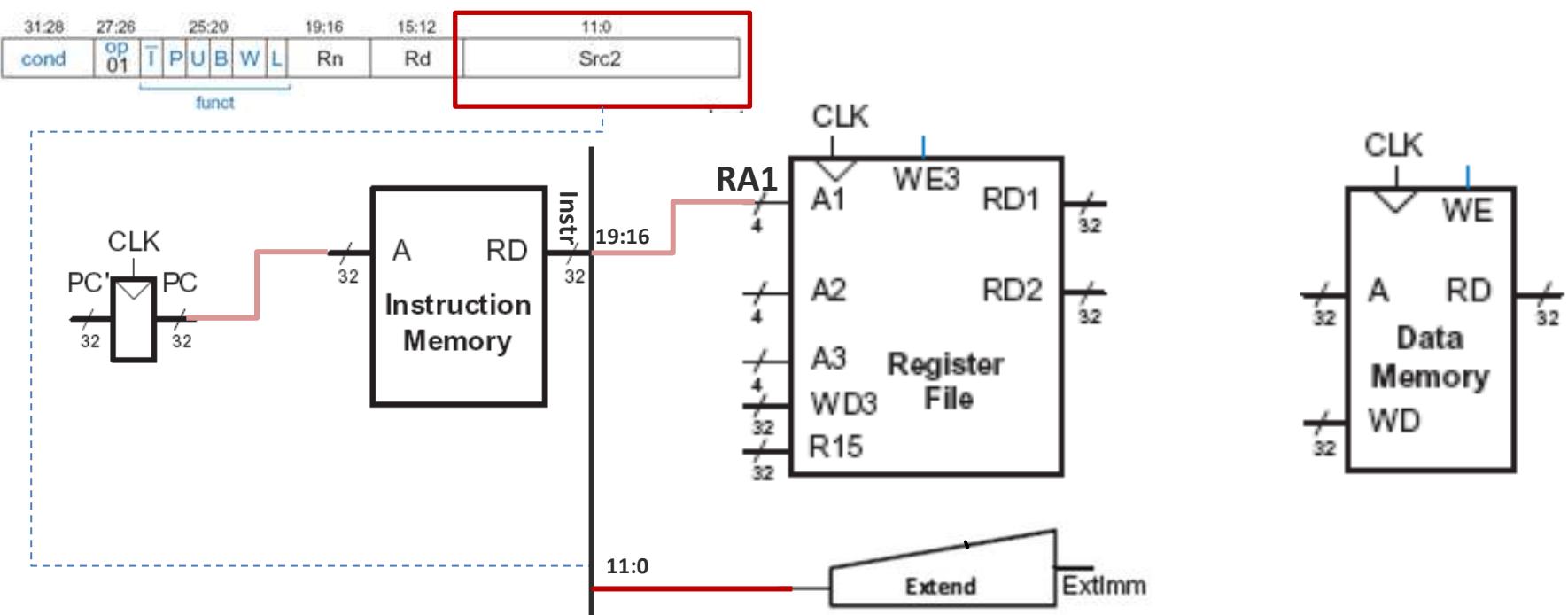Il valore a 32 bit (**ExtImm**) è tale che $\text{ExtImm}_{31:12} = 0$ e $\text{ExtImm}_{11:0} = \text{Instr}_{11:0}$.




Datapath LDR

Il processore deve aggiungere l'**indirizzo di base** all'offset per trovare l'indirizzo di memoria a cui leggere. La somma è effettuata per mezzo di una **ALU**.

La **ALU** riceve due operandi (**srcA** e **srcB**). **srcA** proviene dal register file, mentre **srcB** in questo esempio proviene da **ExtImm**. Inoltre, il segnale a 2-bit **ALUControl** specifica l'operazione: una somma (indicata con 00), se il valore del bit U è uguale a 1, una sottrazione (indicata 01), viceversa.

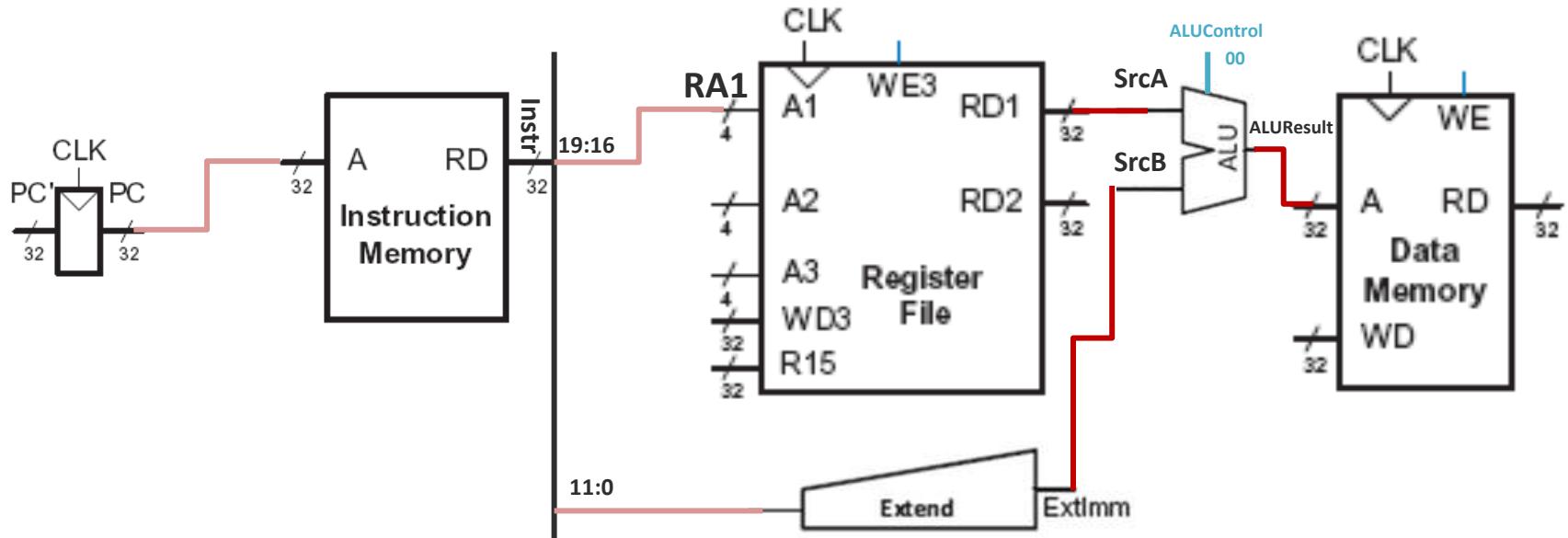La **ALU** genera un valore a 32 bit **ALUResult**, che viene inviato alla memoria dati come indirizzo di lettura.




Datapath LDR

I dati vengono letti dalla memoria dati sul bus **ReadData** e poi sono scritti nel registro destinazione alla fine del ciclo.

il registro di destinazione per l'istruzione **LDR** è specificato nel campo **Rd**, **Instr_{15:12}**, che è collegato all'indirizzo di ingresso **A3**.

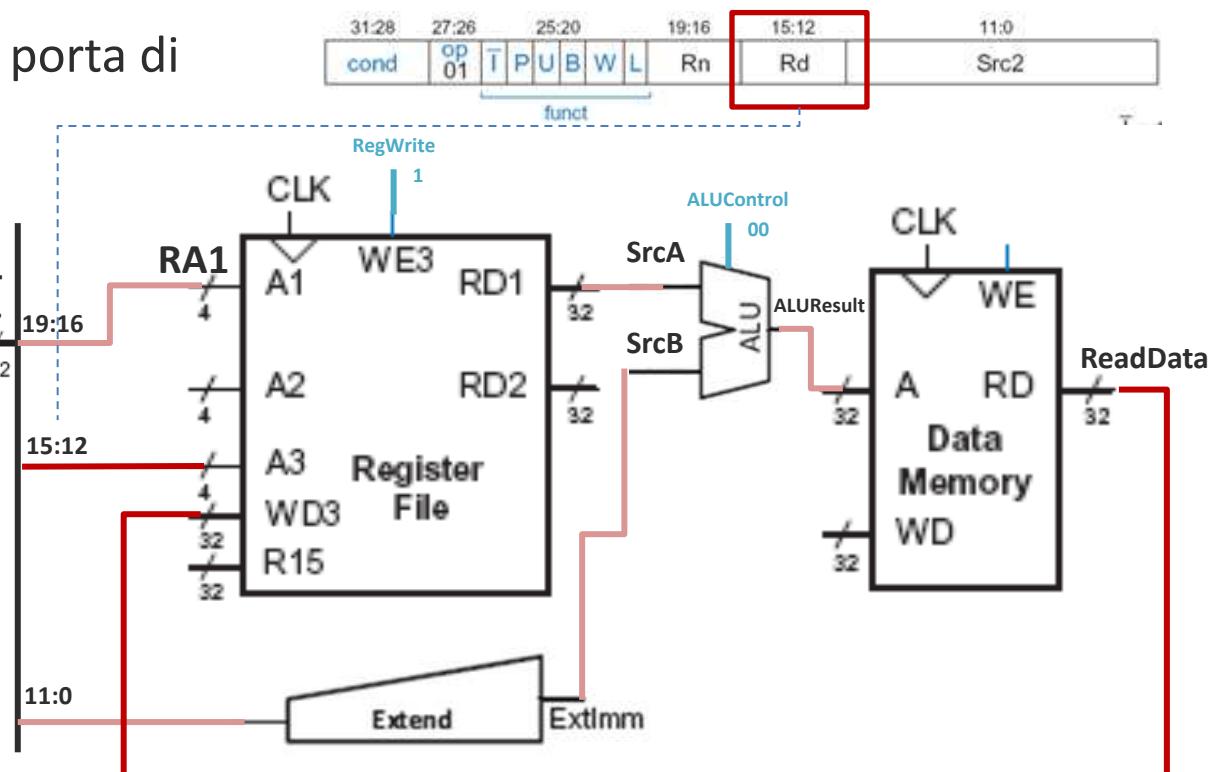Il bus **ReadData** è collegato alla porta di ingresso **WD3** del file register.




Il segnale di controllo denominato **RegWrite** e si attiva sul fronte di salita del clock alla fine del ciclo.

Datapath LDR

Contemporaneamente il processore deve calcolare l'indirizzo della successiva istruzione **PC'**.


Le istruzioni sono a 32 bit (4 byte), quindi l'istruzione successiva è a **PC + 4**.

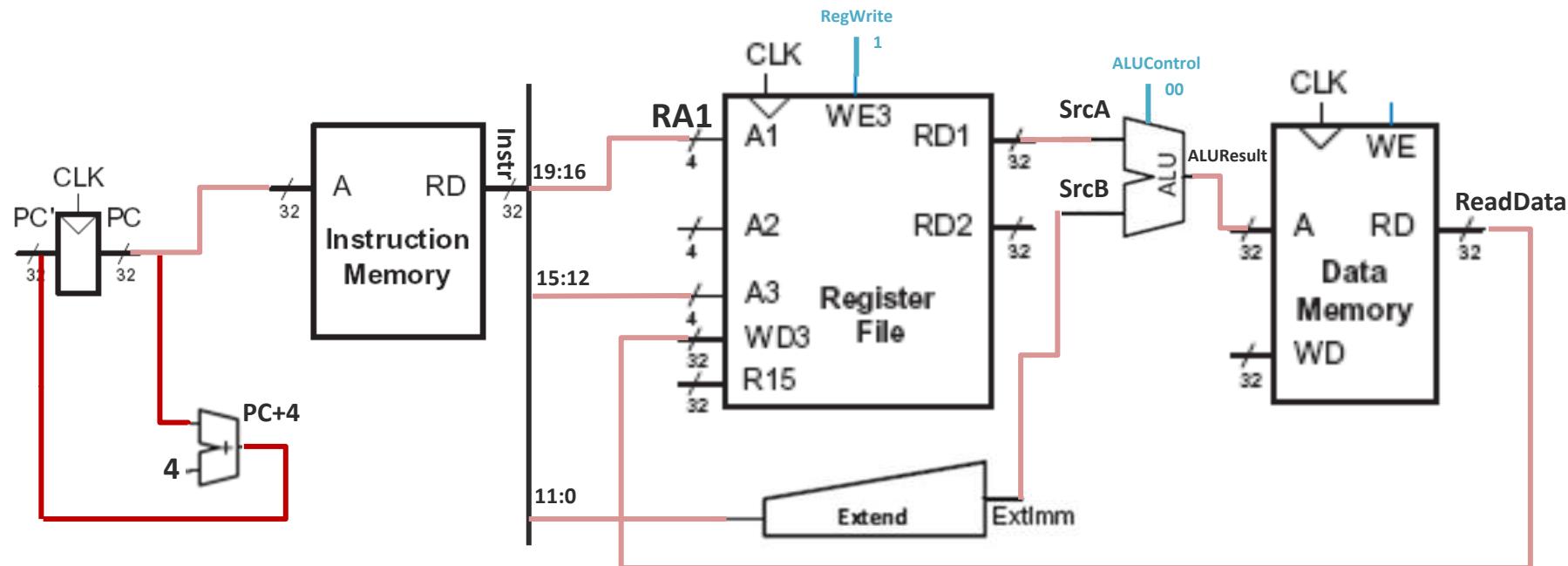Si utilizza un **sommatore** per incrementare il **PC** di 4. Il nuovo indirizzo viene scritto nel contatore di programma sul successivo fronte di salita del clock.



Datapath LDR

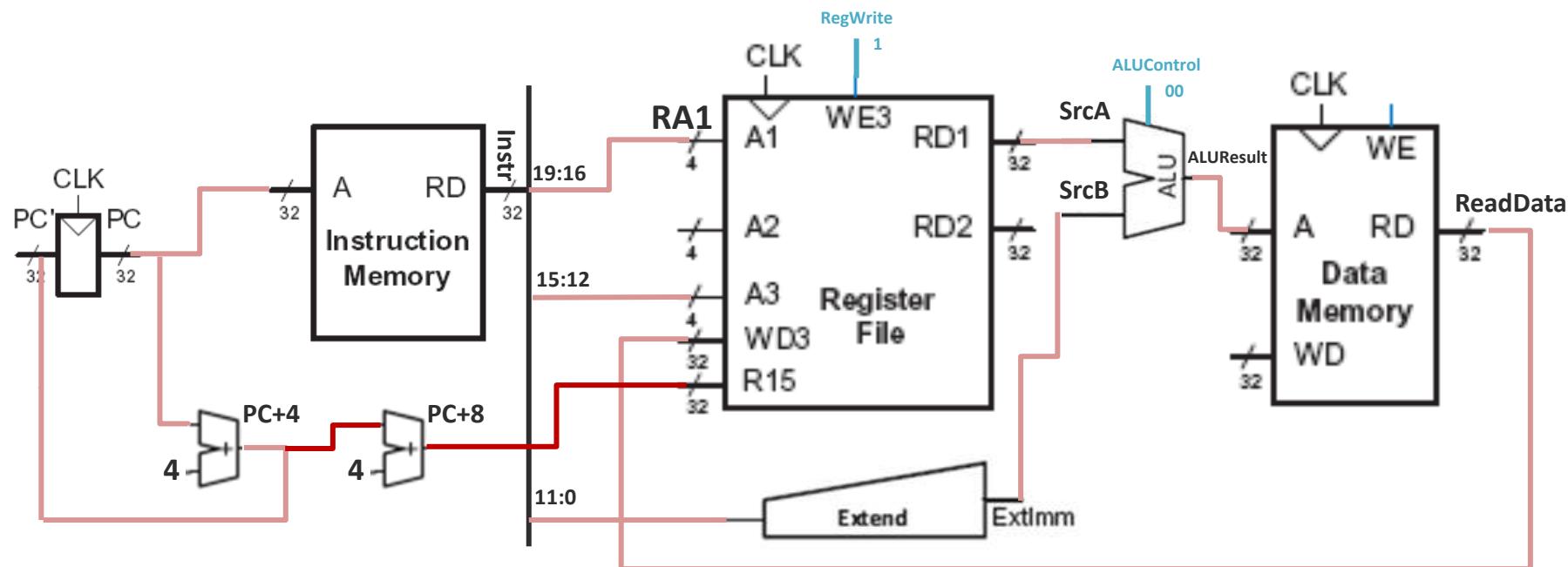Nelle architetture ARM il registro **R15** contiene il valore **PC+8**, per cui è necessario un ulteriore **sommatore** (+4), la cui uscita sia collegata all'ingresso di **R15**.




Datapath LDR


Infine, trattandosi di uno stored program paradigm, l'istruzione successiva potrebbe essere letta anche dalla memoria e quindi corrispondere al contenuto di **ReadData**. Un **multiplexer**, permette di selezionare fra:

▶ 0 – PCPlus4

▶ 1 – ReadData.

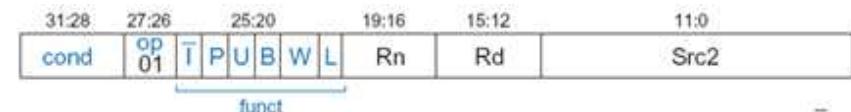

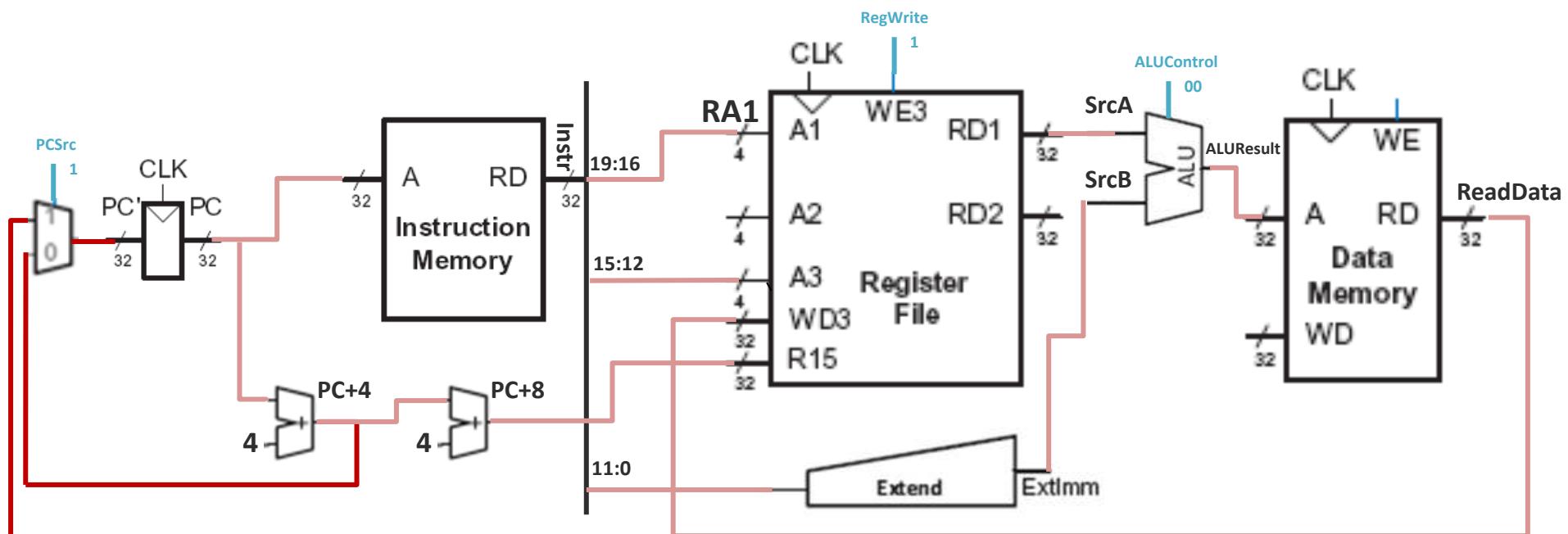Il segnale di controllo associato al multiplexer è **PCSrc**.



ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)




MICROARCHITETTURA ARM

Datapath LDR


Infine, trattandosi di uno stored program paradigm, l'istruzione successiva potrebbe essere letta anche dalla memoria e quindi corrispondere al contenuto di **ReadData**. Un **multiplexer**, permette di selezionare fra:

▶ 0 – PCPlus4

▶ 1 – ReadData.

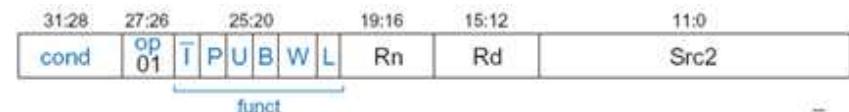


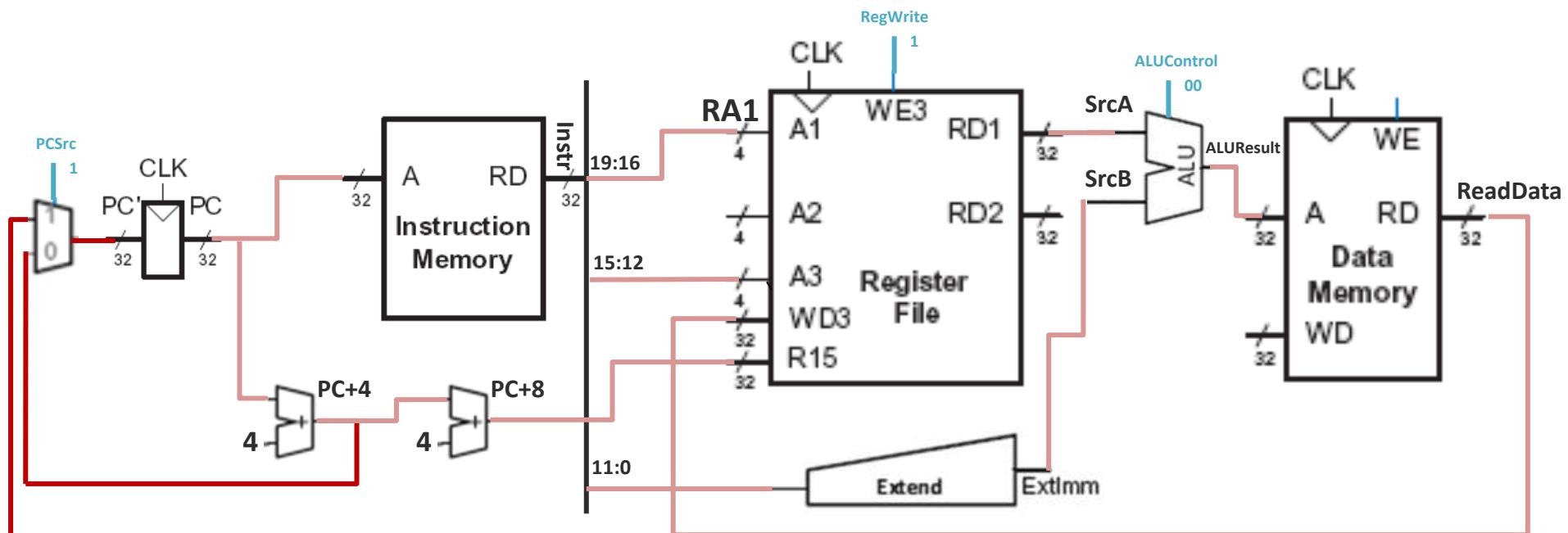Il segnale di controllo associato al multiplexer è **PCSrc**.



Datapath STR

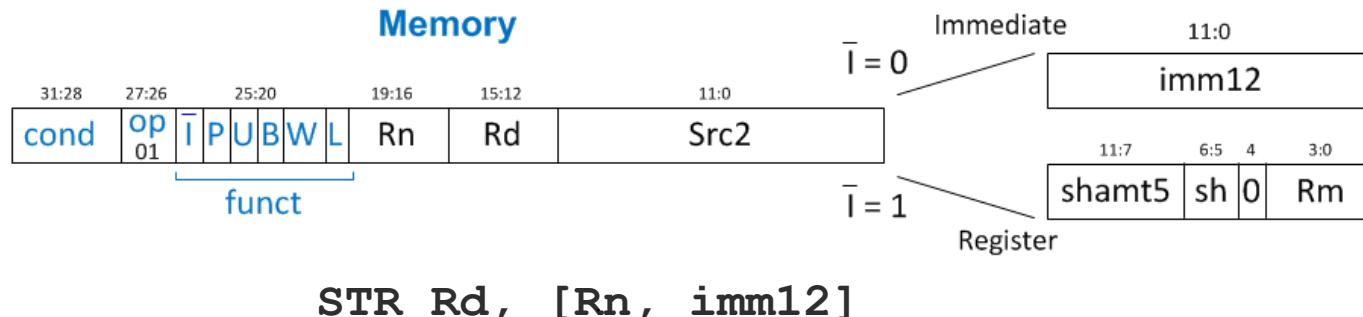
L'istruzione **STR** scrive una parola di 32 bit contenuta in un registro nella memoria centrale. Il modo in cui questa operazione viene effettuata dipende dalla politica di indirizzamento specificata.



Datapath STR

Estendiamo il **datapath** in modo da poter gestire anche l'istruzione **STR**.

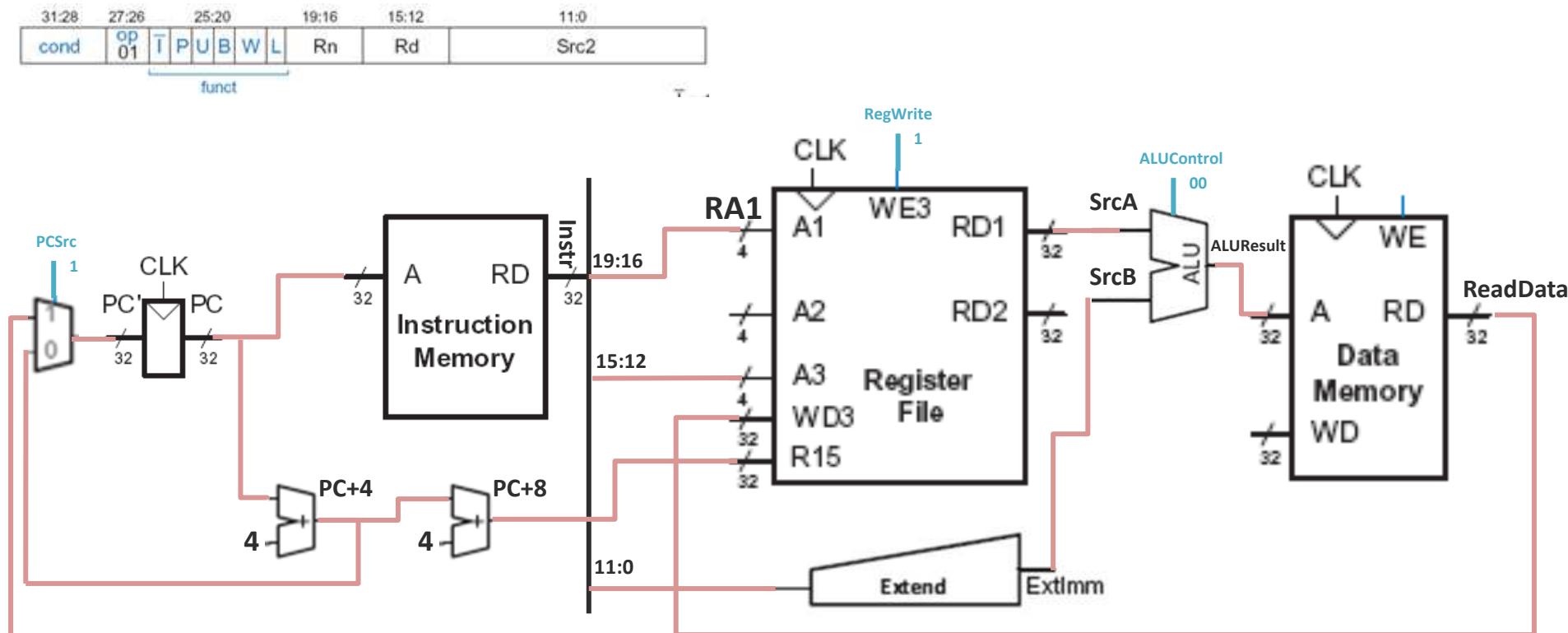Come LDR, **STR** legge un indirizzo di base dalla porta **A1** del register file e completa l'immagine. L'**ALU** aggiunge l'indirizzo di base alla costante per trovare l'indirizzo di memoria. Tutte queste funzioni sono già supportate nel datapath.




Datapath STR

Il registro è specificato nel campo **Rd**, **Instr_{15:12}**, che è collegato alla porta **A2** del register file.

Il valore del registro viene letto sulla porta **RD2**, che è collegata alla porta dati di scrittura (**WD**) della memoria dati.

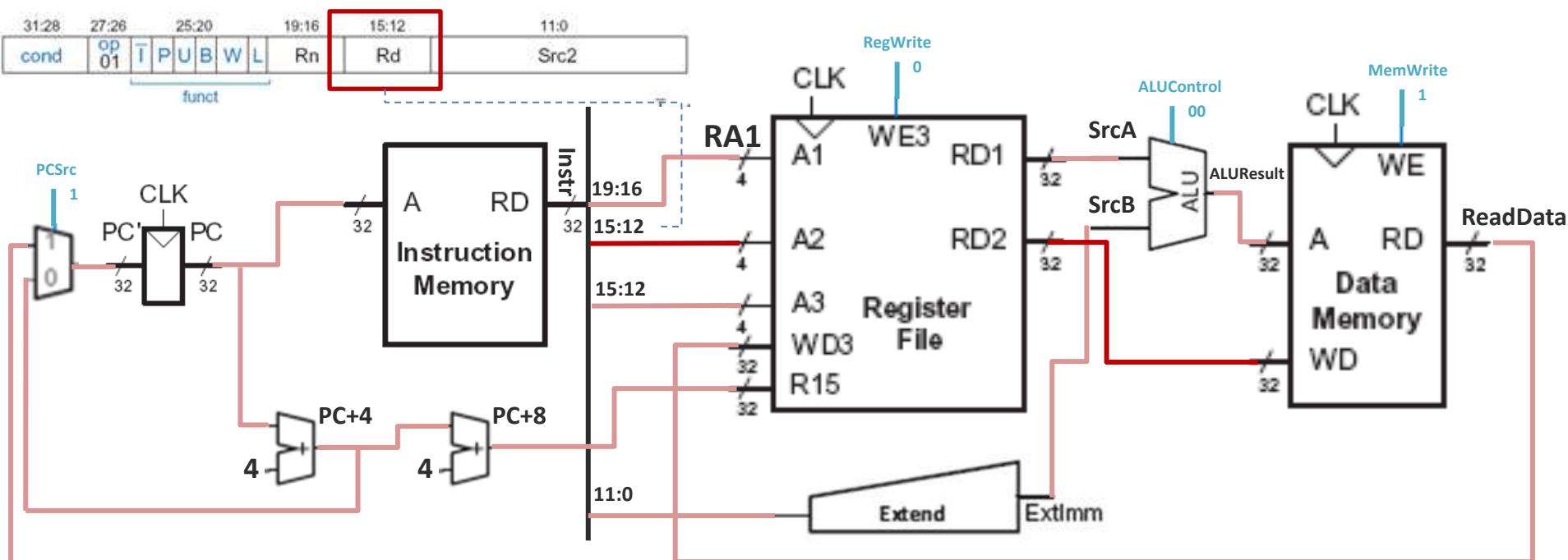L'abilitazione del segnale di scrittura **WE** è controllato da **MemWrite**, il quale è 1 se i dati devono essere scritti in memoria.




Datapath STR

Il segnale **ALUControl** deve essere impostato a **00** per sommare l'indirizzo di base e l'offset.

Il segnale **RegWrite** è impostato a **0**, perché nulla deve essere scritto nel register file.

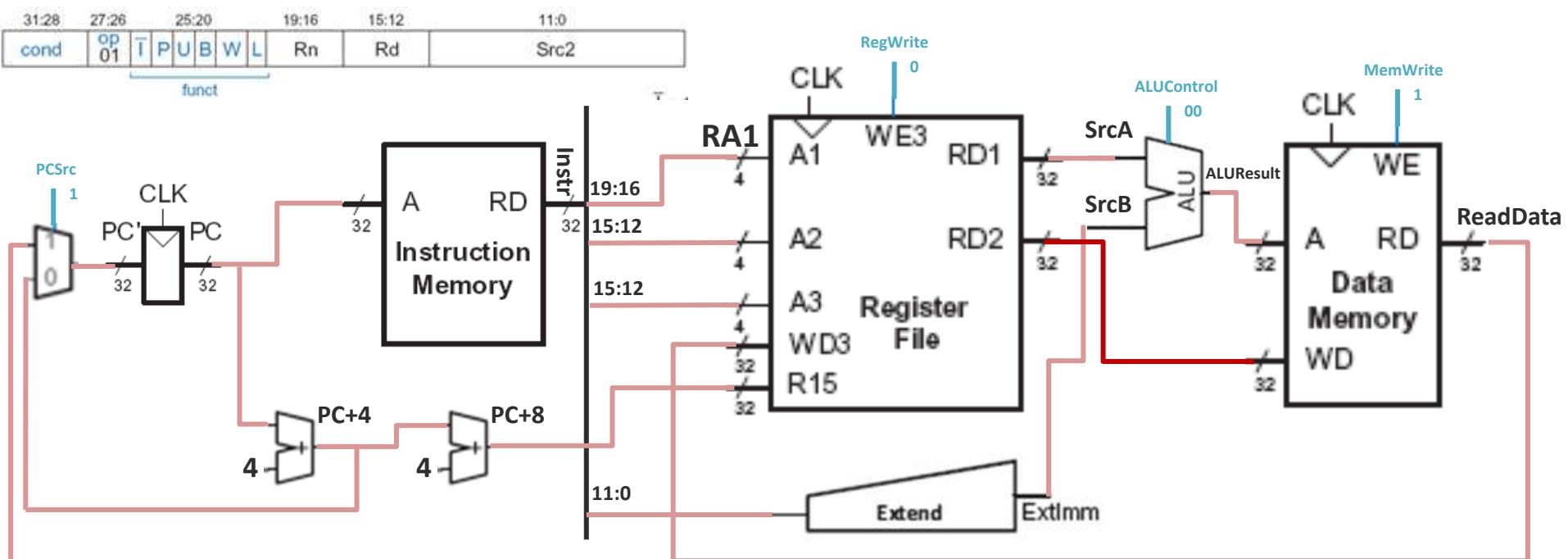Si noti che, pur essendo **Rd** associato anche a A3 e **ReadData** a WD3, questo non produce effetti sul File register, essendo **RegWrite** impostato a **0**.



Istruzioni di data processing

MOV	Move a 32-bit value	MOV Rd,n	$Rd = n$
MVN	Move negated (logical NOT) 32-bit value	MVN Rd,n	$Rd = \sim n$
ADD	Add two 32-bit values	ADD Rd,Rn,n	$Rd = Rn+n$
ADC	Add two 32-bit values and carry	ADC Rd,Rn,n	$Rd = Rn+n+C$
SUB	Subtract two 32-bit values	SUB Rd,Rn,n	$Rd = Rn-n$
SBC	Subtract with carry of two 32-bit values	SBC Rd,Rn,n	$Rd = Rn-n+C-1$
RSB	Reverse subtract of two 32-bit values	RSB Rd,Rn,n	$Rd = n-Rn$
RSC	Reverse subtract with carry of two 32-bit values	RSC Rd,Rn,n	$Rd = n-Rn+C-1$
AND	Bitwise AND of two 32-bit values	AND Rd,Rn,n	$Rd = Rn \text{ AND } n$
ORR	Bitwise OR of two 32-bit values	ORR Rd,Rn,n	$Rd = Rn \text{ OR } n$
EOR	Exclusive OR of two 32-bit values	EOR Rd,Rn,n	$Rd = Rn \text{ XOR } n$
BIC	Bit clear. Every '1' in second operand clears corresponding bit of first operand	BIC Rd,Rn,n	$Rd = Rn \text{ AND } (\text{NOT } n)$
CMP	Compare	CMP Rd,n	$Rd-n \text{ & change flags only}$
CMN	Compare Negative	CMN Rd,n	$Rd+n \text{ & change flags only}$
TST	Test for a bit in a 32-bit value	TST Rd,n	$Rd \text{ AND } n, \text{ change flags}$
TEQ	Test for equality	TEQ Rd,n	$Rd \text{ XOR } n, \text{ change flags}$

MUL	Multiply two 32-bit values	MUL Rd,Rm,Rs	$Rd = Rm * Rs$
MLA	Multiple and accumulate	MLA Rd,Rm,Rs,Rn	$Rd = (Rm * Rs) + Rn$

Data-processing Instruction Format

Il formato delle istruzioni di **data-processing** è il più comune.

Il primo operando sorgente è un registro. Il secondo operando sorgente può essere una costante o un registro. La destinazione è un registro.


- **Operandi:**
 - **Rn:** primo registro sorgente
 - **Src2:** secondo registro sorgente o immediate
 - **Rd:** registro destinazione
- **Campi di controllo:**
 - **cond:** specifica l'esecuzione condizionale in base ai flag
 - **op:** 00 è l'opcode per istruzioni di data processing
 - **funct:** specifica il tipo di funzione da eseguire

Data-processing

31:28	27:26	25:20	19:16	15:12	11:0
cond	op	funct	Rn	Rd	Src2
4 bits	2 bits	6 bits	4 bits	4 bits	12 bits


Data-processing Control Fields

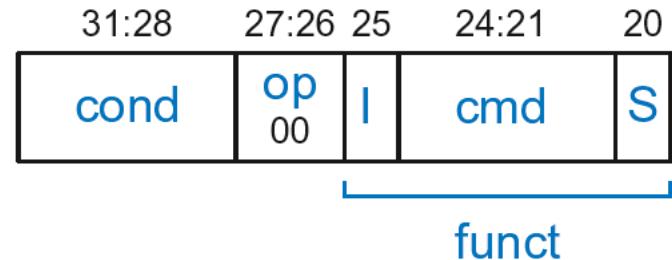- **cmd:** indica l'istruzione specifica da eseguire
 - $cmd = 0100_2$ sta per ADD
 - $cmd = 0010_2$ sta per SUB
- **I-bit**
 - $I = 0$: $Src2$ è un registro
 - $I = 1$: $Src2$ è un immediate
- **S-bit:** quando è 1 allora vengono aggiornate le condition flags
 - $S = 0$: SUB R0, R5, R7
 - $S = 1$: ADDS R8, R2, R4 or CMPS R3, #10




Data-processing Src2 Variations

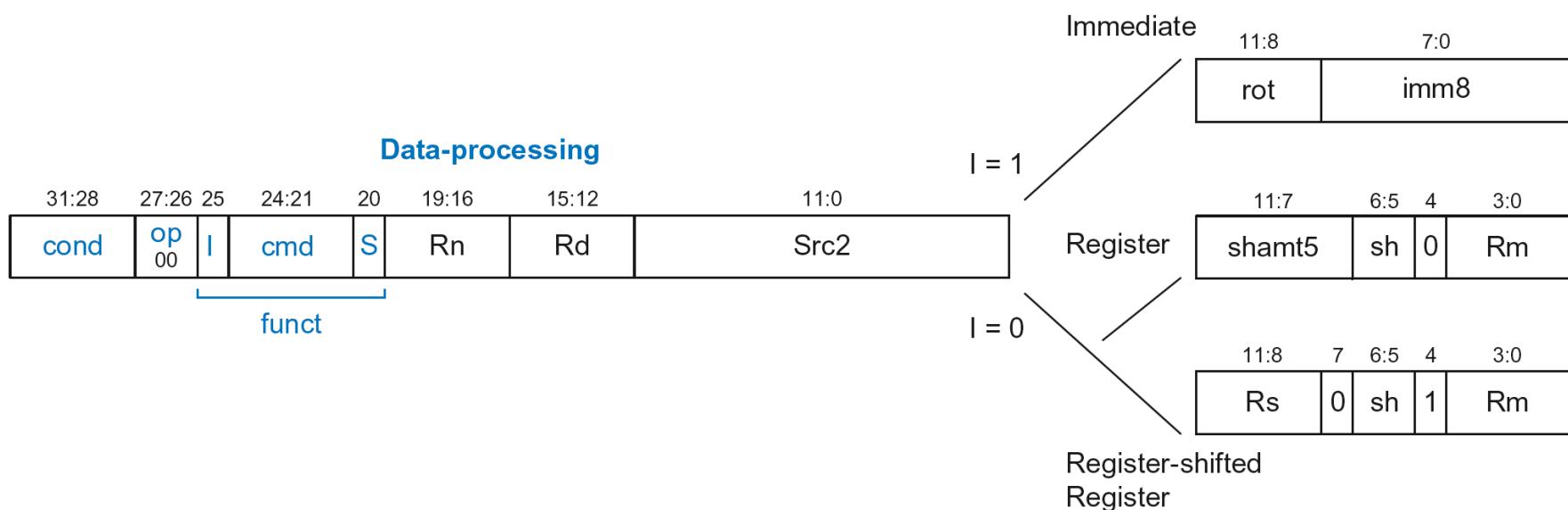- *Src2* può essere:
 - Immediate
 - Registro
 - Registro “shiftato” da un altro registro



Immediate Src2

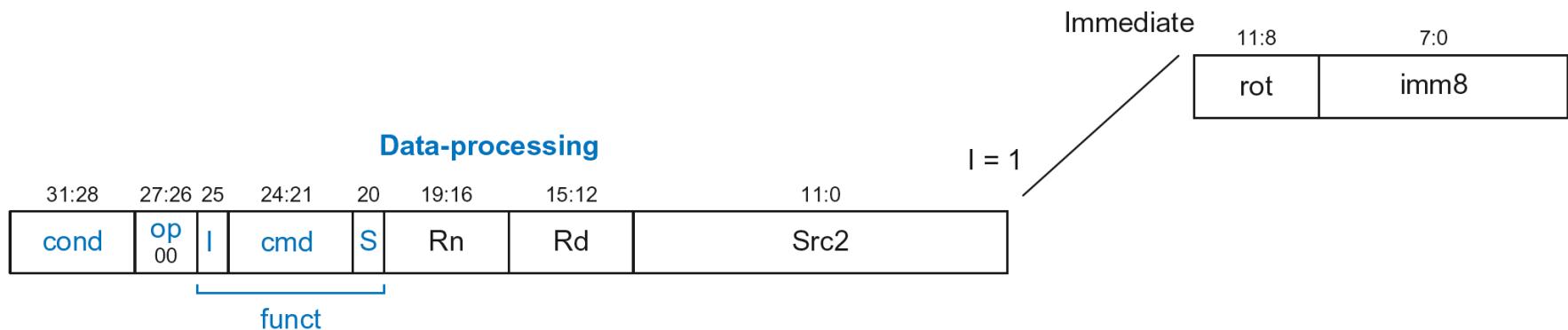- Un immediate è codificato come segue:
 - $imm8$: 8-bit unsigned immediate
 - rot : 4-bit rotation value
- Da cui si ricava una costante a 32-bit :
 $imm8 \text{ ROR } (rot \times 2)$



Immediate Src2

- Un immediate è codificato come segue:
 - $imm8$: 8-bit unsigned immediate
 - rot : 4-bit rotation value
- Da cui si ricava una constant a 32-bit :
 $imm8 \text{ ROR } (rot \times 2)$

Esempio: $imm8 = 10001111$

rot	32-bit constant
0000	0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 1111
0001	1100 0000 0000 0000 0000 0000 00 10 0011
0010	1111 0000 0000 0000 0000 0000 00 0000 1000
...	...
1111	0000 0000 0000 0000 0000 00 10 0011 1100

DP Instruction with Immediate Src2

ADD R0, R1, #42

cond = 1110_2 (14) indica un'esecuzione non condizionata

op = 00_2 (0) indica un'istruzione di data-processing

cmd = 0100_2 (4) è il codice di ADD

I = 1 indica che **Src2** è un immediate, **S** = 0,

Rd = 0, **Rn** = 1

imm8 = 42, **rot** = 0

Field Values

31:28	27:26	25	24:21	20	19:16	15:12	11:8	7:0
1110_2	00_2	1	0100_2	0	1	0	0	42
cond	op	I	cmd	S	Rn	Rd	shamt5	sh
1110	00	1	0100	0	0001	0000	0000	00101010

0xE281002A

DP Instruction with Immediate Src2

SUB R2, R3, #0xFF0

cond = 1110_2 (14)

op = 00_2 (0)

cmd = 0010_2 (2) è il codice di SUB

I=1, **S**=0

Rd = 2, **Rn** = 3

imm8 = 0xFF

per produrre 0xFF0 **imm8** deve essere ruotato di 4 bit a sinistra,
ovvero 28 bit a destra. Quindi, **rot** = 14

Field Values

	31:28	27:26	25	24:21	20	19:16	15:12	11:8	7:0
cond	1110_2	00_2	1	0010_2	0	3	2	14	255
op			I	cmd	S	Rn	Rd	rot	imm8
	1110	00	1	0010	0	0011	0010	1110	11111111


0xE2432EFF

DP Instruction with Register Src2

Rm: indica il registro che fa da secondo operando

shamt5: indica di quanto il valore in Rm è shiftato

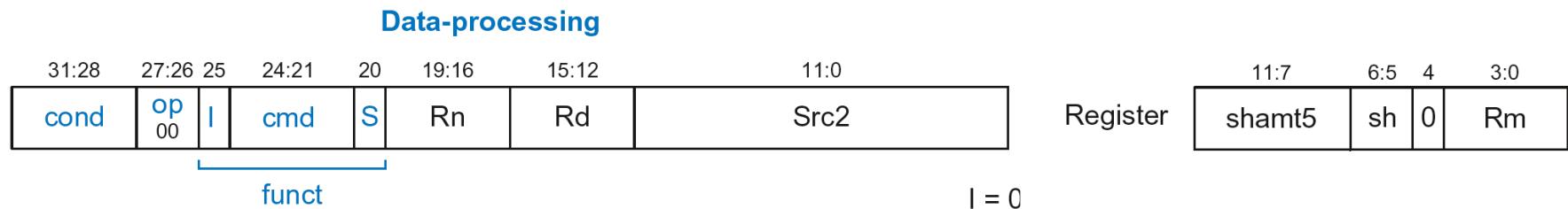sh: indica il tipo di shift (i.e., >>, <<, >>>, ROR)



Shift Type	sh
LSL	00_2
LSR	01_2
ASR	10_2
ROR	11_2

DP Instruction with Register *Src2*

ADD R5, R6, R7

Operation: $R5 = R6 + R7$

cond = 1110_2 (14)

op = 00_2 (0)

cmd = 0100_2 (4)

I=0 indica che **Src2** è un registro

Rd = 5, **Rn** = 6, **Rm** = 7

shamt = 0, **sh** = 0

Field Values

31:28	27:26	25	24:21	20	19:16	15:12	11:7	6:5	4	3:0
1110_2	00_2	0	0100_2	0	6	5	0	0	0	7
cond	op	I	cmd	S	Rn	Rd	shamt5	sh		Rm

1110	00	0	0100	0	0110	0101	00000	00	0	0111
------	----	---	------	---	------	------	-------	----	---	------

0xE0865007

DP Instruction with Register Src2

ORR R9, R5, R3, LSR #2

Operation: $R9 = R5 \text{ OR } (R3 >> 2)$

cond = 1110_2 (14)

op = 00_2 (0)



cmd = 1100_2 (12) indica l'istruzione ORR

I=0

Rd = 9, **Rn** = 5, **Rm** = 3

shamt5 = 2, **sh** = 01_2 (LSR)


Data-processing

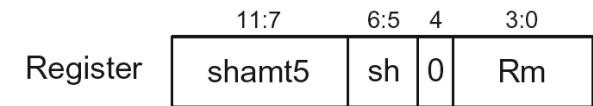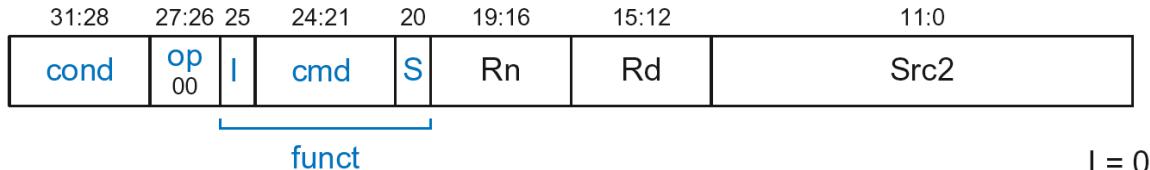

1110 00 0 1100 0 0101 1001 00010 01 0 0011

0xE1859123

DP with Register-shifted Reg. Src2

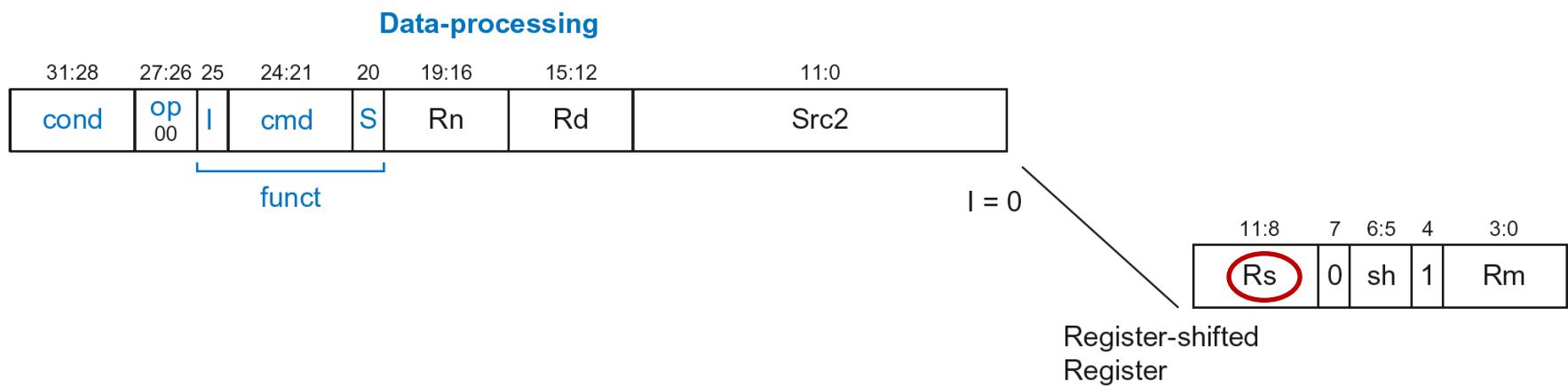

Simile al formato register, con la differenza che il numero di posizioni di cui Rm deve shiftare non è una costante ma è indicato dal registro Rs.

DP with Register-shifted Reg. Src2

EOR R8, R9, R10, ROR R12

Operation: $R8 = R9 \text{ XOR } (R10 \text{ ROR } R12)$

cond = 1110_2 (14)


op = 00_2 (0)

cmd = 0001_2 (1) indica l'istruzione EOR

I=0

Rd = 8, **Rn** = 9, **Rm** = 10, **Rs** = 12

sh = 11_2 (ROR)

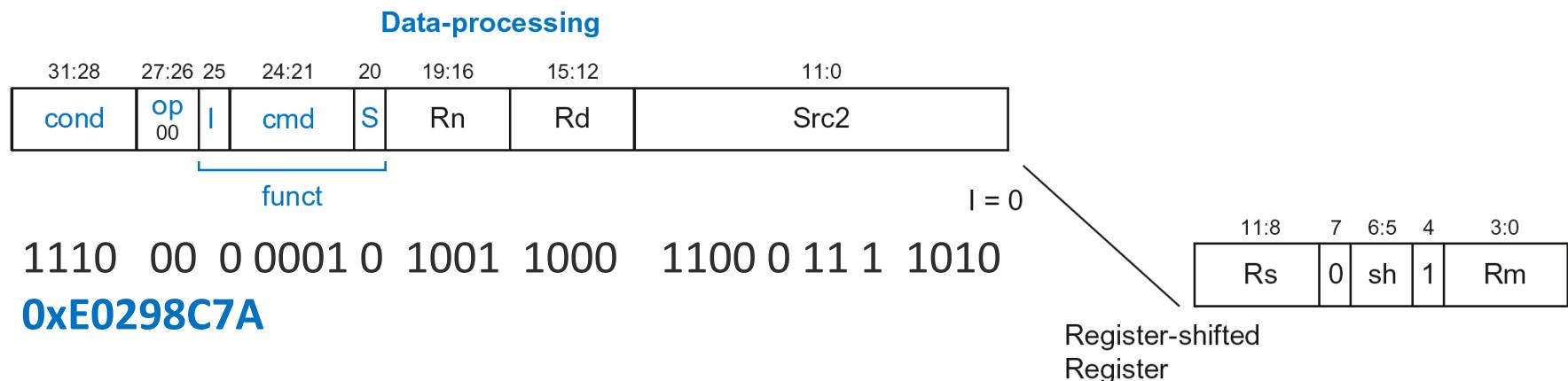

Shift Instructions: Immediate shamt

ROR R1, R2, #23

Operation: R1 = R2 ROR 23

cond = 1110_2 (14)

op = 00_2 (0)



cmd = 1101_2 (13) codice usato per tutti i tipi di shift (LSL, LSR, ASR, ROR)

Src2 è un immediate-shifted register quindi **I**=0

Rd = 1, **Rn** = 0, **Rm** = 2

shamt5 = 23, **sh** = 11_2 (ROR)

Data-processing

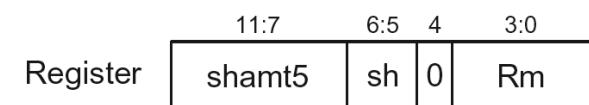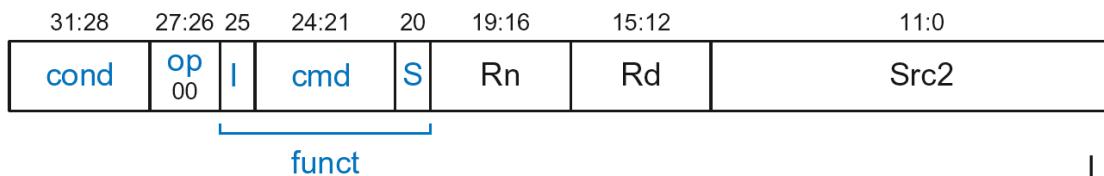

1110 00 0 1101 0 0000 0001 10111 11 0 0010

0xE1A01BE2

Datapath ADD, SUB, AND, ORR

Estendiamo il **datapath** per gestire le istruzioni di data processing **ADD**, **SUB**, **AND** e **ORR**, utilizzando la modalità di indirizzamento immediato.

In tal caso, le istruzioni hanno come operandi un registro ed una costante contenuta nei bit dell'istruzione stessa. L'**ALU** esegue l'operazione e il risultato viene scritto in un terzo registro.

Esse differiscono solo nella specifica operazione eseguita dall'**ALU**. Quindi, possono essere implementate tutte con lo stesso hardware utilizzando diversi segnali **ALUControl**.

I valori per **ALUControl** sono:

- ▶ **ADD** – 00;
- ▶ **SUB** – 01;
- ▶ **AND** – 10;
- ▶ **ORR** – 11.


L'**ALU** imposta anche dei bit in **ALUFlags_{3:0}**:

- ▶ **Zero**;
- ▶ **Negativo**;
- ▶ **Carry**;
- ▶ **oVerflow**.

Datapath ADD, SUB, AND, ORR

Le istruzioni di data processing utilizzano costanti di 8 bit (non 12 bit), per cui il blocco **Extend** riceve in input un segnale di controllo **ImmSrc**:

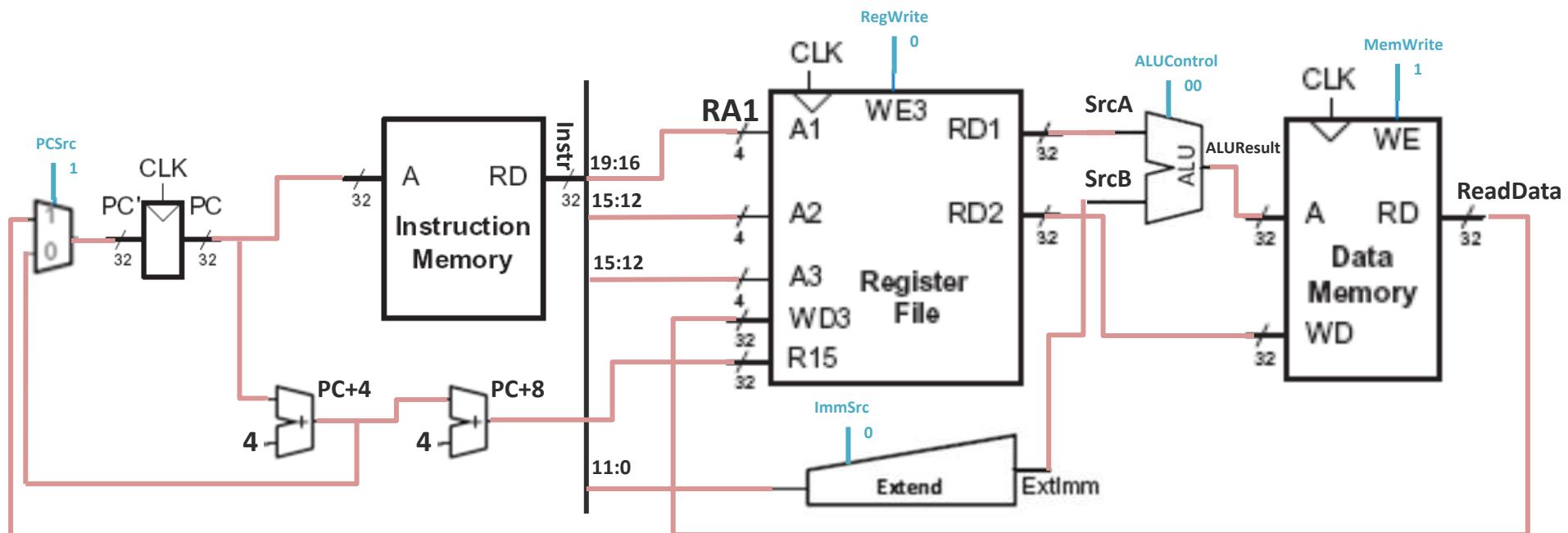- ▶ $\text{ImmSrc} = 0 \rightarrow \text{ExtImm}$ è esteso da $\text{Instr}_{7:0}$;
- ▶ $\text{ImmSrc} = 1 \rightarrow \text{ExtImm}$ è esteso da $\text{Instr}_{11:0}$ (per LDR o STR);



Datapath ADD, SUB, AND, ORR

Un altro aspetto da disambiguare riguarda la scrittura nel register file.


Esso può ricevere l'input sia dalla **memoria dati** (**LDR**), che dall'**ALU** (operazioni aritmetiche).

Aggiungiamo un altro **multiplexer** che permette di selezionare la sorgente di input tra **ReadData** e **ALUResult**. L'uscita del multiplexer è indicata con **Result**.

Il multiplexer richiede un segnale di controllo, ovvero **MemtoReg**.

▶ **MemtoReg = 0** → input è preso da **ALUResult**;

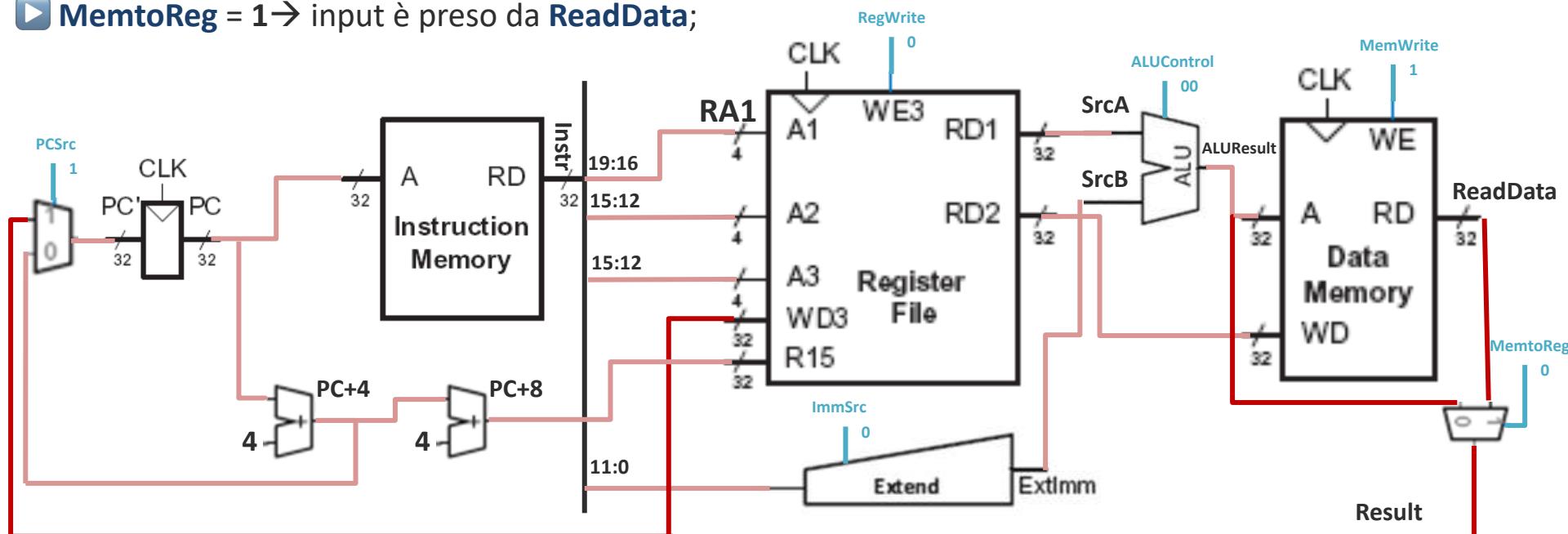▶ **MemtoReg = 1** → input è preso da **ReadData**;




Datapath ADD, SUB, AND, ORR

Le istruzioni di data processing con indirizzamento da registro ricevono la loro seconda fonte da **Rm**, specificato da **Instr_{3:0}**, piuttosto che da una costante.

Aggiungiamo un ulteriore **multiplexer** sugli ingressi del file registro. In base al valore del segnale di controllo **RegSrc**, **RA2** può essere selezionato fra:

- ▶ **Rd** (**Instr_{15:12}**) per **STR**;
- ▶ **Rm** (**Instr_{3:0}**) per istruzioni di data

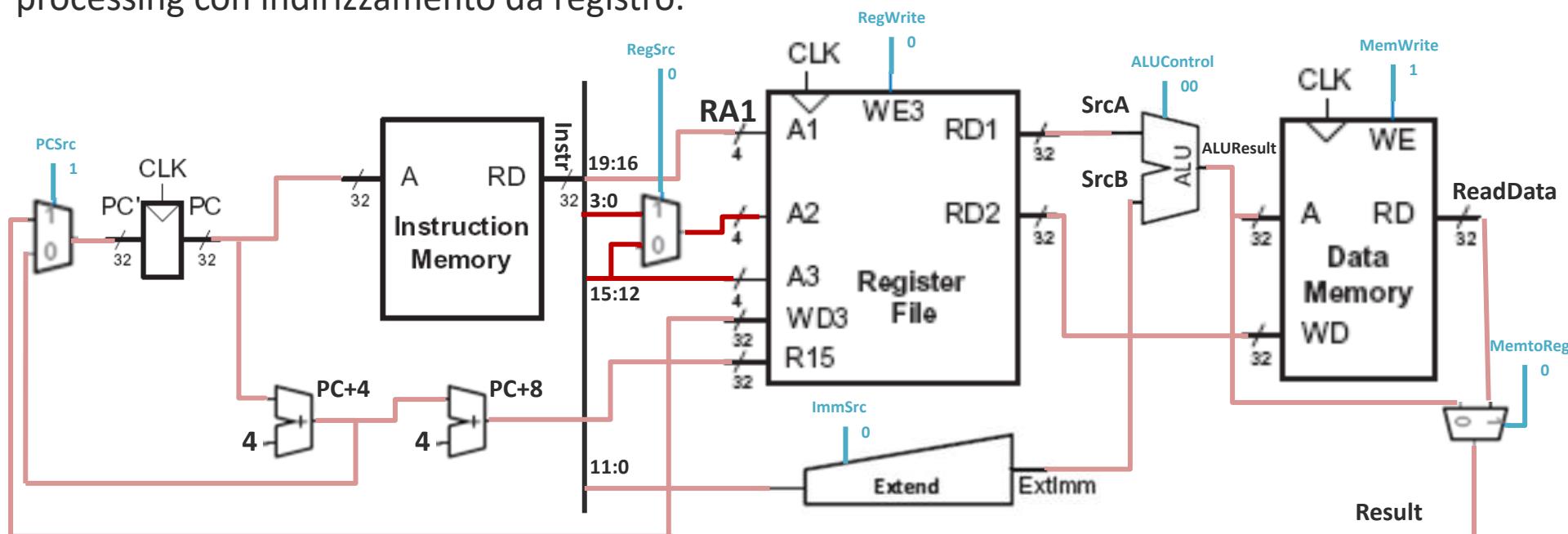
processing con indirizzamento da registro.



Datapath ADD, SUB, AND, ORR

Aggiungiamo un ulteriore **multiplexer** sugli ingressi dell'**ALU** per selezionare questo secondo registro sorgente. In base al valore del segnale di controllo **ALUSrc**, la seconda sorgente della ALU viene selezionata tra:

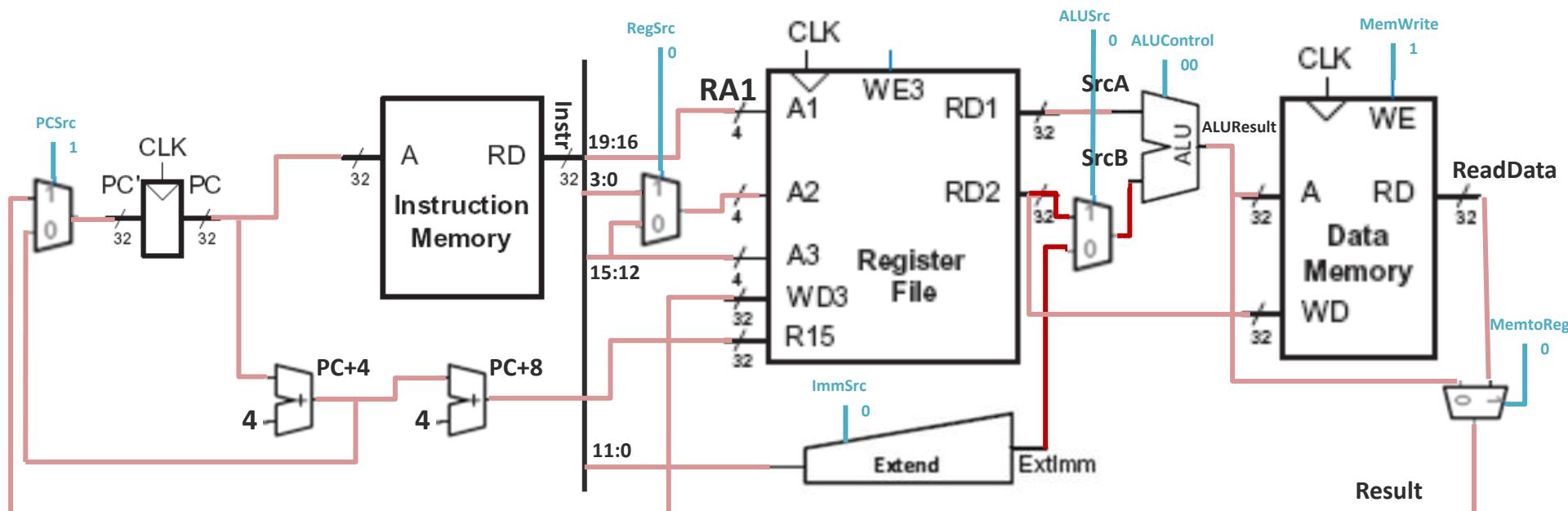- ▶ **ExtImm** per istruzioni, che utilizzano costanti;
- ▶ dal **register file** per istruzioni di data processing con indirizzamento da registro.



ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



MICROARCHITETTURA ARM

Istruzioni di Branching

Un programma di solito esegue in sequenza, incrementando il Program Counter (PC) di 4 (32 bit) dopo ciascuna istruzione, in modo da puntare alla successiva istruzione.

Le istruzioni branching permettono di cambiare il valore del PC. ARM include due tipi di branch: ***simple branch*** (B) e ***branch and link*** (BL).

Come altre istruzioni ARM, i branch possono essere condizionati o incondizionati.

Il codice assembly utilizza le etichette per indicare i blocchi di istruzioni nel programma.

Quando il codice assembly è tradotto in codice macchina, queste etichette vengono tradotte in indirizzi di istruzione.


Istruzioni di Branching

Le istruzioni di branching utilizzano un unico operando costante di 24 bit, **imm24**.

Esse hanno un campo **cond** di 4 bit e un campo **op** di 2 bit, il cui valore è 10_2 .

Il campo **funct** ha solo 2 bit. Il bit più significativo è sempre 1 per i branch. Il bit meno significativo, **L**, indica il tipo di operazione di branch: 1 per **BL** e 0 per **B**.

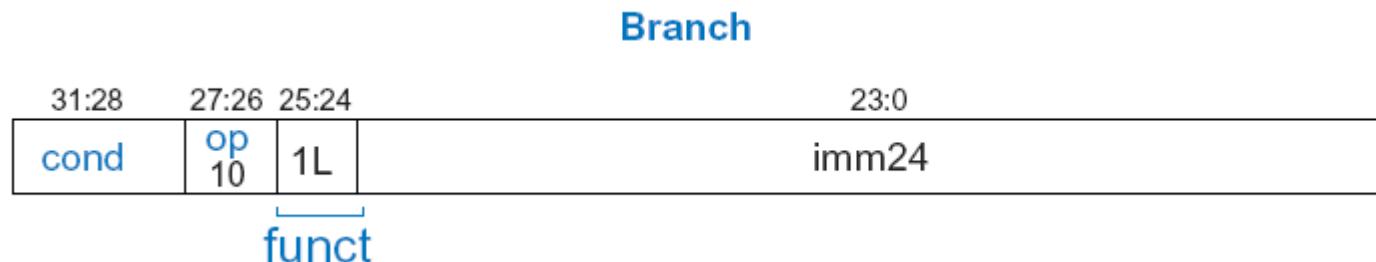I restanti 24 bit, **imm24**, rappresentano un valore in complemento a due, che specifica la posizione dell'istruzione relativamente all'indirizzo **PC + 8**.



Istruzioni di Branching

La costante a **24-bit** viene *moltiplicata per 4* ed estesa con segno.
Pertanto, la logica **Extend** necessita di una ulteriore modalità.
ImmSrc è, quindi, esteso a 2 bit.

L'istruzione di salto somma poi **ImmSrc** a **PC+8** e scrive il risultato di nuovo nel **PC**.

ImmSrc	ExtImm	Description
00	{24 0s} $Instr_{7:0}$	8-bit unsigned immediate for data-processing
01	{20 0s} $Instr_{11:0}$	12-bit unsigned immediate for LDR/STR
10	{6 $Instr_{23}$ } $Instr_{23:0}$	24-bit signed immediate multiplied by 4 for B

Istruzioni di Branching

L'istruzione **BL** (Branch and Link) è usata per la chiamata di una subroutine

- Salva l'indirizzo di ritorno (**R15**) in **R14**
- Il ritorno dalla routine si effettua copiando **R14** in **R15**:

MOV R15, R14

Il registro **R14** ha la funzione (architetturale) di subroutine Link Register (**LR**).


In esso viene salvato l'indirizzo di ritorno (ovvero il contenuto del registro **R15**) quando viene eseguita l'istruzione **BL** (Branch and Link).

```
....  
BL    function      ; call 'function'  
....  
; procedure returns to here  
....  
function          ; function body  
....  
....  
....  
MOV   PC, LR       ; Put R14 into PC to return
```

Datapath istruzioni di branching

Dato che **PC+8** è letto dalla prima porta del register file, è necessario un **multiplexer** per selezionare **R15** come ingresso di **RA1**. Il multiplexer è controllato dal segnale **RegSrc**, il cui valore è preso dai bit **Instr_{19:16}**, per la maggior parte delle istruzioni ed è impostato a **15** per le istruzioni di branch (**B**).

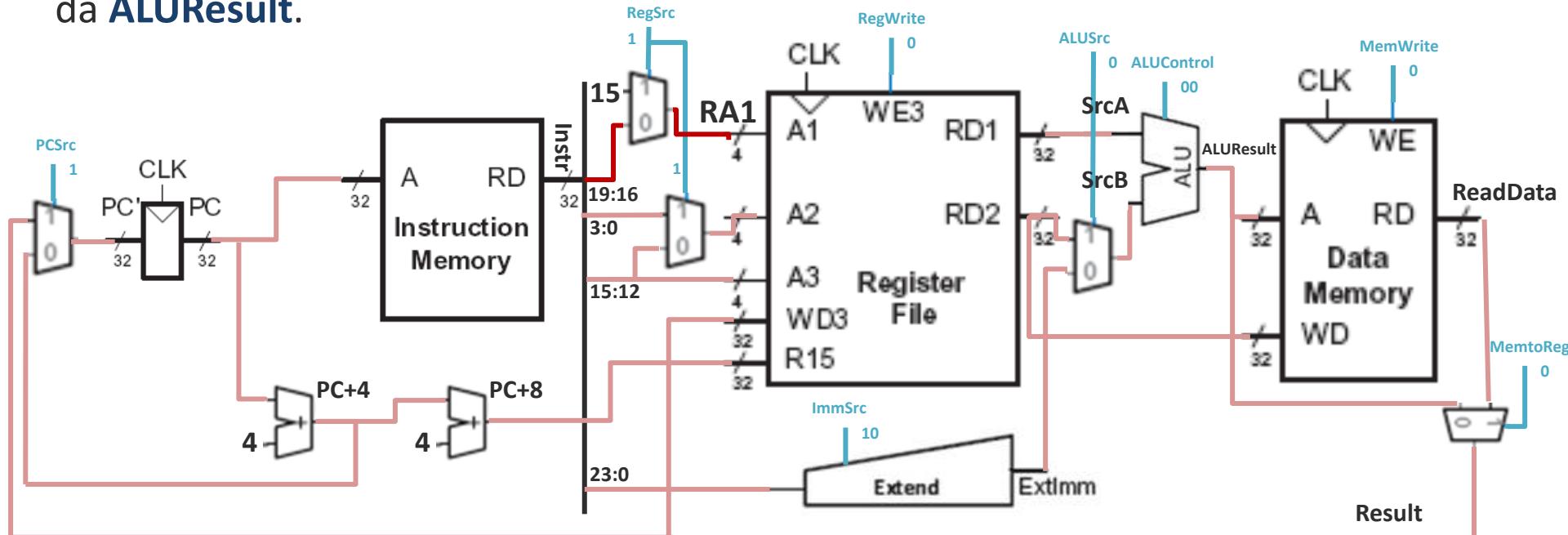MemtoReg è impostato a **0** e **PCSrc** è impostato a **1** per selezionare il nuovo **PC** da **ALUResult**.




Unità di controllo

L'unità di controllo calcola i segnali di controllo in base a:

- i campi **cond**, **op**, e **funct** dell'istruzione ($\text{Instr}_{31:28}$, $\text{Instr}_{27:26}$, e $\text{Instr}_{25:20}$);
- i **flag**;
- se il registro di destinazione è il **PC**.

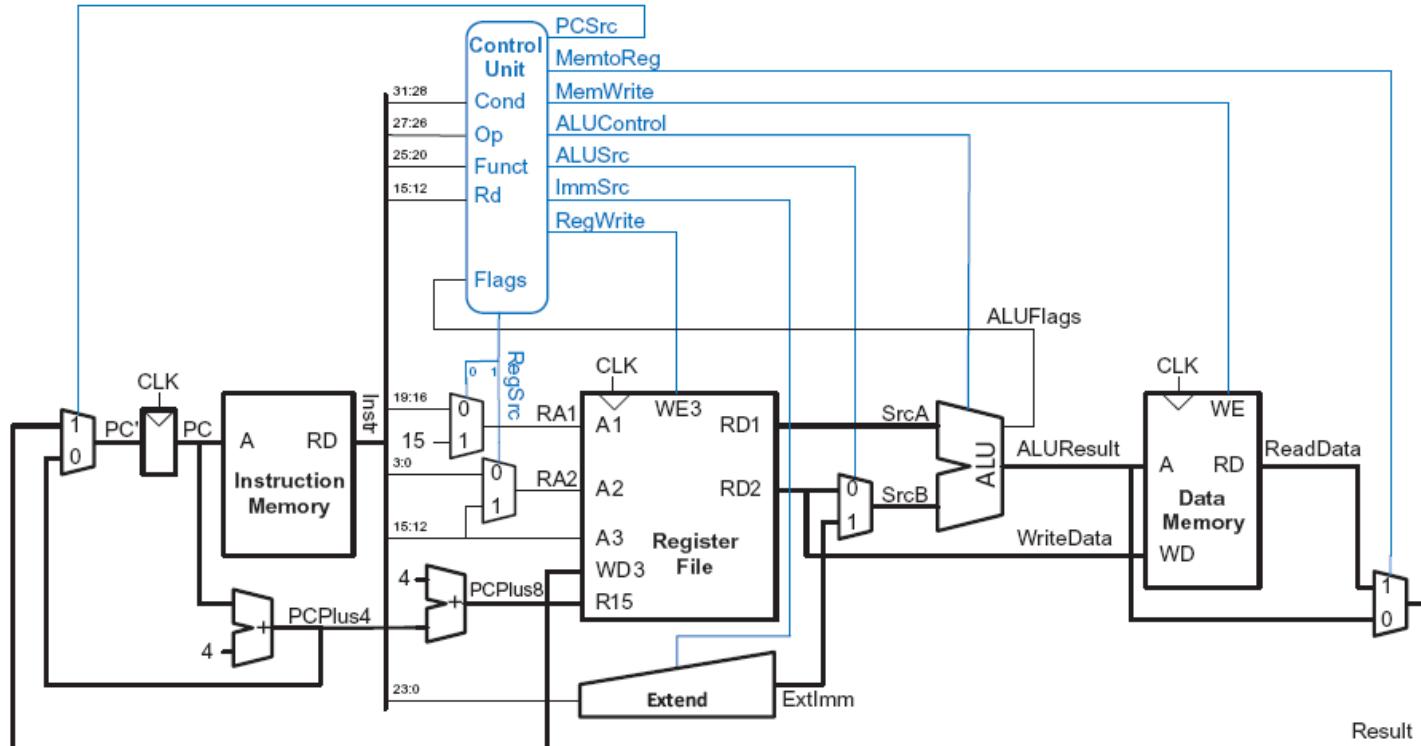Il controller memorizza anche i **flag di stato** attuali nel *Current Program Status Register* e li aggiorna in modo appropriato.




Unità di controllo

Dividiamo l'unità di controllo in due parti principali:

- ▶ il **decoder** – genera i segnali di controllo sulla base dei campi di Instr;
- ▶ la **logica condizionale** – gestisce i flag di stato e li aggiorna quando l'istruzione deve essere eseguita su condizione.

Il **Decoder** è composto da:

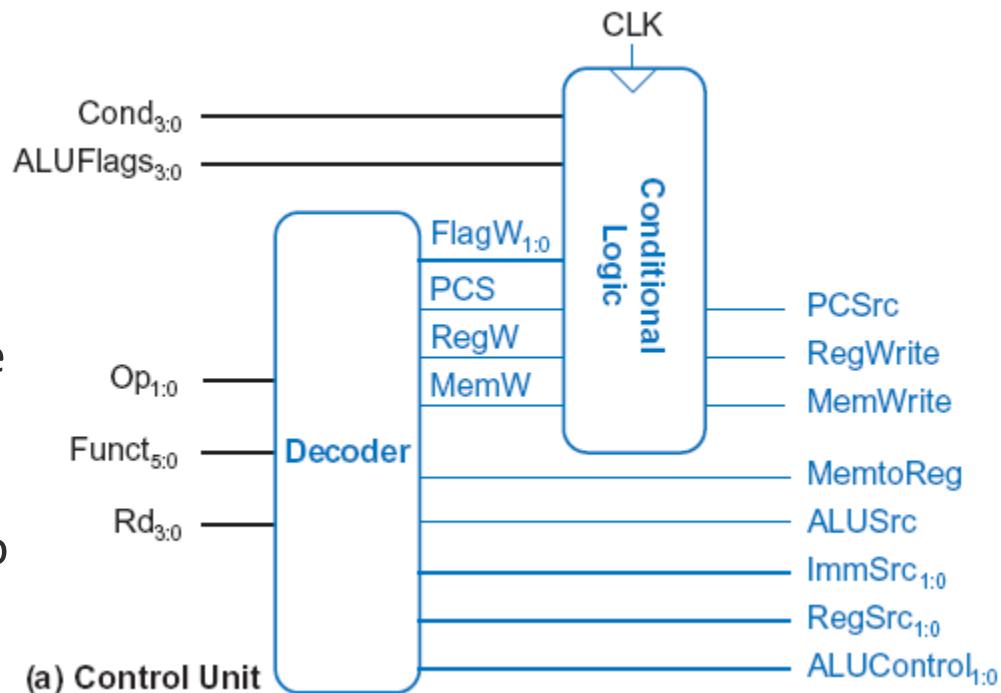
- ▶ un **decodificatore principale**, che produce la maggior parte dei segnali di controllo;
- ▶ un **decoder ALU**, che utilizza il campo Funct per determinare il tipo di istruzione data-processing;
- ▶ la **logica di controllo del PC**, che determina se il PC deve essere aggiornato a causa di una istruzione di branch o di una scrittura in R15.



Unità di controllo

Dividiamo l'unità di controllo in due parti principali:

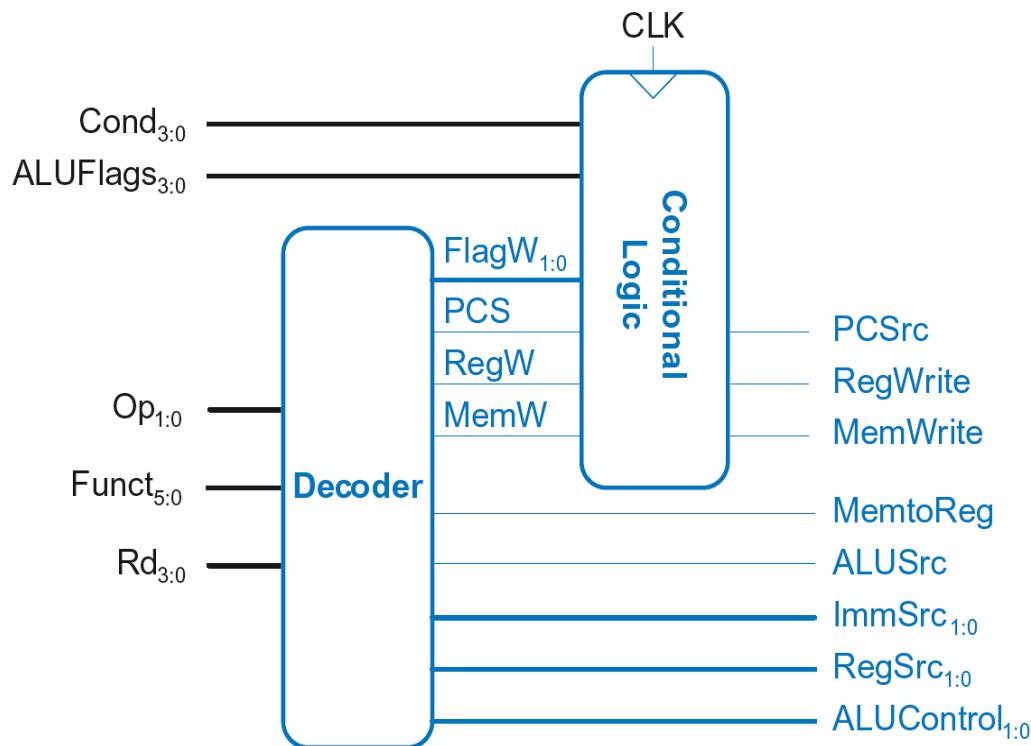
- ▶ il **decoder** – genera i segnali di controllo sulla base dei campi di Instr;
- ▶ la **logica condizionale** – gestisce i flag di stato e li aggiorna quando l'istruzione deve essere eseguita su condizione.




Unità di controllo

Dividiamo l'unità di controllo in due parti principali:

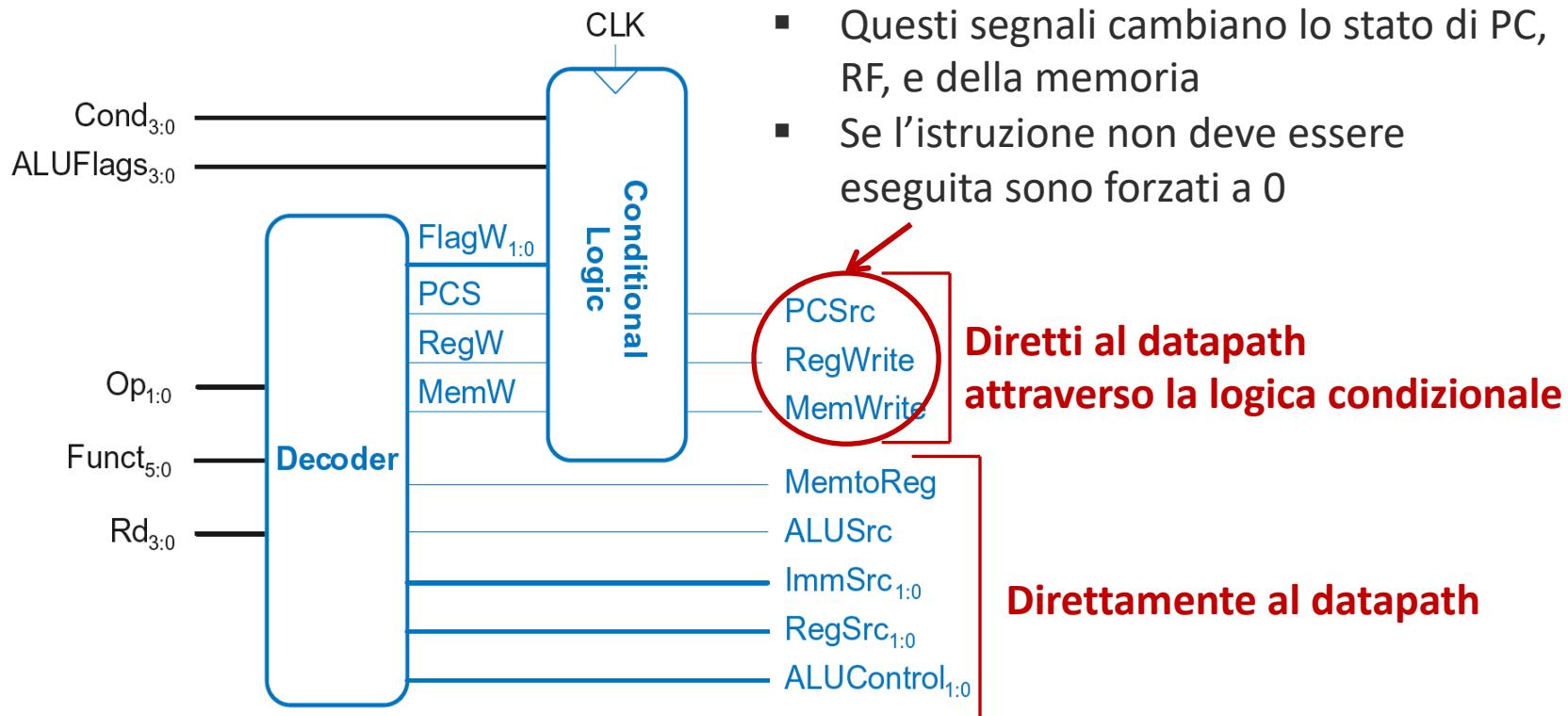- il **decoder** – genera i segnali di controllo sulla base dei campi di Instr;
- la **logica condizionale** – gestisce i flag di stato e li aggiorna quando l'istruzione deve essere eseguita su condizione.



Unità di controllo

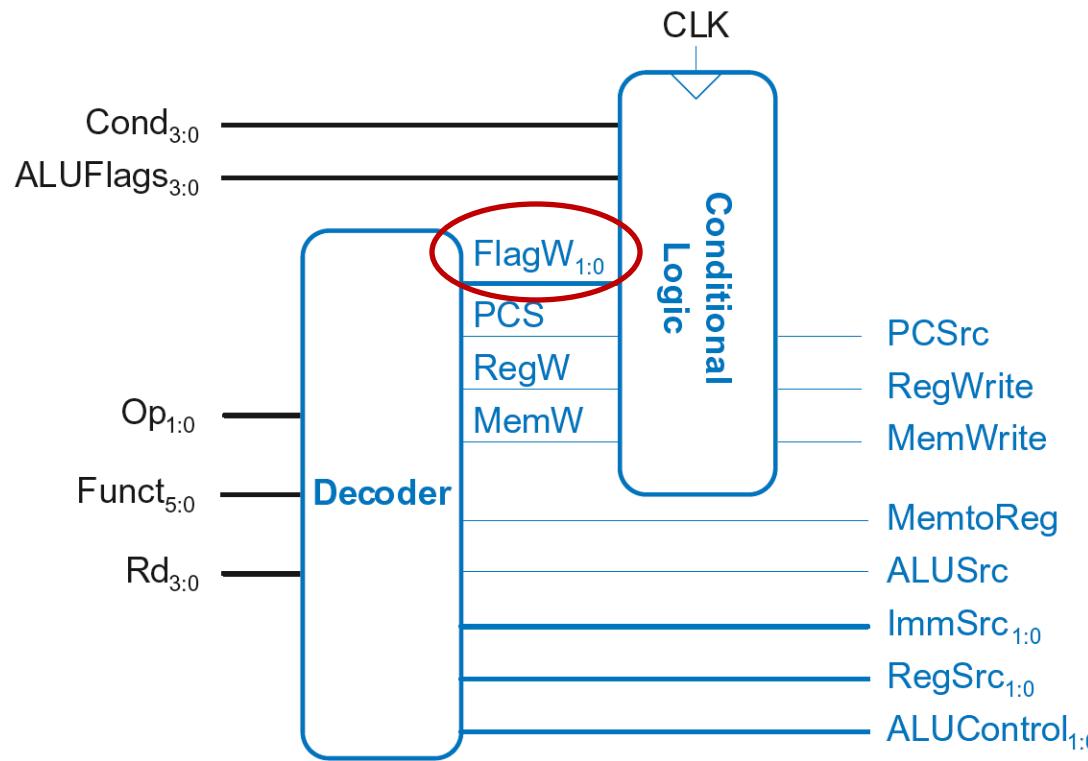

- **FlagW_{1:0}**: Flag Write signal, indica quando le *ALUFlags* devono essere aggiornate, ovvero quando in una istruzione S=1
- ADD, SUB aggiornano tutti i flag (**NZCV**)
- AND, ORR aggiornano solo **N e Z**
- Quindi sono necessari due bit:
 - **FlagW₁** = 1: NZ
(*ALUFlags_{3:2}* saved)
 - **FlagW₀** = 1: CV
(*ALUFlags_{1:0}* saved)


Decoder

- ▶ determinare il tipo di istruzione: data processing con registro o costante, STR, LDR, o B.
- ▶ produrre i segnali di controllo adeguati per il datapath. Alcuni segnali sono inviati direttamente al datapath: **MemtoReg**, **ALUSrc**, **ImmSrc1:0**, e **RegSrc1:0**.
- ▶ generare i segnali che abilitano la scrittura (**MemW** e **RegW**), i quali devono passare attraverso la logica condizionale prima di diventare segnali datapath (**MemWrite** e **RegWrite**). Tali segnali possono essere azzerati dalla logica condizionale, se la condizione non è soddisfatta.
- ▶ generare i segnali **Branch** e **ALUOp**, utilizzati rispettivamente per indicare l'istruzione B o il tipo di istruzione data processing.


La logica per il decoder principale può essere sviluppata dalla tabella di verità utilizzando le tecniche standard per la progettazione della logica combinatoria.

Single-Cycle Control: Decoder

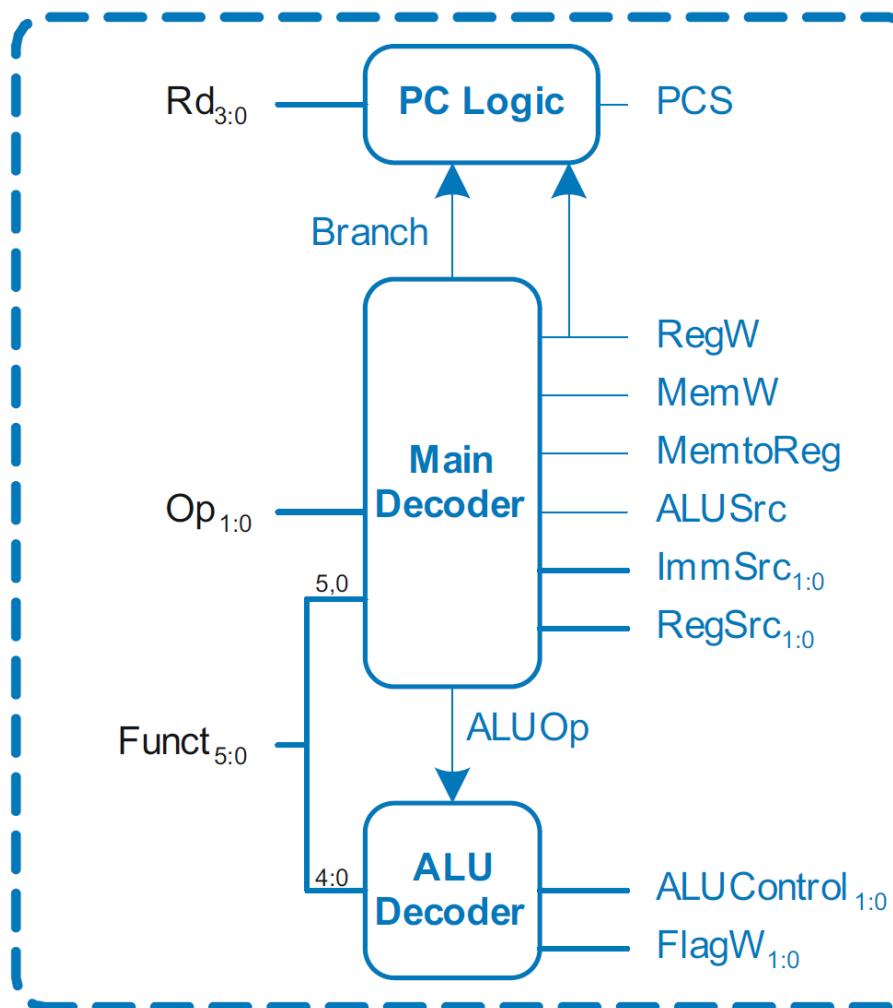- **Main Decoder**
- ALU Decoder
- PC Logic




Op	Funct ₅	Type	Branch	MemtoReg	MemW	ALUSrc	ImmSrc	RegW	ALUOp	RegSrc
00	0	X	DP Reg	0	0	0	0	XX	1	00
00	1	X	DP Imm	0	0	0	1	00	1	X0
01	X	0	STR	0	X	1	1	01	0	10
01	X	1	LDR	0	1	0	1	01	1	X0
11	X	X	B	1	0	0	1	10	0	X1

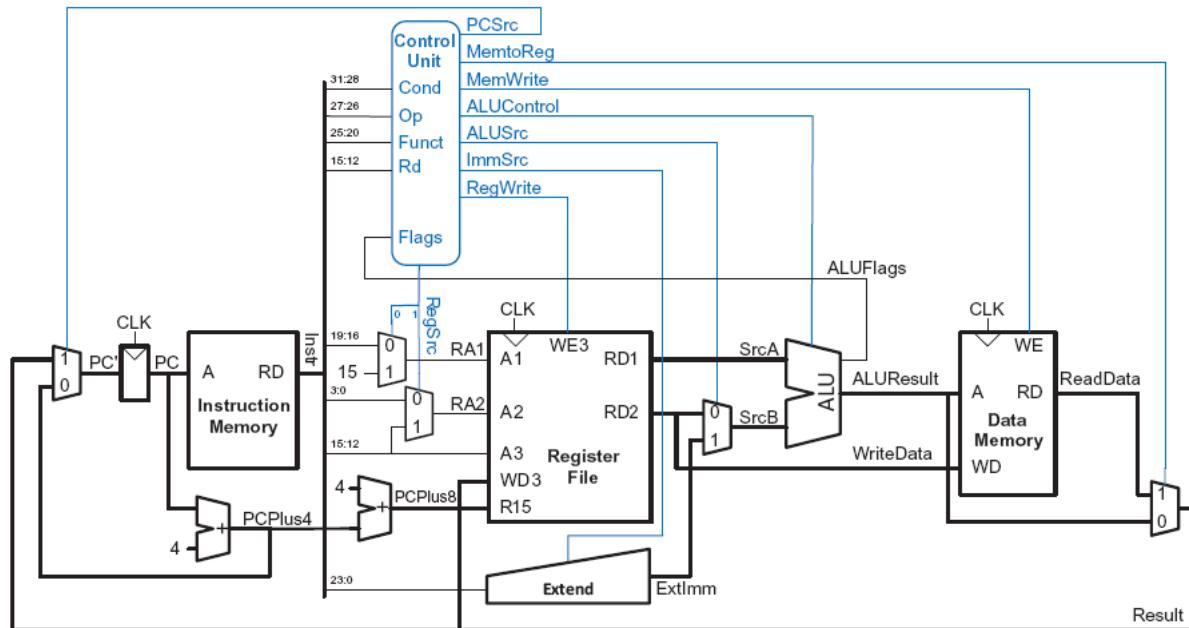


Example: ORR

Op	Funct ₅	Funct ₀	Type	Branch	MemtoReg	MemW	ALUSrc	ImmSrc	RegW	RegSrc	ALUOp
00	0	X	DP Reg	0	0	0	0	XX	1	00	1

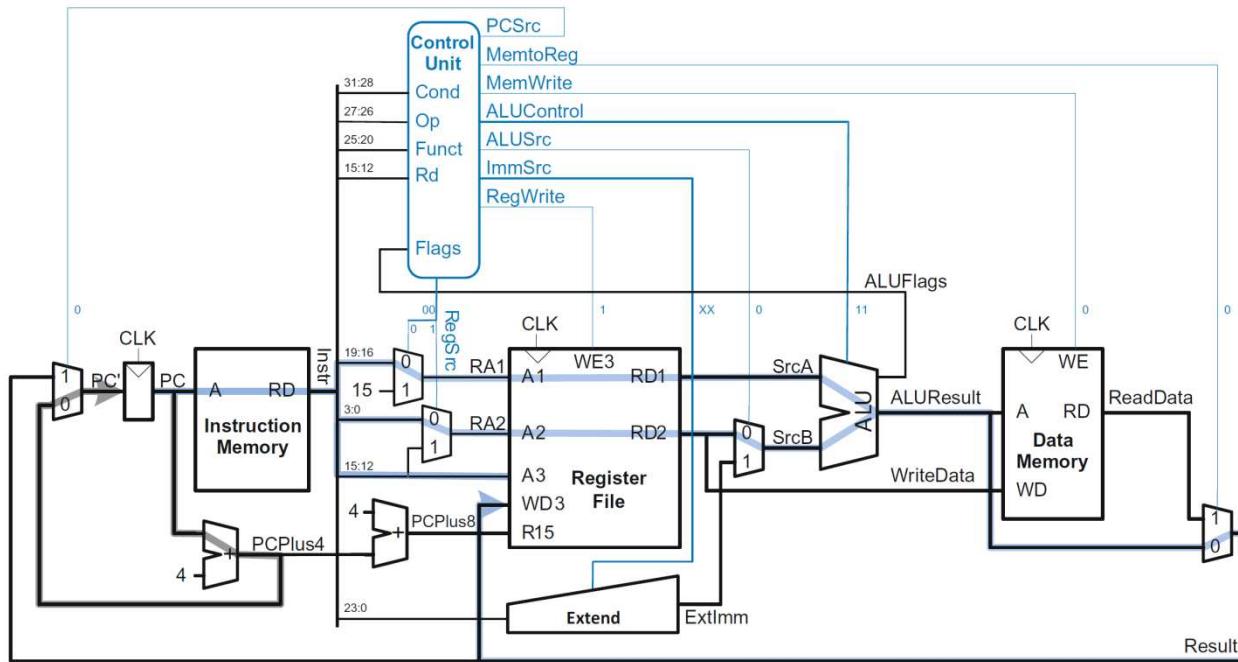


Single-Cycle Control: Decoder

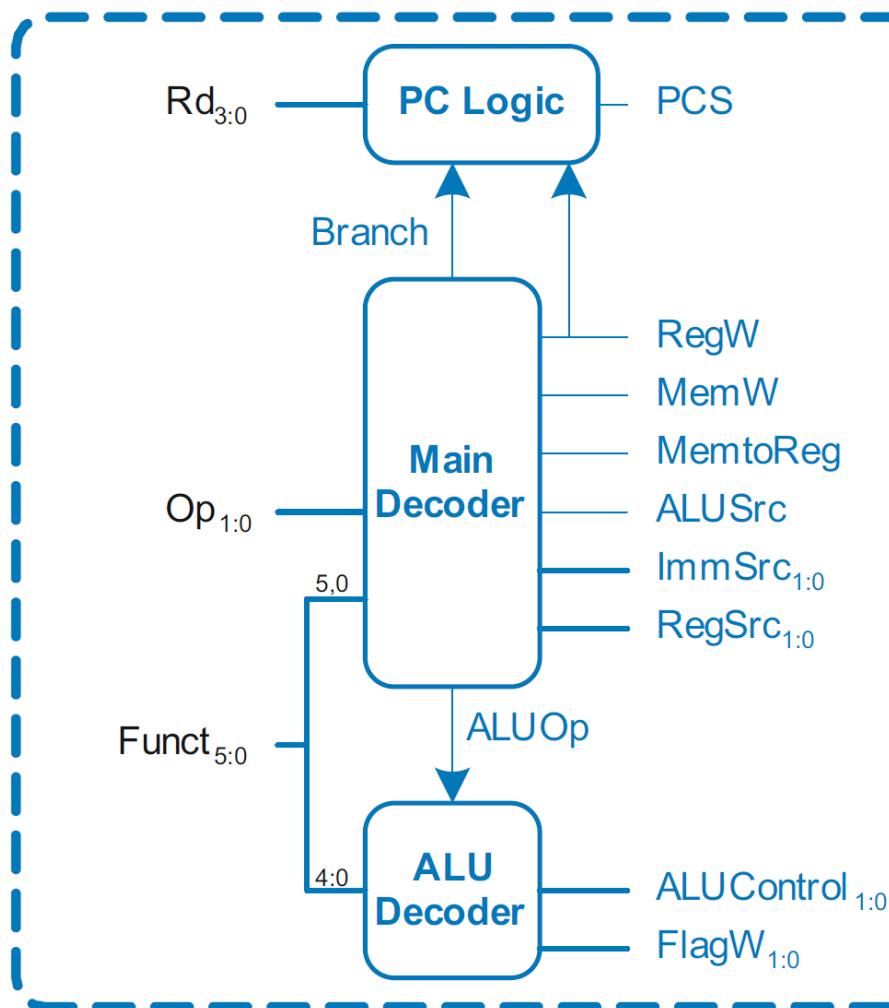- Main Decoder
- **ALU Decoder**
- PC Logic



Review: ALU

ALUControl _{1:0}	Function
00	Add
01	Subtract
10	AND
11	OR

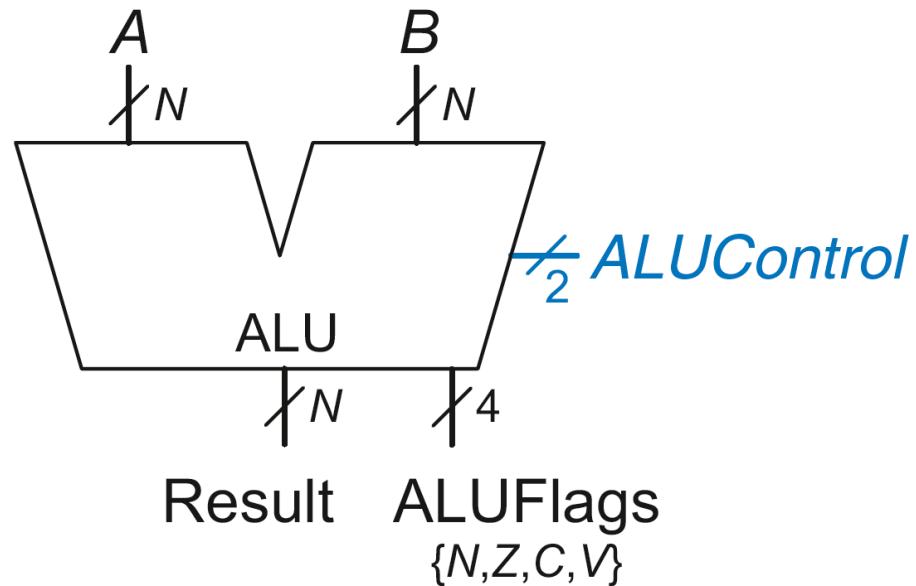


Control Unit: ALU Decoder

ALUOp	Funct _{4:1} (cmd)	Funct ₀ (S)	Type	ALUControl _{1:0}	FlagW _{1:0}
0	X	X	Not DP	00	00
1	0100	0	ADD	00	00
		1			11
	0010	0	SUB	01	00
		1			11
	0000	0	AND	10	00
		1			10
	1100	0	ORR	11	00
		1			10

- **FlagW₁** = 1: NZ (Flags_{3:2}) devono essere salvate
- **FlagW₀** = 1: CV (Flags_{1:0}) devono essere salvate

Single-Cycle Control: Decoder

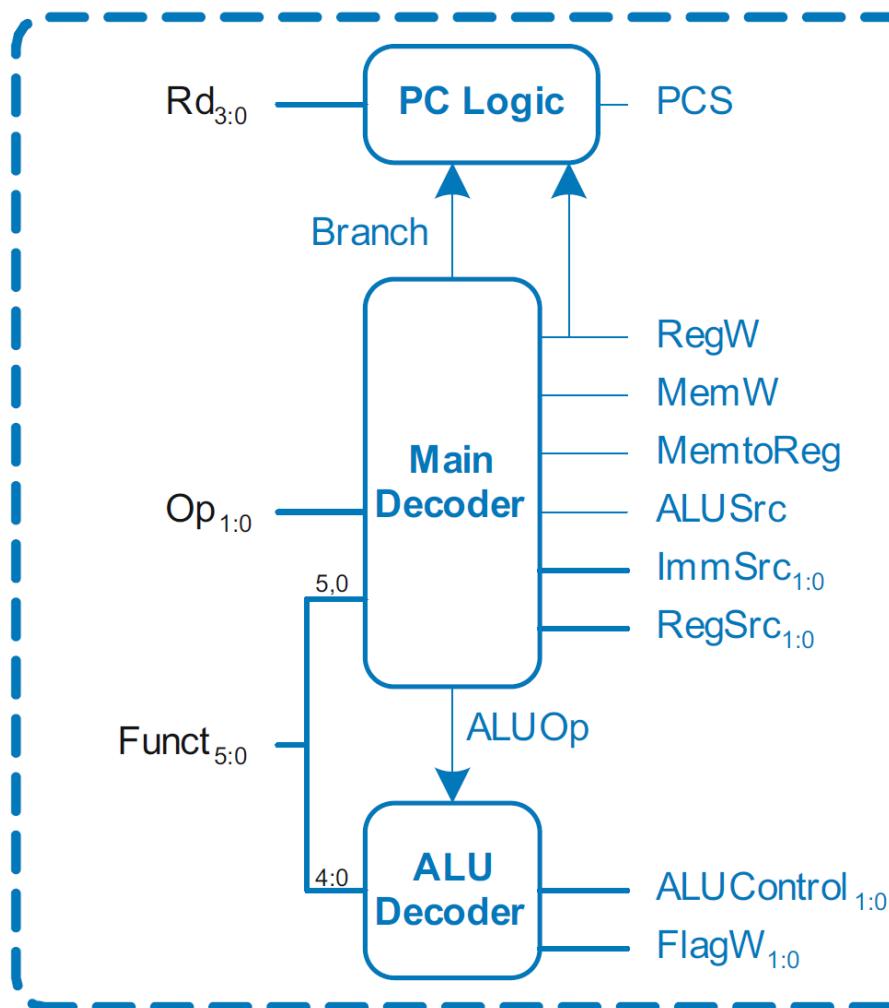
- Main Decoder
- ALU Decoder
- **PC Logic**



Single-Cycle Control: PC Logic

La **logica del PC** controlla se l'istruzione è una scrittura in **R15** o un branch secondo la condizione:
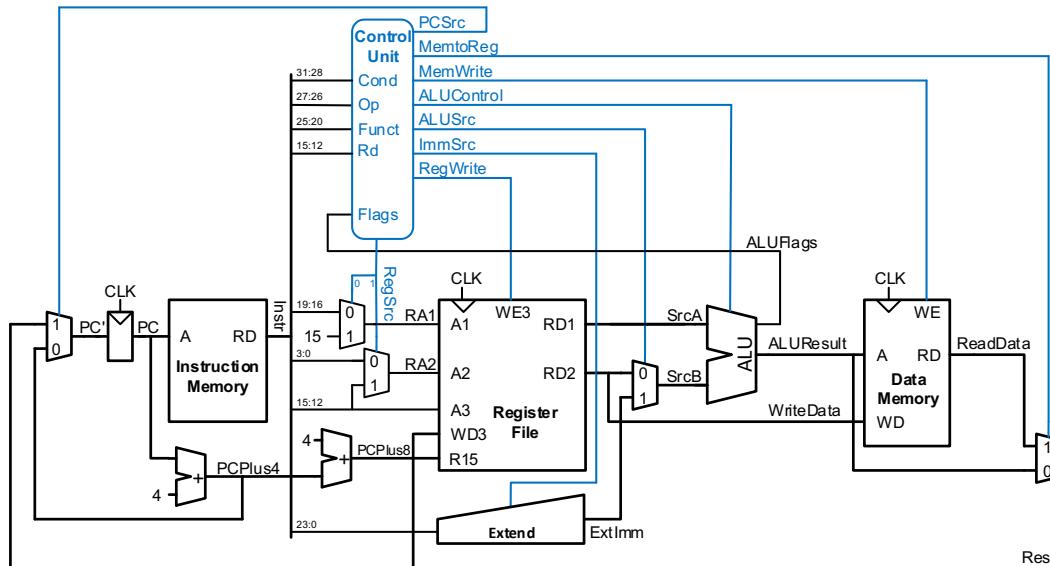
$$PCS = ((Rd == 15) \text{ AND } RegW) \text{ OR Branch}$$




Se l'istruzione è eseguita: $PCS_{src} = PCS$

Altrimenti: $PCS_{src} = 0$ (e quindi, $PC = PC + 4$)

Logica condizionale

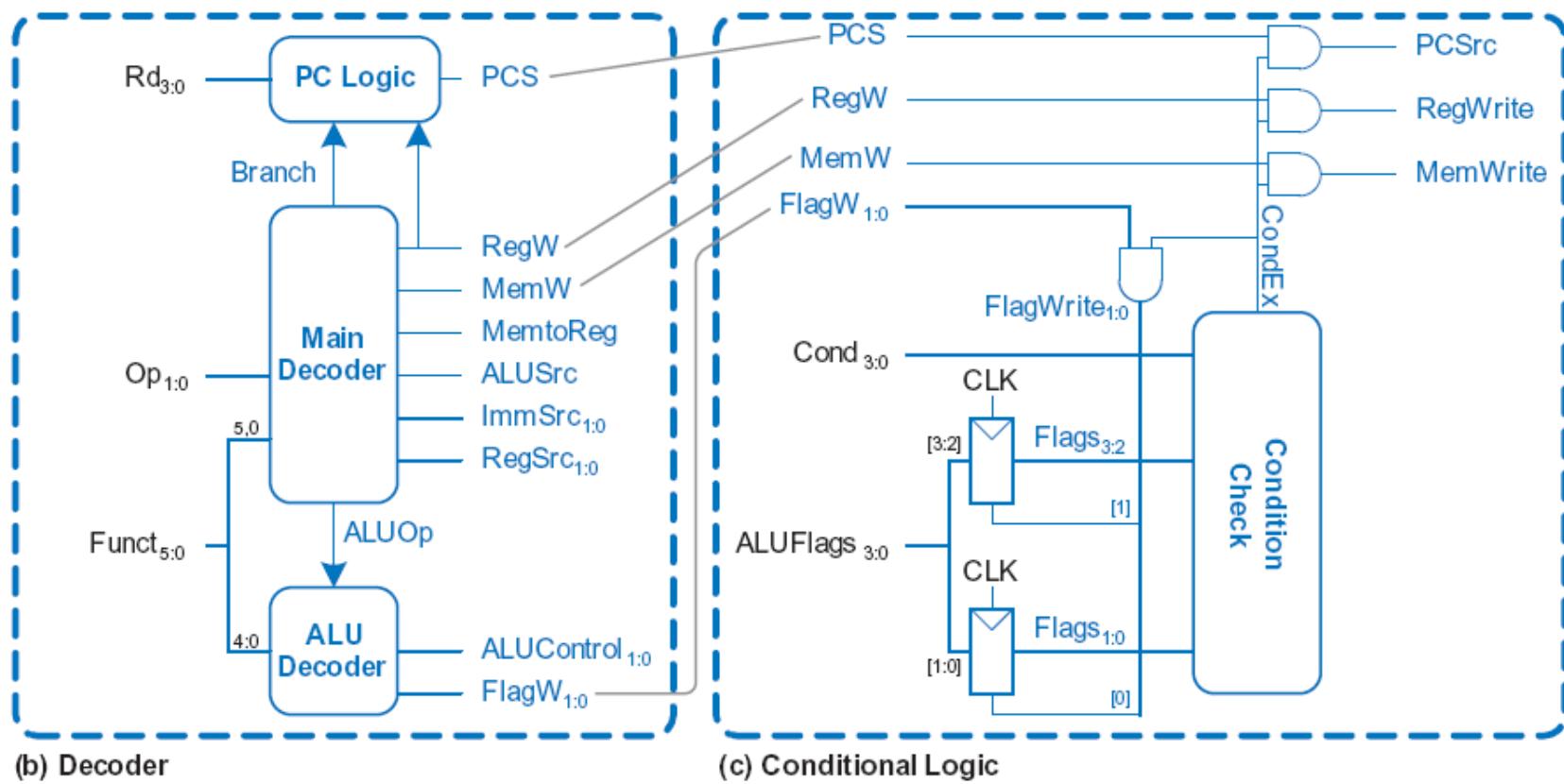I segnali che abilitano la scrittura (**MemW** and **RegW**) e l'aggiornamento dei flag (**FlagWrite**) e del PC (**PCS**) devono *passare* attraverso la logica condizionale prima di diventare operativi (e.g. segnali datapath **MemWrite**, **RegWrite** e **PCSrc**). Tali segnali possono essere azzerati dalla logica condizionale, se la condizione non è soddisfatta.



Condizioni su flags di stato

Mnemonic	Name	CondEx
EQ	Equal	Z
NE	Not equal	\bar{Z}


$A==B$ sse $A-B==0$ sse $Z=1$

$A!=B$ sse $A-B!=0$ sse $Z=0$

Vale sia per la rappresentazione in complemento a 2 (interi con segno) che nella rappresentazione senza segno

Conditional Logic: Conditional Execution

$\text{Flags}_{3:0} = \text{NZCV}$

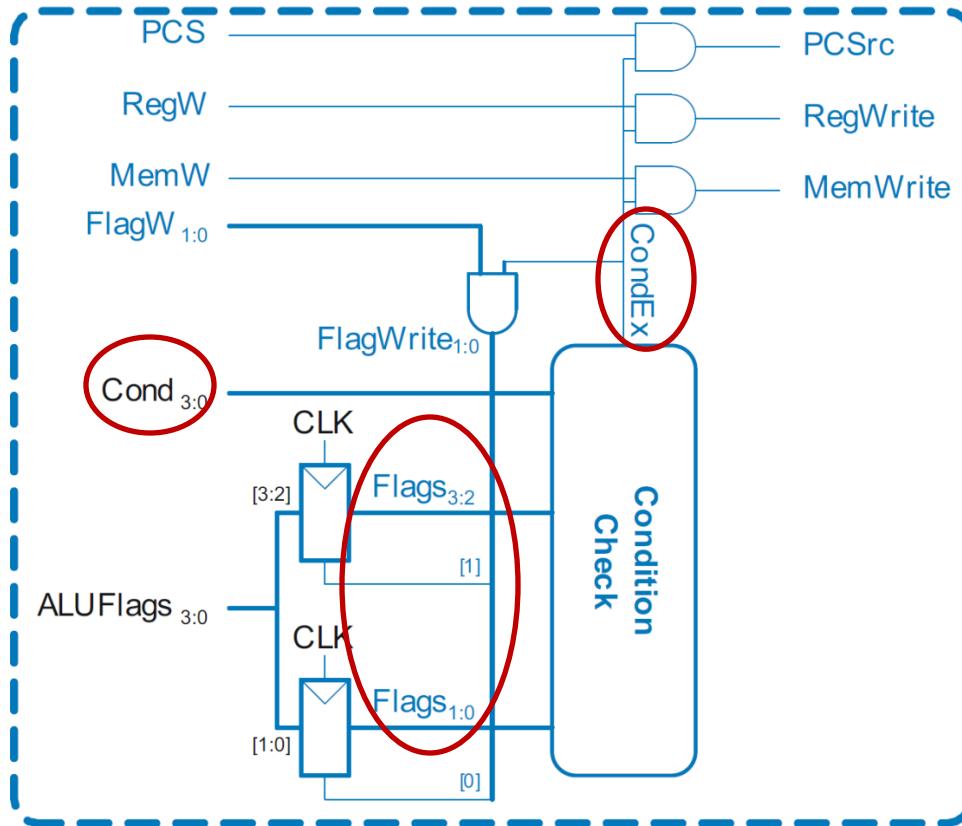


AND R1, R2, R3

$\text{Cond}_{3:0} = 1110$ (istruzione non condizionata) =>
 $\text{CondEx} = 1$

Conditional Logic: Conditional Execution

$\text{Flags}_{3:0} = \text{NZCV}$

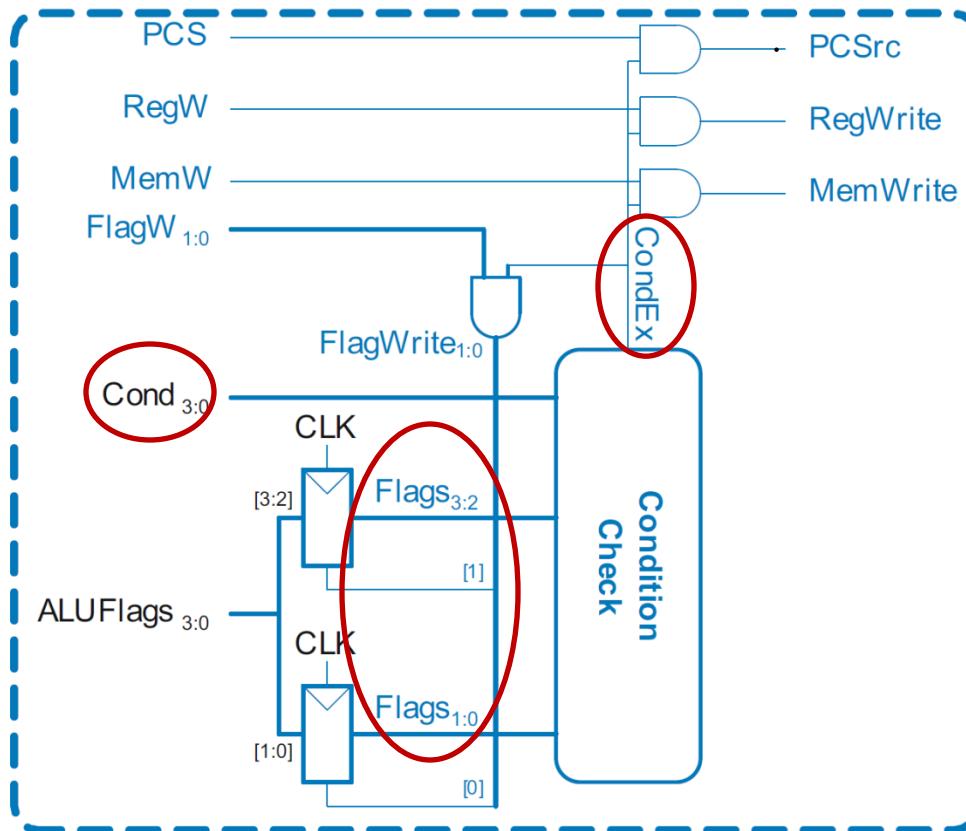


EOREQ R5, R6, R7

Cond_{3:0}=0000 (EQ): if **Flags**_{3:2}=X1XX => **CondEx** = 1

Conditional Logic: Update (Set) Flags


$\text{Flags}_{3:0} = \text{NZCV}$

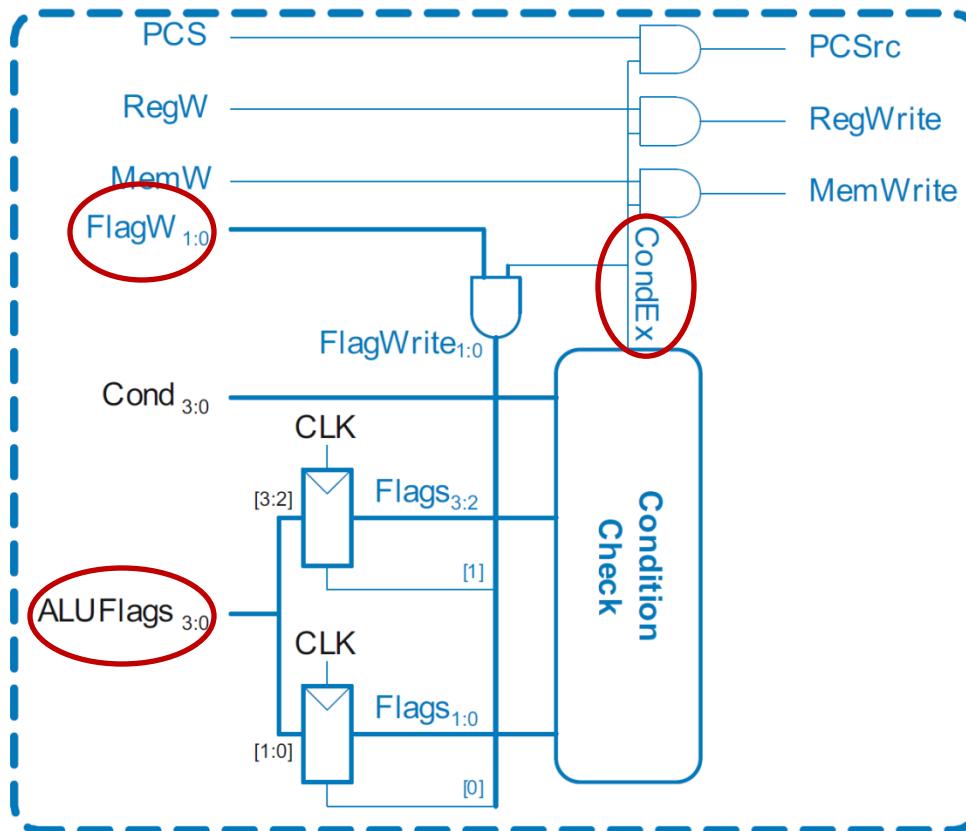

Flags_{3:0} vengono aggiornati con i valori di ALUFlags_{3:0} se si verificano le seguenti condizioni:

- **FlagW** è 1 (es. S-bit dell'istruzione corrente è 1)
- **CondEx** è 1 (l'istruzione deve essere eseguita)


Conditional Logic: Update (Set) Flags

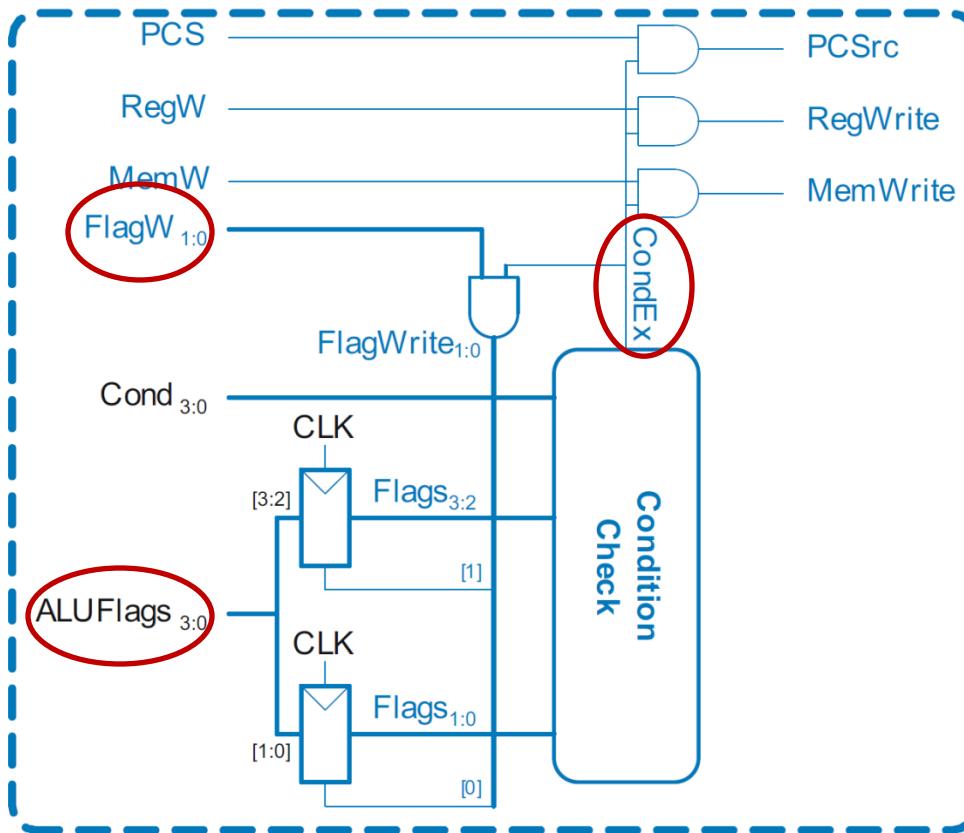

SUBS R5, R6, R7

FlagW_{1:0} = 11 e **CondEx** = 1 (istruzione incondizionata) =>
FlagWrite_{1:0} = 11 Tutti i flag vengono aggiornati

Conditional Logic: Update (Set) Flags

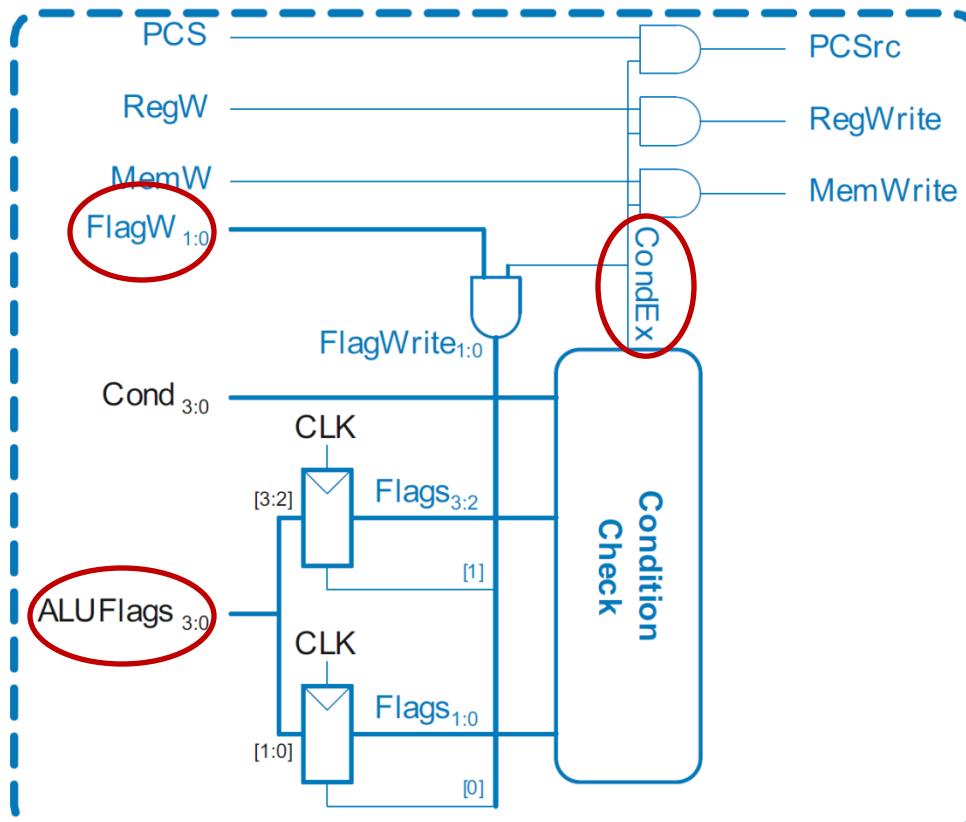


ANDS R7, R1, R3


FlagW_{1:0} = 10 E **CondEx** = 1 (istruzione incondizionata) =>

FlagWrite_{1:0} = 10 Only **Flags_{3:2}** sono aggiornati

Extended Functionality: CMP

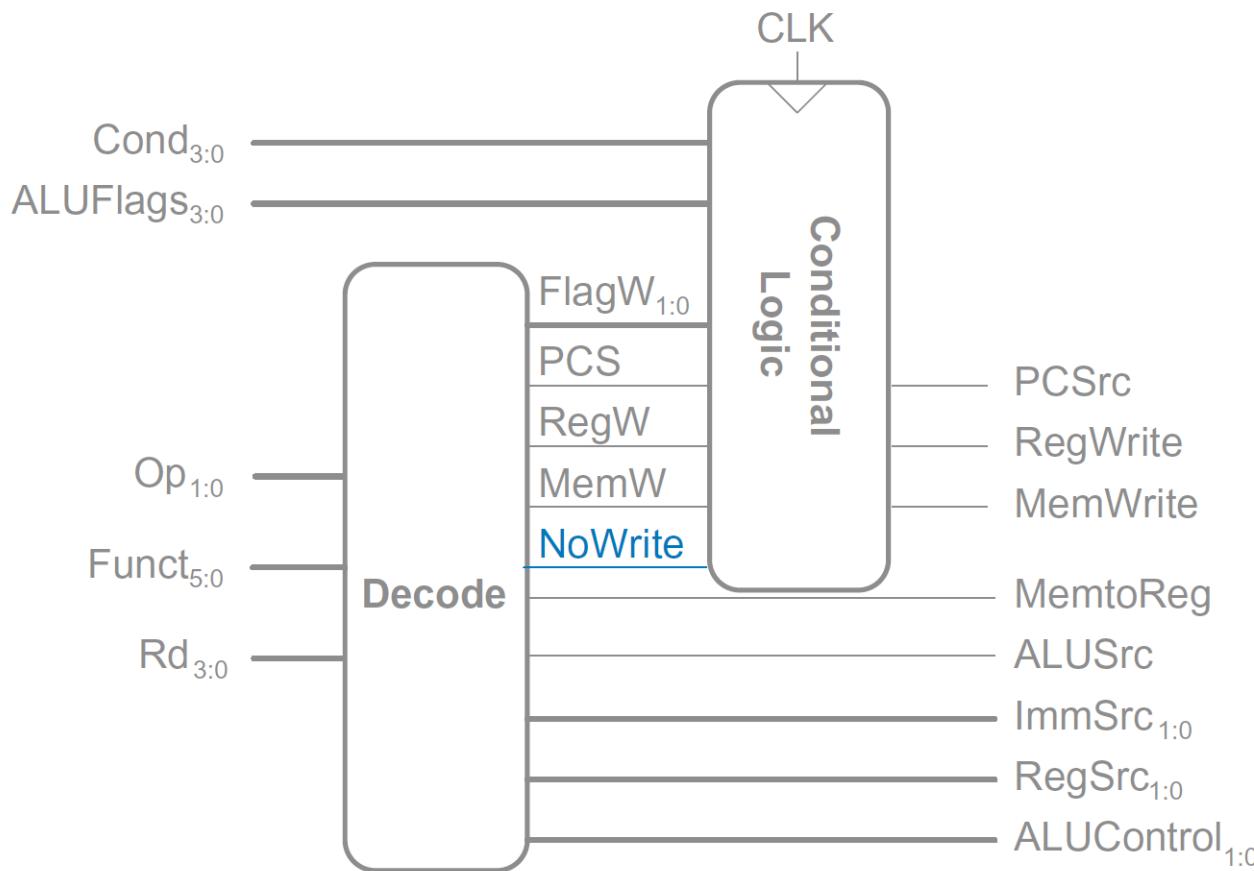


Extended Functionality: CMP

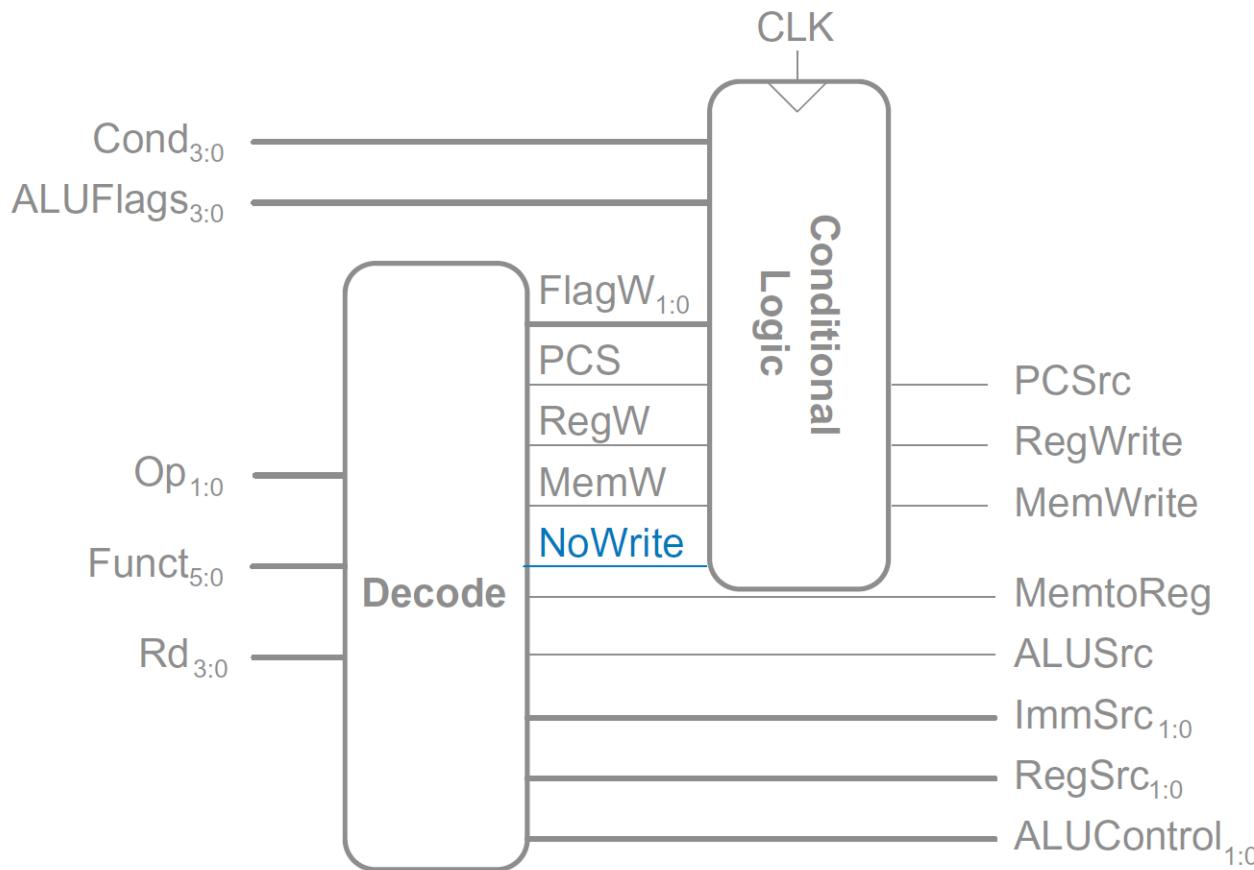

No change to datapath


Extended Functionality: CMP

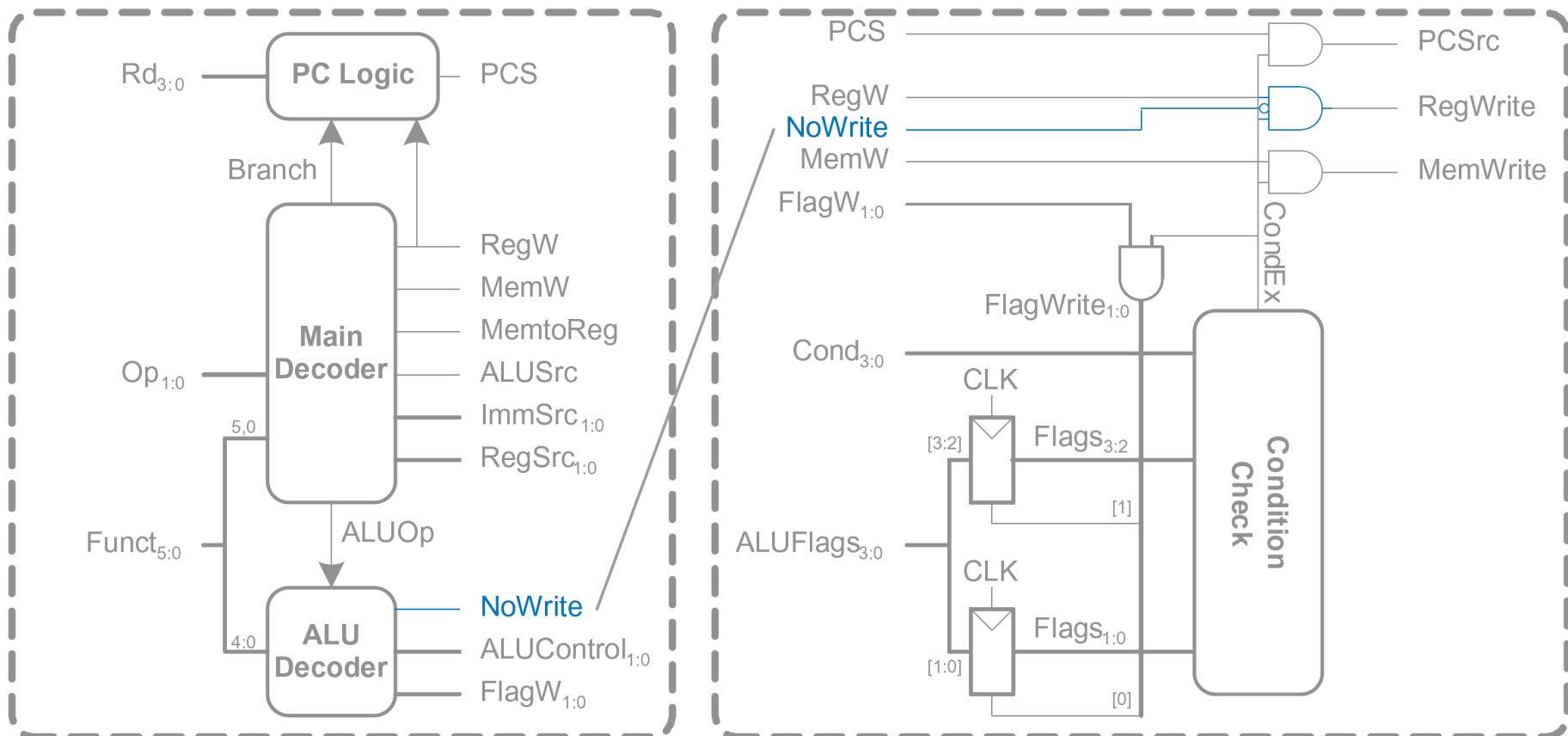

Extended Functionality: CMP


ALUOp	Funct _{4:1} (cmd)	Funct ₀ (S)	Type	ALUControl _{1:0}	FlagW _{1:0}	NoWrite
0	X	X	Not DP	00	00	0
1	0100	0	ADD	00	00	0
		1			11	0
	0010	0	SUB	01	00	0
		1			11	0
	0000	0	AND	10	00	0
		1			10	0
	1100	0	ORR	11	00	0
		1			10	0
	1010	1	CMP	01	11	1

Extended Functionality: Shifted Register

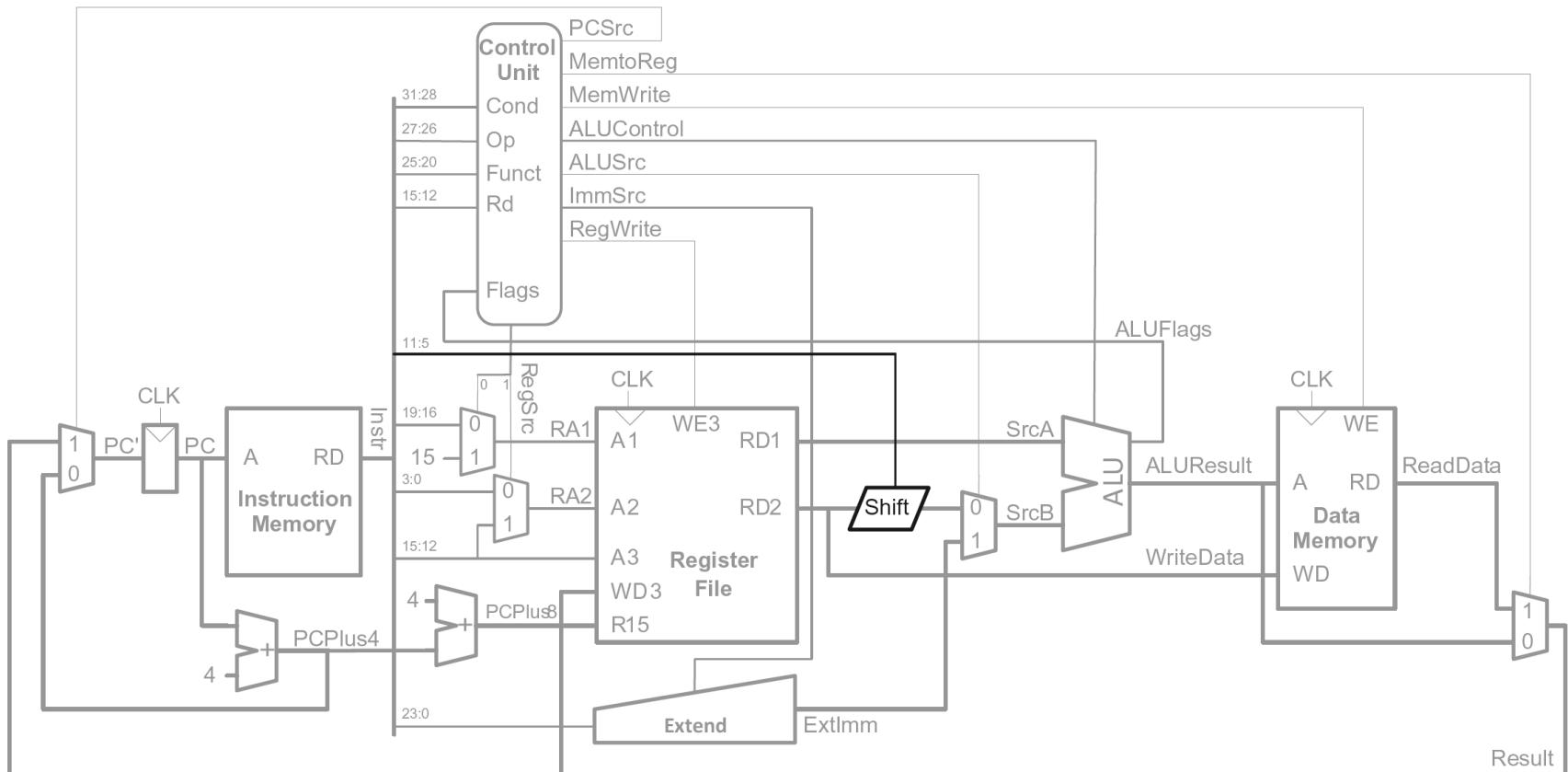

	31:28	27:26	25	24:21	20	19:16	15:12	11:7	6:5	4	3:0
cond	14	0	0	4	0	2	7	5	01 ₂	0	12
op			I		cmd			shamt5		sh	rm

Extended Functionality: Shifted Register

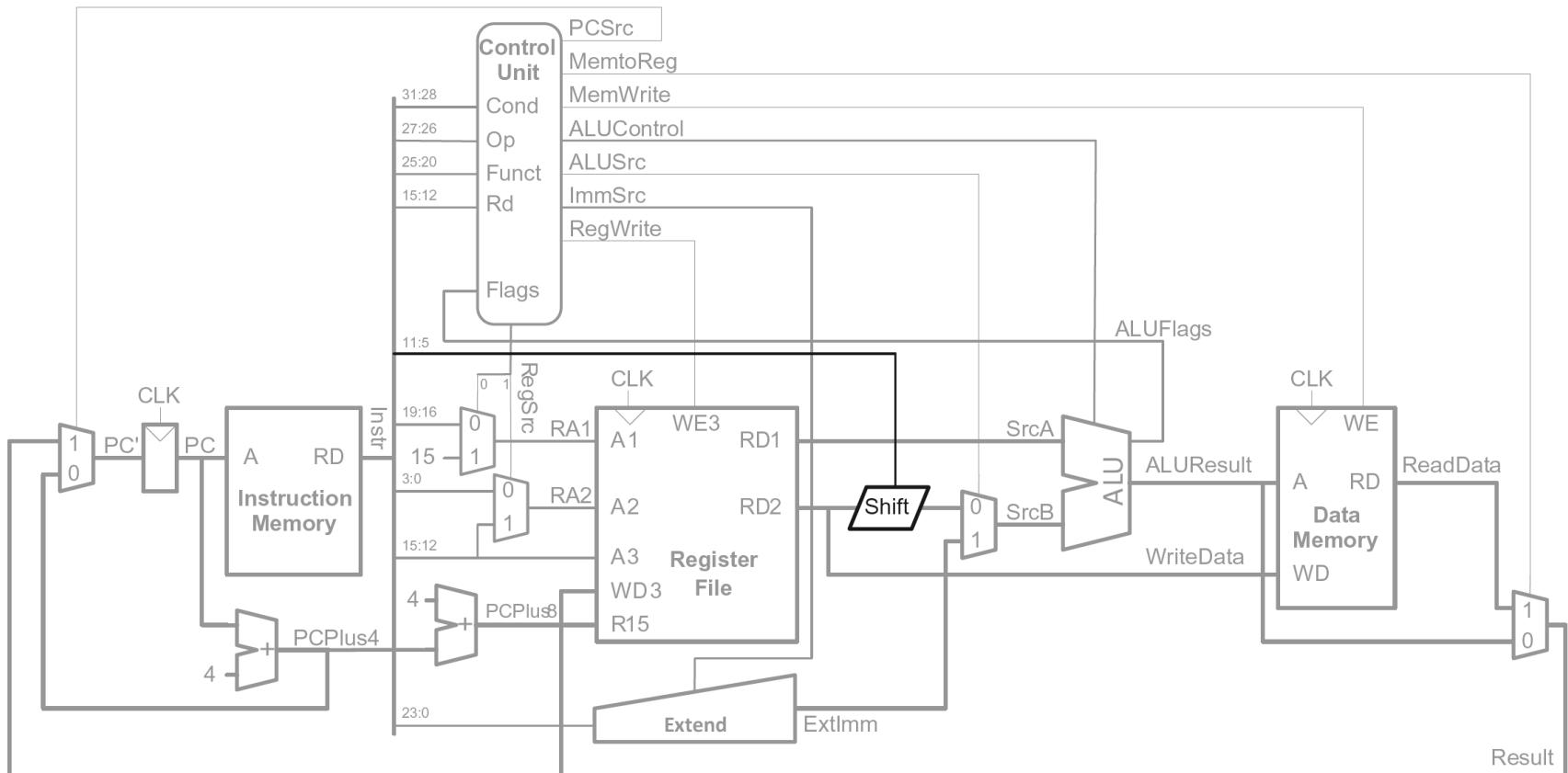

No change to controller

Review: Processor Performance

Program Execution Time

$$= (\# \text{instructions})(\text{cycles/instruction})(\text{seconds/cycle})$$

$$= \# \text{ instructions} \times \text{CPI} \times T_C$$


Analisi delle prestazioni

Ogni istruzione nel processore a ciclo singolo impiega un ciclo di clock, quindi il CPI è 1.

I critical path per l'istruzione LDR sono:

- ▶ (t_{pcq_PC}) – caricamento di un nuovo indirizzo (PC) sul fronte di salita del clock;
- ▶ (t_{mem}) – lettura dell'istruzione in memoria;
- ▶ (t_{dec}) – il Decoder principale calcola RegSrc0, che induce il multiplexer a scegliere $Instr_{19:16}$ come RA1, e il register file legge questo registro come srcA;
- ▶ ($\max[t_{mux} + t_{RFread}, t_{ext} + t_{mux}]$) – mentre il register file viene letto, il campo costante viene esteso e viene selezionata dal multiplexer ALUSrc per determinare srcB.
- ▶ (t_{ALU}) – l'ALU somma srcA e srcB per trovare l'indirizzo effettivo.
- ▶ (t_{mem}) – La memoria di dati legge da questo indirizzo.
- ▶ (t_{mux}) – il multiplexer MemtoReg seleziona ReadData.
- ▶ ($t_{RFsetup}$) – viene impostato il segnale Result ed il risultato viene scritto nel register file.

Single-Cycle Performance

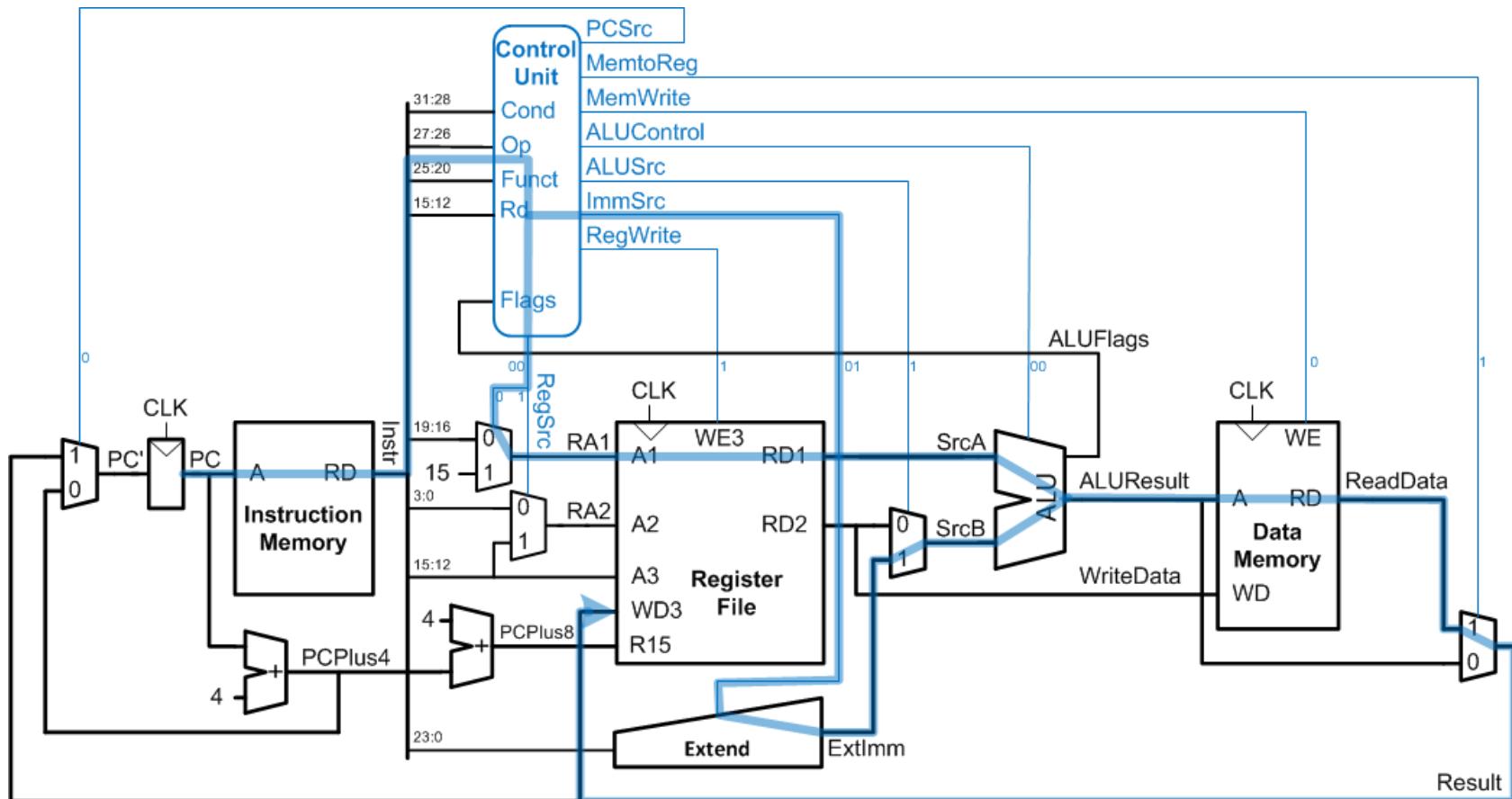

T_c limited by critical path (LDR)

Analisi delle prestazioni

Il tempo totale è dato dalla somma dei parziali:

$$T_{c1} = t_{pcq_PC} + t_{mem} + t_{dec} + \max[t_{mux} + t_{RFread}, t_{ext} + t_{mux}] + t_{ALU} + t_{mem} + t_{mux} + t_{RFsetup};$$

Nella maggior parte delle implementazioni, l'ALU, la memoria ed il register file sono sostanzialmente più lenti di altri blocchi combinatori. Pertanto, il tempo di ciclo può essere semplificato come:

$$\begin{aligned} T_{c1} = & \\ & t_{pcq_PC} + 2t_{mem} + t_{dec} + t_{RFread} \\ & + t_{ALU} + 2t_{mux} + t_{RFsetup}; \end{aligned}$$

Table 7.5 Delay of circuit elements

Element	Parameter	Delay (ps)
Register clk-to-Q	t_{pcq}	40
Register setup	t_{setup}	50
Multiplexer	t_{mux}	25
ALU	t_{ALU}	120
Decoder	t_{dec}	70
Memory read	t_{mem}	200
Register file read	t_{RFread}	100
Register file setup	$t_{RFsetup}$	60

Analisi delle prestazioni

Domanda: qual è il tempo di esecuzione per un programma con 100 miliardi di istruzioni?

Risposta:

secondo l'equazione

$$T_{c1} = t_{pcq_PC} + 2t_{mem} + t_{dec} + t_{RFread} + t_{ALU} + 2t_{mux} + t_{RFsetup}$$

il tempo di ciclo del processore singolo ciclo è

$$\begin{aligned} T_{c1} &= 40 + 2(200) + 70 + 100 + 120 + 2(25) + 60 \\ &= 840 \text{ ps.} \end{aligned}$$

Secondo l'equazione

$$\text{Tempo di esecuzione} = (\# \text{istruzioni}) \left(\frac{\text{cicli}}{\text{istruzione}} \right) \left(\frac{\text{secondi}}{\text{ciclo}} \right)$$

il tempo di esecuzione totale è

$$\begin{aligned} T_1 &= (100 \times 10^9 \text{ istruzioni}) (1 \text{ ciclo / di istruzione}) \\ &\quad (840 \times 10^{-12} \text{ s / ciclo}) = 84 \text{ secondi.} \end{aligned}$$

Table 7.5 Delay of circuit elements

Element	Parameter	Delay (ps)
Register clk-to-Q	t_{pcq}	40
Register setup	t_{setup}	50
Multiplexer	t_{mux}	25
ALU	t_{ALU}	120
Decoder	t_{dec}	70
Memory read	t_{mem}	200
Register file read	t_{RFread}	100
Register file setup	$t_{RFsetup}$	60

Limiti del ciclo singolo

Le architetture a ciclo singolo hanno tre principali limiti:

- ▶ **separazione delle memorie:** la memoria istruzioni e la memoria dati devono essere necessariamente separate, poiché dati e istruzioni devono essere gestiti all'interno dello stesso ciclo.
- ▶ **inefficienza temporale:** il ciclo di clock deve avere una durata pari al tempo impiegato dall'istruzione più lenta, sprecando tempo per tutte quelle istruzioni molto più veloci.
- ▶ **duplicazione delle componenti:** lo stesso componente non può essere riutilizzato per scopi distinti; ad esempio sono necessarie tre ALU, due per la gestione del PC e una per l'esecuzione delle istruzioni.

Vantaggi del ciclo multiplo

Le architetture a ciclo multiplo risolvono tali problemi, partizionando una intera istruzione in più passi, ciascuno dei quali viene eseguito in un ciclo di clock differente.

- ▶ È possibile utilizzare una sola memoria comune sia per le istruzioni, che per i dati. Infatti, l'istruzione viene letta in un ciclo, mentre i dati vengono letti o scritti in memoria in un ciclo differente.
- ▶ Istruzioni meno complesse richiedono un minor numero di cicli di clock, evitando sprechi di tempo.
- ▶ È possibile utilizzare un'unica ALU sia per gestire il PC, che per eseguire le istruzioni, purché tali operazioni siano effettuate in cicli di clock differenti.

Datapath



Il **datapath** è sviluppato in modo incrementale, i nuovi collegamenti sono evidenziati in **nero** (o **blu**), mentre quanto già introdotto è rappresentato in **grigio**.

Al fine di facilitare la comprensione dell'architettura di un processore ARM, considereremo un limitato set di istruzioni:

- ▶ le istruzioni di elaborazione dati: **ADD**, **SUB**, **AND**, **ORR** (con registro e modalità di indirizzamento diretto e senza shift);
- ▶ le istruzioni di Memoria: **LDR**, **STR** (diretto e con offset positivo);
- ▶ le istruzioni di salto (branch): **B**.

Multicycle State Elements

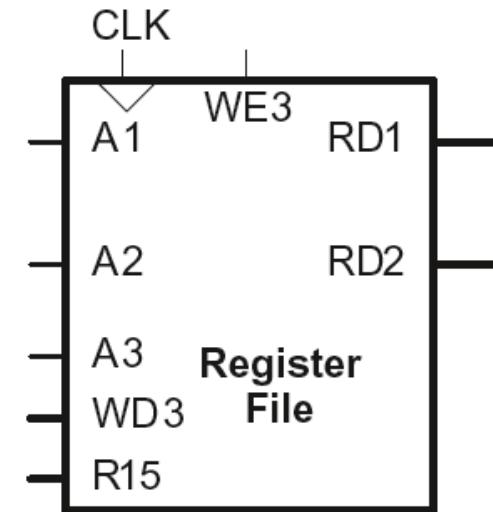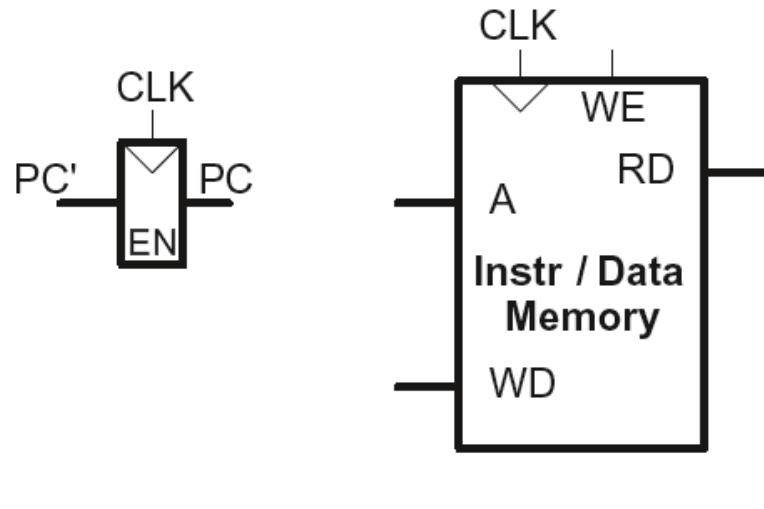
Replace Instruction and Data memories with a single unified memory – more realistic



Datapath LDR

Il **PC** contiene l'indirizzo dell'istruzione da eseguire. Il primo passo è quello di leggere questa istruzione dalla memoria istruzioni, per cui il PC viene collegato all'indirizzo di ingresso della memoria.

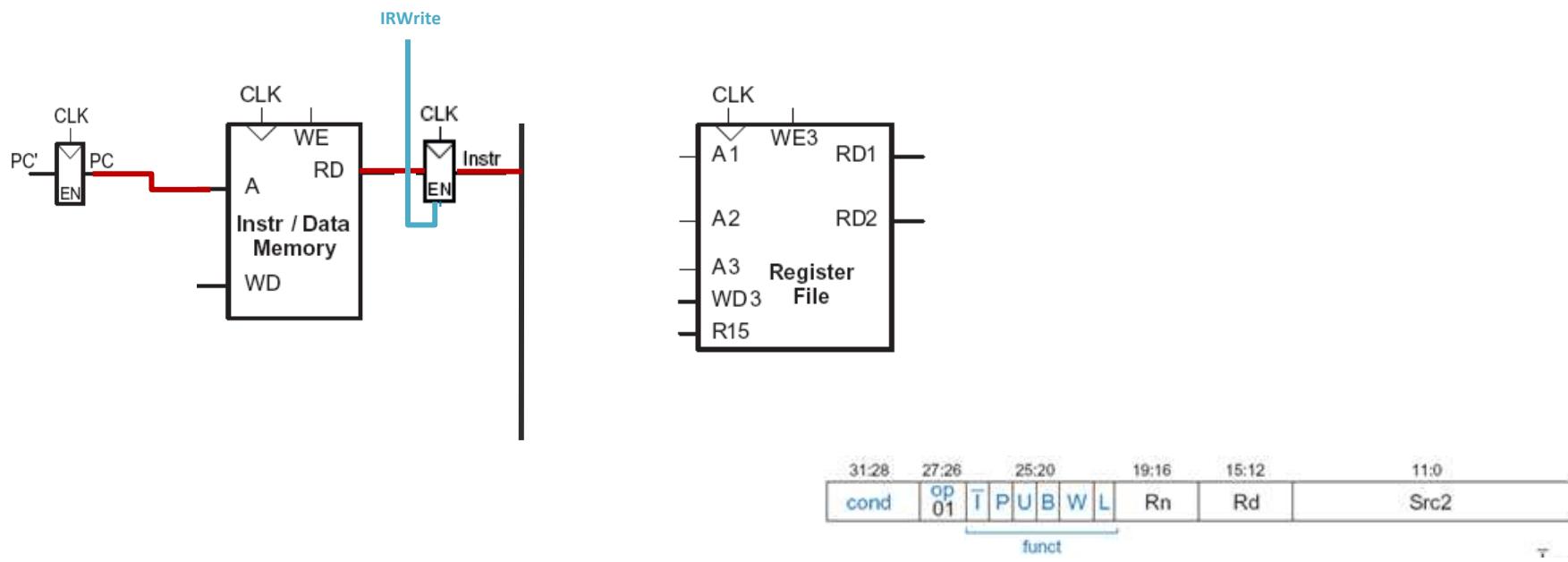L'istruzione a 32 bit viene letta e memorizzata in un registro **IR**. Il registro **IR** riceve un segnale **IRWrite** che indica quando caricare una istruzione.




Datapath LDR

Il passo successivo è quello di leggere il registro sorgente contenente l'indirizzo di base. Questo registro è specificato nel campo **Rn** dell'istruzione, **Instr_{19:16}**

Questi bit vengono collegati all'ingresso indirizzo di una delle porte del file register (**A1**).

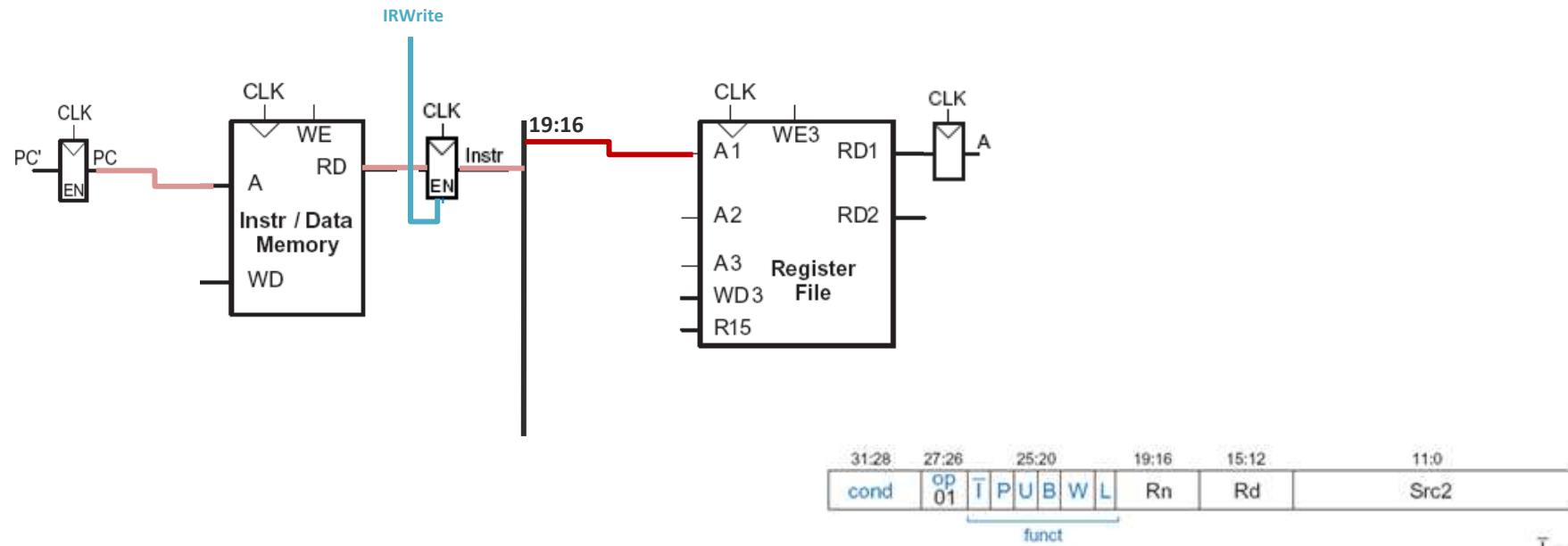Il register file legge il valore di registro in **RD1** e lo memorizza in un registro **A**.




Datapath LDR

L'istruzione **LDR** richiede anche un **offset**, il quale è memorizzato nell'istruzione stessa e corrisponde ai bit **Instr_{11:0}**.

L'offset è un valore senza segno, quindi deve essere esteso a 32 bit.

Il valore a 32 bit (**ExtImm**) è tale che $\text{ExtImm}_{31:12} = 0$ e $\text{ExtImm}_{11:0} = \text{Instr}_{11:0}$.

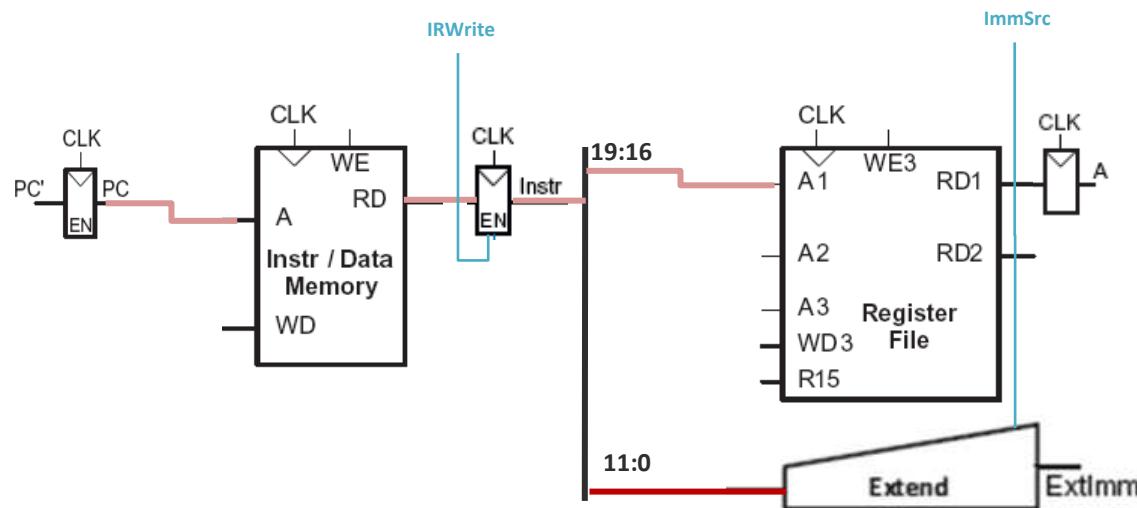ExtImm estende a 32 bit costanti a 8, 12 e 24 bit. Non viene memorizzato in un registro, poiché dipende solo da **Instr**, che non cambia durante l'esecuzione dell'istruzione.




31:28	27:26	25:20	19:16	15:12	11:0	
cond	op 01	T P U B W L		Rn	Rd	Src2

Datapath LDR

Il processore deve aggiungere l'**indirizzo di base** all'offset per trovare l'indirizzo di memoria a cui leggere. La somma è effettuata per mezzo di una **ALU**.

La **ALU** riceve due operandi (**srcA** e **srcB**). **srcA** proviene dal register file, mentre **srcB** da ExtImm. Inoltre, il segnale a 2-bit **ALUControl** specifica l'operazione (00 per somma, 01 sottrazione).

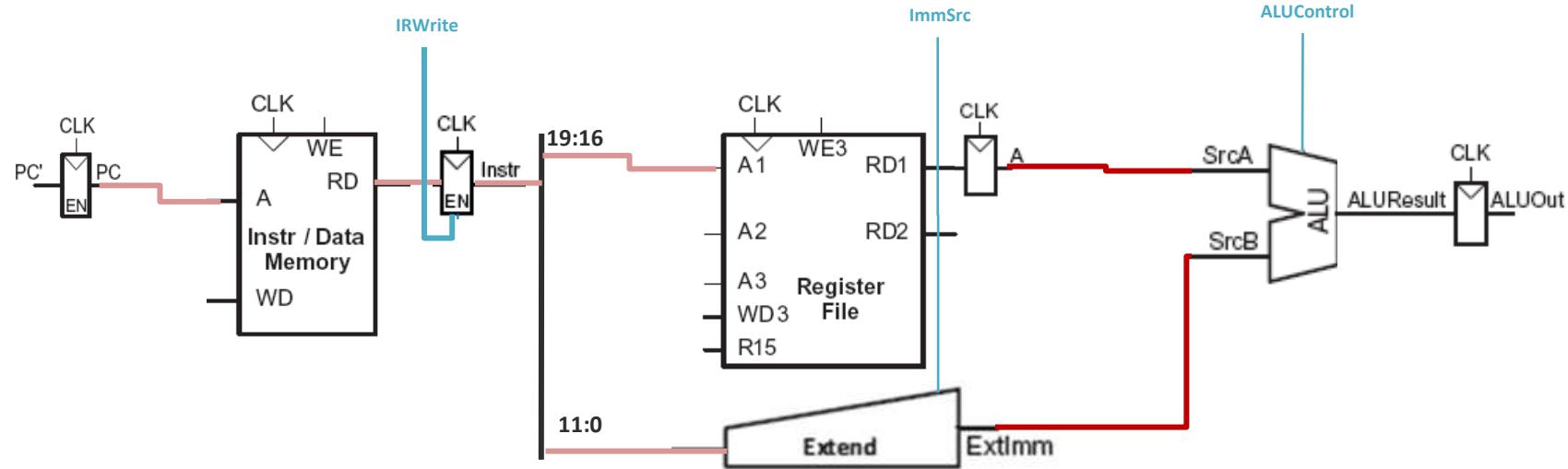La **ALU** genera un valore a 32 bit **ALUResult**, che viene memorizzato in un registro **ALUOut**.





31:28	27:26	25:20	19:16	15:12	11:0
cond	op 01	T P U B W L	Rn	Rd	Src2

Datapath LDR

L'indirizzo calcolato dall'**ALU** deve essere inviato alla porta **A** della memoria. Serve un multiplexer per disambiguare l'accesso con **ALUOut** o **PC**. Il multiplexer è controllato dal segnale **AdrSrc**.

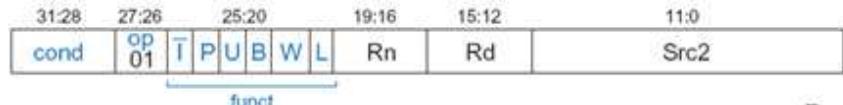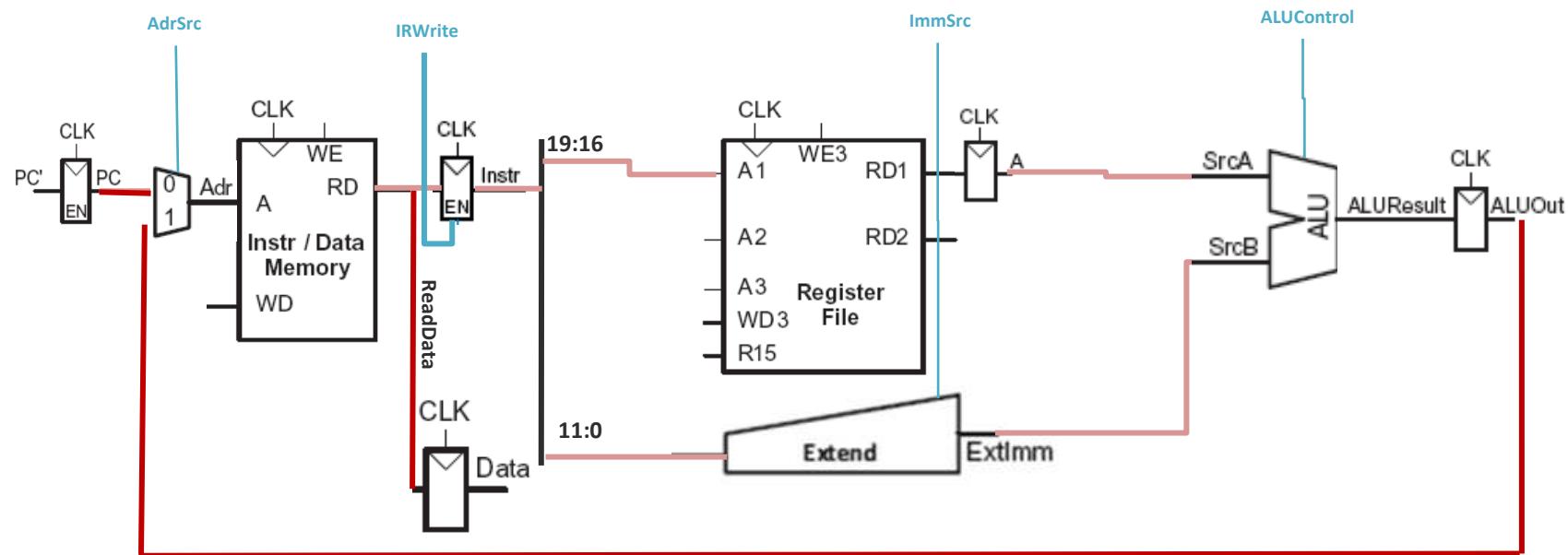I dati vengono letti dalla memoria dati sul bus **ReadData**, e poi vengono memorizzati in un registro chiamato **Data**.




Datapath LDR

Inoltre, i dati appena letti devono essere scritti nel registro **Rd** specificato dai bit **15:12** dell'istruzione **Instr**.

Piuttosto che collegare direttamente **Data** alla porta **WD3**, si consideri che anche il risultato dell'**ALU** potrebbe dover essere scritto in **Rd**. Quindi aggiungiamo un multiplexer che seleziona fra **ALUOut** e **Data**.

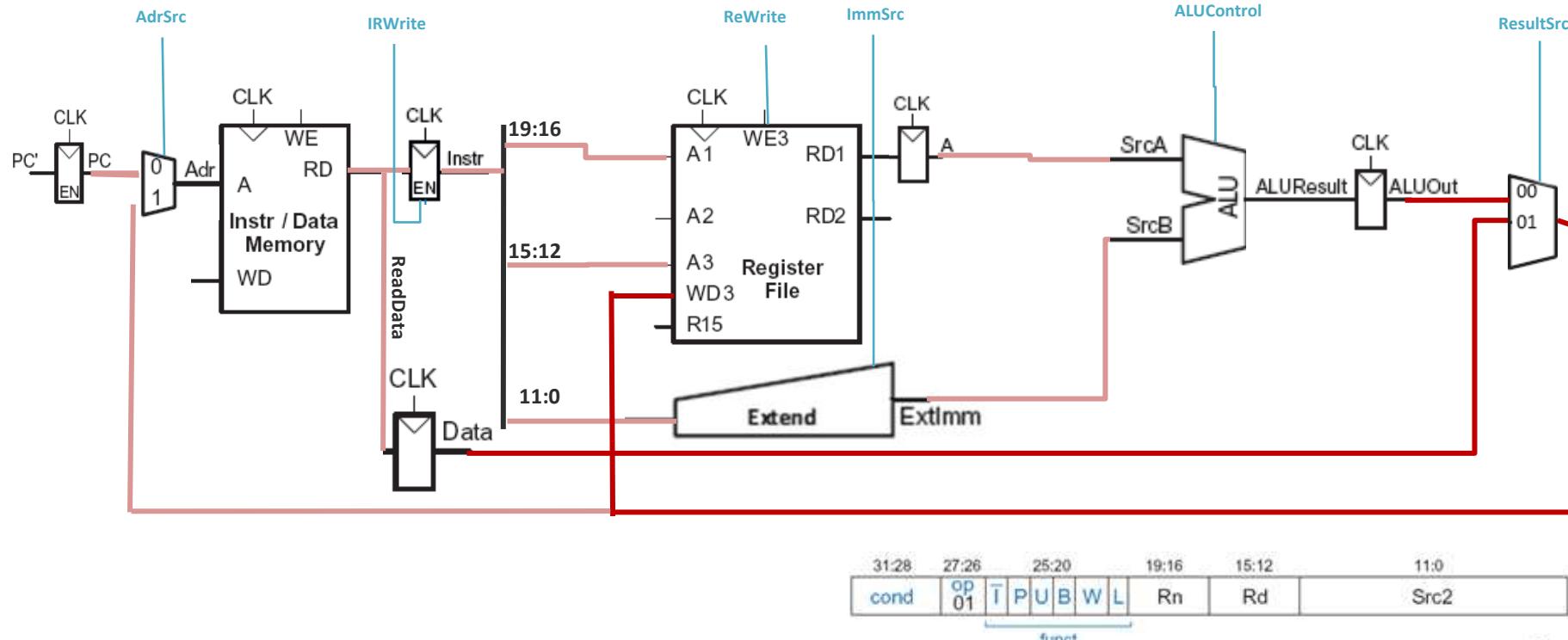Il segnale **RegWrite** deve essere impostato a **1**, per permettere la scrittura nel registro.




Datapath LDR

Un ulteriore compito a carico dell'**ALU** è l'incremento del **PC**, operazione che prima era svolta da una **ALU** diversa.

Aggiungiamo un multiplexer sul primo ingresso dell'**ALU**, che permette di scegliere fra il contenuto del registro **A** e il **PC**.

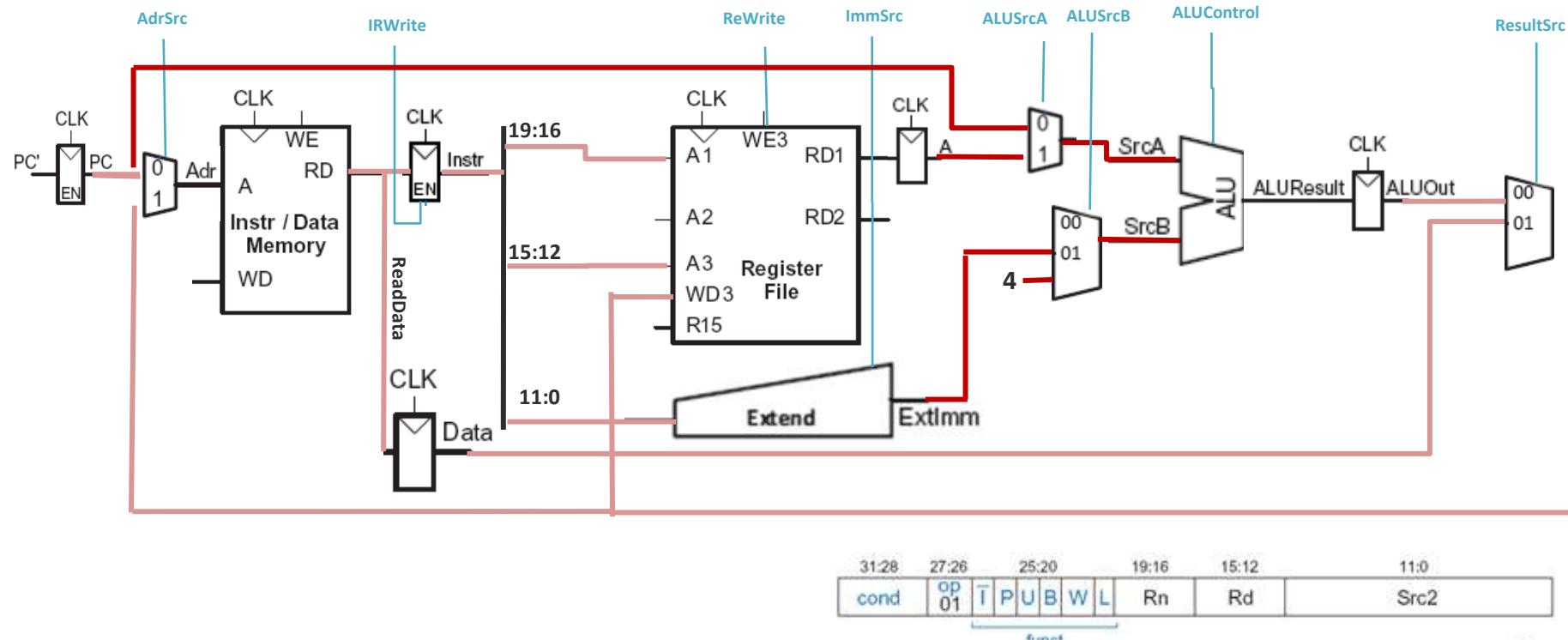Sul secondo ingresso dell'ALU aggiungiamo un ulteriore multiplexer che permetta di selezionare fra **ExtImm** e la costante 4.




Datapath LDR

Si consideri infine, che il contenuto del registro **R15** nelle architetture ARM corrisponde a **PC+8**.

Durante il passo di fetch, il **PC** è stato aggiornato a **PC+4**, per cui sommare 4 al nuovo contenuto di **PC** produce **PC+8**, che viene memorizzato in **R15**.

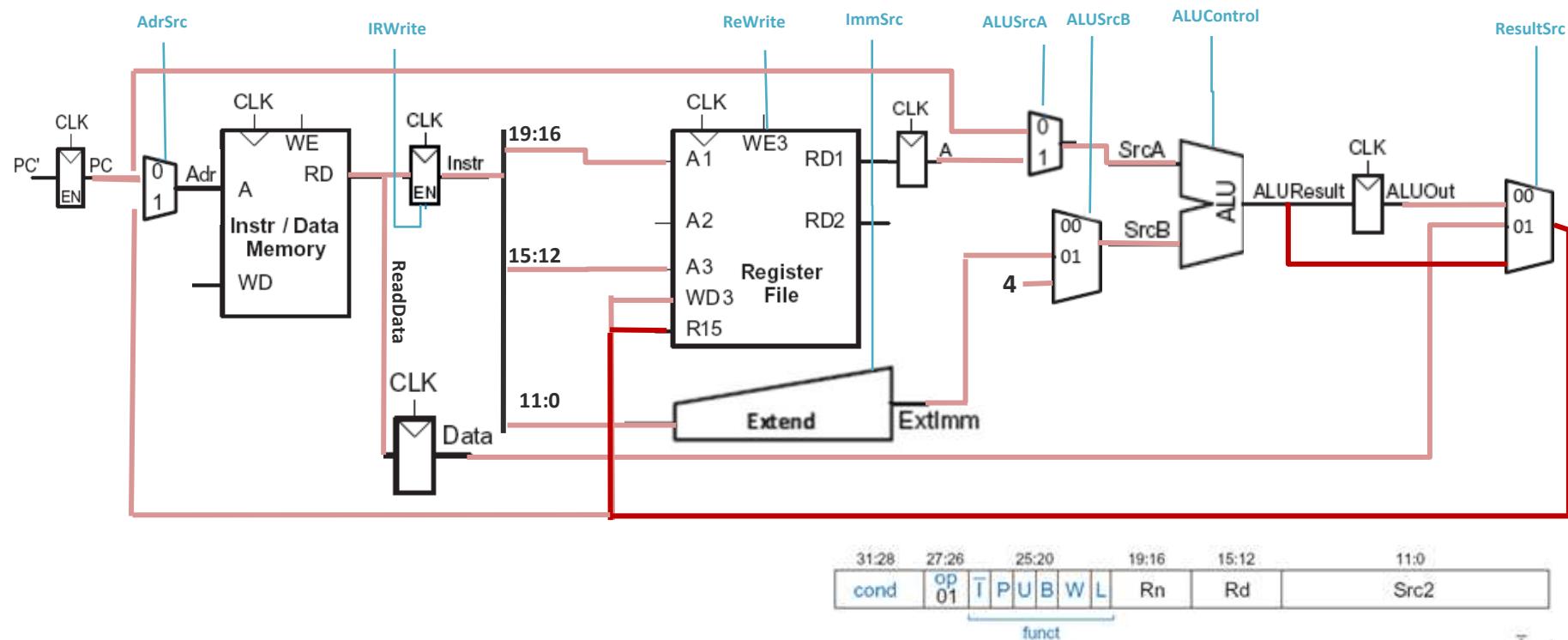Scrivere **PC+8** in **R15**, richiede che il risultato dell'ALU possa essere collegato a tale registro. A tal fine, colleghiamo **ALUResult** con uno dei tre ingressi del multiplexer.



ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)




MICROARCHITETTURA ARM


Istruzioni di memoria

Modi di indirizzamento


Indirizzamento diretto

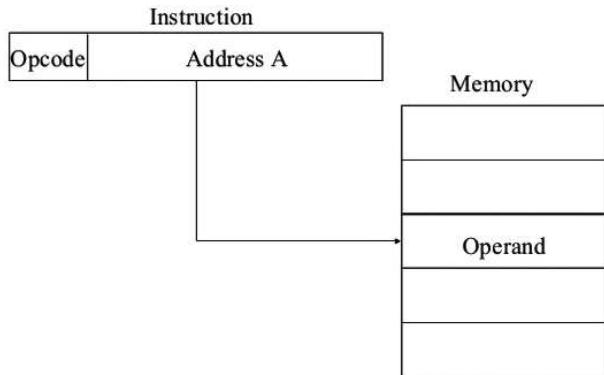


Indirizzamento indiretto

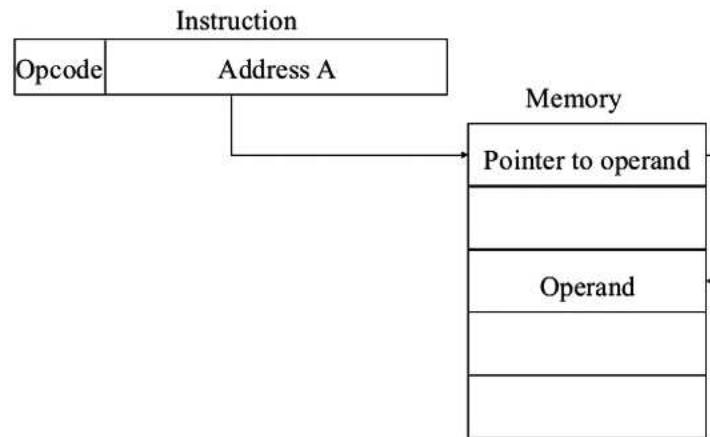

Indirizzamento diretto con registro

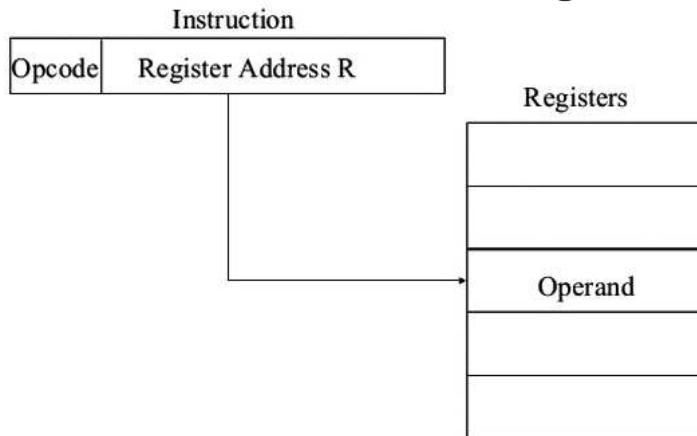

Indirizzamento indiretto con registro

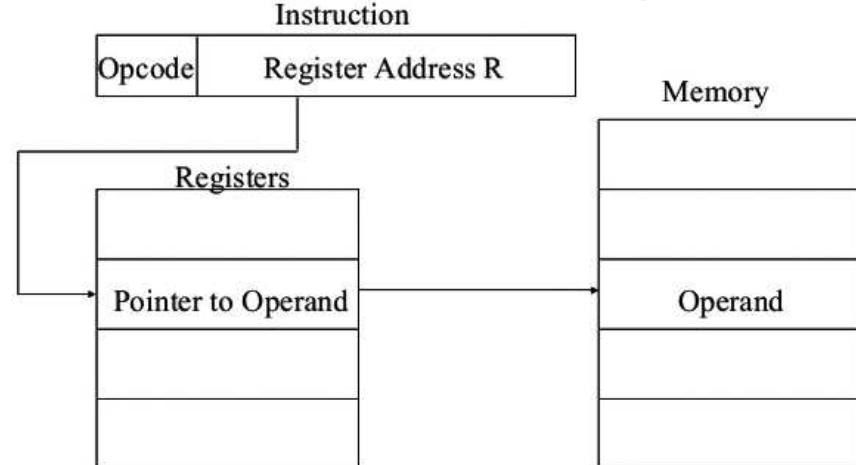

4. Si consideri il seguente programma assembly:

```
MOVE R0, #5
MOVE R1, #0x28
LOOP
CMP R1, R0
BLT DONE
SUB R0, R1, R0
SUB R1, R1, #4
B LOOP
DONE
ADD R1, R1, R0
```

Indicare esadecimale il valore di R1 al termine dell'esecuzione.

R1: _____

1. A cosa è uguale la espressione $(B+C^*)(A^*+C^*)(A+B)$


- (A). $(B+C^*)(A^*+C^*)$
- (B). $(A^*+C^*)(B^*+C)$
- (C). $(A^*+C^*)(A+B)$
- (D). $(A+C)(B+C^*)$
- (E). $(A^*+B^*)(B^*+C)$

Risposta: _____

2. Riportare la espressione SOP minima relativa alla seguente mappa di Karnaugh:

		AB	00	01	11	10
		CD	00	01	11	10
AB	00	0	1	1	X	
	01	1	0	0	1	
	11	1	1	0	X	
	10	X	X	X	0	

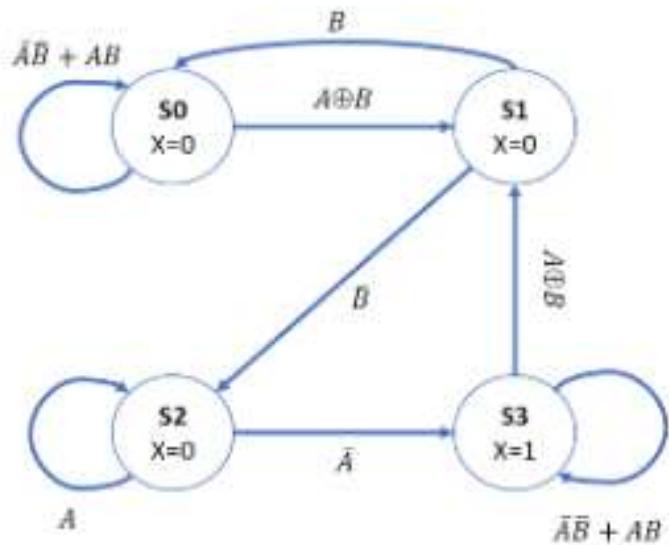2. Il seguente diagramma di transizione per una macchina di Moore ha due input A e B e un output X. Indicare le formule SOP minime relative alle due variabili di stato (S_1 e S_0).



codifica		
stato	S_1	S_0
S0	0	0
S1	0	1
S2	1	0
S3	1	1

S'_1 : _____ (per la formattazione si vedano le regole a fine traccia)

S'_0 : _____

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)




MICROARCHITETTURA ARM


Datapath STR

Analogamente all'istruzione di caricamento, **STR** legge l'indirizzo di base dalla porta **RD1** del register file, estende la costante e l'**ALU** somma i due valori per calcolare l'indirizzo di memoria. Tutte queste operazioni sono già supportate.

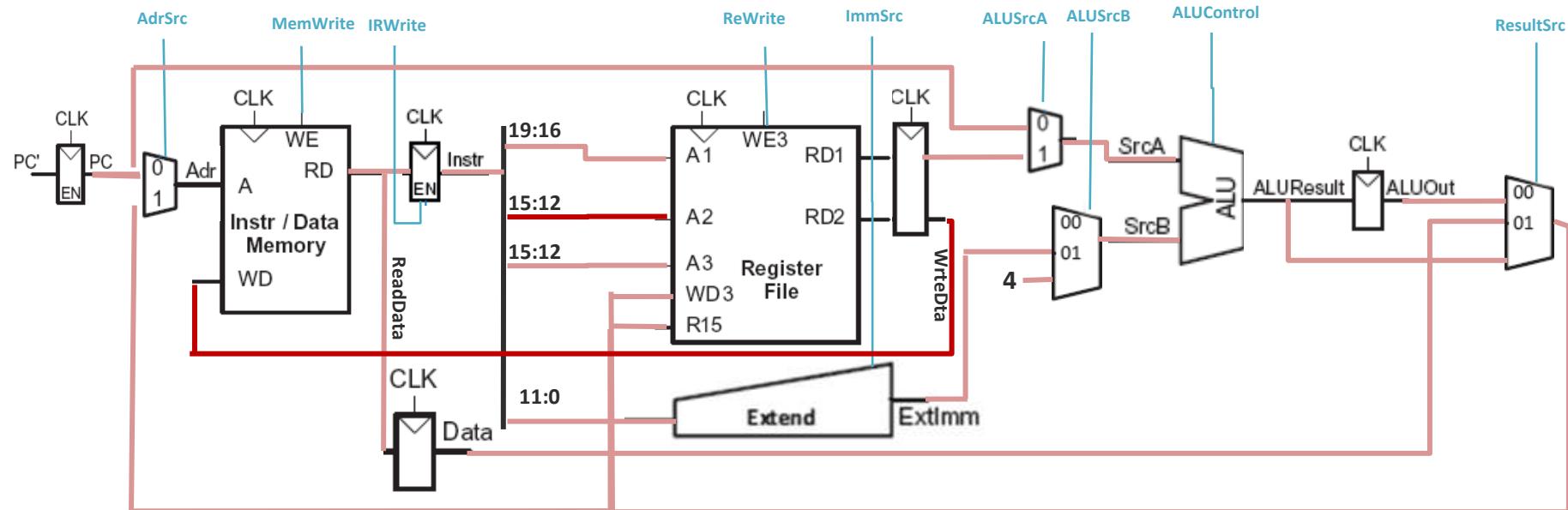In aggiunta, **STR** legge il registro **Rd** da cui scrivere, che è specificato nei bit **Instr_{15:12}**. Il contenuto di **RD2** è inserito in un registro temporaneo **WriteData** e al passo successivo è inviato alla memoria, con segnale **MemWrite** attivo.




Write data in R_n to memory

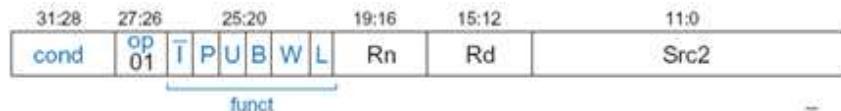

Datapath Data Processing

Per le istruzioni di data processing con costante (**ADD, SUB, AND, OR**), il datapath legge il primo operando specificato da **Rn**, estende la costante da **8** a **32** bit, esegue l'operazione mediante l'**ALU** e scrive il risultato in un registro del register file. Tutte queste operazioni sono già supportate dal datapath.

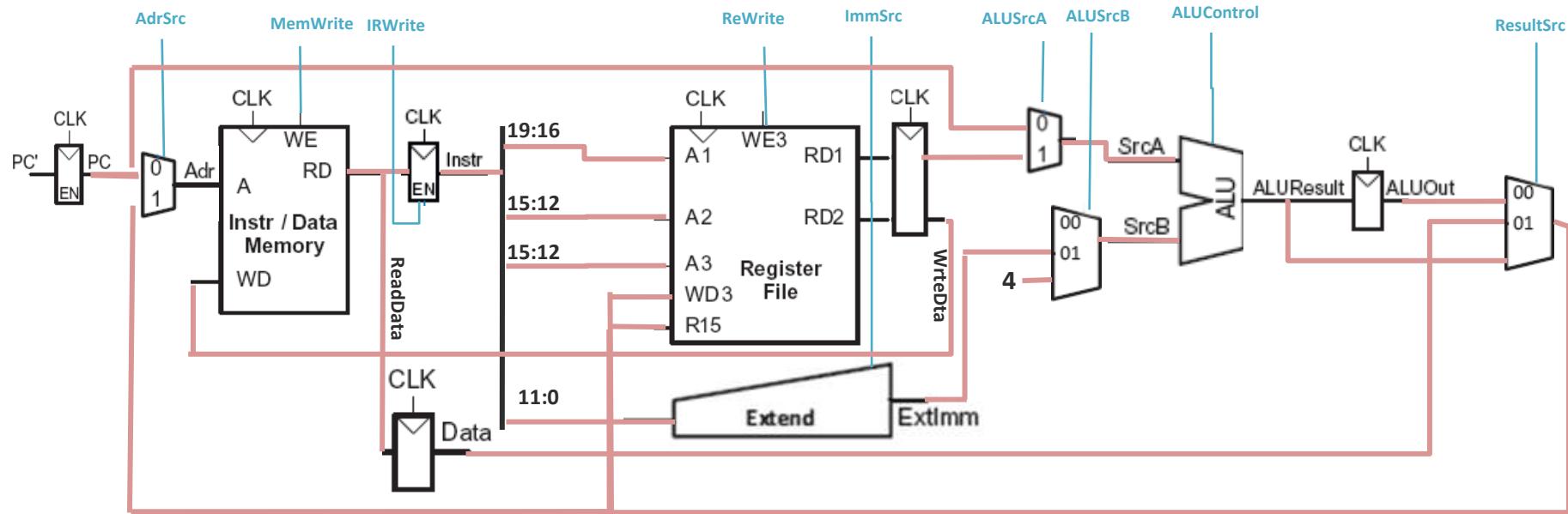
L'operazione da effettuare è specificata dal segnale **ALUControl**, mentre gli **ALUFlags** permettono di aggiornare il registro di stato.



Datapath DataProcessing

Per le istruzioni di data processing con registro (**ADD, SUB, AND, OR**), il datapath legge il secondo operando specificato da **Rm**, indicato nei bit **Instr_{3:0}**.

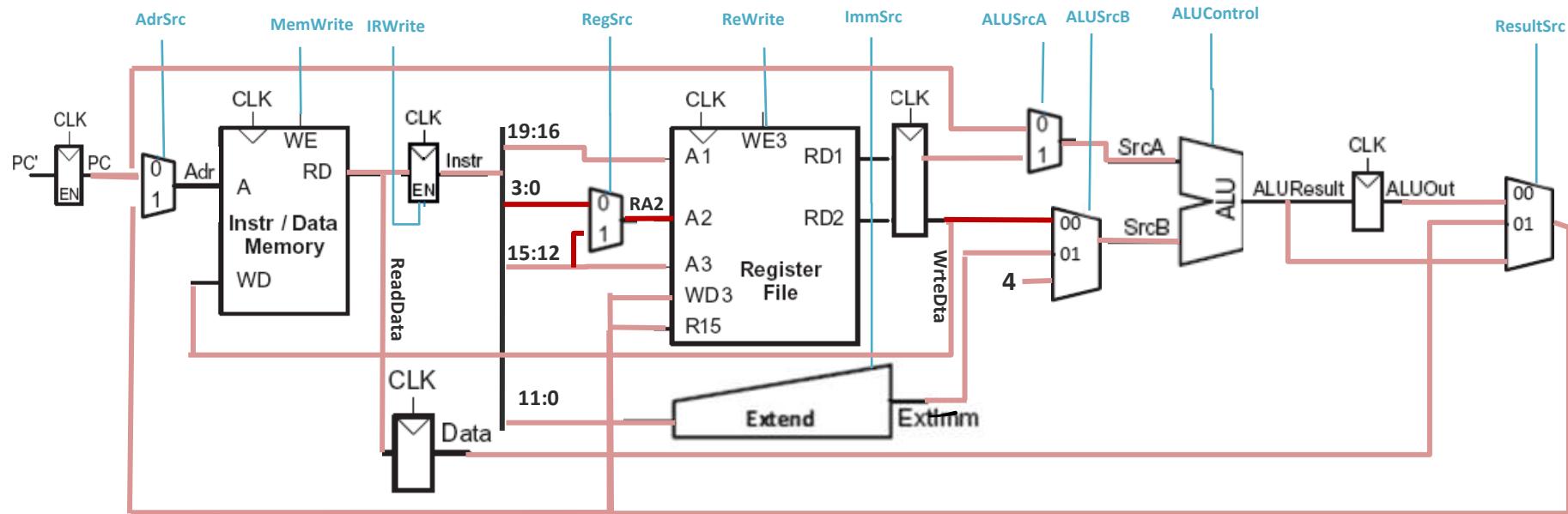Inseriamo un multiplexer per selezionare tale campo sulla porta **A2** del register file. Il mutiplexer è controllato dal segnale **RegSrc**. Inoltre, estendiamo il multiplexer in **SrcB** in modo da considerare questo caso.




Multicycle Datapath: B

Calculate branch target address:

$$BTA = (ExtImm) + (PC+8)$$


$ExtImm = Imm24 \ll 2$ and sign-extended

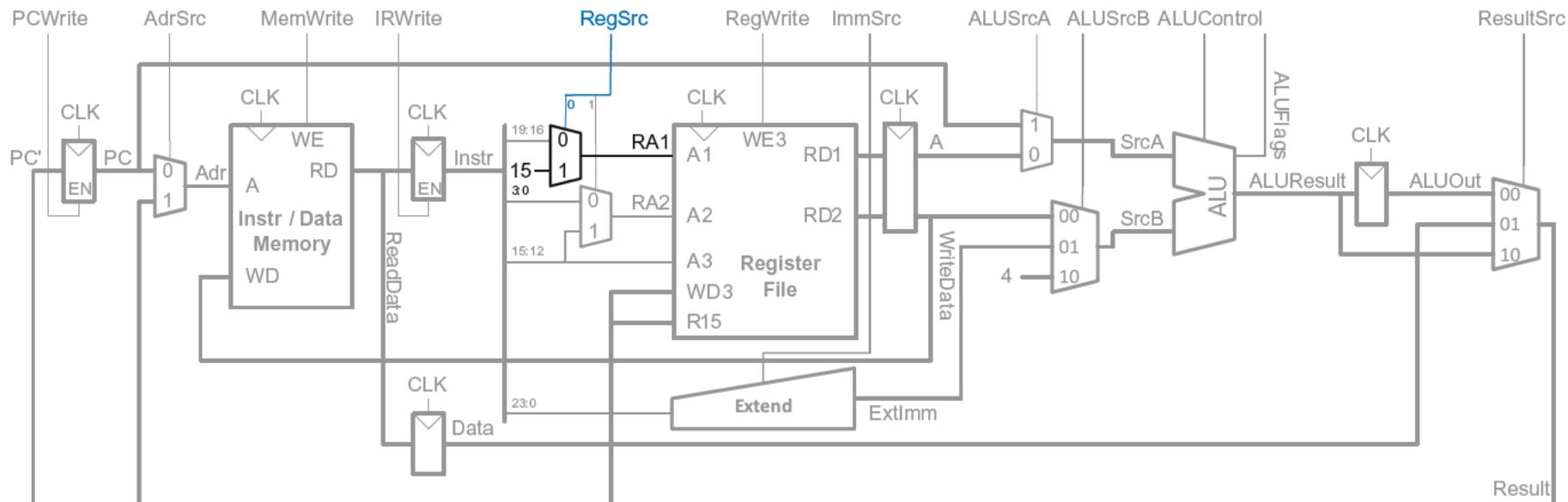

Datapath Branch


Per le istruzioni di branch, il datapath legge **PC+8** e una costante a **24** bit, che viene estesa a **32** bit. La somma di questi due valori è addizionata al **PC**. Si ricorda, inoltre, che il registro **R15** contiene il valore **PC+8** e deve essere letto per tornare da un salto. È sufficiente aggiungere un multiplexer per selezionare **R15** come input sulla porta **A1**.

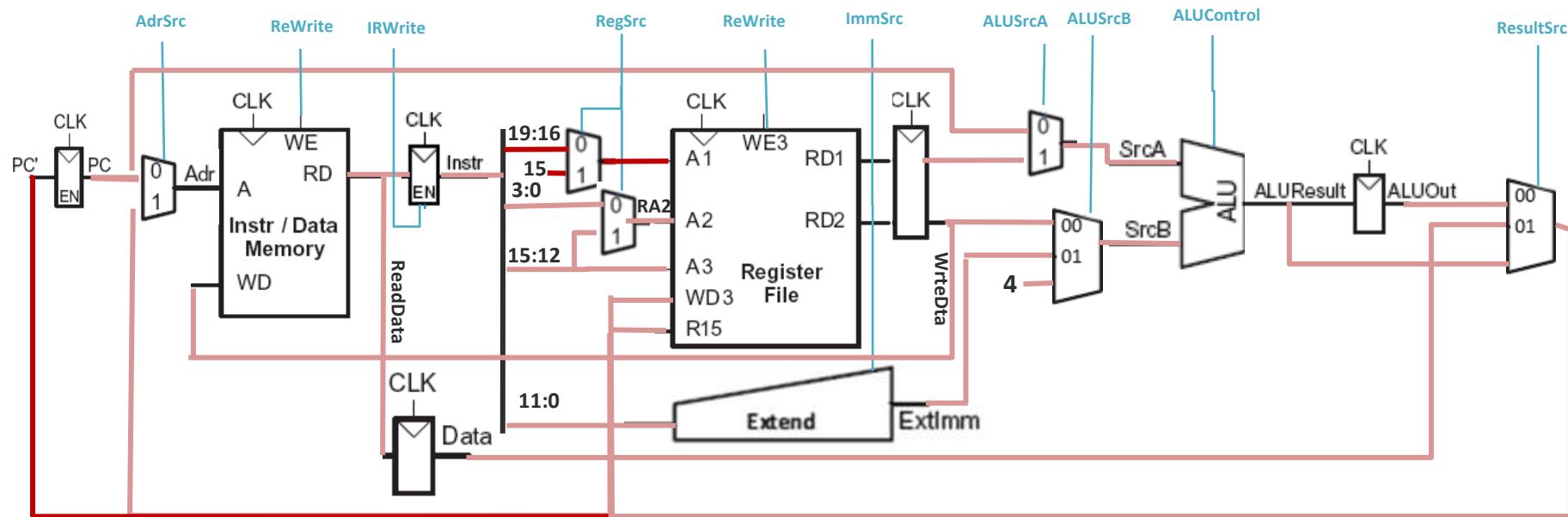Il multiplexer è controllato dal segnale **RegSrc**.



Unità di controllo

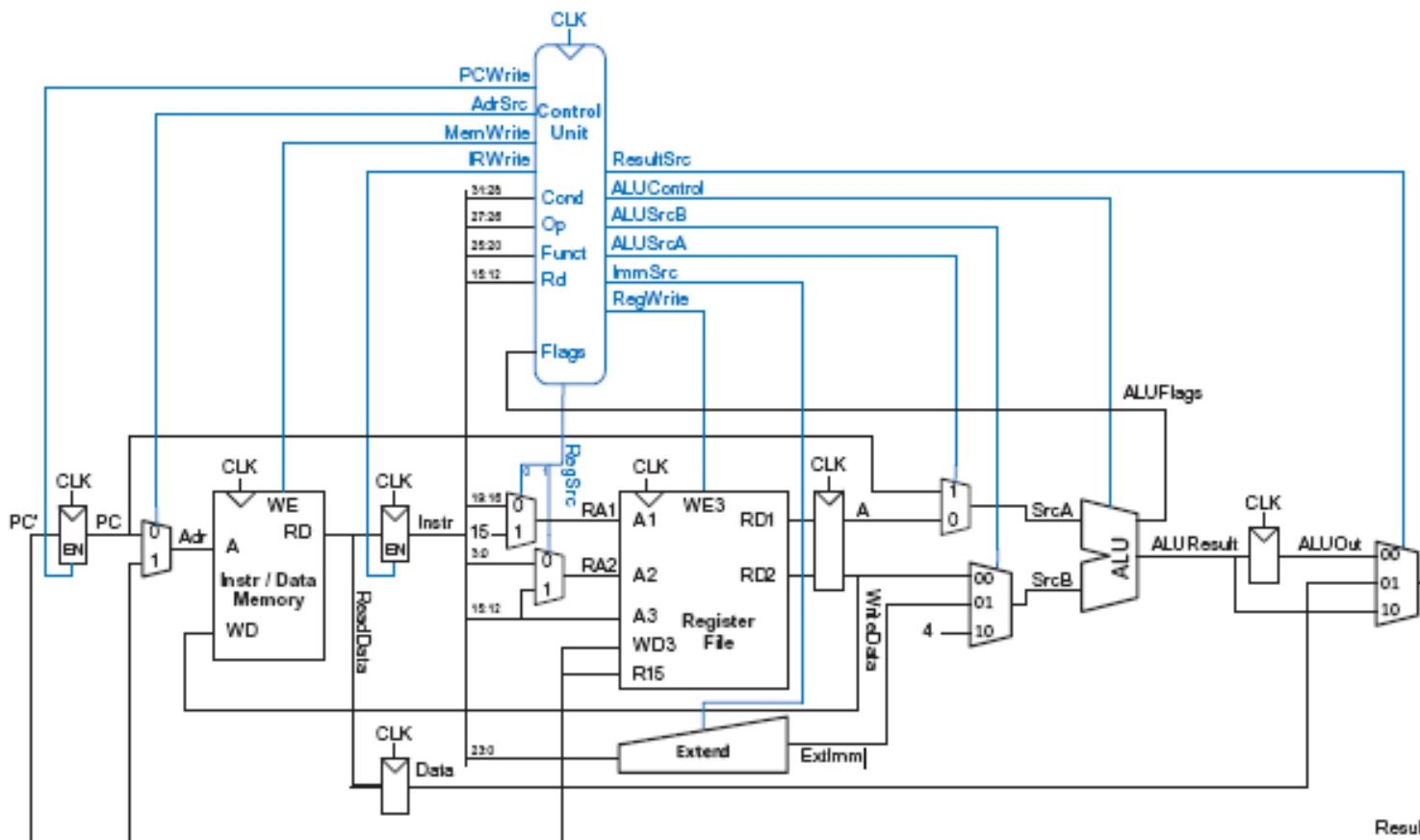
Come nel processore a ciclo singolo, l'unità di controllo genera i segnali di controllo in base ai campi **cond**, **op** e **funct** dell'istruzione (**Instr_{31:28}**, **Instr_{27:26}**, e **Instr_{25:20}**), ai flag e al fatto che il registro destinazione sia o meno il PC.



Unità di controllo

Come nel processore a ciclo singolo, l'unità di controllo è suddivisa in decodificatore e logica condizionale. Il decodificatore è progettato come una FSM, che produce i segnali appropriati per i diversi cicli, sulla base del proprio stato.

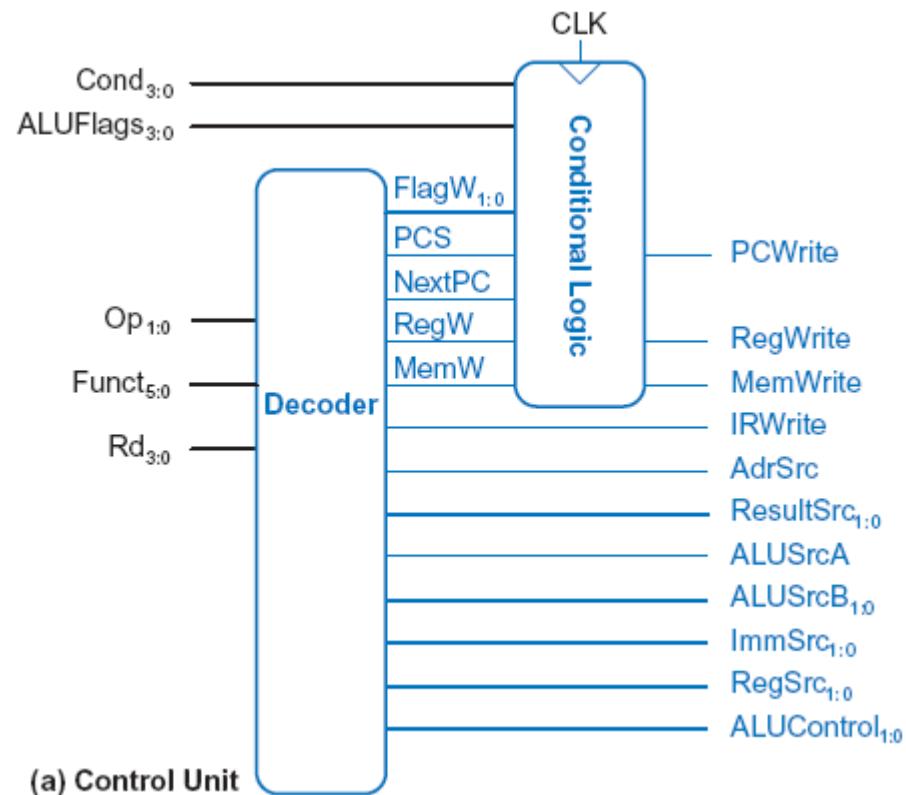Il decodificatore è realizzato con una macchina di Moore, in tal modo le uscite dipendono solo dello stato attuale.




Dataflow di una istruzione

L'unità di controllo produce i segnali di attivazione per tutto il datapath (selezione nei multiplexer, abilitazione dei registri e scrittura in memoria).

Uno stato dell'automa che implementa il **main decoder** non è altro che lo stato dei segnali in un determinato momento.



Per avere una visione più chiara di quali siano gli stati e di come vengano effettuate le transizioni da uno stato all'altro è utile considerare il **data flow** del processore.

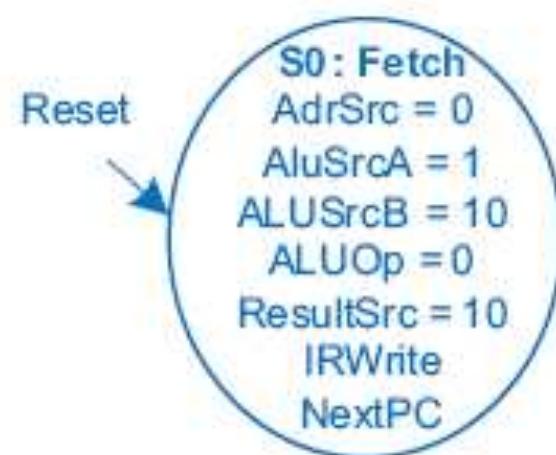In altri termini, data una istruzione osserviamo il comportamento del processore nei diversi cicli, in cui avvengono i quattro passi **fetch**, **decode**, **execute** e **store**.




Le microarchitetture

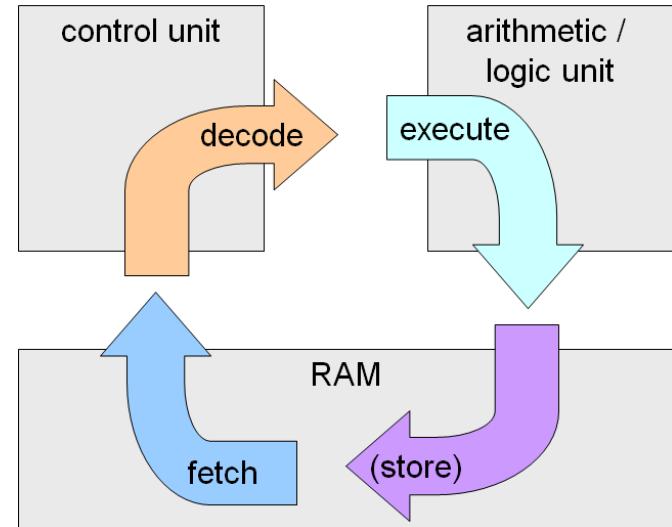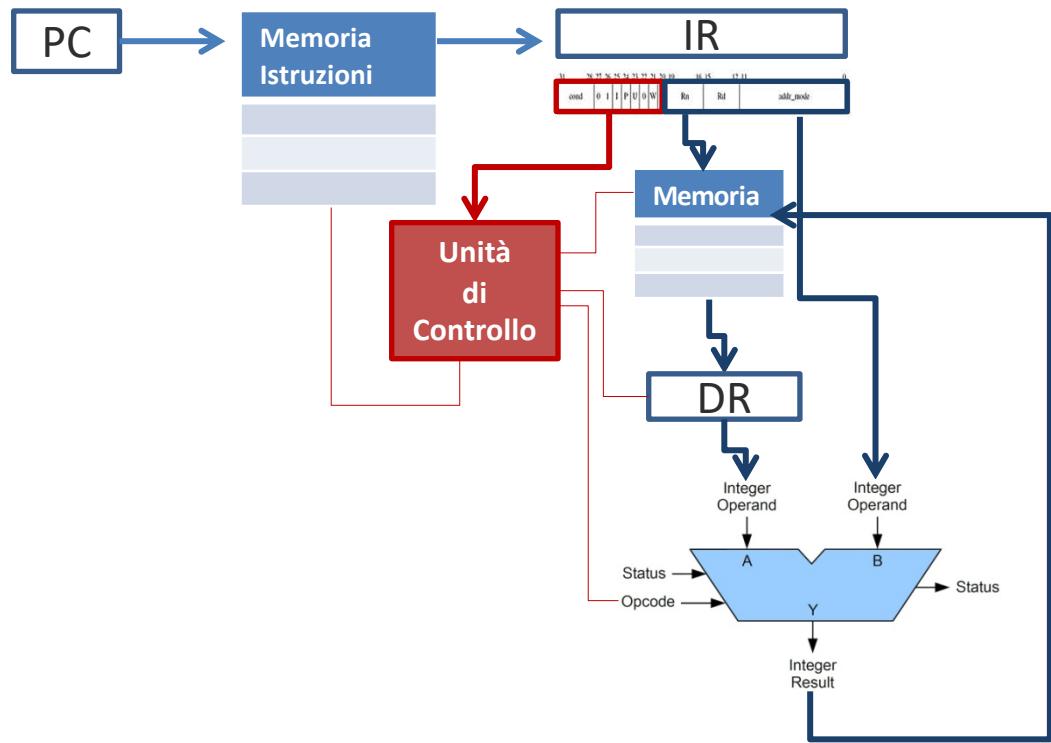Una istruzione ha un ciclo di vita che consta di quattro fasi principali




Dataflow di LDR

Operazione: Fetch

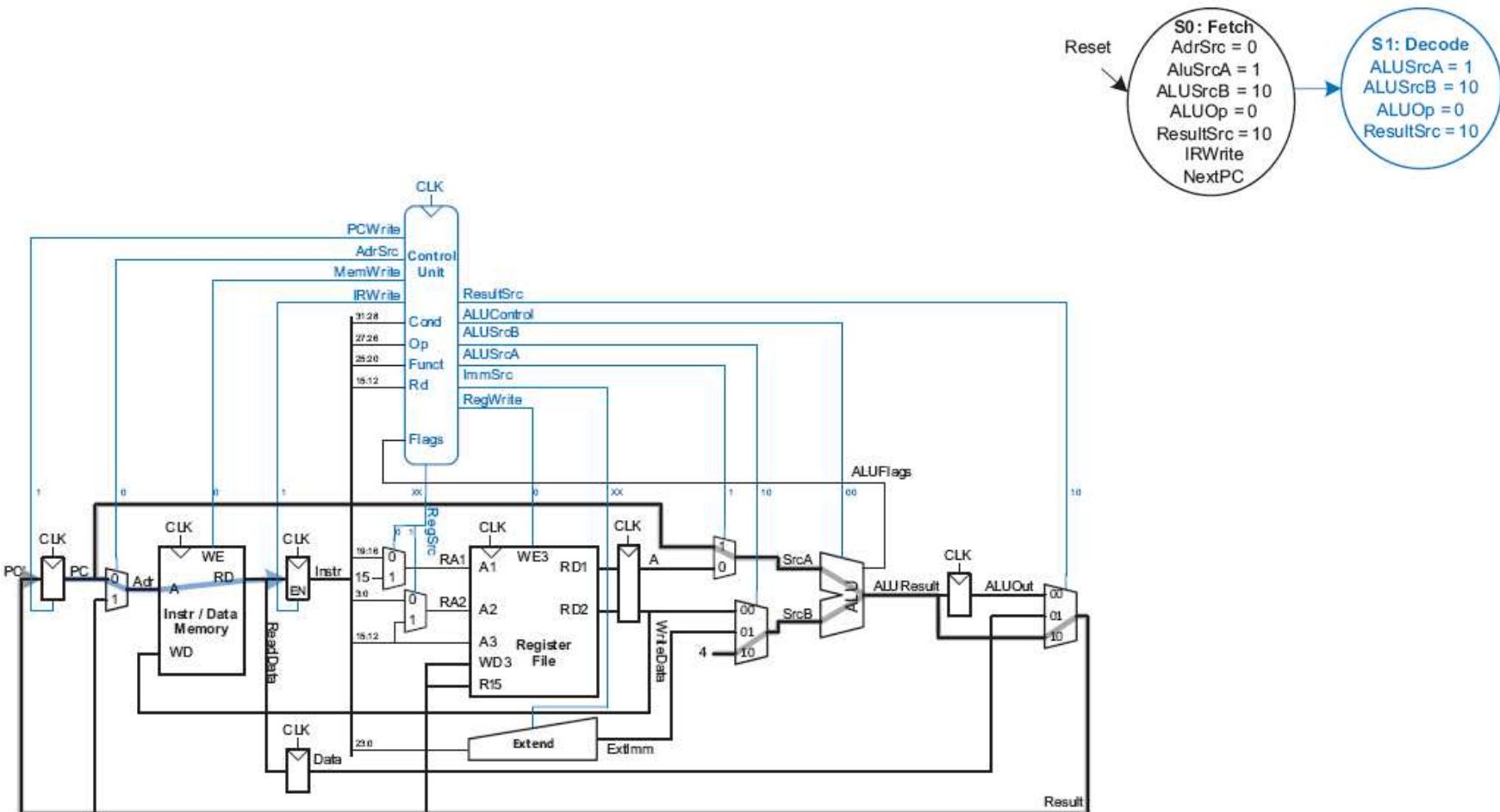



Dataflow di LDR

Operazione: Decode

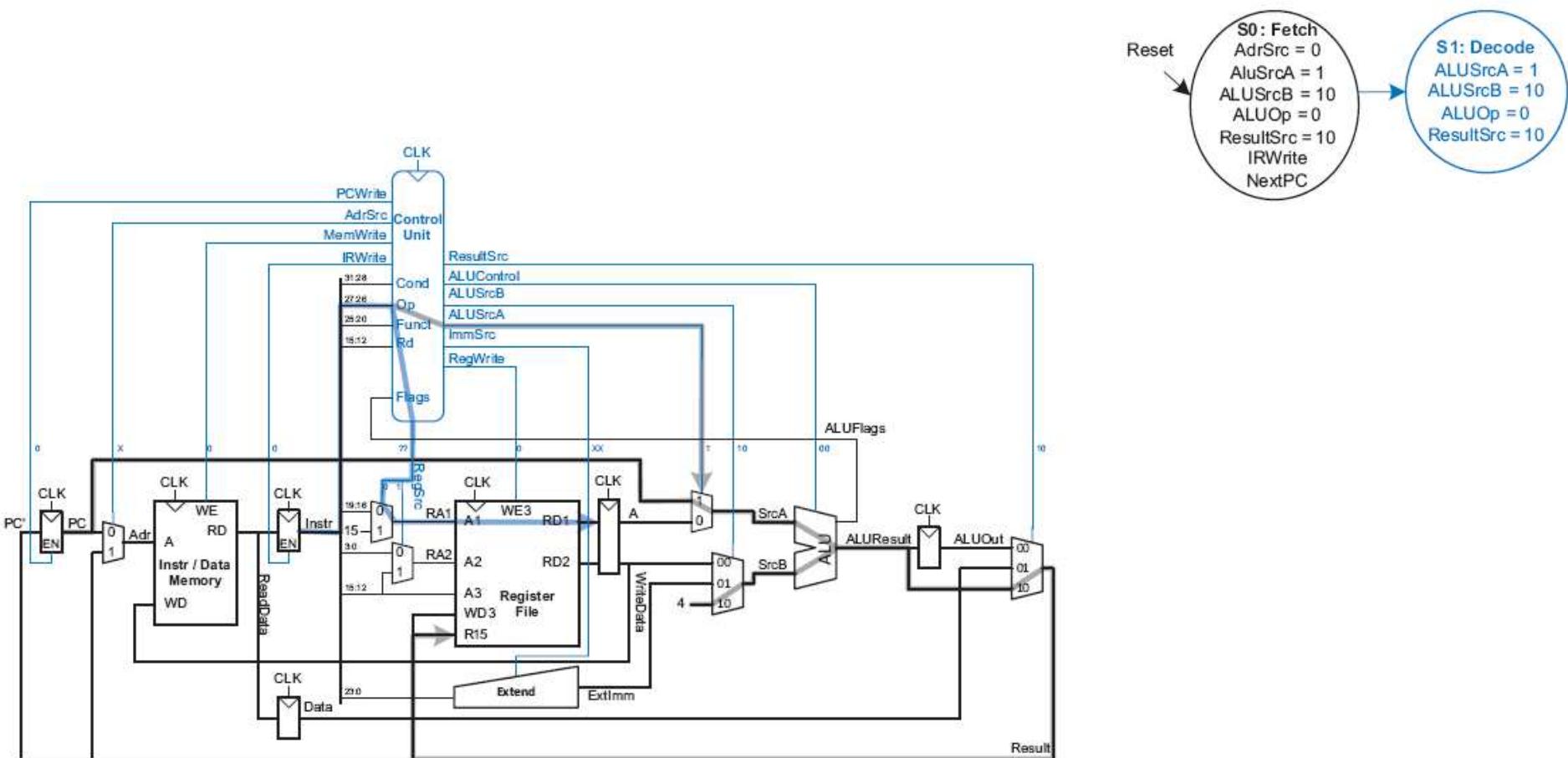


Dataflow di LDR

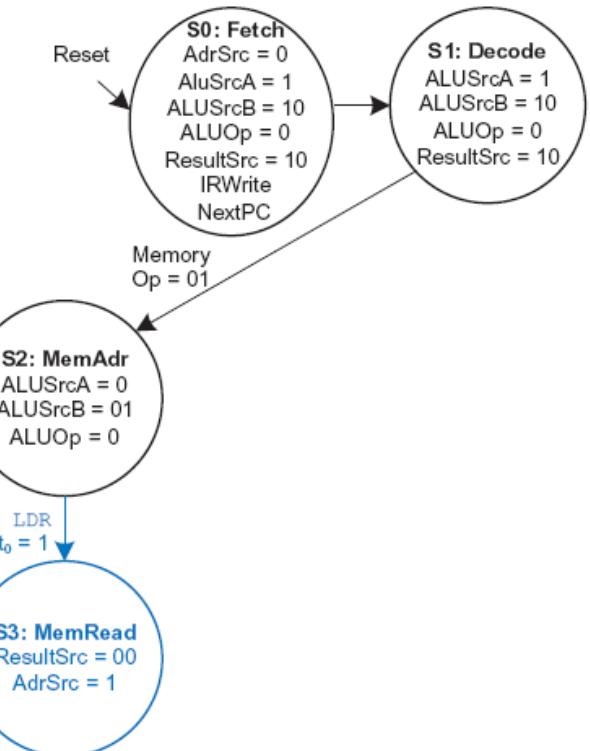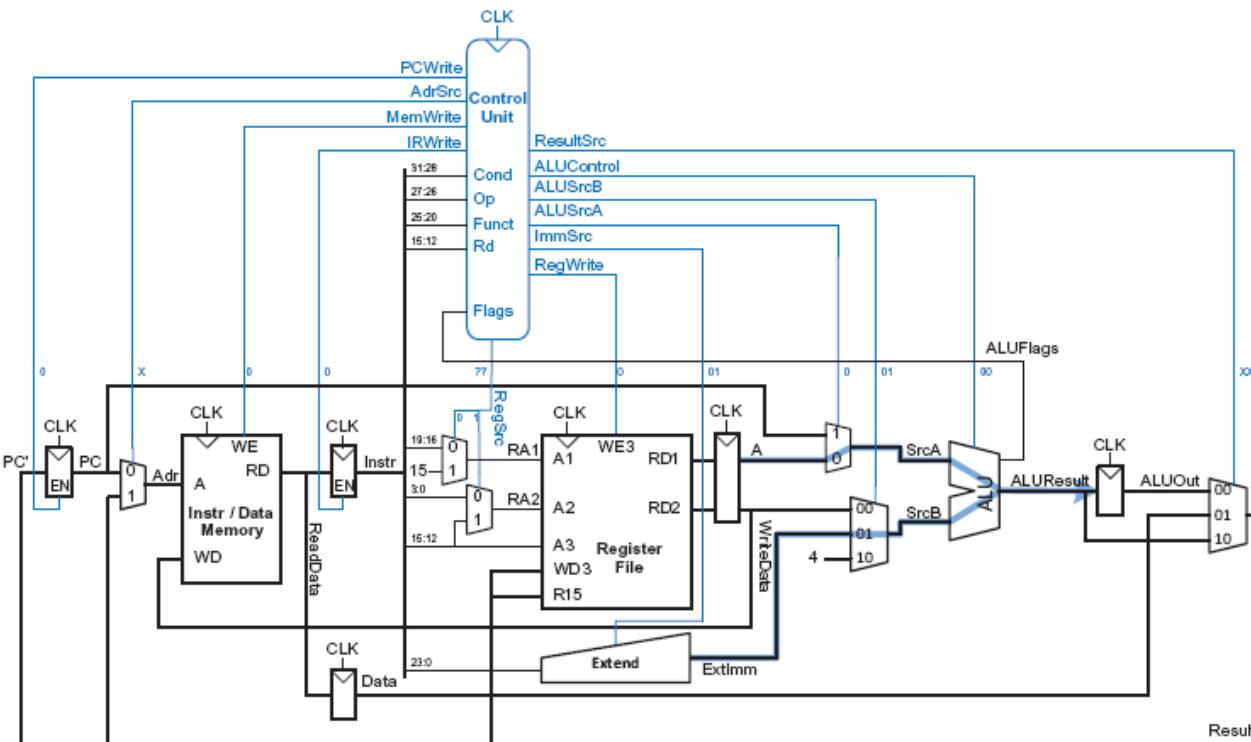Operazione: **Execute** (memory address computation)




Dataflow di LDR

Operazione: **Store (memory read)**

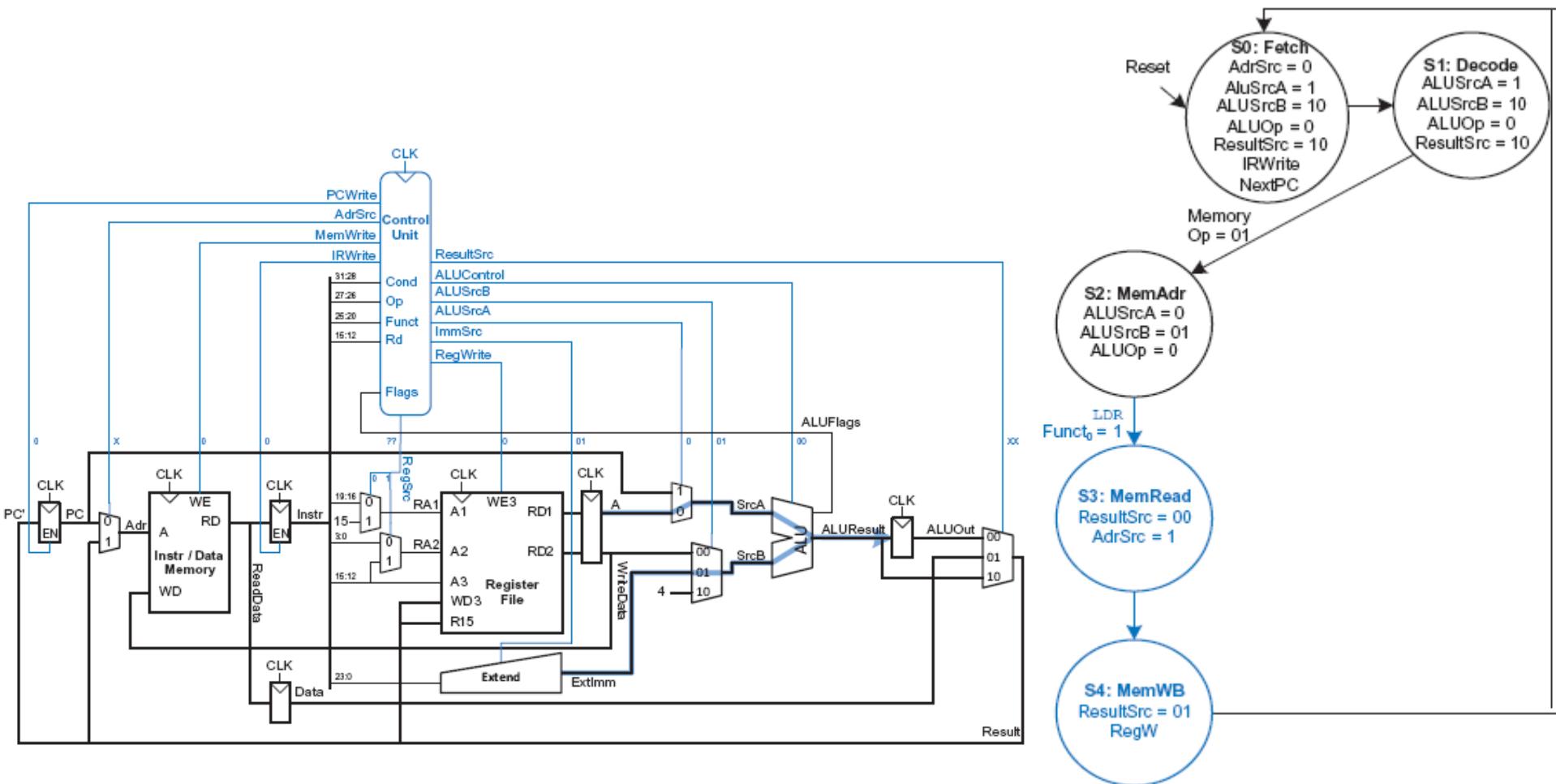


Dataflow di STR

Operazione: **Execute (memory write)**

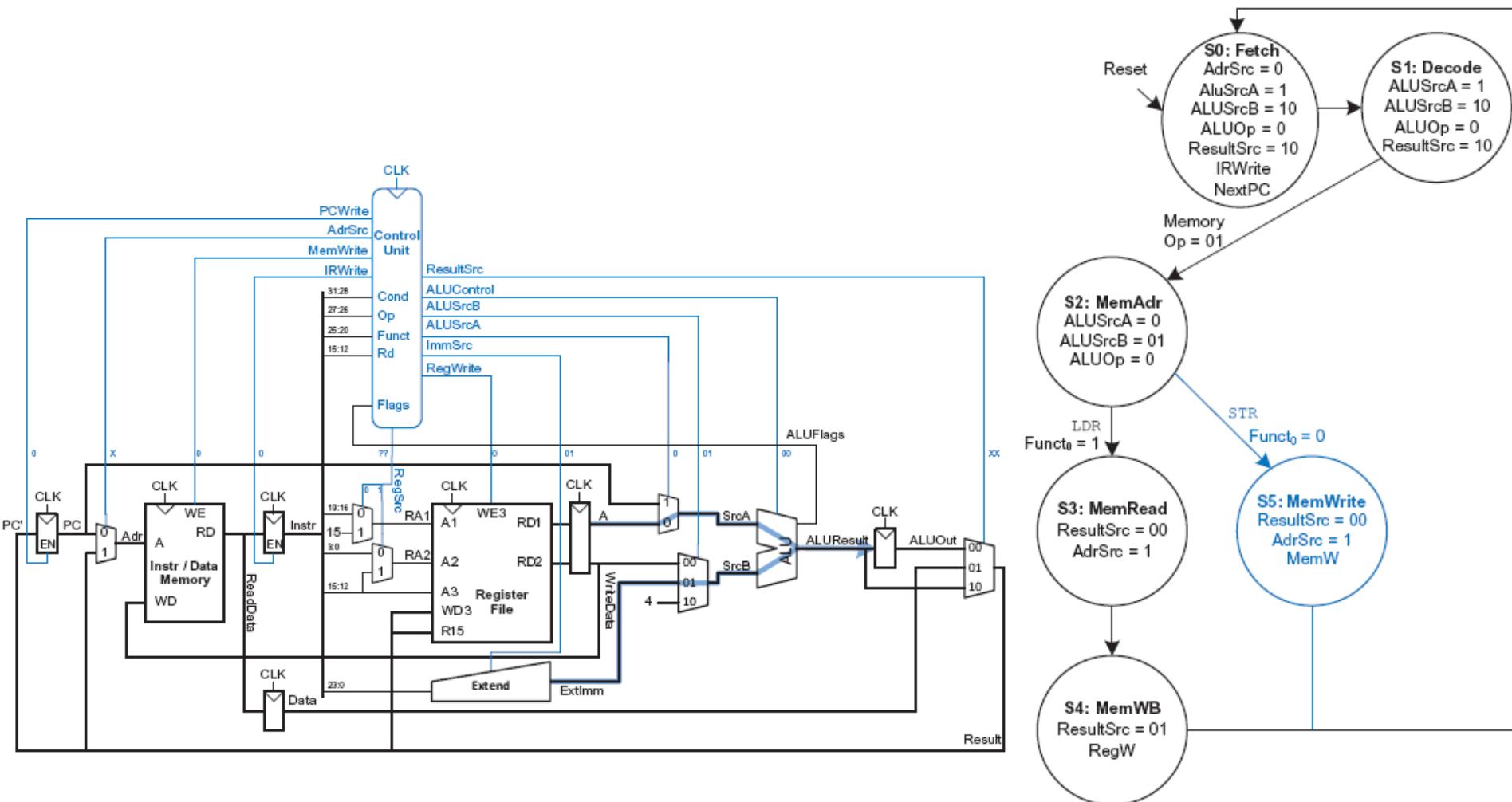


Main Controller FSM: Data-processing

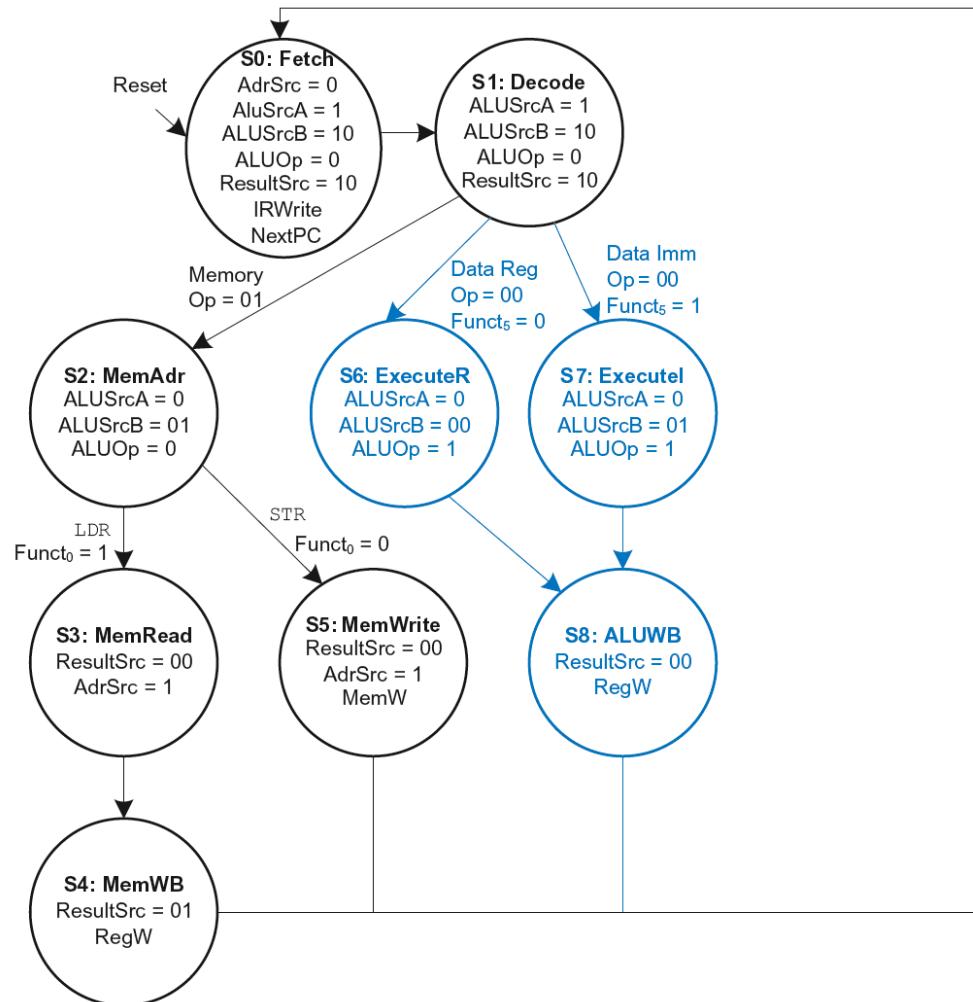

Multicycle Controller FSM

State	Datapath μOp
Fetch	$\text{Instr} \leftarrow \text{Mem}[\text{PC}]$; $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$
Decode	$\text{ALUOut} \leftarrow \text{PC} + 4$
MemAdr	$\text{ALUOut} \leftarrow \text{Rn} + \text{Imm}$
MemRead	$\text{Data} \leftarrow \text{Mem}[\text{ALUOut}]$
MemWB	$\text{Rd} \leftarrow \text{Data}$
MemWrite	$\text{Mem}[\text{ALUOut}] \leftarrow \text{Rd}$
ExecuteR	$\text{ALUOut} \leftarrow \text{Rn op Rm}$
Executel	$\text{ALUOut} \leftarrow \text{Rn op Imm}$
ALUWB	$\text{Rd} \leftarrow \text{ALUOut}$
Branch	$\text{PC} \leftarrow \text{R15} + \text{offset}$

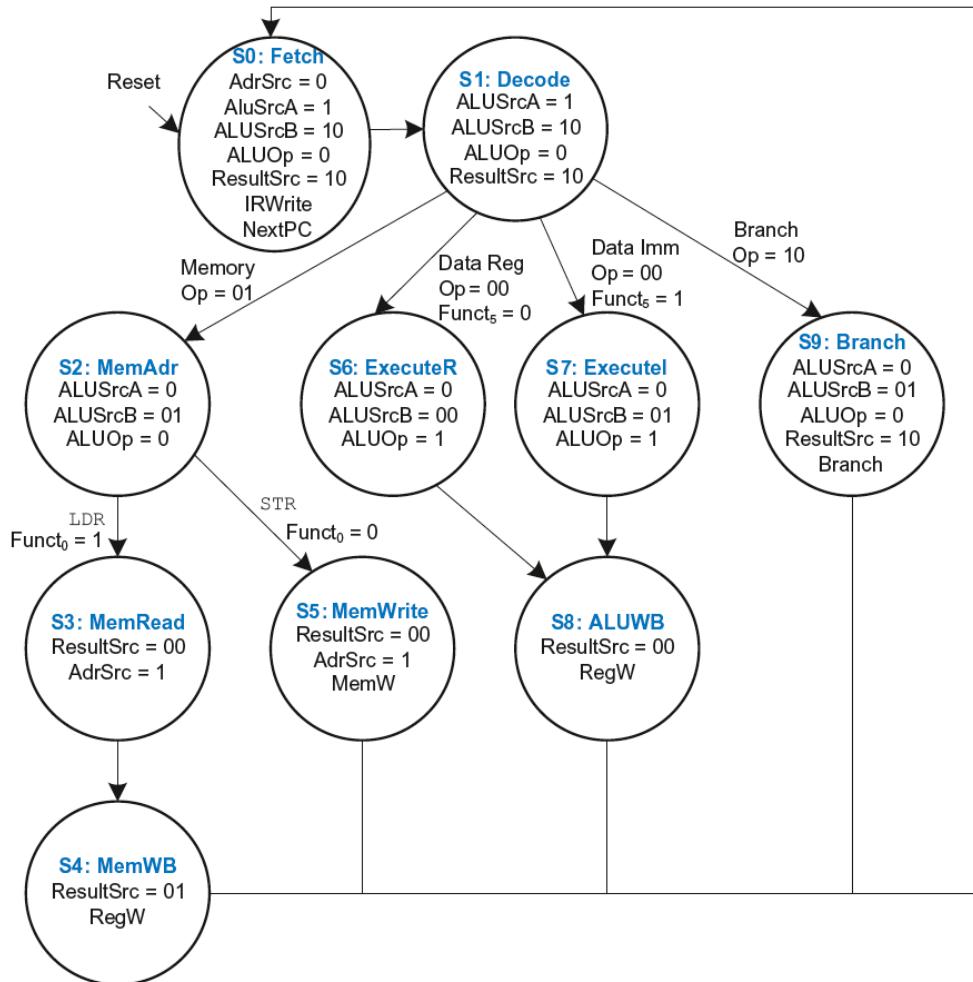

Analisi delle prestazioni

In un processore a ciclo multiplo, il tempo impiegato per eseguire una istruzione dipende dal numero di cicli di clock, di cui necessita e dalla durata di un singolo ciclo di clock.

Il numero di cicli di clock necessario ad eseguire le diverse istruzioni è di:

- ▶ **branch** – 3 cicli;
- ▶ **data processing** – 4 cicli;
- ▶ **memory store** – 4 cicli;
- ▶ **memory load** – 5 cicli;

Valutiamo le prestazioni del processore a ciclo multiplo rispetto al benchmark SPECINT2000, che prevede:

- ▶ **LDR** – 25%;
- ▶ **STR** – 10%;
- ▶ **B** – 13%;
- ▶ **Data Processing** – 52%;

Analisi delle prestazioni

Il numero medio di cicli per istruzione è dato da:

$$\begin{aligned}\text{CPI} &= (\text{perc. di B})(\# \text{cicli B}) + (\text{perc. di DP} + \text{perc. di STR})(\# \text{cili DP e STR}) + (\text{perc. di LDR})(\# \text{cili LDR}) = \\ &= (0.13) \quad (3) \quad + \quad (0.52 + 0.10) \quad (4) \quad + \quad (0.25) \quad (5) \quad = 4.12\end{aligned}$$

I percorsi critici nel datapath, che richiedono maggior tempo e che quindi sono predominanti, sono due:

- ▶ Dal **PC**, attraverso il multiplexer **SrcA**, attraverso l'ALU, attraverso il multiplexer **Result**, attraverso la porta **R15**, fino al registro **A**.
- ▶ Da **ALUOut**, attraverso il registro **Result**, attraverso il multiplexer **Adr**, attraverso la memoria (read), fino al registro **Data**.

- ▶ (t_{pcq_PC}) – caricamento di un nuovo indirizzo (PC) sul fronte di salita del clock;
- ▶ (t_{mux}) – selezione di un output da parte del multiplexer.
- ▶ (t_{ALU}) – l'ALU esegue su srcA e srcB una operazione.
- ▶ (t_{setup}) – viene impostato un segnale.

$$T_{c2} = t_{pcq_PC} + 2t_{mux} + \max[t_{ALU} + t_{mux}, t_{mem}] + t_{setup};$$

Analisi delle prestazioni

Domanda: qual è il tempo di esecuzione per un programma con 100 miliardi di istruzioni?

Risposta:

secondo l'equazione

$$T_{c2} = t_{pcq_PC} + 2t_{mux} + \max[t_{ALU} + t_{mux}, t_{mem}] + t_{setup};$$

il tempo di ciclo del processore a ciclo multiplo è

$$T_{c2} = 40 + 2(25) + 200 + 50 = 340 \text{ ps.}$$

Secondo l'equazione

$$\text{Tempo di esecuzione} = (\# \text{istruzioni}) \left(\frac{\text{cicli}}{\text{istruzione}} \right) \left(\frac{\text{secondi}}{\text{ciclo}} \right)$$

il tempo di esecuzione totale è

$$T_1 = (100 \times 10^9 \text{ istruzioni}) (4.12 \text{ cicli / istruzione}) (340 \times 10^{-12} \text{ s / ciclo}) = 140 \text{ secondi.}$$

Table 7.5 Delay of circuit elements

Element	Parameter	Delay (ps)
Register clk-to-Q	t_{pcq}	40
Register setup	t_{setup}	50
Multiplexer	t_{mux}	25
ALU	t_{ALU}	120
Decoder	t_{dec}	70
Memory read	t_{mem}	200
Register file read	t_{RFread}	100
Register file setup	$t_{RFsetup}$	60

Nota: il tempo impiegato dal processore a ciclo singolo per lo stesso benchmark era di 84 sec.

Considerazioni finali

Una delle motivazioni alla base della progettazione di un processore a ciclo multiplo è stata quella di evitare che il ciclo durasse quanto quello necessario all'istruzione più lenta.

Questo esempio dimostra che il processore a ciclo multiplo è più lento di quello a ciclo singolo a causa delle latenze di propagazione.

Infatti, sebbene l'istruzione più lenta (LDR) sia stata suddivisa in cinque fasi, la frequenza di ciclo del processore non è aumentata di cinque volte.

Questo in parte perché:

- ▶ non tutti i passaggi hanno esattamente la stessa lunghezza;
- ▶ i tempi di setup sono necessari ad ogni passo, e non solo la prima volta per l'intera istruzione.


In generale, ci si è resi conto che il fatto che alcuni calcoli siano più veloci di altri è difficile da sfruttare, a meno che le differenze sono grandi.

Pipelined ARM Processor


- Temporal parallelism
- Divide single-cycle processor into 5 stages:
 - Fetch
 - Decode
 - Execute
 - Memory
 - Writeback
- Add pipeline registers between stages

Single-Cycle vs. Pipelined

Single-Cycle

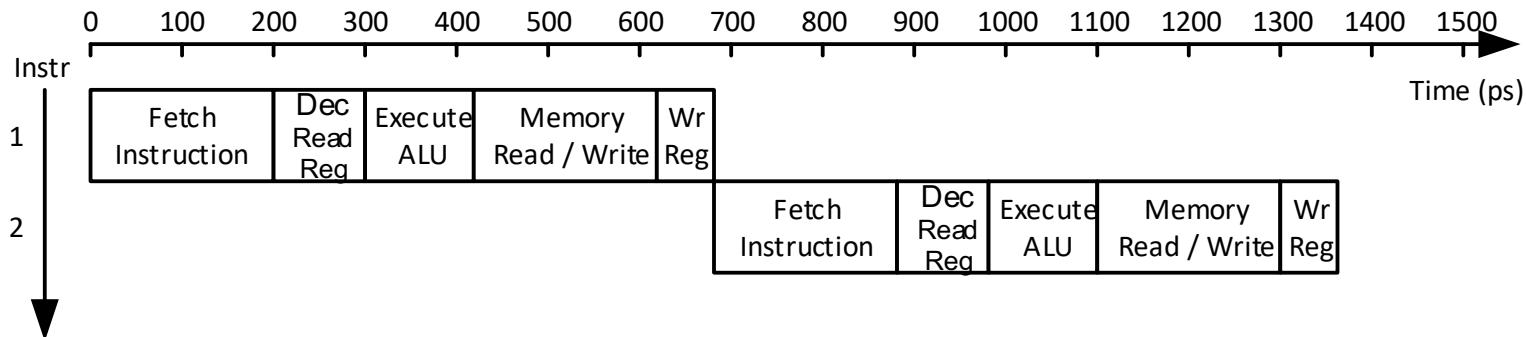

Pipelined

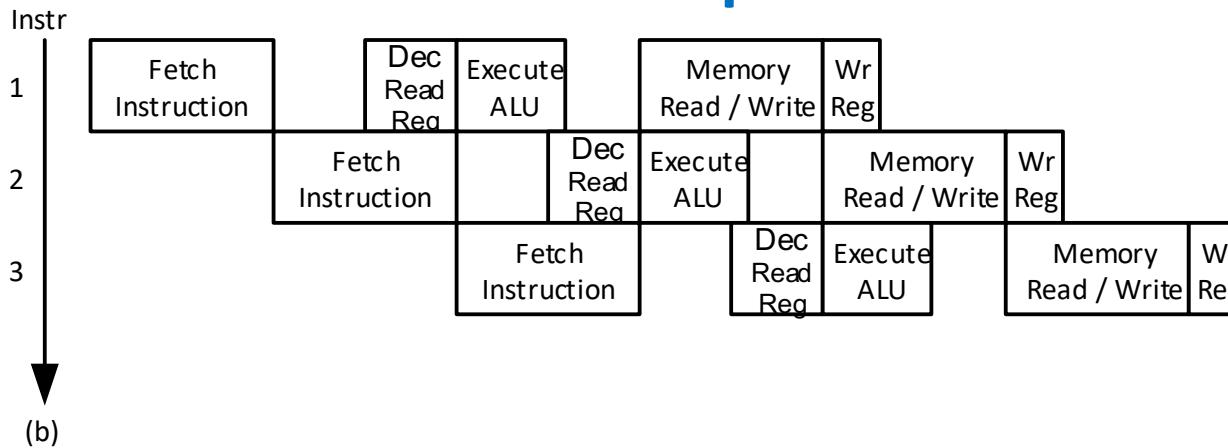

3. Si riportino i valori dei flag V C N Z risultanti dalla somma delle parole a 32 bit #800348CC e #8CFFFFFFA:

V C N Z: _____

4. Il seguente codice assembly rappresenta la funzione fattoriale, ma ci sono due errori. Scrivere nell'apposito riquadro il codice corretto. [Si ricordi che SP sta per stack pointer, LR per link register e PC per program counter.]

```
FACTORIAL
PUSH R0, LR
CMP R0, #1
BEQ ELSE
MOV R0, #1
ADD SP, SP, #8
MOV PC, LR
ELSE
SUB R0, R0, #1
B FACTORIAL
POP R1, LR
MUL R0, R1, R0
MOV PC, LR
```

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti


Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



MEMORIE

Chapter 8 :: Topics

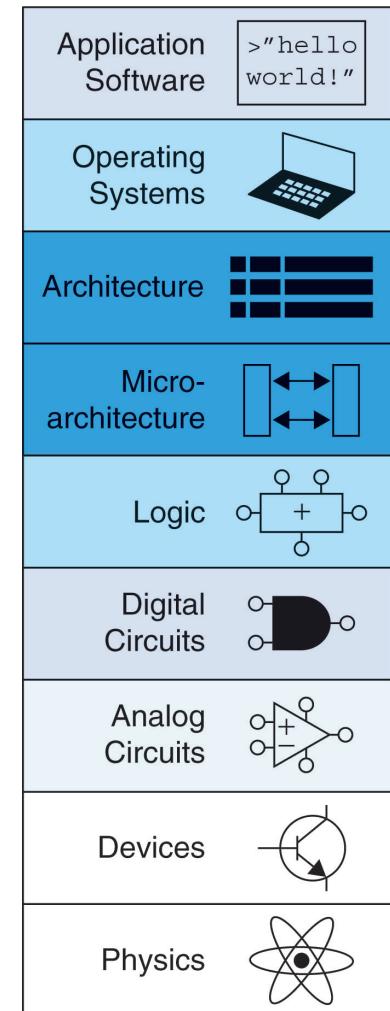
- **Introduction**
- **Memory System Performance Analysis**
- **Caches**
- **Virtual Memory**
- **Memory-Mapped I/O**
- **Summary**



Memorie vs CPU

Nell'architettura Von Neuman il canale di comunicazione tra la CPU e la memoria è il punto critico (collo di bottiglia) del sistema.

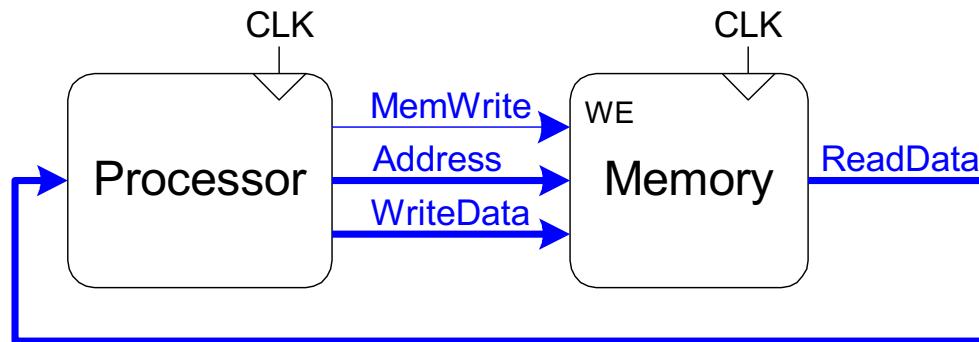La tecnologia consente di realizzare CPU sempre più veloci e memorie sempre più grandi ma la velocità di accesso delle memorie non cresce così rapidamente come la velocità della CPU.



Memorie vs CPU



Storicamente le **CPU** sono sempre state più veloci delle **memorie**.

Al giorno d'oggi siamo in grado di produrre delle memorie veloci quanto una CPU moderna, il reale problema è dato da:

- queste memorie hanno un costo elevatissimo.
- le memorie dovrebbero essere piazzate in gran parte sugli stessi chip delle CPU, il che non è possibile.

Per ovviare a questo problema, gli ingegneri ricorrono ad uno schema chiamato “**a gerarchia di memoria**” in cui si combinano:

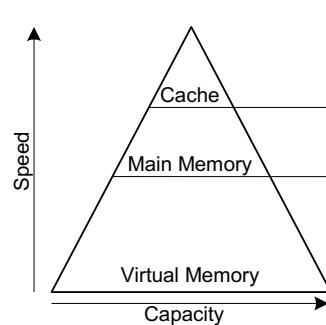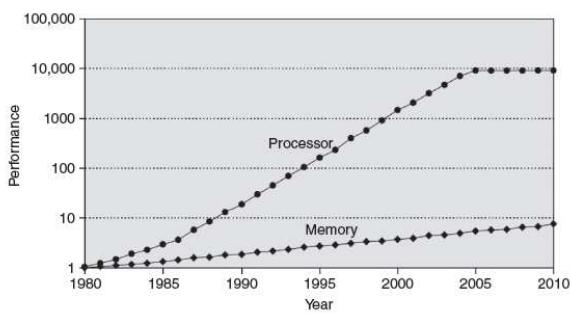- una quantità molto **piccola** di memoria estremamente **veloce** (la cache)
- una quantità molto **grande** di memoria **lenta**.



Technology	Price / GB	Access Time (ns)	Bandwidth (GB/s)
SRAM	\$10,000	1	25+
DRAM	\$10	10 - 50	10
SSD	\$1	100,000	0.5
HDD	\$0.1	10,000,000	0.1


Inquadramento del Problema

La maggior parte del tempo di esecuzione di una CPU è, di solito, impegnato da procedure in cui vengono eseguite ripetutamente le stesse istruzioni.

In realtà, non è importante conoscere lo schema dettagliato della sequenza di istruzioni, il punto chiave è che molte istruzioni in aree ben localizzate del programma vengono eseguite ripetutamente in un determinato periodo, e si accede al resto del programma relativamente di rado.

Questa proprietà viene chiamata **località dei riferimenti**. Si manifesta in due modi: **località temporale** e **località spaziale**.

- La **località temporale** rappresenta la probabilità che un'istruzione eseguita di recente venga eseguita nuovamente, entro breve tempo.
 - -> Mantenere i dati usati di recente nei livelli più alti della gerarchia di memoria
- La **località spaziale** rappresenta invece la probabilità che istruzioni vicine ad un'istruzione eseguita di recente (dove la vicinanza è espressa in termini di indirizzi delle istruzioni) siano anch'esse eseguite nel prossimo futuro.
 - -> quando si accede ai dati, portare i dati vicini nei livelli più alti di gerarchia

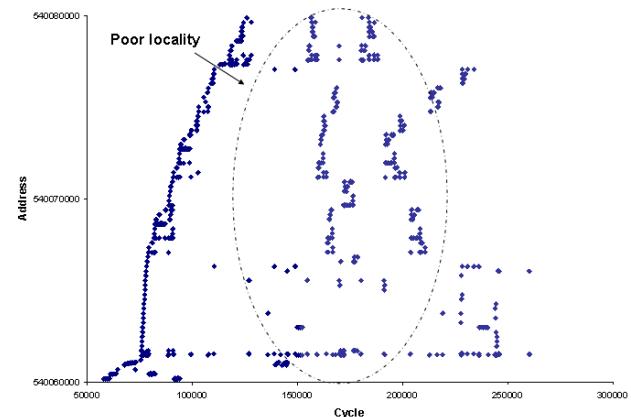

Cache

- Highest level in memory hierarchy
- Fast (typically ~ 1 cycle access time)
- Ideally supplies most data to processor
- Usually holds most recently accessed data

Utilità di avere una cache memory

La velocità con cui la memoria risponde alle richieste di istruzioni e dati della CPU ha un peso determinante sulle prestazioni di un sistema.

Se tra la memoria principale e la CPU si potesse **interporre una memoria molto veloce, contenente le parti di programma e di dati che, volta per volta, interessano l'elaborazione**, il tempo totale di esecuzione verrebbe ridotto in modo significativo.

Questa è esattamente la funzione della "**cache memory**" che in inglese significa letteralmente "**schermo della memoria**".

Si tratta quindi di un elemento che inserito tra CPU e memoria principale impedisce alla prima di "**vedere**" i tempi di risposta reali della memoria.

La struttura della CPU, infatti, non viene influenzata dalla presenza o meno di una **cache memory**. L'interfaccia verso la memoria applica il "**protocollo**" di trasferimento **dalla memoria o verso la memoria** ignorando la presenza di una struttura intermedia.


Agli albori di questa tecnica, infatti, la cache memory era solo un accessorio a pagamento.

Una traduzione possibile in italiano del concetto è "**memoria tampone**".

Principi di funzionamento

Concettualmente, le operazioni svolte da una memoria cache sono molto semplici. I circuiti di controllo della memoria cache sono progettati per avvantaggiarsi della proprietà della località dei riferimenti.

- L'aspetto temporale di questa proprietà suggerisce di portare un elemento (istruzioni o dati) nella cache quando viene richiesto per la prima volta, in modo tale che rimanga a disposizione nel caso di una nuova richiesta.
- L'aspetto spaziale suggerisce che, invece di portare dalla memoria principale alla cache un elemento alla volta, è conveniente portare un insieme di elementi che risiedono in indirizzi adiacenti.

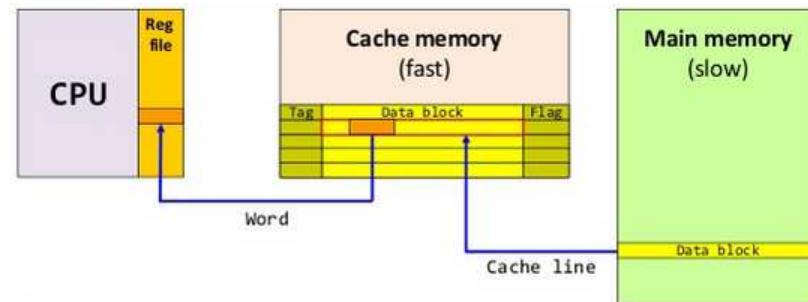

Si farà riferimento al termine **blocco** per indicare un insieme di indirizzi contigui di una qualche dimensione.

Un altro termine utilizzato di frequente per indicare un blocco della cache è **linea di cache**.


Dimensione della cache

Quando si riceve una richiesta di lettura fatta dalla CPU, il contenuto di un blocco di parole di memoria contenenti la locazione specificata viene trasferito nella cache, una o più parole alla volta.

In seguito, ognqualvolta il programma fa riferimento a una di queste locazioni del blocco, i valori desiderati vengono letti direttamente dalla cache.

Affinché la cache svolga efficacemente il suo compito deve avere tempi di accesso molto più brevi di quelli della memoria principale e ciò come vedremo impone che sia piccola.

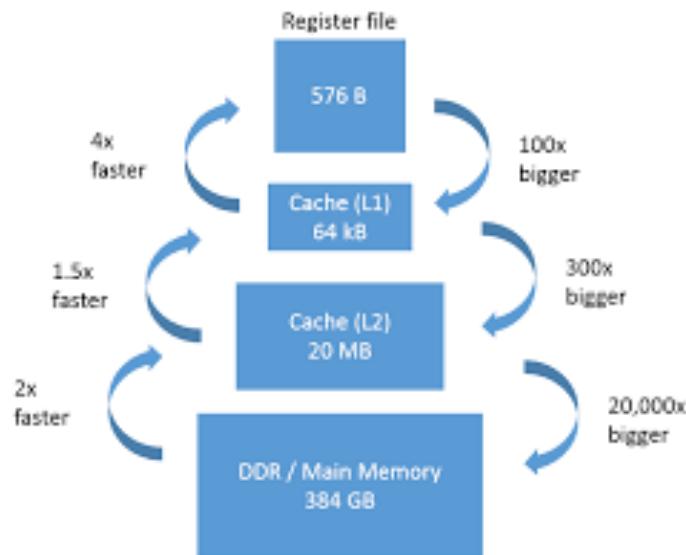Se è piccola non potrà che contenere una frazione ridotta delle istruzioni ed i dati della memoria principale.



Tecniche di gestione

La corrispondenza tra i blocchi della memoria principale e quelli della cache è specificata dalla funzione di **posizionamento (mapping)**.

Quando la cache è piena e si fa riferimento a una parola di memoria (istruzione o dato) che non è presente nella cache, l'hardware di controllo della cache deve decidere quale blocco della cache debba essere rimosso per far spazio al nuovo blocco, che contiene la parola a cui si fa riferimento.

L'insieme di regole in base alle quali viene fatta questa scelta costituisce ***l'algoritmo di sostituzione***.


Tecniche di gestione

La struttura dei sistemi è, di solito, organizzata in modo che la presenza di una cache non influenzi il funzionamento della CPU.

Quest'ultima, infatti, nell'esecuzione del programma **effettua le richieste di lettura e scrittura utilizzando gli indirizzi delle locazioni nella memoria principale.**

E' la logica di controllo della cache che si fa carico di determinare se la parola richiesta è presente o meno nella cache.

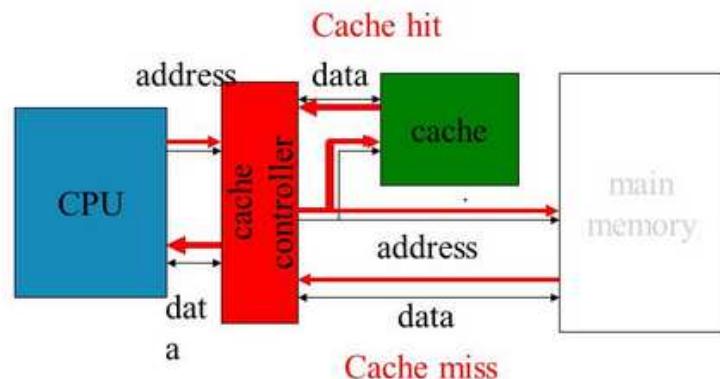Se è presente, viene effettuata l'operazione di lettura o scrittura della locazione di memoria appropriata. In questo caso si dice che **l'accesso in lettura o in scrittura ha avuto successo (read hit o write hit).**



Possibili gestioni di un “cache hit”

Se l'accesso alla cache ha avuto successo bisogna distinguere due tipi di situazioni:

Operazione di lettura, la memoria principale non viene coinvolta

Operazione di scrittura, il sistema può procedere in due modi:

- Nel primo (**write-through**), la locazione della cache e quella della memoria principale **vengono entrambe aggiornate**.
 - Il **write-through** è più semplice, ma implica inutili operazioni di scrittura nella memoria principale, se una parola viene aggiornata più volte durante il periodo in cui risiede nella cache.
- Nel secondo (**write-back**) si aggiorna **soltanto la locazione della memoria cache**, segnandola come aggiornata con un **bit di modifica** o **dirty**. La locazione della memoria principale viene aggiornata in seguito, quando il blocco contenente la parola marcata deve essere rimosso dalla memoria cache per far posto a un nuovo blocco.
 - Anche il protocollo **write-back** può causare inutili scritture nella memoria principale, visto che, quando si procede con la scrittura nella memoria principale di un blocco, **tutte le parole del blocco vengono scritte**, anche se solo una delle parole del blocco della cache è stata modificata.

Gestione di un “read miss”


Quando la parola indirizzata durante un'operazione di lettura non è presente nella cache si dice che l'accesso in lettura è fallito (*read miss*).

Il blocco di parole contenente la parola richiesta deve essere copiato dalla memoria principale nella memoria cache.

Due sono le possibilità:

Dopo aver caricato l'intero blocco nella memoria cache, la parola richiesta viene inviata alla CPU.
In alternativa, è possibile inviare immediatamente la parola alla CPU, non appena la si legge dalla memoria principale.

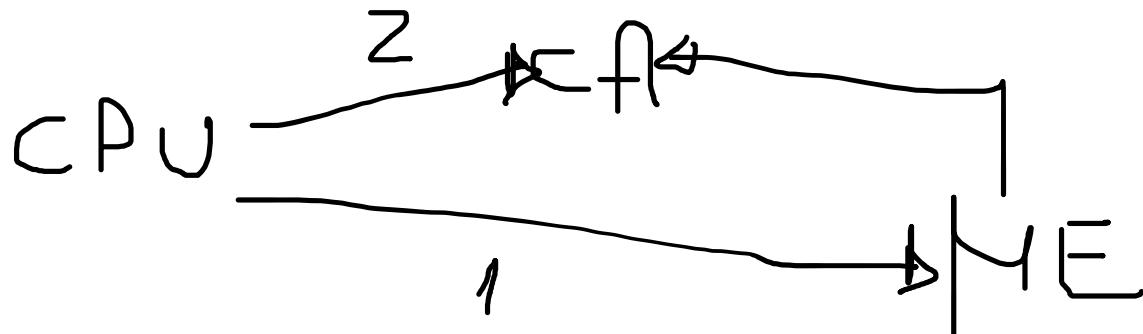Quest'ultimo approccio, chiamato ***load-through***, o anche ***early restart***, riduce in qualche modo il tempo di attesa della CPU, a discapito di una maggiore complessità del circuito di controllo della cache.



Gestione di un “write miss”

Durante un'operazione di scrittura, se la parola indirizzata non è nella cache si dice che **l'accesso in scrittura è fallito (*write miss*)**.

Anche in questo caso ci sono le due alternative,
se si utilizza un protocollo ***write-through***, le informazioni vengono
scritte direttamente nella memoria principale,
nel caso invece di un protocollo ***write-back***, il blocco, contenente la
parola indirizzata, viene prima caricato nella cache, poi viene
sopra scritto con le nuove informazioni.

Prestazioni

$$\begin{aligned}\textbf{Hit Rate} &= \# \text{ hits} / \# \text{ memory accesses} \\ &= 1 - \text{Miss Rate}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textbf{Miss Rate} &= \# \text{ misses} / \# \text{ memory accesses} \\ &= 1 - \text{Hit Rate}\end{aligned}$$

Average memory access time (AMAT): average time for processor to access data

$$\textbf{AMAT} = t_{\text{cache}} + MR_{\text{cache}}[t_{MM} + MR_{MM}(t_{VM})]$$

Prestazioni

- Un programma ha 2.000 loads e stores
- 1.250 di questi dati sono presenti nella cache
- Il resto è fornito da altri livelli nella gerarchia di memoria
- **Quale è l'hit e il miss rate per la cache?**

$$\text{Hit Rate} = 1250/2000 = \mathbf{0.625}$$

$$\text{Miss Rate} = 750/2000 = \mathbf{0.375} = 1 - \text{Hit Rate}$$

Prestazioni

- Assumi che un processore ha 2 livelli di memoria: cache e main memory
- $t_{\text{cache}} = 1 \text{ cycle}$, $t_{MM} = 100 \text{ cycles}$
- **Qual'è l'AMAT dati gli hit e miss rare precedenti?**

$$\begin{aligned}\text{AMAT} &= t_{\text{cache}} + MR_{\text{cache}}(t_{MM}) \\ &= [1 + 0.375(100)] \text{ cycles} \\ &= \mathbf{38.5 \text{ cycles}}\end{aligned}$$

Terminologia Cache

- **Capacity (C):**
 - Numero di byte nella cache
- **Block size (b):**
 - Grandezza di un blocco, ovvero numero di bytes che sono trascritti nella cache per volta
- **Number of blocks ($B = C/b$):**
 - Numero di blocchi nella cache
- **Degree of associativity (N):**
 - Numero di blocchi in un set
- **Number of sets ($S = B/N$):**
 - Ogni indirizzo di memoria è mappato in esattamente un set della cache

Tipologie di memorie cache

- La memoria Cache è organizzata in S set
- Ogni indirizzo di memoria mappa in esattamente un unico set
- Diverse categorie di memoria cache dipendono dal numero di blocchi che un set contiene:
 - **Direct mapped:** 1 blocco per ogni set
 - **N -way set associative:** N blocchi per set
 - **Fully associative:** tutti i blocchi di una cache sono in un unico set

Tipologie di memorie cache


- Esaminiamo ogni tipologia con una cache con:
 - Capacity ($C = 8$ words)
 - Block size ($b = 1$ word)
 - Quindi, il numero di blocchi è ($B = 8$)

Ovviamente una memoria del genere è ridicolmente piccola, serve solo per scopi didattici


- Capacity: C
- Block size: b
- Number of blocks in cache: $B = C/b$
- Number of blocks in a set: N
- Number of sets: $S = B/N$

Organization	Number of Ways (N)	Number of Sets ($S = B/N$)
Direct Mapped	1	B
N-Way Set Associative	$1 < N < B$	B / N
Fully Associative	B	1


Direct Mapped Cache

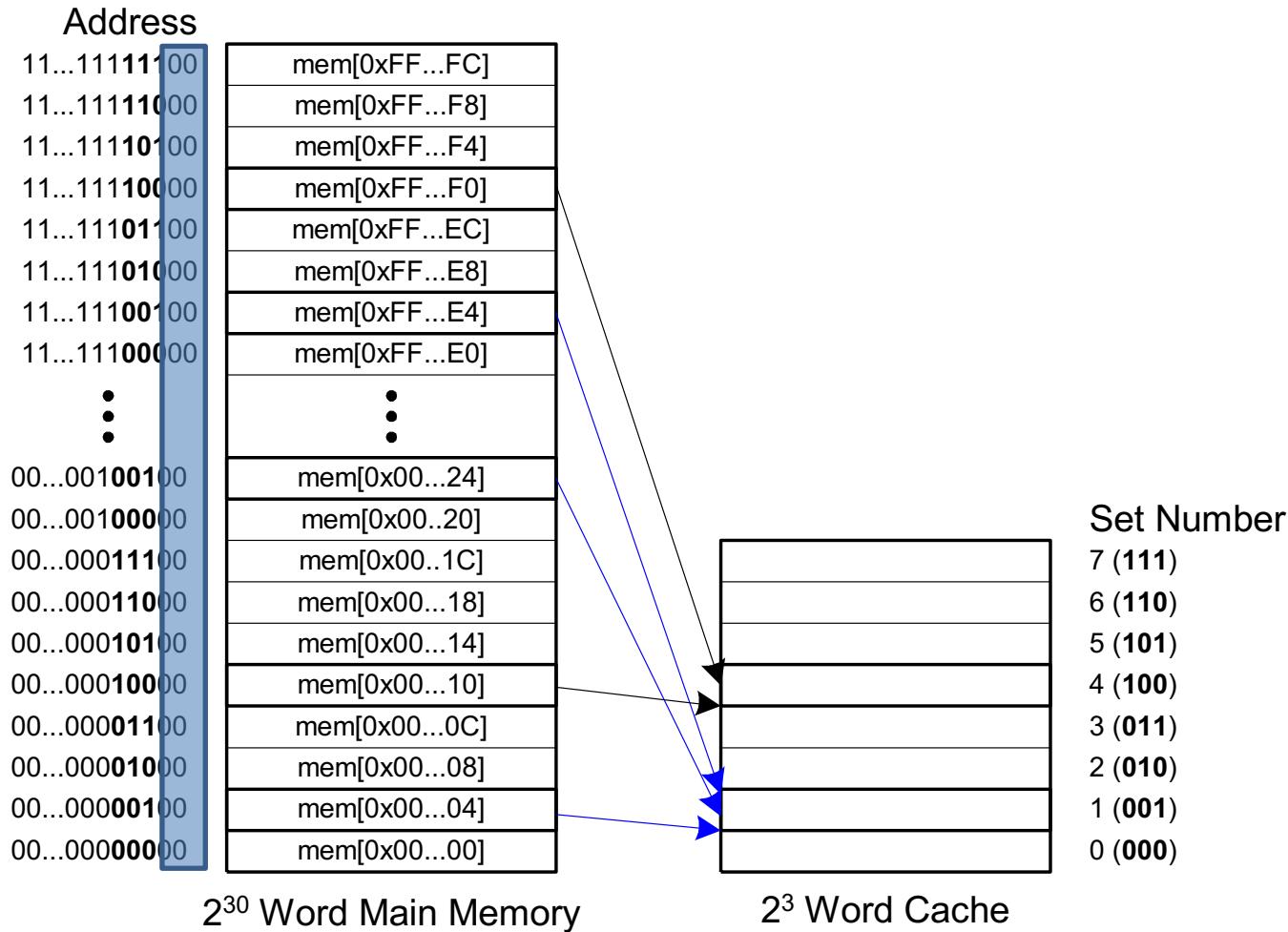

Direct Mapped Cache

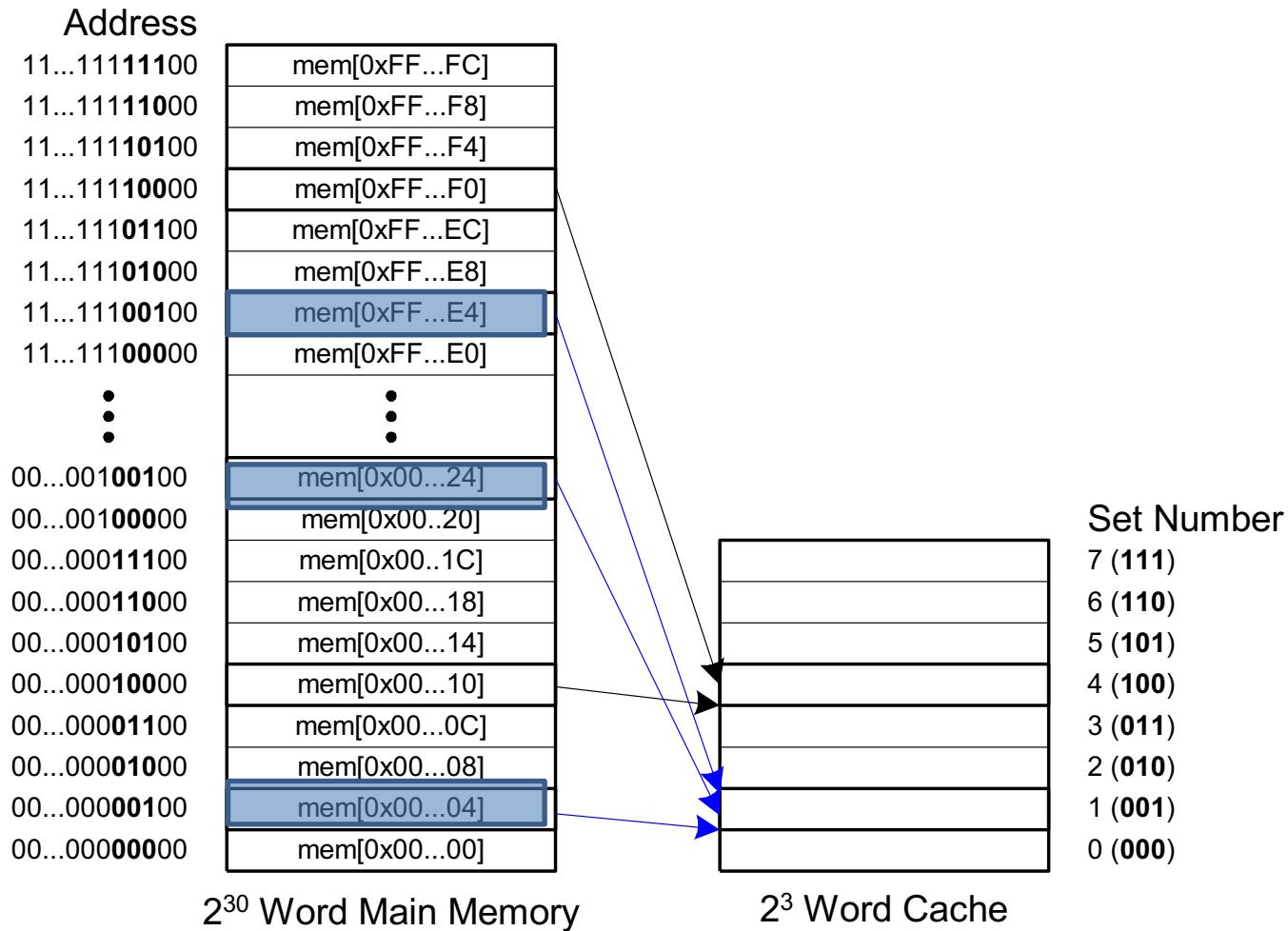


Direct Mapped Cache Hardware

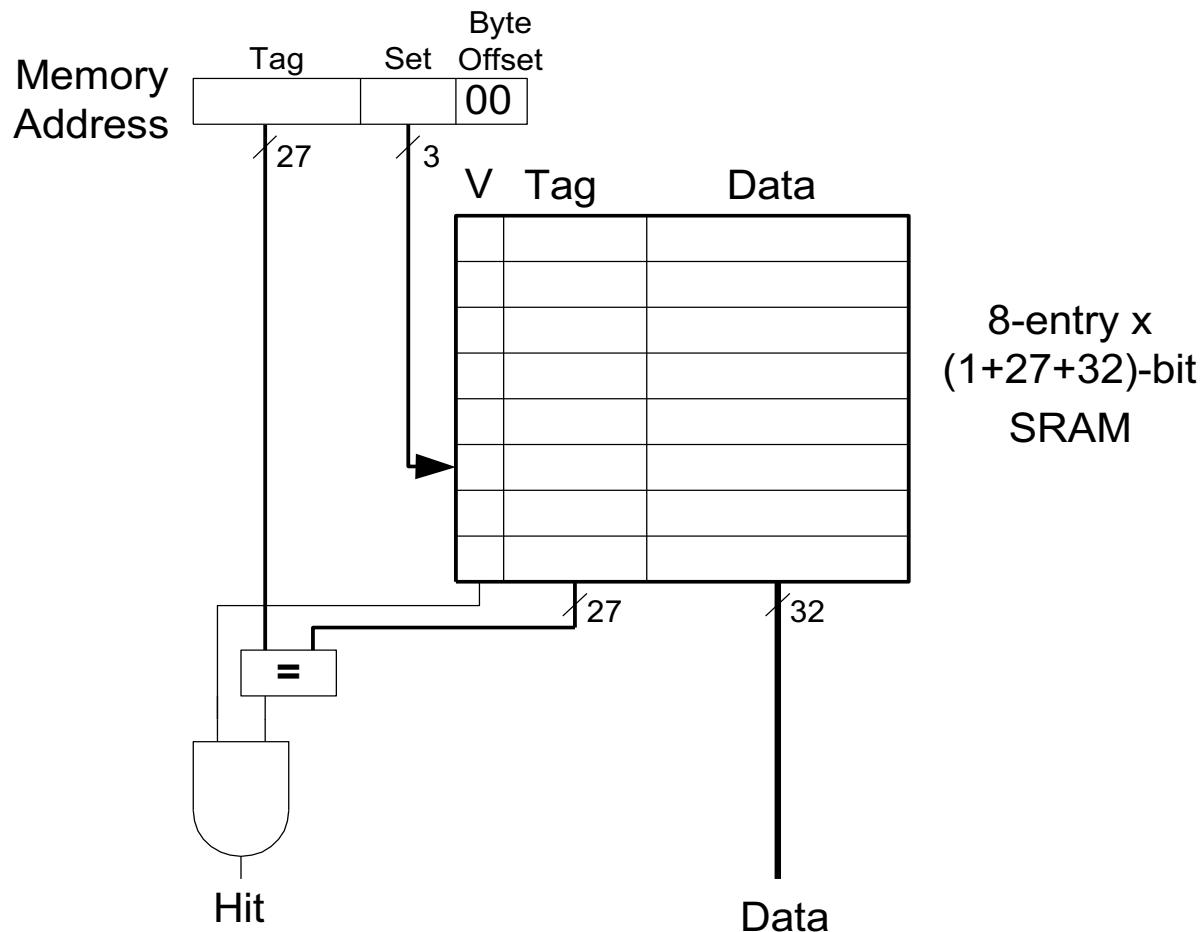

Direct Mapped Cache Performance

ARM Assembly Code
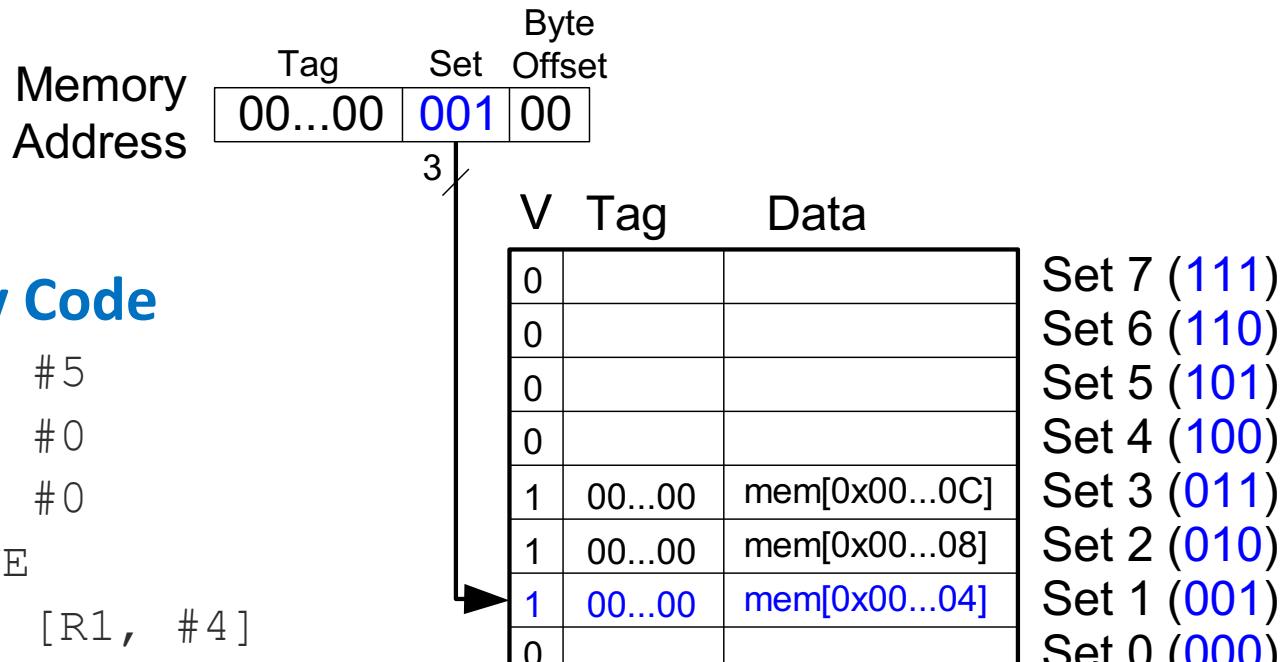
```
MOV R0, #5  
MOV R1, #0  
LOOP  CMP R0, #0  
      BEQ DONE  
      LDR R2, [R1, #4]  
      LDR R3, [R1, #12]  
      LDR R4, [R1, #8]  
      SUB R0, R0, #1  
      B    LOOP  
  
DONE
```




Miss Rate = ?

Direct Mapped Cache Performance

ARM Assembly Code
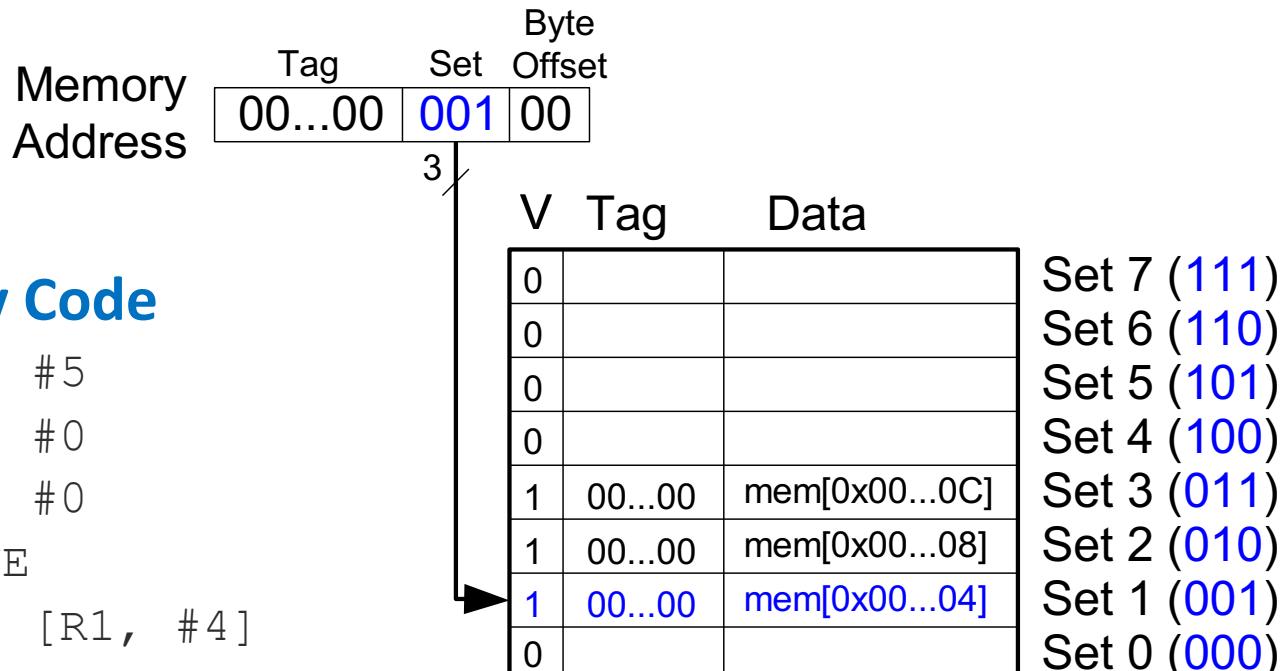
```
MOV R0, #5
MOV R1, #0
LOOP  CMP R0, #0
      BEQ DONE
      LDR R2, [R1, #4]
      LDR R3, [R1, #12]
      LDR R4, [R1, #8]
      SUB R0, R0, #1
      B    LOOP
DONE
```




$$\text{Miss Rate} = \frac{3}{15} \\ = 20\%$$

Temporal Locality
Compulsory Misses

Direct Mapped Cache: Conflict

ARM Assembly Code
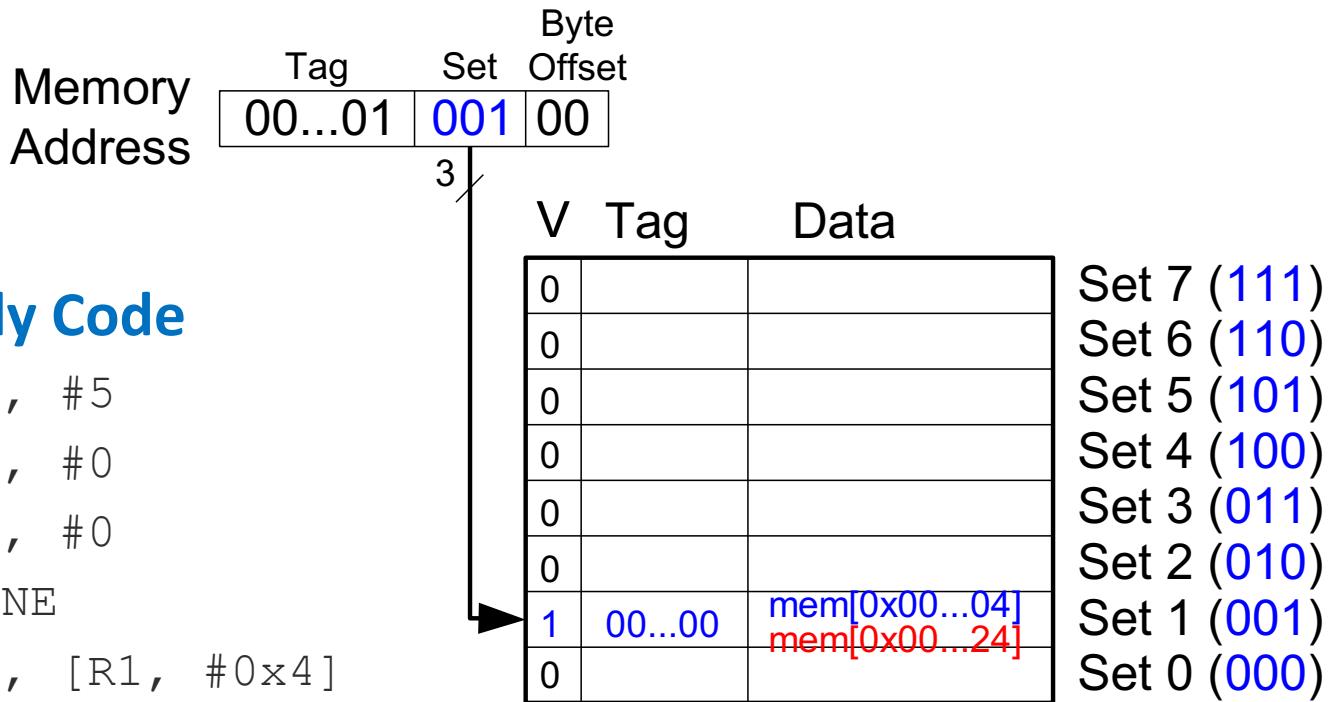
```
MOV R0, #5  
MOV R1, #0  
LOOP  CMP R0, #0  
      BEQ DONE  
      LDR R2, [R1, #0x4]  
      LDR R3, [R1, #0x24]  
      SUB R0, R0, #1  
      B    LOOP  
  
DONE
```




Miss Rate = ?

Direct Mapped Cache: Conflict

ARM Assembly Code

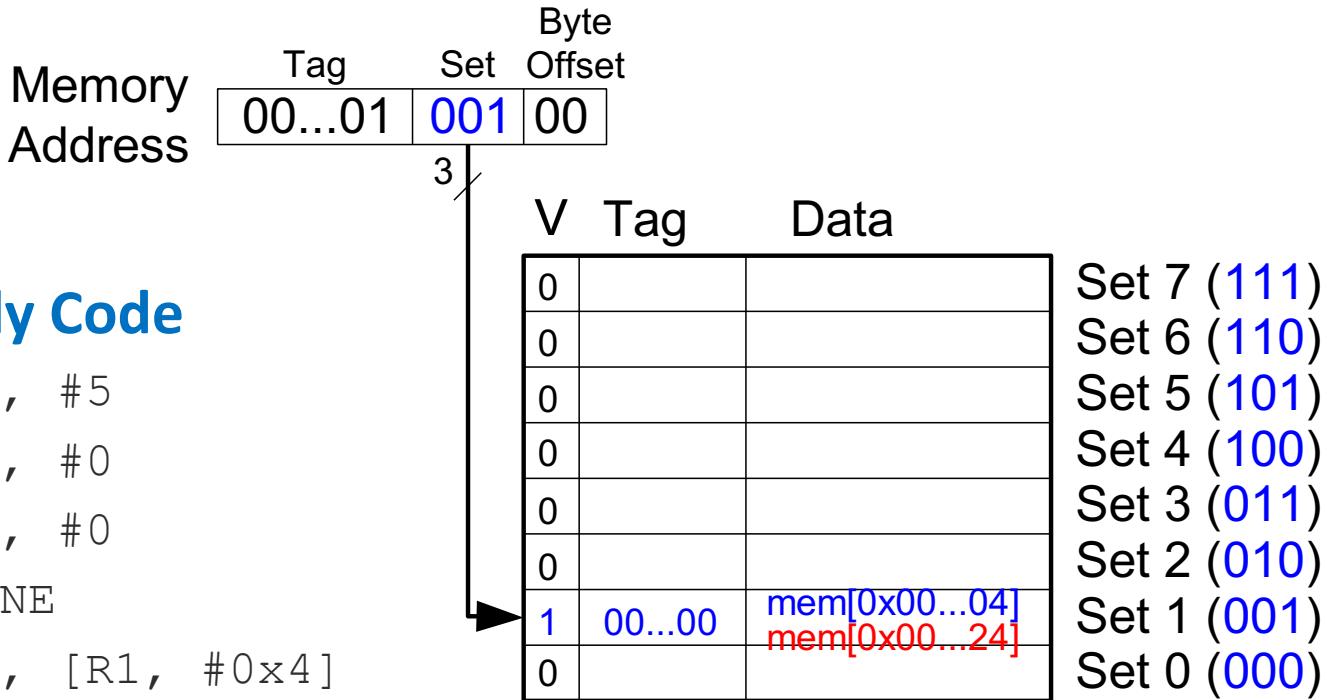
```
MOV R0, #5  
MOV R1, #0  
LOOP  CMP R0, #0  
      BEQ DONE  
      LDR R2, [R1, #0x4]  
      LDR R3, [R1, #0x24]  
      SUB R0, R0, #1  
      B    LOOP  
  
DONE
```



**Miss Rate = 10/10
= 100%**

Conflict Misses

N -Way Set Associative Cache

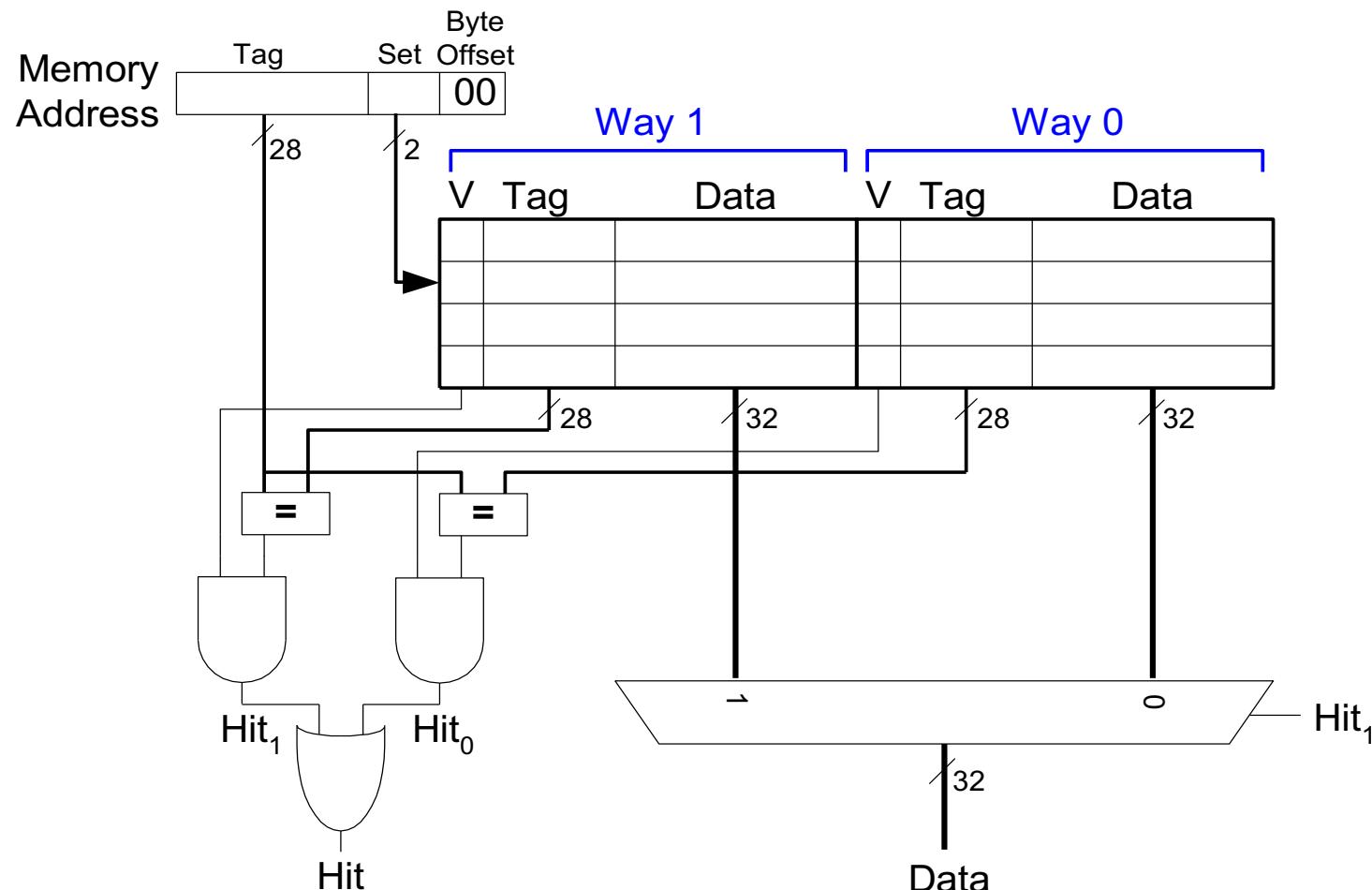

N-Way Set Associative Performance

ARM Assembly Code

```
MOV R0, #5  
MOV R1, #0  
LOOP  CMP R0, 0  
      BEQ DONE  
      LDR R2, [R1, #0x4]  
      LDR R3, [R1, #0x24]  
      SUB R0, R0, #1  
      B   LOOP
```

Miss Rate = ?

DONE

Way 1				Way 0				
V	Tag	Data		V	Tag	Data		
0				0				Set 3
0				0				Set 2
0				0				Set 1
0				0				Set 0

N-Way Set Associative Performance

ARM Assembly Code

```
MOV R0, #5  
MOV R1, #0  
LOOP    CMP R0, 0  
        BEQ DONE  
        LDR R2, [R1, #0x4]  
        LDR R3, [R1, #0x24]  
        SUB R0, R0, #1  
        B    LOOP
```

DONE

Miss Rate = 2/10
= 20%

**Associativity reduces
conflict misses**

Way 1			Way 0		
V	Tag	Data	V	Tag	Data
0			0		
0			0		
1	00...10	mem[0x00...24]	1	00...00	mem[0x00...04]
0			0		

Set 3
Set 2
Set 1
Set 0

Fully Associative Cache


V	Tag	Data															

- Consente la massima flessibilità nella scelta della locazione nella cache in cui posizionare un blocco di memoria
- Lo spazio della cache può essere utilizzato in modo più efficiente e questo comporta una riduzione dei miss di conflitto
- Il costo della ricerca di un blocco in cache è notevole, mentre nel caso di indirizzamento diretto è praticamente nullo
 - Una operazione di questo tipo si chiama ricerca associativa o per contenuto, in quanto corrisponde all'operazione di ricerca di un item in un elenco
- E' più costosa da costruire



Come sfruttare la località spaziale?

■ Incrementare il block size:

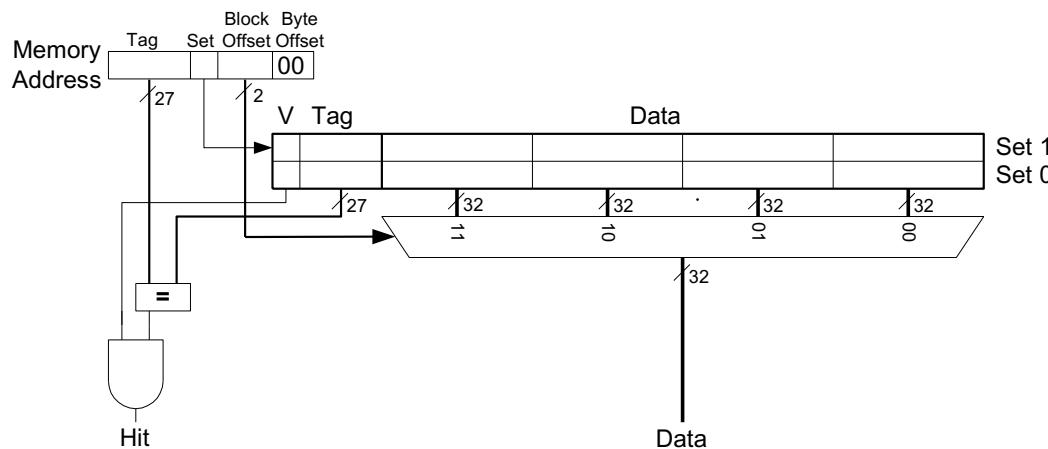- Block size, $b = 4$ words
- $C = 8$ words
- Direct mapped (1 block per set)
- Number of blocks, $B = 2$ ($C/b = 8/4 = 2$)



Cache with Larger Block Size

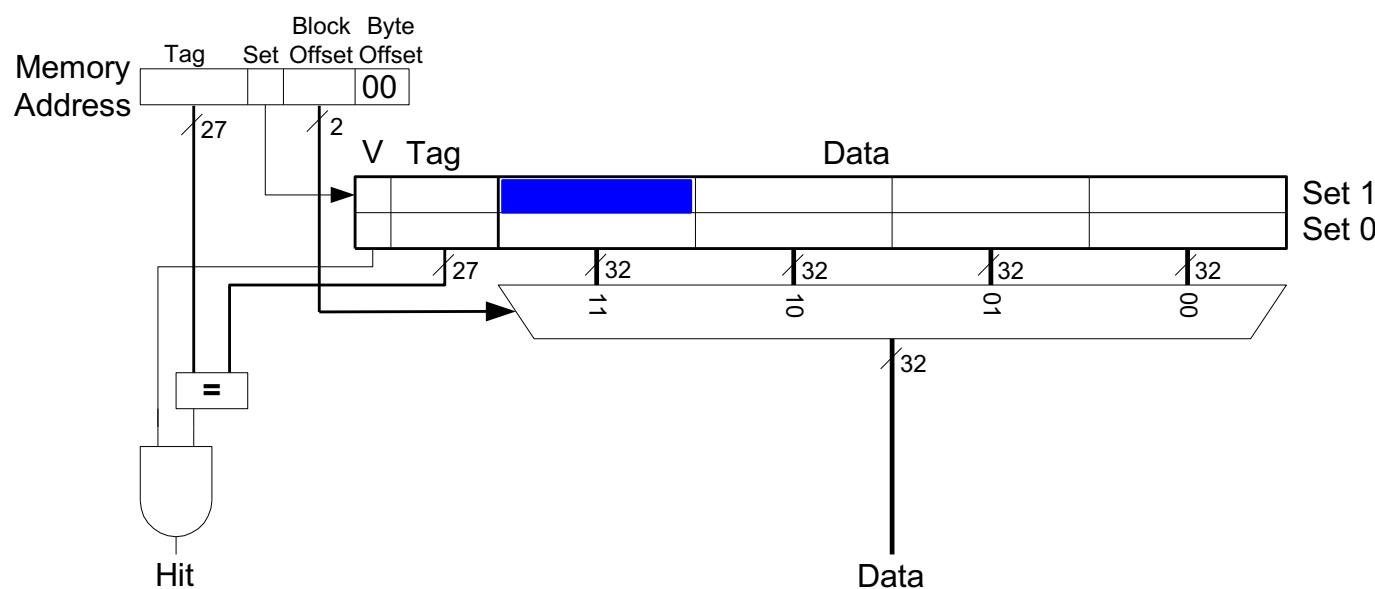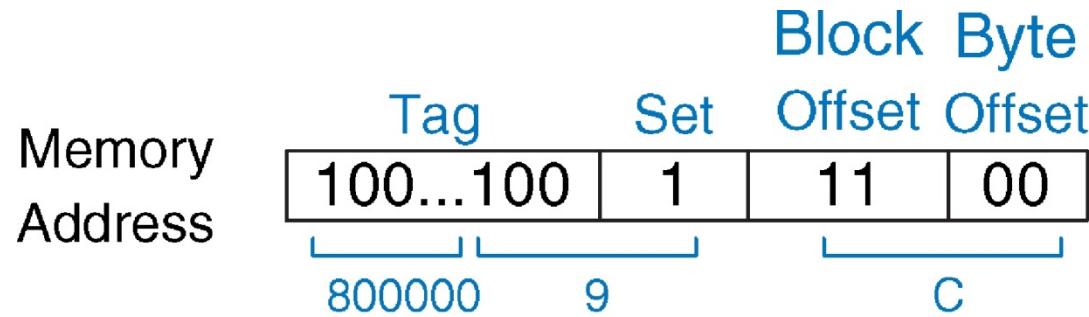

Direct Mapped Cache Performance

ARM assembly code

```
MOV R0, #5
MOV R1, #0
LOOP  CMP R0, 0
      BEQ DONE
      LDR R2, [R1, #4]
      LDR R3, [R1, #12]
      LDR R4, [R1, #8]
      SUB R0, R0, #1
      B    LOOP
DONE
```

Miss Rate = ?

Direct Mapped Cache Performance


ARM assembly code

```
MOV R0, #5  
MOV R1, #0  
LOOP  CMP R0, 0  
      BEQ DONE  
      LDR R2, [R1, #4]  
      LDR R3, [R1, #12]  
      LDR R4, [R1, #8]  
      SUB R0, R0, #1  
      B    LOOP
```

DONE

$$\begin{aligned}\text{Miss Rate} &= 1/15 \\ &= 6.67\%\end{aligned}$$

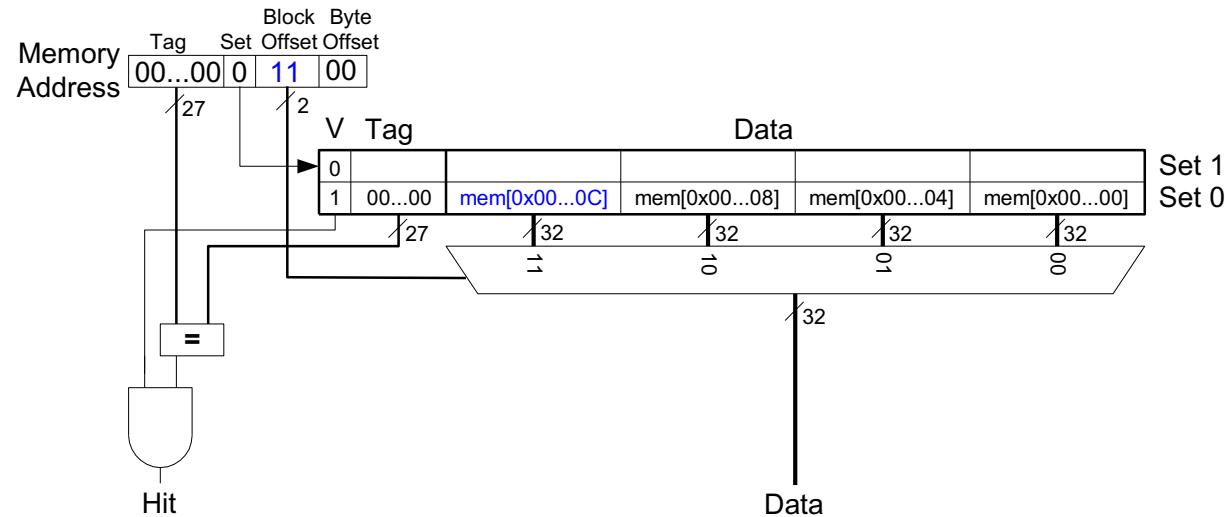Larger blocks
reduce compulsory misses
through spatial locality



Cache Organization Recap

- Capacity: C
- Block size: b
- Number of blocks in cache: $B = C/b$
- Number of blocks in a set: N
- Number of sets: $S = B/N$

Organization	Number of Ways (N)	Number of Sets ($S = B/N$)
Direct Mapped	1	B
N-Way Set Associative	$1 < N < B$	B / N
Fully Associative	B	1

Il bit di validità

- Un ulteriore bit di controllo, chiamato ***bit di validità***, è necessario per ogni blocco.
- **Questo bit indica se il blocco contiene o meno dati validi.**
- Non deve però essere confuso con il ***bit di modifica***, menzionato in precedenza, il bit di modifica, che indica se il blocco è stato modificato o meno durante il periodo in cui è stato nella cache, serve soltanto nei sistemi che non fanno uso del metodo ***write-through***.

I bit di validità dei blocchi che si trovano nella cache vengono tutti posti a 0 nell'istante iniziale di accensione del sistema e, in seguito, ogni volta che nella memoria principale vengono caricati programmi e dati nuovi dal disco.

3. Si riportino i valori dei flag V C N Z risultanti dalla somma delle parole a 32 bit #800348CC e #8CFFFFFFA:

V C N Z: 1 | 0 D D

4. Il seguente codice assembly rappresenta la funzione fattoriale, ma ci sono due errori. Scrivere nell'apposito riquadro il codice corretto. [Si ricordi che SP sta per stack pointer, LR per link register e PC per program counter.]

```
FACTORIAL
PUSH R0, LR
CMP R0, #1
BEQ ELSE
MOV R0, #1
ADD SP, SP, #8
MOV PC, LR
ELSE
SUB R0, R0, #1
B FACTORIAL
POP R1, LR
MUL R0, R1, R0
MOV PC, LR
```

4. Si consideri il seguente programma assembly:

```
MOVE R0, #2
MOVE R1, #0xBEF02C40
MOVE R2, #0x1
LOOP
LDR R3, [R1], #4
ADD R2, R2, R3
SUBS R0, R0, #1
BPL LOOP
```

Address	Data
BEF02C4C	00000001
BEF02C48	00000005
BEF02C44	0000001A
BEF02C40	00000002

Indicare esadecimale il valore di R2 al termine dell'esecuzione considerando la configurazione in memoria riportata.

R2:

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



MEMORIE

Il bit di validità

- Un ulteriore bit di controllo, chiamato ***bit di validità***, è necessario per ogni blocco.
- **Questo bit indica se il blocco contiene o meno dati validi.**
- Non deve però essere confuso con il ***bit di modifica***, menzionato in precedenza, il bit di modifica, che indica se il blocco è stato modificato o meno durante il periodo in cui è stato nella cache, serve soltanto nei sistemi che non fanno uso del metodo ***write-through***.

I bit di validità dei blocchi che si trovano nella cache vengono tutti posti a 0 nell'istante iniziale di accensione del sistema e, in seguito, ogni volta che nella memoria principale vengono caricati programmi e dati nuovi dal disco.

Il Direct Memory Access - DMA

I trasferimenti dal disco alla memoria principale vengono effettuati mediante un meccanismo detto di DMA (Direct Memory Access). Questa sigla specifica che durante il trasferimento la CPU non interviene, perché è la logica di controllo del disco che gestisce le linee indirizzo e le linee dati, fornendo i segnali di controllo necessari.

Come vedremo successivamente, in una operazione di questo genere vengono trasferite grandi quantità di istruzioni e dati organizzati in entità dette “*pagine*” ciascuna delle quali di solito contiene migliaia di *locazioni* e quindi centinaia di *blocchi*.

Normalmente, le pagine di programma e quelle di dati vanno nella memoria centrale senza coinvolgere la cache.

Gestione del bit di validità

Il bit di validità di un certo blocco della cache viene posto a “1” la prima volta che esso è chiamato a contenere istruzioni o dati trasferiti dalla memoria principale; poi, ogni volta che le locazioni di un blocco della memoria principale vengono interessate da un trasferimento di nuove istruzioni o di nuovi dati dal disco, viene effettuato un controllo per determinare se qualcuno dei blocchi che stanno per essere sovrascritti fossero o meno presenti nella cache.

Se nella cache c’è una copia del blocco, il suo bit di validità viene posto a “0”; in tal modo, si garantisce che nella cache non ci siano dati obsoleti.

Il bit di validità a “0” candida immediatamente il blocco ad essere sovrascritto.

Svuotamento (flush) della cache

Una situazione dello stesso tipo si determina quando viene effettuato un trasferimento tramite DMA dalla memoria al disco e la cache utilizza un protocollo write-back.

In questo caso, i dati nella memoria potrebbero non riflettere i cambiamenti che possono essere stati fatti sulla copia dei dati presenti nella cache.

Una possibile soluzione a tale problema consiste nello ***svuotamento (flush)*** della cache forzando i dati con il bit di modifica attivo a essere ricopiatati nella memoria principale prima che venga effettuato il trasferimento tramite DMA.

“Coerenza” della cache

Il sistema operativo è in grado di fare tutto tutte le operazioni necessarie in modo molto efficiente, senza peggiorare significativamente le prestazioni, visto che le operazioni di ingresso/uscita di scrittura non sono molto frequenti.

Questa necessità di garantire che due diverse entità (i sottosistemi della CPU e del DMA nel caso presente) utilizzino la stessa copia dei dati viene chiamata problema della ***coerenza della cache***.

Algoritmi di sostituzione (1 / 2)

- In una cache ad indirizzamento diretto, la posizione di ogni blocco è predefinita, quindi non esiste alcuna strategia di sostituzione.
- Nelle memorie cache *associative* e *set-associative*, esiste invece una certa flessibilità.

Quando un nuovo blocco deve essere portato nella cache, e tutte le posizioni che potrebbe occupare contengono dati validi, il controllore della cache deve decidere quale blocco, tra quelli esistenti, soprascrivere.

Questa è una decisione importante, perché la scelta potrebbe essere determinante per le prestazioni del sistema.

Algoritmi di sostituzione (2 / 2)

In generale, l'obiettivo è quello di **mantenere nella cache quei blocchi che hanno una maggior possibilità di essere nuovamente utilizzati nel prossimo futuro.** ma, non è facile prevedere i blocchi a cui si farà riferimento.

Una possibile strategia è di tener presente che la *località dei riferimenti* suggerisce che i blocchi a cui c'è stato accesso di recente hanno elavata probabilità di essere utilizzati nuovamente entro breve tempo.

Sostituzione con algoritmo LRU

Quando bisogna eliminare dalla cache un blocco, **è sensato soprascrivere quello a cui non si accede da più tempo**. Tale blocco prende il nome di blocco *utilizzato meno di recente (Least Recently Used, LRU)*, e la tecnica si chiama *algoritmo di sostituzione LRU*.

Per utilizzare l'algoritmo LRU, il controllore della cache deve mantenere traccia di tutti gli accessi ai blocchi mentre l'elaborazione prosegue.

Il blocco LRU di una memoria cache *set-associativa* con insiemi di quattro blocchi, può, ad esempio, essere indicato da un contatore di 2 bit associato a ciascun blocco, il cui contenuto sia opportunamente gestito secondo un protocollo automatico

Gestione del contatore di accessi

Quando si ha un successo nell'accesso al blocco (*hit*):

- il contatore di quel blocco viene posto a 0. I contatori con valori originariamente inferiori a quelli del blocco a cui si accede, vengono incrementati di uno, mentre tutti gli altri rimangono invariati.

Quando, invece, l'accesso fallisce (*miss*) si aprono due possibilità:

- l'insieme non è pieno, il contatore associato al nuovo blocco caricato dalla memoria principale viene posto a 0 e il valore di tutti gli altri contatori viene incrementato di 1.
- l'insieme è pieno, si rimuove il blocco, il cui contatore ha valore 3, e si pone il nuovo blocco al suo posto, mettendo il contatore a 0. Gli altri tre contatori dell'insieme vengono incrementati di un'unità.


E' facile verificare che i valori dei contatori dei blocchi occupati sono sempre diversi.

Alternative all'algoritmo LRU

L'algoritmo LRU è stato utilizzato ampiamente, con buone prestazioni, in numerosi schemi di accesso. Ma in alcune situazioni, per esempio nel caso di accessi sequenziali a un vettore di elementi che è leggermente troppo grande per poter stare tutto nella cache, le prestazioni sono molto scadenti

Le prestazioni dell'algoritmo LRU possono essere migliorate introducendo una piccola dose di casualità nella scelta del blocco da sostituire.

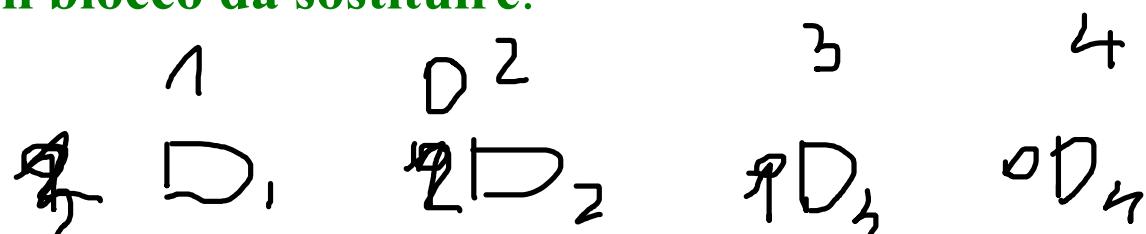Sono stati proposti molti altri algoritmi di sostituzione più o meno complessi, che richiedono talvolta anche notevoli complicazioni hardware, ma l'algoritmo più semplice, e spesso anche piuttosto efficace, consiste nello scegliere **in modo completamente casuale il blocco da sostituire**.



Types of Misses

- **Compulsory:** first time data accessed
- **Capacity:** cache too small to hold all data of interest
- **Conflict:** data of interest maps to same location in cache

Miss penalty: time it takes to retrieve a block from lower level of hierarchy

LRU Replacement

ARM Assembly Code

```
MOV R0, #0  
LDR R1, [R0, #4]  
LDR R2, [R0, #0x24]  
LDR R3, [R0, #0x54]
```

Way 1			Way 0			Set 3 (11) Set 2 (10) Set 1 (01) Set 0 (00)
V	U	Tag	Data	V	Tag	
0	0			0		
0	0			0		
0	0			0		
0	0			0		

LRU Replacement

ARM Assembly Code

```
MOV R0, #0  
LDR R1, [R0, #4]  
LDR R2, [R0, #0x24]  
LDR R3, [R0, #0x54]
```

Way 1			Way 0			
V	U	Tag	Data	V	Tag	Data
0	0			0		
0	0			0		
1	0	00...010	mem[0x00...24]	1	00...000	mem[0x00...04]
0	0			0		

(a)


Way 1			Way 0			
V	U	Tag	Data	V	Tag	Data
0	0			0		
0	0			0		
1	1	00...010	mem[0x00...24]	1	00...101	mem[0x00...54]
0	0			0		

(b)

Cache Summary


- **What data is held in the cache?**
 - Recently used data (temporal locality)
 - Nearby data (spatial locality)
- **How is data found?**
 - Set is determined by address of data
 - Word within block also determined by address
 - In associative caches, data could be in one of several ways
- **What data is replaced?**
 - Least-recently used way in the set

Miss Rate Trends

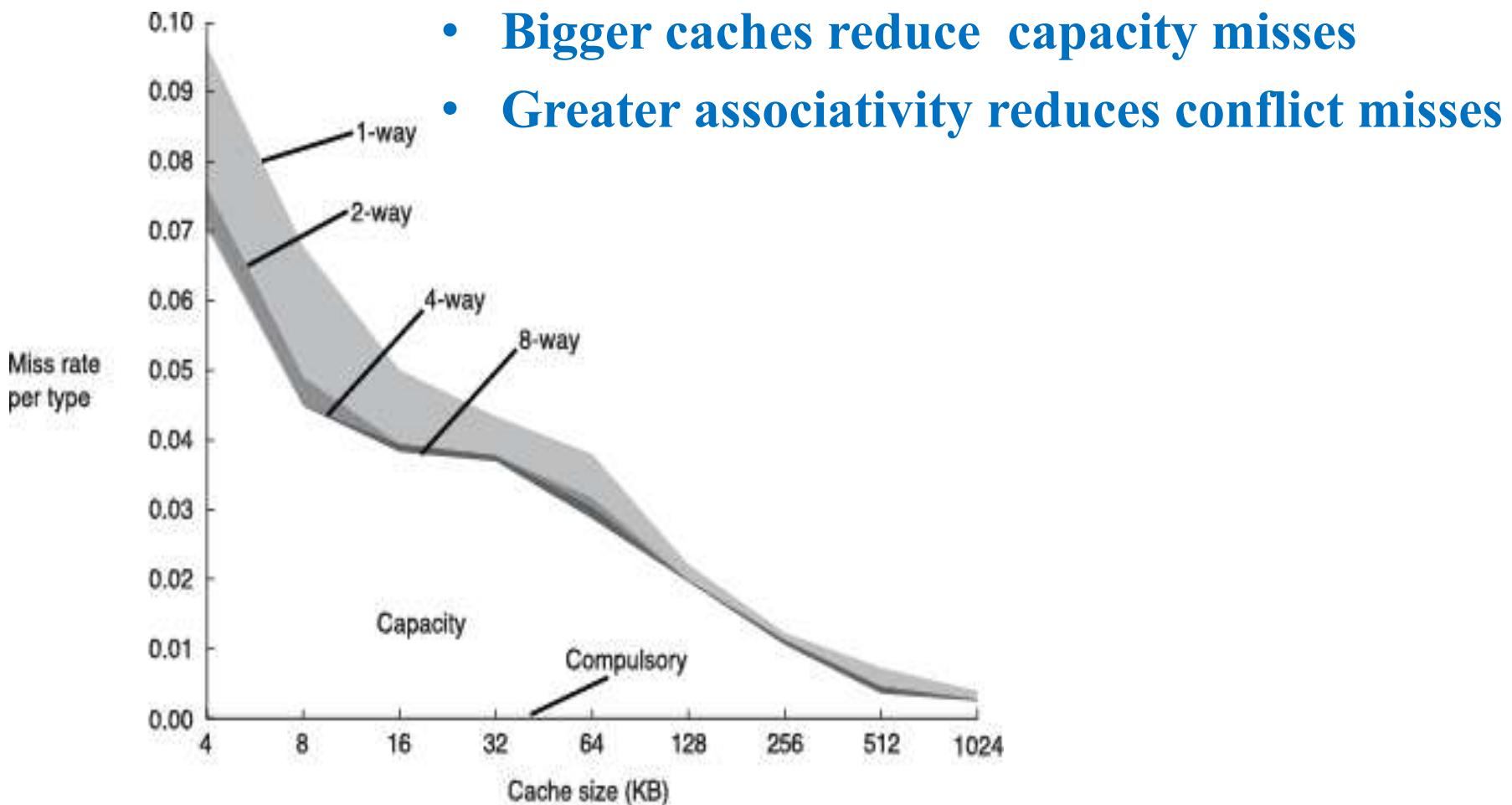

Adapted from Patterson & Hennessy, *Computer Architecture: A Quantitative Approach*, 2011

Miss Rate Trends

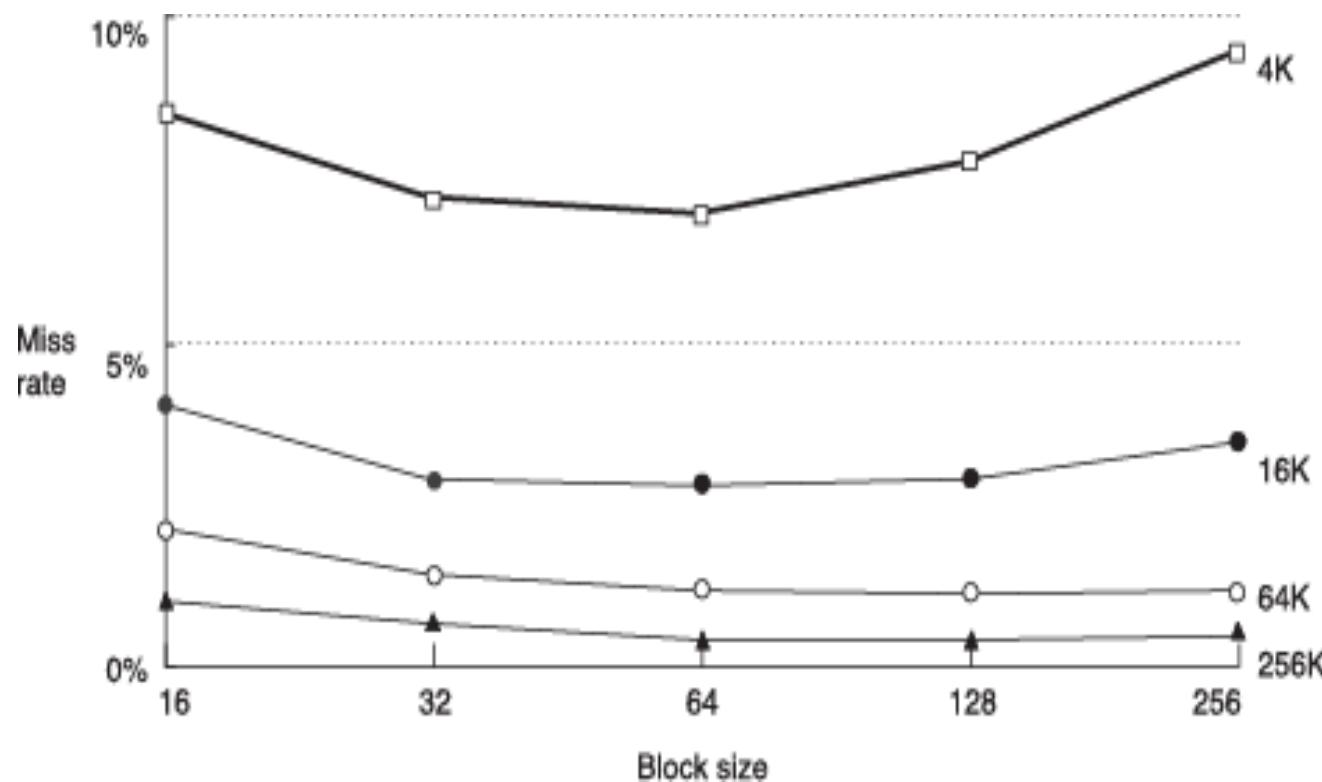

- **Bigger blocks reduce compulsory misses**
- **Bigger blocks increase conflict misses**
 - Data una cache di dimensioni fissate, all'aumentare del block size il numero di set decrementa ($S \times N \times b = C$). Quindi aumentano i miss di conflitto

ARM Assembly Code

```
MOV R0, #0  
LDR R1, [R0, #4]  
LDR R2, [R0, #0x24]  
LDR R3, [R0, #0x54]
```

Way 1			Way 0			
V	U	Tag	Data	V	Tag	Data
0	0			0		
0	0			0		
1	0	00...010	mem[0x00...24]	1	00...000	mem[0x00...04]
0	0			0		

Set 3 (11)
Set 2 (10)
Set 1 (01)
Set 0 (00)

(a)

Way 1			Way 0			
V	U	Tag	Data	V	Tag	Data
0	0			0		
0	0			0		
1	1	00...010	mem[0x00...24]	1	00...101	mem[0x00...54]
0	0			0		

Set 3 (11)
Set 2 (10)
Set 1 (01)
Set 0 (00)

(b)

Multilevel Caches

- Larger caches have lower miss rates, longer access times
- Expand memory hierarchy to multiple levels of caches
 - Level 1: small and fast (e.g. 16 KB, 1 cycle)
 - Level 2: larger and slower (e.g. 256 KB, 2-6 cycles)
- Most modern PCs have L1, L2, and L3 cache

Una cache per le istruzioni ed una per i dati?

Per i motivi che abbiamo più volte ricordato **il posto migliore in cui collocare una cache è il chip della CPU**. Sfortunatamente, però, si trova posto solo per cache piccole.

Tutti i processori con prestazioni elevate hanno una cache “on chip”.

Alcuni produttori hanno deciso di realizzare due cache separate, una per le istruzioni e un'altra per i dati, come nei processori 68.040 e PowerPC 604. In altri casi è stata adottata una sola cache per istruzioni e dati, come nel processore PowerPC 601.


Una cache per le istruzioni ed una per i dati?

Una sola cache per istruzioni e dati in teoria dovrebbe avere una frequenza di successo superiore, poiché offre una maggiore flessibilità nella memorizzazione di nuove informazioni.

Tuttavia, se si utilizzano cache separate, è possibile accedere contemporaneamente a entrambe le memorie cache, aumentando così il parallelismo e, di conseguenza, le prestazioni della CPU.

Lo svantaggio delle cache separate è che l'incremento del grado di parallelismo è accompagnato da circuiti molto più complessi.

Intel Pentium III Die

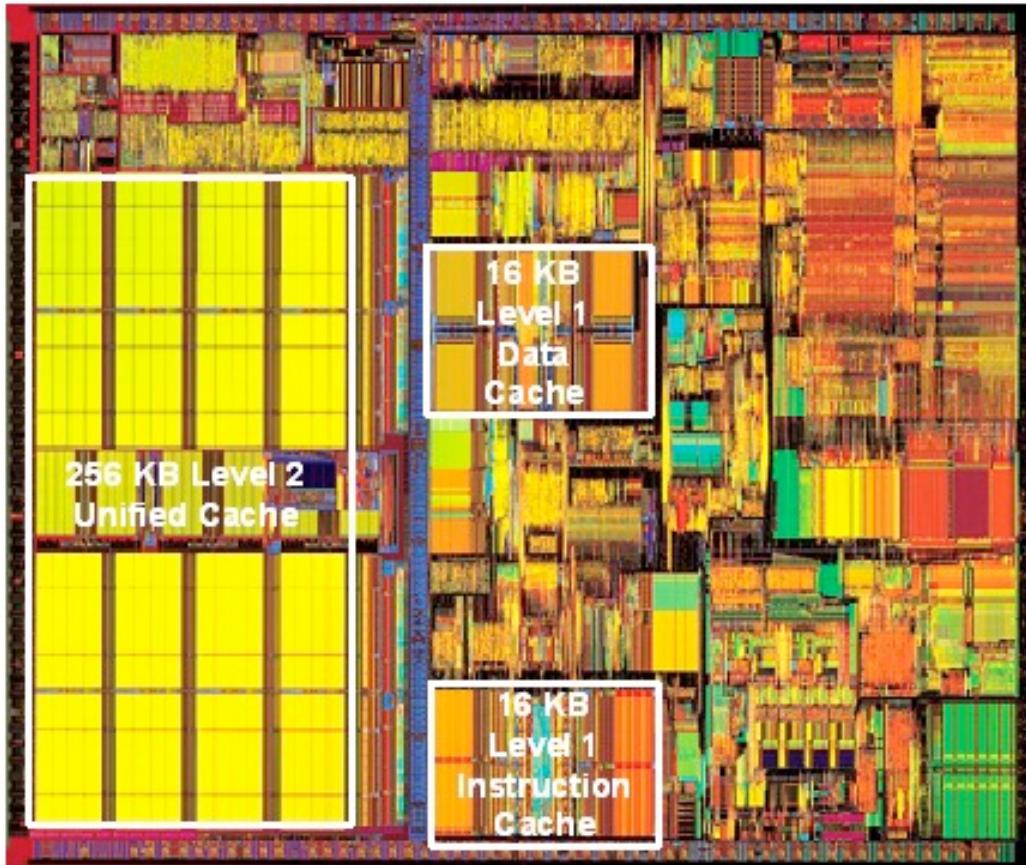

Cache multi livello


- Oggigiorno la memoria cache costituisce una gerarchia di 2 o 3 livelli: L1, L2, L3
- Vi possono essere due tipologie di cache multi livello: inclusiva o esclusiva
- Inclusiva: L2 contiene i dati presenti in L1 (similmente L2 è contenuta in L3)
 - L2 contiene sia i dati correnti di L1, sia quelli che erano presenti in precedenza e sono stati sovrascritti mediante l'algoritmo di sostituzione (copy back)
 - Per mantenere la coerenza L1 ha una politica di write-through verso L2, e così L2 verso L3
 - Miss in L1 e hit in L2: il blocco relativo viene copiato da L2 a L1 (in caso di sostituzione un dato va da L2 a L1 e un'altro da L1 a L2)
 - Miss in L1 e L2: il blocco dalla main memory viene copiato sia in L1 che L2

Cache multi livello

- Oggigiorno la memoria cache costituisce una gerarchia di 2 o 3 livelli: L1, L2, L3
- Vi possono essere due tipologie di cache multi livello: inclusiva o esclusiva
- Esclusiva: L2 contiene solo i dati di copy back da L1 (victim cache)
 - La memoria complessiva della cache è data dalla somma delle capacità dei vari livelli, in realtà nelle moderne architetture la capacità di L2 è un ordine di grandezza rispetto a quella di L1, e così fra L3 e L2, il guadagno rispetto alle cache inclusive non è molto significativo).
 - Miss in L1 e hit in L2: Le linee di cache di L1 e L2 vengono scambiati fra loro, cioè la linea di cache di L1 viene memorizzata in L2 e la linea di L2 in L1.
 - Miss in L1 e L2: Il dato letto dalla memoria è memorizzato direttamente in L1 e la linea di cache rimpiazzata di L1 (*victim data*) è trasferita in L2 rimpiazzando un'altra linea di cache secondo la politica di rimpiazzo usata.

Cache condivise

- Nelle architetture multi core L2 o L3 possono essere condivisi fra più core di uno stesso processore, questo consente:
 - Un uso più efficiente del livello condiviso
 - Se un core è inattivo, allora l'altro può utilizzare per sé il livello condiviso
- Nella programmazione multi-threading consente di utilizzare in maniera più efficiente dati condivisi
 - Un core può eseguire un pre-/post-processing di dati forniti dall'altro core
- Riduce il front-side bus traffic
 - Un unico livello condiviso che si interfaccia con la main memory

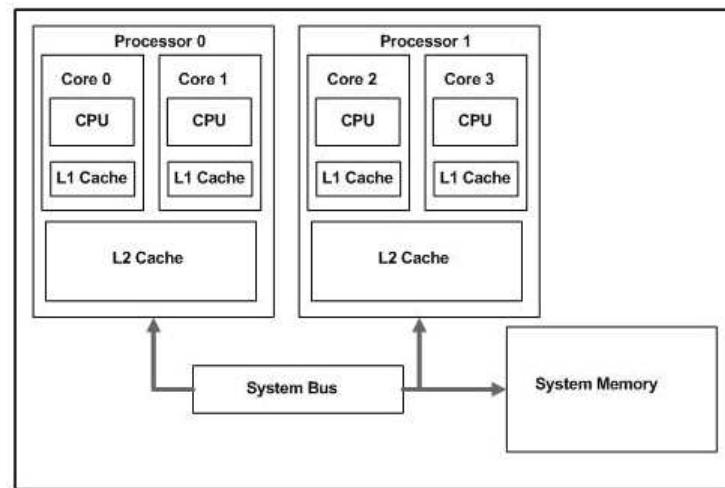

Esercizi sulle cache

Domanda: Si ipotizzi che il 30% delle istruzioni in un programma tipico effettui un'operazione di scrittura o di lettura in RAM, e che la frequenza di successo di lettura in cache sia del 95% per le istruzioni e del 90% per i dati. Si supponga, inoltre, che la penalità di fallimento sia la stessa per operazioni di scrittura e operazioni di lettura. Si supponga che, in cicli di clock, una lettura diretta in memoria costi 10, una in cache costi 1 e una sia in cache che in memoria costi 16. Quale sarebbe il guadagno utilizzando la cache?

Esercizi sulle cache

Domanda: Si ipotizzi che il 30% delle istruzioni in un programma tipico effettui un'operazione di scrittura o di lettura in RAM, e che la frequenza di successo di lettura in cache sia del 95% per le istruzioni e del 90% per i dati. Si supponga, inoltre, che la penalità di fallimento sia la stessa per operazioni di scrittura e operazioni di lettura. Si supponga che, in cicli di clock, una lettura diretta in memoria costi 10, una in cache costi 1 e una sia in cache che in memoria costi 16. Quale sarebbe il guadagno utilizzando la cache?

Date n istruzioni, costo senza cache è: $(1 + 0,3) n \cdot 10$

Costo con cache: $n (0,95 * 1 + 0,05 * 16) + 0,3 n (0,9 * 1 + 0,1 * 16)$

$$G = \frac{(1,3 * 10)n}{[(0,95+16 * 0,05)+(0,9+0,1*16)]n} = \frac{13}{2,5} = 5,2 \quad 6,95$$

\uparrow
 $* 0,3$

$1,87$

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A.A. 2020-2021

Università di Napoli Federico II

Corso di Laurea in Informatica

Docenti

Proff. Luigi Sauro gruppo 1 (A-G)
Silvia Rossi gruppo 2 (H-Z)



MEMORIE

La Memoria Virtuale

Agli albori dell'informatica la memoria centrale di un computer raramente superava le 4k parole ed i sistemi operativi erano, a dir poco, essenziali.

A quell'epoca, chiunque si disponesse a scrivere un programma doveva prima informarsi di quale fosse la disponibilità di spazio nella memoria centrale del sistema da adoperare, al netto delle necessità della CPU e della "parte residente" del sistema operativo.

Fatto il conteggio doveva scrivere un programma fatto di pezzi da mandare in esecuzione uno per volta (**overlay, sovrapposizione**), registrando i risultati parziali in gruppi di memoria i cui indirizzi fossero noti anche ai successivi pezzi di programma.

Questi li prelevavano per usarli ed, a loro volta registravano i risultati in locazioni prefissate.

Senza questa procedura il programma non poteva essere eseguito.

La Memoria Virtuale

Tutto questo è oggi completamente ignoto agli utilizzatori di computer.

Il fatto che talvolta siano indicati dei requisiti minimi del sistema per usare un certo programma, è un semplice suggerimento per ottenere dal programma un comportamento ragionevole, senza lunghissimi tempi di attesa tra due operazioni successive.

Oggi è assolutamente normale che programmi che tra occupazione diretta ed indiretta avrebbero bisogno di 25-30 Mbyte girino su macchine con memoria centrale da 16 Mbyte, grazie alla tecnica della **“memoria virtuale”**, inventata da un gruppo di ricercatori inglesi di Manchester nel 1961 ed adottata dall'IBM negli anni '70.

La tecnica si avvale di strutture hardware che è fondamentale che siano nel circuito integrato della CPU e ciò spiega perché essa è apparsa nei sistemi basati su microprocessori “single chip” relativamente di recente.

La gestione è affidata al sistema operativo

In estrema sintesi la tecnica della *memoria virtuale* prevede che il sistema operativo assegni una parte degli spazi liberi nella memoria centrale ai segmenti di un programma installato su disco.

Il sistema operativo seguirà criteri prefissati, assegnando uno spazio compreso tra un minimo ed un massimo, in funzione della dimensione del programma.

Gli spazi potranno essere anche non continui.

Il risultato è che programmi piccoli saranno trasferiti interamente ma, naturalmente, in funzione della mappa di occupazione corrente potranno essere dislocati in maniera frammentata in qualsiasi parte della memoria.

La memoria è gestita dinamicamente

Programmi di grandi dimensioni avranno a disposizione spazi insufficienti a contenerli completamente e saranno soggetti a continue operazioni di “**swapping**”, cioè di sostituzione dinamica dei loro segmenti nello spazio di memoria centrale assegnato.

L'operatore può imporre al sistema operativo di dedicare più spazio ad un programma, ma se esso usa una gran parte del campo d'indirizzamento del processore, non potrà in ogni caso essere completamente trasferito in memoria.


La tecnica di gestione degli spazi ha molti punti in comune con il funzionamento di una memoria cache.

Anche in questo caso, infatti, se gli spazi a disposizione nella memoria principale sono saturati, e il programma accede ad una locazione di memoria che non corrisponde ad un indirizzo esistente nella memoria centrale, si deve ricorrere ad un algoritmo di sostituzione.

Dimensioni della pagina di memoria

La parte di programma contenente l'indirizzo richiesto viene prelevato dal disco (trasferimento in DMA) e sostituita in memoria ad una delle parti che vi risiedevano.

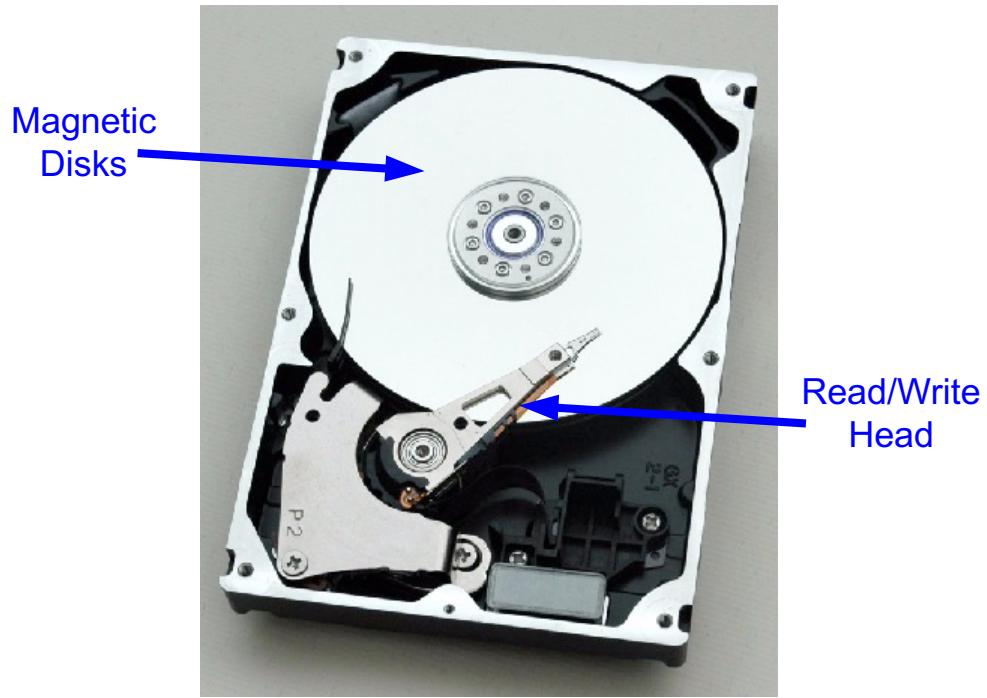Poiché il tempo di accesso al disco costituisce una penalità di fallimento molto più pesante, in termini di tempo rispetto a quella di una cache, l'entità minima da trasferire è presa molto più grande del blocco della cache ed è una *pagina di memoria* di solito compresa tra 2k e 16k; normalmente in un accesso al disco vengono scambiate molte pagine.



Takes milliseconds to *seek* correct location on disk

Virtual Memory

- **Virtual addresses**
 - Programs use virtual addresses
 - Entire virtual address space stored on a hard drive
 - Subset of virtual address data in DRAM
 - CPU translates virtual addresses into ***physical addresses*** (DRAM addresses)
 - Data not in DRAM fetched from hard drive

Cache/Virtual Memory Analogues


Cache	Virtual Memory
Block	Page
Block Size	Page Size
Block Offset	Page Offset
Miss	Page Fault
Tag	Virtual Page Number

Physical memory acts as cache for virtual memory

Definizioni per la memoria virtuale

- **Page size:** dimensione dei segmenti di memoria trasferiti dalla memoria di massa alla main memory (2K-16K)
- **Address translation:** determinare l'indirizzo fisico nella main memory a partire da un indirizzo virtuale
- **Page table:** lookup table usata per tradurre gli indirizzi virtuali in indirizzi fisici

Indirizzi fisici e virtuali

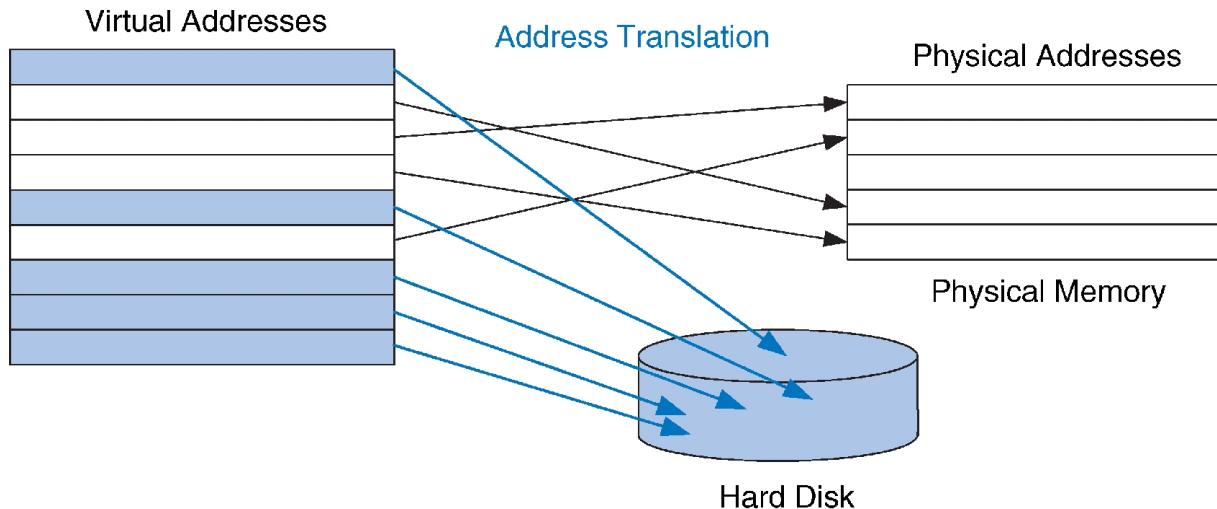

- **Data la grandezza delle pagine e la località spaziale e temporale durante l'esecuzione di un programma, la maggior parte degli accessi sono ritrovati nella main memory**
- **Ma i programmi sfruttano la maggior capacità della memoria virtuale**

Virtual Memory Example

- **System:**
 - Virtual memory size: $2 \text{ GB} = 2^{31}$ bytes
 - Physical memory size: $128 \text{ MB} = 2^{27}$ bytes
 - Page size: $4 \text{ KB} = 2^{12}$ bytes

Virtual Memory Example

- **System:**
 - Virtual memory size: $2 \text{ GB} = 2^{31}$ bytes
 - Physical memory size: $128 \text{ MB} = 2^{27}$ bytes
 - Page size: $4 \text{ KB} = 2^{12}$ bytes
- **Organization:**
 - Virtual address: **31** bits -> il 32 è a 0
 - Physical address: **27** bits -> gli altri 5 a 0
 - Page offset: **12** bits
 - # Virtual pages = $2^{31}/2^{12} = 2^{19}$ (VPN = **19** bits)
 - # Physical pages = $2^{27}/2^{12} = 2^{15}$ (PPN = **15** bits)

Virtual Memory Example

- **19-bit virtual page numbers**
- **15-bit physical page numbers**

Physical Page Number	Physical Addresses
7FFF	0x7FFF000 - 0x7FFFFFFF
7FFE	0x7FFE000 - 0x7FFEFFFF
⋮	⋮
0001	0x00001000 - 0x0001FFFF
0000	0x00000000 - 0x0000FFFF

Physical Memory


Virtual Addresses	Virtual Page Number
0x7FFFF000 - 0x7FFFFFFF	7FFFF
0x7FFFE000 - 0x7FFEFFFF	7FFFE
0x7FFF0000 - 0x7FFFDFFF	7FFFD
0x7FFFC000 - 0x7FFFCFFFF	7FFFC
0x7FFFB000 - 0x7FFFBFFFF	7FFFB
0x7FFFA000 - 0x7FFFAFFFF	7FFFA
0x7FFF9000 - 0x7FFF9FFFF	7FFF9
⋮	⋮
0x00006000 - 0x00006FFF	00006
0x00005000 - 0x00005FFF	00005
0x00004000 - 0x00004FFF	00004
0x00003000 - 0x00003FFF	00003
0x00002000 - 0x00002FFF	00002
0x00001000 - 0x00001FFF	00001
0x00000000 - 0x00000FFF	00000

Virtual Memory

Page 4K= 12 bit=3 esadecimali -> numero di parola
(spiazzamento di pagina)

Virtual Memory Example

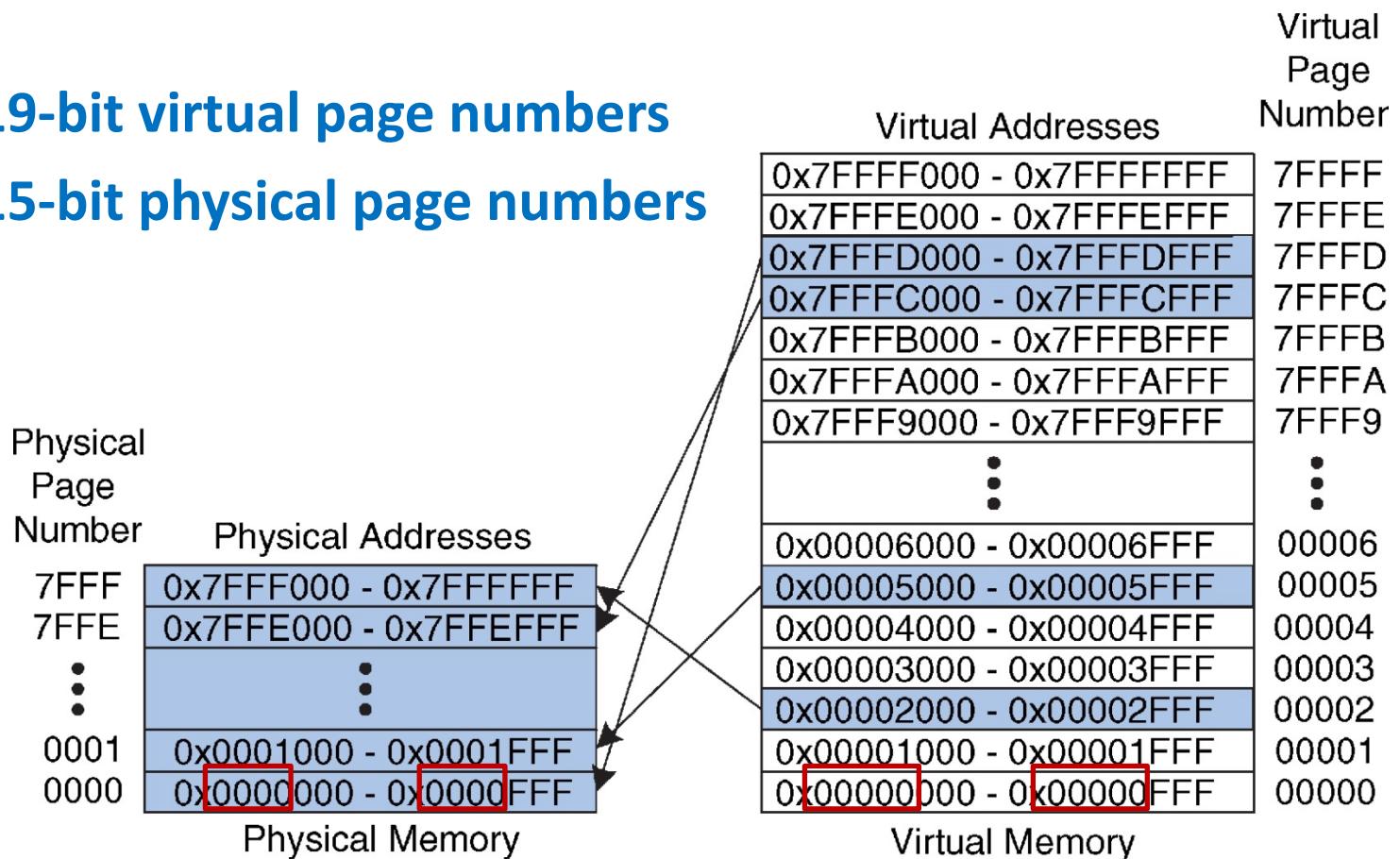- **19-bit virtual page numbers**
- **15-bit physical page numbers**



Virtual Memory size 2G= 31 bit, quindi 8 esadecimali con il più significativo che arriva fino a 7

Virtual Memory Example

What is the physical address
of virtual address **0x247C**?

Physical Page Number	Physical Addresses
7FFF	0x7FFF000 - 0x7FFFFFFF
7FFE	0x7FFE000 - 0x7FFEFFFF
⋮	⋮
0001	0x0001000 - 0x0001FFF
0000	0x0000000 - 0x0000FFF

Physical Memory

Virtual Addresses	Virtual Page Number
0x7FFFF000 - 0x7FFFFFFF	7FFFF
0x7FFFE000 - 0x7FFEFFFF	7FFFE
0x7FFFD000 - 0x7FFFDFFF	7FFFD
0x7FFFC000 - 0x7FFFCFFF	7FFFC
0x7FFFB000 - 0x7FFFBFFF	7FFFB
0x7FFFA000 - 0x7FFFAFFF	7FFFA
0x7FFF9000 - 0x7FFF9FFF	7FFF9
⋮	⋮
0x00006000 - 0x00006FFF	00006
0x00005000 - 0x00005FFF	00005
0x00004000 - 0x00004FFF	00004
0x00003000 - 0x00003FFF	00003
0x00002000 - 0x00002FFF	00002
0x00001000 - 0x00001FFF	00001
0x00000000 - 0x00000FFF	00000

Virtual Memory

Virtual Memory Example

What is the physical address
of virtual address **0x247C**?

- VPN = **0x2**
- VPN 0x2 maps to PPN **0x7FFF**
- 12-bit page offset: **0x47C**
- Physical address = **0x7FFF47C**

Physical Page Number	Physical Addresses
7FFF	0x7FFF000 - 0x7FFFFFFF
7FFE	0x7FFE000 - 0x7FFEFFFF
⋮	⋮
0001	0x0001000 - 0x0001FFF
0000	0x0000000 - 0x0000FFF

Virtual Page Number	Virtual Addresses
7FFFF	0x7FFFF000 - 0x7FFFFFFF
7FFFE	0x7FFE000 - 0x7FFEFFFF
7FFFD	0x7FFFD000 - 0x7FFFDFFFF
7FFFC	0x7FFFC000 - 0x7FFFCFFFF
7FFFB	0x7FFFB000 - 0x7FFFBFFFF
7FFFA	0x7FFFA000 - 0x7FFFAFFFF
7FFF9	0x7FFF9000 - 0x7FFF9FFF
⋮	⋮
00006	0x00006000 - 0x00006FFF
00005	0x00005000 - 0x00005FFF
00004	0x00004000 - 0x00004FFF
00003	0x00003000 - 0x00003FFF
00002	0x00002000 - 0x00002FFF
00001	0x00001000 - 0x00001FFF
00000	0x00000000 - 0x00000FFF

La Memory Management Unit (MMU)

Quello a cui fa riferimento il processore nell'elaborazione è detto indirizzo **"virtuale"** o logico ed ha come unica limitazione di essere entro il campo di indirizzamento massimo del processore.

Il compito di tradurre questo indirizzo in un indirizzo che punti ad una locazione effettivamente esistente nel sistema (**indirizzo fisico**) è demandato ad una struttura logica contenuta nel chip del processore, che si chiama **Memory Management Unit (MMU)** e che opera sotto il controllo software del sistema operativo.

Traduzione degli indirizzi

La memoria virtuale si comporta come una sorta di cache completamente associativa per il disco.

Tuttavia, se si gestisse la memoria virtuale come le cache, ossia tramite un comparatore sui bit più significativi per verificare la corrispondenza delle pagine, servirebbe un numero improponibile di comparatori, dato l'elevato numero di pagine in cui è organizzata la RAM.


In alternativa, il processo di traduzione degli indirizzi è gestito mediante **tabelle di paginazione**.

La page table

- Contiene un entry per ogni pagina virtuale
 - Memorizzata in memoria fisica
 - Ex: array con indice il numero di pagina virtuale
- Campi di una entry:
 - **Valid bit:** 1 se la pagina è presente nella main memory
 - **Physical page number:** dove la pagina è locata nella main memory

Page Table Example

VPN is index
into page table

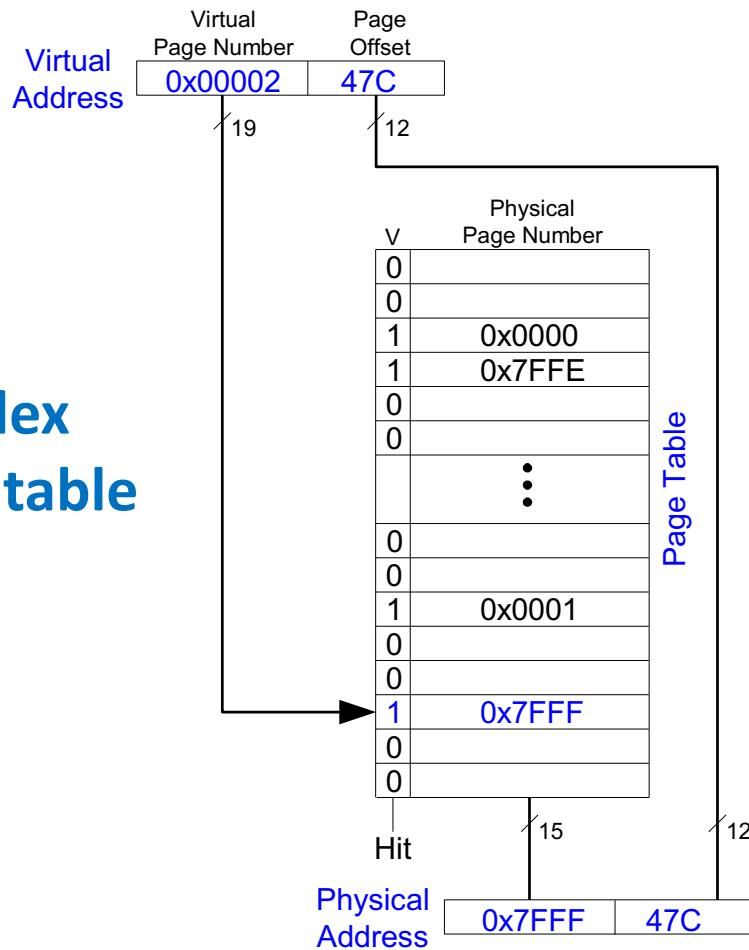

Page Table Example 1

What is the physical address of virtual address **0x5F20**?


V	Physical Page Number
0	
0	
1	0x0000
1	0x7FFE
0	
0	
	⋮
0	
0	
1	0x0001
0	
0	
1	0x7FFF
0	
0	

Page Table

Page Table Example 1


What is the physical address of virtual address **0x5F20**?

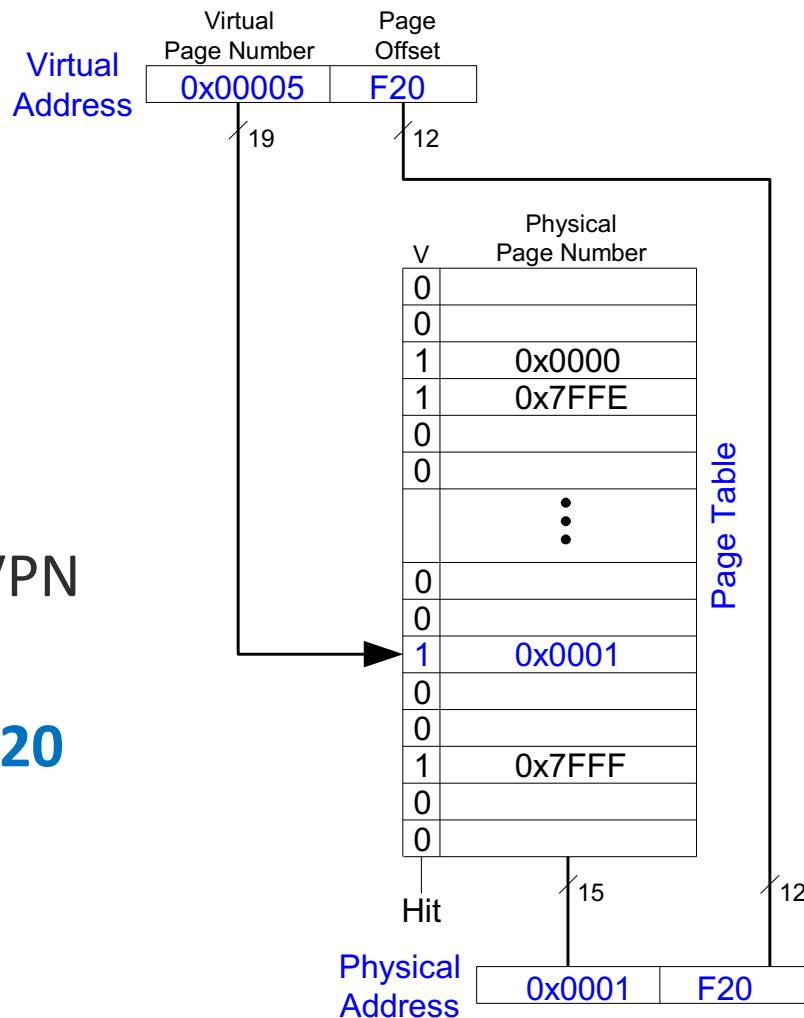- VPN = **5**
- Entry 5 in page table VPN
5 => physical page **1**
- Physical address: **0x1F20**



Page Table Example 2

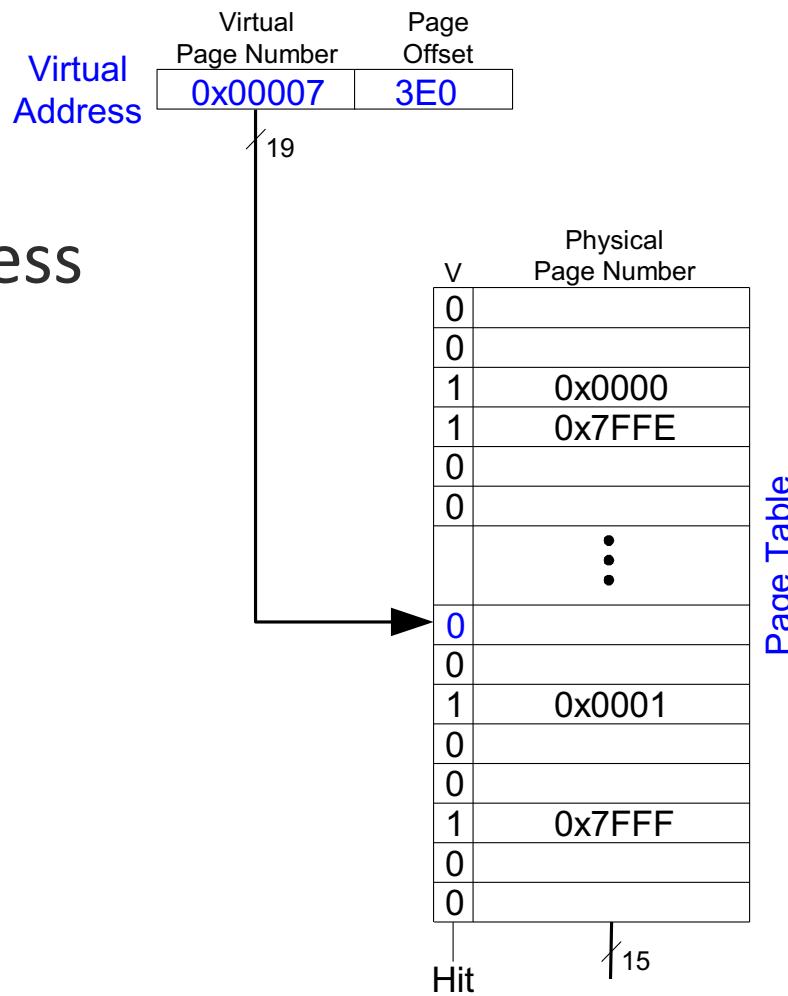
What is the physical address of virtual address **0x73E0**?



Page Table Example 2

What is the physical address of virtual address **0x73E0**?

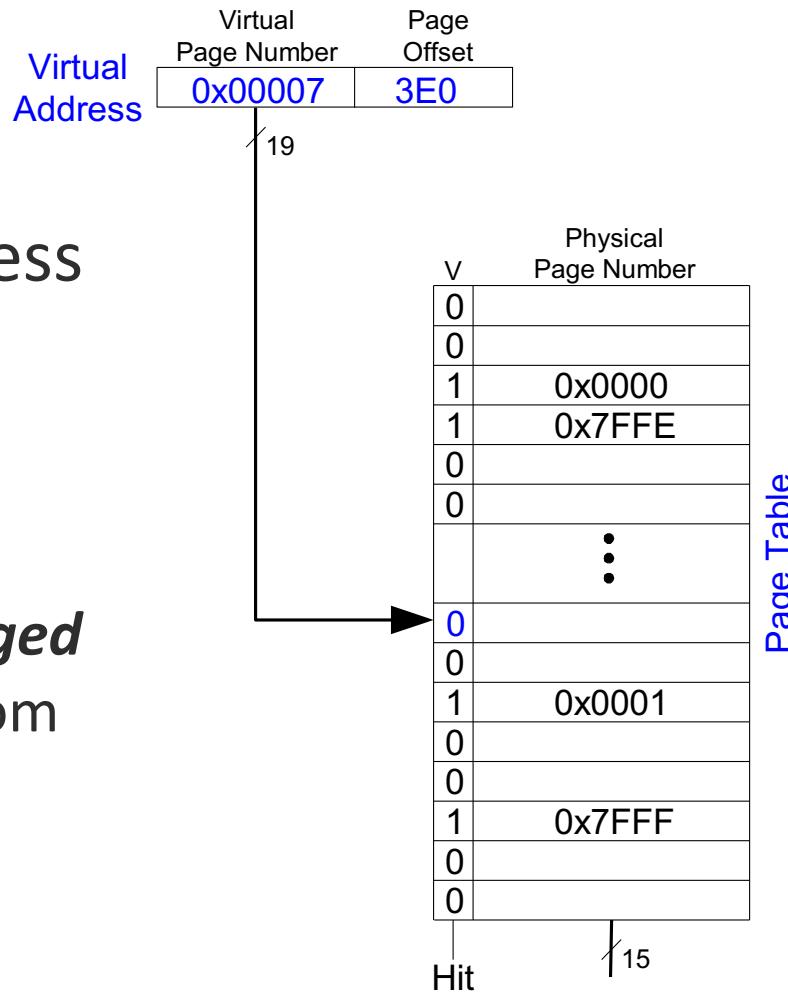- VPN = **7**
- Entry 7 is invalid
- Virtual page must be *paged* into physical memory from disk



Page Table Challenges

- **Page table is large**
 - usually located in physical memory
- Load/store requires 2 main memory accesses:
 - one for translation (page table read)
 - one to access data (after translation)
- Cuts memory performance in half
 - *Unless we get clever...*


Translation Lookaside Buffer (TLB)

- Small cache of most recent translations
- Reduces # of memory accesses for *most* loads/stores from 2 to 1

TLB

- Page table accesses: high temporal locality
 - Large page size, so consecutive loads/stores likely to access same page
- TLB
 - Small: accessed in < 1 cycle
 - Typically 16 - 512 entries
 - Fully associative
 - > 99 % hit rates typical
 - Reduces # of memory accesses for most loads/stores from 2 to 1

Example 2-Entry TLB

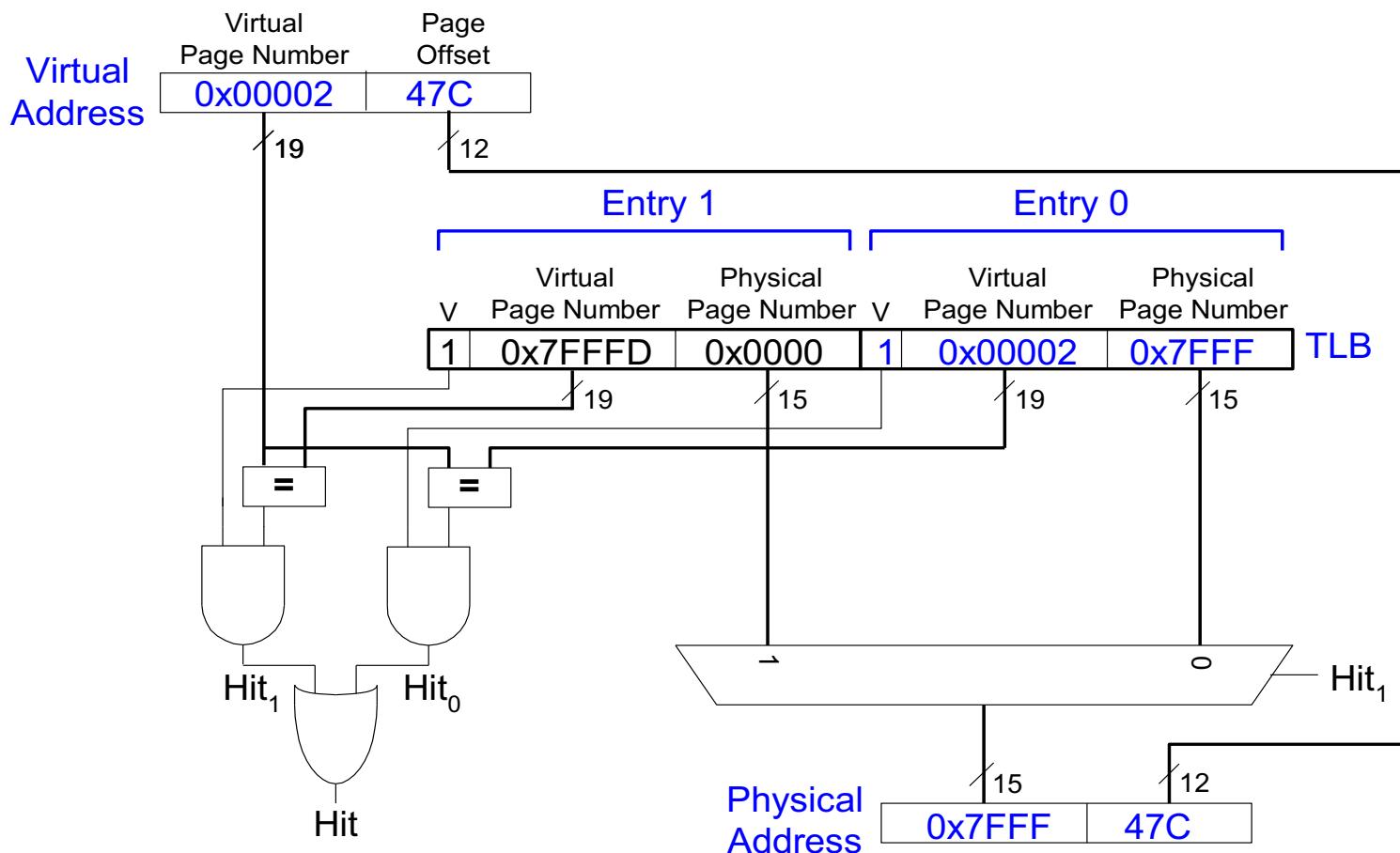

Memory Protection

- Multiple processes (programs) run at once
- Each process has its own page table
- Each process can use entire virtual address space
- A process can only access physical pages mapped in its own page table

Virtual Memory Summary

- Virtual memory increases **capacity**
- A subset of virtual pages in physical memory
- **Page table** maps virtual pages to physical pages – address translation
- A **TLB** speeds up address translation
- Different page tables for different programs provides **memory protection**

Esercizi sulle cache

Domanda: Si ipotizzi che **4/5** delle istruzioni in un programma effettui un'operazione di scrittura o di lettura in RAM, e che la frequenza di successo di lettura in cache per le istruzioni sia **2/3** di quella per i dati. Si supponga, inoltre, che la penalità di fallimento sia la stessa per operazioni di scrittura e operazioni di lettura. Si supponga che, in cicli di clock, una lettura diretta in memoria costi **10**, una in cache costi **1** e che una in entrambe (sia in memoria, che in cache) costi **16**. Quale deve essere il tasso di successo dei dati per avere un guadagno maggiore di **1**?

Date n istruzioni, costo senza cache è: $(1 + 4/5) * n * 10 = 18 n$

Costo con cache: $n (2/3 * x * 1 + (1 - 2/3 * x) 16) + 4/5 n (x * 1 + (1-x) * 16)$

$$G = \frac{18}{[16 - 10x + 0,8(16 - 15x)]} = \frac{18}{28.8 - 22x} > 1$$

$$22x > 10.8$$

$$x > 0.49$$

Esercizi cache

Domanda 2 (Punti 5): Si consideri una memoria cache set-associativa da **2048** parole, suddivisa in **128** blocchi da **16** locazioni ciascuna, in cui si sceglie di avere **4** blocchi per insieme, ossia **32** insiemi. Sia data l'indirizzo **0x000244F4**, in quale insieme della cache essa sarà inserita e con quale etichetta? Analogamente, quali sono insieme ed etichetta se i blocchi per insieme fossero **2**?

0x000244F4 = 0000 0000 0000 0010 0100 0100 1111 0100

0000 0000 0000 0010 0100 0100 1111 0100

11 01 → Parola nel set = 13

10011 → Set = 19

0000 0000 0000 0010 0100 0 → Etichetta = 72

Esercizi cache

Domanda 2 (Punti 5): Si consideri una memoria cache set-associativa da 2048 parole, suddivisa in 64 blocchi da 32 locazioni ciascuna, in cui si sceglie di avere 2 blocchi per insieme, ossia 32 insiemi. Sia data la parola 0x0000D33C , in quale insieme della cache essa sarà inserita e con quale etichetta?

0x0000D33F = 0000 0000 0000 0000 1101 0011 0011 1100

011 11 → Parola nel set = 15

0011 0 → Set = 6

0000 0000 0000 0000 1101 → Etichetta = 13